

*Анализ сложной линейной
электрической цепи постоянного
тока*

Начать
работу

Содержание

1. Основные теоретические сведения: первый и второй законы Кирхгофа, метод контурных токов, баланс мощностей.
2. Практическое задание: расчет сложной линейной цепи постоянного тока.
3. Задачи для самостоятельного решения.

Продолжит

ь

Основные теоретические сведения

- *Электрической цепью* называют совокупность тел и сред, образующих замкнутые пути для протекания электрического тока.
- Обычно физические объекты и среду, в которой протекает электрический ток, упрощают до условных элементов и связей между ними. Тогда определение цепи можно сформулировать как совокупность различных элементов, объединенных друг с другом соединениями или связями, по которым может протекать электрический ток.

Продолжит

ь

- Элементами электрической цепи являются источники электрической энергии, активные и реактивные сопротивления.
- Связи в электрической цепи изображаются линиями и по смыслу соответствуют идеальным проводникам с нулевым сопротивлением.
- Связи элементов электрической цепи обладают топологическими свойствами, т.е. они не изменяются при любых преобразованиях, производимых без разрыва связей.

Продолжит

ь

- Для описания топологических свойств электрической цепи используются топологические понятия, основными из которых являются **узел**, **ветвь** и **контур**. Пример такого преобразования показан на рис. 1.

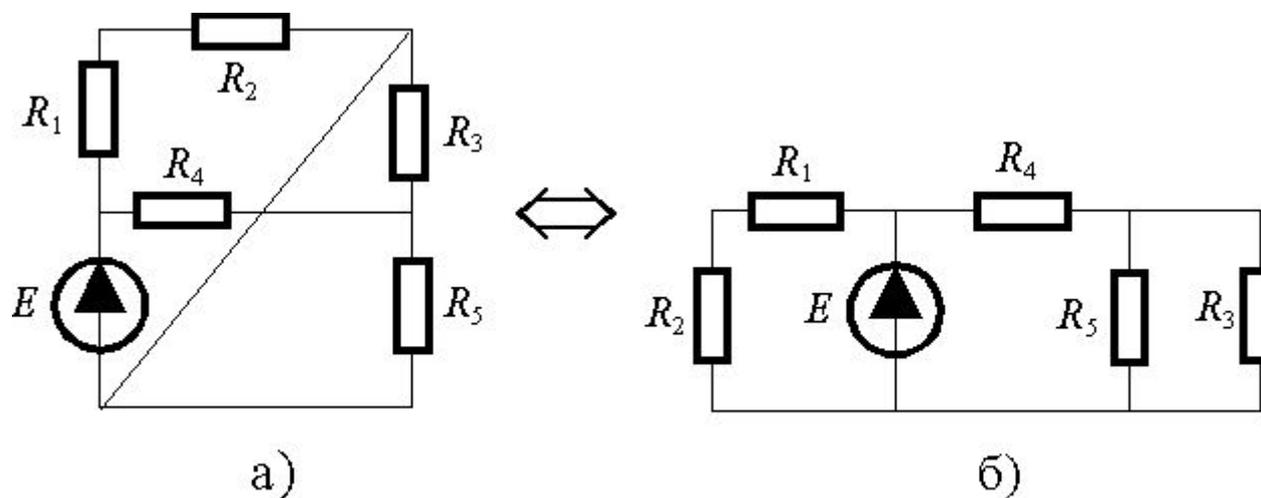


Рис. 1

Продолжит

ь

Узлом электрической цепи называют место (точку) соединения трех и более элементов.

Графически такое соединение может изображаться различными способами.

Обратите внимание на точку в месте пересечения линий схемы. Если она отсутствует, то это означает отсутствие соединения. Точка может не ставиться там, где при пересечении линия заканчивается (рисунок а)).

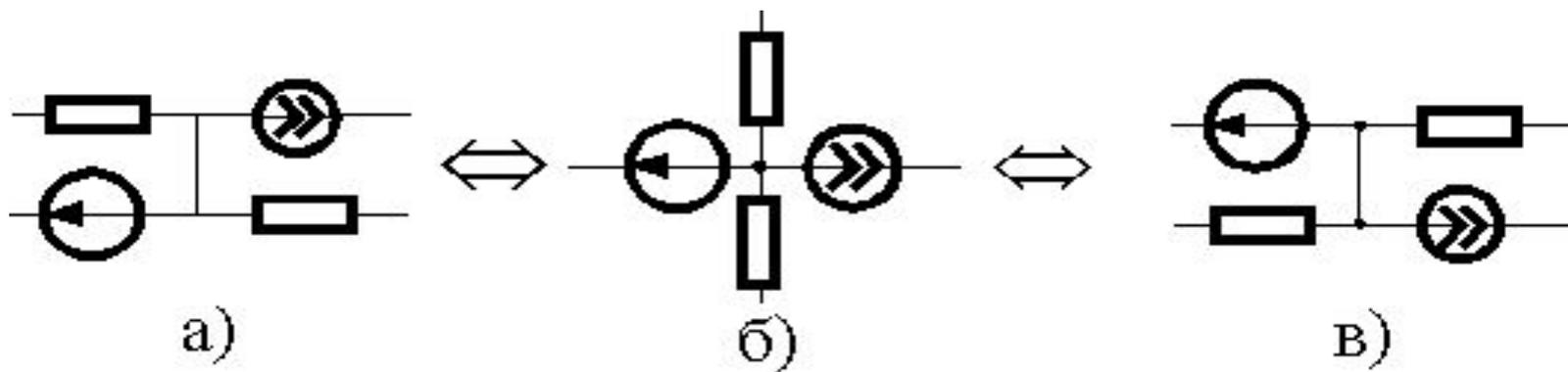


Рис. 2

Продолжит

ь

- **Ветвью** называют совокупность связанных элементов электрической цепи между двумя узлами.
- Ветвь по определению содержит элементы, поэтому вертикальные связи рис.2 а) и б) ветвями не являются. Не является ветвью и диагональная связь рис.1а).

Продолжит

ь

- **Контуром** (замкнутым контуром) называют совокупность ветвей, образующих путь, при перемещении вдоль которого мы можем вернуться в исходную точку, не проходя более одного раза по каждой ветви и по каждому узлу.
- По определению различные контуры электрической цепи должны отличаться друг от друга по крайней мере одной ветвью.
- Количество контуров, которые могут быть образованы для данной электрической цепи ограничено и определено.

Продолжит

ь

- ***Законы Кирхгофа*** являются одной из форм закона сохранения энергии и потому относятся к фундаментальным законам природы.
- ***Первый закон Кирхгофа*** является следствием принципа непрерывности электрического тока, в соответствии с которым суммарный поток зарядов через любую замкнутую поверхность равен нулю, т.е. количество зарядов выходящих через эту поверхность должно быть равно количеству входящих зарядов. Основание этого принципа очевидно, т.к. при нарушении его электрические заряды внутри поверхности должны были бы либо исчезать, либо возникать без видимых причин.


Продолжит

ь

Первый закон Кирхгофа

Алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю:

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0$$

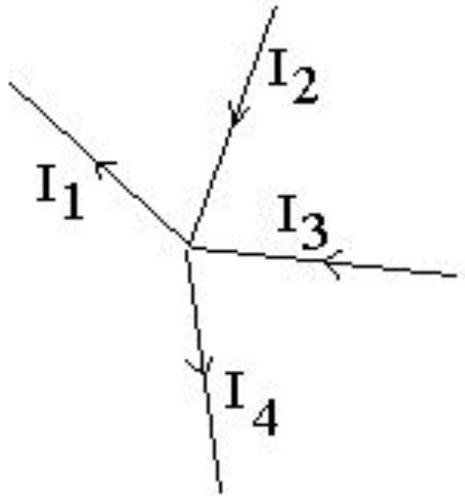


$$-I_1 + I_2 + I_3 - I_4 = 0$$

При этом токи, направленные к узлу, записываются со знаком «плюс», а токи, направленные от узла, - со знаком «минус».

Продолжит

ь

Второй закон Кирхгофа

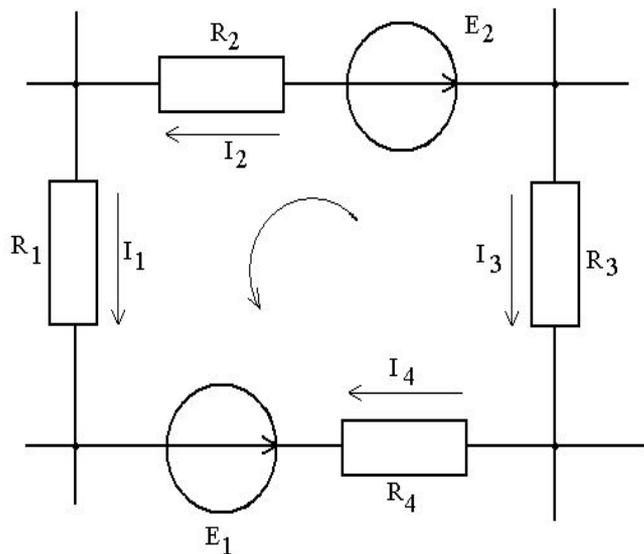

Алгебраическая сумма падений напряжений в ветвях любого замкнутого контура равна алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом контуре,:

$$\sum_{i=1}^n R_i I_i = \sum_{i=1}^n E_i$$

Направление обхода контура выбираем произвольно (в примере против часовой стрелки).

$$I_1 R_1 + I_2 R_2 - I_3 R_3 - I_4 R_4 = E_1 - E_2$$


Примечание: знак + для ЭДС выбирается в том случае, если направление ее действия совпадает с направлением обхода контура, а для напряжений на резисторах знак + выбирается, если в них совпадают направление протекания тока и направление обхода.

Продолжит

ь


Анализ сложной цепи с применением законов Кирхгофа

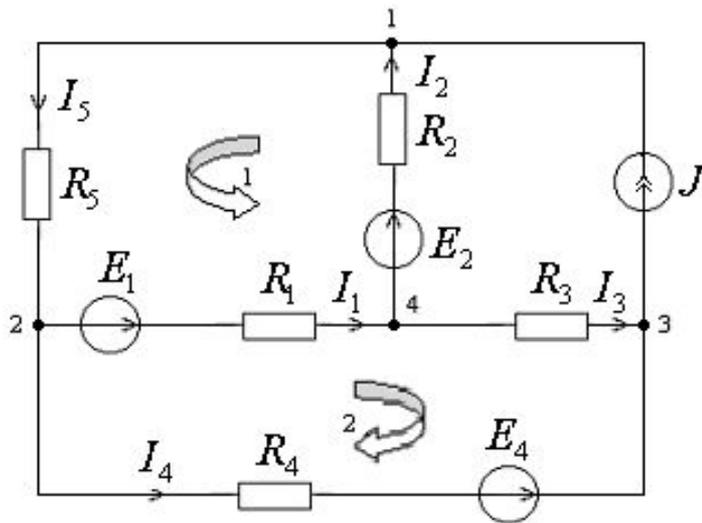Сложной будем называть разветвленную электрическую цепь, содержащую несколько источников электрической энергии.



Продолжит

ь

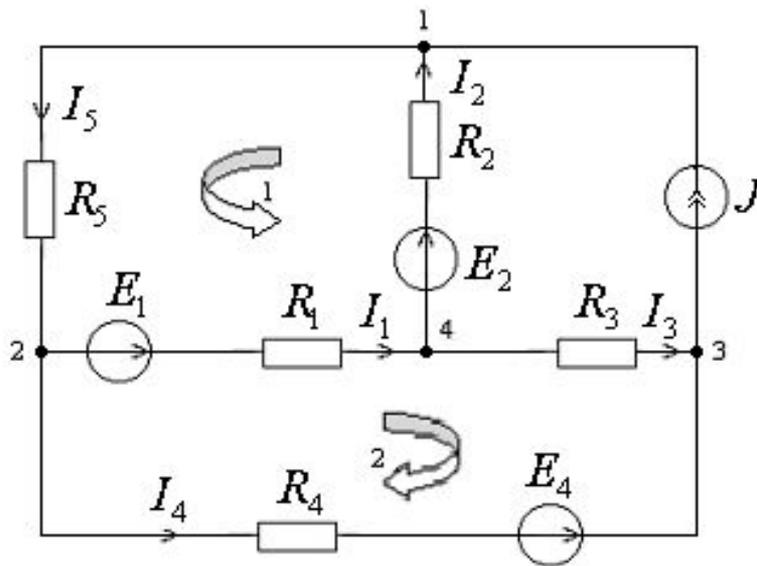


Будем считать заданными параметры источников ЭДС, источников тока и сопротивлений приемников. Неизвестными являются токи ветвей, не содержащих источников тока.

Условными положительными направлениями токов задаемся произвольно.

Продолжит

ь

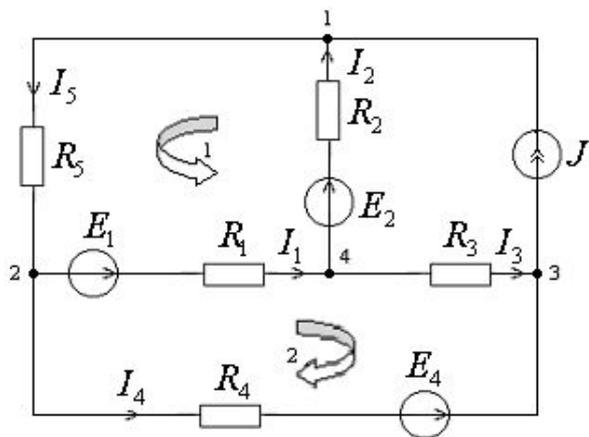

Введем обозначения:

k – число узлов схемы

m – число ветвей, не содержащих источников тока

В рассматриваемом примере $k = 4$, $m = 5$.

Расчет и анализ сложной электрической цепи основан на уравнениях, составляемых по 1 и 2 законам Кирхгофа, в количестве, достаточном для решения системы. Все уравнения в системе должны быть независимыми.

Число независимых уравнений, составляемых по 1 закону Кирхгофа, на единицу меньше числа узлов:


$$N_{\text{ур по 1з.}} = k - 1$$

Продолжит

ь

Число независимых уравнений,
составляемых по второму закону
Кирхгофа:
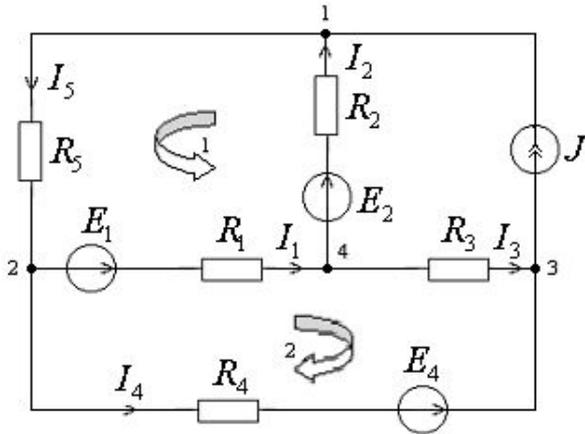
$$N_{\text{ур по 2з.}} = m - N_{\text{ур по 1з.}} = m - (k - 1)$$



Независимость уравнений по второму закону Кирхгофа будет обеспечена, если контуры выбирать таким образом, чтобы каждый последующий контур отличался от предыдущего хотя бы одной новой ветвью.

Для контура, содержащего ветвь с источником тока, уравнение не составляется.

Направление обхода – произвольное.

Продолжит

ь


Таким образом, *порядок анализа сложной цепи с применением законов Кирхгофа* следующий:

- 1) выбирают произвольно положительные условные направления токов в ветвях;
- 2) составляют $(k-1)$ независимых уравнений по первому закону Кирхгофа.
- 3) выбирают произвольно направления обхода независимых контуров,
- 4) составляют $m-(k-1)$ независимых уравнений по второму закону Кирхгофа,
- 5) решают совместно полученную систему уравнений.

Продолжит

ь

Практическое задание

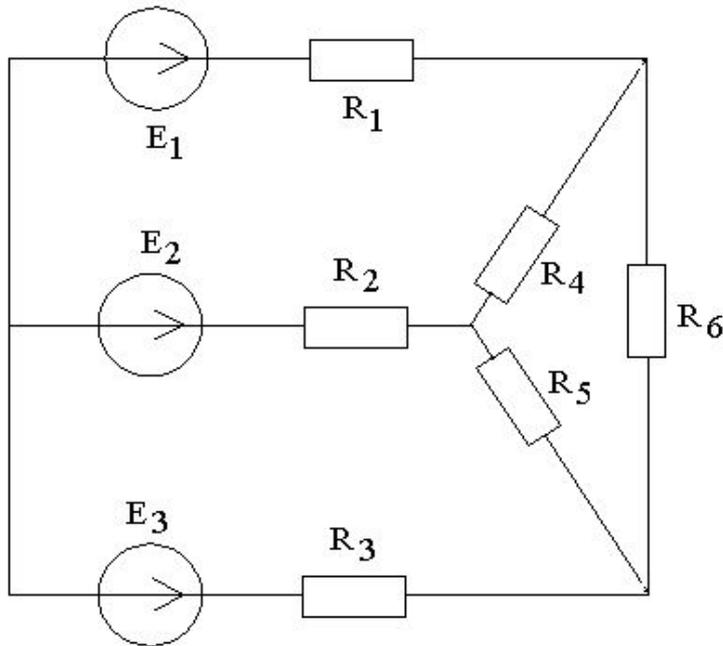

Дано: $R_1=1 \text{ Ом}$,
 $R_2=0,5 \text{ Ом}$,
 $R_3=0,4 \text{ Ом}$,
 $R_4=R_5=R_6=3 \text{ Ом}$,
 $E_1=120 \text{ В}$,
 $E_2=60 \text{ В}$, $E_3=140 \text{ В}$


1. Составить уравнения по законам Кирхгофа;
2. Проверить баланс мощностей цепи.

Продолжит

ь

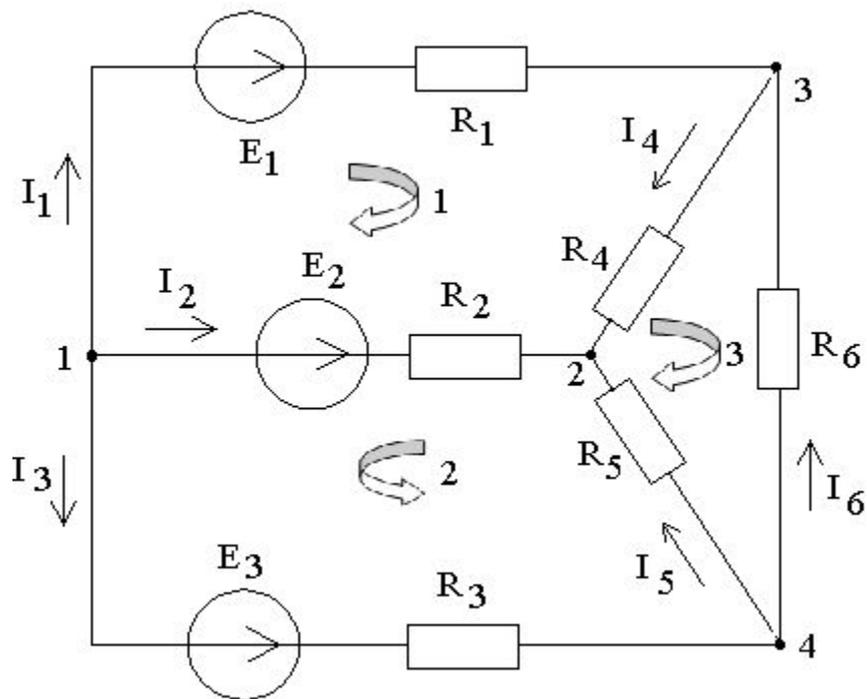1. Составление уравнений по законам Кирхгофа

Произвольно выбираем положительные условные направления токов в ветвях и обход контура:



В рассматриваемом примере:

число узлов $k = 4$,
число ветвей $m = 6$;

число уравнений по первому
закону Кирхгофа:


$$4 - 1 = 3,$$

число уравнений по второму
закону Кирхгофа:

$$6 - (4 - 1) = 3.$$

Продолжит

ь

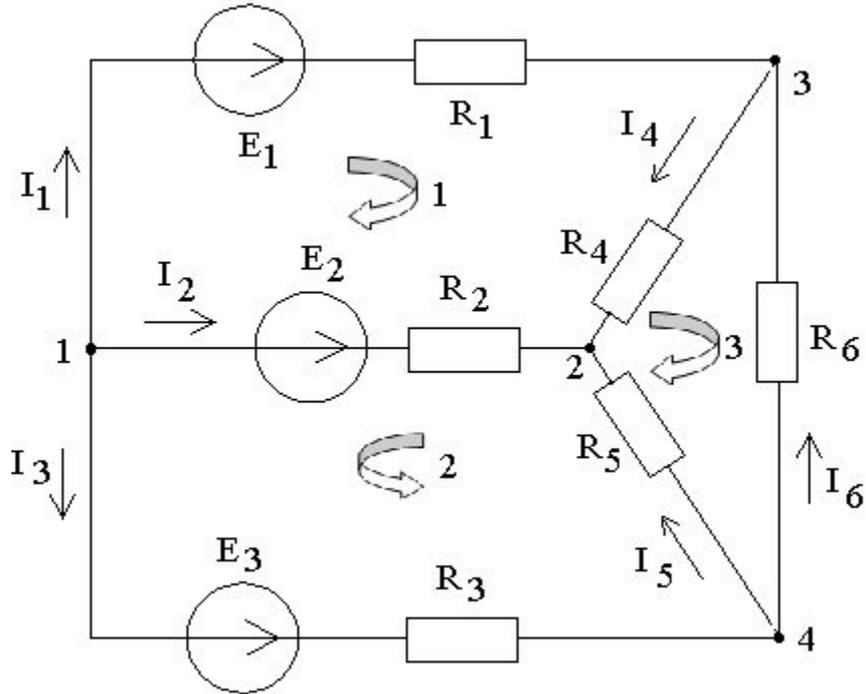

Уравнения по первому закону Кирхгофа имеют следующий вид:

для узла 1:
$$-I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

для узла 2:
$$I_2 + I_4 + I_5 = 0$$

для узла 3:
$$I_1 - I_4 + I_6 = 0$$


Уравнения по второму закону Кирхгофа имеют вид:

для контура 1:
$$I_1 R_1 - I_2 R_2 + I_4 R_4 = E_1 - E_2$$

для контура 2:
$$-I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_5 R_5 = -E_2 + E_3$$

для контура 3:
$$-I_4 R_4 + I_5 R_5 - I_6 R_6 = 0$$

Продолжит

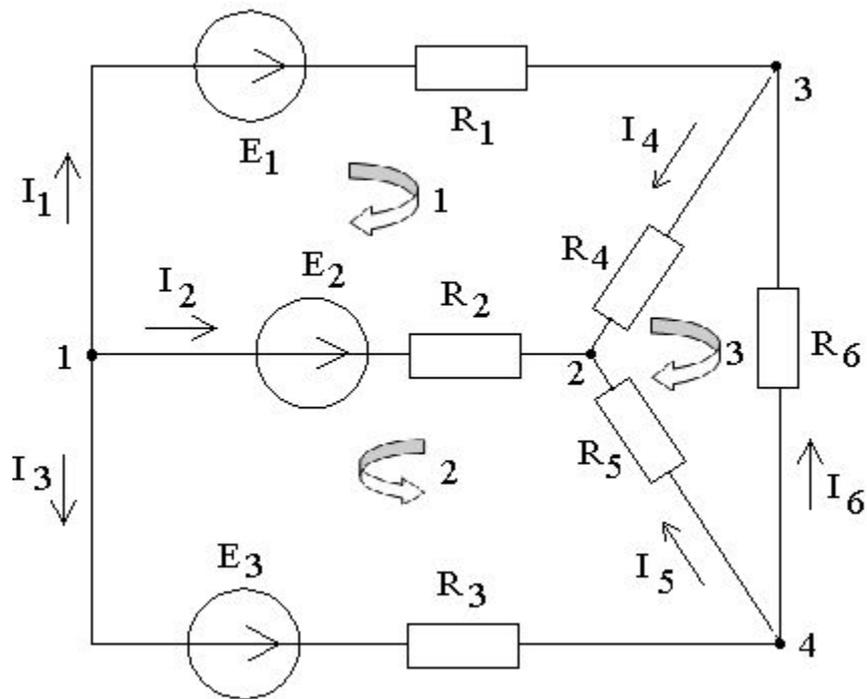

Решая полученную систему из 6 уравнений (повторить решение систем уравнений), получаем

значения 6 неизвестных токов:

$$I_1 = 6,3 \text{ А}$$

$$I_2 = - 30,9 \text{ А}$$

$$I_3 = 24,6 \text{ А}$$

$$I_4 = 12,6 \text{ А}$$


$$I_5 = 18,3 \text{ А}$$

$$I_6 = 6,3 \text{ А}$$

В результате решения значение второго тока оказалось отрицательным, значит действительное направление этого тока противоположно выбранному условному положительному направлению.

Продолжит

2. Проверка баланса мощностей

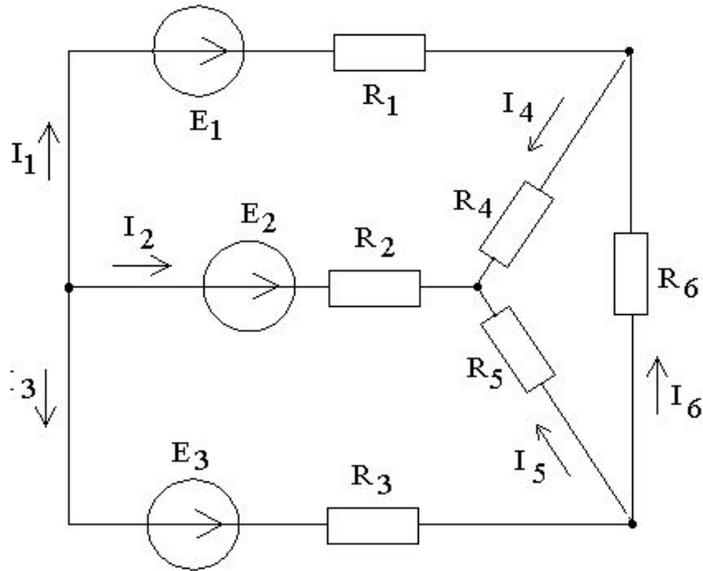

$$\begin{aligned} R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2 + R_4 I_4^2 + R_5 I_5^2 + R_6 I_6^2 &= \\ &= E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 \end{aligned}$$

Поставляем значения и определяем:

$$2365,56 = 2360,4$$

Продолжит

ь


Задачи для самостоятельного решения

Номер варианта соответствует номеру в журнале


Анализ линейной электрической цепи постоянного тока

1. Составить уравнения по законам Кирхгофа.
2. Проверить баланс мощностей цепи.


1.

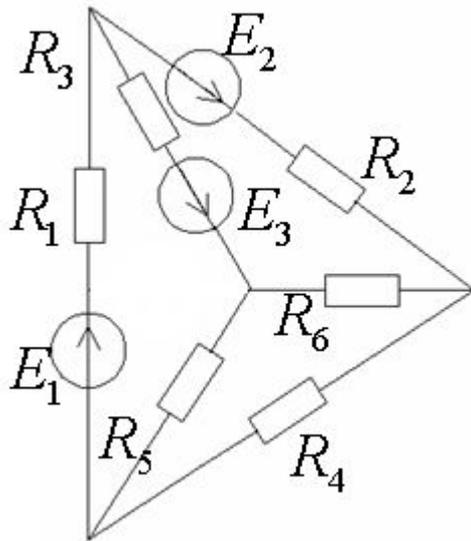


2.

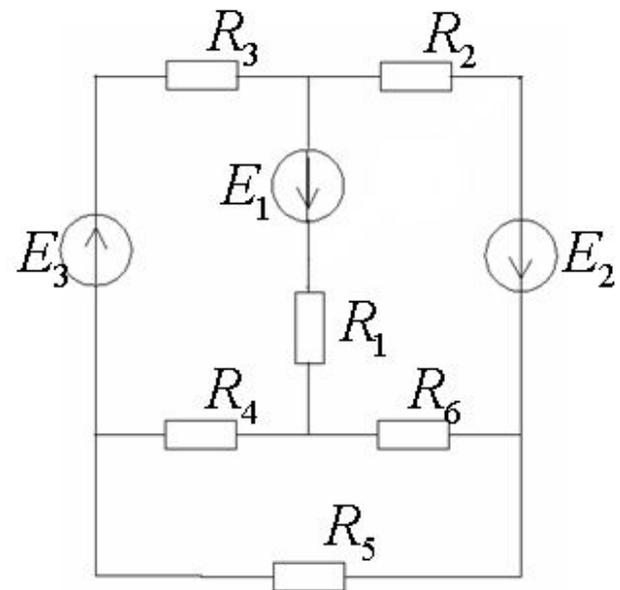


3.

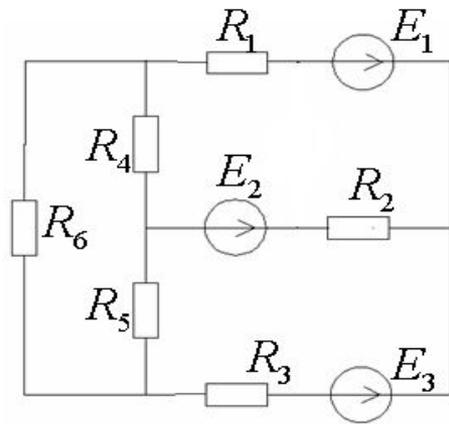


4.

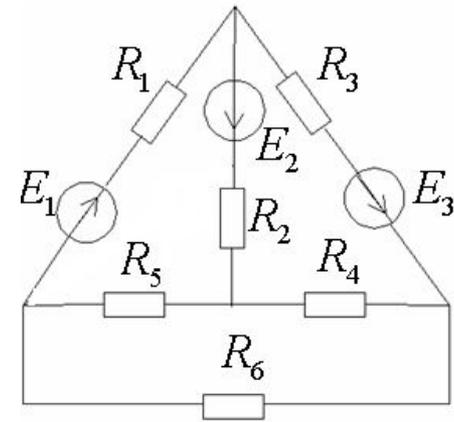


5.

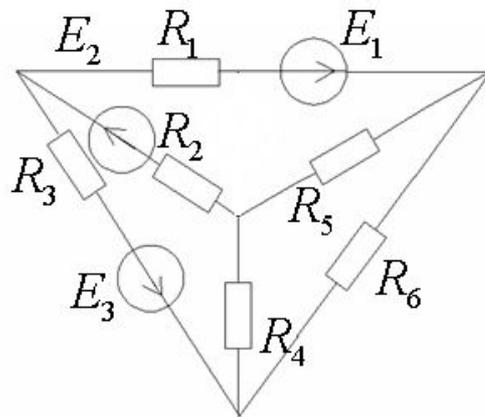


6.

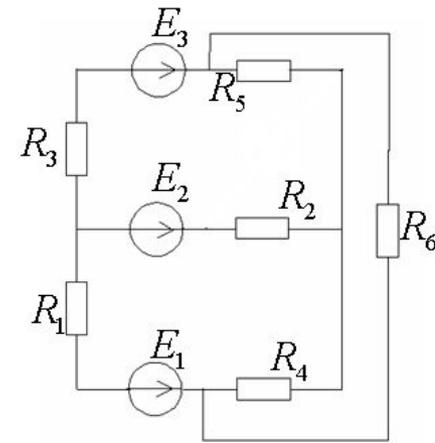


7.

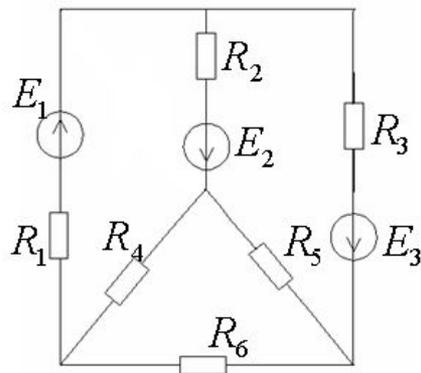


8.

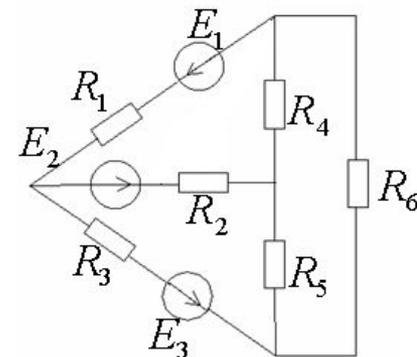


9.

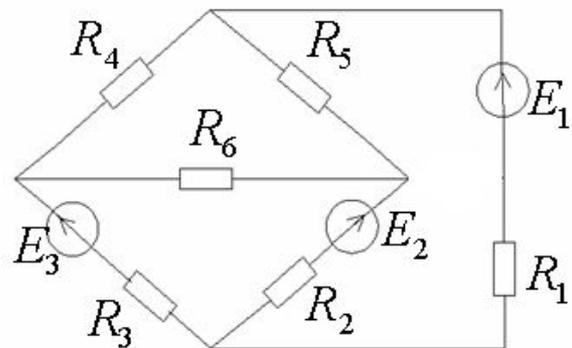


10.

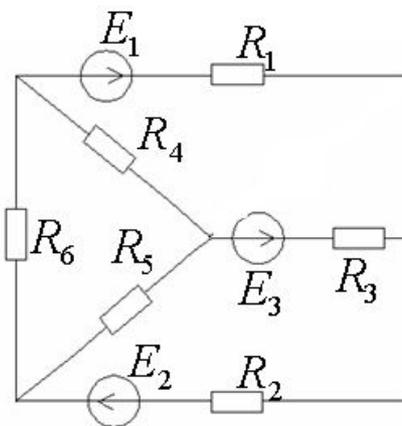


11.

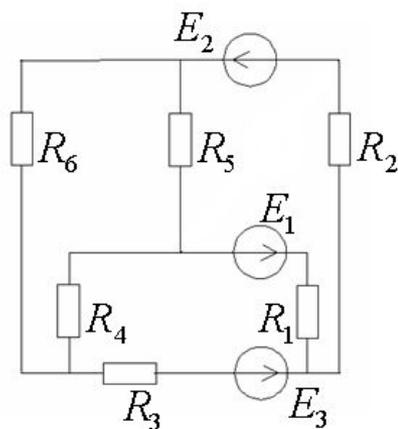


12.

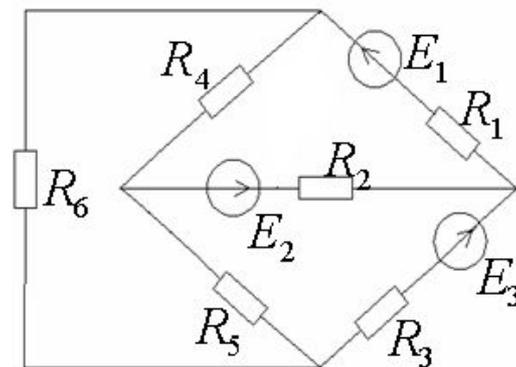


13.

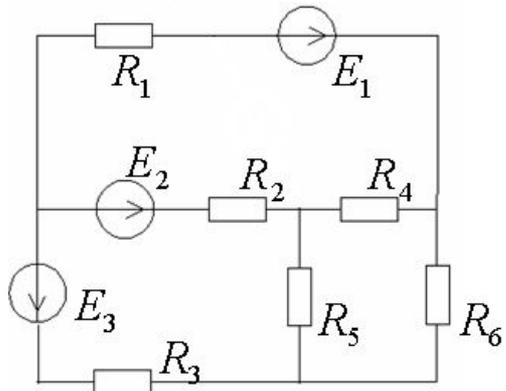


14.

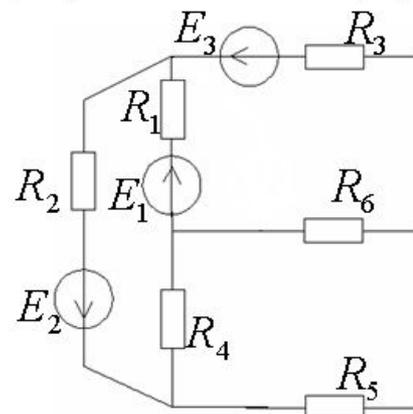


15.

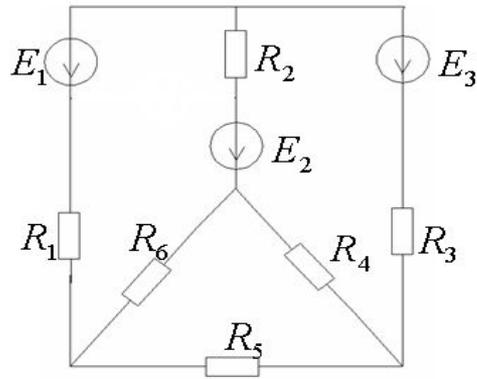


16.

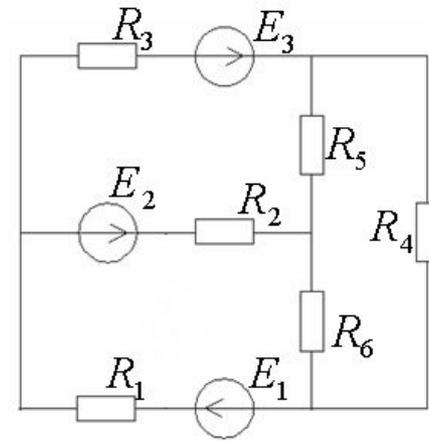


17.

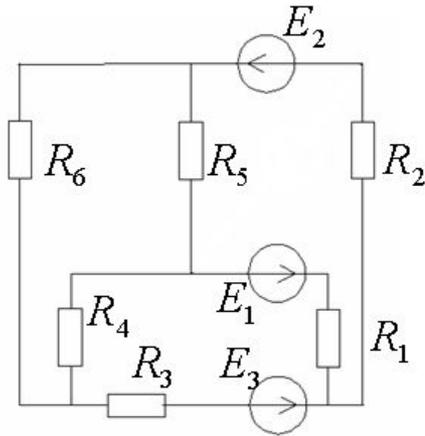


18.

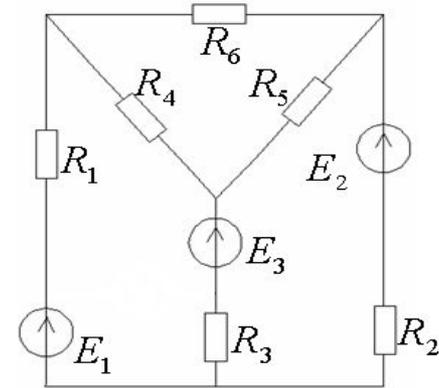


19.

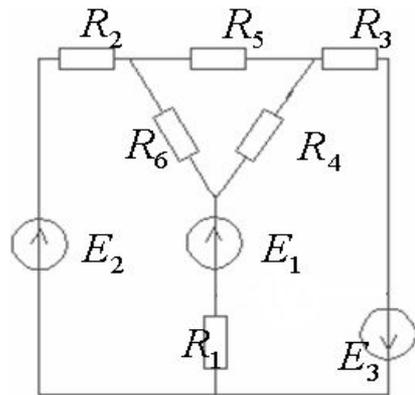


20.

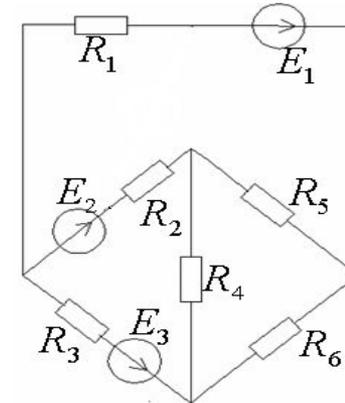


21.

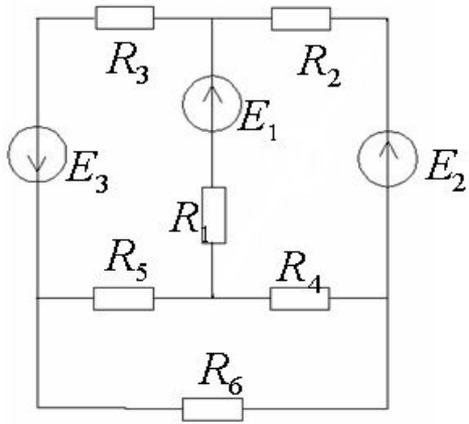


22.

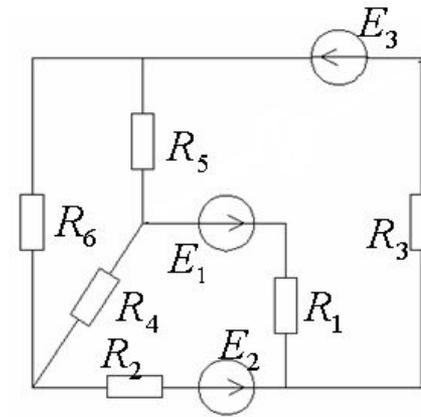


23.

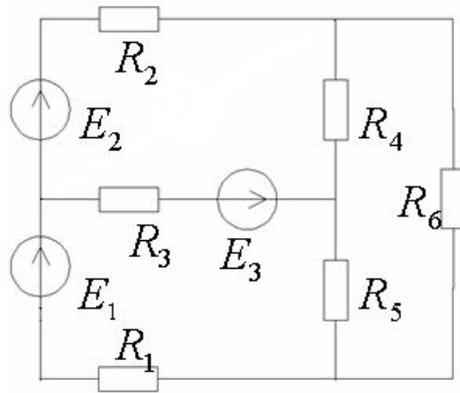

24.

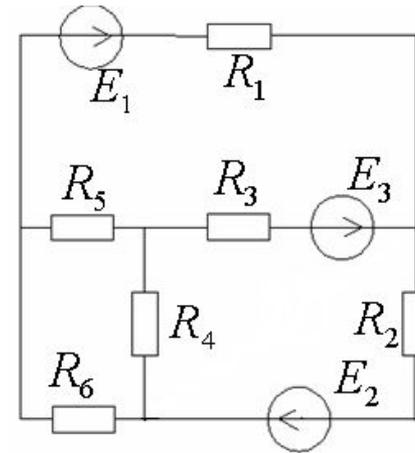

25.

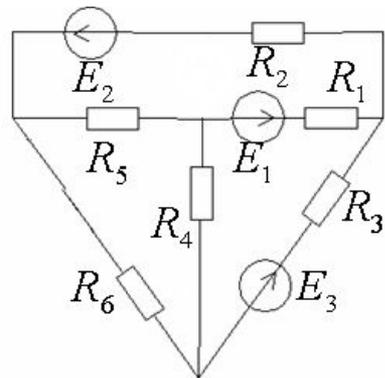

26.

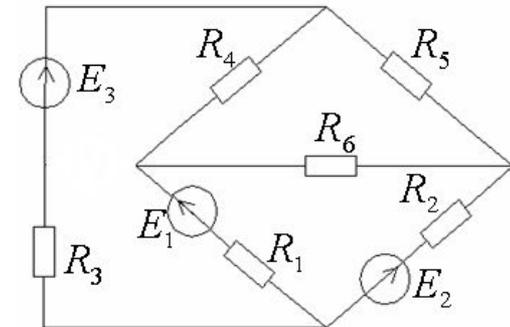


Таблица значений

№ вариан та	R_1 , Ом	R_2 , Ом	R_3 , Ом	R_4 , Ом	R_5 , Ом	R_6 , Ом	E_1 , В	E_2 , В	E_3 , В
1	2	1	8	4	10	6	22	24	10
2	8	3	1	4	2	2	54	27	3
3	2	5	3	1	8	5	30	16	10
4	1.5	6	1	7	1	5	10	32	10
5	2.5	1	4	15	2	2	12	48	6
6	8	4	3	2	4	4	55	18	4
7	3.5	5	6	6	3	1	10	6	24
8	6	4	3	2	5	3	5	16	30
9	2.5	6	6	5	10	5	16	8	9
10	9	8	1	6	10	4	4	24	6

№ варианта	R_1 , Ом	R_2 , Ом	R_3 , Ом	R_4 , Ом	R_5 , Ом	R_6 , Ом	E_1 , В	E_2 , В	E_3 , В
11	3.5	2	3	3	1	3	12	30	9
12	2	3	8	5	7	8	12	6	8
13	3	2	1	6	8	5	8	6	36
14	5	2	8	2	2	6	14	25	28
15	3	4	2	1	5	1	36	9	24
16	1	4	2	2	7	3	3	66	9
17	3.5	2	3	3	1	3	12	30	9
18	5	3	3	3	1	2	8	40	10
19	1.2	6	3	2	2	2	5	10	36
20	3	3	2	4	3	2	40	25	3

№ варианта	$R_1,$ Ом	$R_2,$ Ом	$R_3,$ Ом	$R_4,$ Ом	$R_5,$ Ом	$R_6,$ Ом	$E_1,$ В	$E_2,$ В	$E_3,$ В
21	4	8	3	1	2	7	36	10	25
22	3.5	2	9	3	1	3	12	30	9
23	4	6	4	4	3	3	6	20	4
24	4.2	4	2	12	6	2	48	12	6
25	5	7	2	8	1	1	21	4	10
26	2.7	10	4	8	10	2	4	9	18
27	3.5	5	1	5	6	9	12	36	12
28	5	3	1	2	12	3	15	63	6
29	6	11	10	4	4	12	72	12	4
30	4.5	2	8	13	4	3	9	6	27

Закончить
работу