
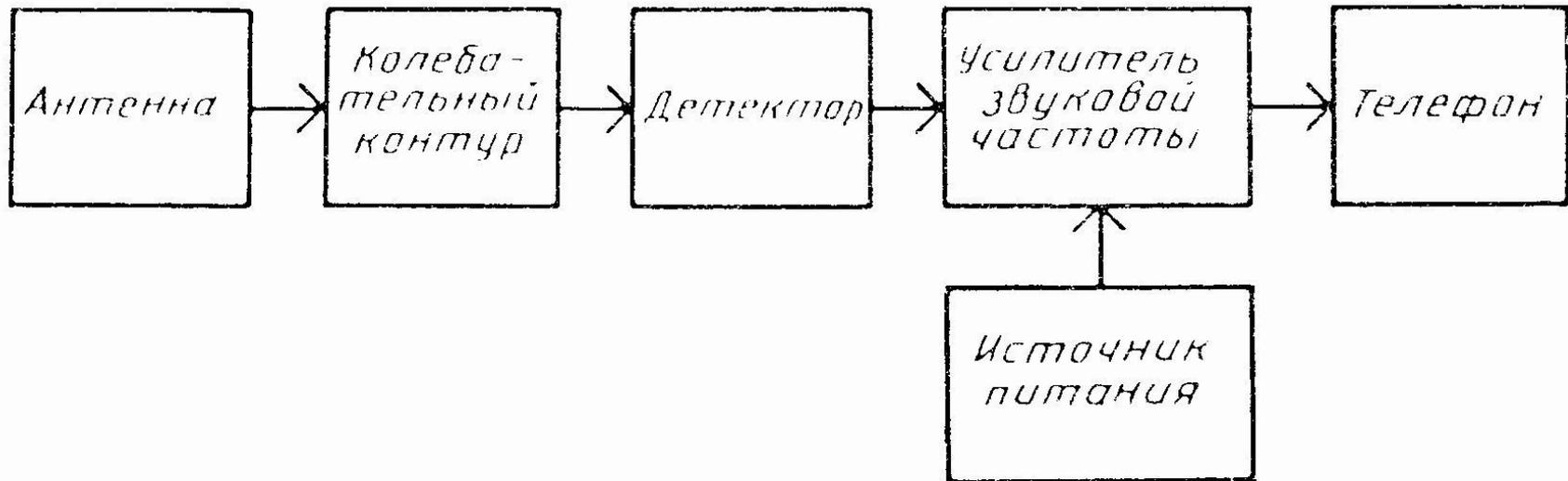



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

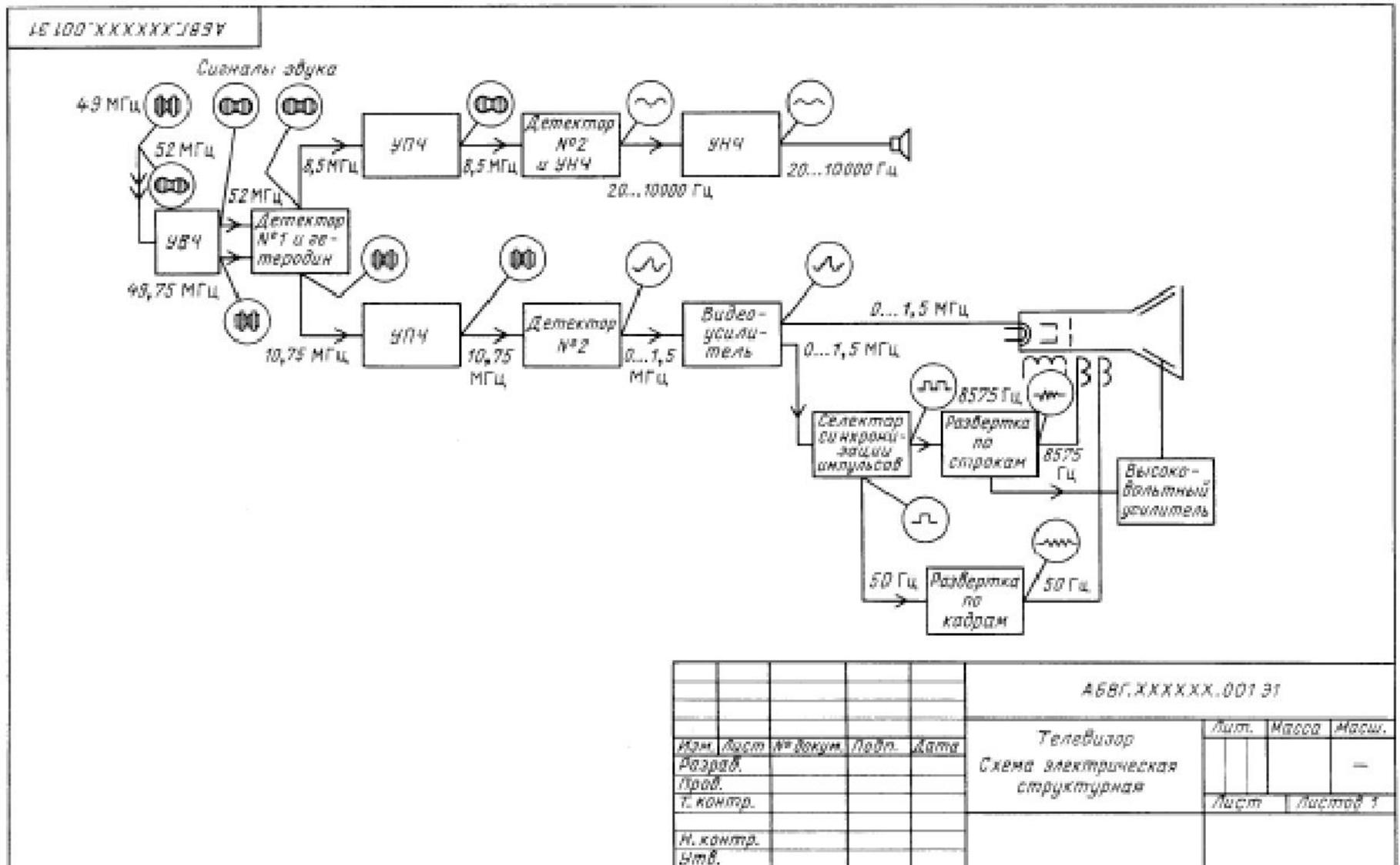


ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ТЕЛЕВИЗОРА




ПРИМЕР СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ОСЦИЛЛОГРАФА

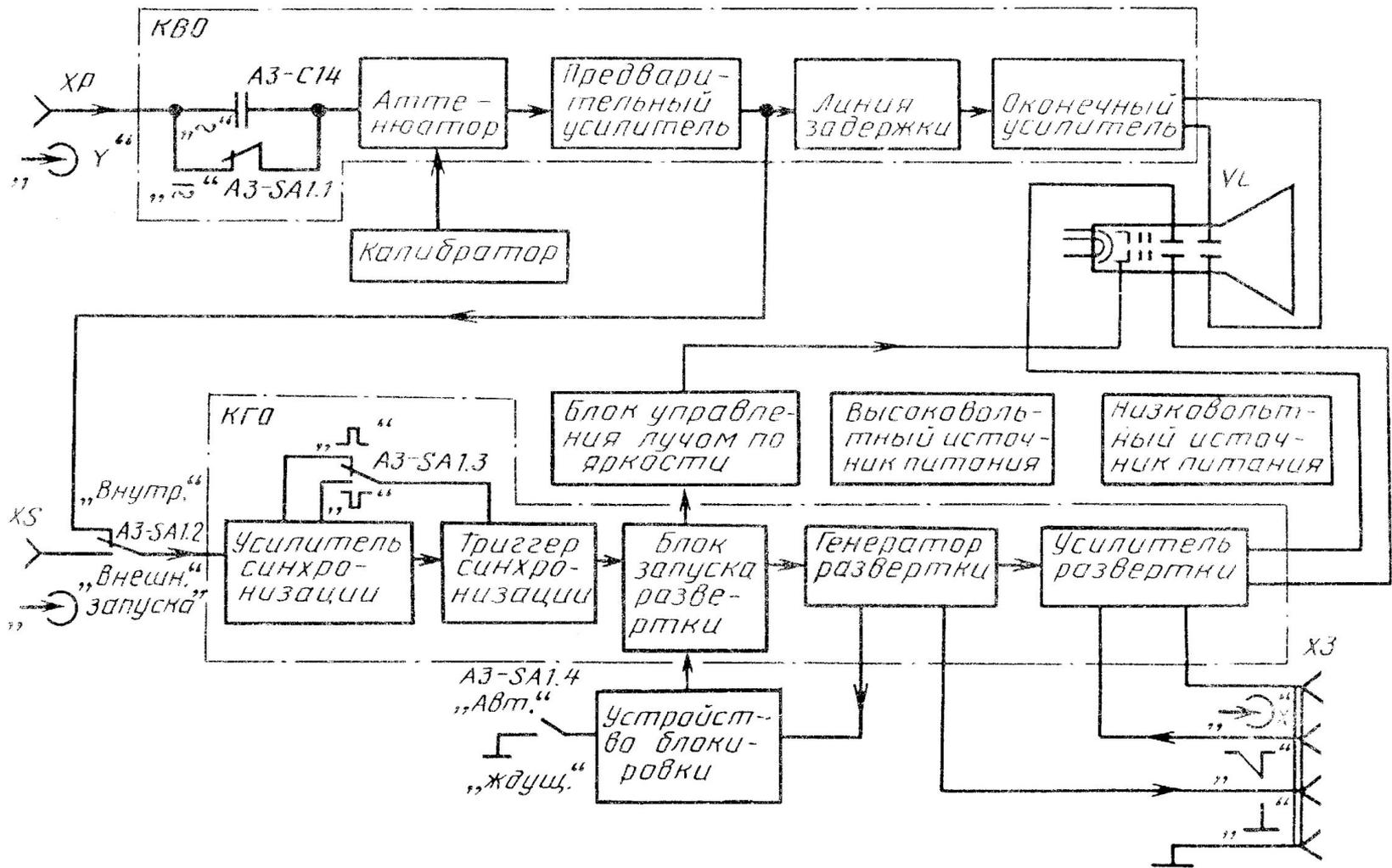

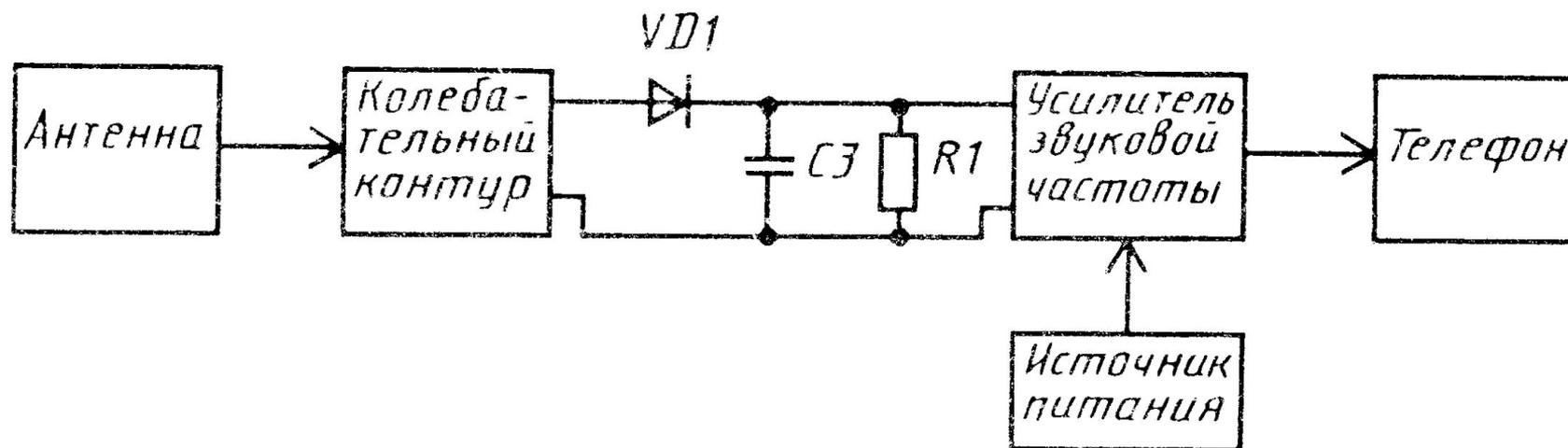
ПРИМЕР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ С ПОЭЛЕМЕНТНОЙ ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ



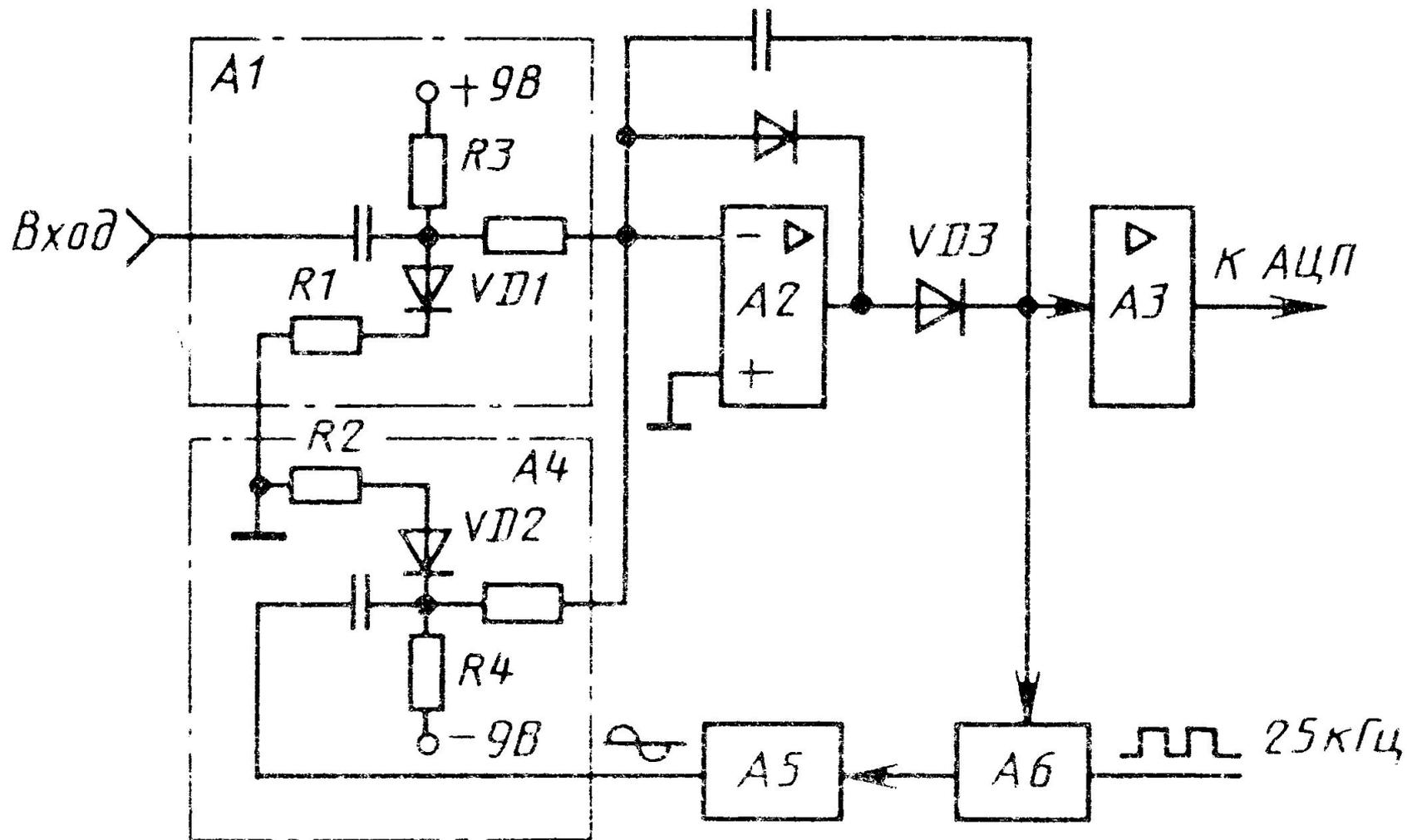
ПРИМЕР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ВЧ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ





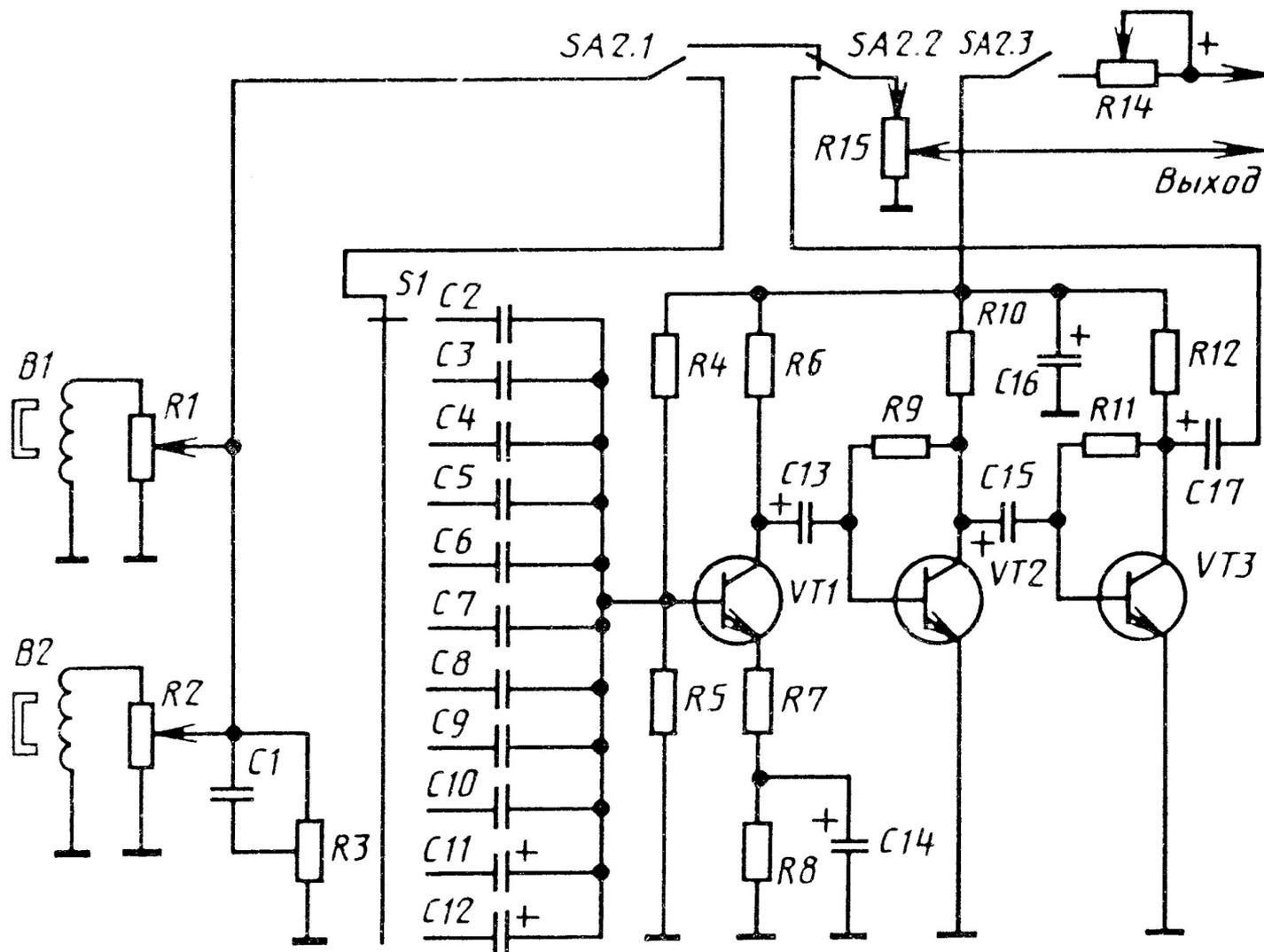
ПРИМЕР ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ



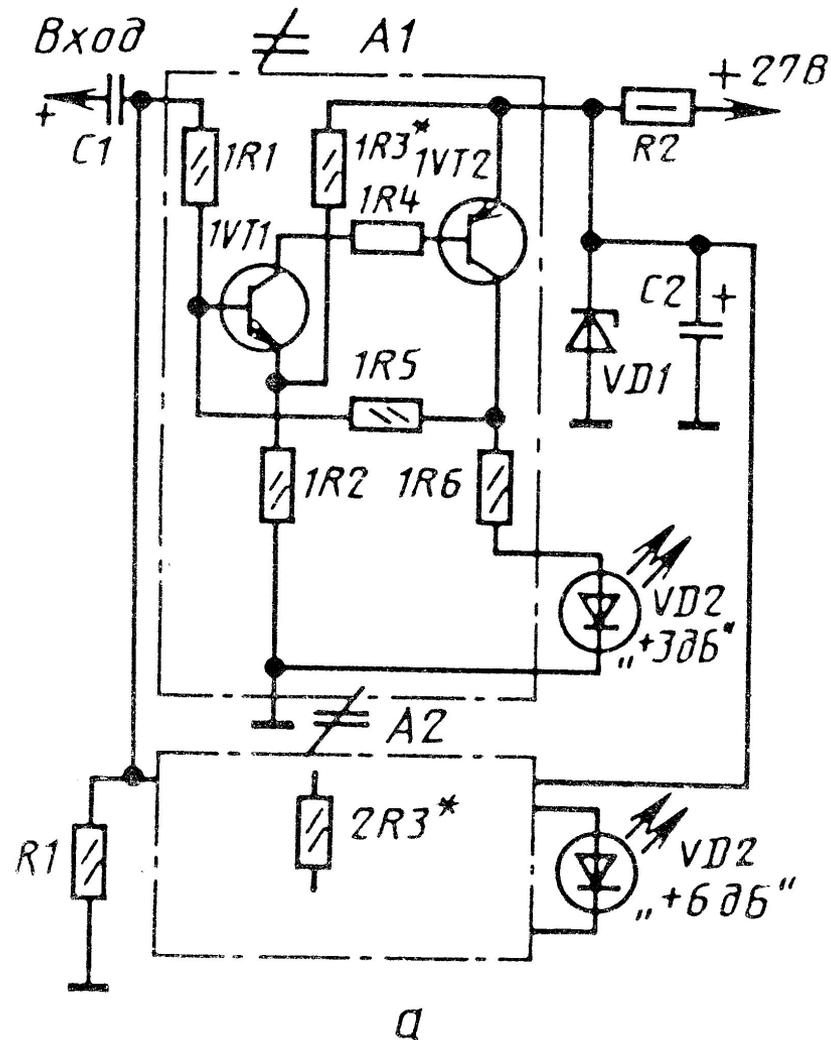
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА, СОДЕРЖАЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ



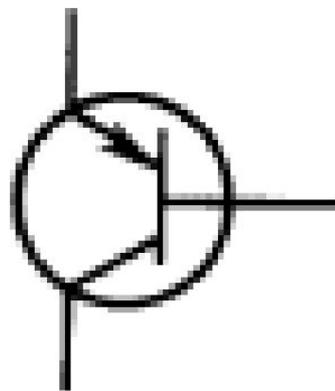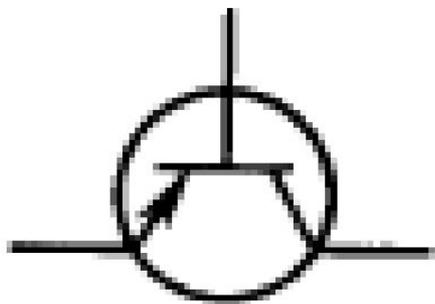
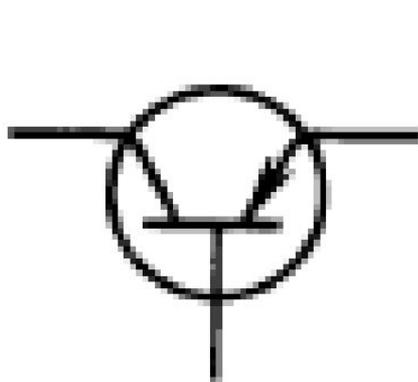
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ



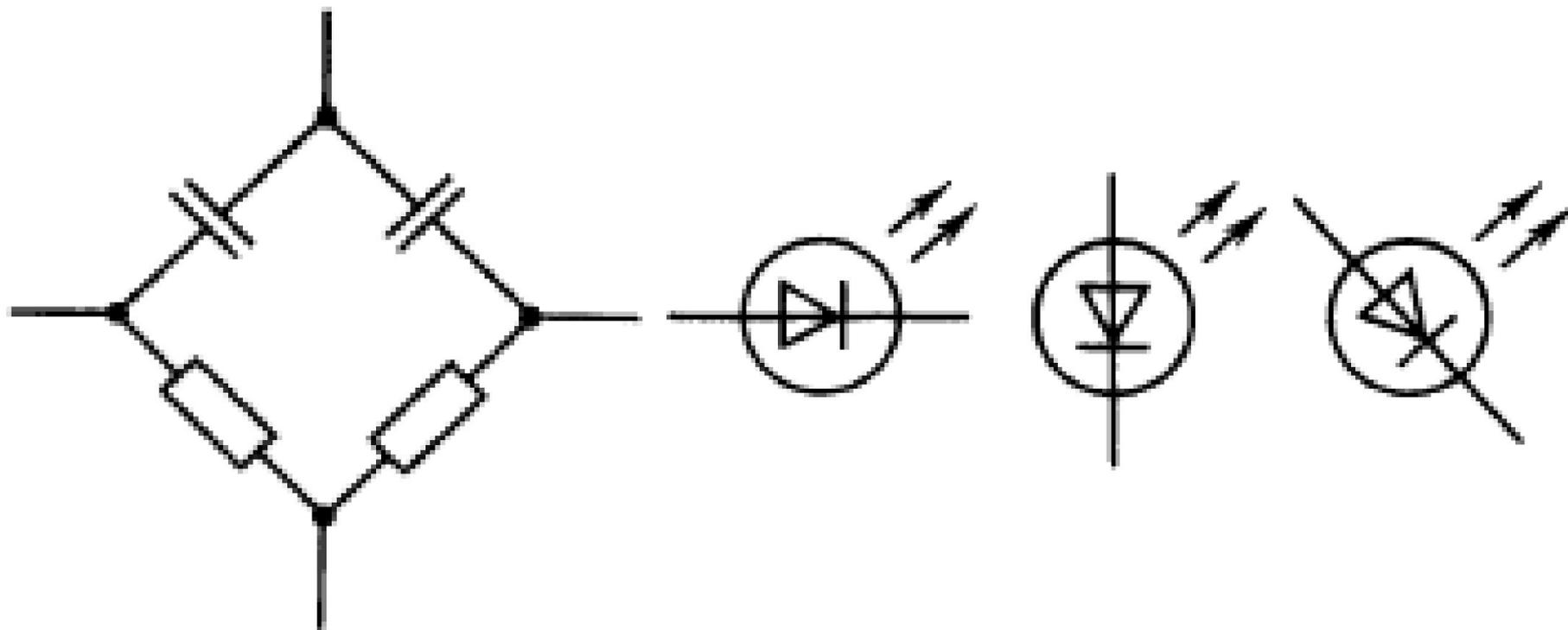РАЗРЕШЕННЫЕ ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ




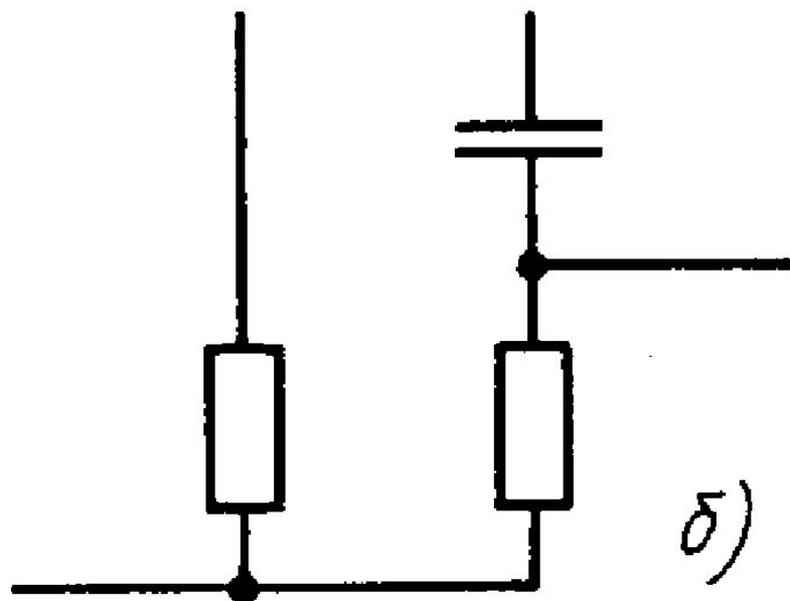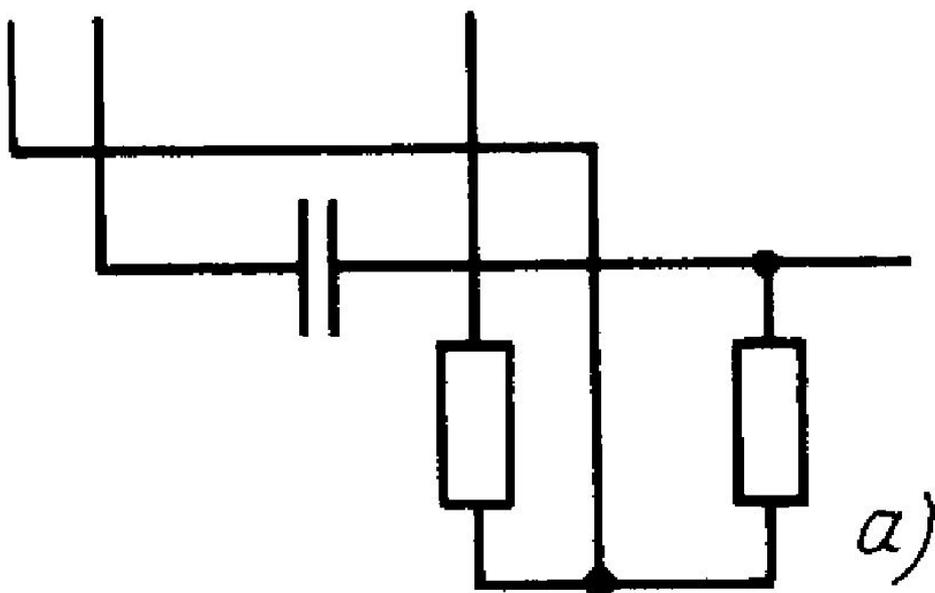ПРИМЕР РАЦИОНАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ В ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ





ПРИ


МЕ

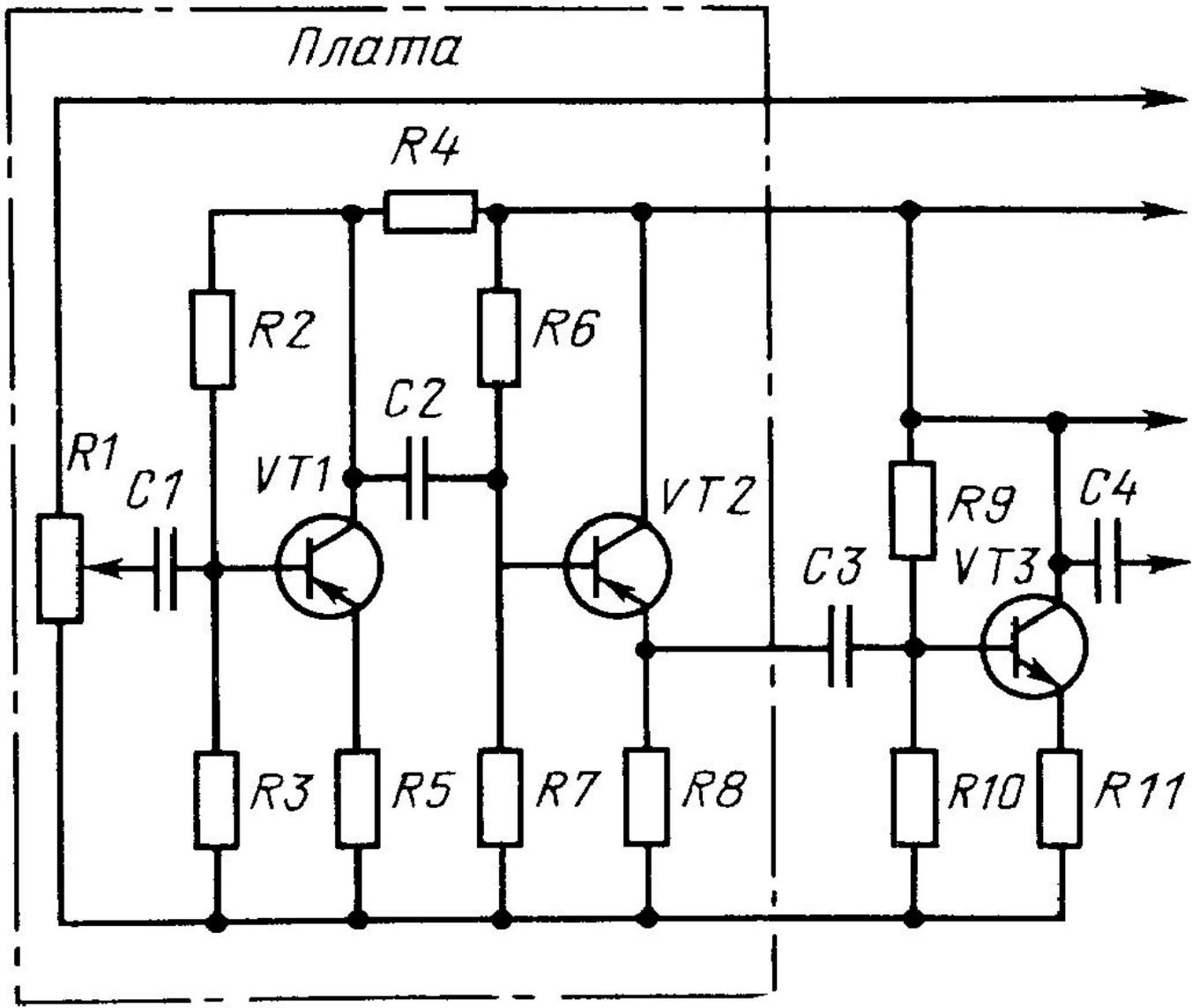

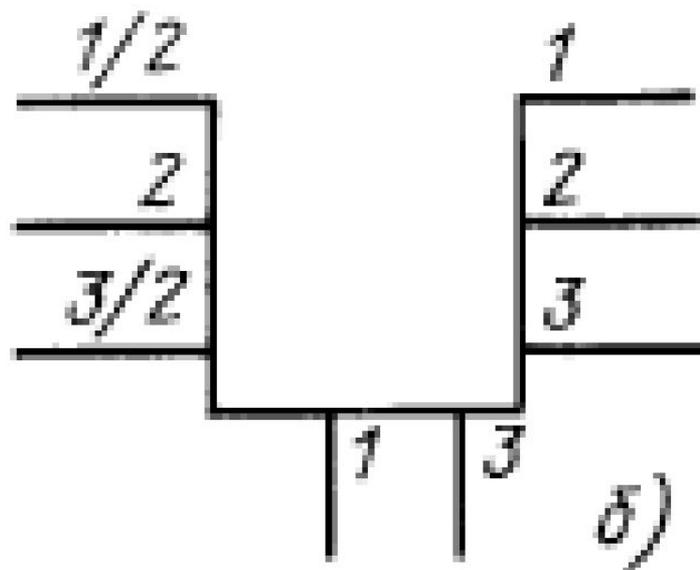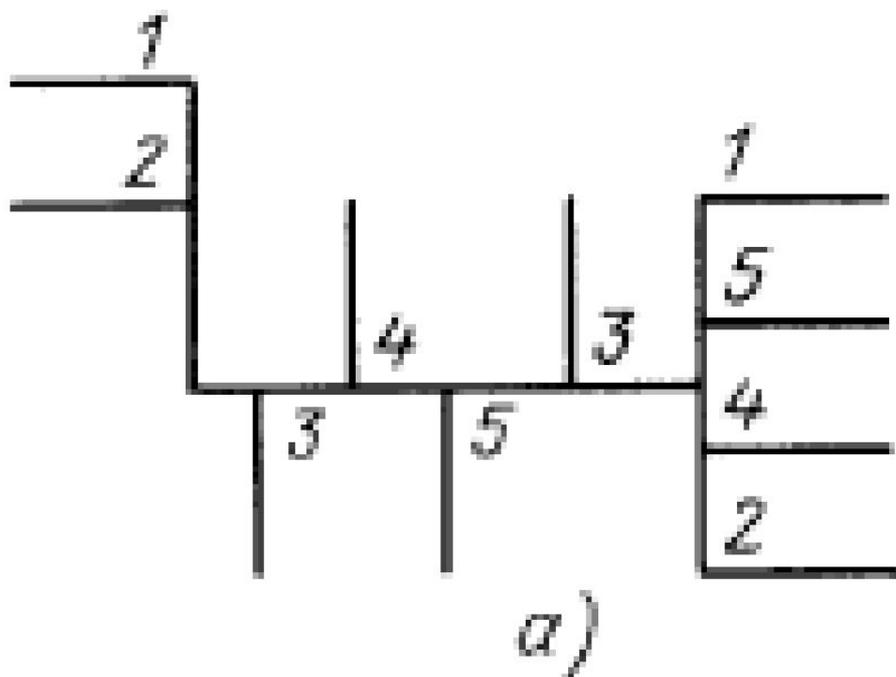ПРИМЕР ОПТИМИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ







ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБРЫВА ЛИНИЙ СВЯЗИ В СХЕМЕ

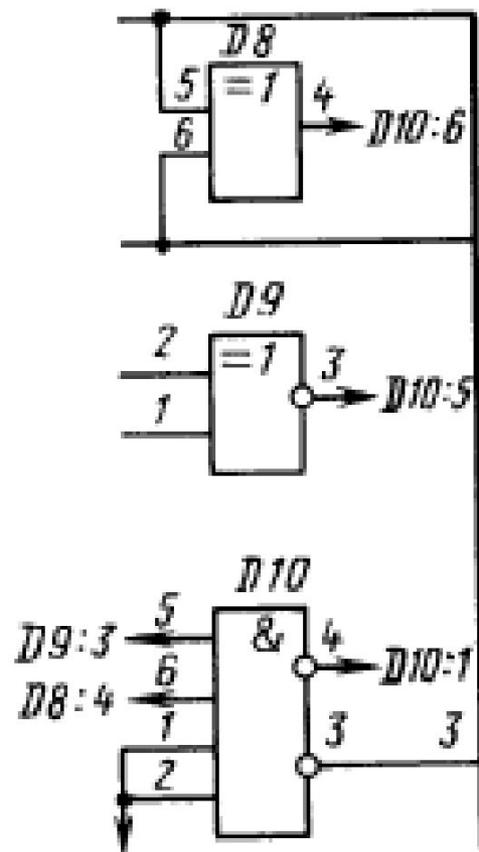


Изображение обрыва линий связи


ИЗОБРАЖЕНИЕ ОДИНАКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

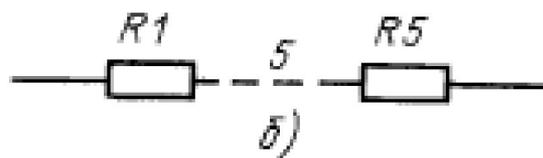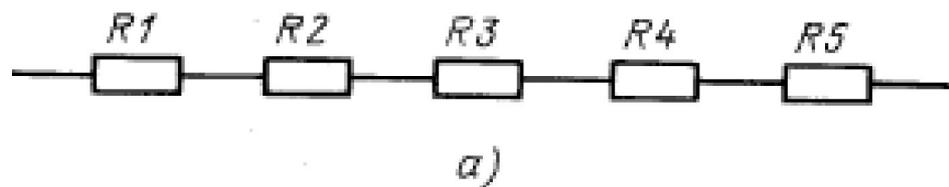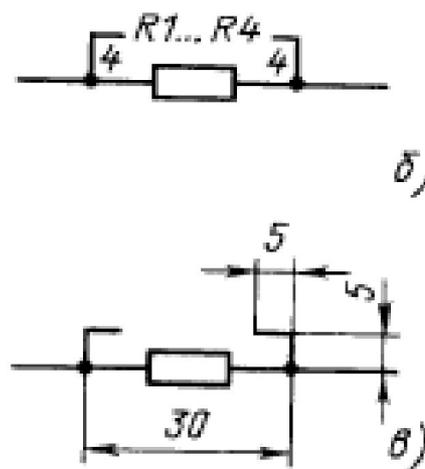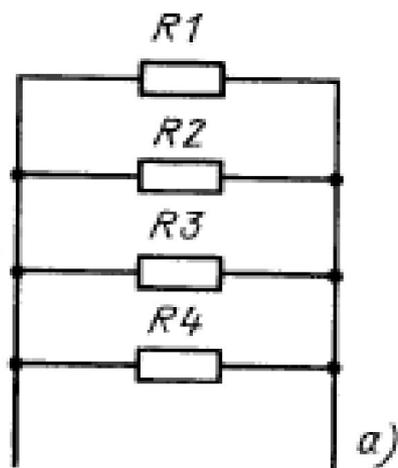

УПРОЩЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЦЕПОЧКИ VD,R

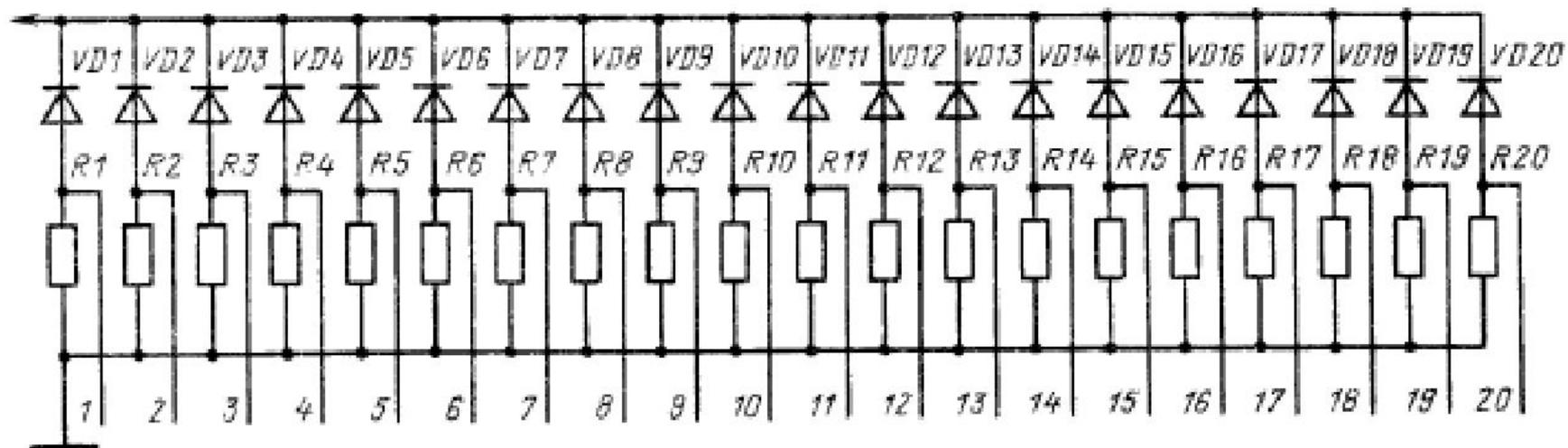


a)

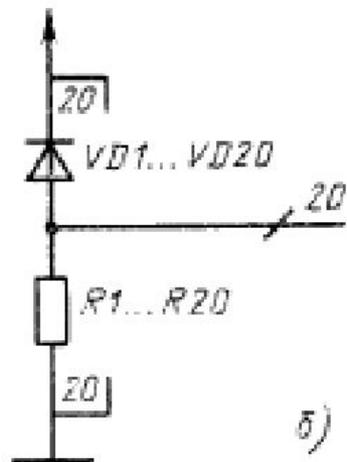

b)

Рис. 6.8. Упрощенное изображение цепочки VD, R :
а — развернутое изображение; б — упрощенное изображение

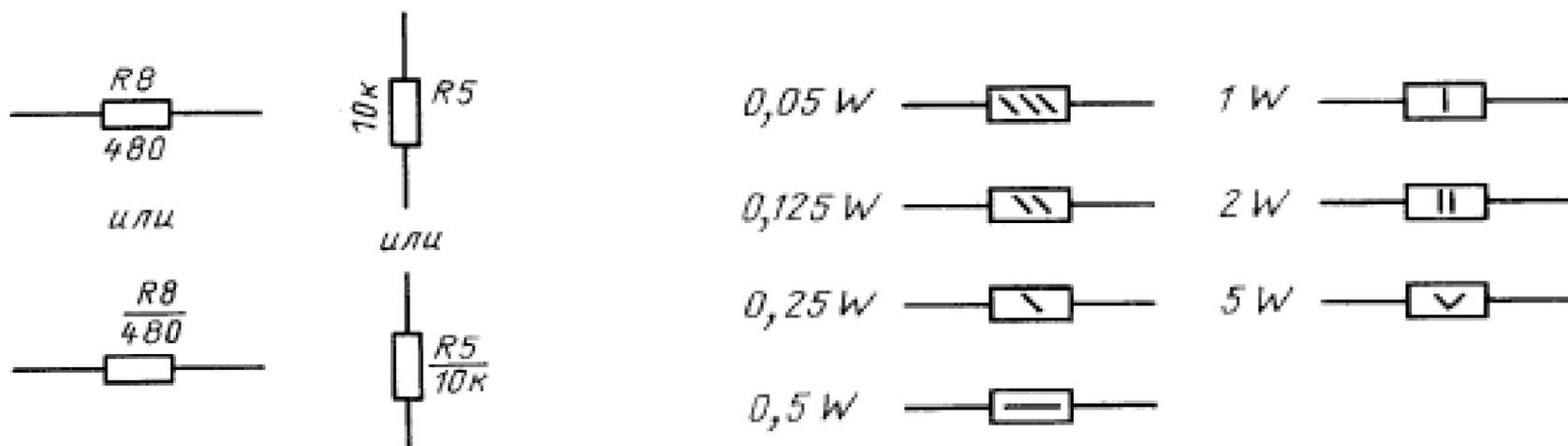ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ В ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМАХ



ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

