

Лекция №8

по дисциплине

Моделирование

Группы


ИВБО-01-17

ИВБО-02-17

Моделирование комбинационных цепей на языке Verilog HDL

Универсальное однозначно синтезируемое описание элемента с тремя выходными состояниями – буфера TRI-state.

 Интерфейс и УГО элемента, а также таблица истинности :



T - управление	I – вход данных	O – выход данных
1	X	Z
0	0	0
0	1	1

Описание с помощью оператора assign

```
assign <output_wire> = <enable> ? 1'bz : <data>;
```

Выходной сигнал <output_wire> должен иметь тип wire.


Входные сигналы <enable> и <data> могут быть любого типа: wire или reg.

Для описания разделяемой линии связи, соединяющей выходы нескольких элементов, необходимо использовать несколько операторов assign, присваивающих значение одному и тому же сигналу <output_wire>. Этот случай многократного присвоения значений следует считать исключением. В прочих ситуациях такой подход является неграмотным и может привести к ошибкам синтеза схемы.

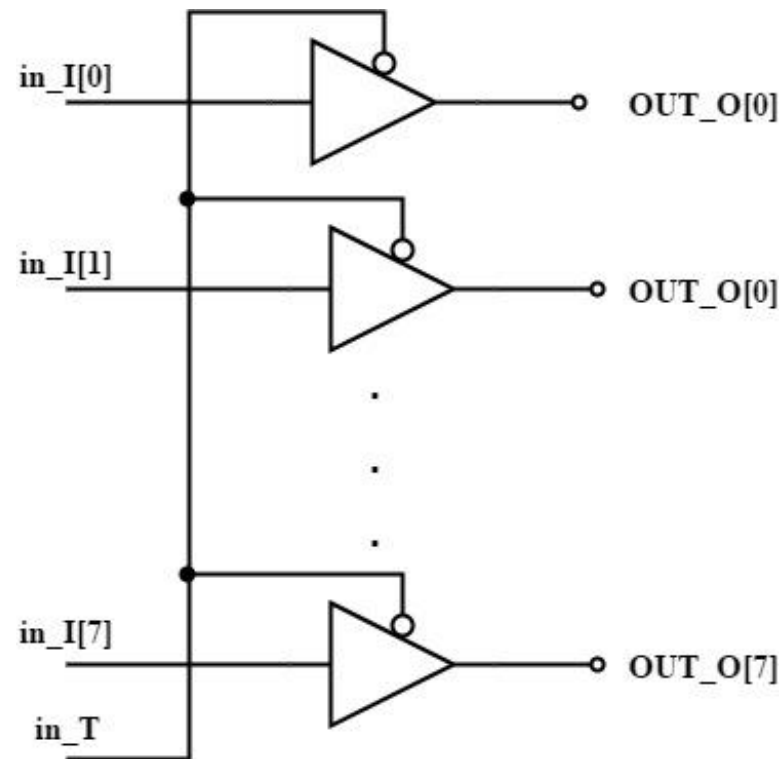Пример описания 8-разрядного шинного формирователя (буфера)




Шинный формирователь представляет собой элемент, состоящий из нескольких буферов TRI-state с общим управлением и независимыми сигналами данных.

```
`timescale 1us/1 ps
module BUFT_8_EXAMPLE(
input      in_T;
Input  [7..0] in_I,
output [7..0] OUT_O);
assign OUT_O = in_T ? 8'hZZ : in_I;
endmodule
```



Внутренняя организация и синтезируемая модель мультиплексора 2:1

   Мультиплексор 2:1 является комбинационной схемой, транслирующей на выход значение одного из двух входных сигналов. Имеет интерфейс и внутреннюю организацию согласно рисунку, и функционирует по таблице истинности, приведённой ниже:



I0	I1	A	O
0	X	0	0
1	X	0	1
X	0	1	0
X	1	1	1


Описание мультиплексора 2:1 с помощью оператора assign языка Verilog:

```
assign <output_wire> = <address> ? <input_1> : <input_0>;
```

Выходной сигнал <output_wire> должен иметь тип wire.

Входные сигналы <address>, <input_0> и <input_1> могут быть любого типа: wire или reg.

 Простейший мультиплексор 2:1 можно построить на основе двух комплементарных МОП транзисторов по следующей схеме:



В зависимости от адресного входного сигнала открыт один из транзисторов, а другой транзистор закрыт. Открытый транзистор выполняет функцию электронного ключа, замыкающего один из информационных входов с выходной цепью.







Следует отметить, что эта схема является двунаправленной, и может пропускать сигнал как слева направо, так и справа налево. Поэтому её часто называют «аналоговый ключ». Тем не менее, нет препятствий использования такого решения в цифровой схемотехнике.

Логические примитивы языка Verilog HDL

В языке Verilog помимо логических операторов:

- инверсия - \sim ,
- И - $\&$,
- ИЛИ - $|$,
- исключающее ИЛИ (mod2) - \wedge

есть примитивы – элементы, predetermined стандартном языке. В таблице приведены многовходовые логические примитивы с равнозначными входами:

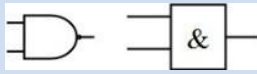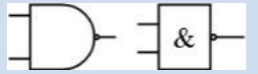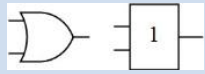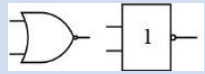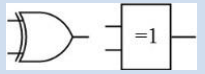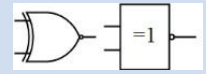Примитив	and	nand	or	nor	xor	xnor
Элемент						
Функция	0X 0 X0 0 11 1	0X 1 X0 1 11 0	1X 1 X1 1 00 0	1X 0 X1 0 00 1	10 1 01 1 00 0 11 0	00 1 11 1 01 0 10 0

Общий синтаксис для многовходовых примитивов с равнозначными входами следующий:

and

nand

or

nor

xor

xnor

<имя_примитива>

(выход, вх, вх, вх...) ;

ключевое слово

необязательное

список цепей

языка Verilog -

имя экземпляра

начинается с выхода,

название


примитива

затем входы

примитива

Выходной сигнал примитива должен иметь тип wire.
Входные сигналы могут быть любого типа: wire или reg.

Примитивы с одним входом представлены инвертором и буфером с выходами типа push-pull:

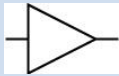Примитив	not	buf
Элемент		
Функция	1 0 0 1	0 0 1 1

Общий синтаксис примитивов с одним входом следующий:

not

buf

<имя_примитива>

(выход, вх) ;


ключевое слово
языка Verilog -
название
примитива

необязательное
имя экземпляра
примитива

список цепей
начинается с выхода,
затем вход

Выходной сигнал примитива должен иметь тип wire.
Входной сигнал может быть любого типа: wire или reg.

Примитив языка Verilog HDL, определяющий буфер TRI-state:

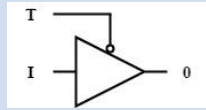Примитив	bufif0
Элемент	
Функция	1X Z 00 0 01 1

Синтаксис примитива буфера TRI-state:

```
bufif0      <имя_примитива>      (выход, вх_данных, вх_упр);
```

ключевое слово языка Verilog - название примитива необязательное имя экземпляра примитива список цепей начинается с выхода, затем вход данных, и третий - управляющий вход

Выходной сигнал примитива должен иметь тип wire.
Входные сигналы могут быть любого типа: wire или reg.

Некоторые синтезаторы не поддерживают данный примитив! Не рекомендуется его использовать.

Язык Verilog определяет примитивы, описывающие активную резистивную или ёмкостную нагрузку:

Примитив	pullup	pulldown
Элемент		
Функция	Подтяжка линии связи к лог. «1»	Подтяжка линии связи к лог. «0»

Синтаксис применения примитива pullup/pulldown следующий:

`pullup`

`pulldown (<мощность> <имя_примитива> (signal) ;`

ключевое слово необязательное необязательное список цепей:

языка Verilog - значение имя экземпляра название

название мощности примитива линии связи

примитива примитива

Сигнал примитива должен иметь тип wire.

Параметр <мощность> определяет величину сопротивления или ёмкости примитивов pullup и pulldown:

Мощность по убыванию	Подтяжка к лог. «1»	Подтяжка к лог. «0»	Тип нагрузки
7	supply1	supply0	резистивная
6	strong1	strong0	резистивная
5	pull1	pull0	резистивная
4	large		ёмкостная
3	weak1	weak0	резистивная
2	medium		ёмкостная
1	small		ёмкостная
0	highz1	highz0	резистивная


Некоторые синтезаторы не поддерживают данный примитив!
Не рекомендуется его использовать.

Примеры использования примитивов языка Verilog HDL

Блок подтягивающих резисторов на 4-разрядной шине данных:


```
pullup (pull1) PD_0 (DATA[0]), PD_1 (DATA[1]),  
        PD_2 (DATA[2]), PD_3 (DATA[3]);
```

Эквивалентная схема:

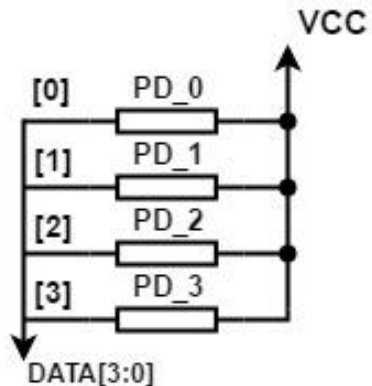

Следует отметить синтаксическую возможность определения нескольких примитивов одного типа единым выражением языка Verilog, начинающимся с ключевого слова – названия примитива и заканчивающегося точкой с запятой.

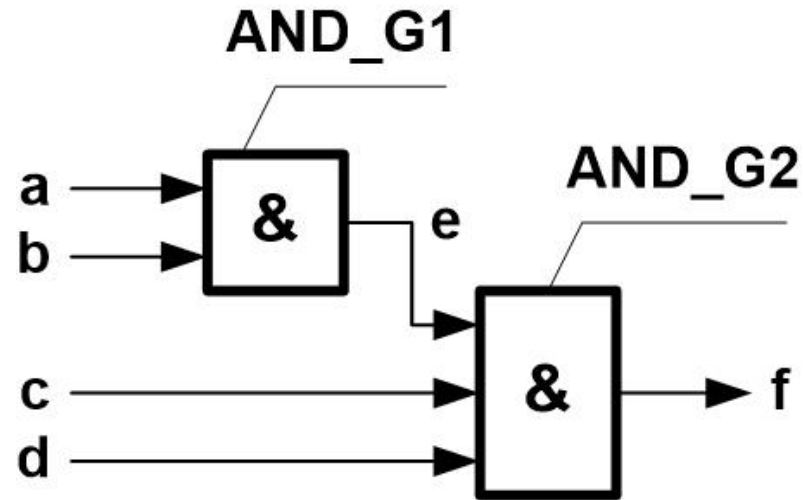Пример описания каскадной комбинационной схемы на примитивах:



Такую схему можно описать следующими способами:

1. `and AND_G1(e, a, b), AND_G2(f, e, c, d);`
2. `and AND_G1 (e,a,b);`
`and AND_G2 (f,e,c,d);`
3. `and (e,a,b);`
`and (f,e,c,d);`
4. `and (e, a, b), (f, e, c, d);`
5. `and (f, a, b, c, d);`

Классификация функциональных элементов со сложным поведением – триггеров и регистров

Статические, или защёлки, или триггера с потенциальным управлением:

- асинхронный R-S триггер;
- асинхронный D триггер типа «защёлка» или Latch;
- регистр из асинхронных триггеров.


Динамические, или триггера с управлением по фронту, или тип Flip-Flop:

- динамический D триггер или D-type Flip-Flop;
- синхронный RS триггер Synchronous RS Flip-Flop;
- счётный T триггер или T-Flip-Flop;
- JK триггер или JK-Flip-Flop;
- регистр из триггеров, управляемых по фронту;
- сдвиговый регистр вправо, влево, реверсивный;
- бисинхронный RS триггер.


Самый простой функциональный элемент, обладающий сложным поведением, представлен асинхронным RS триггером

Существует два варианта асинхронного RS триггера:

 1. С активным «действующим» значением входных сигналов лог. «1». Строится на двух элементах ИЛИ-НЕ по следующей схеме:



 
2. С активным «действующим» значением входных сигналов лог. «0». Строится на двух элементах И-НЕ по следующей схеме:




Каждая из двух схем асинхронного RS триггера во время штатной работы может находиться в четырёх состояниях.

Рассмотрим состояния для первой схемы:

1. Установка в состояние «0»:

 


2. Установка в состояние «1»:

 


Сложное поведение триггера проявляется в режиме хранения, когда одно и то же пассивное входное воздействие может соответствовать двум различным состояниям схемы, определяющим выходное воздействие:

3. Хранение лог. «1»:

 


4. Хранение лог. «0»:

 


Вторая схема асинхронного RS триггера управляется подачей на входы лог. «0». Рассмотрим её состояния штатной работы:

1. Установка в состояние «0»:

 


2. Установка в состояние «1»:

 


Пассивным входным воздействием для второй схемы является подача комбинации «11»:

3. Хранение лог. «1»:


 


4. Хранение лог. «0»:

 


Следует отметить, что подача активных входных значений на оба входа как для первой, так и для второй схемы триггера не выводит его из строя, однако не относится к штатному режиму работы. При смене входного воздействия «оба активные» на «оба пассивные» триггер попадает в метастабильное состояние, при котором в схеме происходит гонка: какому плечу достанется лог. «0», а какому – лог. «1». Эта ситуация напоминает балансирующее в равновесии перевёрнутое коромысло и может длиться значительное время относительно скорости работы схемы. Возникновение такой ситуации в устройстве необходимо минимизировать или устранить.

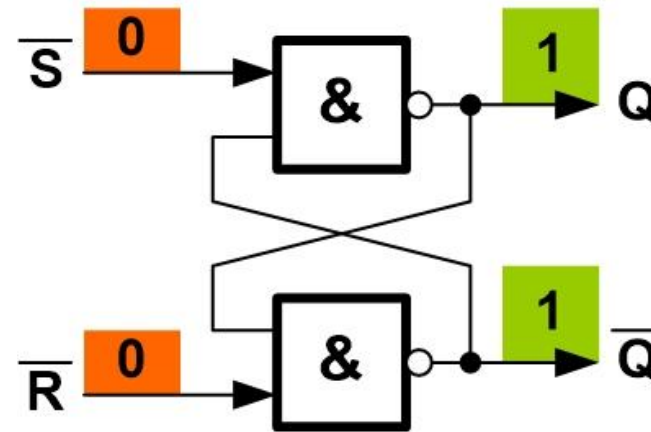 
Запрещённое в штатном режиме работы триггера пятое состояние:



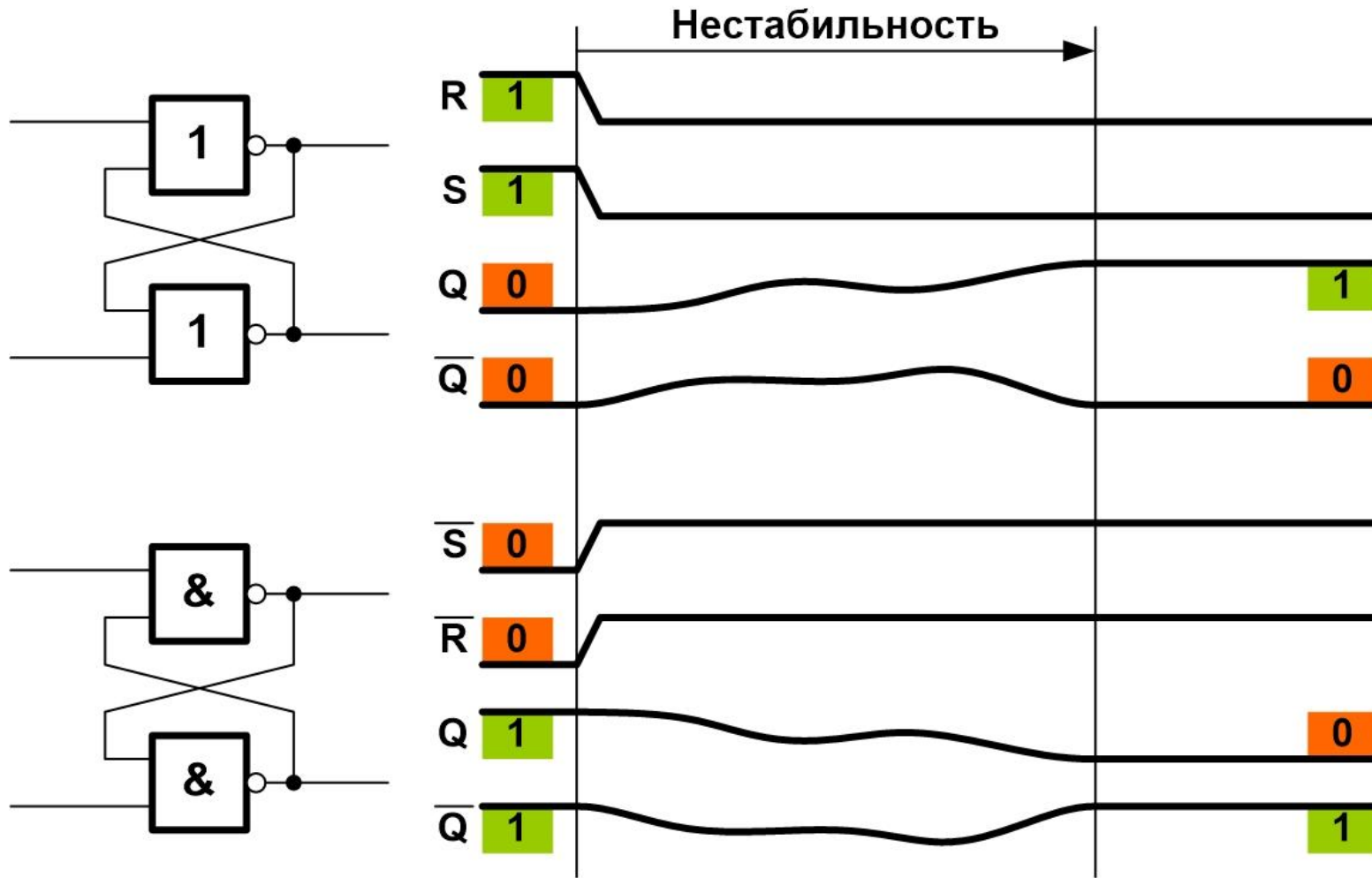Процесс попадания триггера в метастабильное состояние:



 Модель асинхронного RS триггера на примитивах языка Verilog HDL:



```
nand (Q, ST, QT), (QT, RT, Q);
```

Следует отметить, что при проектировании устройств на ПЛИС этот пример считается неграмотным, ибо вызывает петлю на ресурсах комбинационной логики – combinatorial loop.

На практике схема асинхронного RS триггера может использоваться для подавления дребезга контактов от кнопки с нормально замкнутой и нормально разомкнутой парами контактов (при нажатии один контакт отсоединяется от общего контакта, а другой соединяется) или тумблера следующим образом:

