
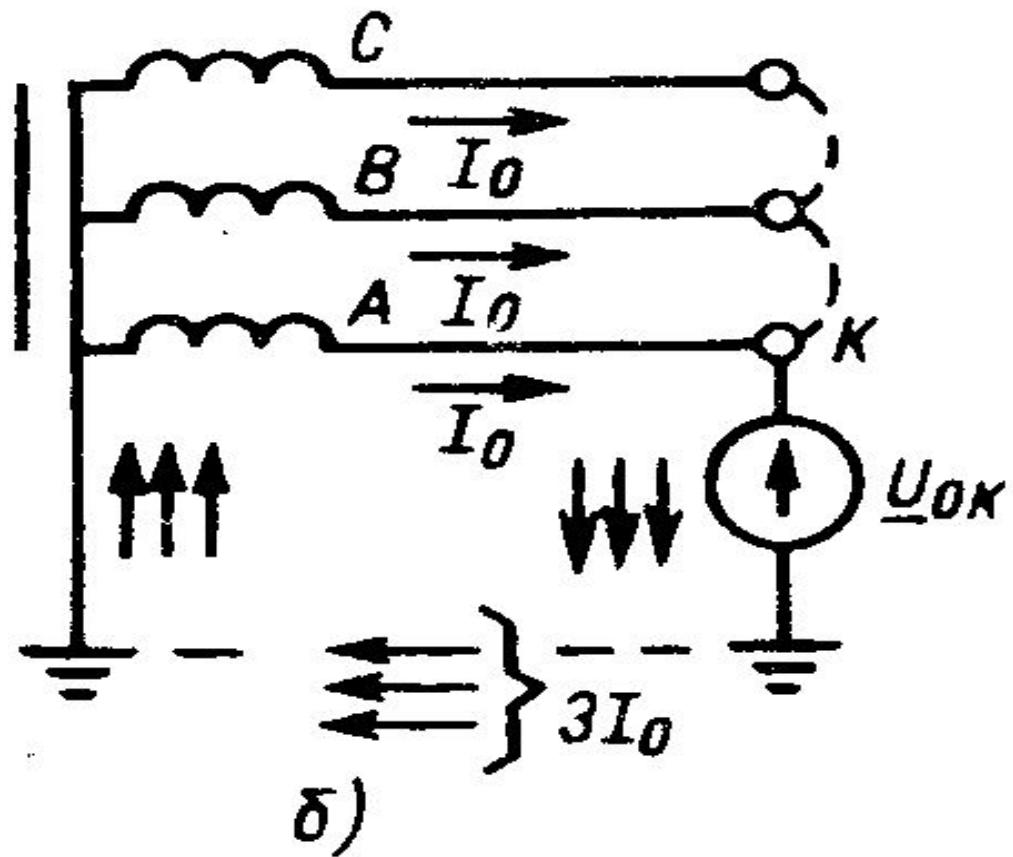


Однофазное КЗ в сети (а)


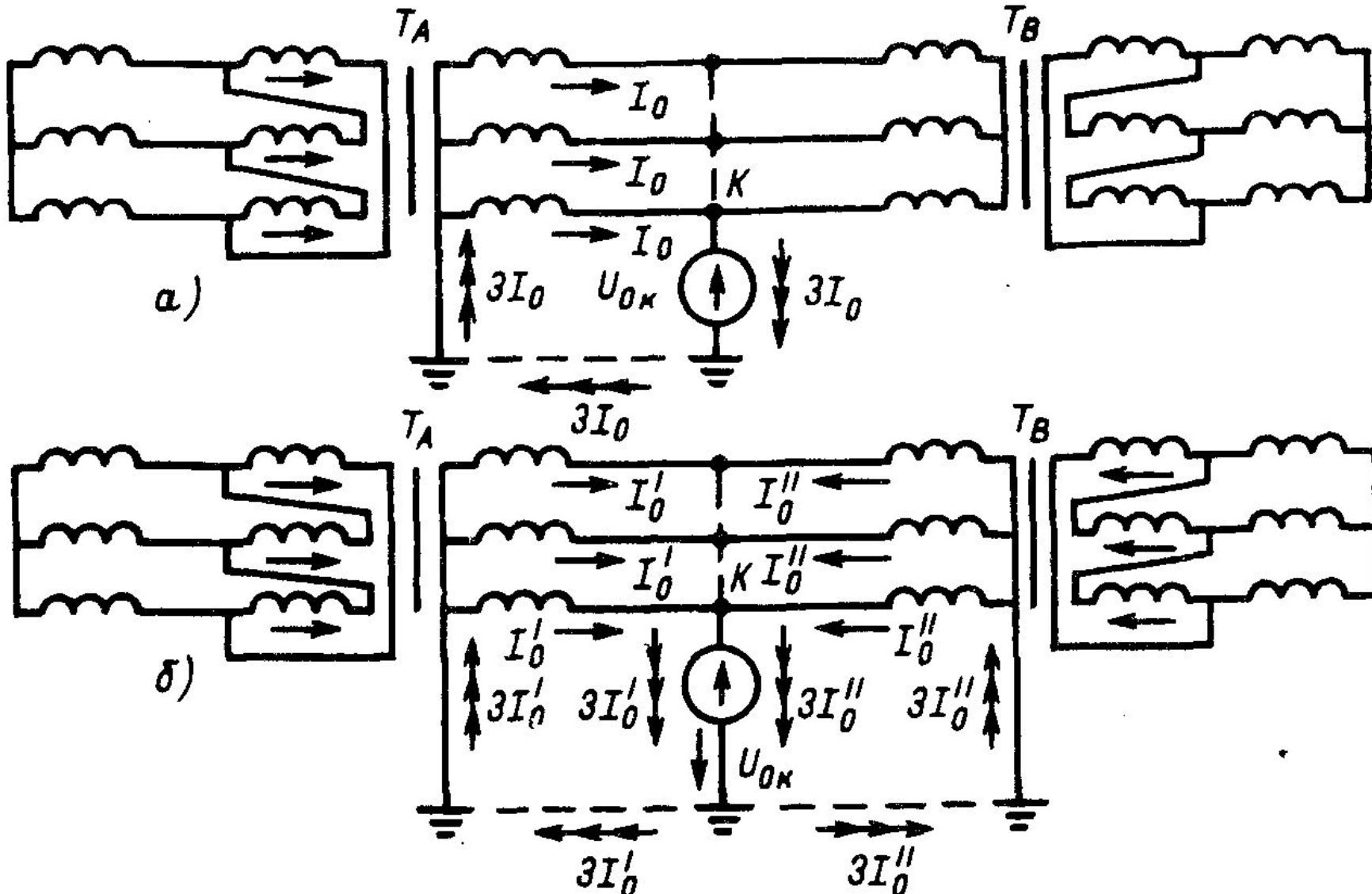


прохождение токов I_0 под действием U_{0K} (






Распределение токов нулевой последовательности при однофазном КЗ:

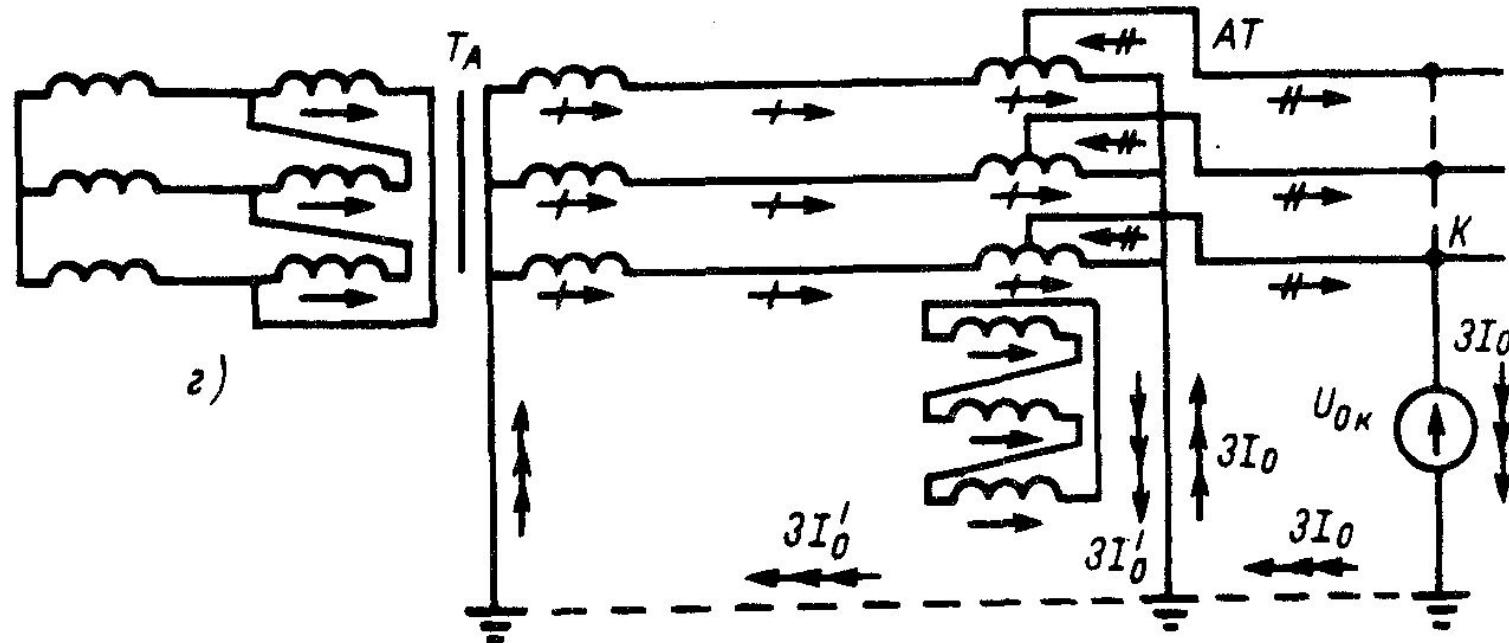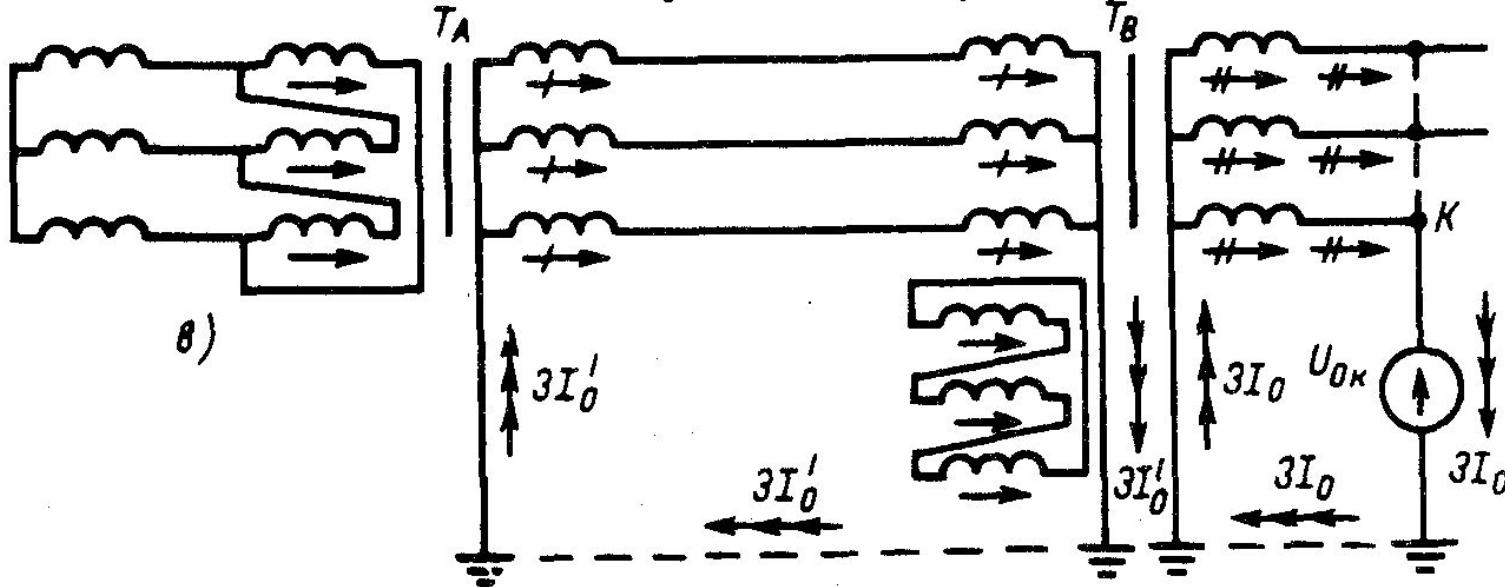а – при заземлении нейтрали с одной стороны ЛЭП; б – при заземленных нейтралях с обеих сторон ЛЭП



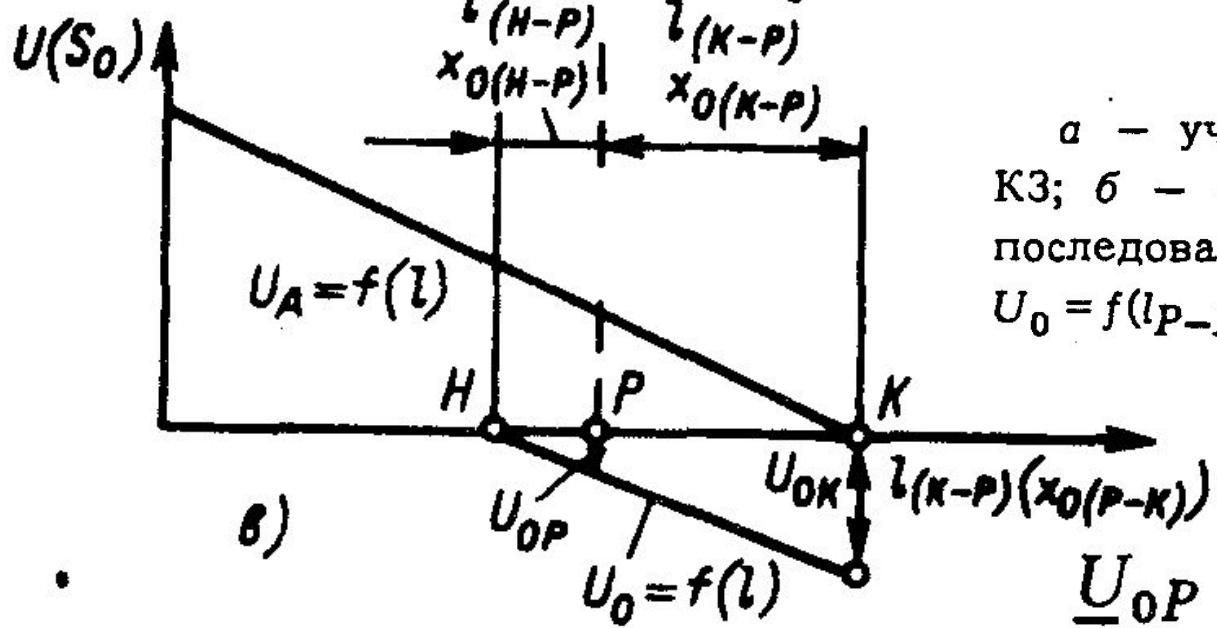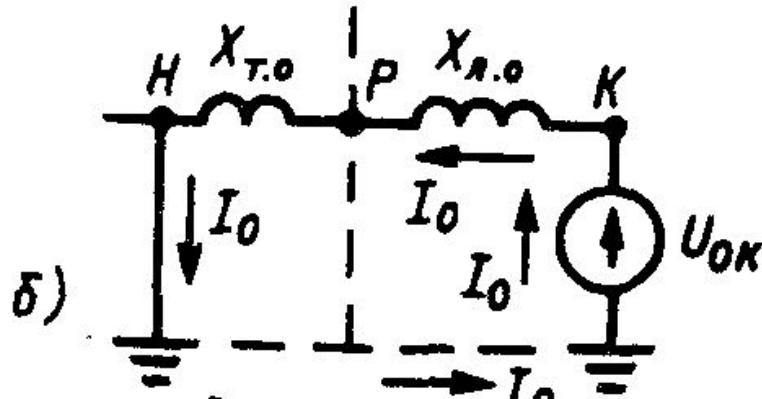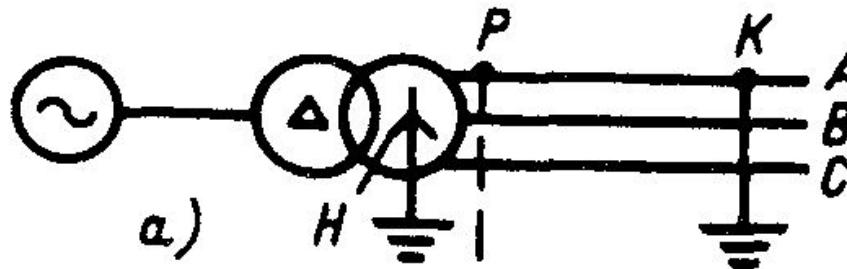в – при заземлении нейтралей в сетях высшего и низшего напряжений; г – при КЗ в сети с автотрансформатором



а – участок сети с однофазным КЗ; б – схема замещения нулевой последовательности; в – зависимости $U_0 = f(l_{P-K})$ и $U_\Phi = f(l_{P-K})$

$$U_{0P} = I_{0P} X_{0(H-P)}.$$

$$\underline{U}_{0P} = \underline{U}_{0K} - \underline{I}_{0} Z_{0(K-P)}.$$

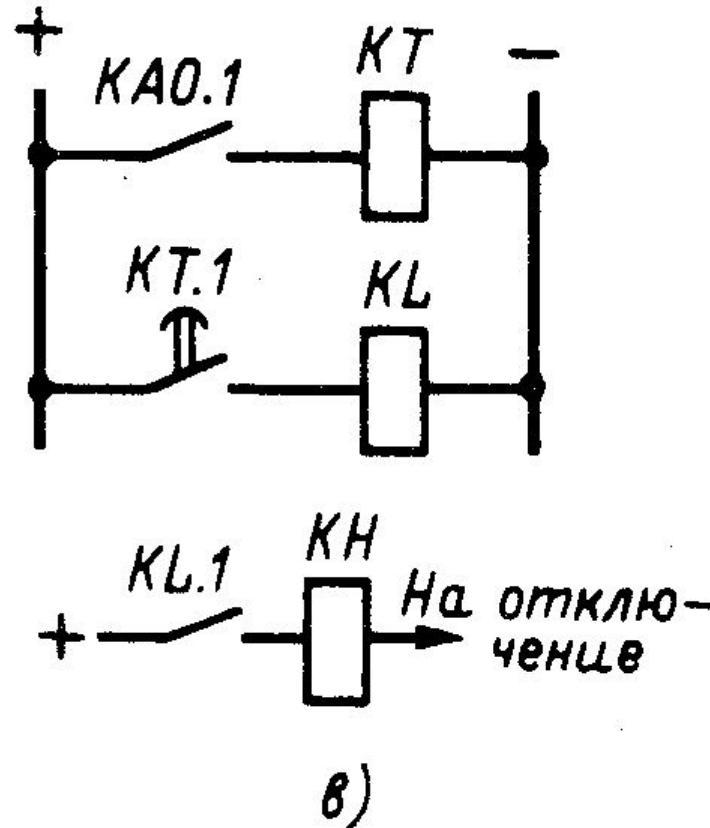
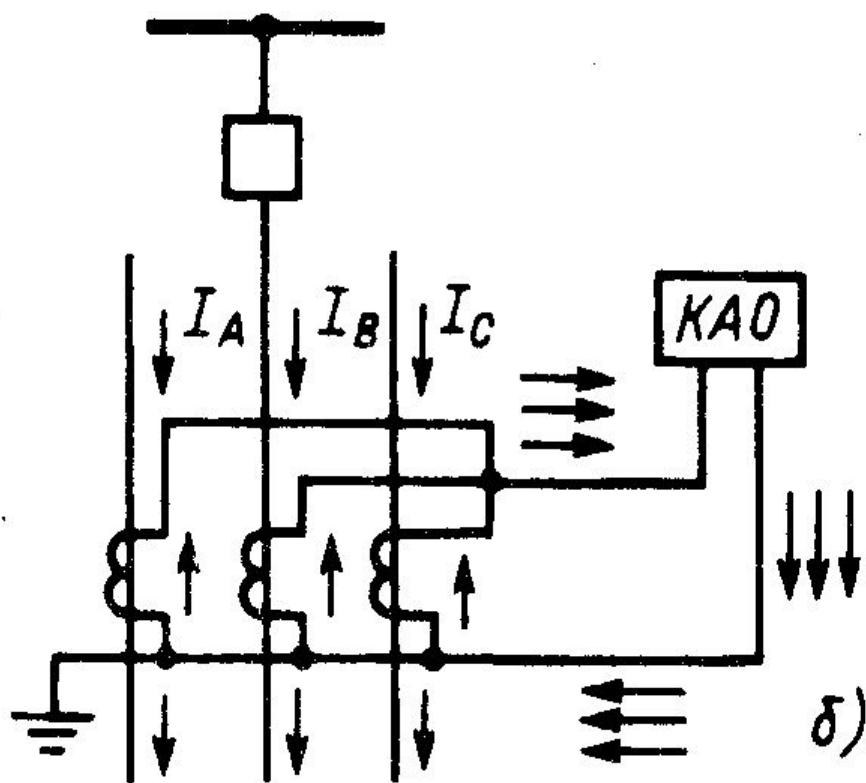
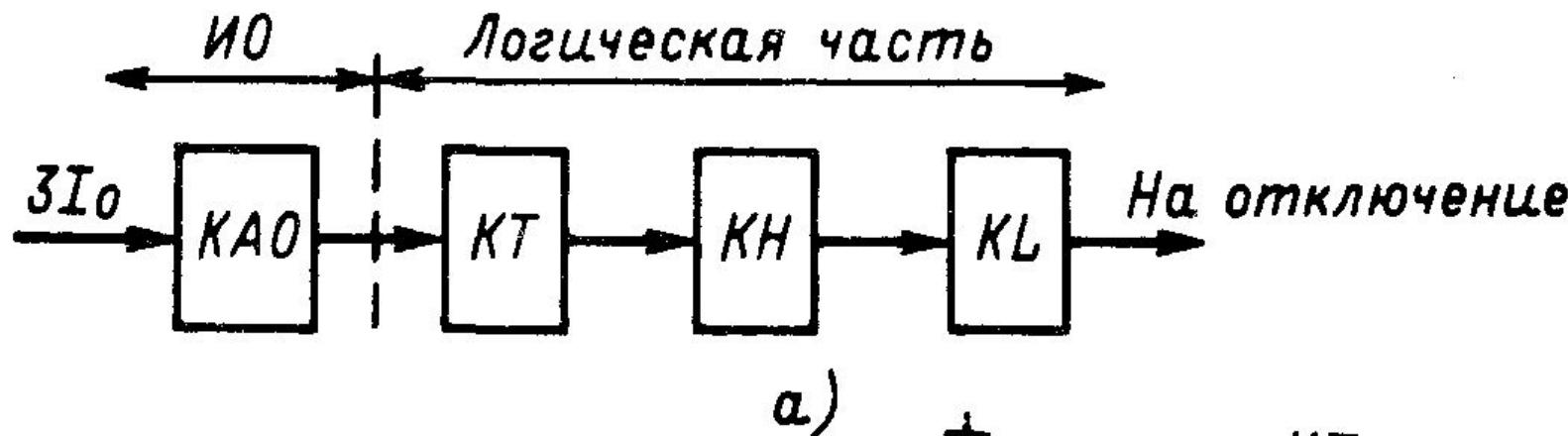


Схема токовой защиты нулевой последовательности:

а – структурная схема; б – токовые цепи; в – схема оперативных цепей РЗ

$$\underline{I}_p = \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = 3\underline{I}_0/K_I.$$

$$\underline{I}_p = \frac{3\underline{I}_0}{K_I} - \underline{I}_{\text{нб}}.$$

$$\underline{I}_{\text{нб}} = \frac{\underline{I}_A \text{ нам}}{K_I} + \frac{\underline{I}_B \text{ нам}}{K_I} + \frac{\underline{I}_C \text{ нам}}{K_I}$$

$$I_{\text{нб}} = \sqrt{I_{\text{нб}1}^2 + I_{\text{нб}3}^2}.$$

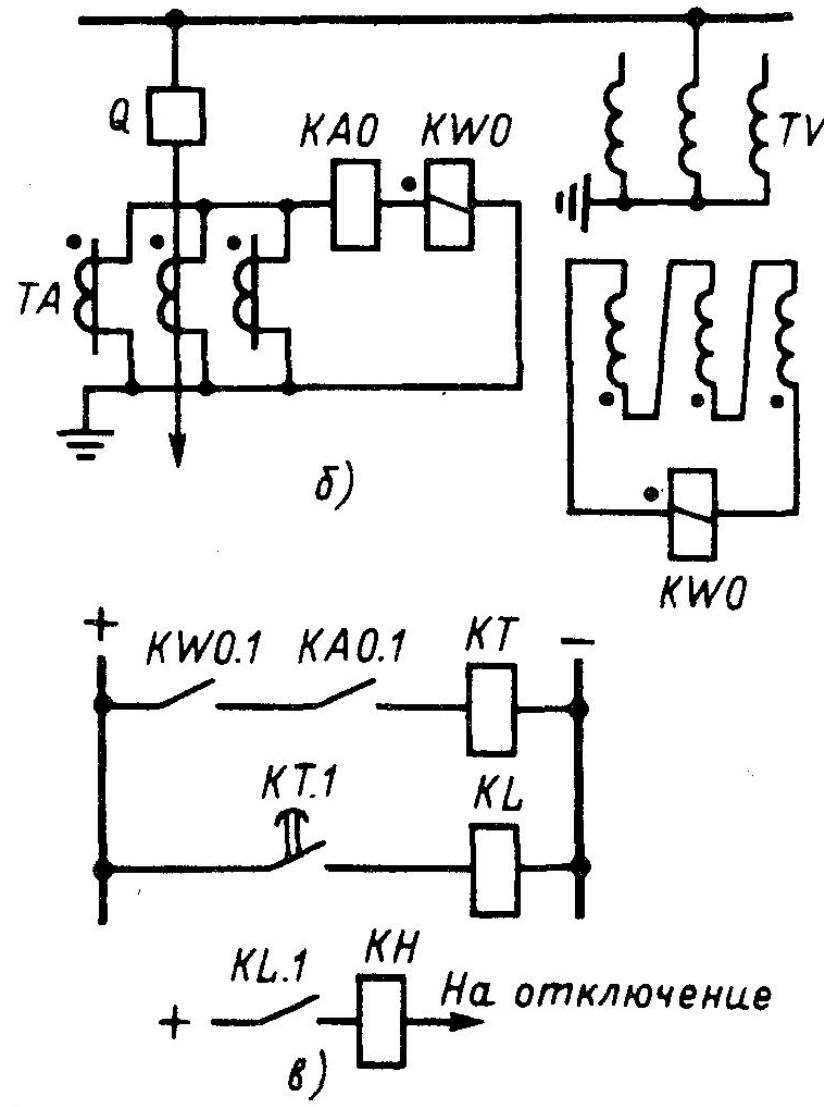
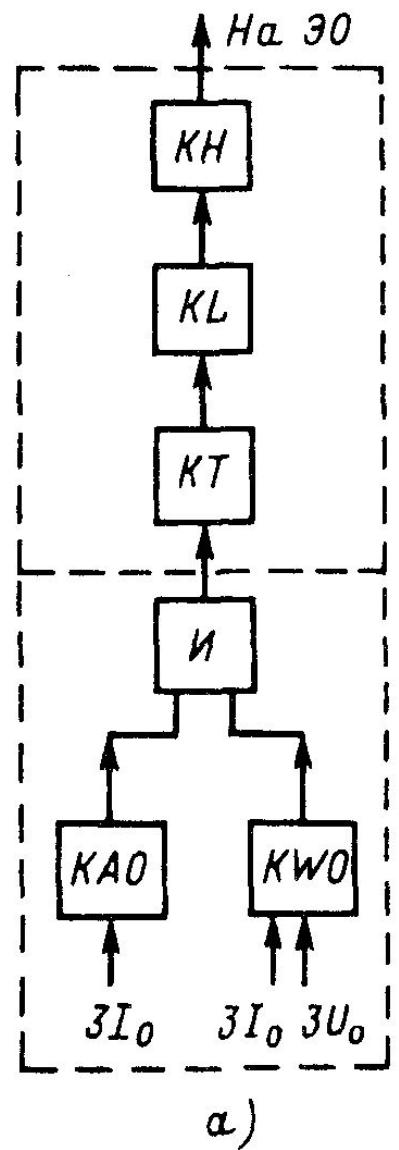


Схема максимальной токовой направленной защиты нулевой последовательности:

а – структурная схема; б – схемы цепей тока и напряжения; в – цепи оперативного тока

KW0 реагирует на мощность НП


$$S_0 = U_0 I_0.$$

$$\widehat{U_0 I_0} \approx 90^\circ$$

$$U_p = 3U_0, \quad I_p = 3I_0$$

$$S_p = U_p I_p \sin(\alpha - \varphi_p) = 9U_0 I_0 \sin(\alpha - \varphi_p)$$

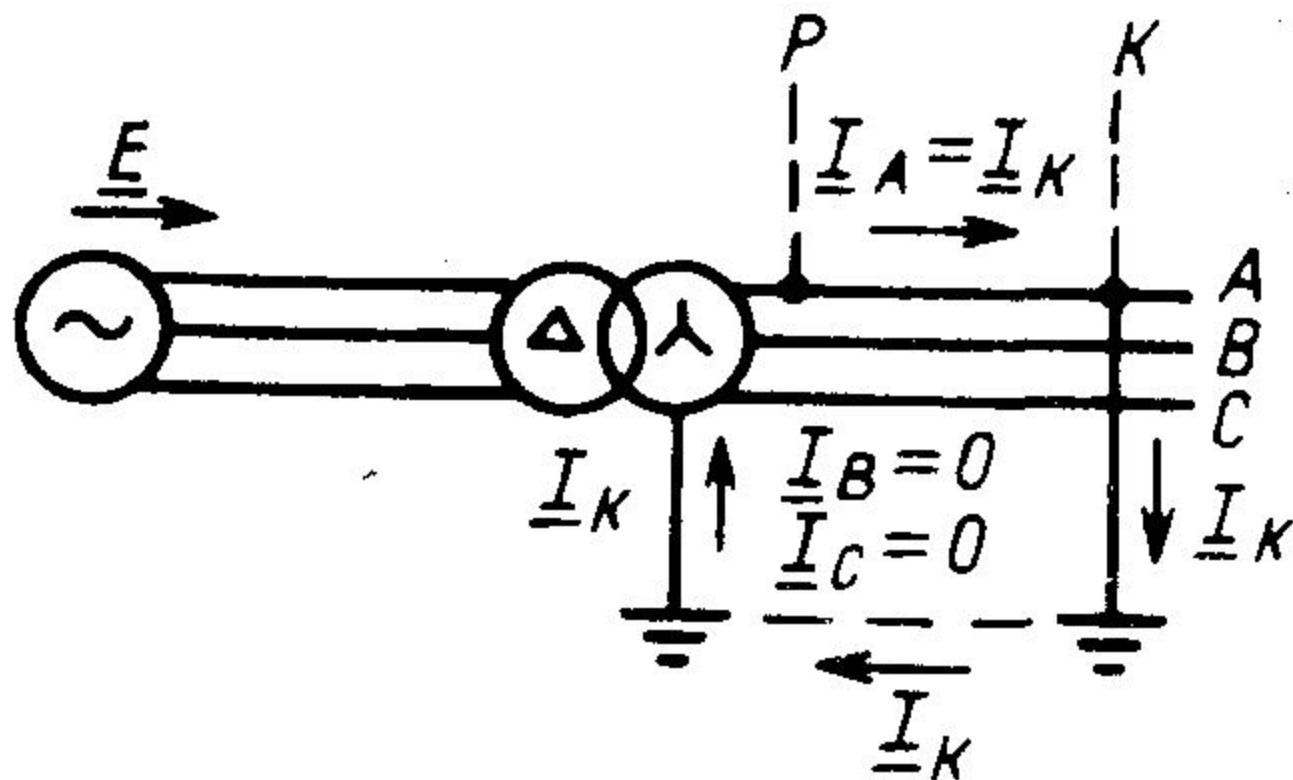
где $\varphi_p = \varphi_0$ – угол сдвига фаз между U_p и I_p или U_0 и I_0 .




Точка К: $\underline{U}_{AK} = 0; \underline{U}_{BK} = \underline{E}_B; \underline{U}_{CK} = \underline{E}_C$

Точка Р: $\underline{U}_{AK} = \underline{I}_A x_A; \underline{U}_{BP} = \underline{E}_B; \underline{U}_{CP} = \underline{E}_C$

а)

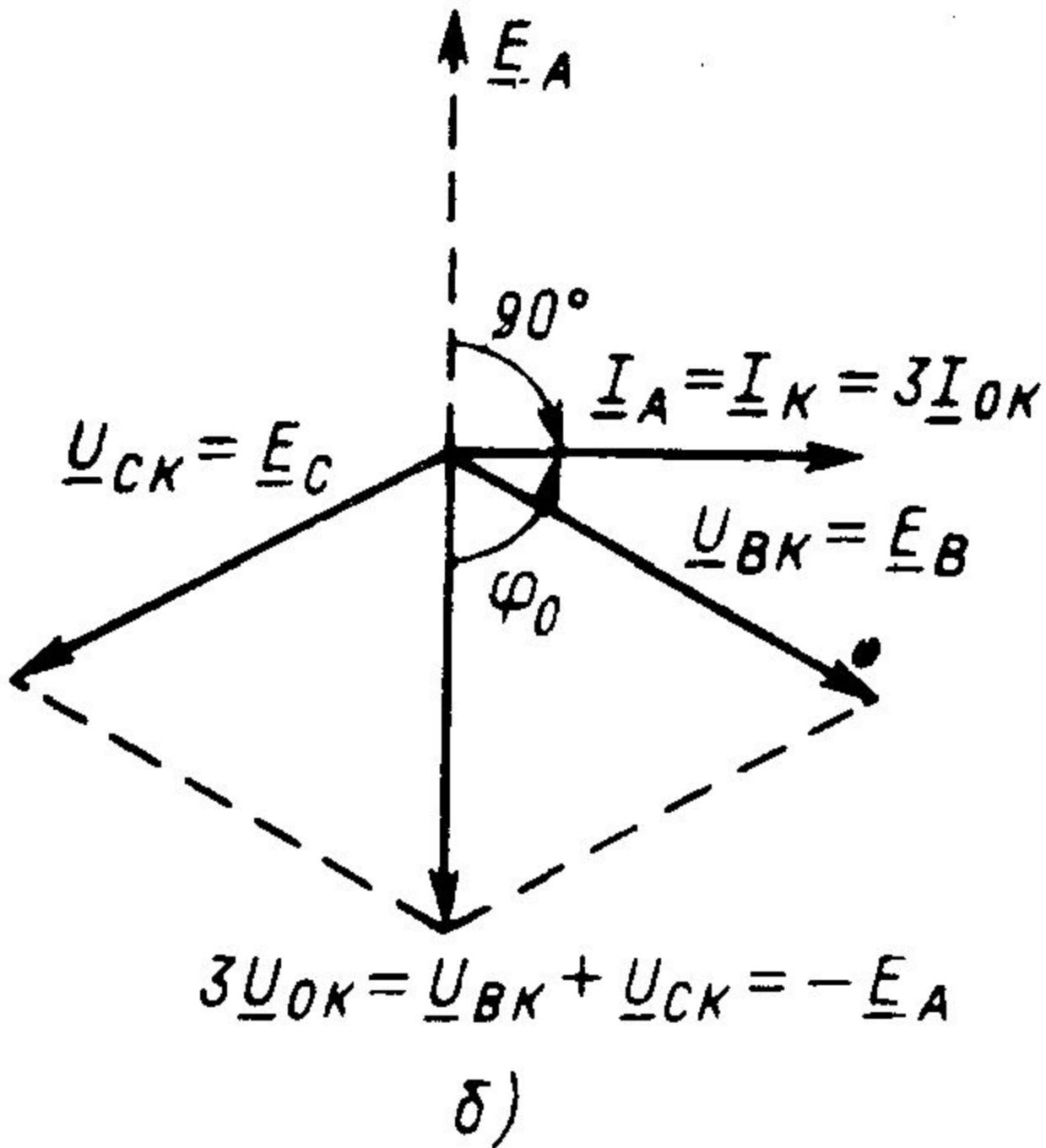


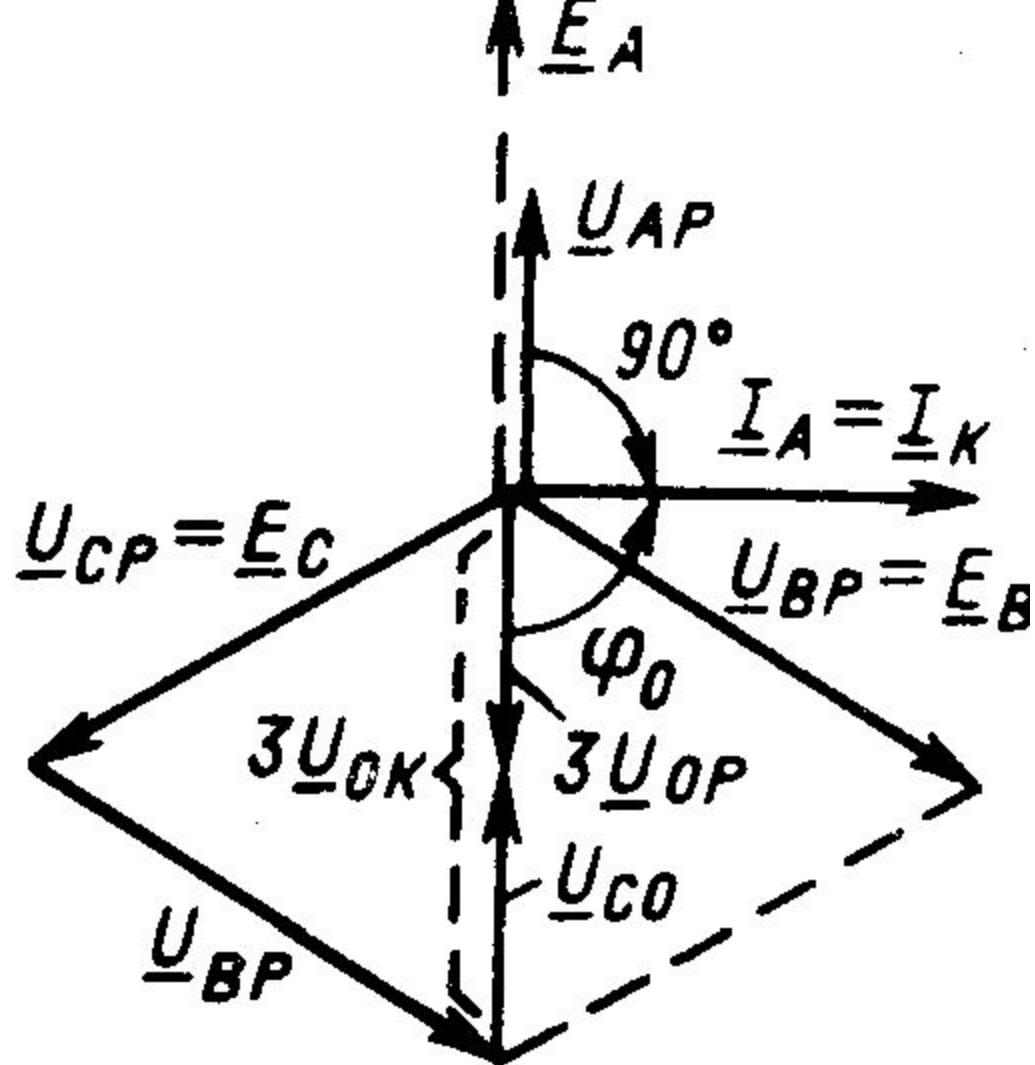


$$3\underline{U}_{OP} = \underline{U}_{AP} + \underline{U}_{BP} + \underline{U}_{CP} = 3\underline{U}_{OK} - \underline{U}_{AP}$$

$$3\underline{U}_{OP} < 3\underline{U}_{OK}$$

b)

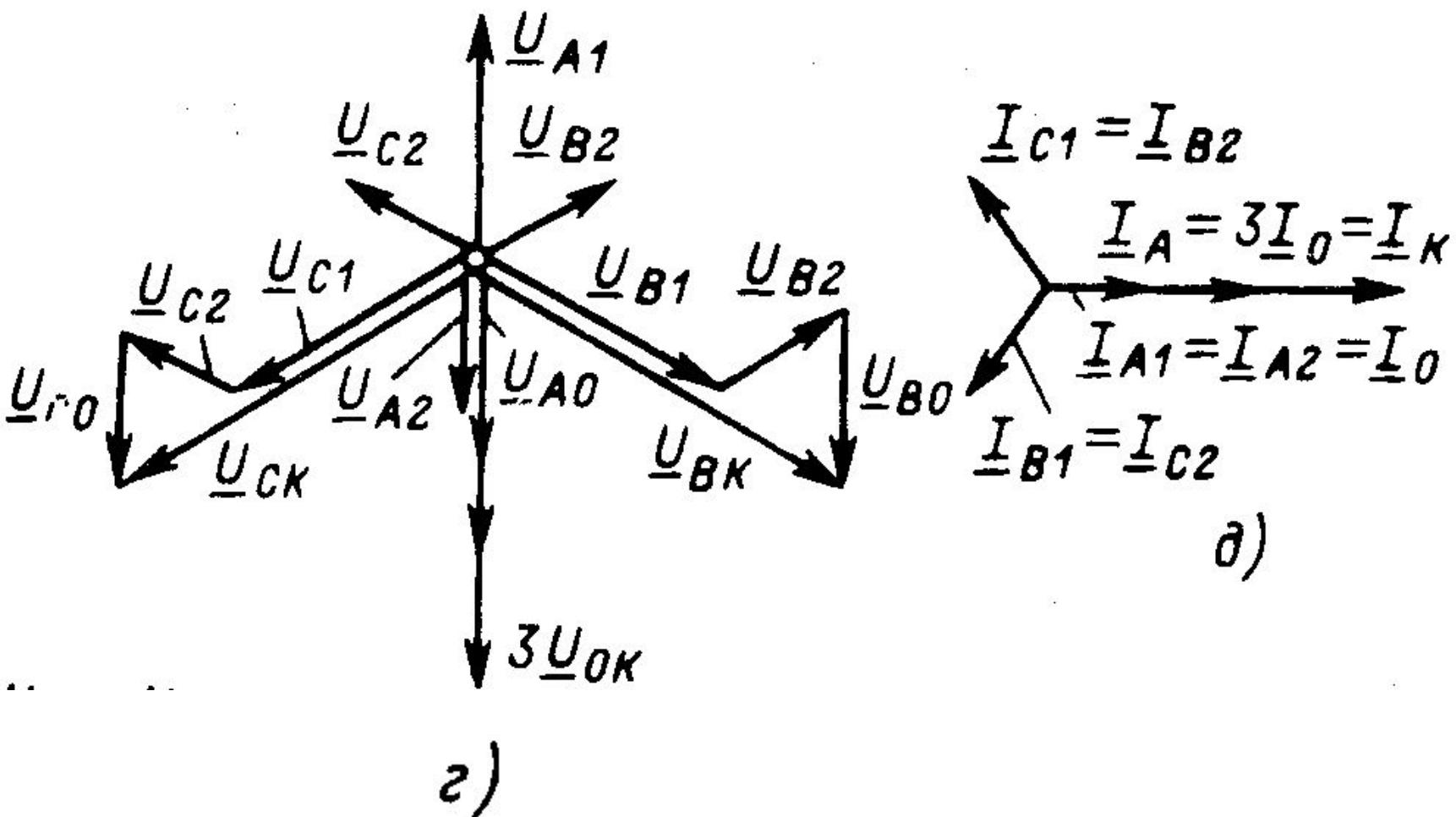

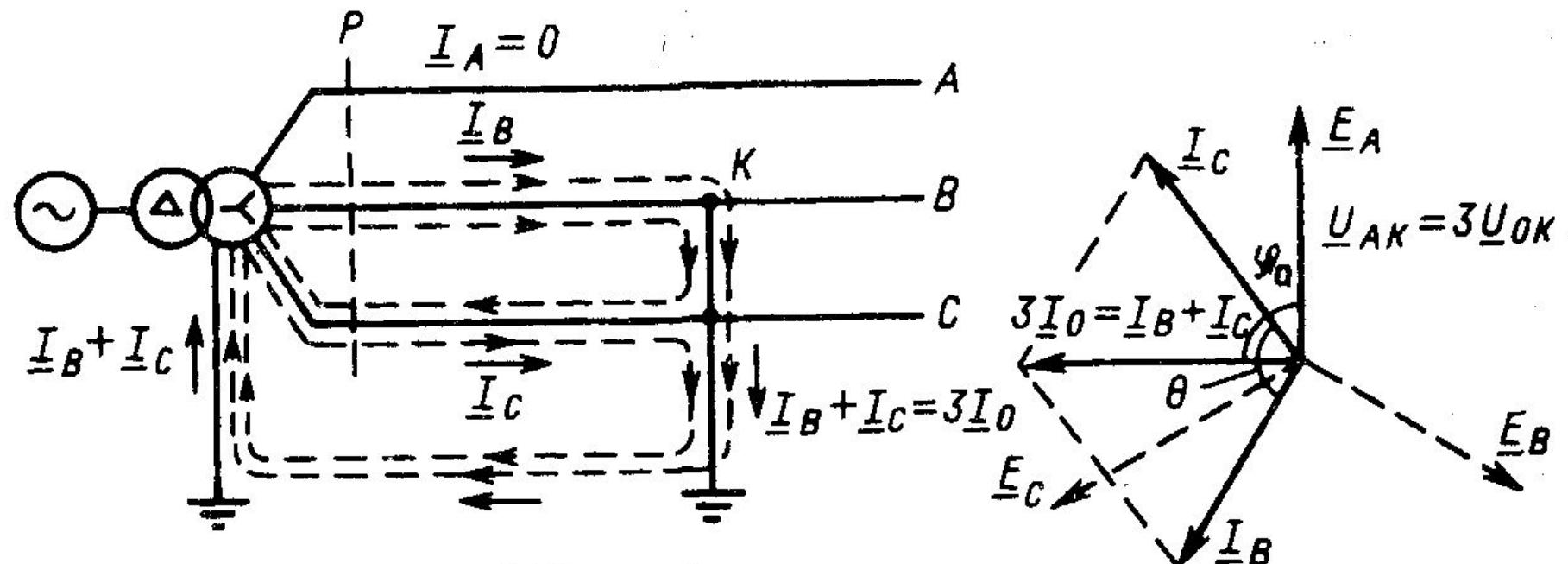


Точка К: $U_{BK} = U_{CK} = 0$; $U_{AK} = E_A$

Точка Р: $U_{BP} = \underline{I}_B X_B$; $U_{CP} = \underline{I}_C X_C$; $U_{AP} = E_A$

δ)


а)


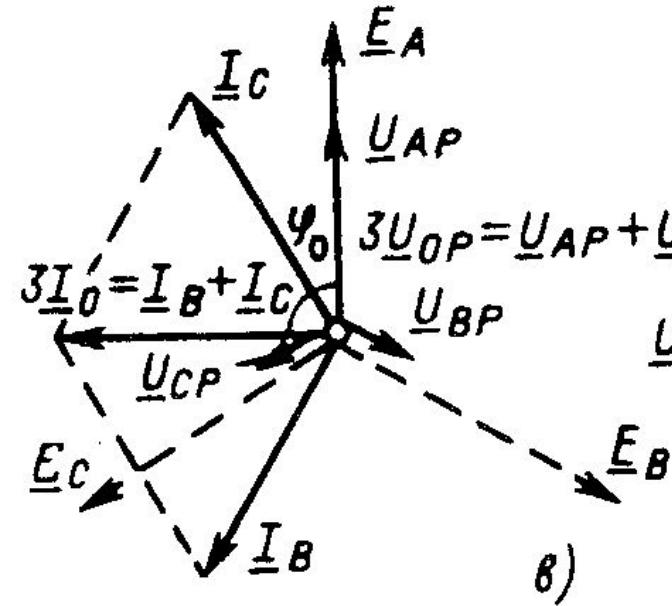
Векторные диаграммы при двухфазном КЗ на землю:




$$z)$$
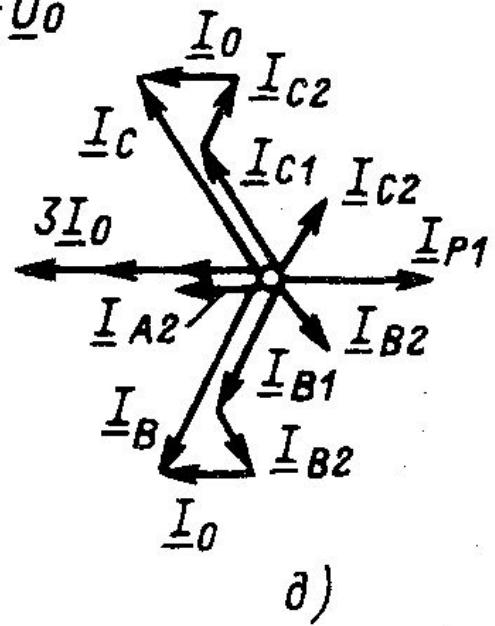
$$\begin{aligned} \underline{U}_{AK} &= \underline{U}_{A1} + \underline{U}_{A2} + \underline{U}_0 \\ \underline{U}_{A1} &= \underline{U}_{A2} = \underline{U}_0 \\ \underline{U}_{B1} &= \underline{U}_{C2} \\ \underline{U}_{C1} &= \underline{U}_{B2} \end{aligned}$$



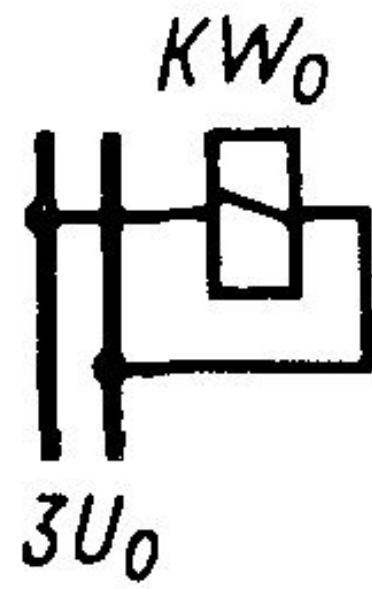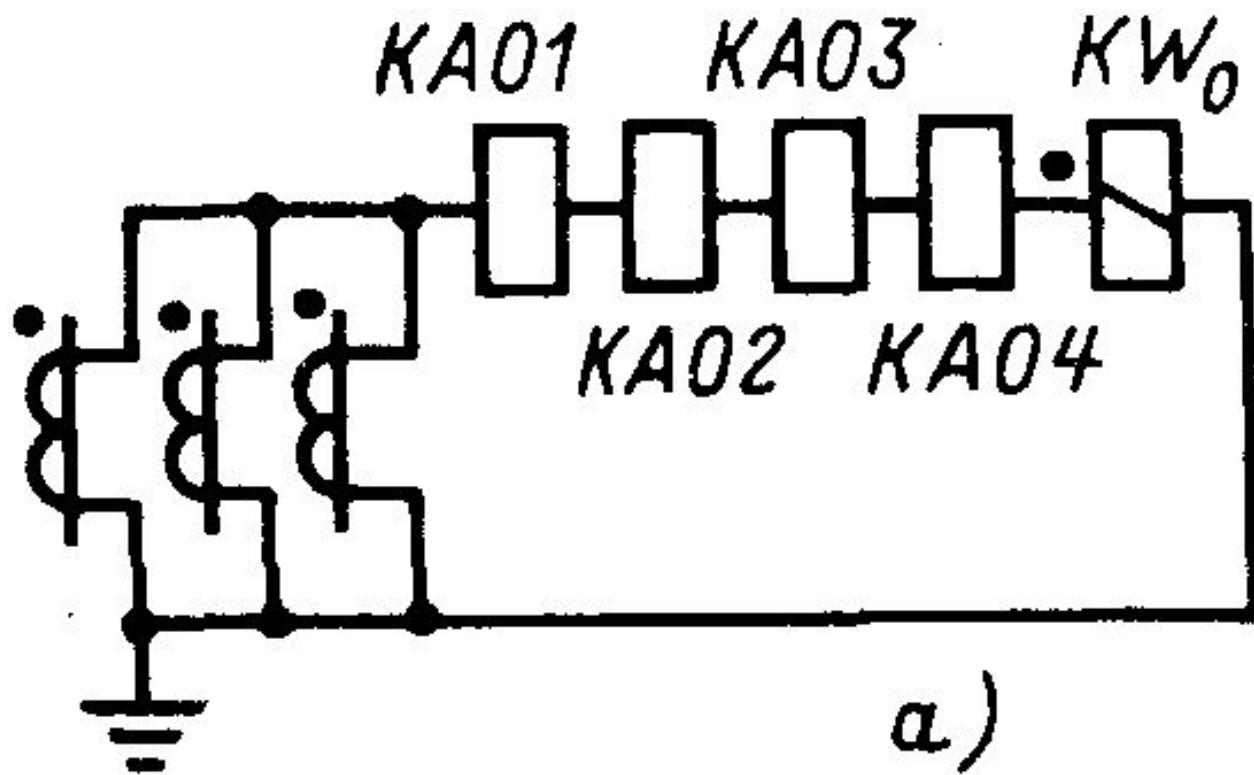

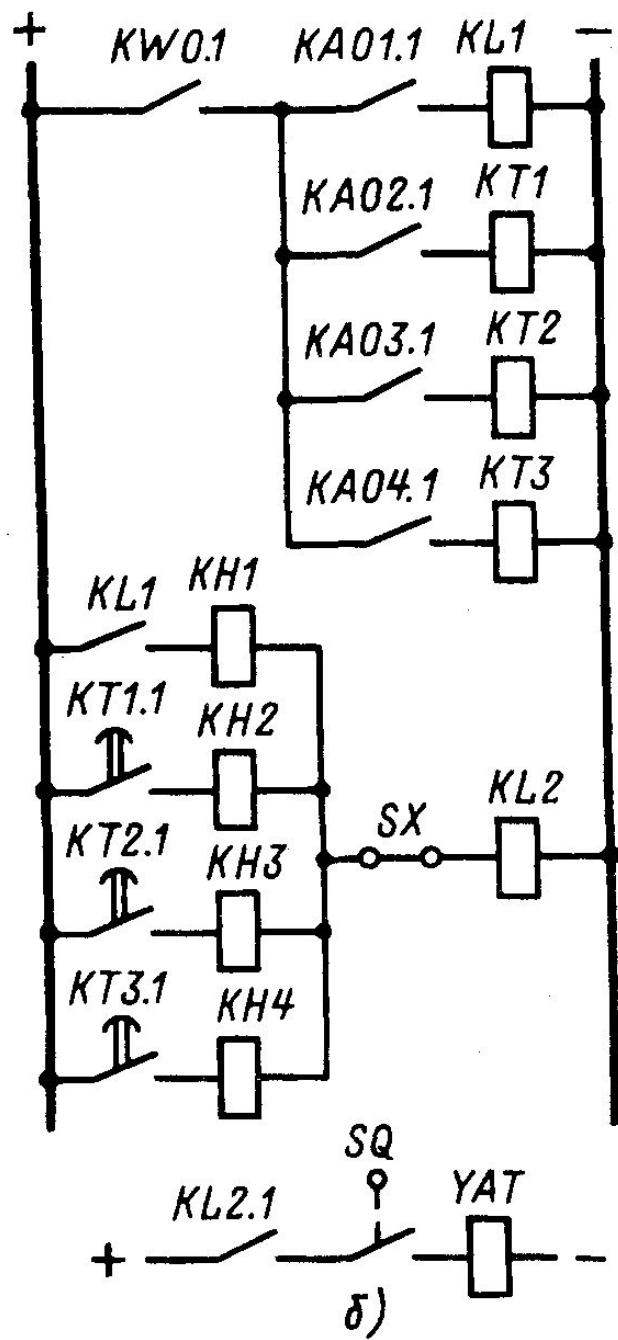

$$I_{c.3} = k_{\text{отс}} 3I_{0\max}$$


$$I_{c.32} = k_{\text{отс}} I_{c.33},$$

$$t_2 = t_3 + \Delta t.$$


Защита линий с помощью отсечек нулевой последовательности (а); графический расчет и зона действия этих отсечек (б); согласование времени и зон действия РЗ 2 и 3:

1 – $I_{c.3}$ мгновенной отсечки на W1;

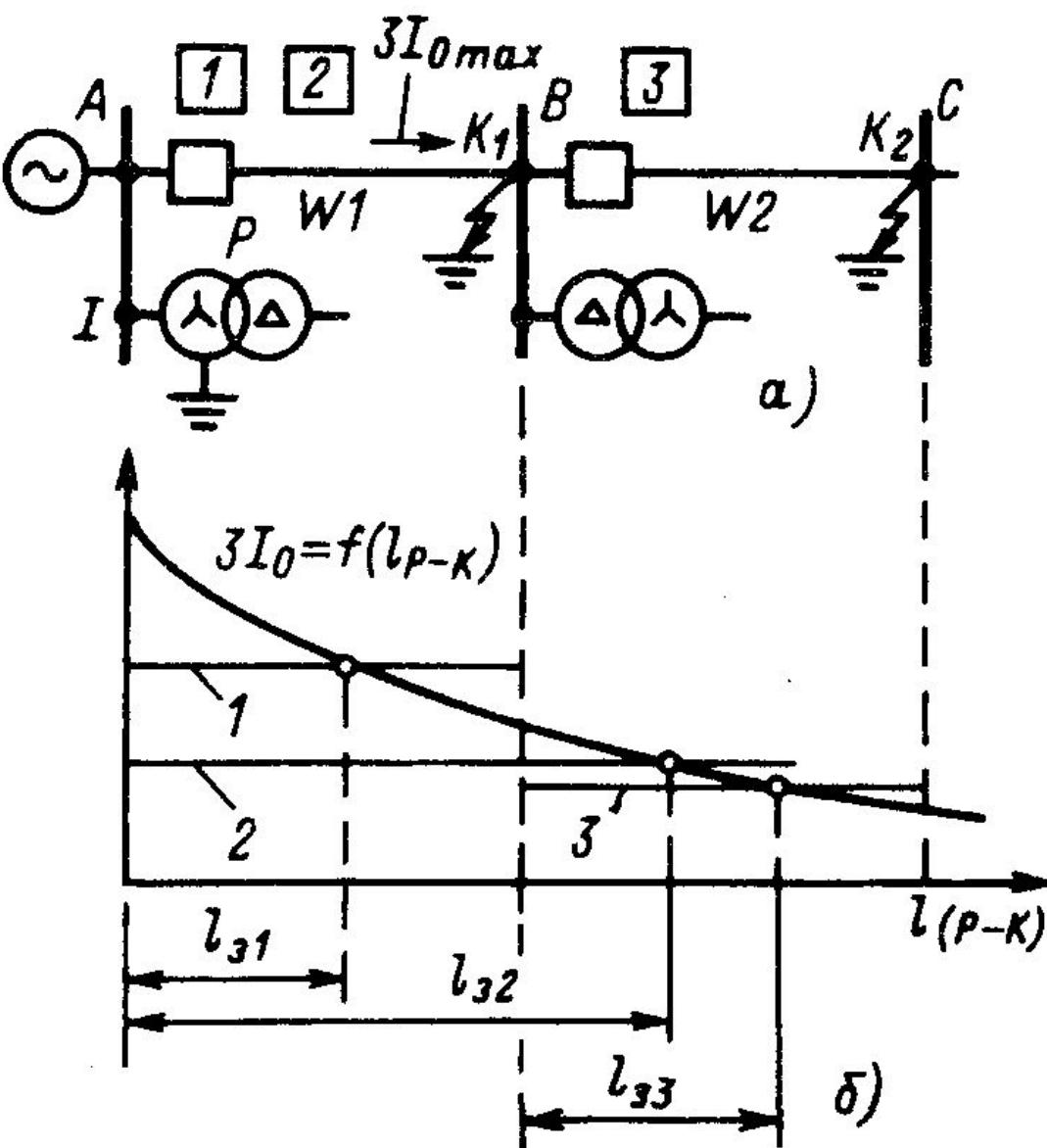2 – $I_{c.32}$ – отсечки с выдержкой времени на W1; 3 – $I_{c.33}$ – отсечки мгновенного действия на W2; l_{31} , l_{32} , l_{33} – зоны действия отсечек 1, 2, 3




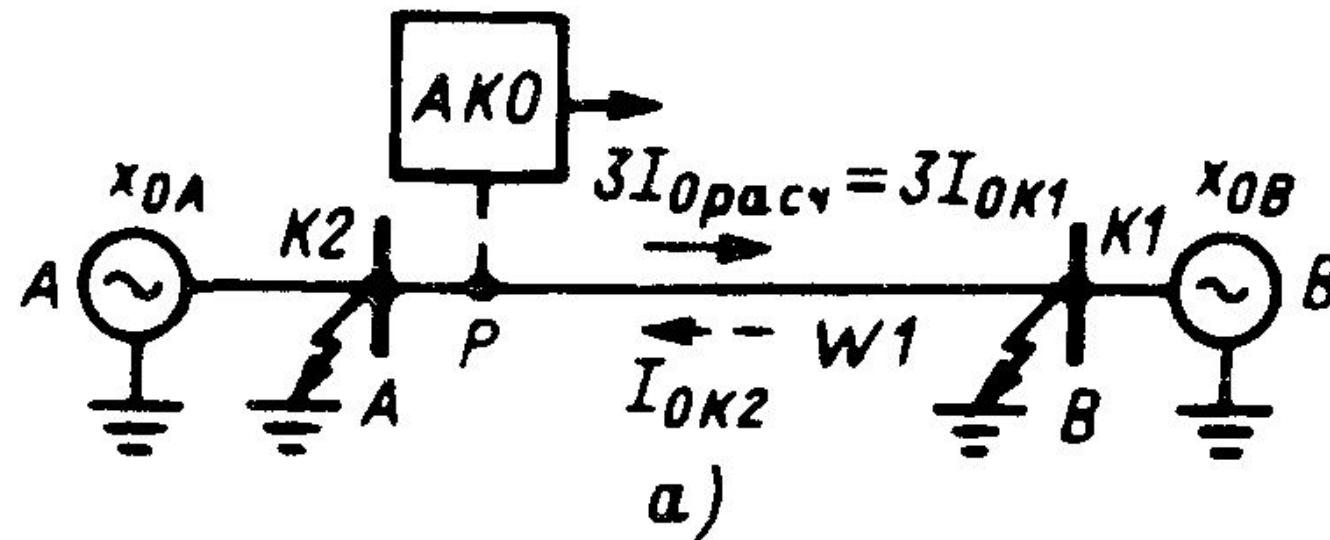Направленные отсечки нулевой последовательности





a)

$$I_{c.z} = k_H 3I_{0расч.}$$

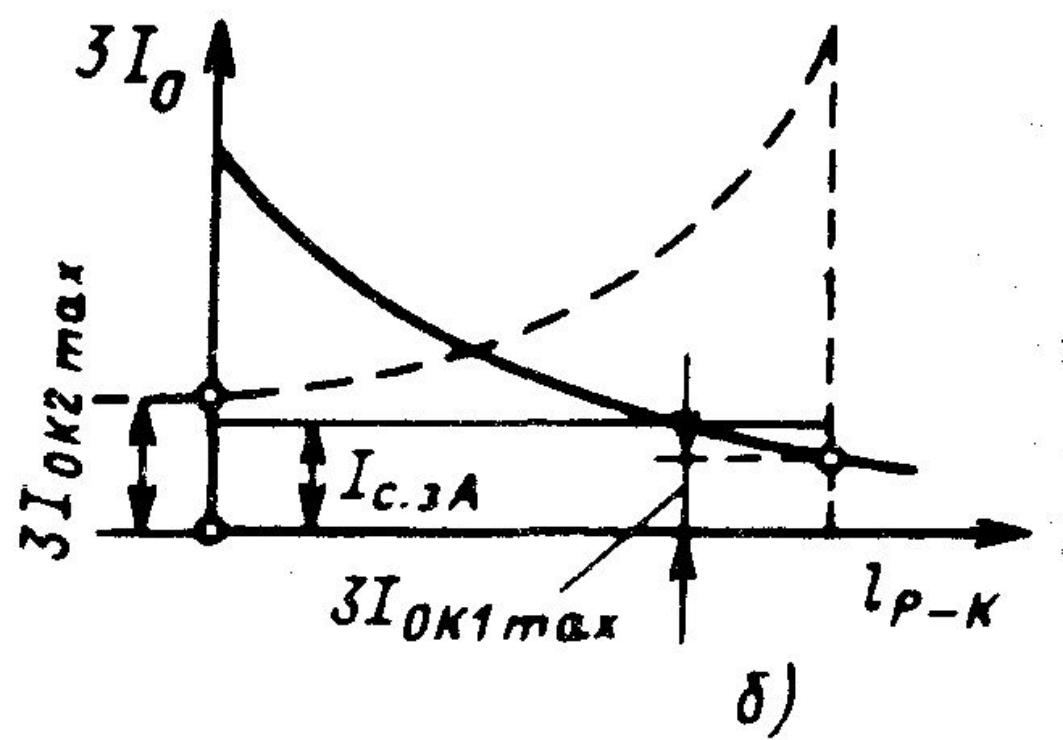

б)

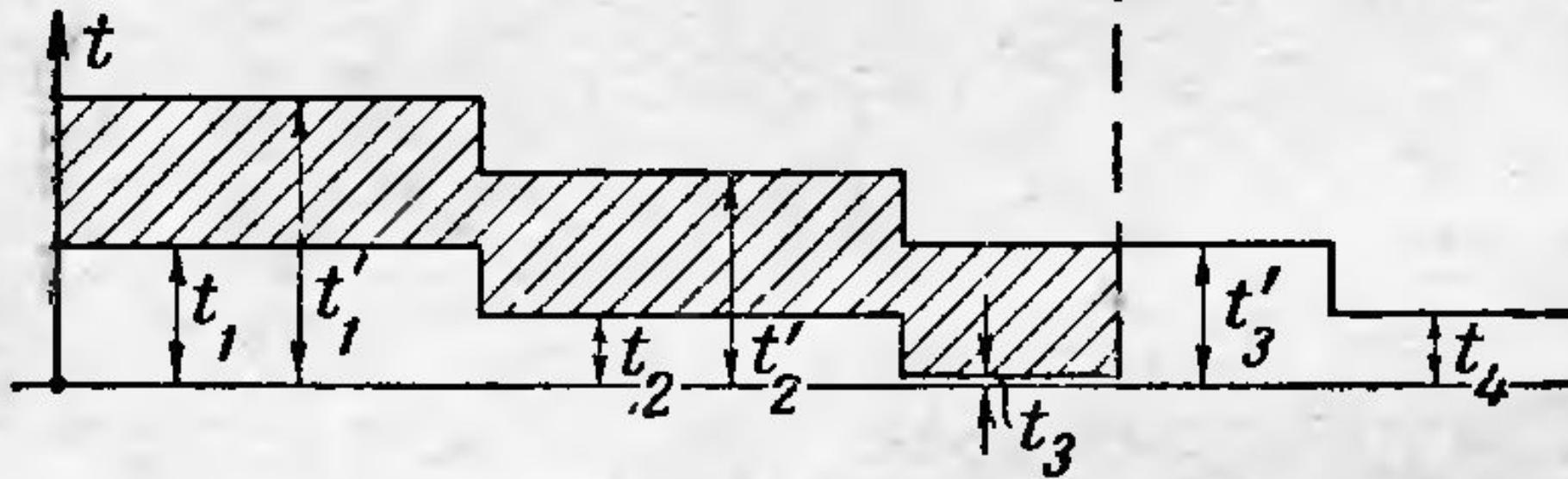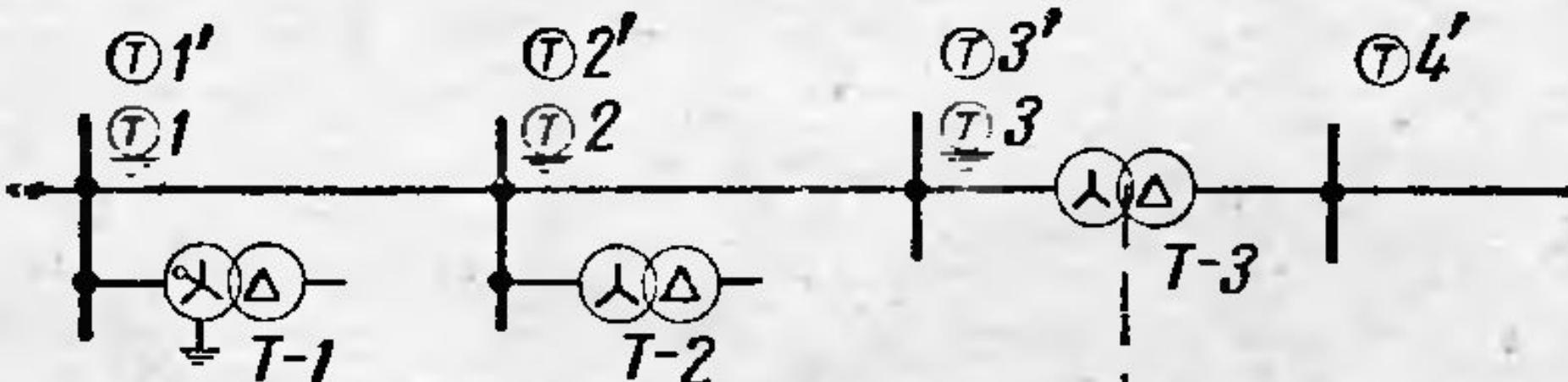

$$t_3 < t_2 < t_1$$

$$I_{c,3} = k_{\text{зап}} I_{\text{нб, макс}}$$

$$I_{\text{нб}} = k_{\text{одн}} f_i I_K^3$$

$$k_{\text{ч}} = \frac{3I_{0\text{ мин}}}{I_{c,3}}$$

где $k_{\text{зап}} = 1,3 \div 1,5$