

# **Электротехника и электроника**


## **Лекция 14**

**Элементы цифровой электроники, Логические элементы, комбинационные устройства. Триггеры. Булева алгебра.**

**Мириленко Андрей Петрович, к.т.н.  
кафедра Электротехники**
 
## Основы цифровой электроники

*Цифровыми* называют устройства, предназначенные для формирования, преобразования и передачи **кодовых слов**. Кодовые слова (или числа) в электронных цифровых устройствах представляются в виде электрических импульсов (сигналов с ДВУМЯ уровнями напряжения: высоким и низким),



*Элементами и узлами* цифровых устройств, служащими основой для построения микропроцессоров, микропроцессорных систем, компьютеров, автоматизированных систем управления объектами, технологическими процессами: дешифраторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики и многие другие.

## Объекты цифровой электроники

### Логические переменные

Переменная, принимающая только логические значения: "истина" или "ложь"

$1 = \text{истина} = \text{true}$

$0 = \text{ложь} = \text{false}$

### Двоичные числа

$$A = a_1 \cdot 2^{n-1} + a_2 \cdot 2^{n-2} + \dots + a_n \cdot 2^0$$

$$27_{(2)} = 1 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$$

$$27_{(2)} = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$27_{(2)} = 11011$$

также как  $132_{(10)} = 1 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 2 \times 10^0$

Для оценки количества цифровой информации используют *бит* и *байт* (1 байт = 8 бит). 1 бит — это мера информации, выражающая такое её количество, которое может передать один символ двоичного алфавита при равной вероятности появления каждого символа алфавита:

Так, в 8-разрядном слове информационная ёмкость равна 8 битам или 1 байту


## Логические устройства. Булева алгебра

Логическими устройствами называют схемные элементы, с помощью которых осуществляется преобразование поступающих на их входы двоичных (бинарных) сигналов и непосредственное выполнение предусмотренных логических операций.
 
### Функции булевой алгебры

Конъюнкция = логическое умножение = операция И = **&** = \* = ^


$$F = X_1 * X_2 = X_1 \wedge X_2 = X_1 \& X_2$$



X1	X2	F
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Дизъюнкция = логическое сложение = операция ИЛИ = **1** = + = v

$$F = X_1 + X_2 = X_1 \vee X_2$$

 


X1	X2	F
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

# Функции булевой алгебры

Инверсия = логическое отрицание = операция НЕ


$$F = \bar{X}_1$$

 

X1	F
1	0
0	1

Отрицание логического умножения = операция И-НЕ


$$F = \overline{X_1 * X_2}$$

 

X1	X2	F
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

Отрицание логического сложения = операция Или-НЕ

$$F = \overline{X_1 + X_2}$$

 

X1	X2	F
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

### Цифровые устройства. Комбинационные устройства

В комбинационных устройствах (автоматах без памяти) значения  $F$  в течение каждого такта работы определяются значениями  $X$  только в этот же такт, и не зависят от того, какие переменные подавались на входы в предыдущие такты, т. е.  $F = f(X)$ .

Эти устройства лишены памяти: не хранят информацию о прошлом. Входные и выходные сигналы комбинационных устройств могут принимать только два значения: 1 и 0.


По функциональному назначению можно выделить следующие классы КУ:

- сумматоры,
- шифраторы и дешифраторы,
- цифровые компараторы,
- мультиплексоры и демультимплексоры,
- преобразователи кодов,
- программируемые логические матрицы,
- перемножители,
- арифметикологические устройства.
 
## Цифровые устройства. Дешифраторы

Дешифратор или декодер — комбинационная схема с  $n$  входами и  $m$  выходами ( $m > n$ ), преобразующая двоичный входной  $n$ -код в унитарный.

На одном из  $m$  выходов дешифратора появляется логическая единица, а именно на том, номер которого равен поданному на вход двоичному числу. На всех остальных выходах дешифратора выходные сигналы равны нулю.




Условное изображение дешифратора 4-16 (читаемого "четыре в шестнадцать")

Дешифраторы часто имеют *разрешающий* (управляющий, стробирующий) вход  $E$ . При  $E = 1$  дешифратор функционирует как обычно, при  $E = 0$  на всех выводах устанавливается 0 независимо от поступающего кода адреса.
 
## Цифровые устройства. Шифратор

Шифратор (CD) или кодер выполняет функцию, обратную дешифратору. Условное изображение шифратора 16-4 на схемах показано на рис. 4.48, а. Классический шифратор имеет  $n$  входов и  $m$  выходов ( $m < n$ ), и при подаче сигнала на один из входов (и не более) на выходе узла появляется двоичный код номера возбуждённого выхода. Число входов и выходов такого шифратора связано соотношением  $n = 2^m$





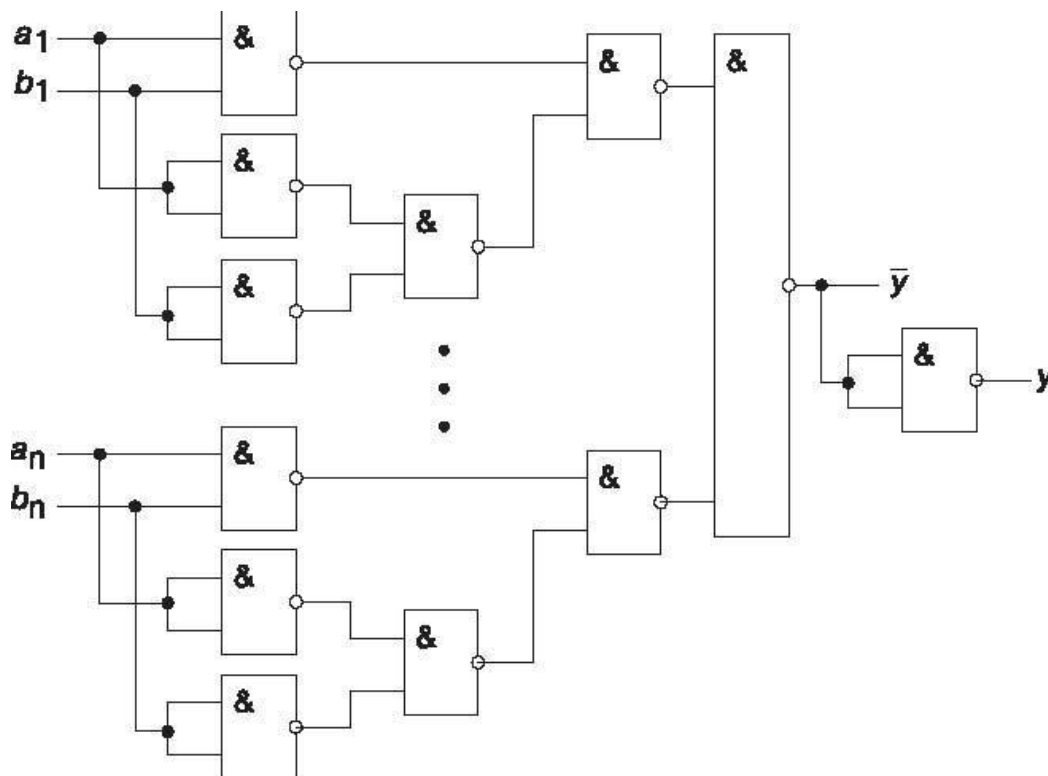
## Цифровые устройства. Компаратор (сравниватель)

Цифровой компаратор предназначен для определения равенства двоичных чисел. Операция поразрядного сравнения заключается в выработке признака равенства (равнозначности) или неравенства (неравнозначности) двух сравниваемых двоичных чисел


$$= (a_1 b_1 \cdot \bar{a}_1 \bar{b}_1)(a_2 b_2 \cdot \bar{a}_2 \bar{b}_2) \dots (a_n b_n \cdot \bar{a}_n \bar{b}_n).$$


 
## Цифровые устройства. Сумматор

*Сумматор — это узел, в котором выполняется арифметическая операция суммирования цифровых кодов двух двоичных чисел.*

Двоичнокодированные десятичные сумматоры. На входы  $a_0, a_1, a_2, a_3$  подается двоичный код одной из суммируемых десятичных цифр, на входы  $b_0, b_1, b_2, b_3$  — двоичный код второй десятичной цифры, а на вход  $p_i$  — значение переноса из соседнего младшего разряда. На выходах  $S_0, S_1, S_2, S_3$  образуется двоичный код десятичной цифры данного разряда суммы, а на выходе  $p_{i+1}$  — значение переноса в соседний старший разряд.




# Цифровые устройства. Триггеры

*Триггер — устройство, обладающее двумя устойчивыми состояниями и способное переходить из одного состояния в другое под воздействием внешнего управляющего сигнала, превышающего пороговое значение. При отсутствии внешних воздействий триггер может сколь угодно долго находиться в одном из устойчивых состояний. .*

*Различают триггеры асинхронные, которые переключаются в момент подачи входного сигнала, и синхронные (тактируемые), которые переключаются только при подаче синхронизирующих импульсов, а момент перехода связан с определенным уровнем синхросигнала (статические триггеры) или с моментом фронта либо среза синхро-сигнала (динамические триггеры).*

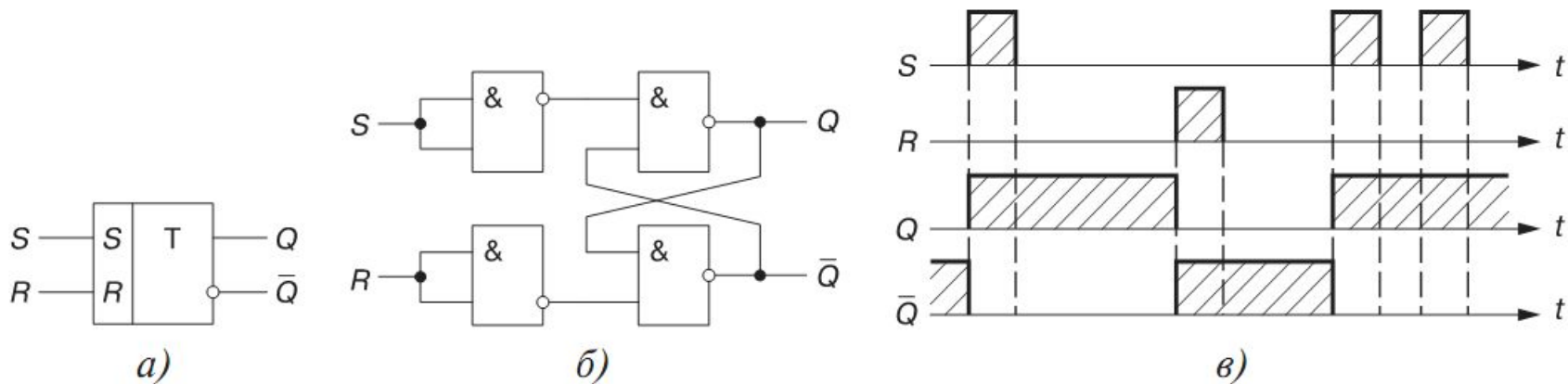
# Цифровые устройства. Триггеры. RS-триггер




Триггер имеет два отдельных входа —  $R$  (установки нуля на выходе,  $Q = 0$ ) и  $S$  (установки 1 на выходе,  $Q = 1$ ) и два выхода — прямой  $Q$  и инверсный  $\bar{Q}$

$S$	$R$	$Q^{t+1}$
0	0	$Q^t$
0	1	1
1	0	0
1	1	-
 
# Цифровые устройства. Триггеры. D-Триггер



a)


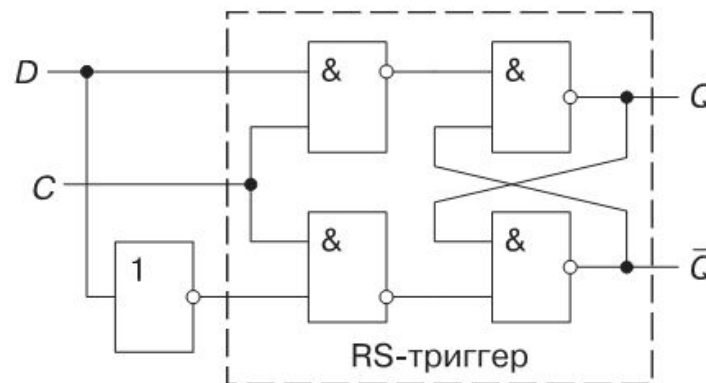


б)

Триггер задержки (*D*-триггер) имеет один информационный *D*-вход и тактовый *C* вход.

$C^t$	$D^t$	$Q^t$	$Q^{t+1}$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1
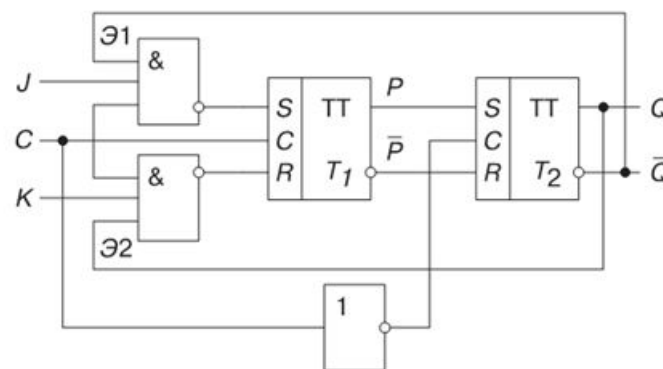 
# Цифровые устройства. Триггеры. JK-триггеры



JK-триггер имеет информационные входы  $J$  и  $K$ , при  $J = 1, K = 0$  триггер по тактовому импульсу  $C$  устанавливается в состояние  $Q = 1$ ; при  $J = 0, K = 1$  — переключается в состояние  $Q = 0$ , а при  $J = K = 0$  — хранит ранее принятую информацию.

Одновременное присутствие логических 1 на информационных входах не является для JK-триггера запрещенной комбинацией; при  $J = K = 1$  триггер работает в счетном режиме, т. е. переключается каждым тактовым импульсом на входе  $C$ .

$J^t$	$K^t$	$Q^t$	$Q^{t+1}$
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	0
1	1	1	0

## Цифровые устройства. Счетчики

*Счётчик предназначен для счёта поступающих на его вход импульсов, в интервале между которыми он должен хранить информацию об их количестве.*

*Поэтому счётчик состоит из запоминающих ячеек — триггеров обычно D или JK типа.*

*Каждому числу импульсов соответствовали состояния 1 или 0 определенных ячеек. При этом совокупность единиц и нулей на выходах  $p$  ячеек, называемых разрядами счетчика, представляет собой  $p$ -разрядное двоичное число, которое однозначно определяет количество прошедших через входы импульсов.*

