

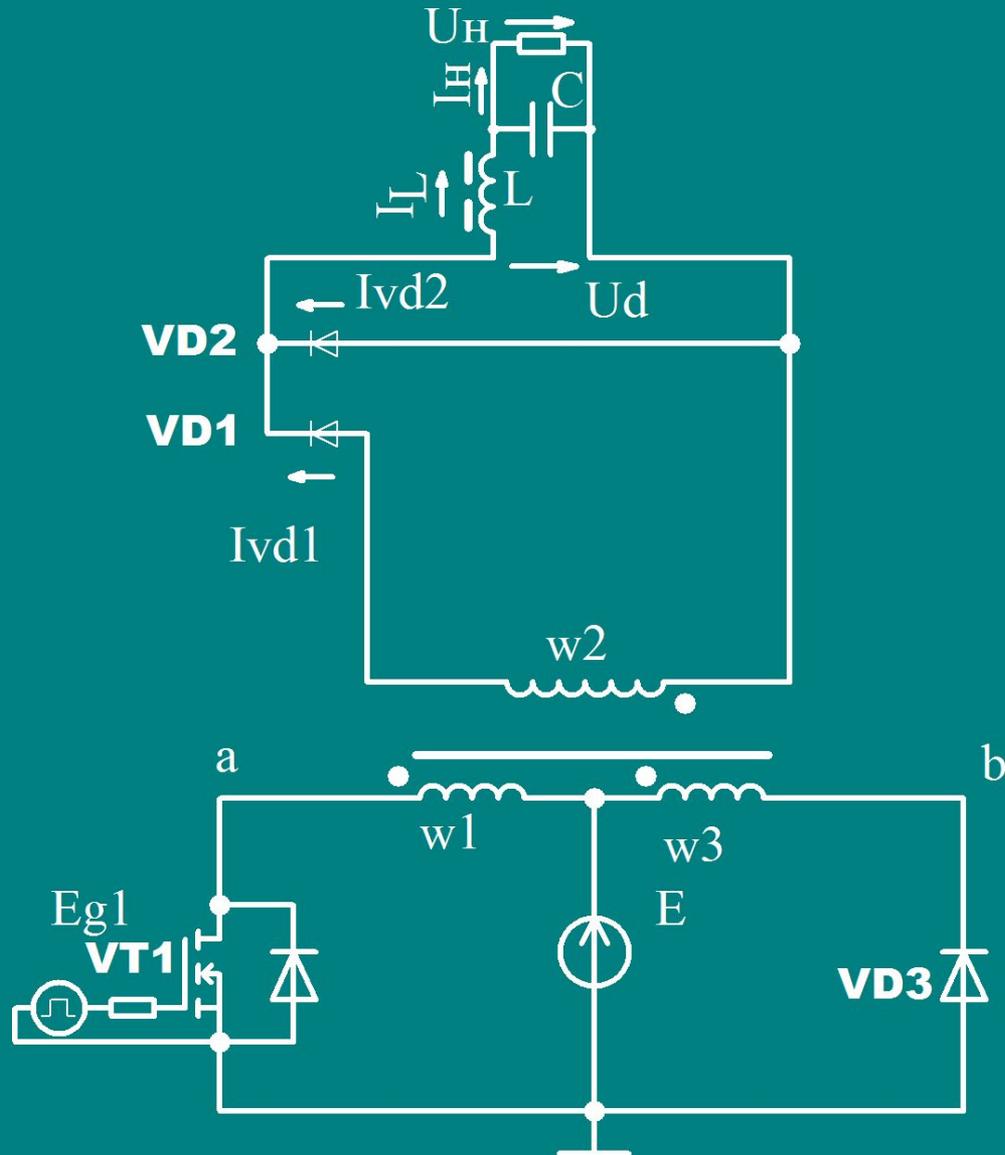


Однотактные преобразователи с потенциальной развязкой


Прямоходовой преобразователь

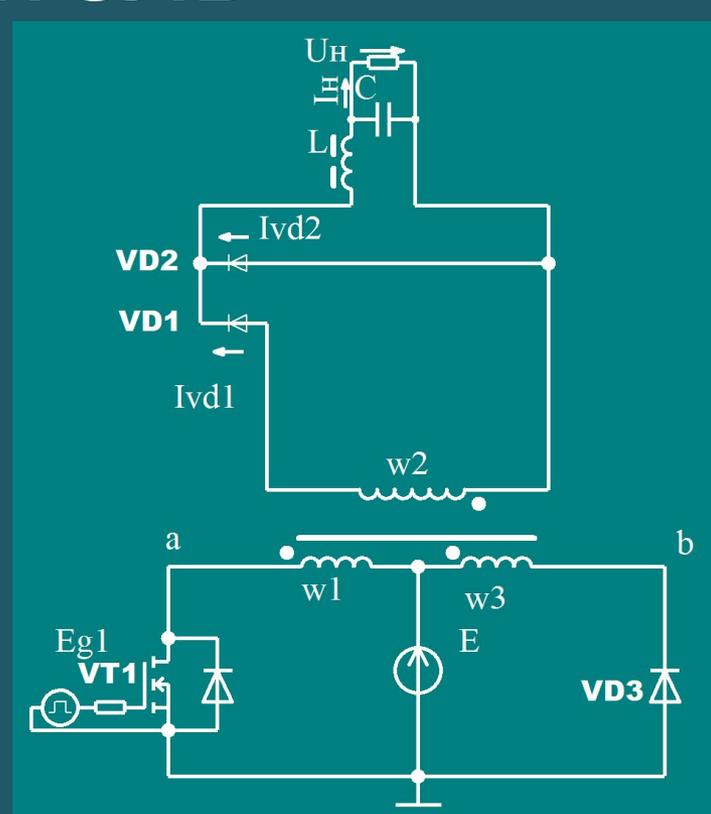

Прямоугольной преобразователь

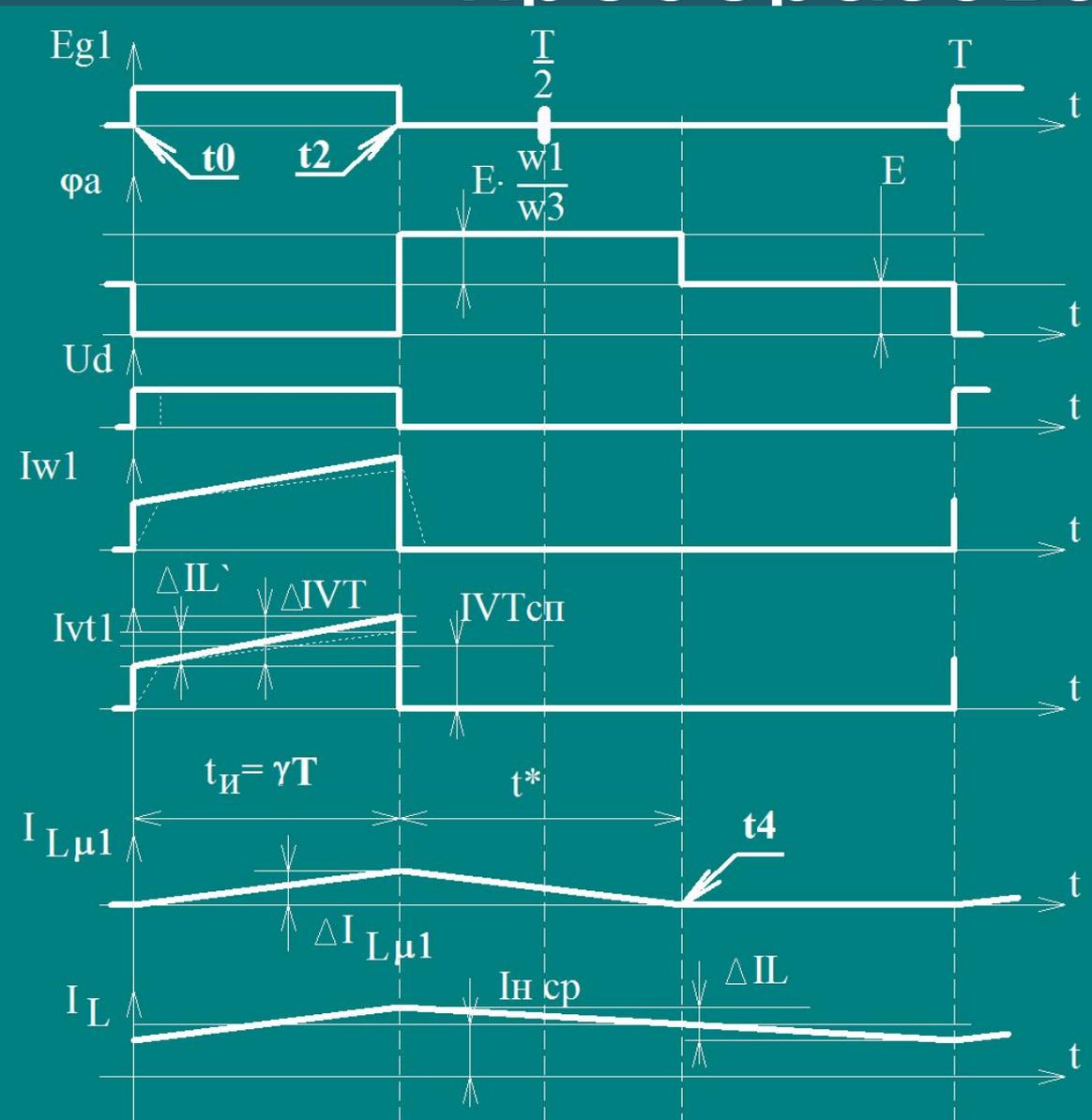

Прямоугольной преобразователь

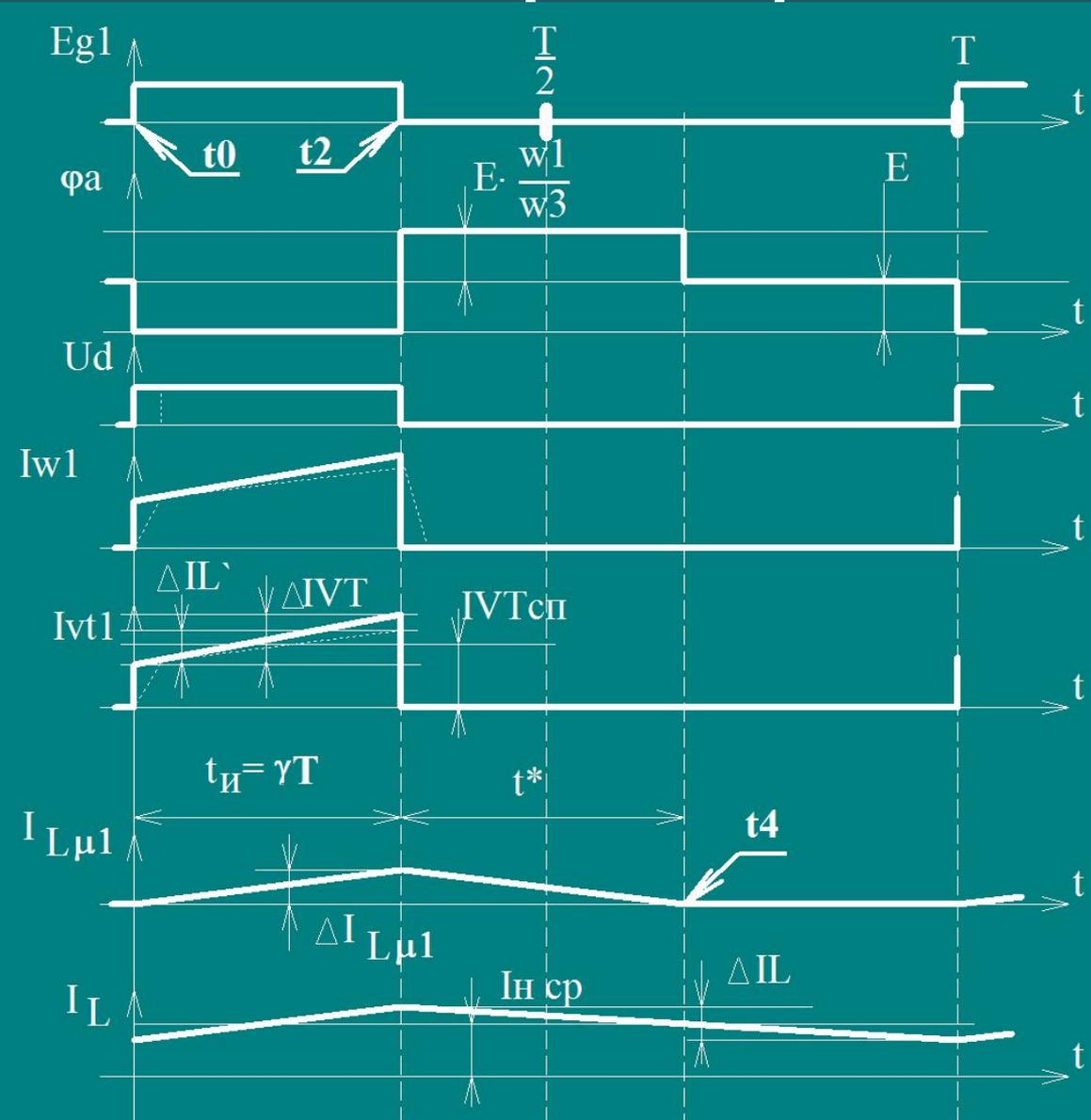

$E=290\text{В}$, $K_{тр} = w_2/w_1=0.5$

$w_1/w_3=1.2$

$I_N=10\text{А}$, $L \rightarrow \infty$, $\gamma=0.4$

$L_{\mu 1}=2\text{мГн}$


$f=100\text{кГц}$

Найти среднее U_N

Найти t^*

Построить ток I_{w1}

Интервал импульса

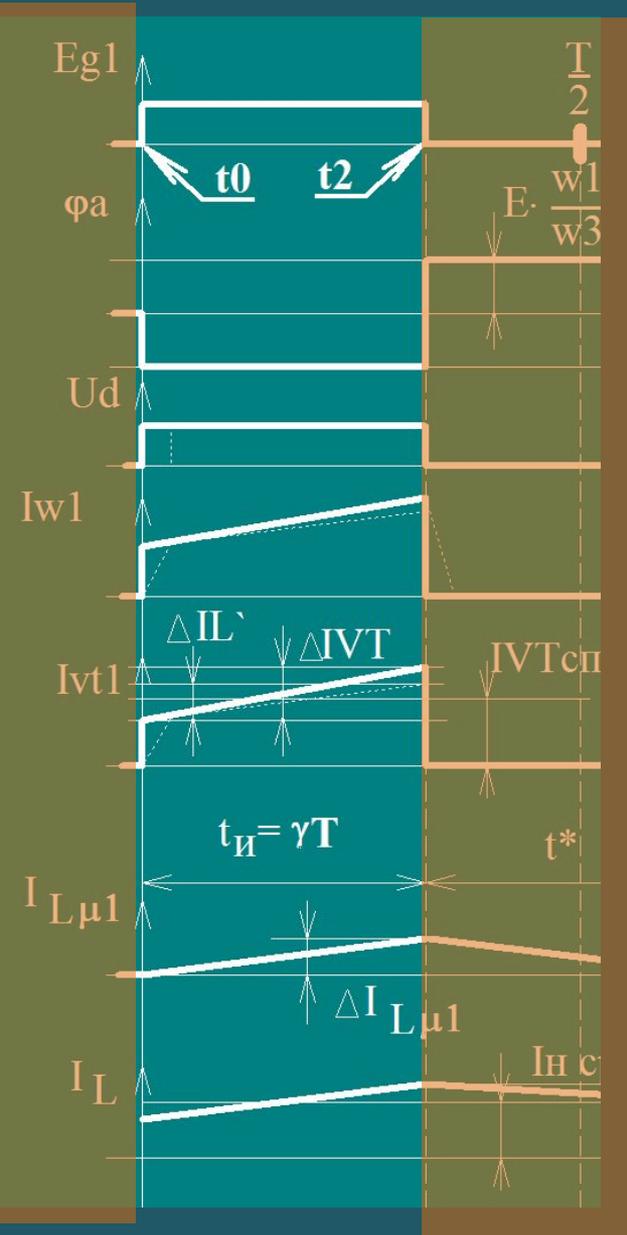

$$K_{\text{тр}} = \frac{w2}{w1}$$

$$\gamma = \frac{t_{\text{и}}}{T}$$

$$\frac{d I_L}{d t} = \frac{E \cdot K_{\text{тр}} - U_{\text{H}}}{L}$$


$$I_L(t) = I_{Lmin} + \frac{E \cdot K_{\text{тр}} - U_{\text{H}}}{L} \cdot t$$

$$I_L(t_{\text{и}}) = I_{Lmin} + \frac{E \cdot K_{\text{тр}} - U_{\text{H}}}{L} \cdot t_{\text{и}} =$$

$$= I_{Lmin} + \frac{E \cdot K_{\text{тр}} - U_{\text{H}}}{L} \cdot \gamma \cdot T = I_{Lmax}$$

$$\Delta I_L = I_{Lmax} - I_{Lmin} = \frac{E \cdot K_{\text{тр}} - U_{\text{H}}}{L} \cdot t_{\text{и}}$$

Интервал импульса

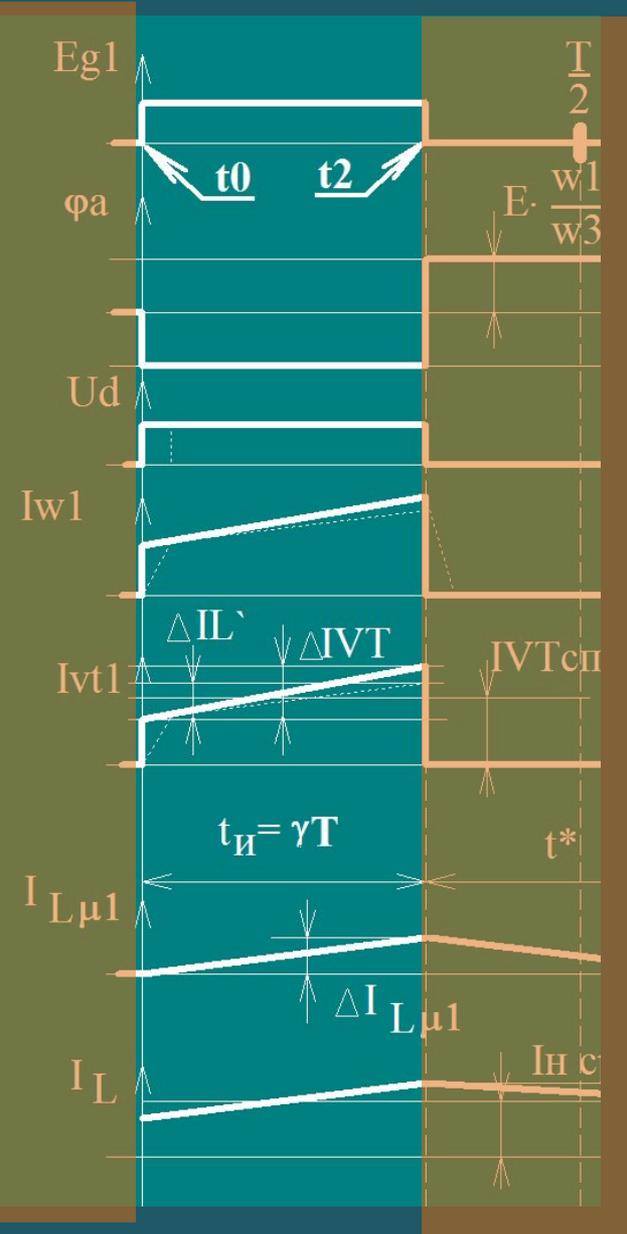

$$\frac{d I_L}{d t} = \frac{(E - \Delta U_{VT}) \cdot K_{TP} - U_H - R_L \cdot I_L}{L}$$

$$I_L(t) = I_{Lmin} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{(E - \Delta U_{VT}) \cdot K_{TP} - U_H}{R_L} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) =$$


$$= \frac{(E - \Delta U_{VT}) \cdot K_{TP} - U_H}{R_L} + e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \left(I_{Lmin} - \frac{E - \Delta U_{VT} - U_H}{R_L} \right)$$

$$I_L(t_{И}) = \frac{(E - \Delta U_{VT}) \cdot K_{TP} - U_H}{R_L} +$$

$$+ e^{-\frac{t_{И}}{\tau}} \cdot \left(I_{Lmin} - \frac{(E - \Delta U_{VT}) \cdot K_{TP} - U_H}{R_L} \right) = I_{Lmax}$$

$$\tau = \frac{L}{R_L}$$

Интервал импульса


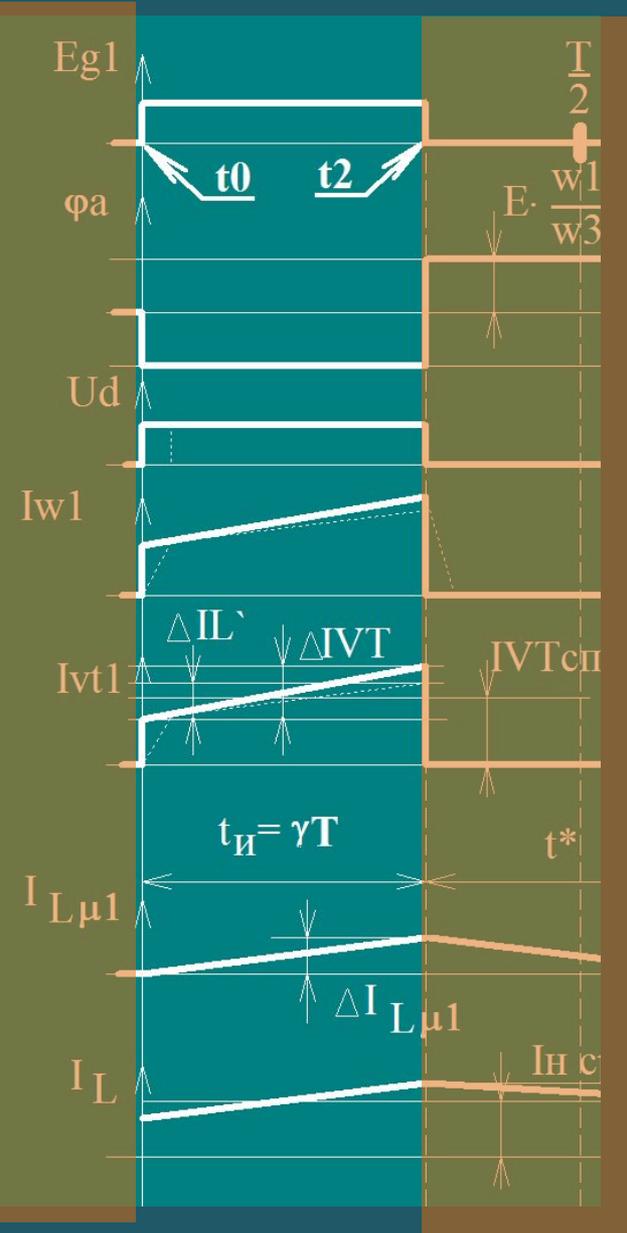


$$\frac{d I_{L\mu 1}}{d t} = \frac{E}{L\mu 1}$$



$$\Delta I_{L\mu 1} = I_{L\mu 1 max} = \frac{E}{L\mu 1} \cdot t_{и}$$

$$\Delta IVT = \Delta I_{L\mu 1} + \Delta I_L' = \Delta I_{L\mu 1} + \Delta I_L \cdot K_{тр}$$



Интервал импульса

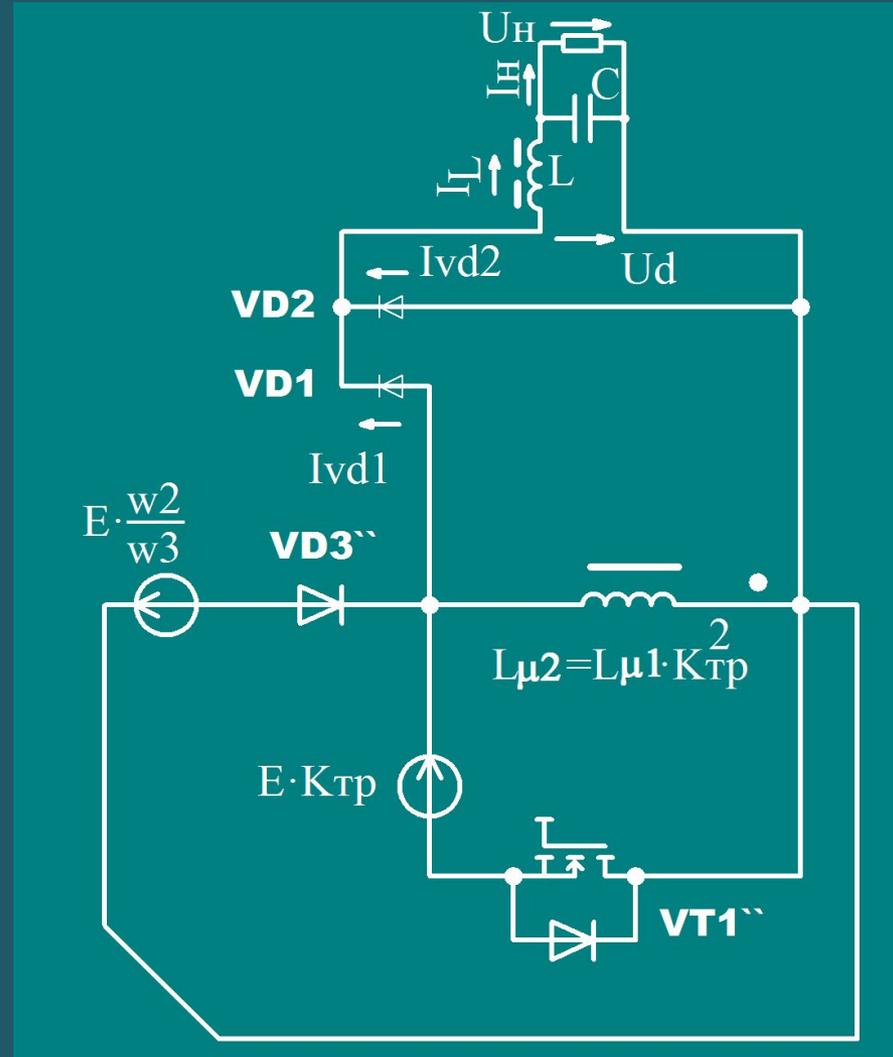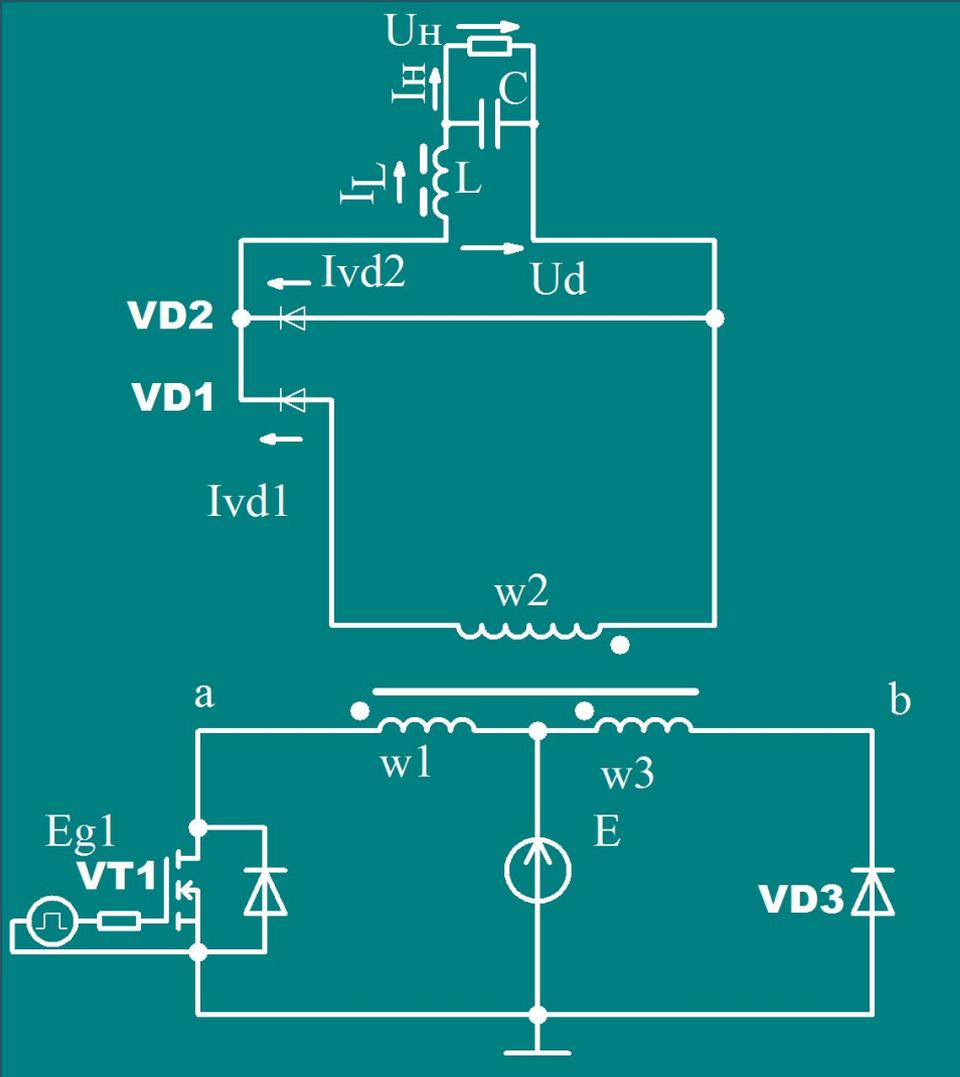

Интервал импульса

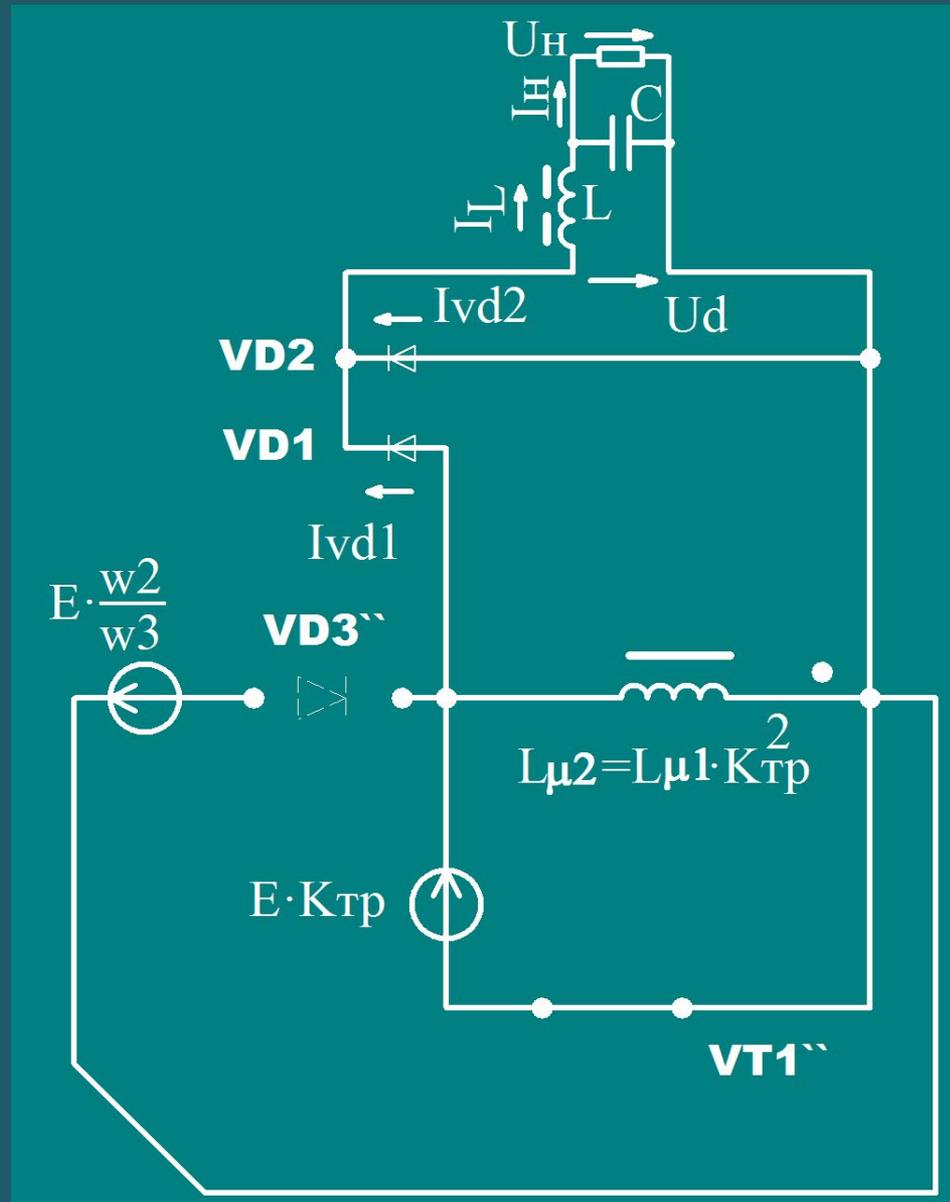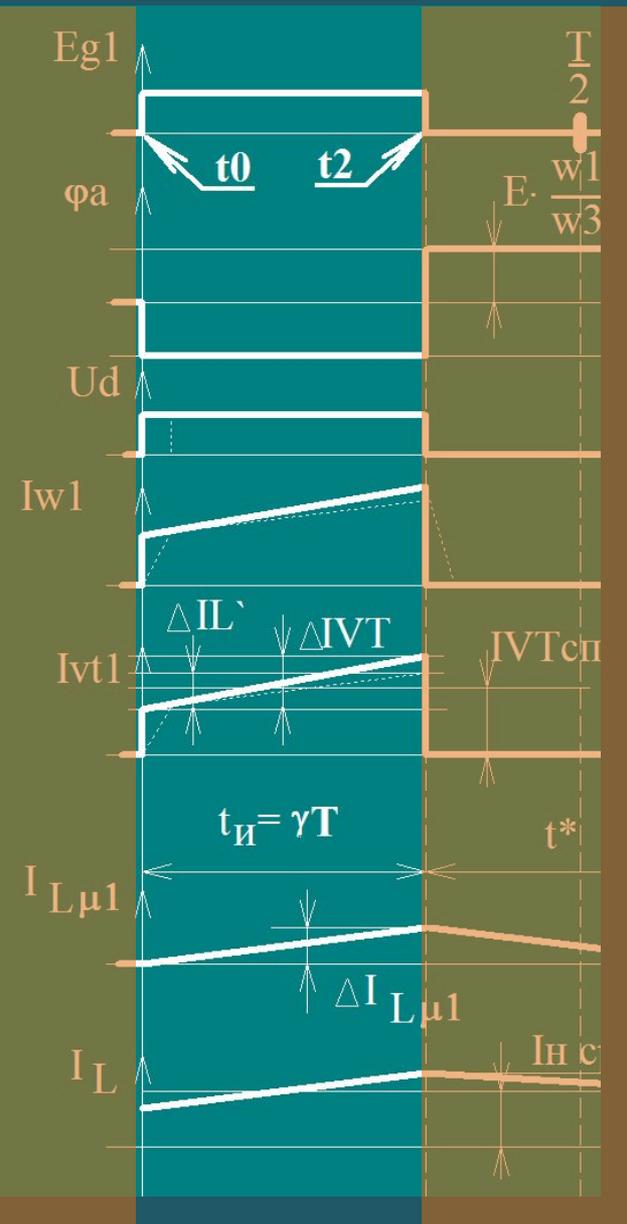

Интервал паузы: t^*

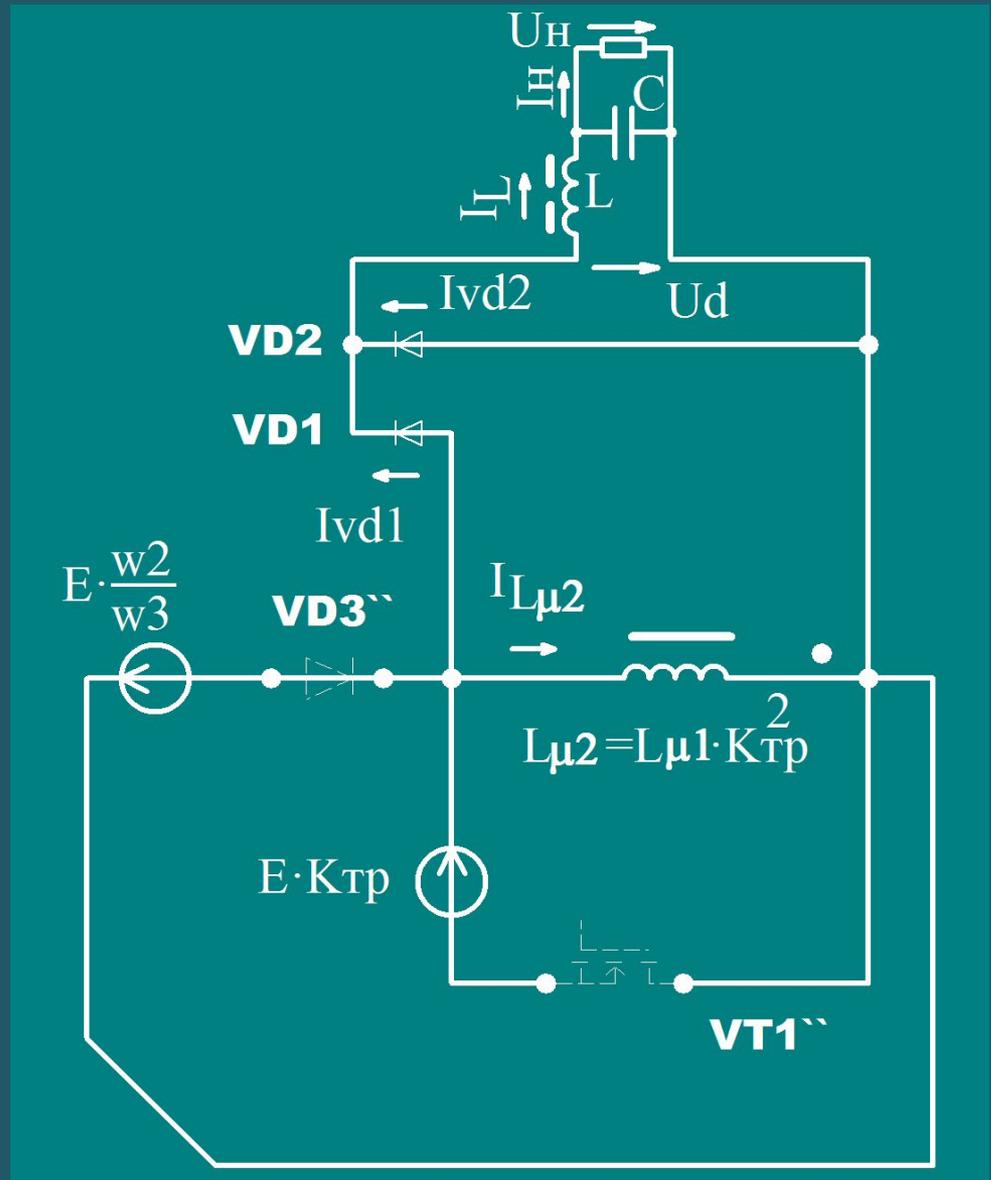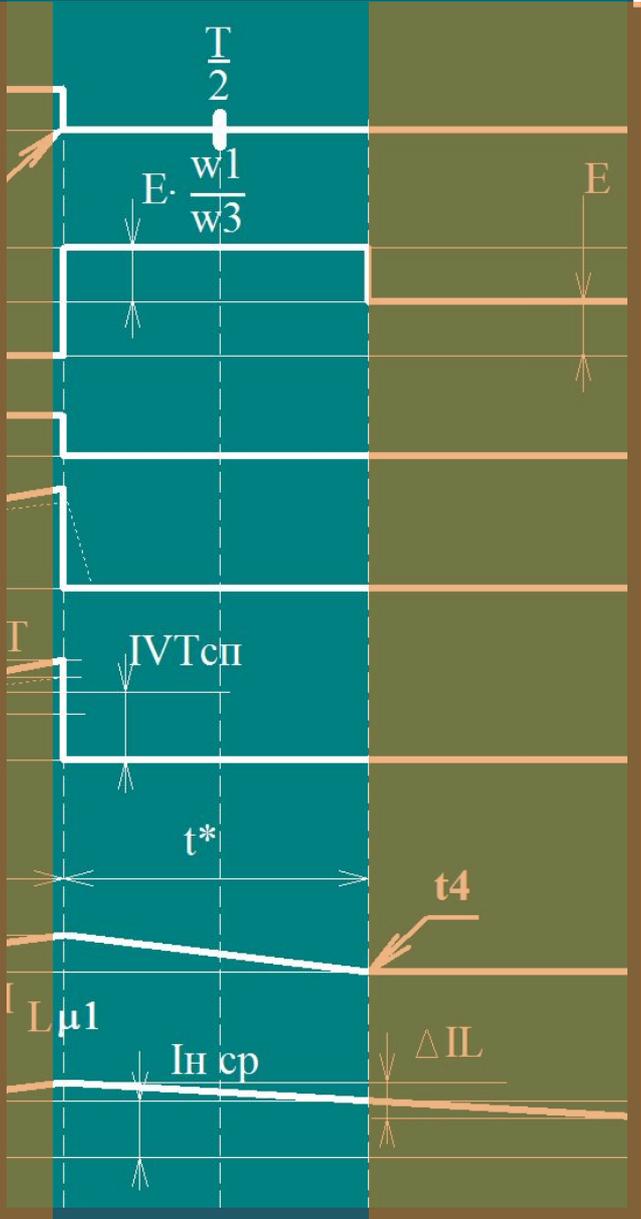

Интервал паузы: t^*

Обмотка w_2 :

$$\frac{d I_{L\mu 2}}{d t} = -\frac{E \cdot \frac{w_2}{w_3}}{L\mu 2} = -\frac{E \cdot \frac{w_2}{w_3}}{L\mu 1 \cdot K_{\text{ТР}}^2}$$

$$\Delta I_{L\mu 2} = I_{L\mu 2 \max} = \frac{I_{L\mu 1 \max}}{K_{\text{ТР}}} = \frac{E}{L\mu 1 \cdot K_{\text{ТР}}} \cdot t_{\text{и}}$$


$$t^* = \frac{\Delta I_{L\mu 2}}{\left| \frac{d I_{L\mu 2}}{d t} \right|} = \frac{w_3}{w_2} \cdot K_{\text{ТР}} \cdot t_{\text{и}} = \frac{w_3}{w_2} \cdot \frac{w_2}{w_1} \cdot t_{\text{и}} = \frac{w_3}{w_1} \cdot t_{\text{и}}$$

Обмотка w_3 :


$$\frac{d I_{L\mu 3}}{d t} = -\frac{E}{L\mu 3} = -\frac{E}{L\mu 1 \cdot \left(\frac{w_3}{w_1}\right)^2}$$

$$\Delta I_{L\mu 3} = I_{L\mu 3 \max} = \frac{I_{L\mu 1 \max}}{\frac{w_3}{w_1}} = \frac{E}{L\mu 1 \cdot \frac{w_3}{w_1}} \cdot t_{\text{и}}$$

$$t^* = \frac{\Delta I_{L\mu 3}}{\left| \frac{d I_{L\mu 3}}{d t} \right|} = \frac{w_3}{w_1} \cdot t_{\text{и}}$$

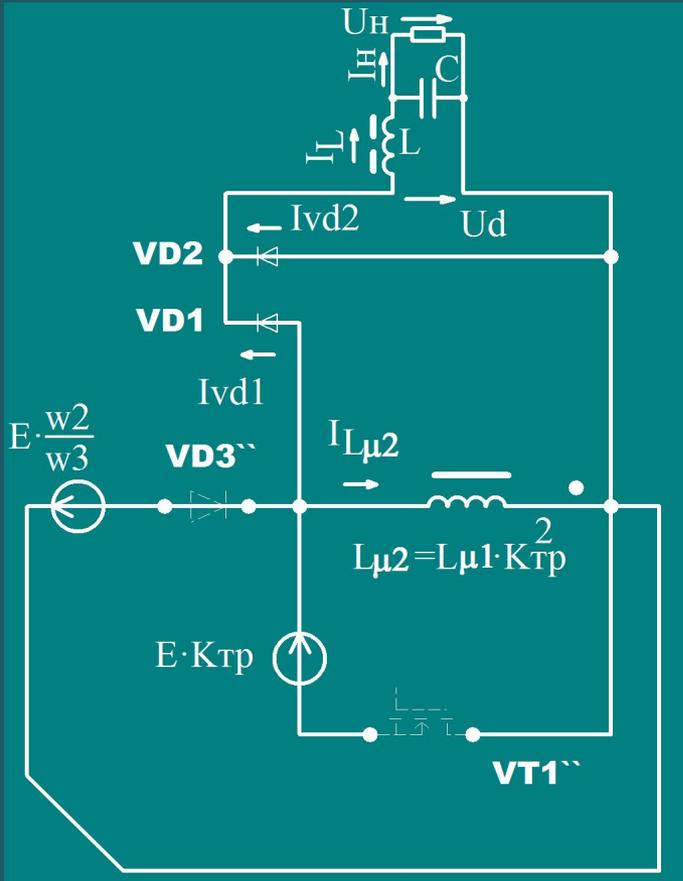

Интервал паузы: t^*

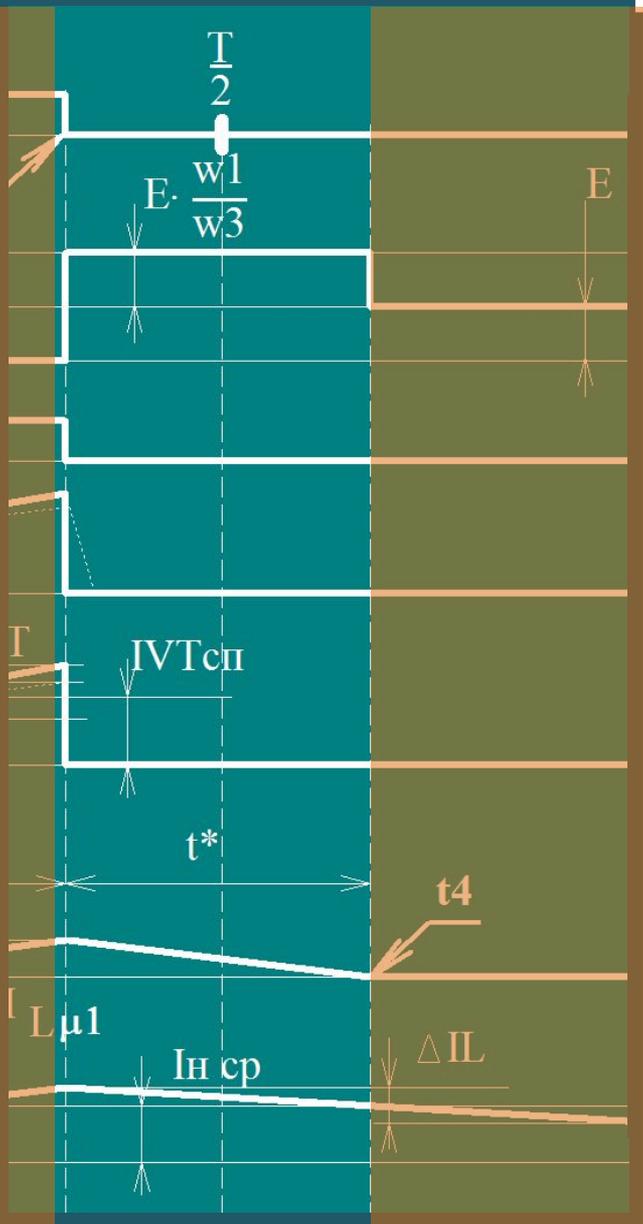


$$t^* + t_{и} < T \Rightarrow \left(\frac{w_3}{w_1} + 1\right) \cdot t_{и} < T$$

$$t_{и\text{ max}} = \gamma_{\text{max}} \cdot T < \frac{T}{\frac{w_3 + w_1}{w_1}}$$

$$\gamma_{\text{max}} < \frac{w_1}{w_3 + w_1}$$

$$\begin{aligned} \varphi_{\text{max}} = U_{ds\text{ max}} &= E \cdot \left(\frac{w_1}{w_3} + 1\right) = \\ &= E \cdot \frac{w_1 + w_3}{w_3} \end{aligned}$$

Интервал паузы t_2-T

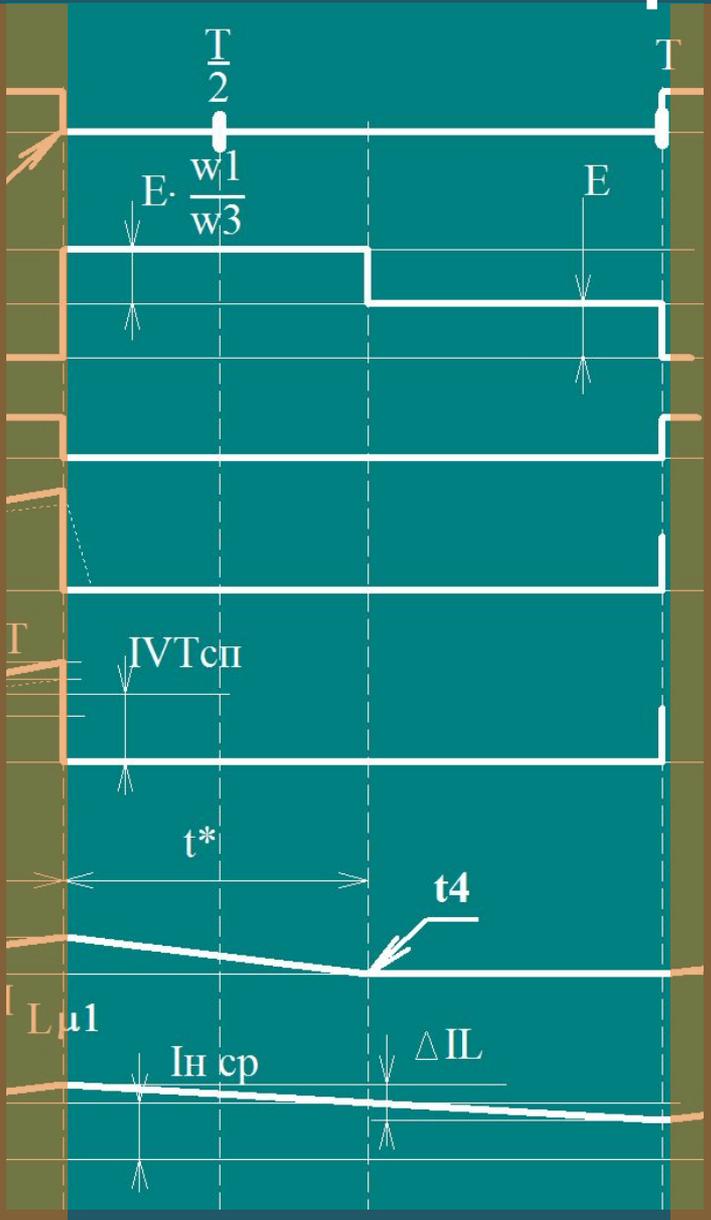

$$\frac{d I_L}{d t} = \frac{-U_H}{L}$$

$$I_L(t) = I_{Lmax} - \frac{U_H}{L} \cdot (t - t_{и})$$

$$I_L(T) = I_{Lmax} - \frac{U_H}{L} \cdot (T - t_{и}) =$$

$$= I_{Lmax} - \frac{U_H}{L} \cdot (1 - \gamma) \cdot T = I_{Lmin} \quad (**)$$


$$\Delta I_L = I_{Lmax} - I_{Lmin} = \frac{U_H}{L} \cdot (t - t_{и}) =$$

$$= \frac{U_H}{L} \cdot (1 - \gamma) \cdot T$$

$$I_{Lmin} + \frac{E \cdot K_{тр} - U_H}{L} \cdot \gamma \cdot T - \frac{U_H}{L} \cdot (1 - \gamma) \cdot T = I_{Lmin}$$

$$U_H = E \cdot K_{тр} \cdot \gamma$$

Интервал паузы t_2-T

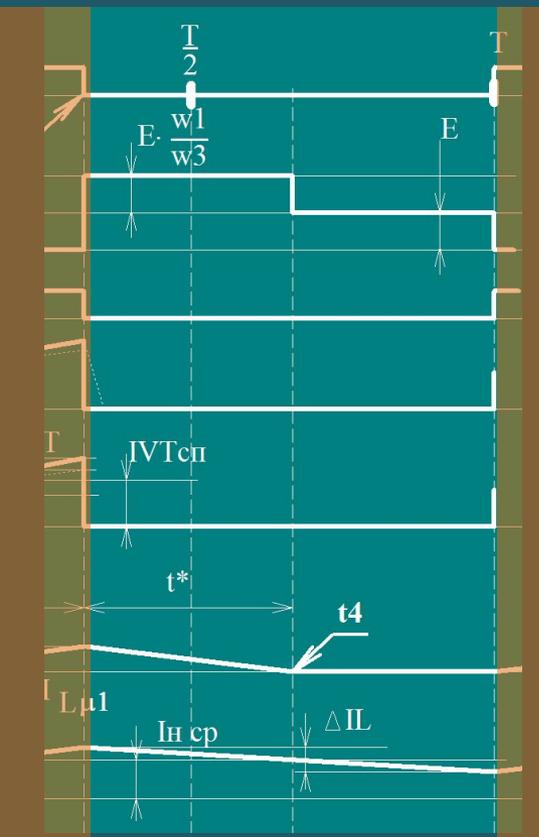

$$\frac{d I_L}{d t} = \frac{-\Delta U_{VD} - U_H - R_L \cdot I_L}{L}$$

$$I_L(t) = I_{Lmax} \cdot e^{-\frac{t-t_{и}}{\tau}} + \frac{-\Delta U_{VD} - U_H}{R_L} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t-t_{и}}{\tau}}\right) =$$

$$= \frac{-\Delta U_{VD} - U_H}{R_L} + e^{-\frac{t-t_{и}}{\tau}} \cdot \left(I_{Lmax} - \frac{-\Delta U_{VD} - U_H}{R_L}\right)$$

$$= \frac{-\Delta U_{VD} - U_H}{R_L} + e^{-\frac{t-t_{и}}{\tau}} \cdot$$

$$\cdot \left(\frac{E - \Delta U_{VT} - U_H}{R_L} + e^{-\frac{t_{и}}{\tau}} \cdot \left(I_{Lmin} - \frac{E - \Delta U_{VT} - U_H}{R_L}\right) - \frac{-\Delta U_{VD} - U_H}{R_L}\right) =$$


$$= \frac{-\Delta U_{VD} - U_H}{R_L} + e^{-\frac{t-t_{и}}{\tau}} \cdot$$

$$\cdot \left(\frac{E - \Delta U_{VD} - \Delta U_{VT}}{R_L} + e^{-\frac{t_{и}}{\tau}} \cdot \left(I_{Lmin} - \frac{E - \Delta U_{VT} - U_H}{R_L}\right)\right)$$

$$I_L(T) = I_{Lmax} \cdot e^{-\frac{T-t_{и}}{\tau}} + \frac{-\Delta U_{VD} - U_H}{R_L} \cdot \left(1 - e^{-\frac{T-t_{и}}{\tau}}\right) =$$


$$= \frac{-\Delta U_{VD} - U_H}{R_L} + e^{-\frac{T-t_{и}}{\tau}} \cdot \left(I_{Lmax} - \frac{-\Delta U_{VD} - U_H}{R_L}\right)$$

Напряжение нагрузки

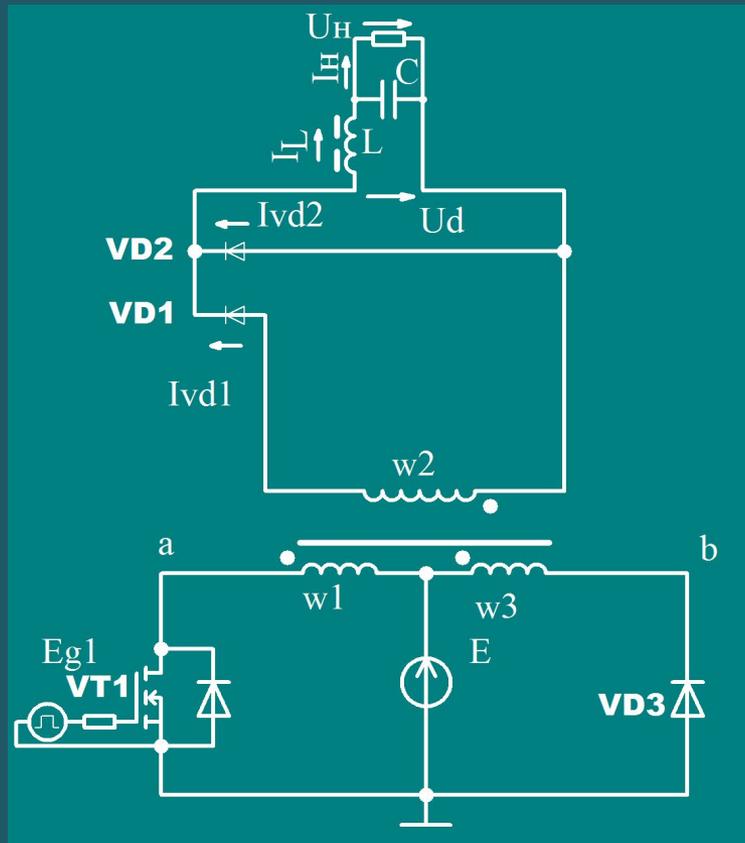


$$\begin{aligned}
 U_H &= (E - \Delta U_{VT}) \cdot K_{Tp} \cdot \gamma - \Delta U_{VD} - I_{Lcp} \cdot R_L = \\
 &= (E - \Delta U_{VT}) \cdot K_{Tp} \cdot \gamma - \Delta U_{VD} - I_{Hcp} \cdot R_L
 \end{aligned}$$


С учетом L_s

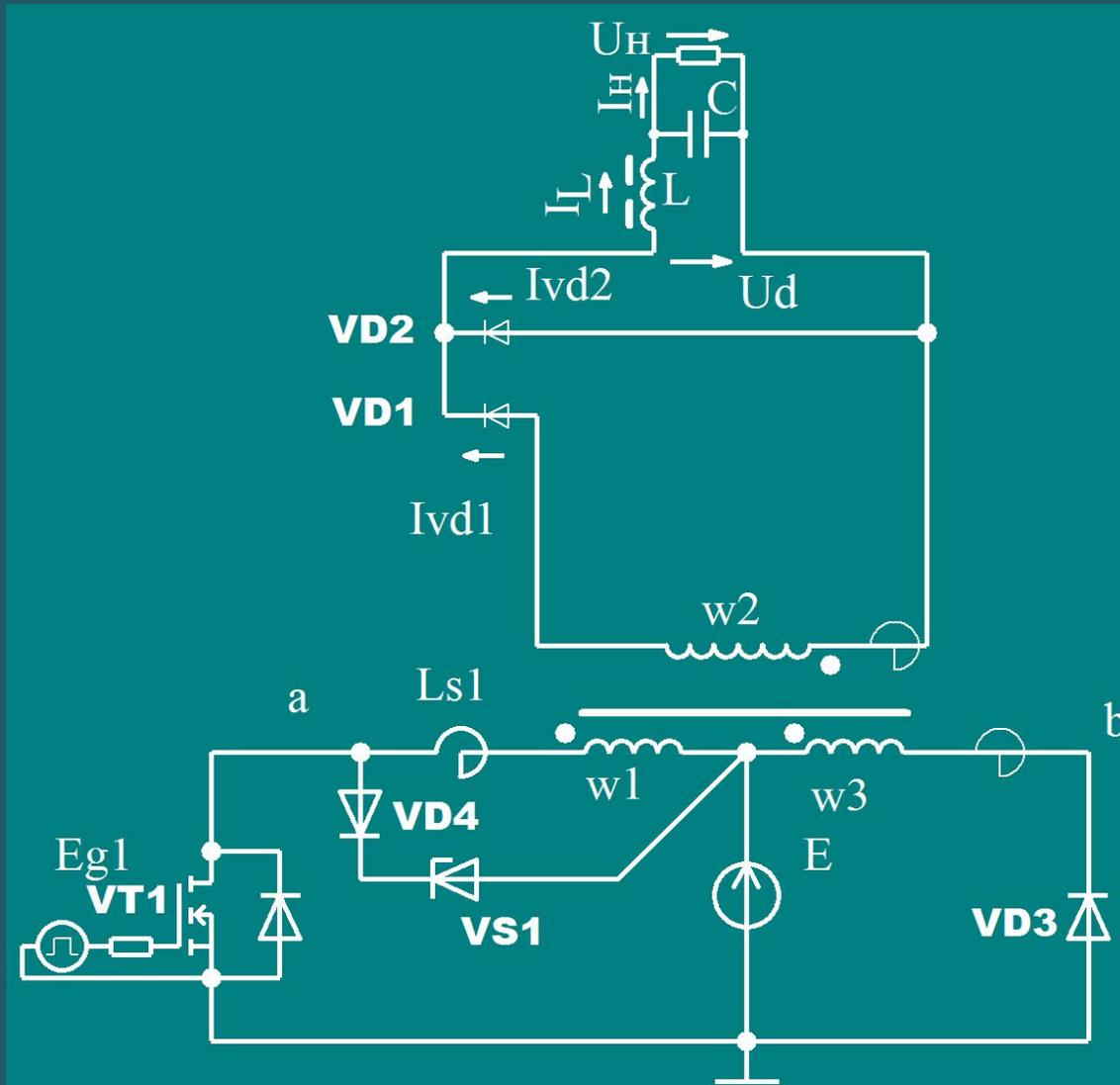

С учетом L_s


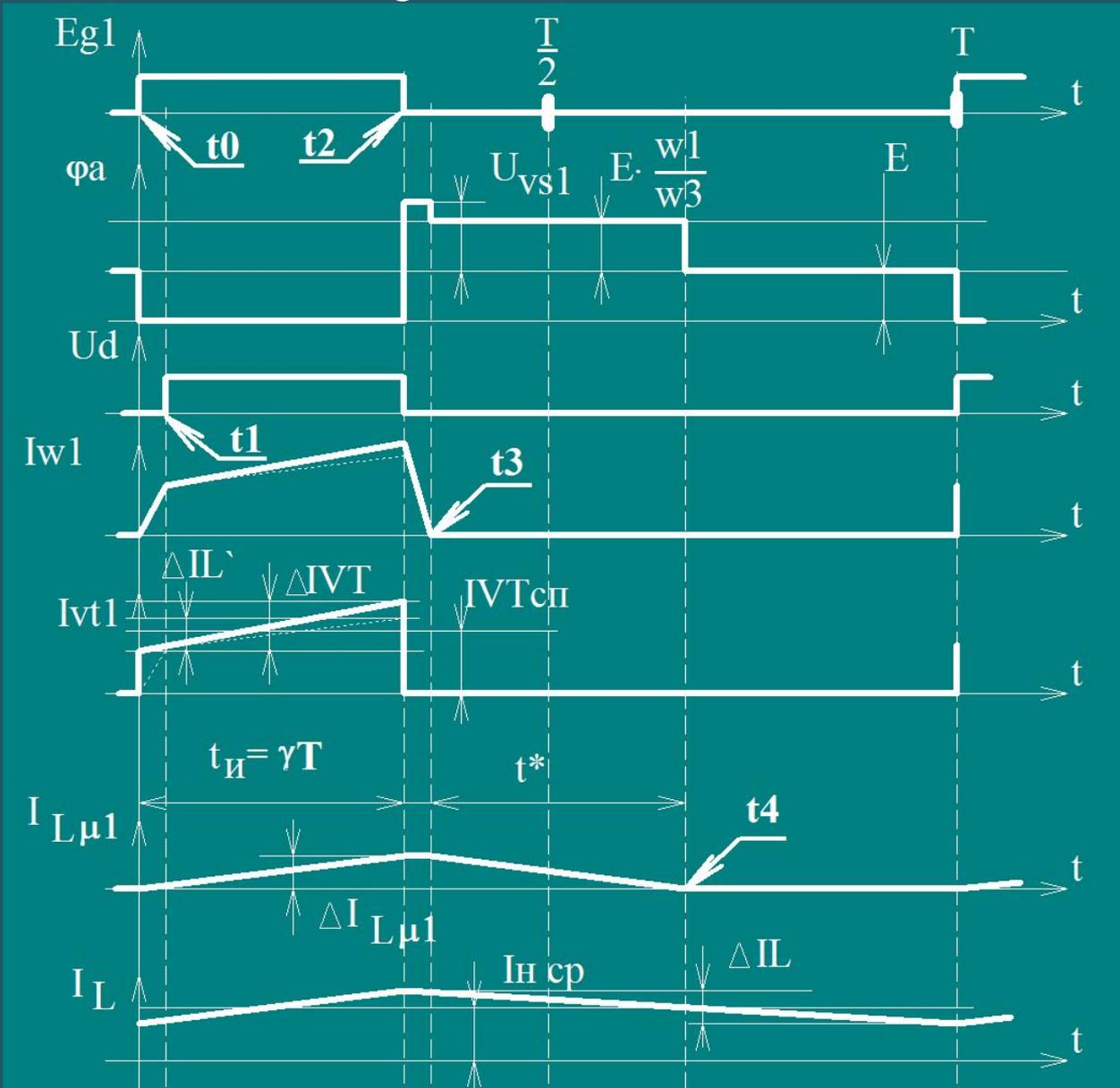


Обратноходовой преобразователь

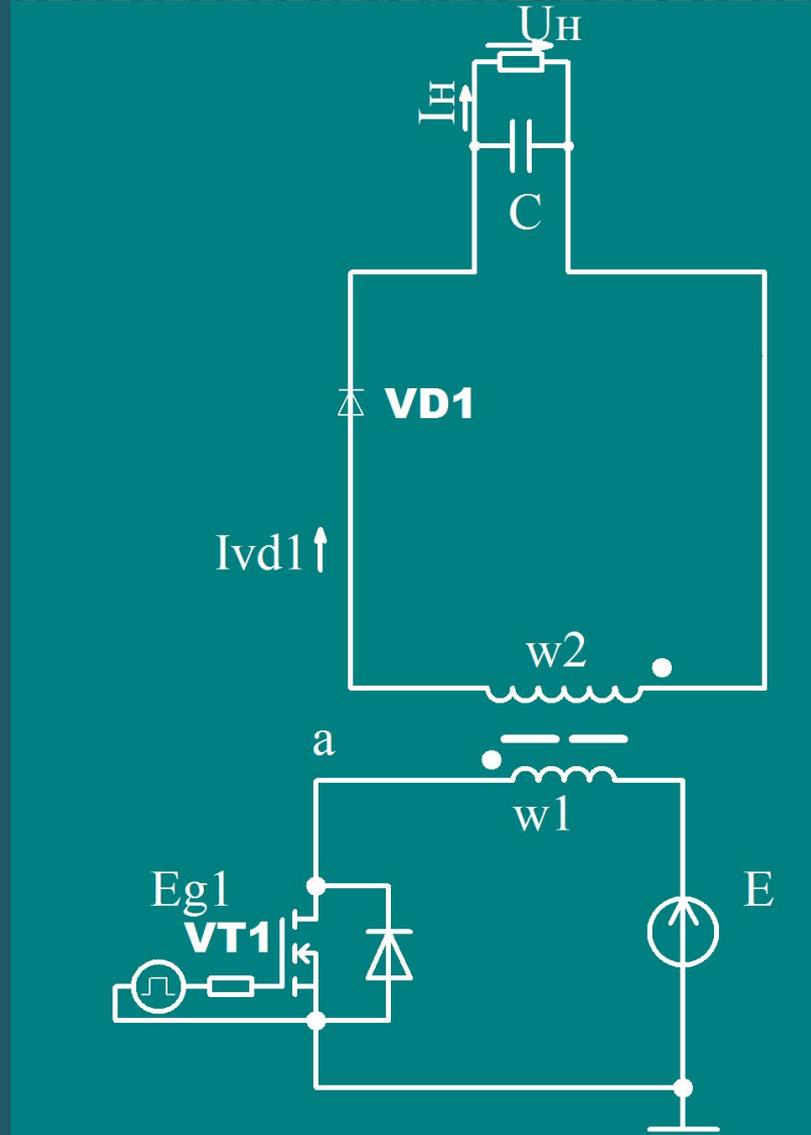


Обратноходовой

Эль

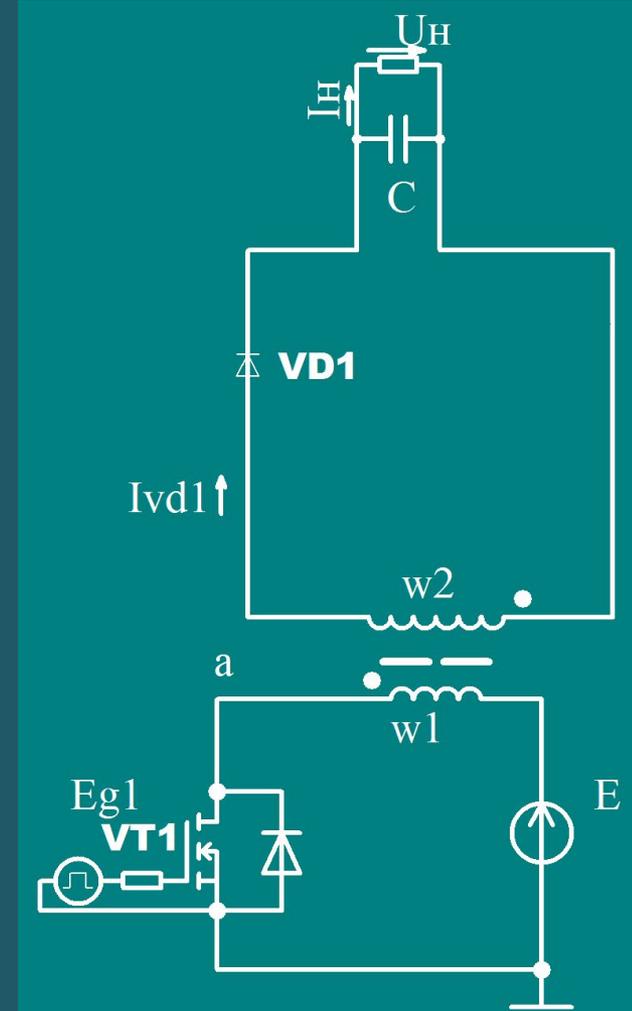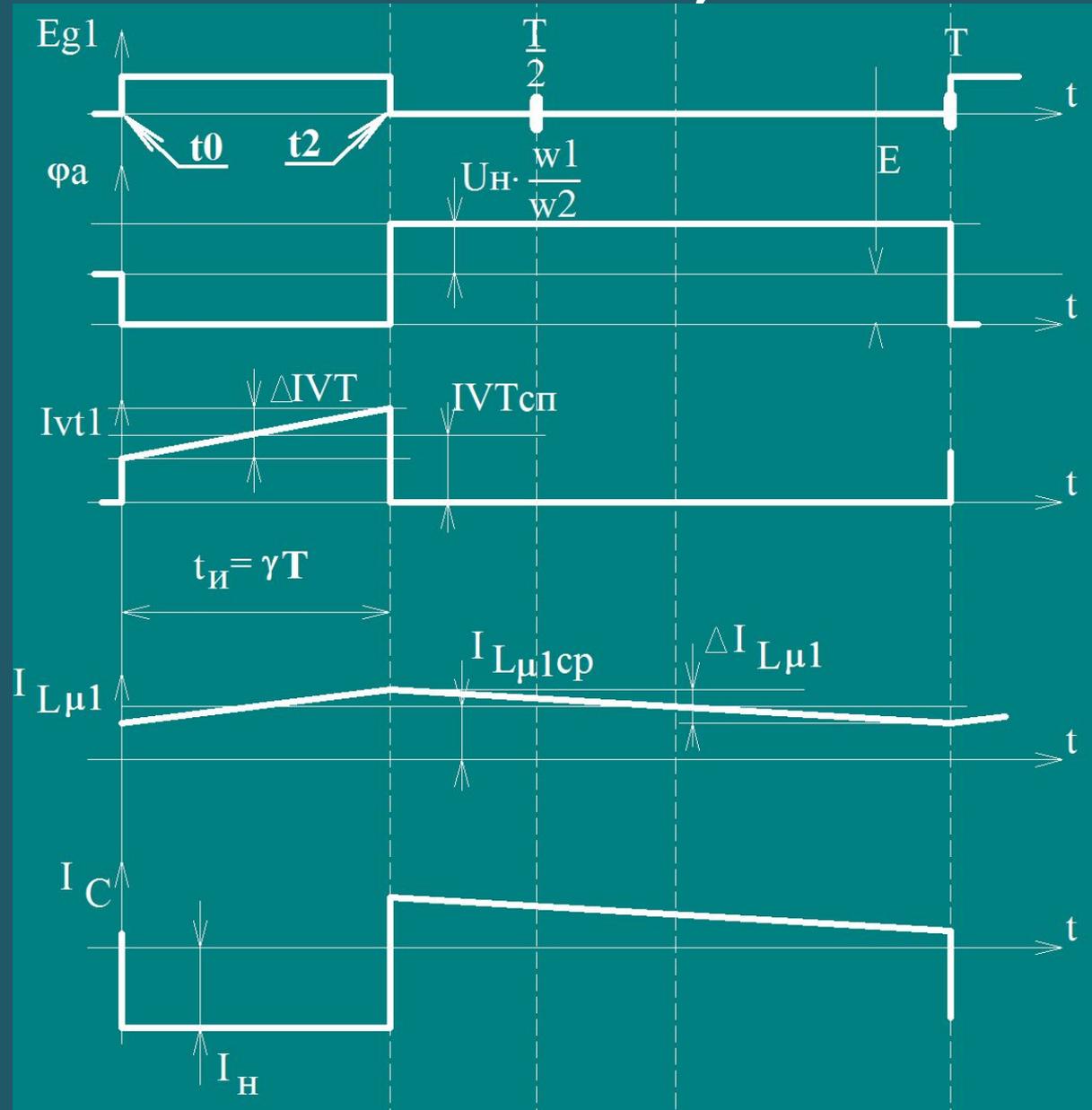

Обратноходовой преобразователь

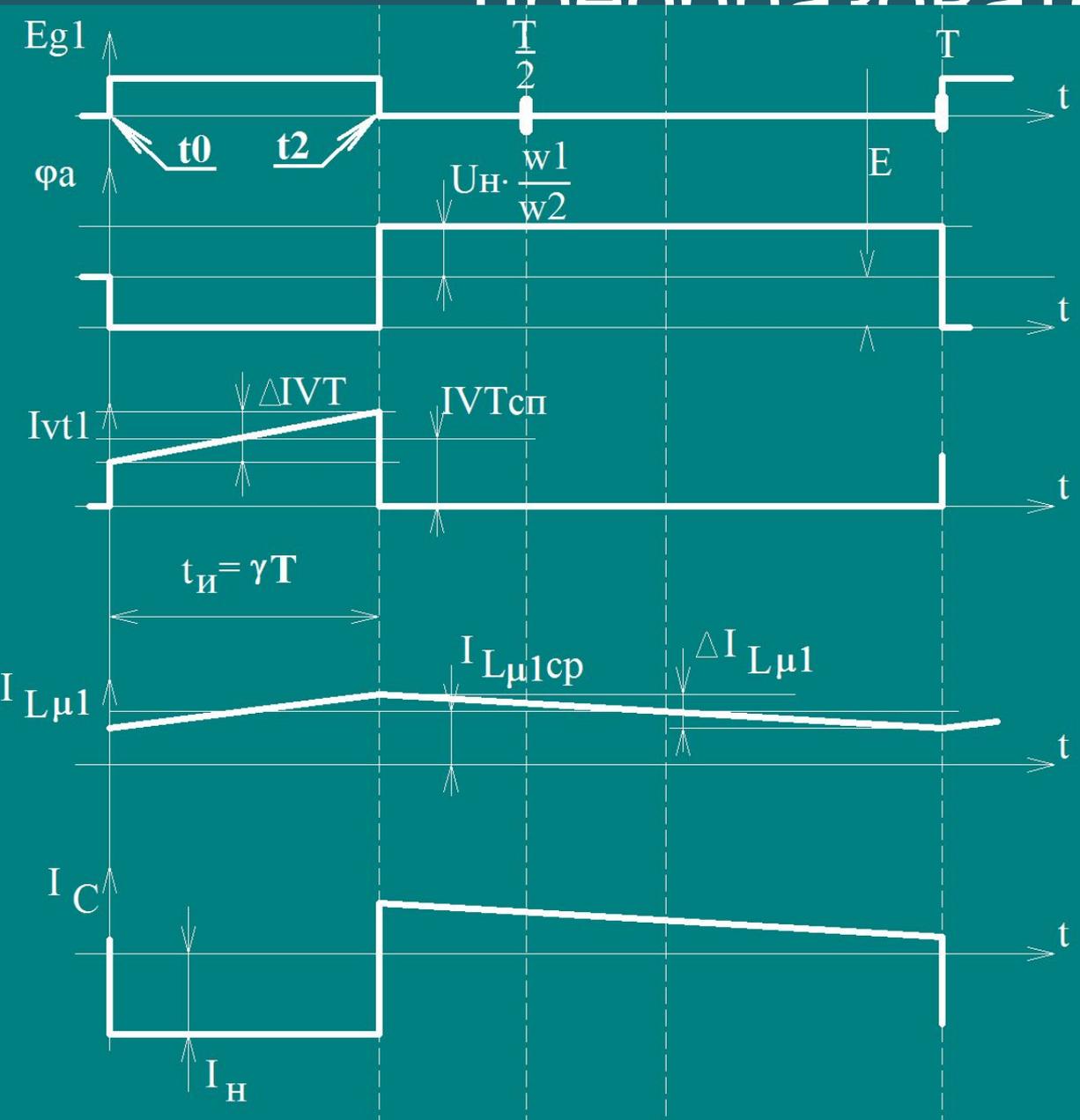

$E=310\text{В}$, $K_{тр} = w_2/w_1=0.5$

$I_H=10\text{А}$, $L \rightarrow \infty$, $\gamma=0.7$



$L_{\mu 1}=2\text{мГн}$

$f=100\text{кГц}$



Найти среднее U_H

Построить ток I_{w1}


Эквивалентная схема

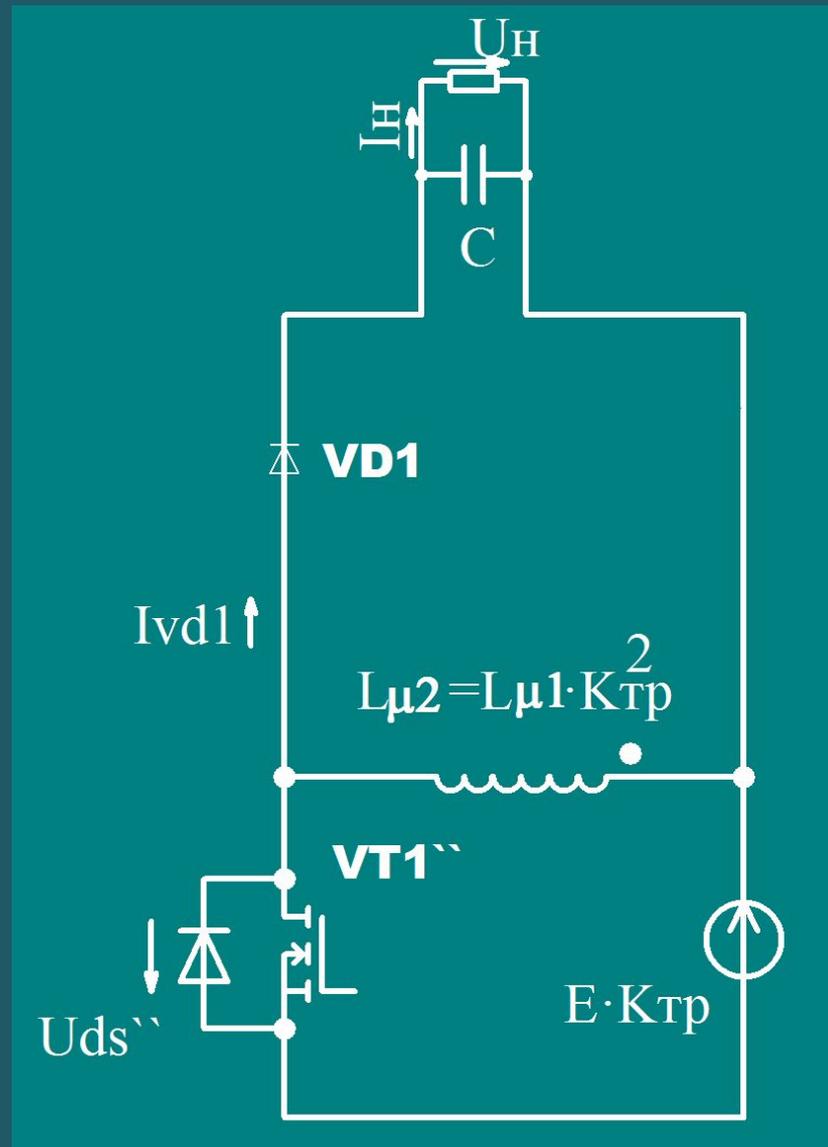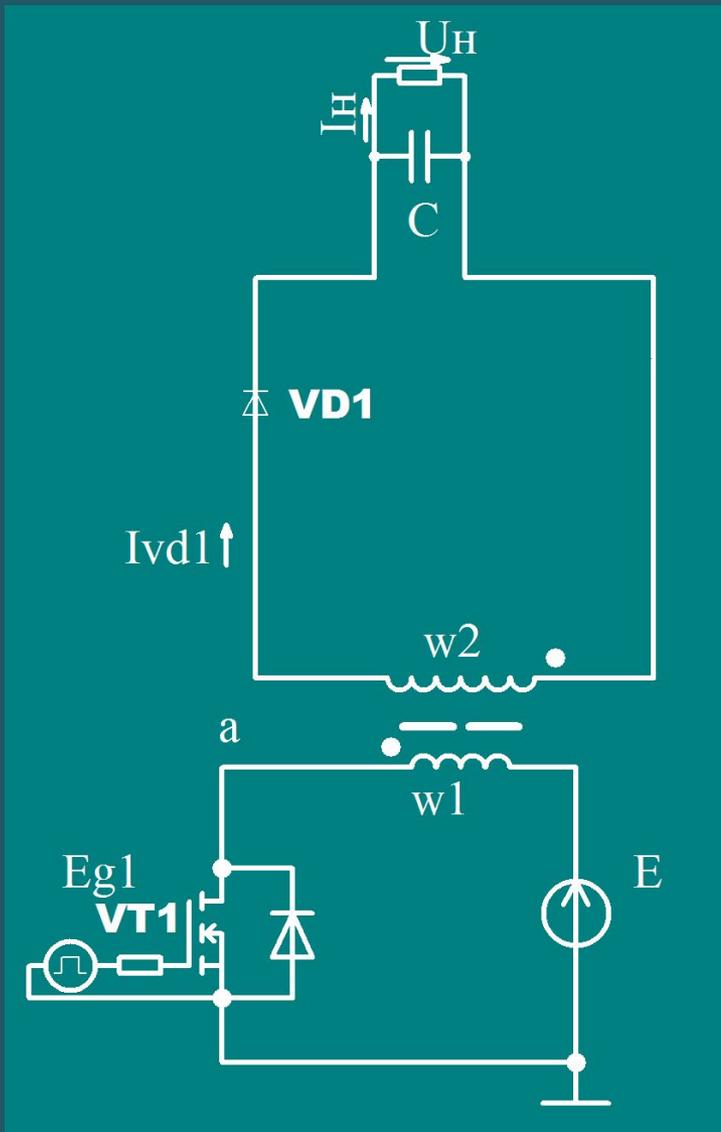

Интервал импульса

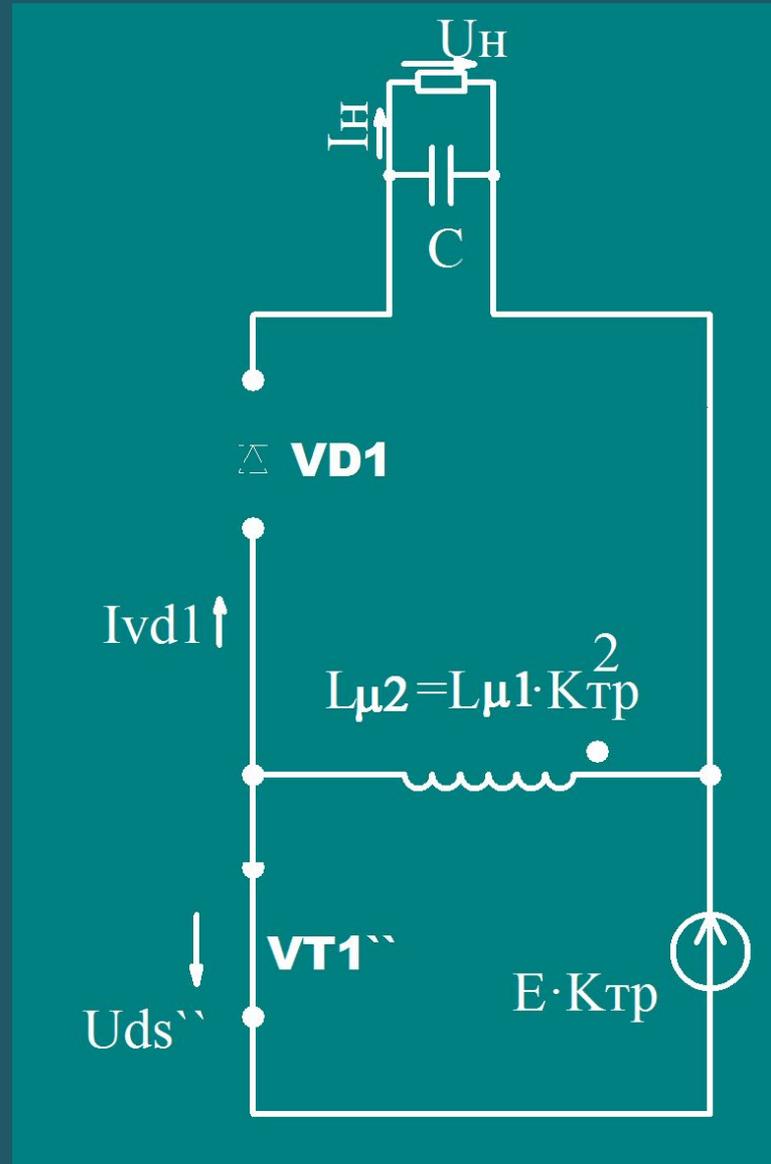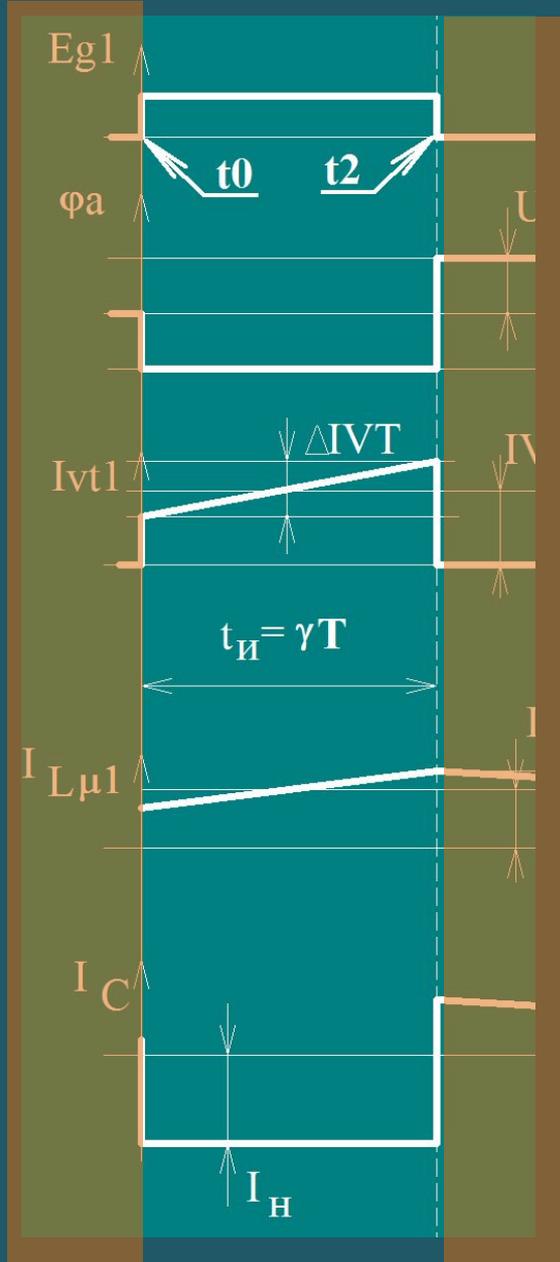

Интервал импульса

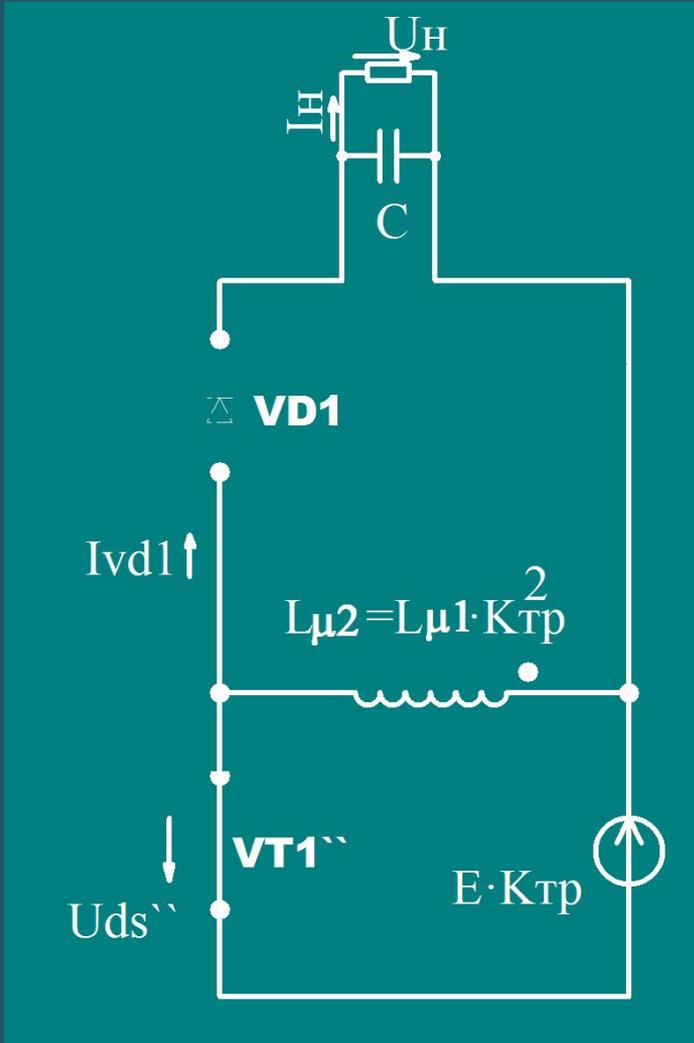

$$K_{\text{тр}} = \frac{w_2}{w_1}$$

$$\gamma = \frac{t_{\text{и}}}{T}$$

$$I_{L\mu 2} = I_{L\mu 1} \cdot K_{\text{тр}}^2$$

$$\frac{d I_{L\mu 2}}{d t} = \frac{E \cdot K_{\text{тр}}}{L\mu 2}$$



$$I_{L\mu 2}(t) = I_{L\mu 2 \text{min}} + \frac{E \cdot K_{\text{тр}}}{L\mu 2} \cdot t$$

$$I_{L\mu 2}(t_{\text{и}}) = I_{L\mu 2 \text{min}} + \frac{E \cdot K_{\text{тр}}}{L\mu 2} \cdot t_{\text{и}} =$$

$$= I_{L\mu 2 \text{min}} + \frac{E \cdot K_{\text{тр}}}{L} \cdot \gamma \cdot T = I_{L\mu 2 \text{max}} \quad (***)$$

$$\Delta I_{L\mu 2} = I_{L \text{max}} - I_{L \text{min}} = \frac{E \cdot K_{\text{тр}}}{L\mu 2} \cdot t_{\text{и}}$$

Интервал паузы

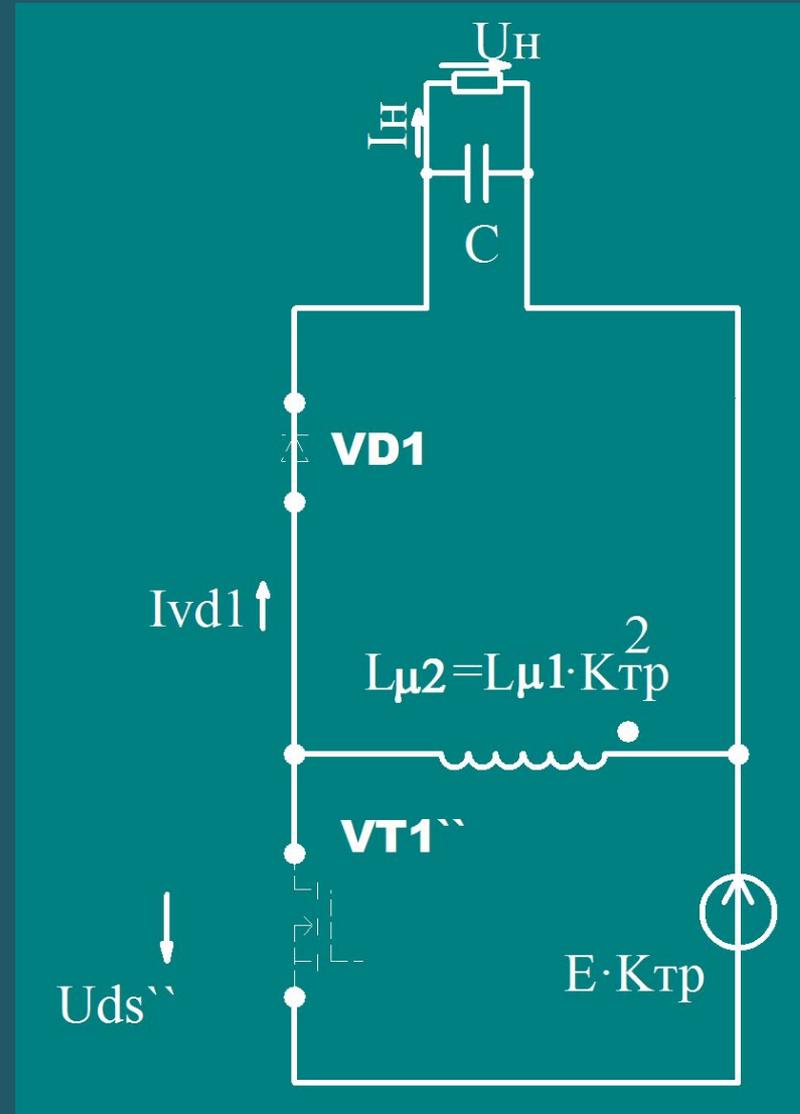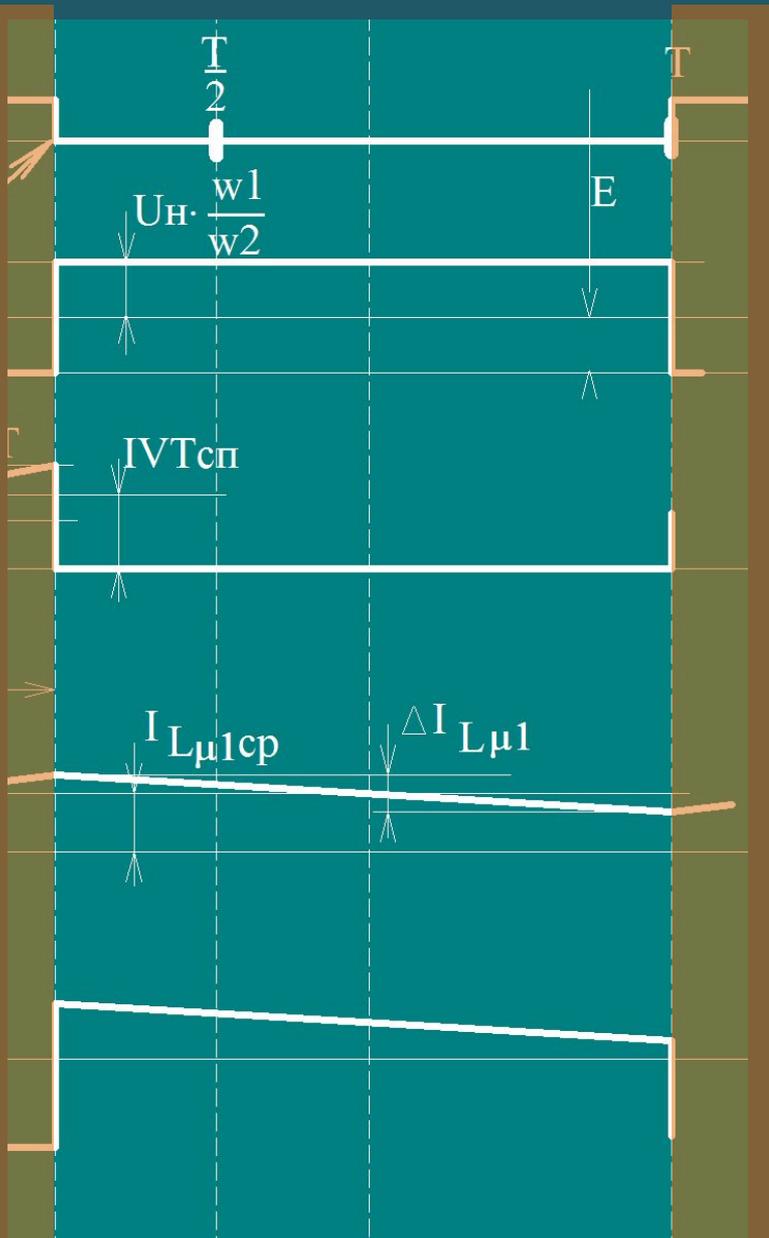

Напряжение нагрузки и ток $L\mu$

$$U_H = \frac{E \cdot K_{\text{тр}} \cdot \gamma}{1 - \gamma}$$

$$U_{ds \text{ max}}^{\text{``}} = U_H + E \cdot K_{\text{тр}} = \frac{E \cdot K_{\text{тр}}}{1 - \gamma}$$

$$U_{ds \text{ max}} = \frac{U_{ds \text{ max}}^{\text{``}}}{K_{\text{тр}}} = \frac{E}{1 - \gamma}$$

$$Q_{\text{И}} = -I_{\text{H ср}} \cdot \gamma \cdot T = -I_{\text{H}} \cdot \gamma \cdot T$$

$$Q_{\text{П}} = (I_{L\mu 2 \text{ ср}} - I_{\text{H}}) \cdot (1 - \gamma) \cdot T$$



$$Q_{\text{И}} + Q_{\text{П}} = 0 \Rightarrow$$

$$-I_{\text{H}} \cdot \gamma \cdot T + (I_{L\mu 2 \text{ ср}} - I_{\text{H}}) \cdot (1 - \gamma) \cdot T = 0$$



$$I_{L\mu 2 \text{ ср}} = \frac{I_{\text{H ср}}}{1 - \gamma}$$

$$I_{L\mu 1 \text{ ср}} = \frac{I_{\text{H ср}} \cdot K_{\text{тр}}}{1 - \gamma}$$


Режим разрывного тока

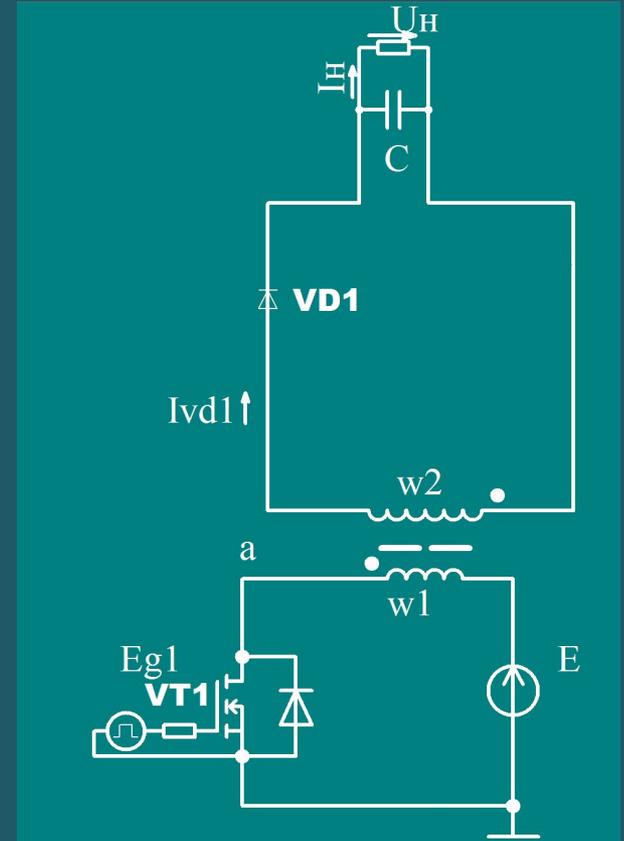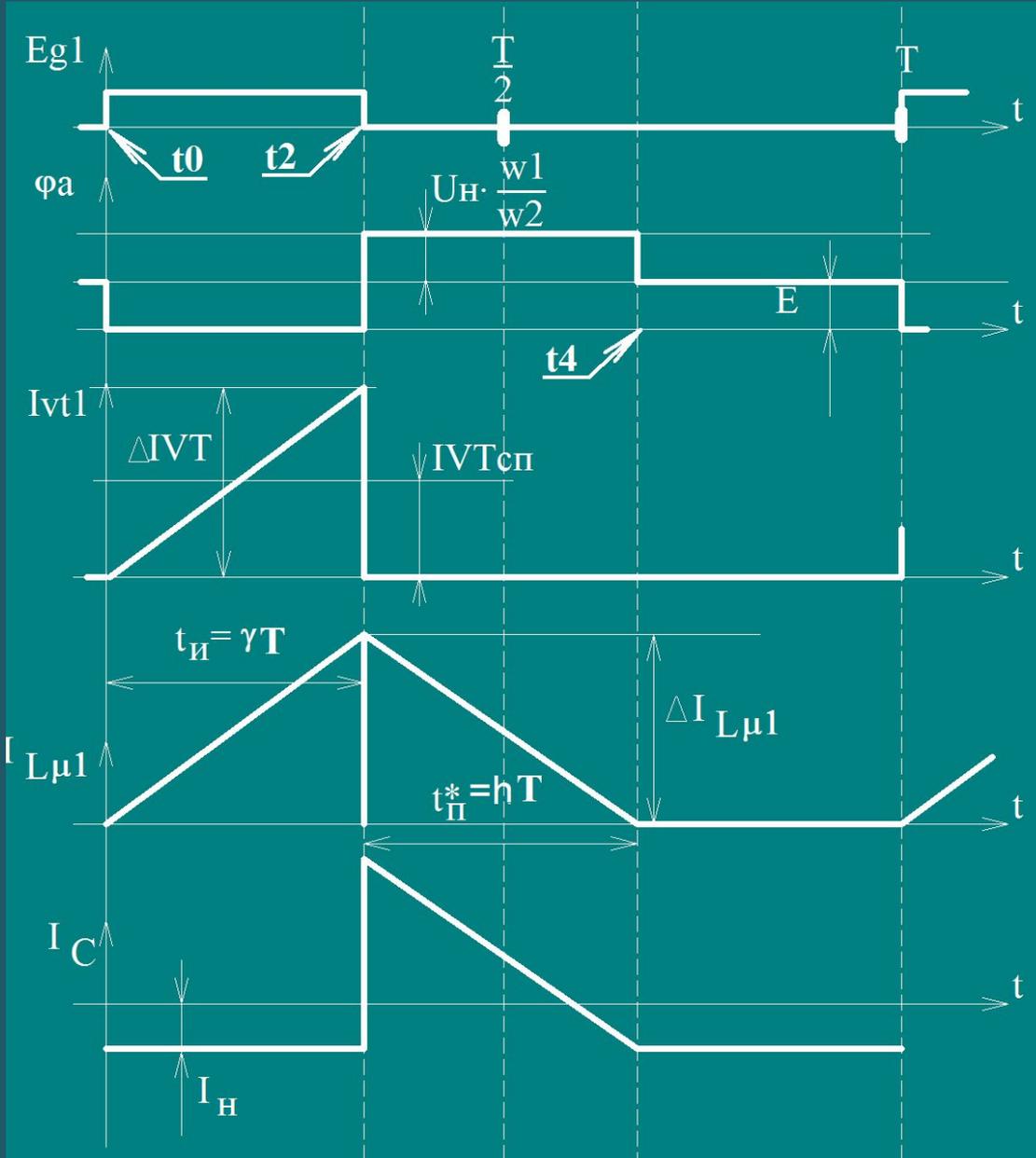

Интервал импульса

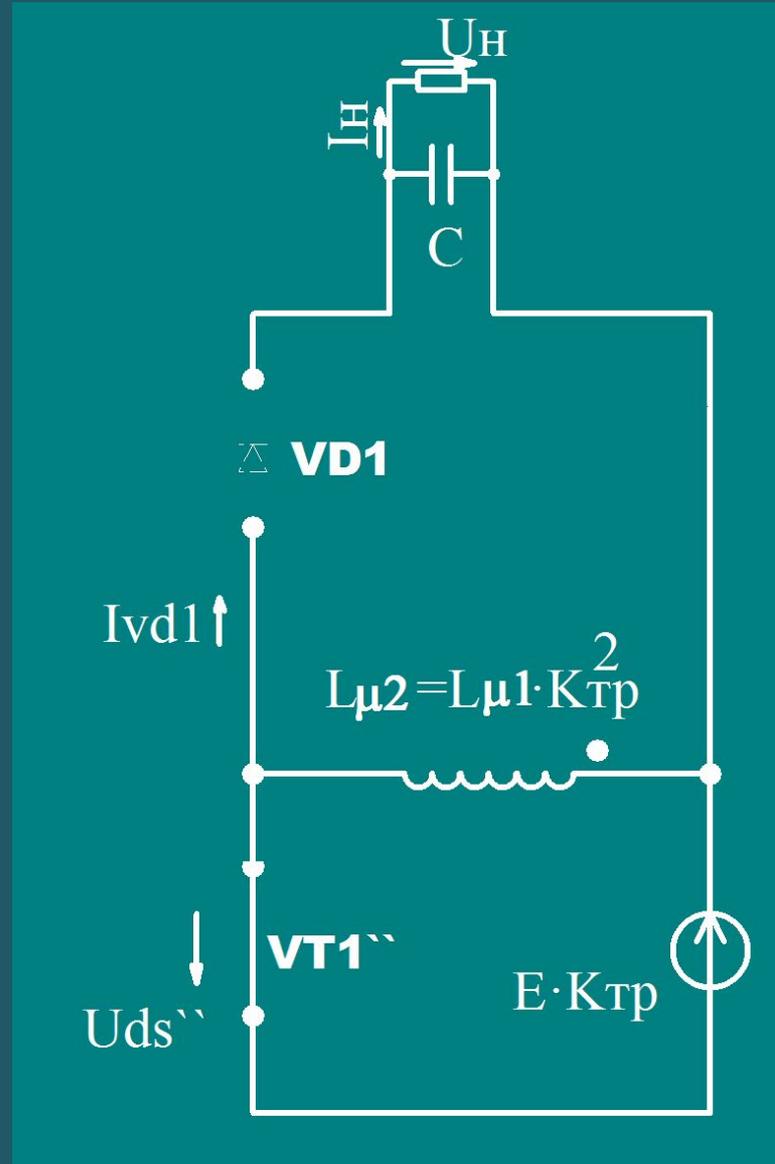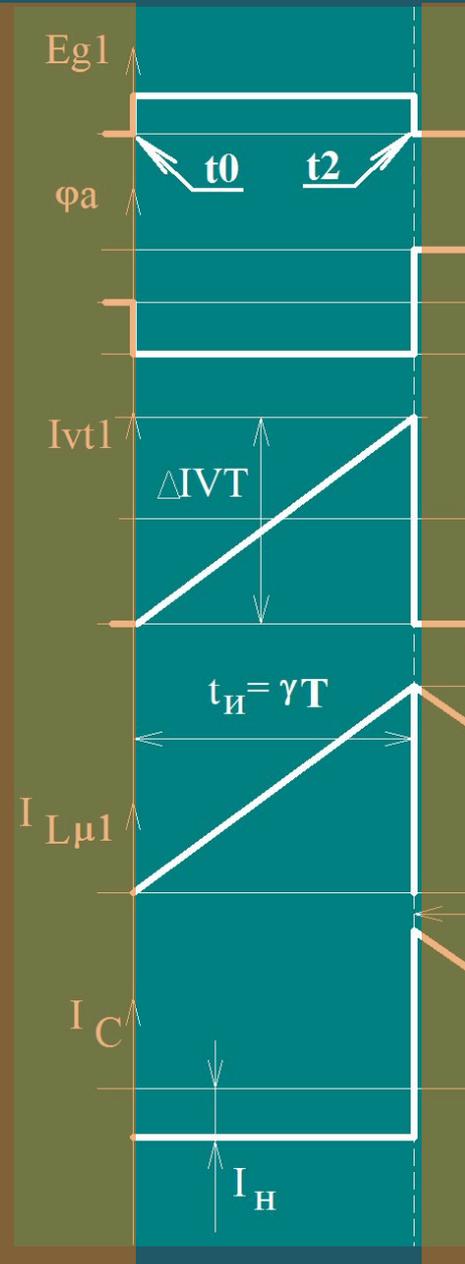

Интервал импульса

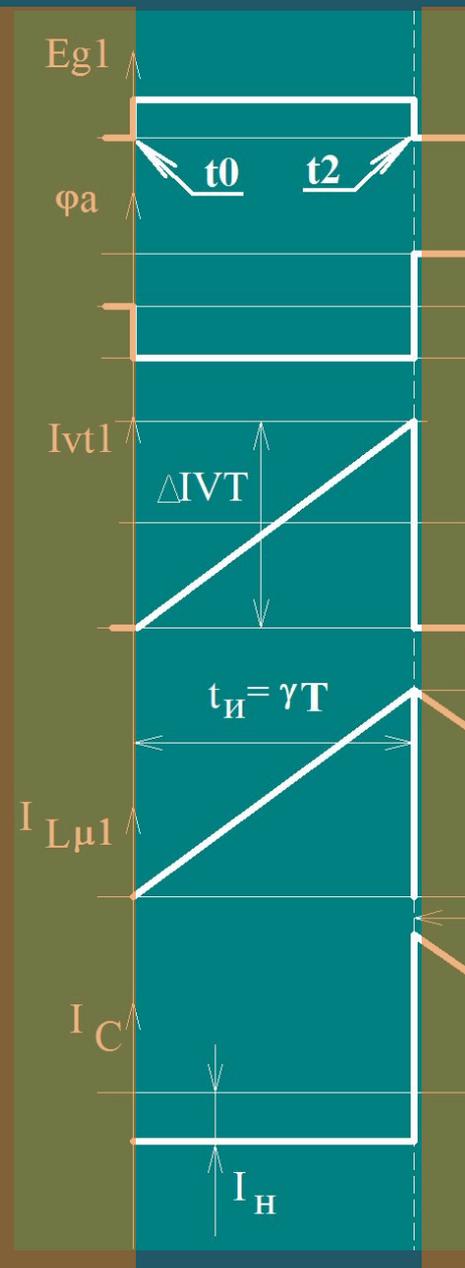


$$\frac{d I_{L\mu 2}}{d t} = \frac{E \cdot K_{\text{тр}}}{L\mu 2}$$

$$I_{L\mu 2}(t_{и}) = \frac{E \cdot K_{\text{тр}}}{L\mu 2} \cdot t_{и} = \frac{E \cdot K_{\text{тр}}}{L\mu 2} \cdot \gamma \cdot T = I_{L\mu 2 \text{max}}$$

$$\Delta I_{L\mu 2} = \frac{E \cdot K_{\text{тр}}}{L\mu 2} \cdot t_{и}$$

Интервал паузы с током

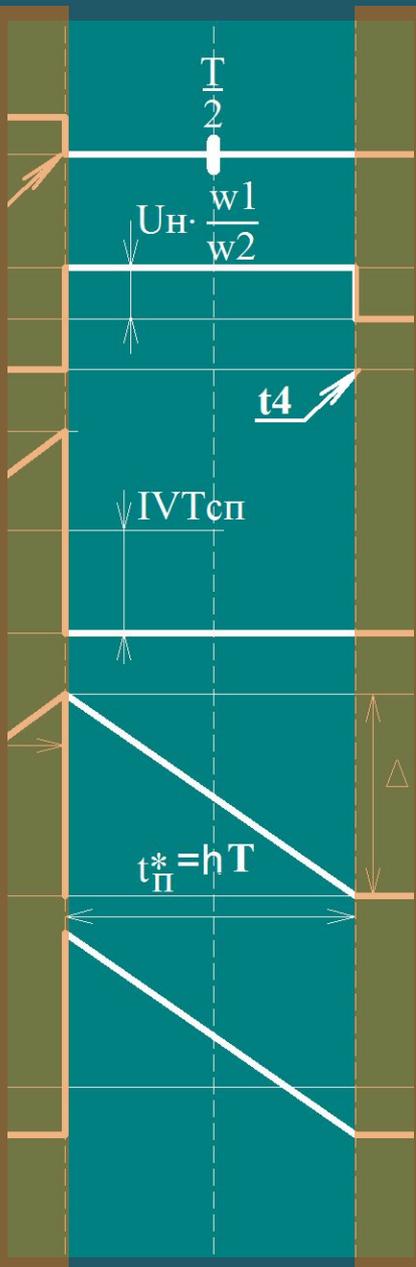

$$\frac{d I_{L\mu 2}}{d t} = \frac{-U_H}{L\mu 2}$$


$$I_{L\mu 2}(t) = I_{L\mu 2max} - \frac{U_H}{L\mu 2} \cdot (t - \gamma \cdot T)$$

$$I_{L\mu 2}(t_{\text{и}} + t_{\Pi}^*) = 0 = I_{L\mu 2max} - \frac{U_H}{L\mu 2} \cdot (h \cdot T - \gamma \cdot T)$$

$$\Delta I_{L\mu 2} = \frac{U_H}{L\mu 2} \cdot t_{\Pi}^*$$


$$\frac{U_H}{L\mu 2} \cdot t_{\Pi}^* = \frac{E \cdot K_{\text{Тр}}}{L\mu 2} \cdot t_{\text{и}} \Rightarrow U_H \cdot h = E \cdot K_{\text{Тр}} \cdot \gamma$$

Средний ток диода

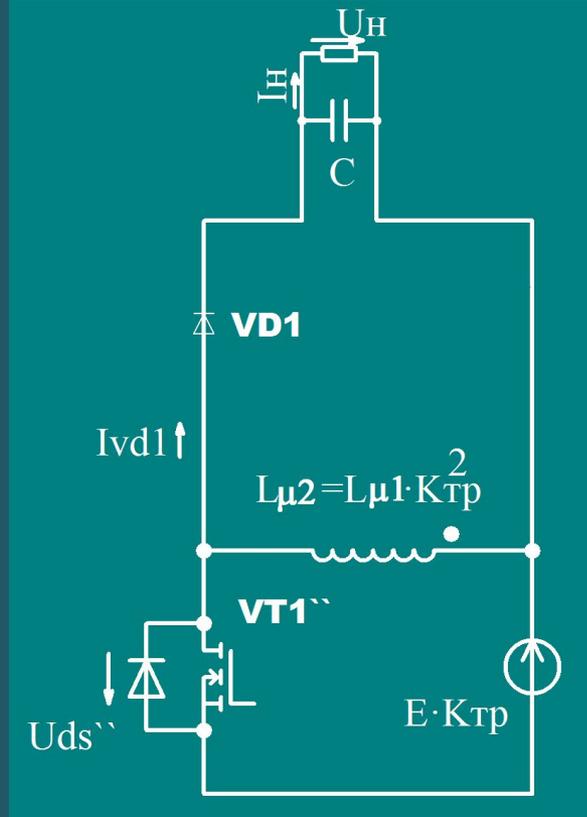

$$\begin{aligned}
 I_{VD1_{CP}} &= I_{H_{CP}} = I_H = \frac{1}{T} \int_0^T i_{vd1}(t) dt = \\
 &= \frac{1}{T} \left(\frac{\Delta I_{L\mu 2} \cdot h \cdot T}{2} \right) = \frac{E \cdot K_{тр}}{L\mu 2} \cdot \gamma \cdot T \cdot \frac{E \cdot K_{тр} \cdot \gamma}{U_H} \cdot \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Напряжение нагрузки

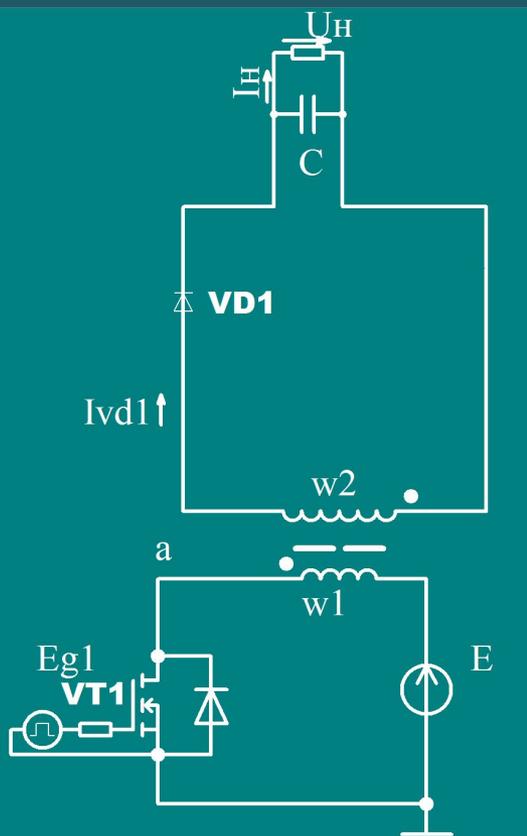

$$U_H = \frac{(E \cdot K_{\text{Тр}})^2 \cdot \gamma^2}{2 \cdot L \mu^2 \cdot I_H} \cdot T = \frac{(E \cdot K_{\text{Тр}})^2 \cdot \gamma^2}{2 \cdot L \mu^2 \cdot I_H \cdot f}$$

Напряжение нагрузки

Заметим:

$$I_{L\mu 2max} = \frac{E \cdot K_{тр}}{L\mu 2} \cdot \gamma \cdot T$$

Энергия, накопленная в $L\mu 2$:

$$\frac{L\mu 2 \cdot I_{L\mu 2max}^2}{2} = \frac{(E \cdot K_{тр})^2 \cdot \gamma^2}{2 \cdot L\mu 2} \cdot T^2$$

Передаваемая мощность:

$$f \cdot \frac{L\mu 2 \cdot I_{L\mu 2max}^2}{2} = \frac{(E \cdot K_{тр})^2 \cdot \gamma^2}{2 \cdot L\mu 2} \cdot T = U_H \cdot I_H$$

Отсюда:

$$U_H = \frac{(E \cdot K_{тр})^2 \cdot \gamma^2}{2 \cdot L\mu 2 \cdot I_H} \cdot T$$

