15.02.2020

Урок 44. Электромагнитные колебания. Колебательный контур.

https://www.youtube.com/watch?v=DTwPJ8z1aKY https://www.youtube.com/watch?v=RvrAibFzFuY

#### Вспомним:

• Что такое переменный ток?




Ответ: это электрический ток, изменяющийся во времени по модулю и направлению.

#### Вспомним:

• Каким образом можно получить переменный электрический ток?

### 1. С помощью машинных генераторов



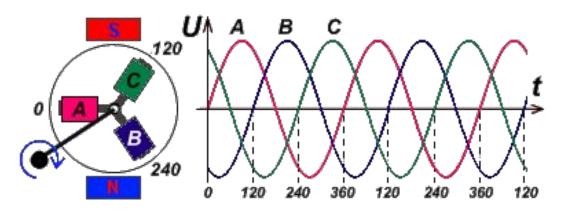

### 2. С помощью колебательного контура

Колебательный контурустройство с помощью которого можно получить электромагнитные колебания.

#### Проверка усвоения знаний

- Какое устройство называют конденсатором?
- Какое свойство конденсатора характеризует электрическая ёмкость?
- Что называют электрической ёмкостью конденсатора?
- Какова единица электрической ёмкости?
- От чего и как зависит ёмкость плоского конденсатора?


#### Вспомним обозначения:



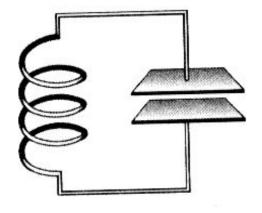
#### Изучение нового материала


Колебательной системой, в которой можно создать электромагнитные колебания, является колебательный контур.

Колебательным контуром называют электрическую цепь, состоящую из конденсатора и катушки индуктивности.



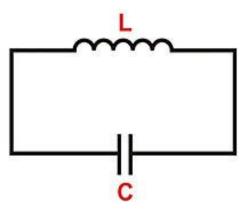

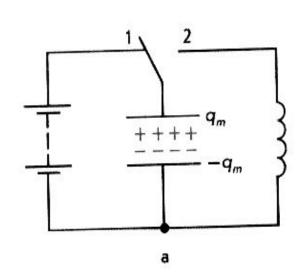
## Возникновение электромагнитных колебаний




Соединим конденсатор с источником тока, поставив переключатель в положение 1. Конденсатор зарядится, на его пластинах появится электрический заряд: на одной +, на другой -.

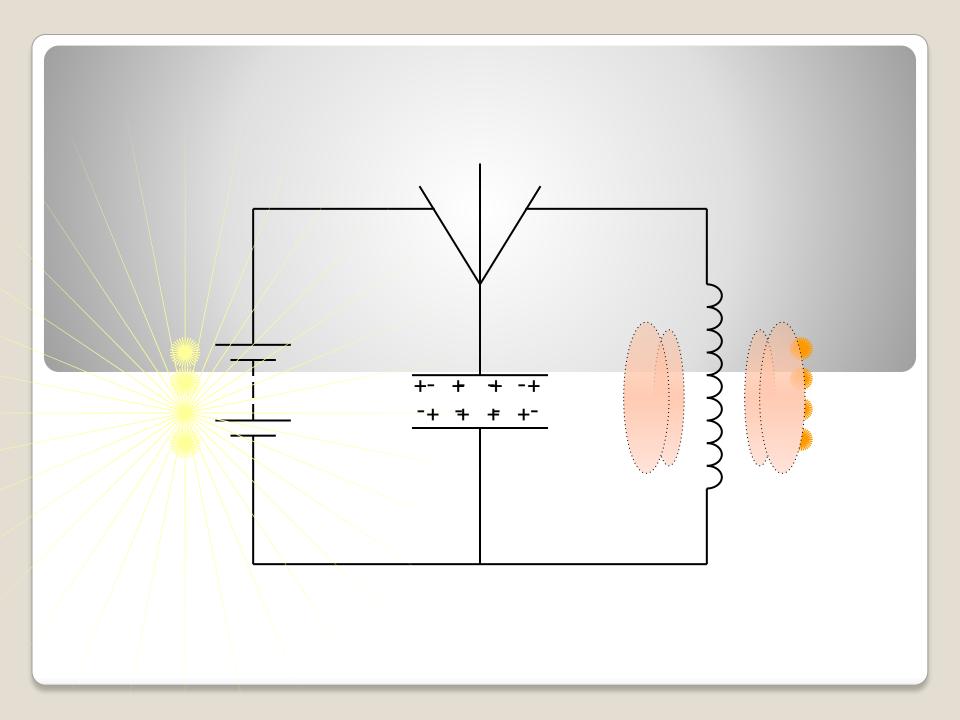Переведём переключатель в положение 2, отключив тем самым конденсатор от источника тока.


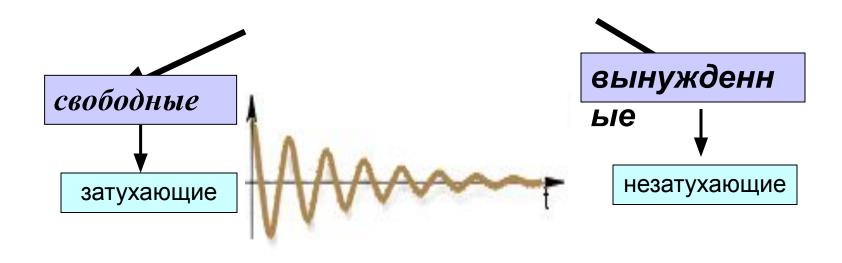
#### Электромагнитные колебания

- периодические изменения электрического заряда, силы тока, электрического и магнитного полей, происходящие в колебательном контуре.



### Свободные электромагнитные колебания это -

изменения силы тока в катушке и напряжения на конденсаторе колебательного контура, совершающиеся без потребления энергии от внешних источников.

### При свободных электромагнитных колебаниях в контуре:

Энергия электрического поля конденсатора

Энергия магнитного поля катушки

Сумма энергий электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки остается неизменной



Свободные колебания - это колебания в системе, которые возникают после выведения её из положения равновесия. Система выводится из равновесия при сообщении конденсатору заряда.

Вынужденные колебания -

колебания в цепи под действием внешней периодической электродвижущей силы.

Вынужденные э/м колебания происходят с частотой равной частоте изменения напряжения источника тока. Когда частота переменного напряжения совпадает с частотой колебаний контура, наступает *резонанс*. При этом наблюдается увеличение силы тока. Явление резонанса применяется радиотехнике.

### Период электромагнитных колебаний


$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

 Т – период свободных колебаний в колебательном контуре


L — индуктивность катушки контура

C – электроемкость конденсатора
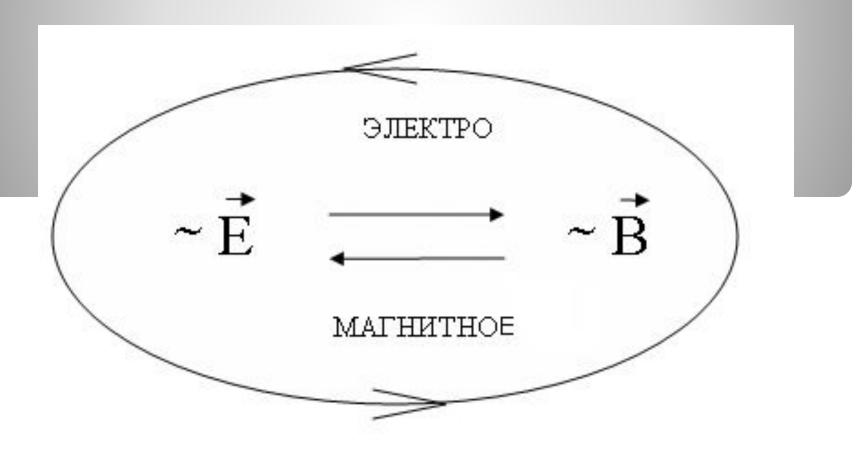
# Из вывода Максвелла следует, что в природе существует единое электромагнитное поле.




ЗАРЯДКА КОНДЕНСАТОРА

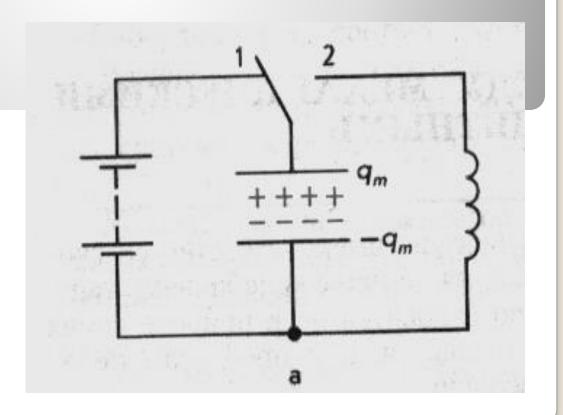

#### 10


#### Процесс разрядки конденсатора

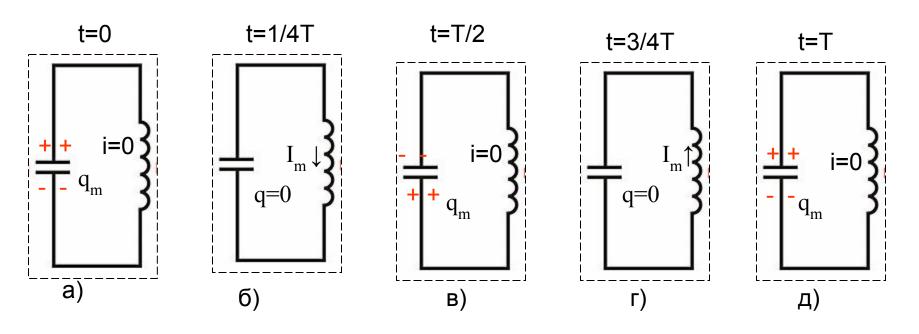


Изучить процесс разрядки конденсатора самостоятельно по учебнику § 27 стр.120 п.2.

Перечертить в тетрадь рисунок 27.2 и по нему рассказать процесс разрядки конденсатора товарищу по парте.

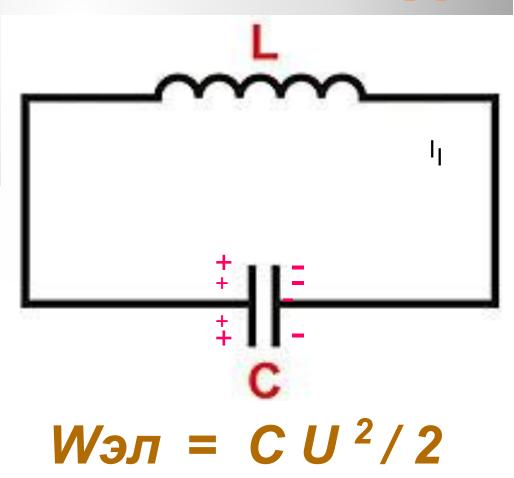и конденсатор получил электрическую энергию



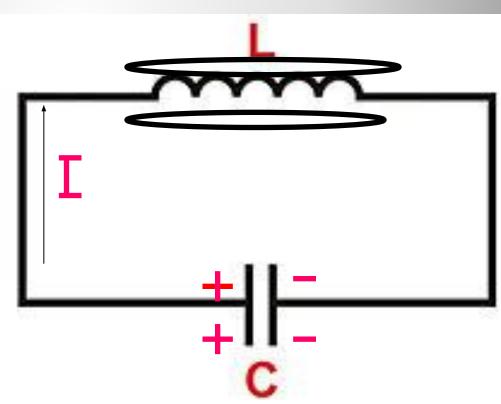
конденсатор разряжается, в цепи появляется электрический ток. При появлении тока возникает переменное магнитное поле.



$$W = Cu^2/2 + Li^2/2$$


3

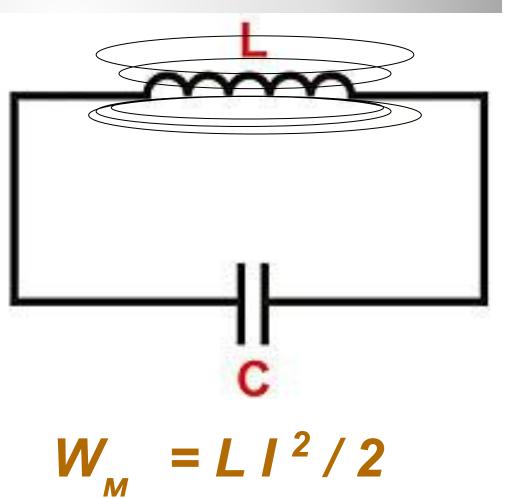По мере разрядки конденсатора энергия электрического поля уменьшается, но возрастает энергия магнитного поля тока



4

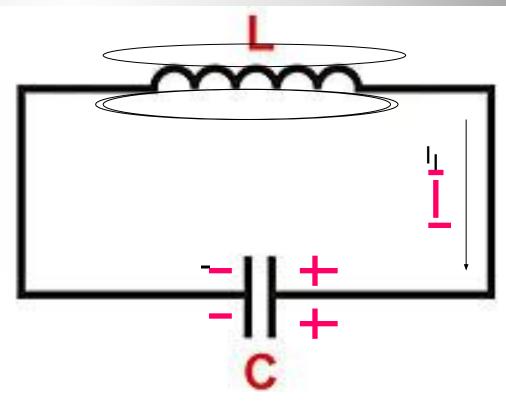
Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического полей.



$$W = Li^2/2 + Cu^2/2$$

5


Конденсатор перезарядился

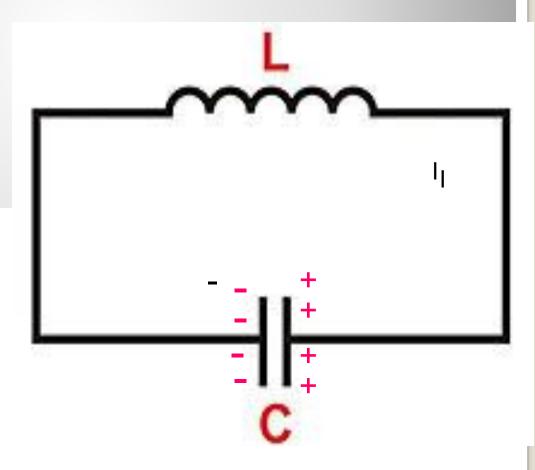

W эл =  $CU^2/2$ 

6

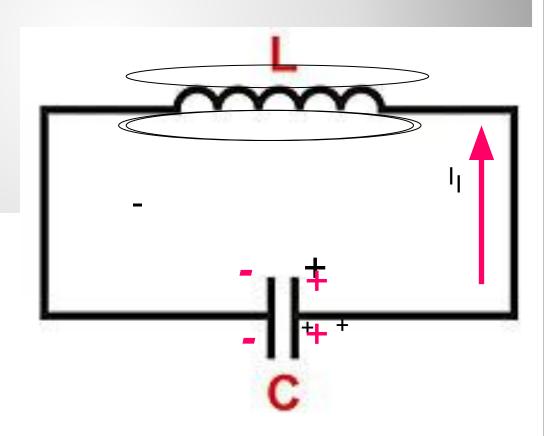
Электрическая энергия конденсатора преобразуется в магнитную энергию катушки с током.



$$W = L i^2 / 2 + C u^2 / 2$$


Конденсатор разрядился. Электрическая энергия конденсатора равна нулю, а магнитная энергия катушки с током

максимальная.

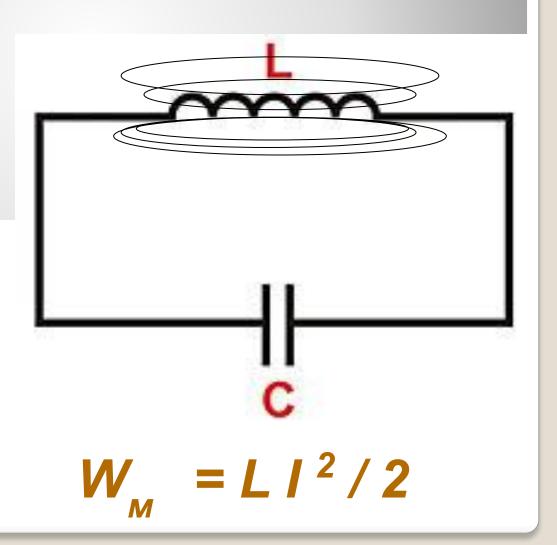

8

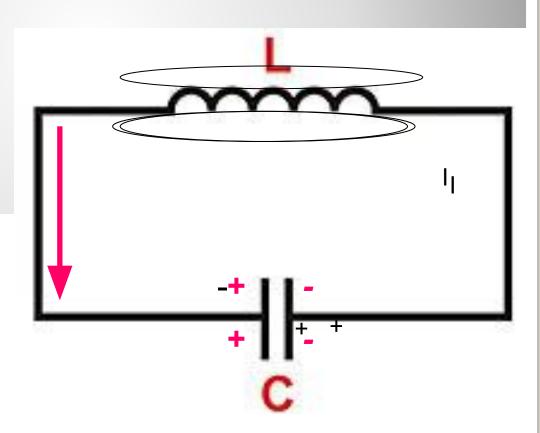
Полная энергия электромагнитного поля контура равна сумме энергий магнитного и электрического полей.



$$W = L i^2 / 2 + C u^2 / 2$$

9

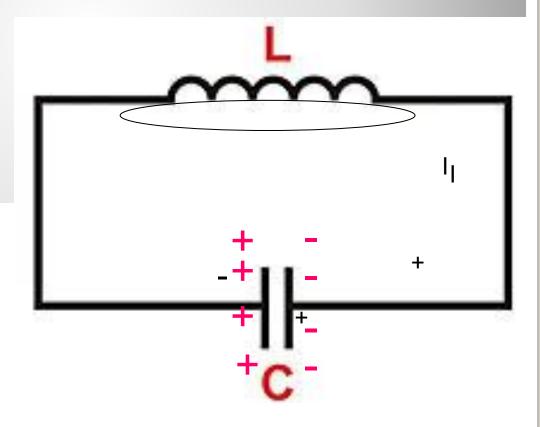Конденсатор зарядился заново. Начинается новый цикл.



$$W = C U^2/2$$



$$CU^2/2 = Cu^2/2 + Li^2/2 = LI^2/2$$

- №2. Какова электроемкость конденсатора, если заряд конденсатора 10 нКл, а напряжение 20 кВ.
- №3. Наибольшая емкость конденсатора 58 мкФ. Какой заряд он накопит при его подключении к полюсам источника постоянного напряжения 50 В?
- №4. На конденсаторе написано 100 пФ; 300 В. Можно ли использовать этот конденсатор для накопления заряда 50 нКл.
- Стр.20

#### Проверка усвоения знаний

- Расстояние между пластинами плоского конденсатора увеличили в 4 раза. Как изменилась ёмкость конденсатора?
- Площадь пластин плоского конденсатора увеличили в 3 раза. Как изменилась ёмкость конденсатора?
- Между пластинами конденсатора поместили пластину из эбонита. Как изменилась его ёмкость?

#### Самостоятельно

### Стр. 121 учебника ответить на вопрос 3 и 4 письменно:


- 3. Почему затухают свободные колебания в электрическом контуре?
- 4. Каков принцип действия автоколебательного генератора?

#### Домашнее задание:

- §27 «Электромагнитные колебания»
- Подготовить доклады по теме: «Влияние электромагнитных излучений на живые организмы»
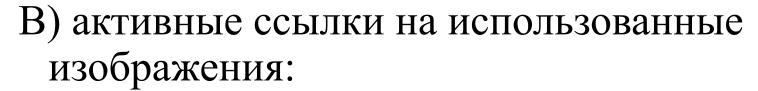
### Список использованных источников:

- А) список использованных печатных источников:
- 1. Физика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О. Ф. Кабардин. М.: Просвещение, 2014. 176 с.: ил.
- 2. Физика. Книга для учителя. 8 класс / О. Ф. Кабардин, С. И. Кабардина. М.: Просвещение, 2009. 127 с.



Генератор переменного тока:

http://stroymashek.fis.ru/product/10333729sinhronnye-generatory-peremennogo-toka

Колебательный контур:

http://pochit.ru/fizika/35503/index.html

Изображения трехфазного тока:

http://www.meanders.ru/peremen\_tok.shtml

Условные изображения электроприборов:

http://physik.ucoz.ru/photo/ehlektromagnetizm/12-1-0-0-2