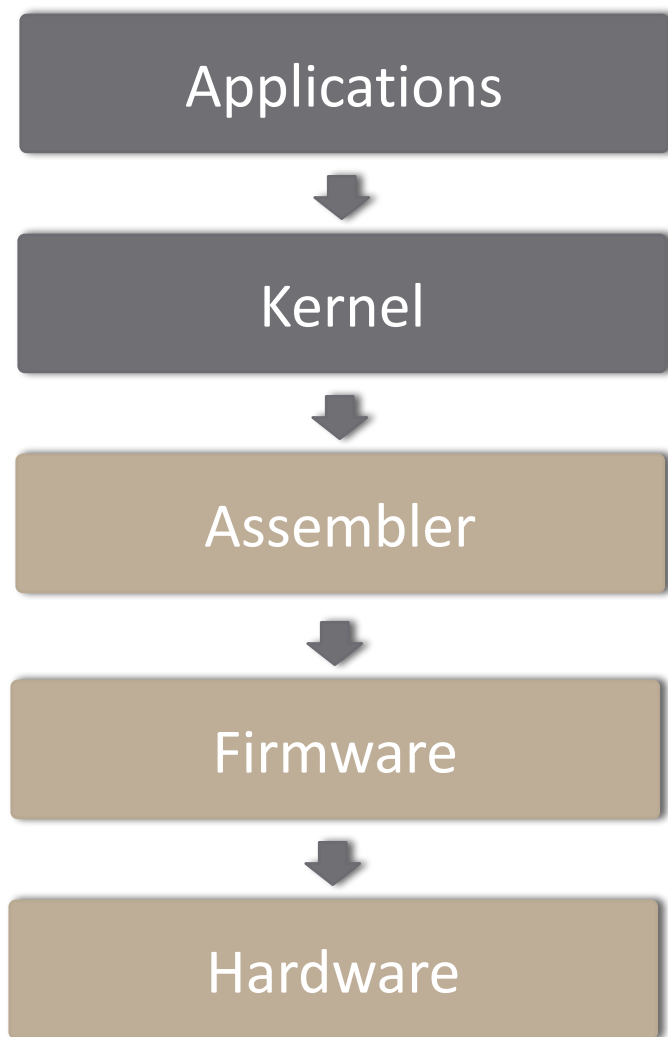



Ассемблер Atmel AVR

Занятие №1: Архитектура AVR,
схемотехника ЭВМ.


Уровни абстракции



Принстонская архитектура

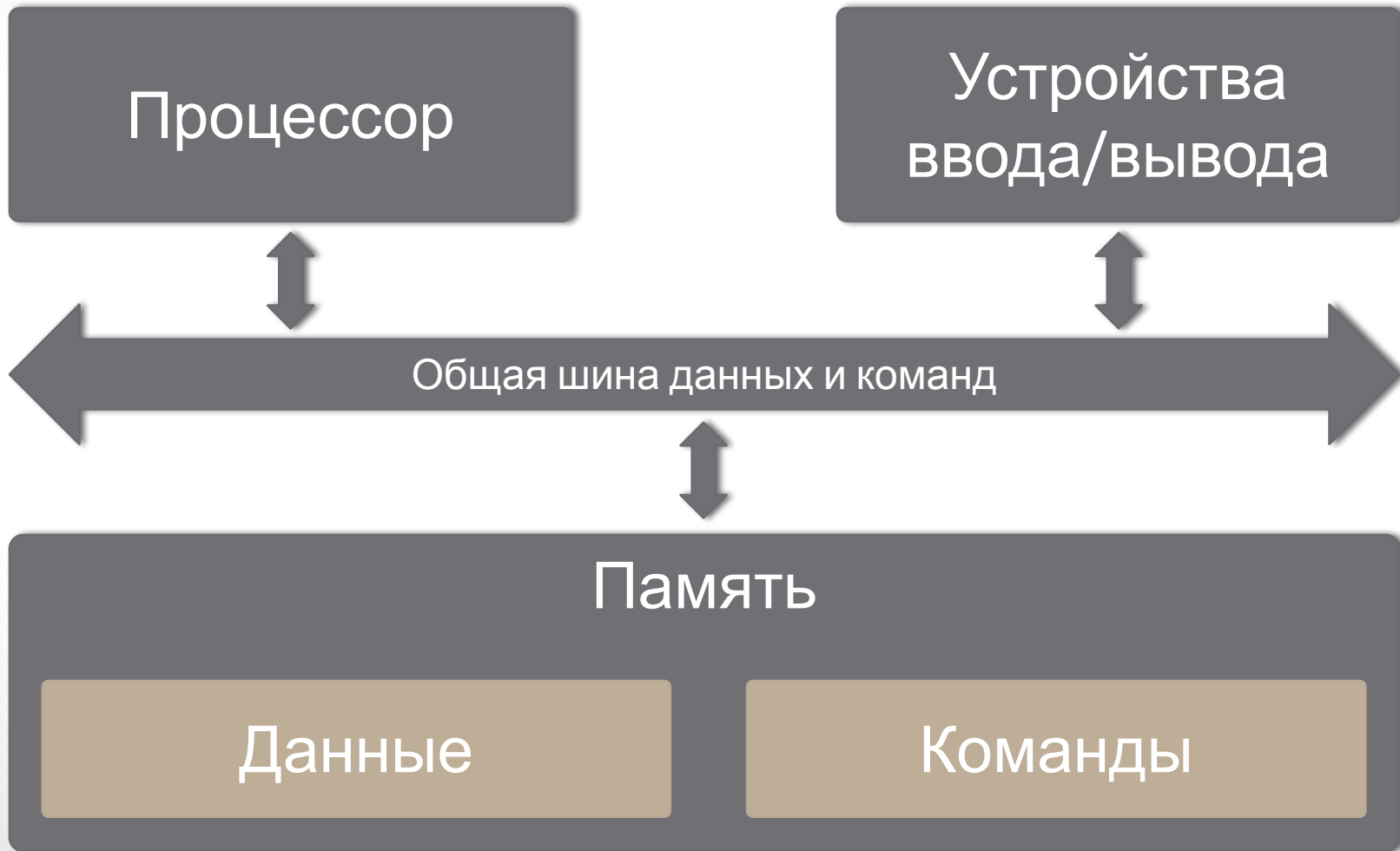


Гарвардская архитектура

 


Архитектуры CISC и RISC



Архитектура AVR

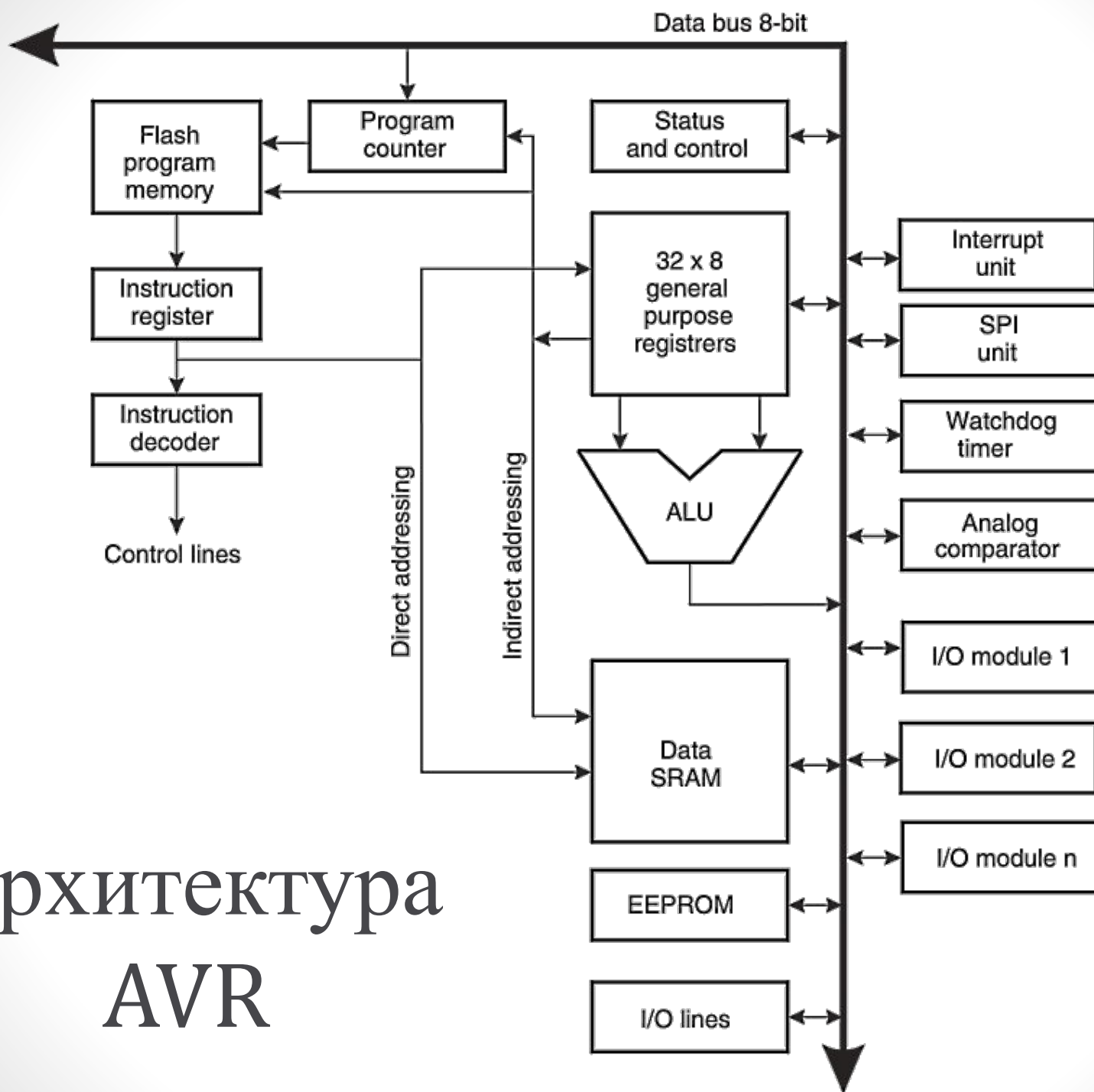


Транзистор – всему голова

 






Транзистор – это кнопка, которая нажимается не пальцем, а подачей напряжения на **Базу**, после чего ток начинает протекать между **Коллектором** и **Эмиттером**.

NAND – основной базис

 


NOT AND OR XOR базис

NAND

     


Half adder - полусумматор

 

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


Полусумматор – суммирует два входящих бита, получая бит результата и бит переполнения.

Full adder - сумматор

 


A	B	C _{in}	S	C _{out}
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

 Сумматор – суммирует два бита и бит перехода, получая бит результата и бит переполнения.




Полный 8 битный сумматор

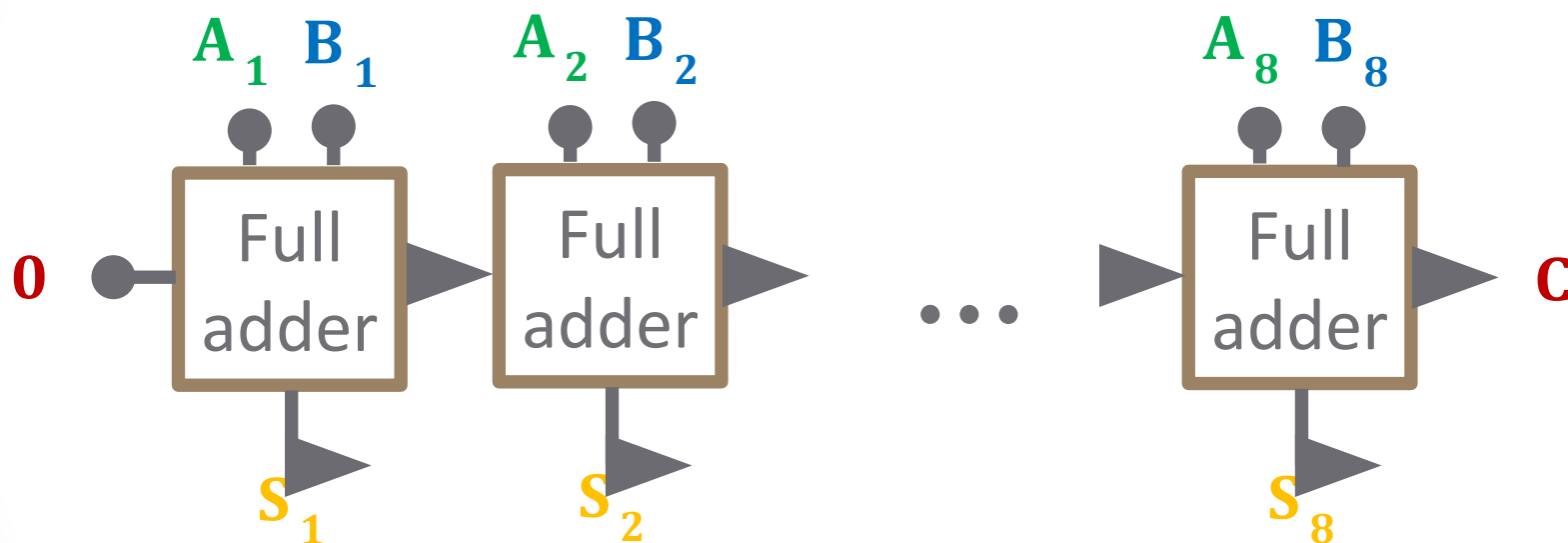


Итого: для создания полного 8 битного сумматора, основанного на базе логических элементов NAND потребуется $2 * ((2 * 5 + 3) * 8) = 208$ транзисторов.

8 битные операции

 


Проводники операндов (8 проводов каждый) можно подсоединить одновременно к блокам всех операций. **Итого:** на 16 входящих проводников, получится по 8 или 9 проводников с каждой операции, которые объединить нельзя (монтажный OR).

Защелка выключатель

 


Добавив на выход каждого блока операции по выключателю, мы можем объединить все выходы получив 16 проводников входов и $8 + 1$ выходов, плюс по одному управляющему проводнику на каждую операцию.

Дешифратор

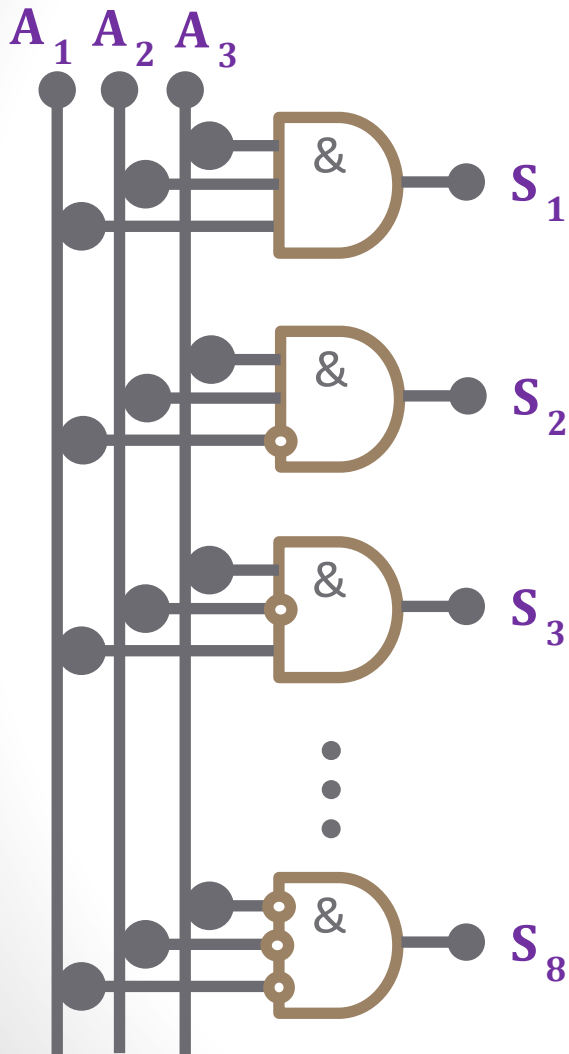


A_3	A_2	A_1	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Статус результата

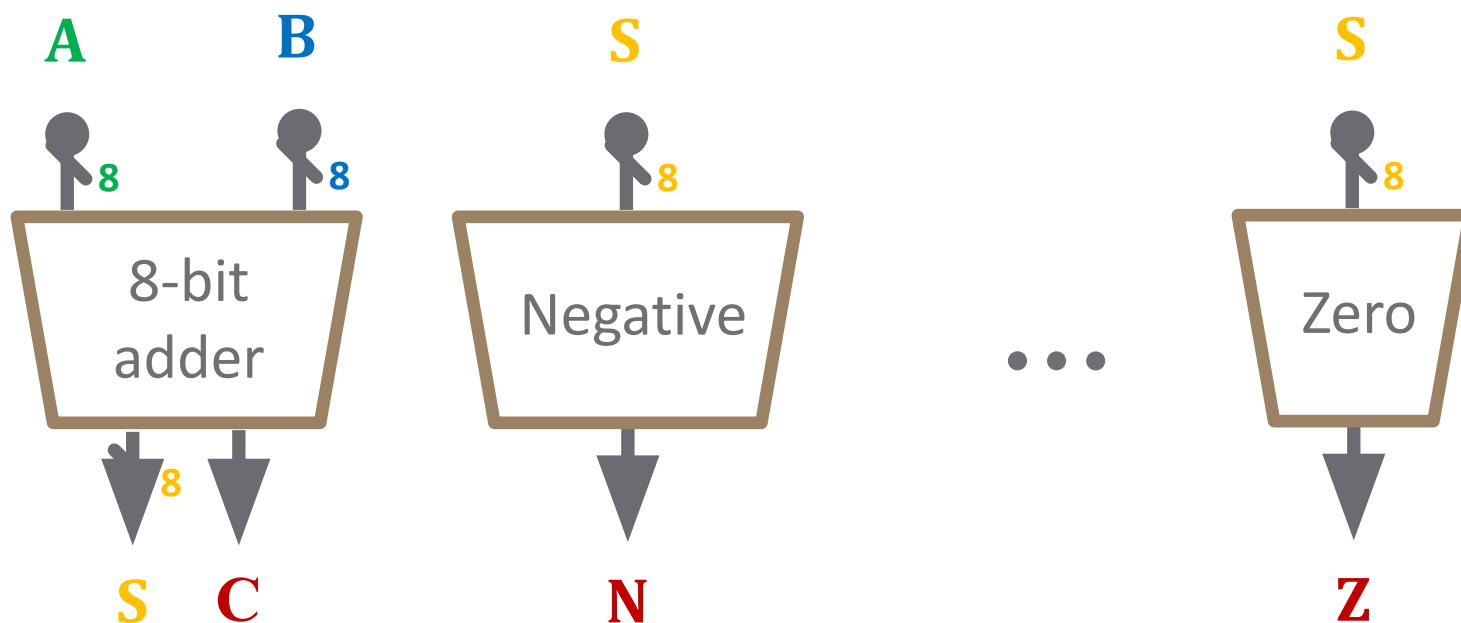


Из результата операции можно сразу же получить полезную информацию например (**C**) переполнение разряда при сложении или особый блок **Zero** который выполняет **XOR** между всеми 8 проводниками результата и если он равен 0 то $Z = 1$.

Арифметико-логическое устройство

 

Архитектура AVR

 

Регистры процессора AVR

R0		0x00
R1		0x01
	...	
R15		0x0F
R16		0x10
R17		0x11
	...	
R24		0x18
R25		0x19
R26	} X	0x1A
R27		0x1B
R28	} Y	0x1C
R29		0x1D
R30	} Z	0x1E
R31		0x1F

Адрес 5 бит

Адрес 4 бита

Адрес 2 бита

Память AVR

Flash 16-bits

0x0000

Память программ

FLASHEND – 0xFFFF

SRAM 8-bits

0x0000 POH 0x001F

0x0020 I/O 0x005F

0x0060

Внутренняя SRAM

RAMEND

RAMEND+1

Внешняя SRAM

0xFFFF

EEPROM 8-bits

0x0000

Память EEPROM

EEPROMEND – 0xFFFF

NOP – Ничего не делать

Синтаксис:

Размер: 2

NOP

байта

0000	0000	0000	0000
------	------	------	------

Операнды: –

Счетчик: PC +=

Циклы:

1	I	T	H	S	V	N ¹	Z	C
–	–	–	–	–	–	–	–	–

Определение: Операция выполняется вхолостую, ничего не происходит.

MOV – Копировать регистр

Синтаксис: MOV Rd,

Размер: 2

Rr

байта

0010	11rd	dddd	rrrr
------	------	------	------

Операнды: $0 \leq d \leq 31, 0 \leq r \leq 31$

Счетчик: PC +=

Циклы:

1	I	T	H	S	V	N ¹	Z	C
–	–	–	–	–	–	–	–	–

Определение: Копирует содержимое одного регистра в другой регистр. Исходный регистр Rr остается неизменным, в регистр назначения Rd загружается копия содержимого регистра Rr.

LDI – Загрузить значение в регистр

Синтаксис: LDI Rd,

Размер: 2

байта

К	1110	KKKK	dddd	KKKK
---	------	------	------	------

Операнды: $16 \leq d \leq 31$, $0 \leq K \leq 255$

Счетчик: PC +=

Циклы:

1	I	T	H	S	V	N ¹	Z	C
–	–	–	–	–	–	–	–	–

Определение: Загрузить непосредственное значение из кода операции в регистр Rd.

ADD – Сложить без переноса

Синтаксис: ADD Rd,

Размер: 2

Rr

байта

0000	11rd	dddd	rrrr
------	------	------	------

Операнды: $0 \leq d \leq 31$, $0 \leq r \leq 31$

Счетчик: PC +=

Циклы:

1	I	T	H	S	V	N ¹	Z	C
-	-	+	+	+	+	+	+	+

Определение: Сложение двух регистров без добавления содержимого флага переноса (C), размещение результата в регистре назначения Rd.

