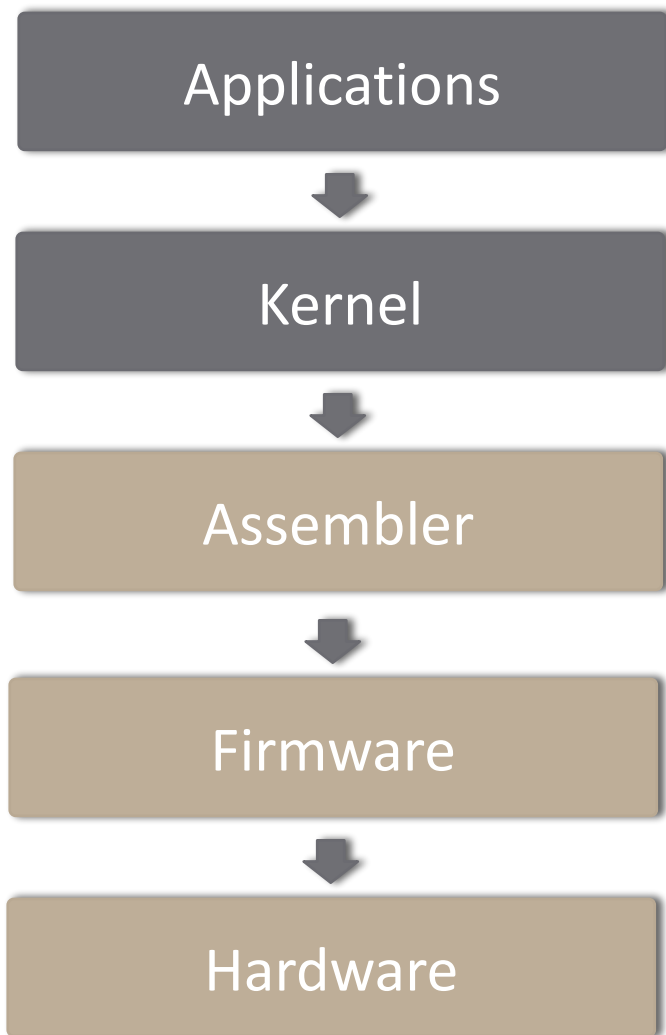



# Ассемблер Atmel AVR

Занятие №1: Архитектура AVR,  
схемотехника ЭВМ.


# Уровни абстракции



# Принстонская архитектура

 


# Гарвардская архитектура

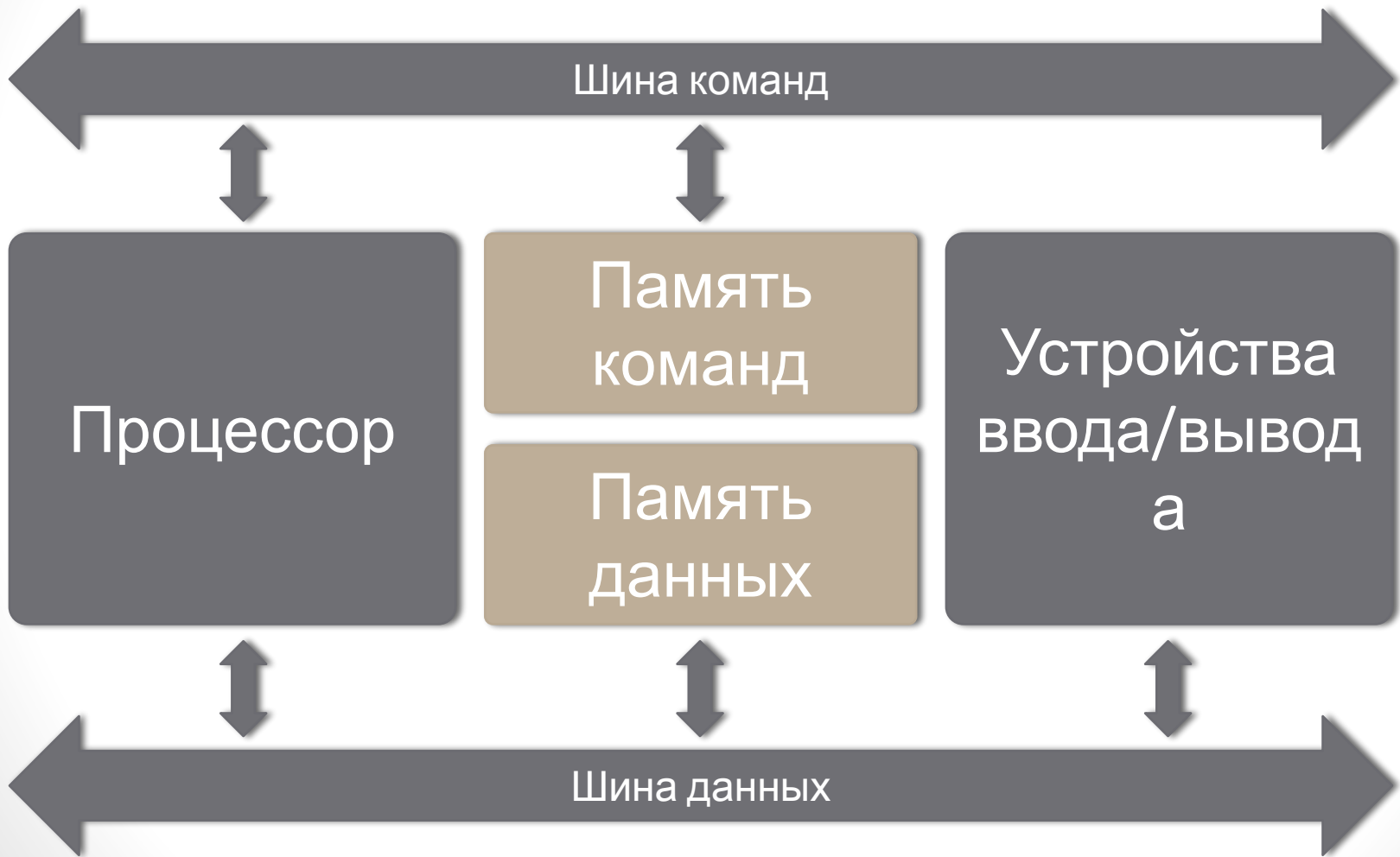


# Архитектуры CISC и RISC



# Архитектура AVR

 


# Транзистор – всему голова

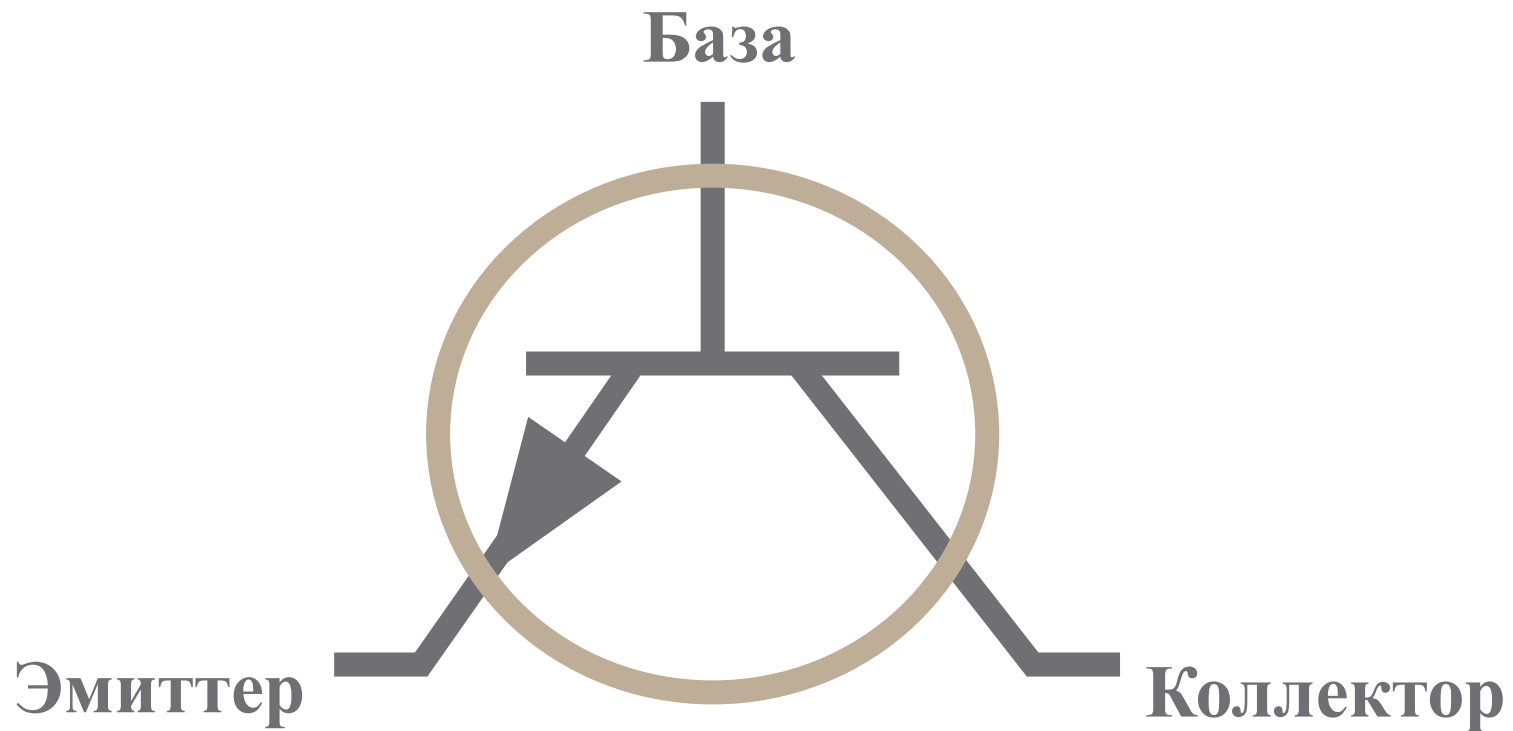

**Транзистор** – это кнопка, которая нажимается не пальцем, а подачей напряжения на **Базу**, после чего ток начинает протекать между **Коллектором** и **Эмиттером**.






# NAND – основной базис

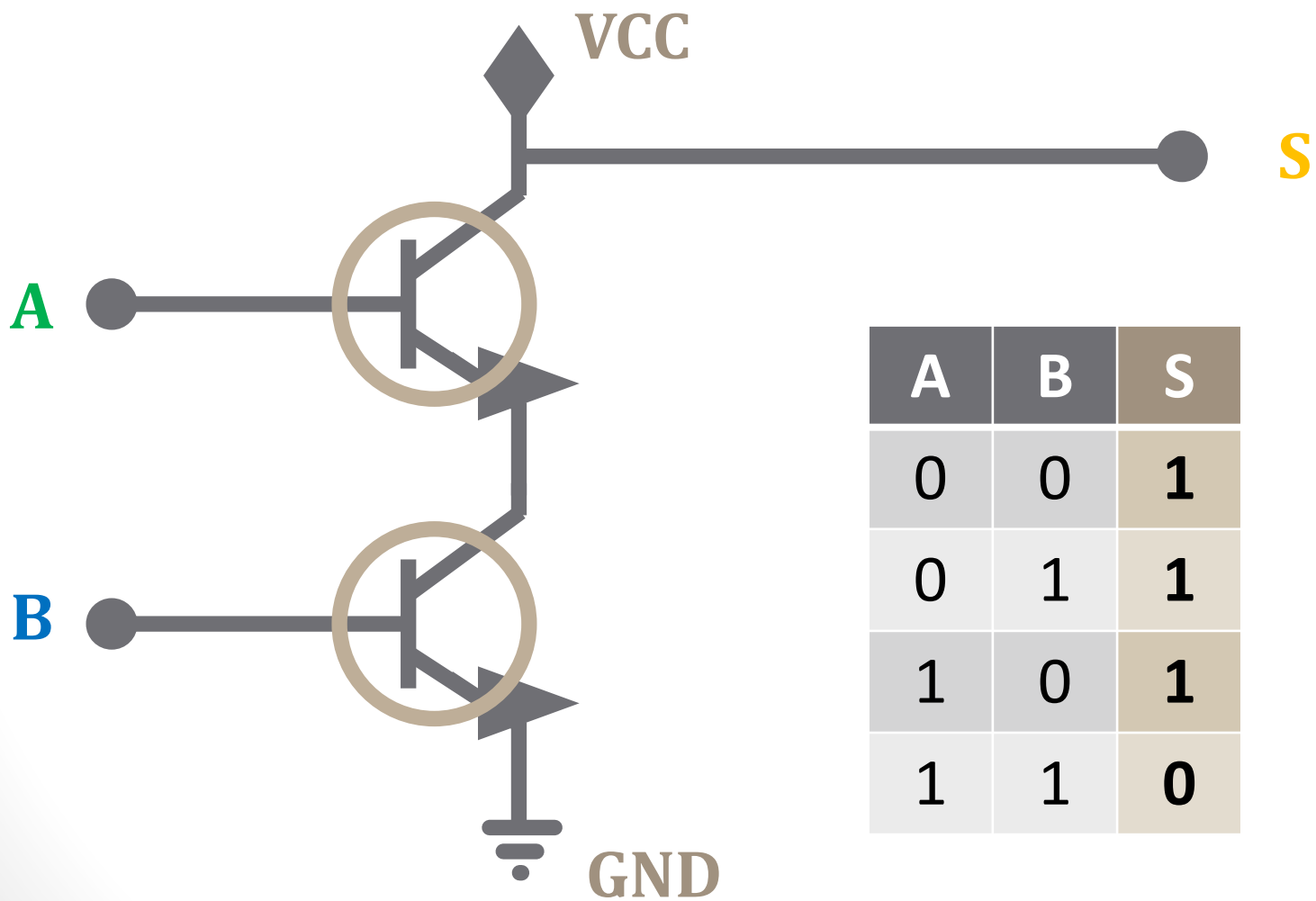




# NOT AND OR XOR базис

## NAND

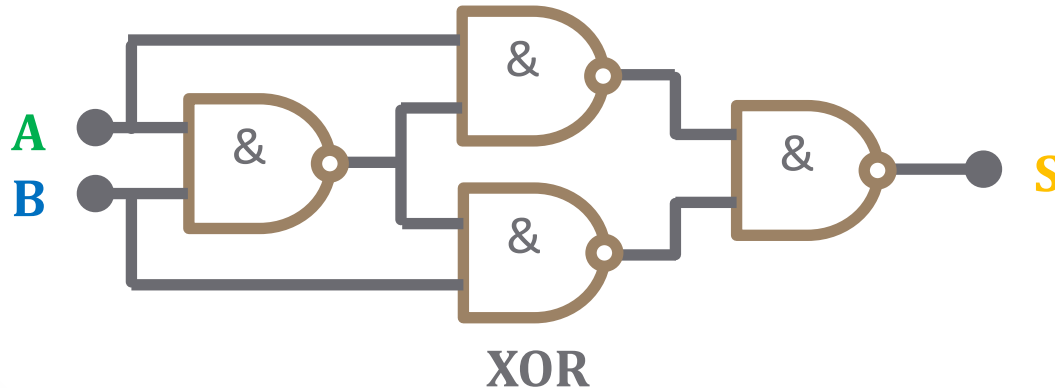    


# Half adder - полусумматор

 

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


**Полусумматор** – суммирует два входящих бита, получая бит результата и бит переполнения.

# Full adder - сумматор

 


A	B	C <sub>in</sub>	S	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

 **Сумматор** – суммирует два бита и бит перехода, получая бит результата и бит переполнения.




# Полный 8 битный сумматор

 


**Итого:** для создания полного 8 битного сумматора, основанного на базе логических элементов NAND потребуется  $2 * ((2 * 5 + 3) * 8) = 208$  транзисторов.

# 8 битные операции

 


Проводники операндов (8 проводов каждый) можно подсоединить одновременно к блокам всех операций. **Итого:** на 16 входящих проводников, получится по 8 или 9 проводников с каждой операции, которые объединить нельзя (монтажный OR).

# Защелка выключатель

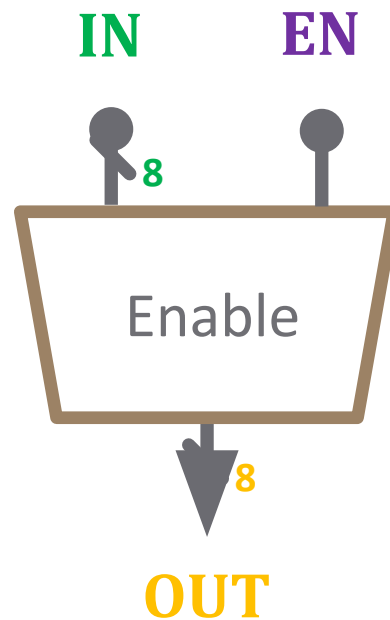


Добавив на выход каждого блока операции по выключателю, мы можем объединить все выходы получив 16 проводников входов и  $8 + 1$  выходов, плюс по одному управляющему проводнику на каждую операцию.

# Дешифратор

 

$A_3$	$A_2$	$A_1$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	$S_5$	$S_6$	$S_7$	$S_8$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0


# Статус результата

 


Из результата операции можно сразу же получить полезную информацию например (**C**) переполнение разряда при сложении или особый блок **Zero** который выполняет **XOR** между всеми 8 проводниками результата и если он равен 0 то  $Z = 1$ .



# Арифметико-логическое устройство

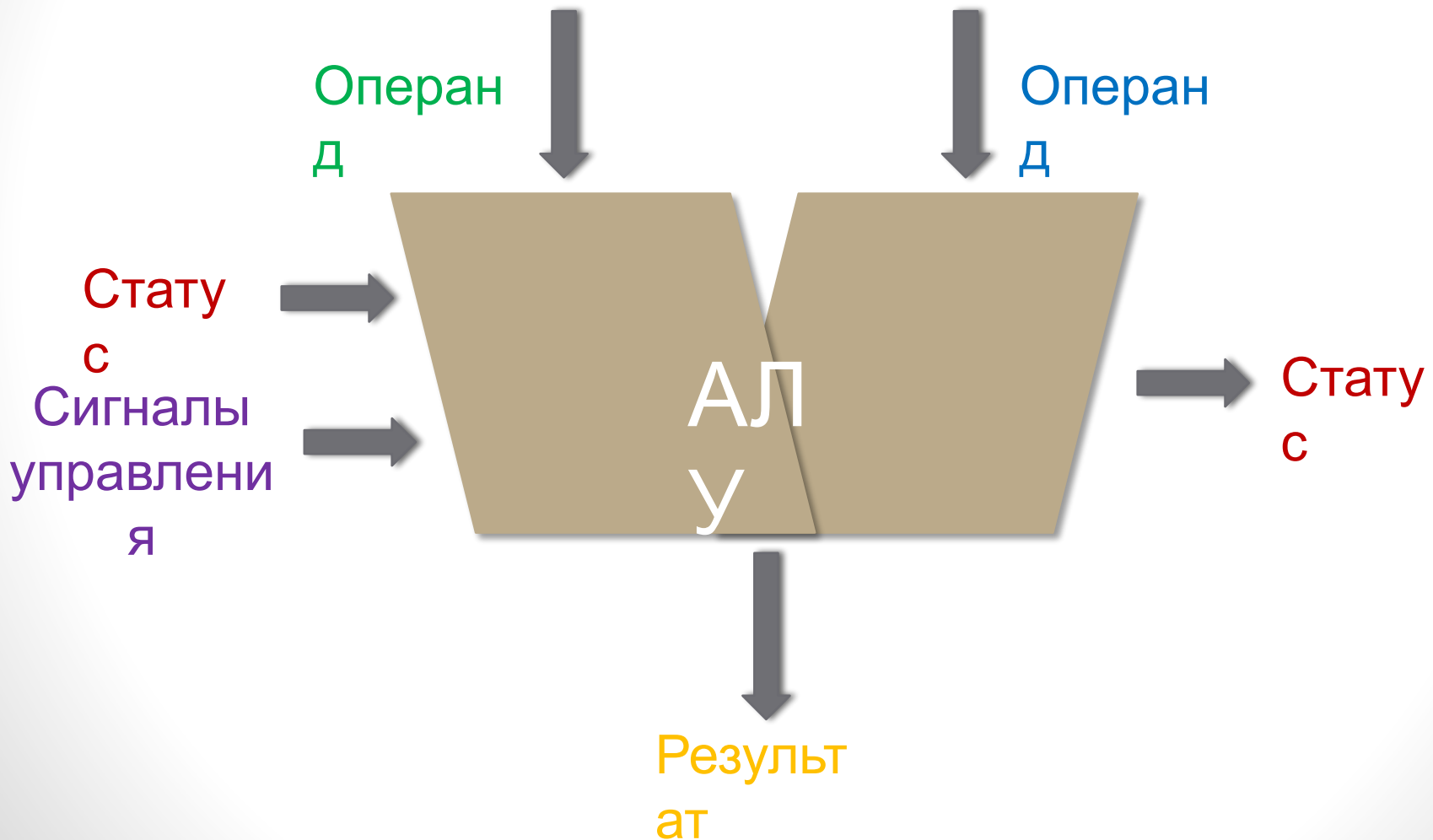

# Архитектура AVR

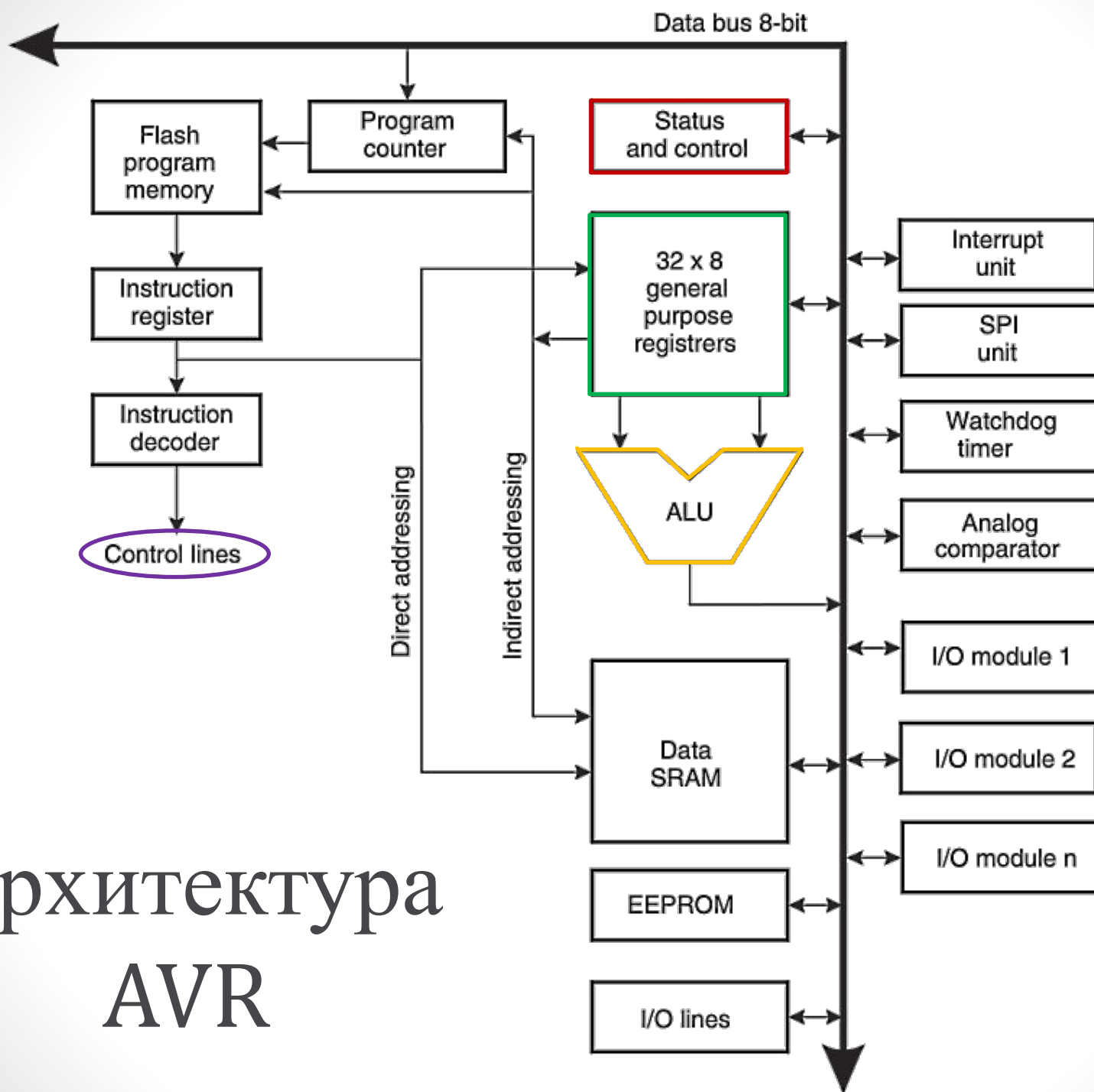

# Регистры процессора AVR

R0		0x00
R1		0x01
...		
R15		0x0F
R16		0x10
R17		0x11
...		
R24		0x18
R25		0x19
R26	} X	0x1A
R27		0x1B
R28	} Y	0x1C
R29		0x1D
R30	} Z	0x1E
R31		0x1F

Адрес 5 бит

Адрес 4 бита

Адрес 2 бита

# Память AVR

Flash 16-bits

0x0000

Память программ

FLASHEND – 0xFFFF

SRAM 8-bits

0x0000 POH 0x001F

0x0020 I/O 0x005F

0x0060

Внутренняя SRAM

RAMEND

RAMEND+1

Внешняя SRAM

0xFFFF

EEPROM 8-bits

0x0000

Память EEPROM

EEPROMEND – 0xFFFF

# NOP – Ничего не делать

**Синтаксис:**

**Размер: 2**

NOP

байта

0000	0000	0000	0000
------	------	------	------

**Операнды: –**

**Счетчик: PC +=**

**Циклы:**

1	I	T	H	S	V	N <sup>1</sup>	Z	C
–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Определение:** Операция выполняется вхолостую, ничего не происходит.

# MOV – Копировать регистр

**Синтаксис:** MOV Rd,

**Размер:** 2

Rr

байта

0010	11rd	dddd	rrrr
------	------	------	------

**Операнды:**  $0 \leq d \leq 31$ ,  $0 \leq r \leq 31$

**Счетчик:** PC +=

**Циклы:**

1	I	T	H	S	V	N <sup>1</sup>	Z	C
–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Определение:** Копирует содержимое одного регистра в другой регистр. Исходный регистр Rr остается неизменным, в регистр назначения Rd загружается копия содержимого регистра Rr.

# LDI – Загрузить значение в регистр

**Синтаксис:** LDI Rd,

**Размер:** 2

байта

К	1110	KKKK	dddd	KKKK
---	------	------	------	------

**Операнды:**  $16 \leq d \leq 31$ ,  $0 \leq K \leq 255$

**Счетчик:** PC +=

**Циклы:**

1	I	T	H	S	V	N <sup>1</sup>	Z	C
–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Определение:** Загрузить непосредственное значение из кода операции в регистр Rd.

# ADD – Сложить без переноса

**Синтаксис:** ADD Rd,

**Размер:** 2

Rr

байта

0000	11rd	dddd	rrrr
------	------	------	------

**Операнды:**  $0 \leq d \leq 31, 0 \leq r \leq 31$

**Счетчик:** PC +=


**Циклы:**

1	I	T	H	S	V	N <sup>1</sup>	Z	C
–	–	+	+	+	+	+	+	+

**Определение:** Сложение двух регистров без добавления содержимого флага переноса (C), размещение результата в регистре назначения Rd.



# AVR Studio 4

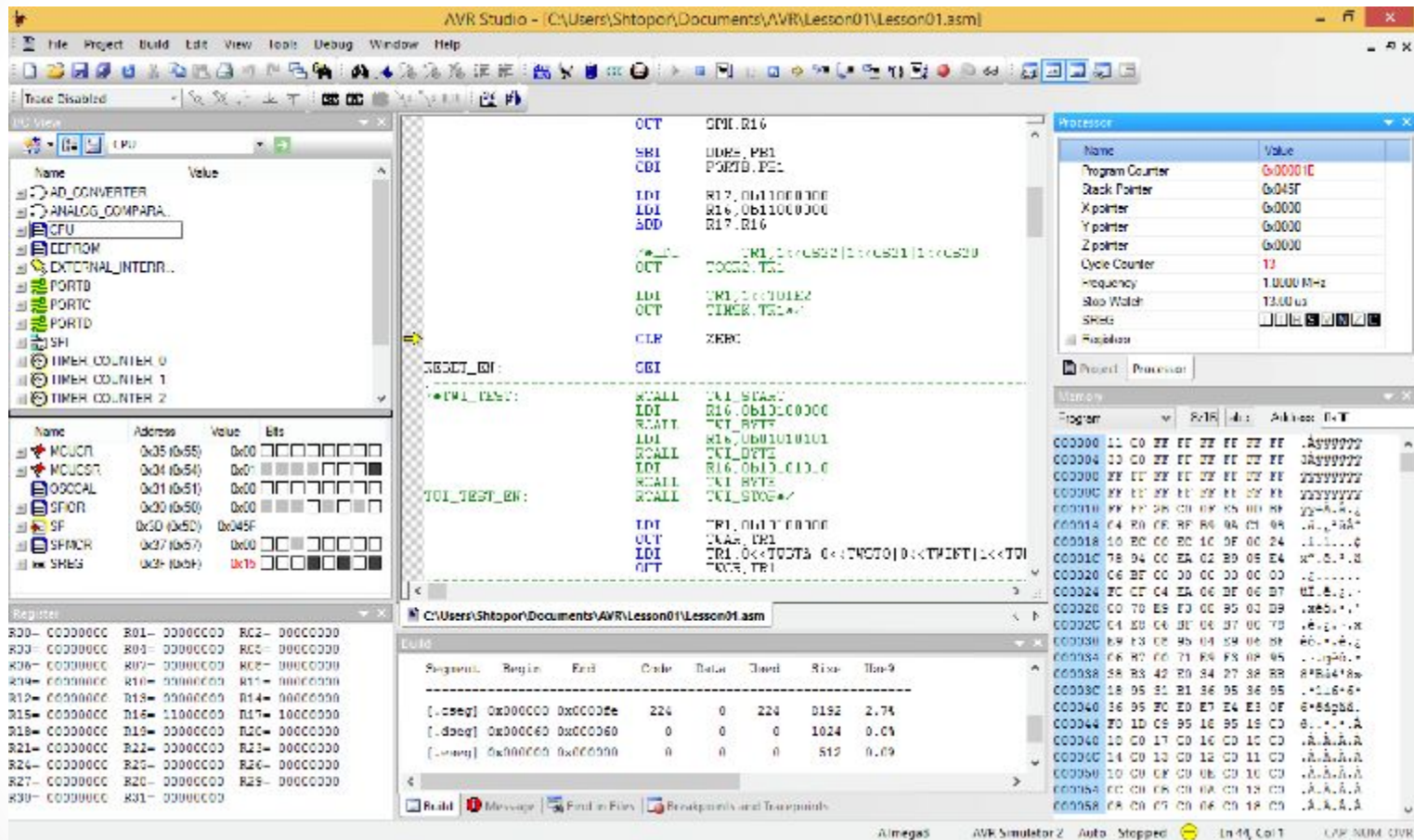

<http://www.atmel.com/ru/ru/tools/STUDIOARCHIVE.aspx>