

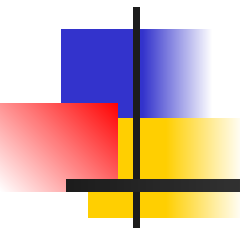
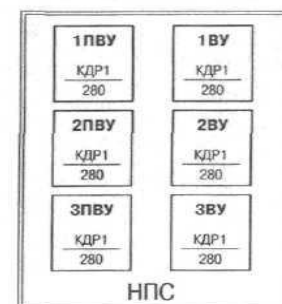
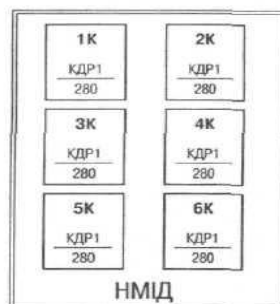
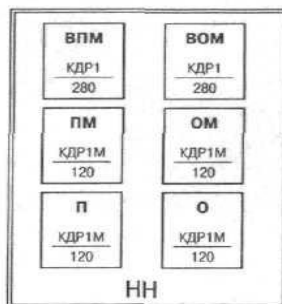
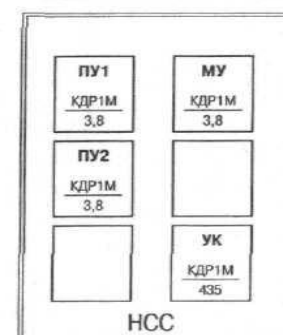
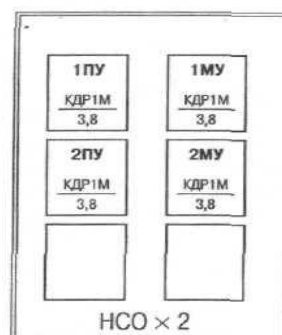
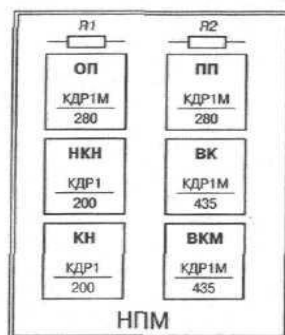


Дәріс 14

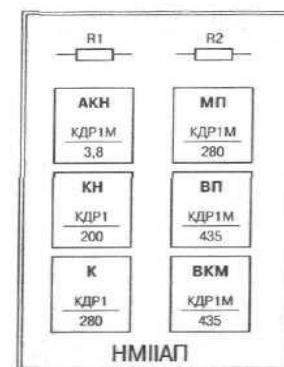


Бекеттің блокты-түймелі
жоспары. БМРО жүйесінің негізгі
атқарушы және жинақтаушы
блоктары

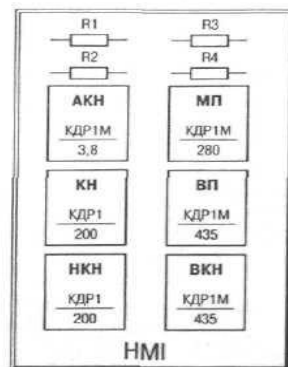
Жинақтаушы топ блоктарында аспаптардың орналасуы




Релелік блоктар

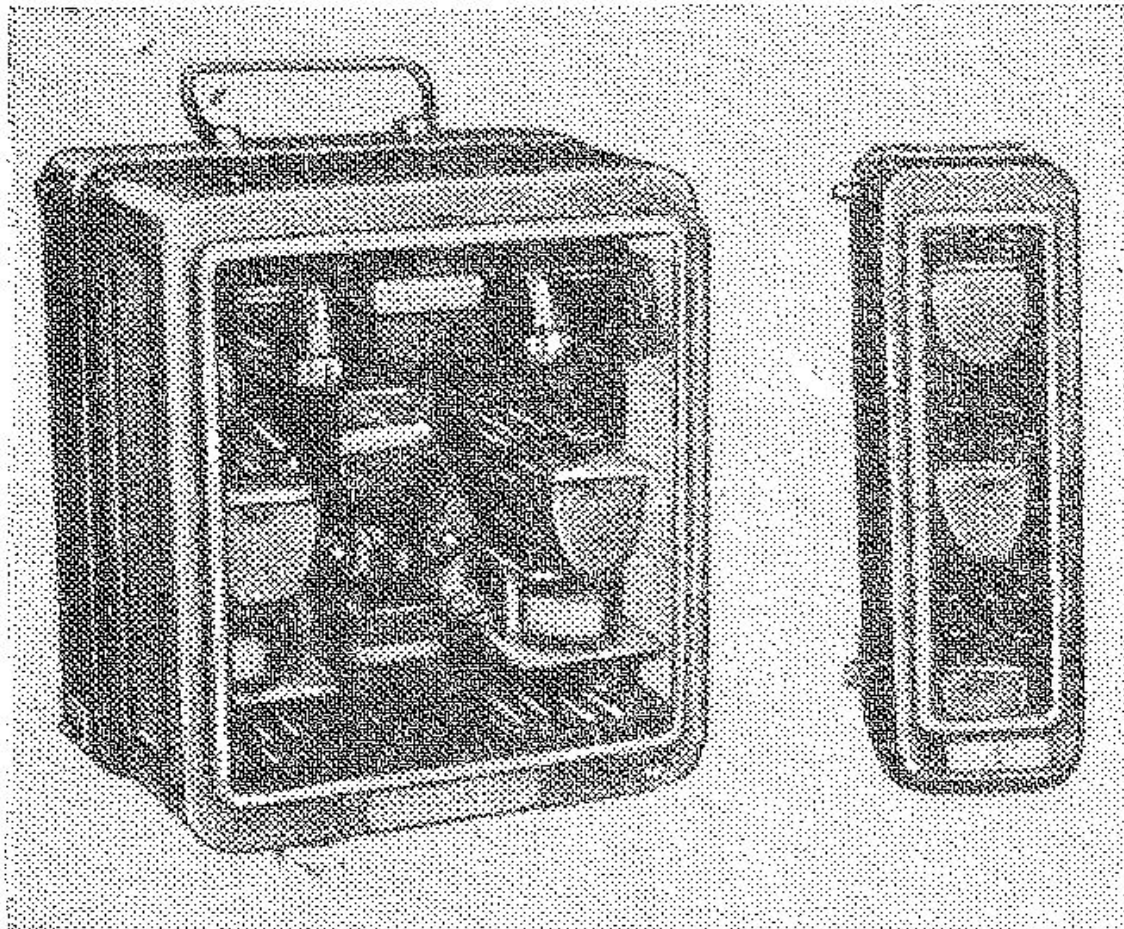


БМРО блоктарының орналасуы

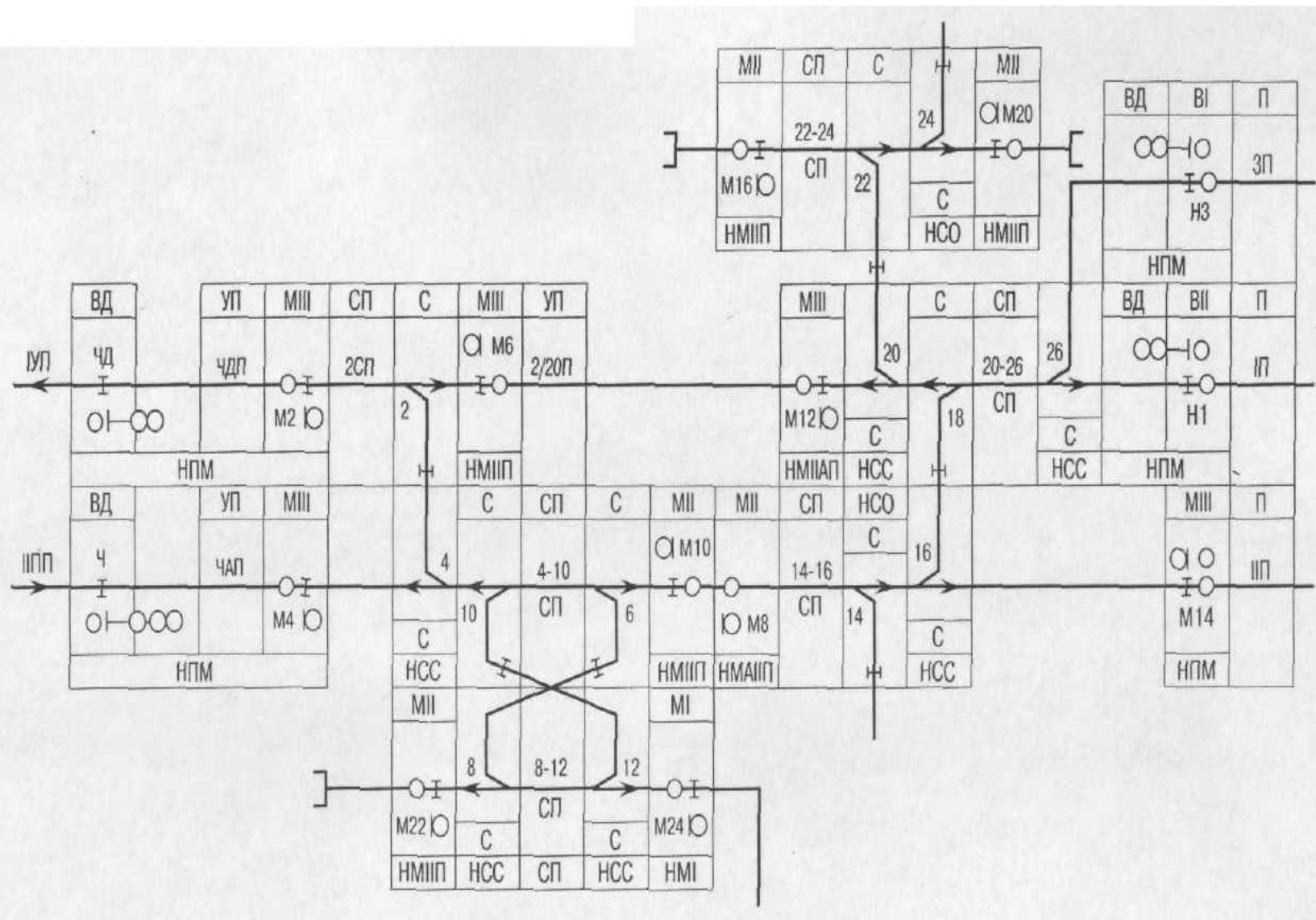

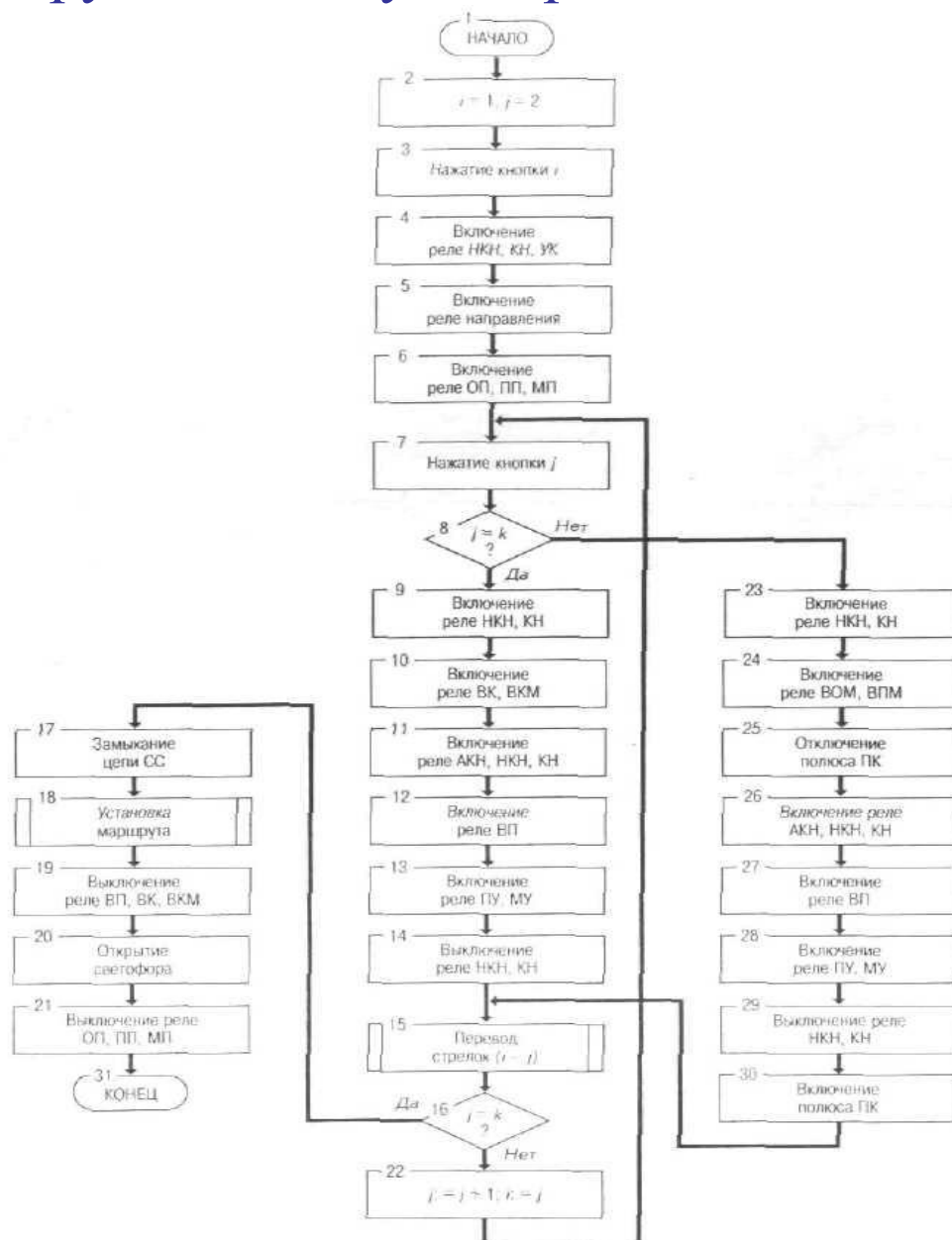
Маршрут жинақтау алгоритмінің блок-сұлбасы




Маршрут орнату алгоритмінің блок-сұлбасы

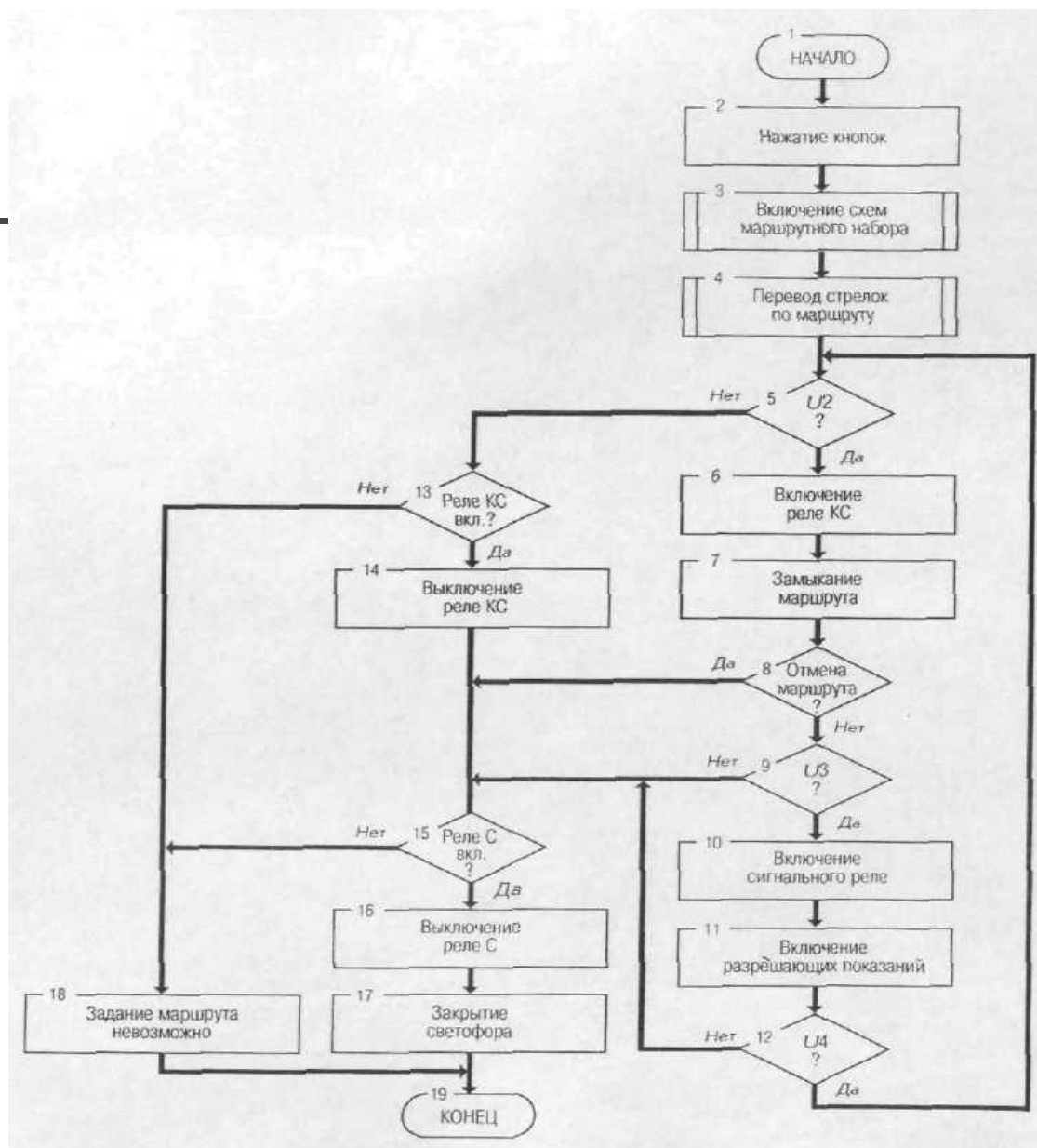

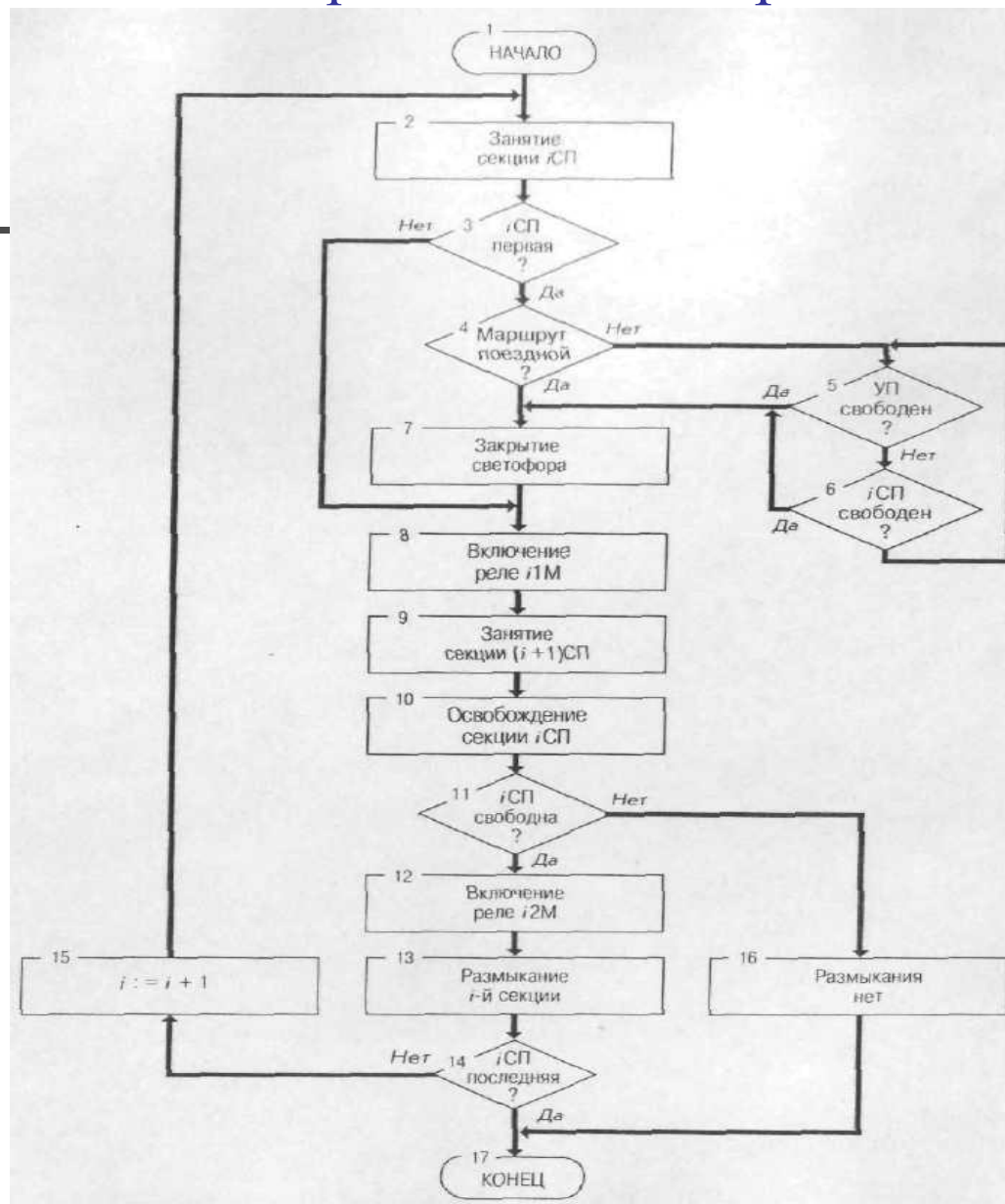
Пойыз қозғалған кезде маршрутты секциялы ажырату алгоритмінің блок-сұлбасы



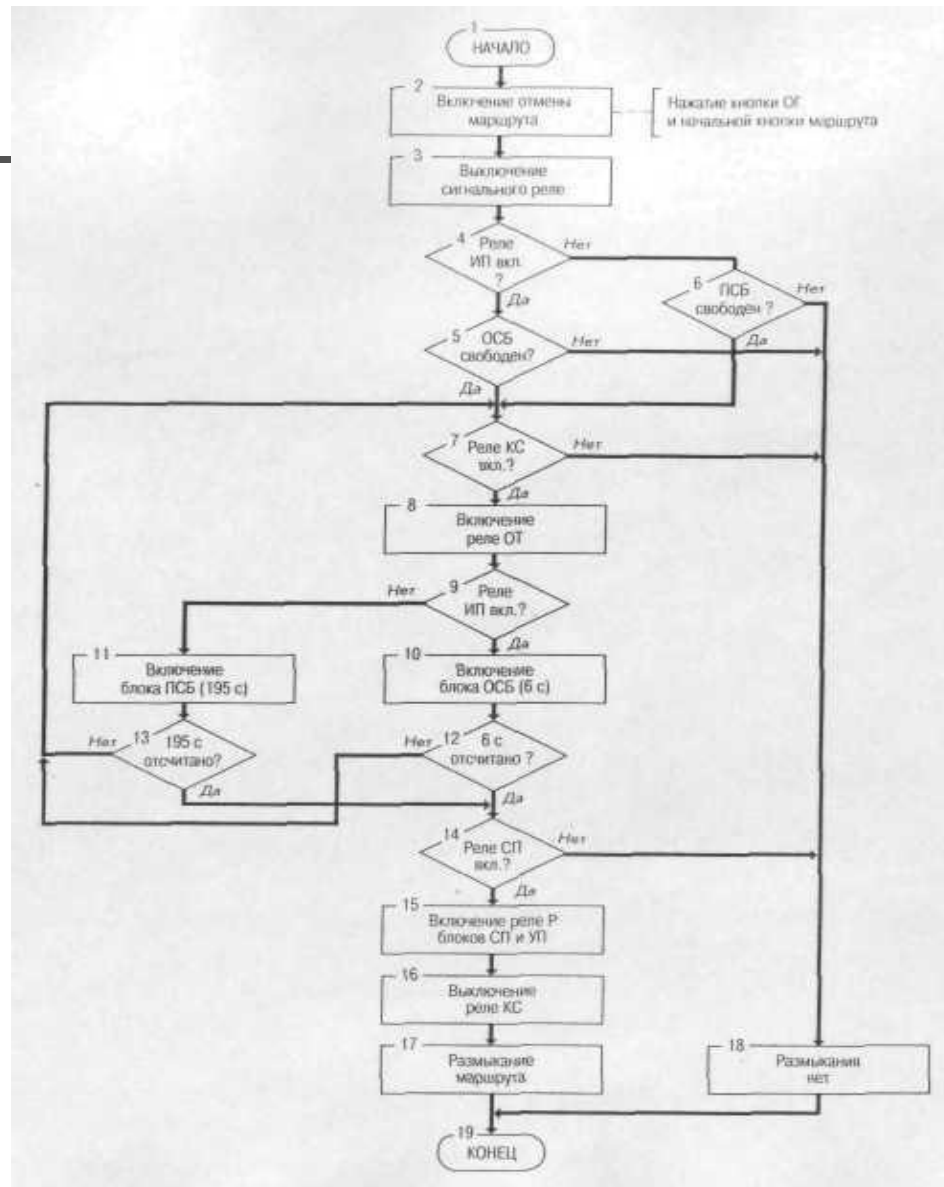
Маршруты ажырату алгоритмінің блок-сұлбасы





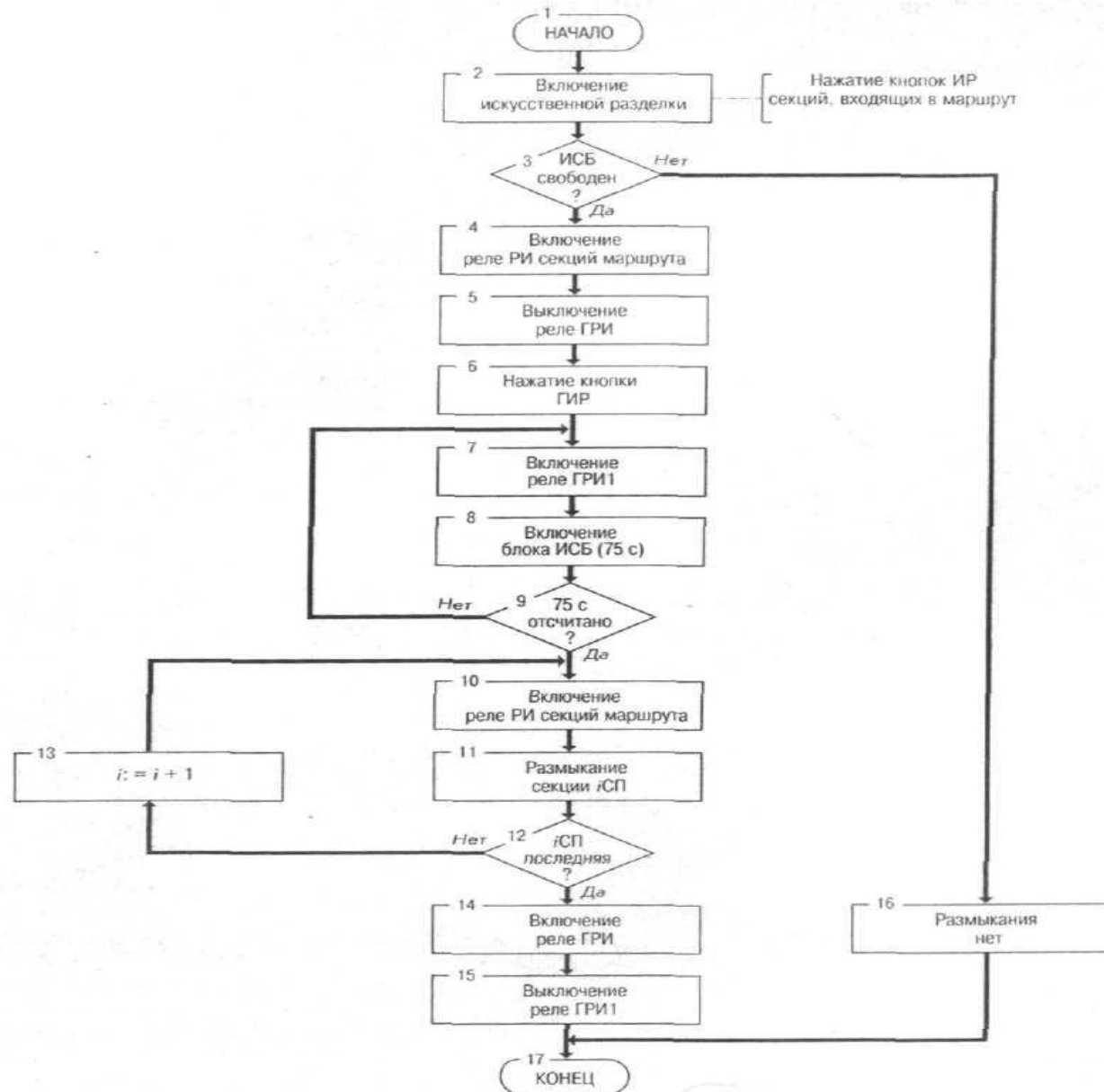
Маршруттарды және секцияларды жасанды ажырату алгоритмінің блок-сұлбасы



НСС блогының сұлбасы

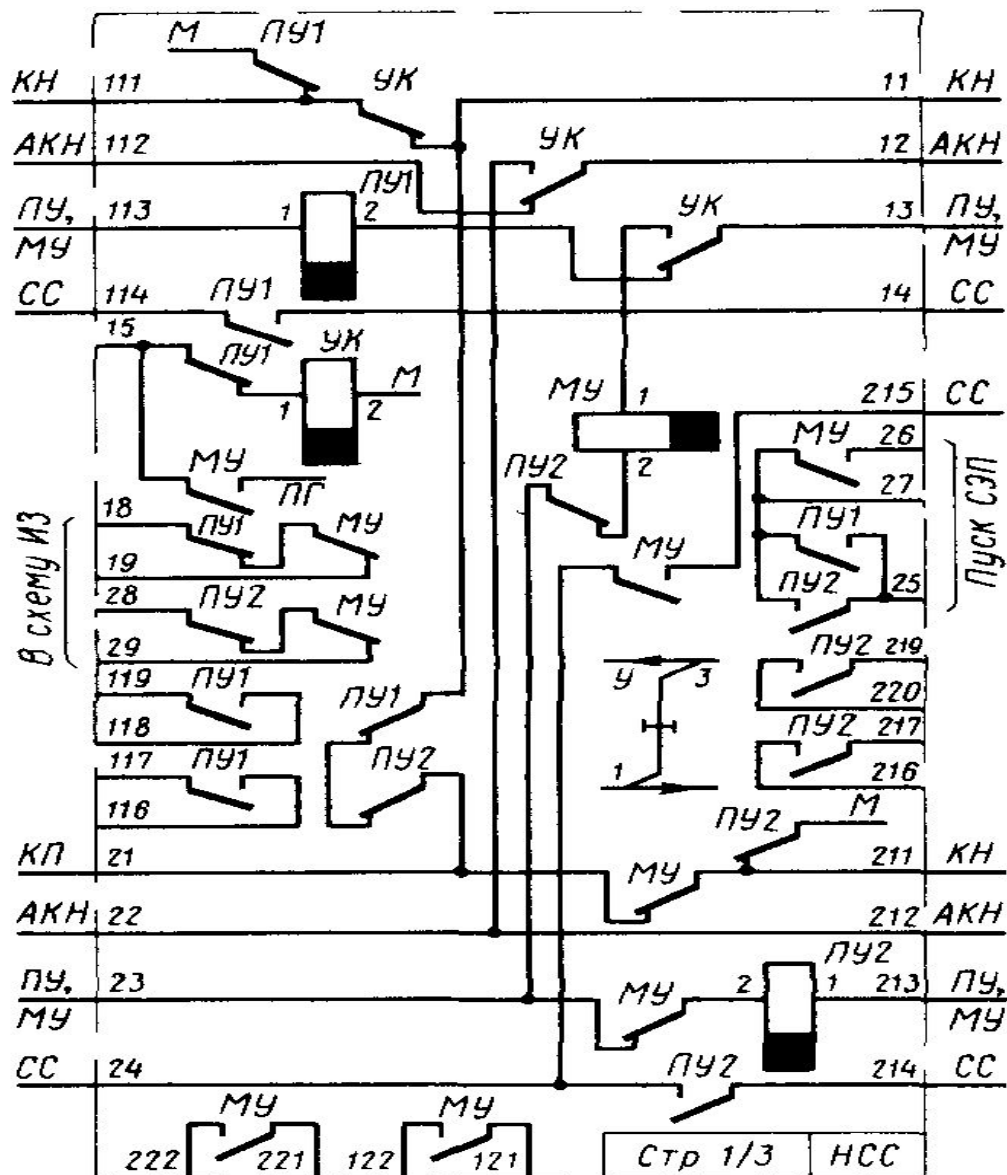

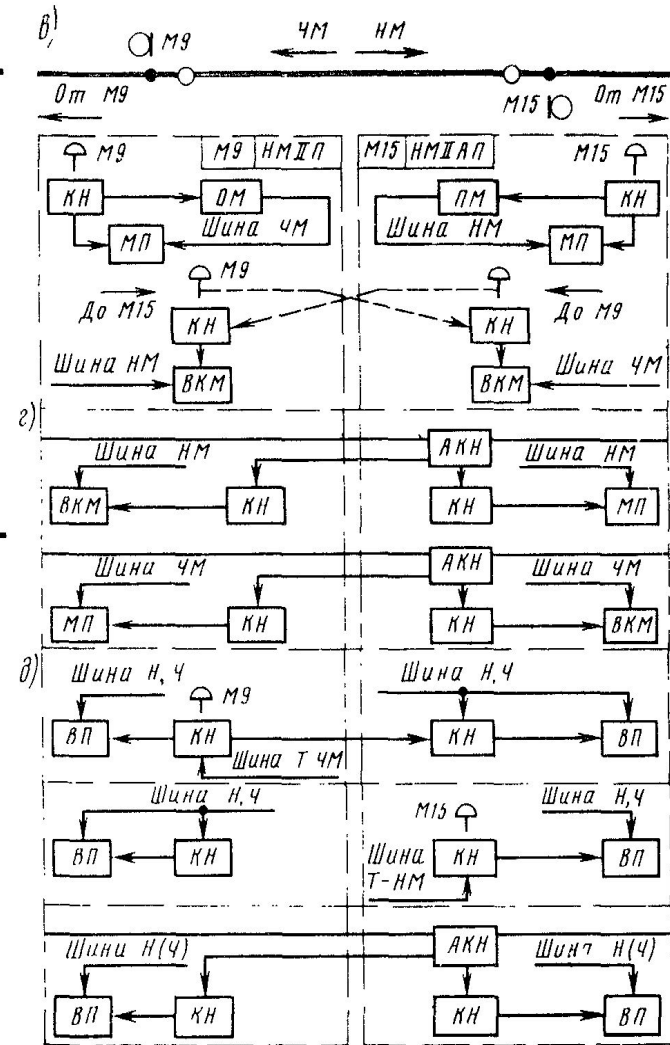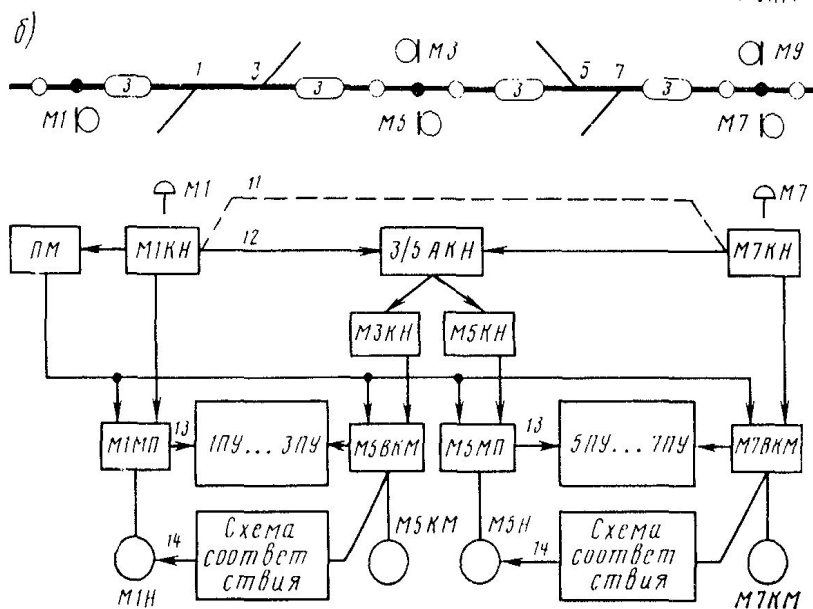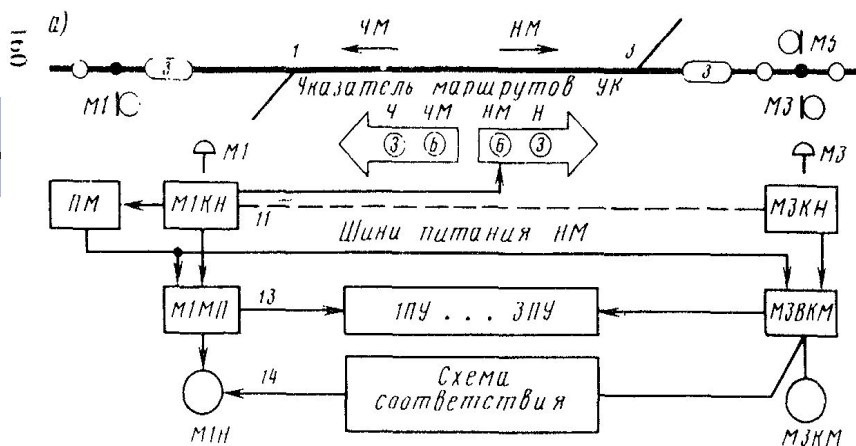Бұрмалы жетекті басқарудың төрт сымды сұлбасы



УК релесінің қосылу мысалы

