

Департамент образования города москвы

**Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
города Москвы**


Колледж железнодорожного и городского транспорта

Презентация на тему:

“Силовая схема и аппараты электропоездов ЭД4М и ЭП2Д”

2019 год


Силовая схема моторного вагона ЭД4М

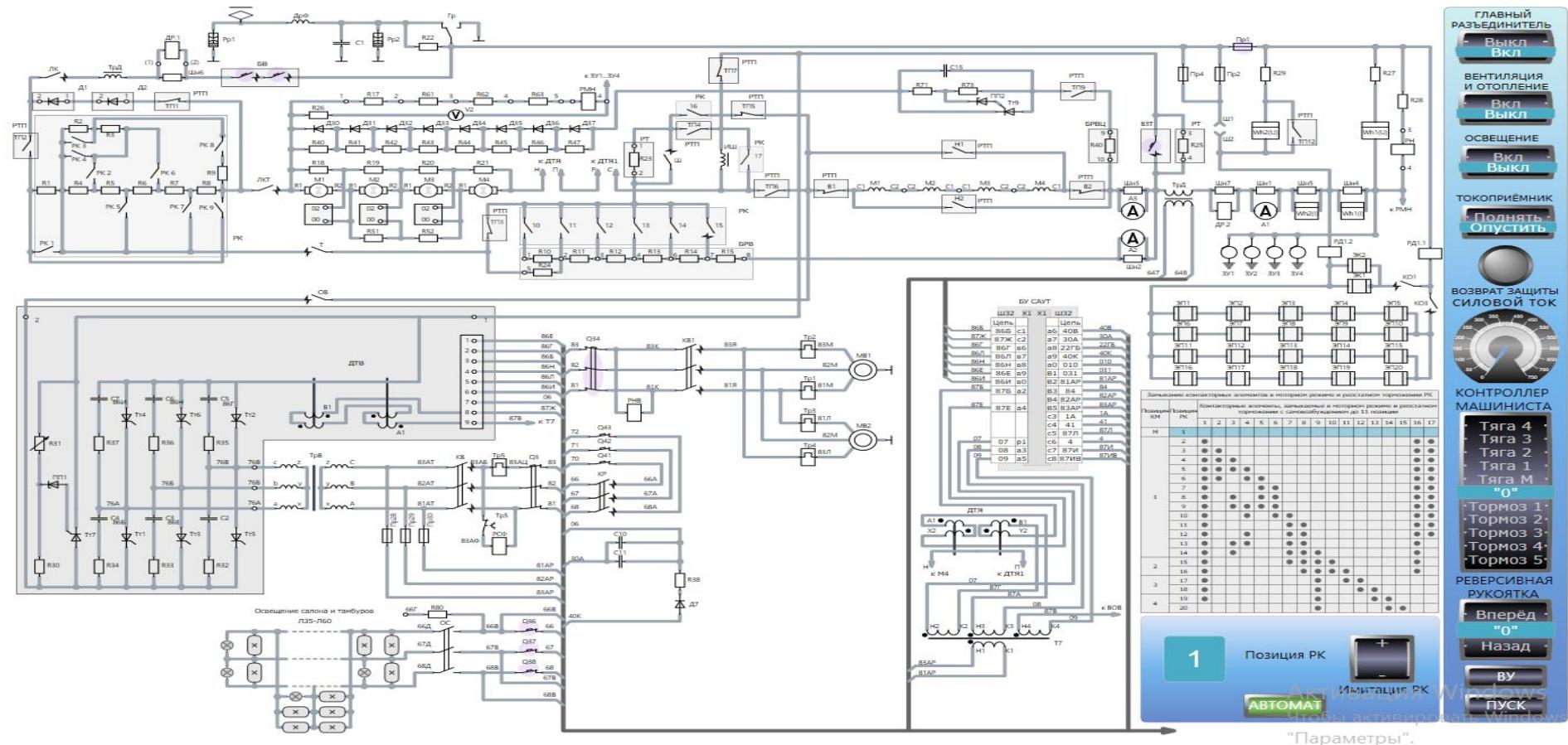

НАЗНАЧЕНИЕ СИЛОВОЙ СХЕМЫ МОТОРНОГО ВАГОНА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ЭД4М

Схема обеспечивает плавный пуск и регулирование скорости в тяговом режиме, реверсирование двигателей. В ней предусмотрен автоматический вывод пусковых резисторов при пуске, переход в тормозной режим с поддержанием тока якоря (тормозного усилия) в режиме рекуперации от максимальной скорости до скорости 50..45км/ч. Система управления обеспечивает автоматический переход на реостатное торможение с самовозбуждением со скорости 50..45км/ч до 15..10км/ч и с последующим применением электропневматических тормозов (дотормаживание) перед остановкой. Если во время рекуперации напряжение в контактной сети превысит допустимое максимальное значение 4кВ (сеть не готова к приему), произойдет переход на замещающее реостатное торможение с независимым возбуждением. Это исключает один из неблагоприятных режимов работы.

Подъем токоприемника

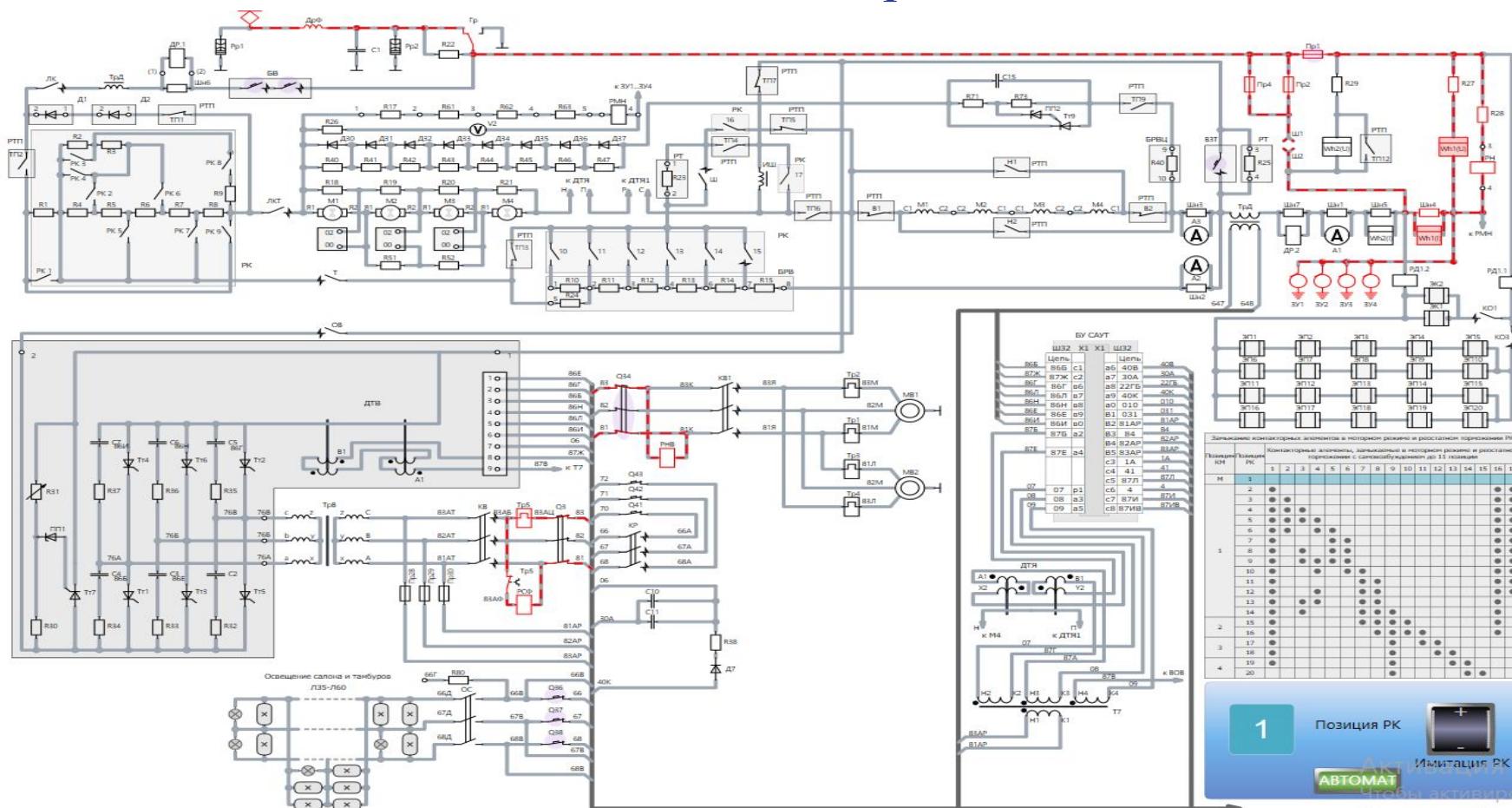

ГЛАВНЫЙ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

- Выкл -
Вкл

ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ОТОПЛЕНИЕ

Выкл

ОСВЕЩЕНИЕ

Выкл

ПОКОПРИЕМНИК

Спустить

BOBBY BROWN

ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ
СИЛОВОЙ ТОК

100 600
50 700
0 750

КОНТРОЛЛЕР
МАШИНИСТА

• Тяга 4 •
• Тяга 3 •

Тяга 2
Тяга 1
Тяга М

• Тормоз 1 •

• Тормоз 2
• Тормоз 3

· Тормоз 4 ·
· Тормоз 5 ·

РЕВЕРСИВНАЯ
РУКОЯТКА


• Вперёд •
"0"

• Назад •


BY
Windows

ПУСК
Завершить Windows


Освещение

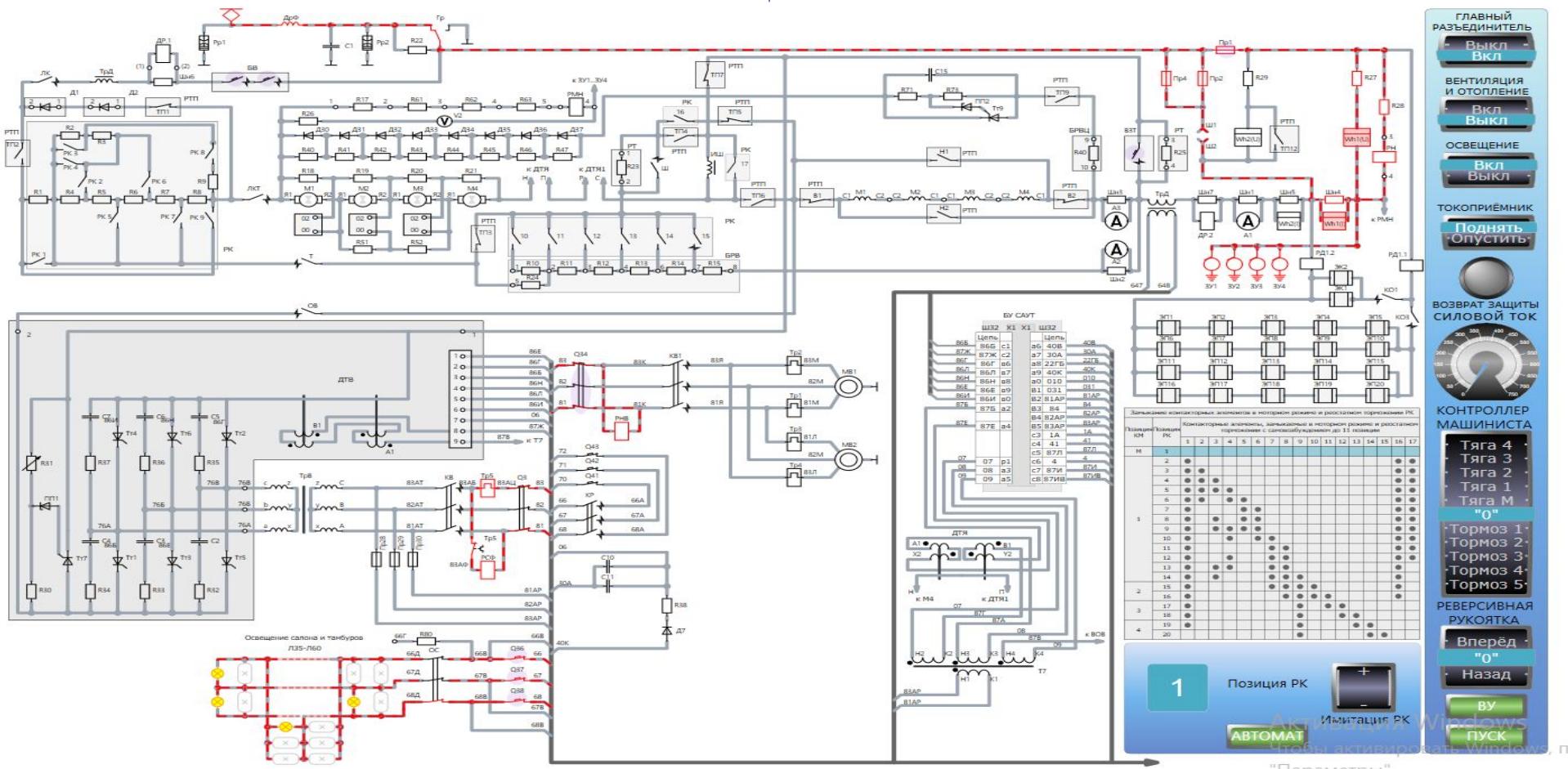



Отопление и вентиляция

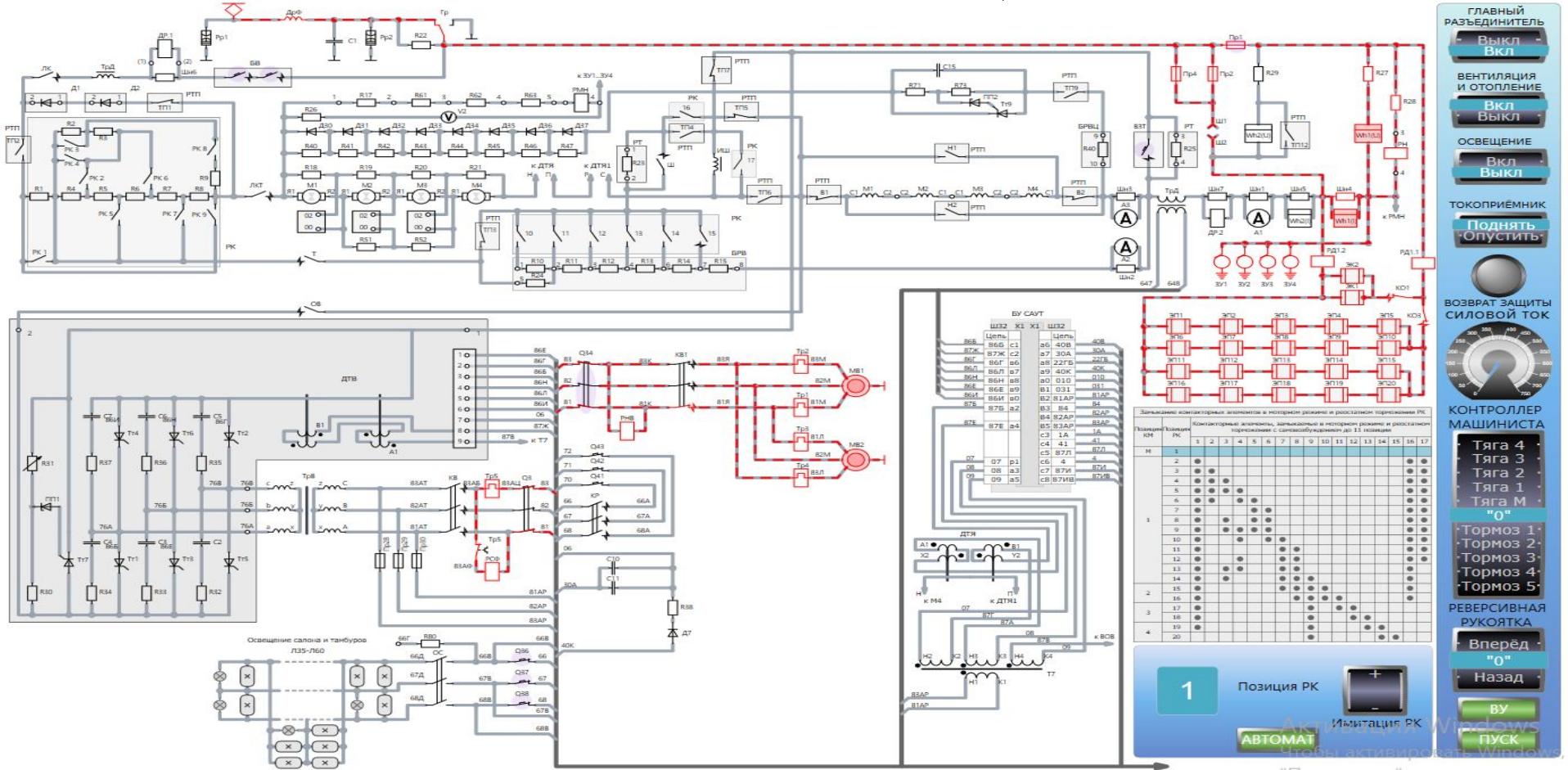


Маневровое положение

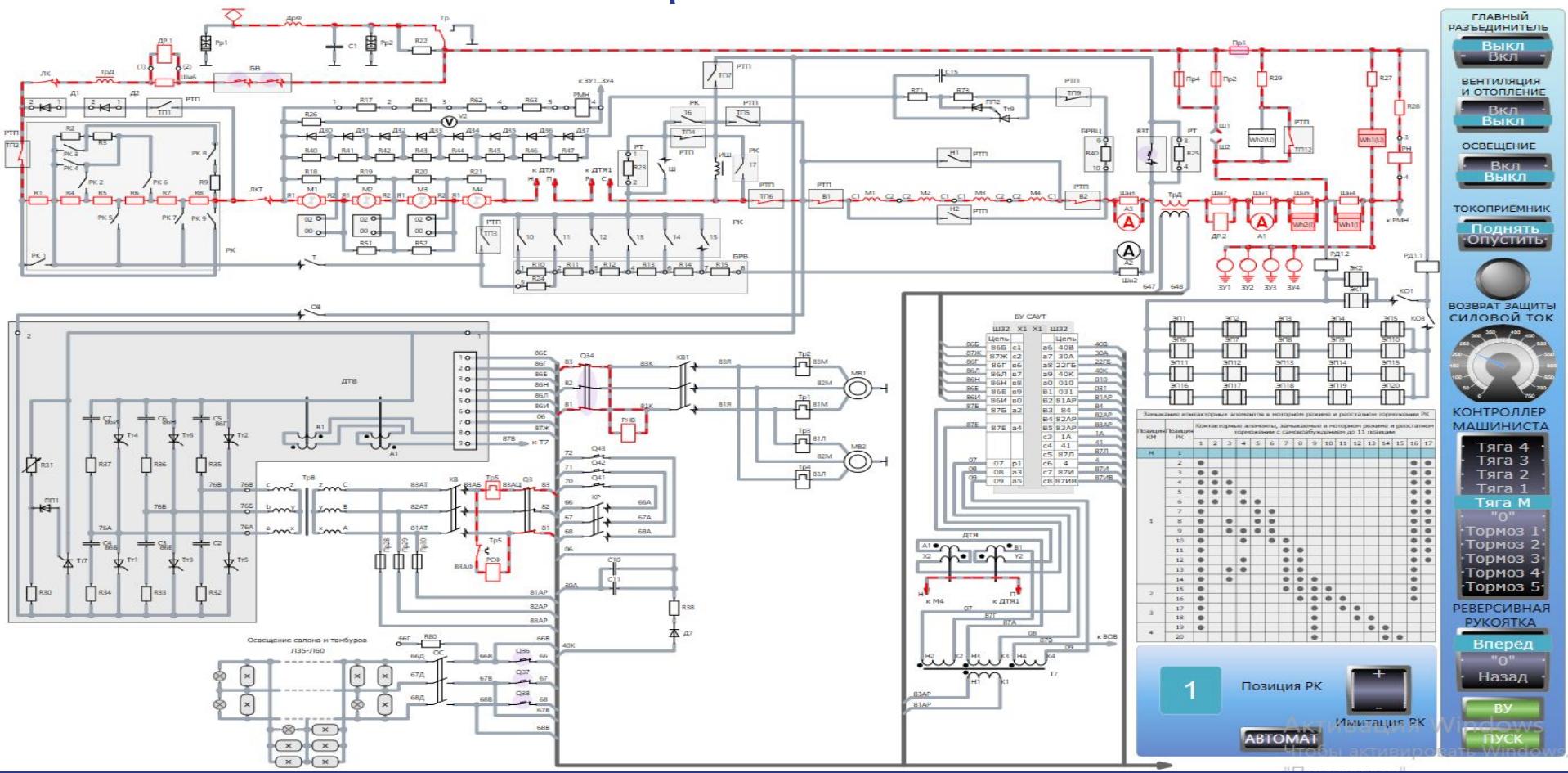

Тяга 1 (РК 2)

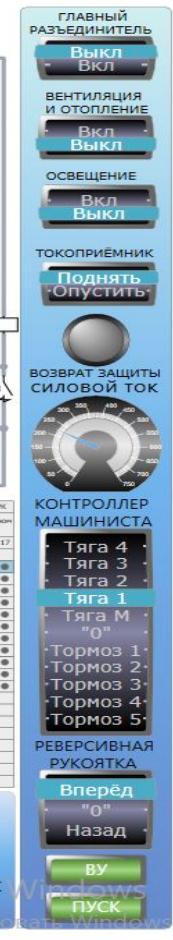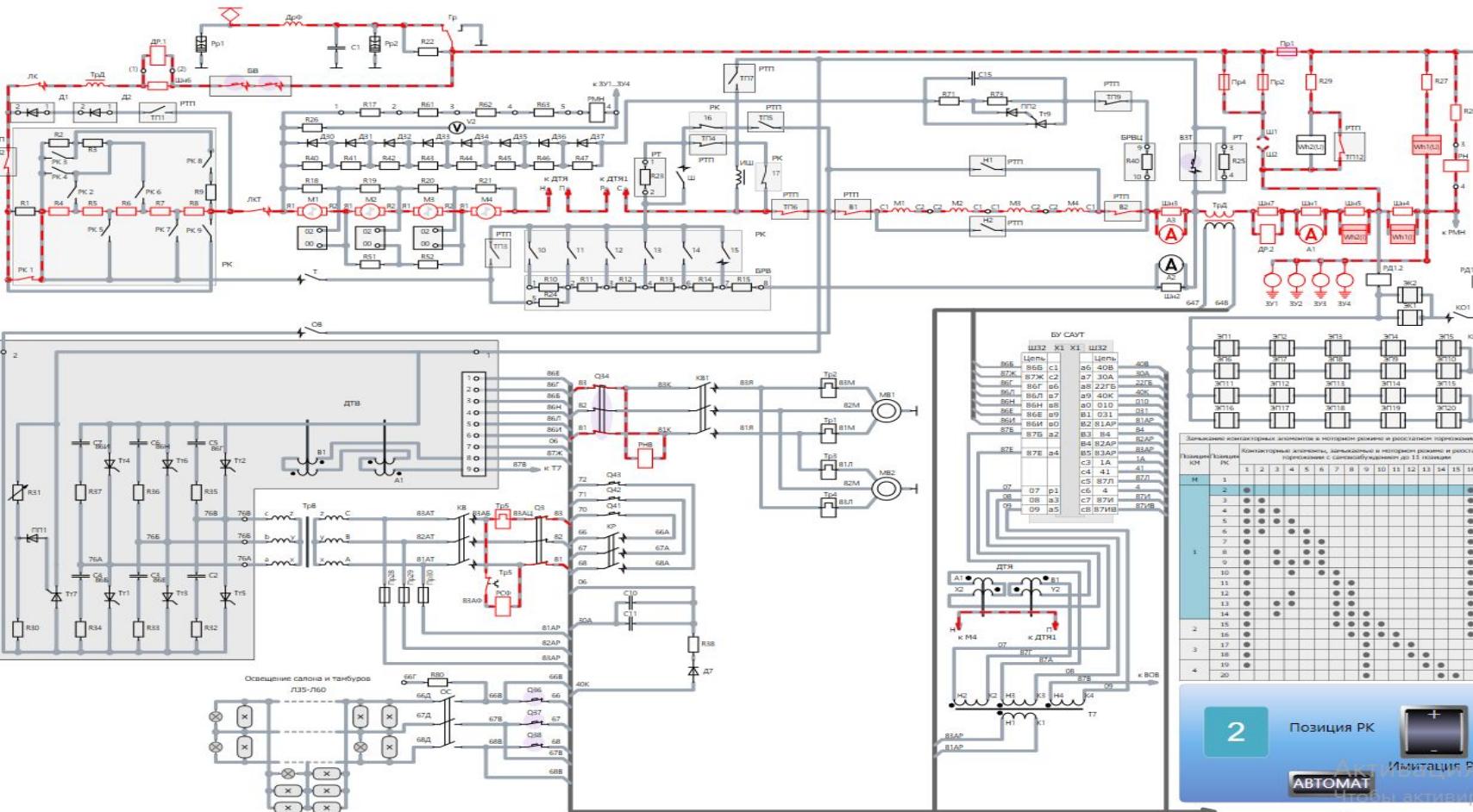

Тяга 1 (PK 3)

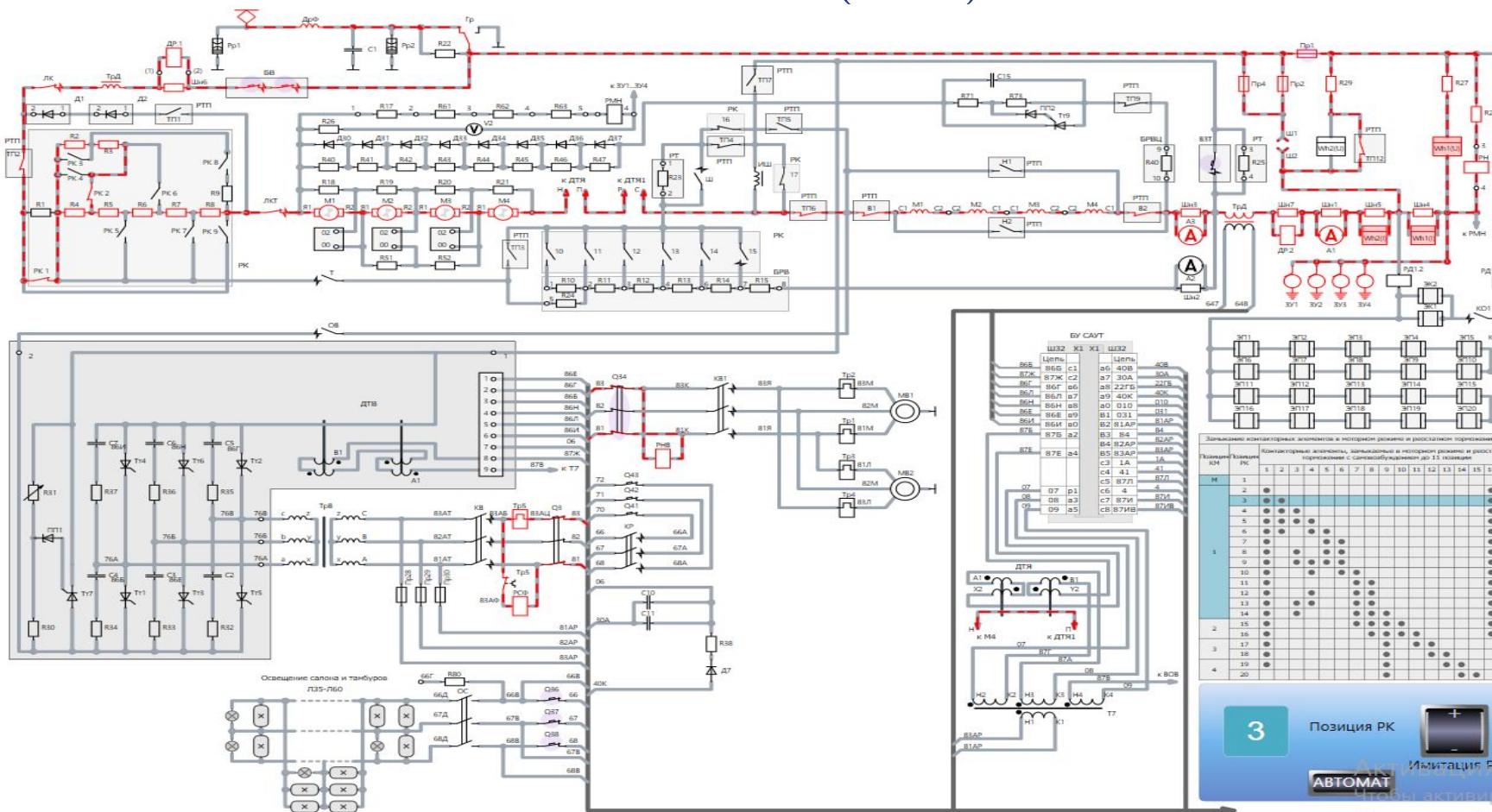

ГЛАВНЫЙ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

Выкл
Вкл

ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ОТОПЛЕНИЕ

Выкл

ОСВЕЩЕНИЕ

ВЫКЛ

Поднять

Слайд 1

ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ

СИЛОВОЙ ТО

250
200
150

КОНТРОЛЛЕР
МАШИНИСТА

Тяга 4
Тяга 3
Тяга 2

Тяга 2
Тяга 1
Тяга М

• "0" •
• Тормоз 1 •
• Тормоз 2 •

• Тормоз 2
• Тормоз 3
• Тормоз 4

Тормоз 5


РЕВЕРСИВНАЯ
РУКОЯТКА

Вперед
"О"
Израиль


Назад

Satz-Window


Тяга 1 (РК 4)

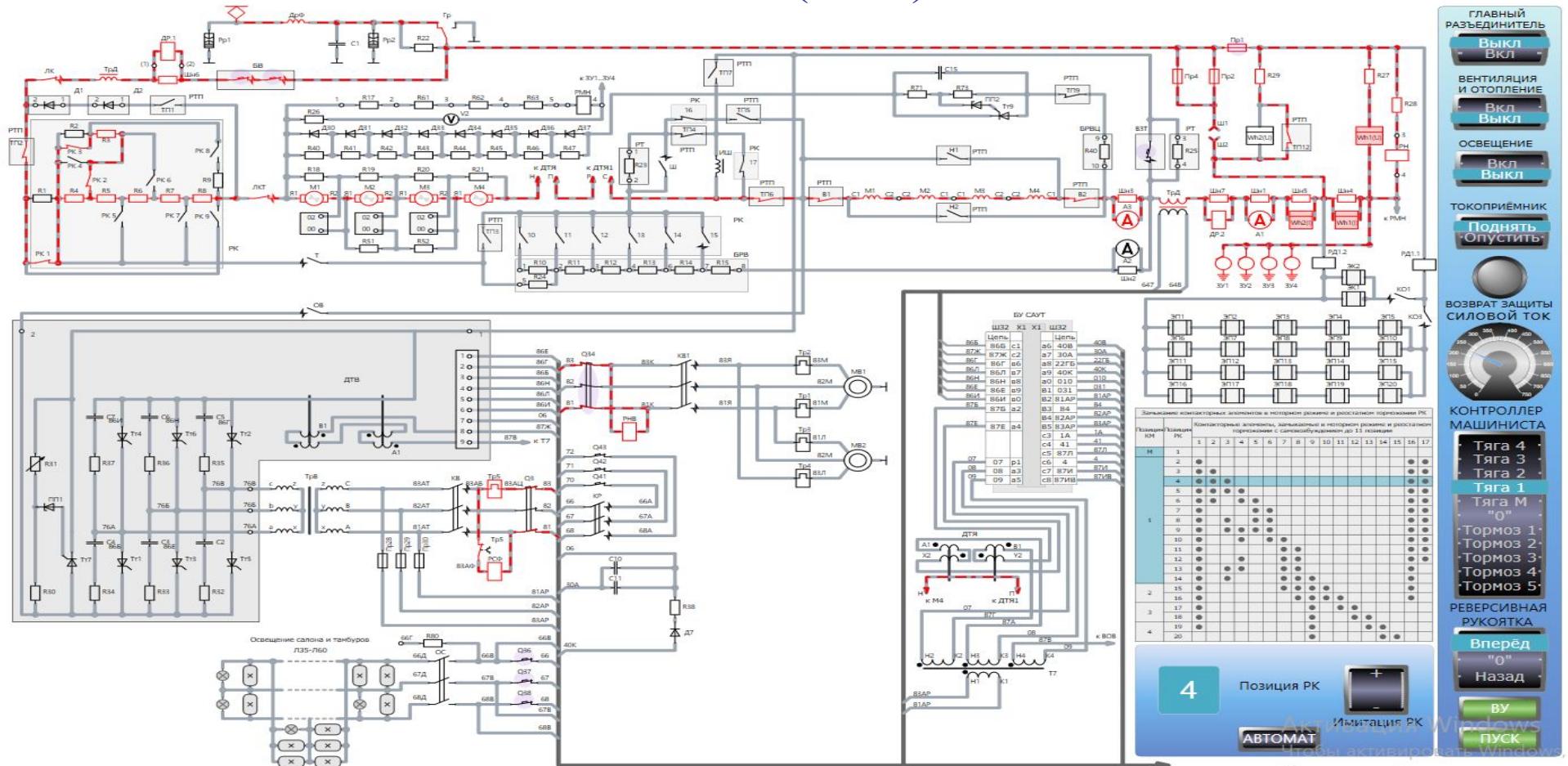

Тяга 1 (PK 5)

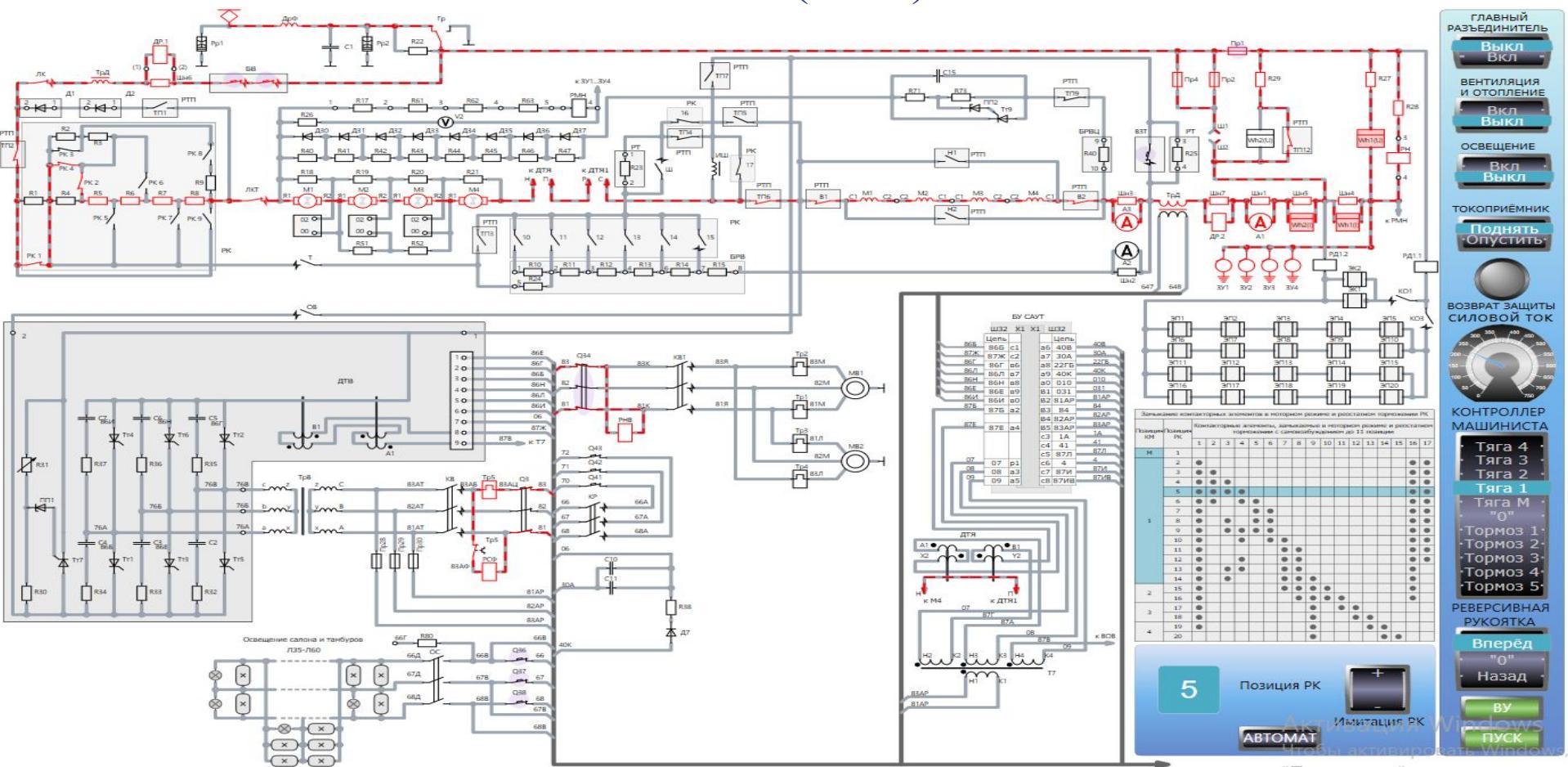

Тяга 1 (РК 6)

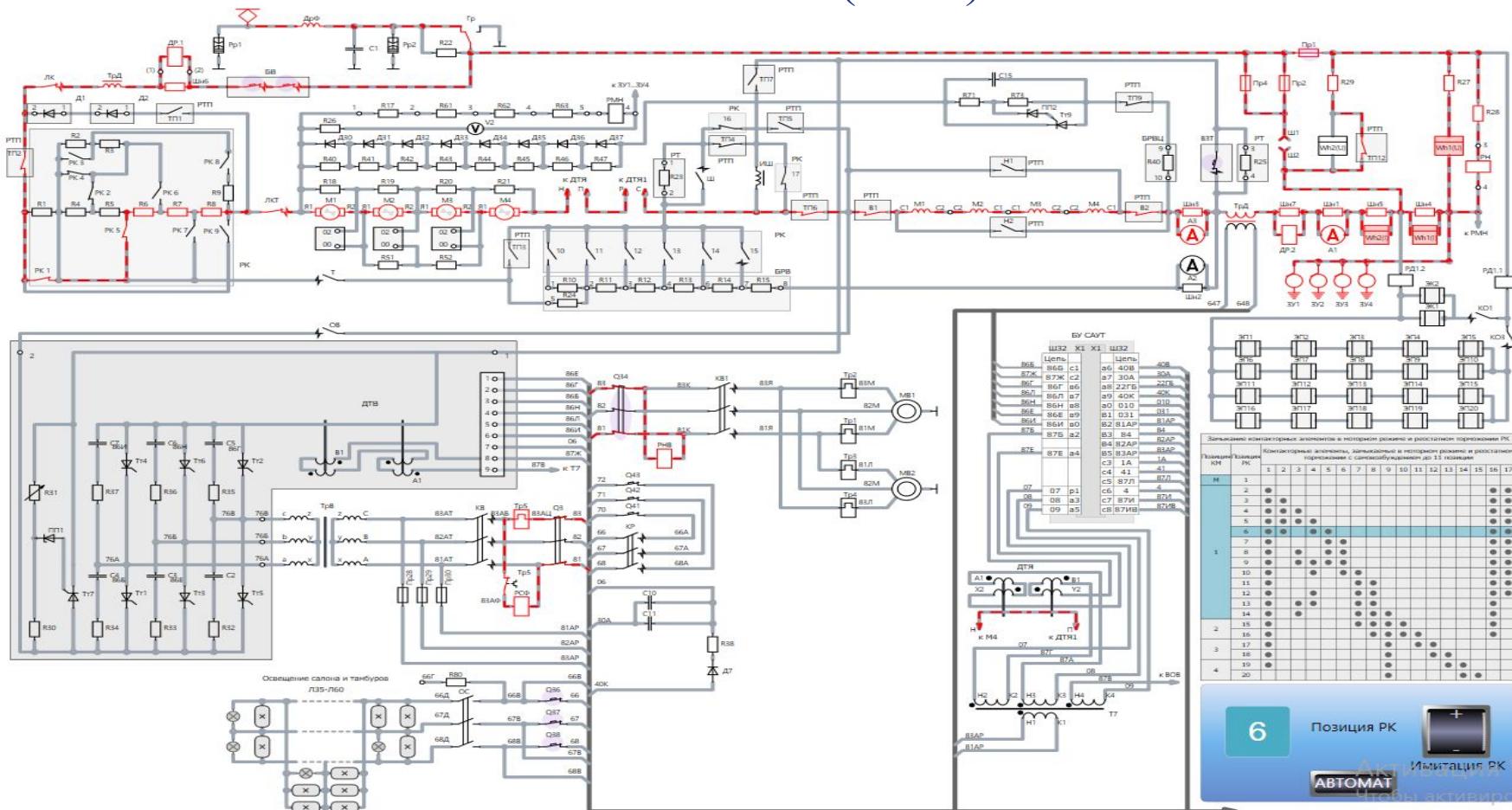

ГЛАВНЫЙ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ
Выкл
Выкл

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
Выкл
Выкл

ОСВЕЩЕНИЕ
Выкл
Выкл

ТОКПРИЕМНИК
Поднять
Опустить

ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ СИЛОВОЙ ТОК



КОНТРОЛЛЕР МАШИНСТА

Тяга 4
Тяга 3
Тяга 2
Тяга 1
Тяга М
"0"

Тормоз 1
Тормоз 2
Тормоз 3
Тормоз 4
Тормоз 5

РЕВЕРСИВНАЯ РУКОЯТКА

Вперед
"0"
Назад

ВУ
ПУСК

6


Позиция РК

Имитация РК


АВТОМАТ

Чтобы активировать Windows

Тяга 1 (РК 7)

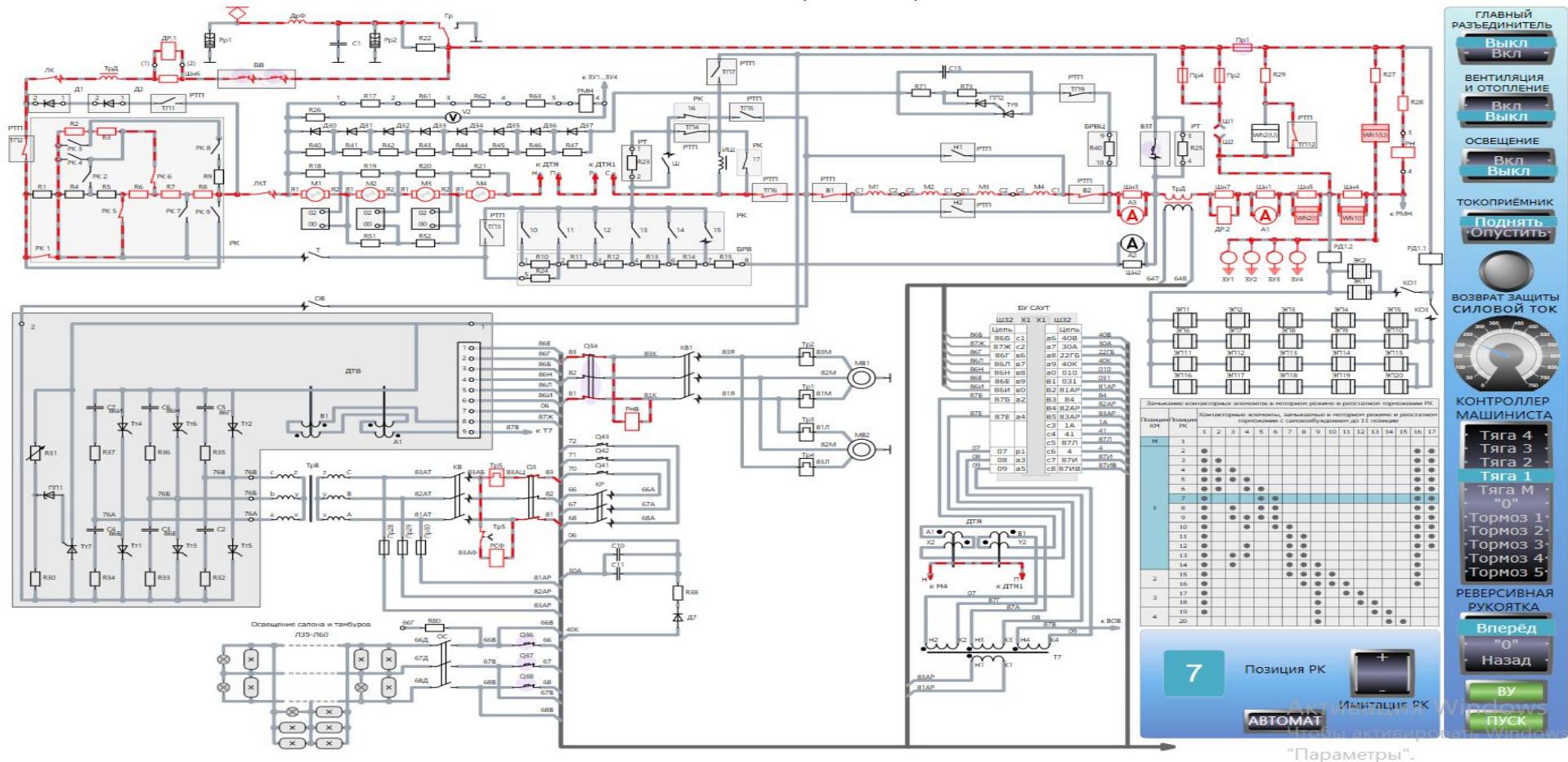

Тяга 1 (РК 8)

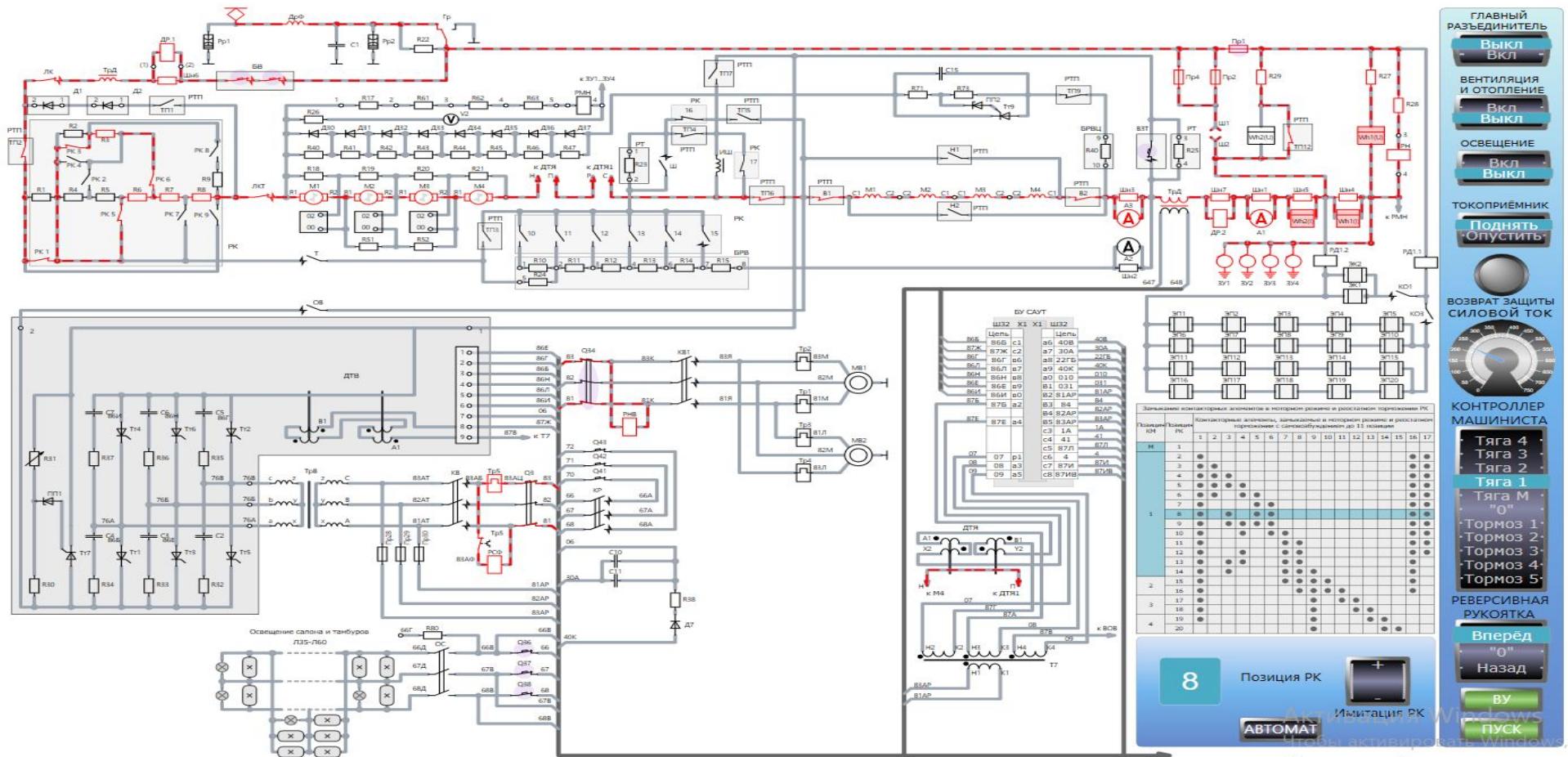

ГЛАВНЫЙ
РАЗЪЕДНИТЕЛЬ

Выкл
Вкл

ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ОТОПЛЕНИЕ

Выкл
Выкл

ОСВЕЩЕНИЕ

Выкл
Выкл

ТОКПРИЕМНИК

Поднять
Опустить



ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ
СИЛОВОЙ ТОК




КОНТРОЛЛЕР
МАШИНИСТА

Тяга 4
Тяга 3
Тяга 2
Тяга 1

Тяга М
"0"
Тормоз 1
Тормоз 2
Тормоз 3
Тормоз 4
Тормоз 5

РЕВЕРСИВНАЯ
РУКОЯТКА

Вперед
"0"
Назад

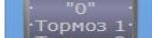

Имитация РК

АВТОМАТ

Имитация РК
активировать Windows

ВУ
ПУСК


8 Позиция РК

Имитация РК

АВТОМАТ

Имитация РК

Тяга 1 (РК 9)

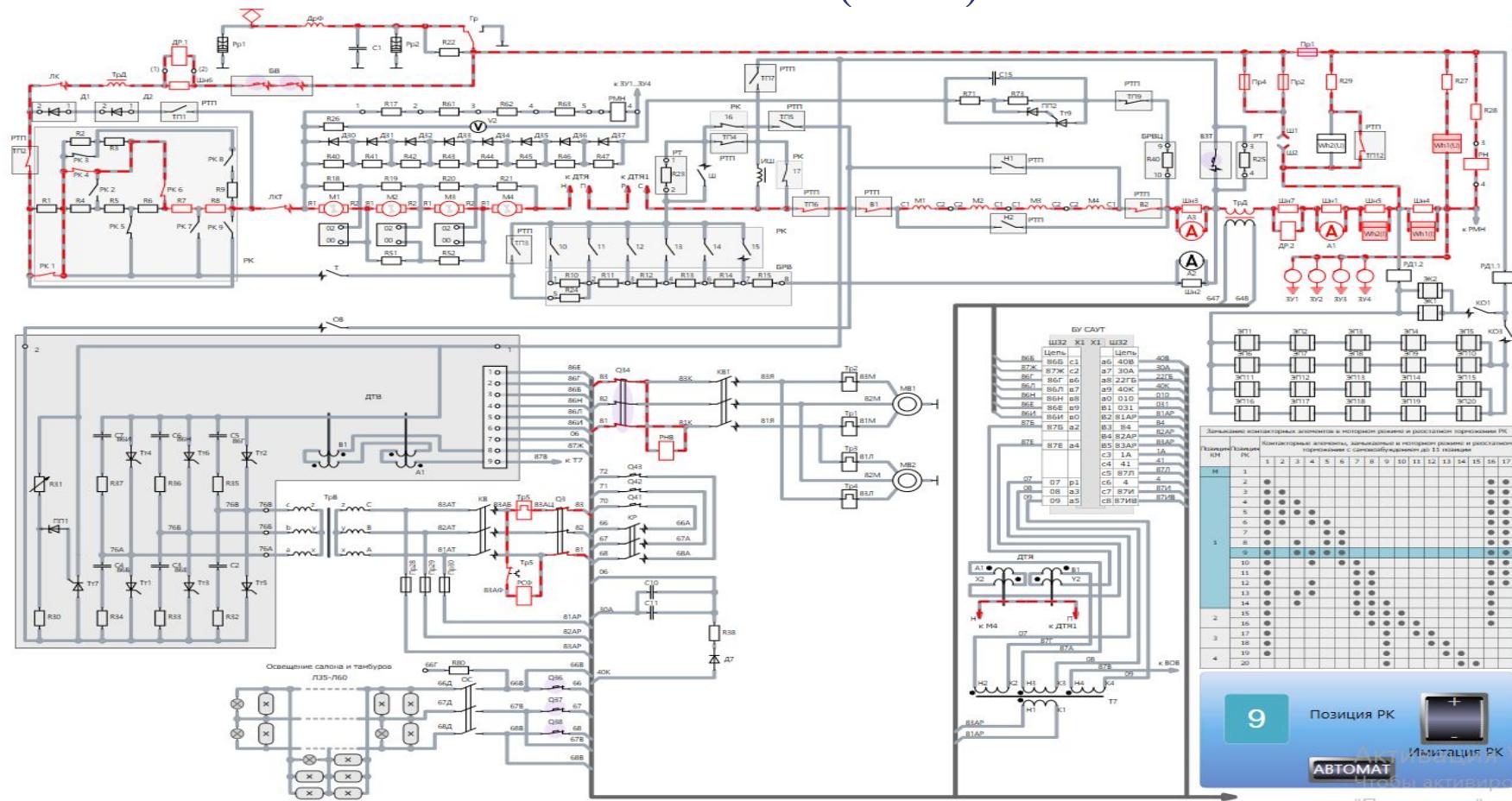

ГЛАВНЫЙ
РАЗЪЕДНИТЕЛЬ
Выкл Вкл

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ
Вкл Выкл

ОСВЕЩЕНИЕ
Вкл Выкл

ТОКПРИЕМНИК
Поднять Опустить

ВОВРАТ ЗАЩИТЫ СИЛОВОЙ ТОК



КОНТРОЛЛЕР МАШИНИСТА

- Тяга 4
- Тяга 3
- Тяга 2
- Тяга 1



Тяга М "0"
Тормоз 1
Тормоз 2
Тормоз 3
Тормоз 4
Тормоз 5

РЕВЕРСИВНАЯ РУКОЯТКА


Вперёд
"0"
Назад

Имитация РК
Позиция РК
9
Параметры
Активизировать Windows
ПУСК


Тяга 1 (РК 10)

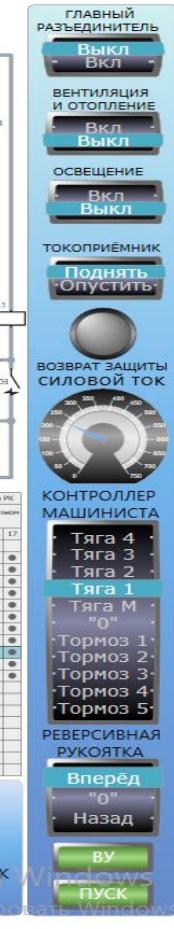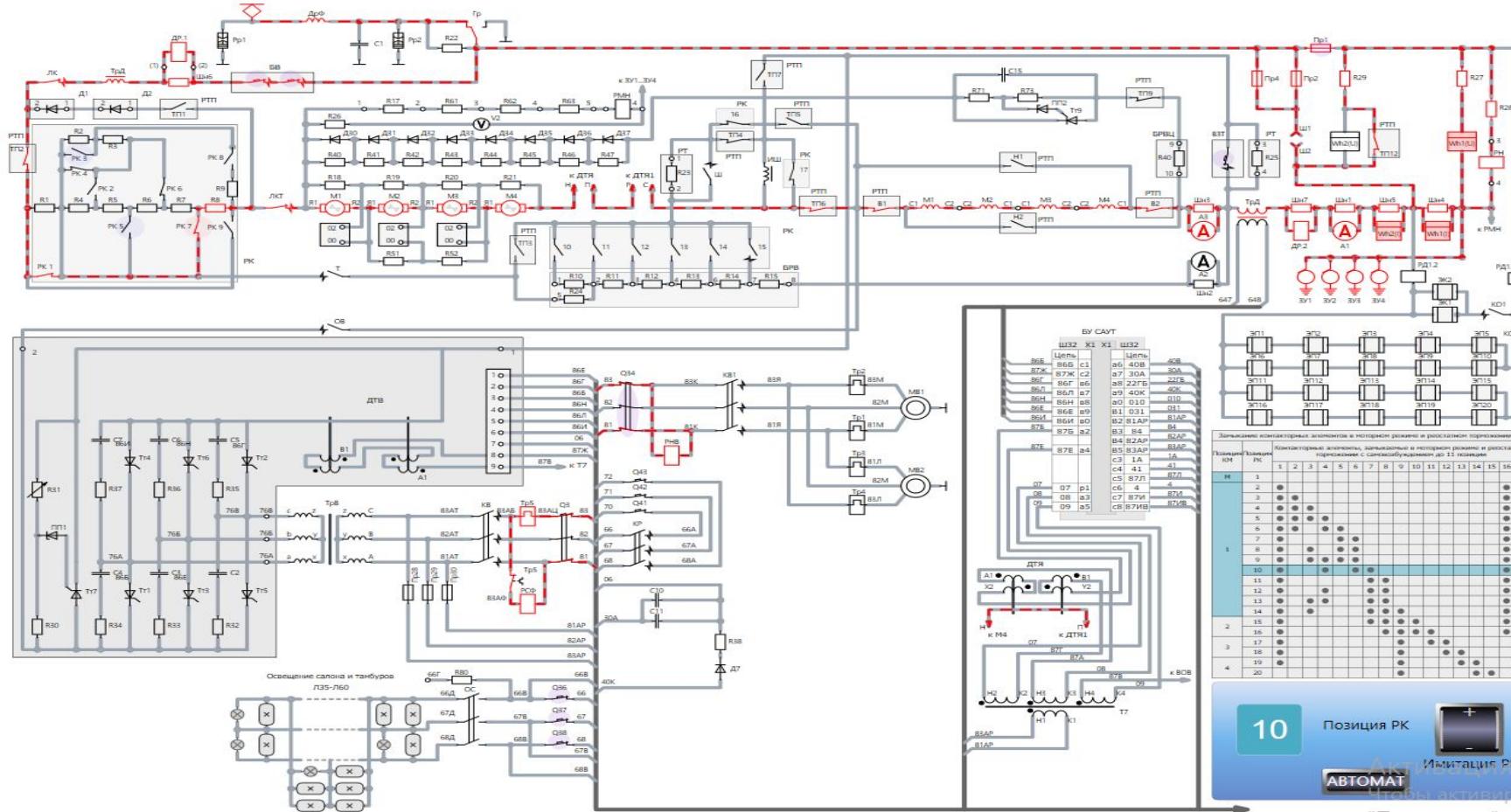


Тяга 1 (РК 11)

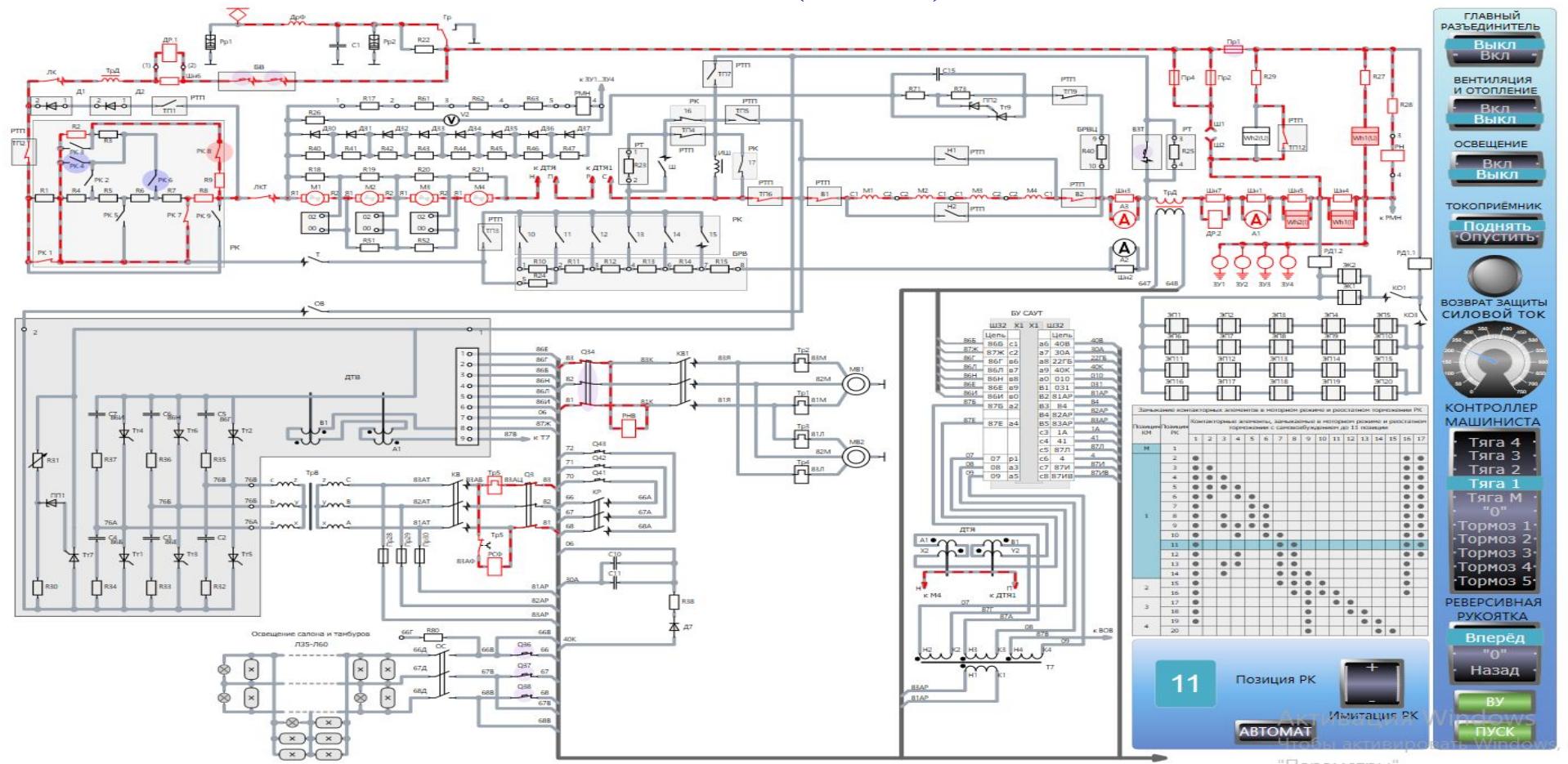

Тяга 1 (РК 12)

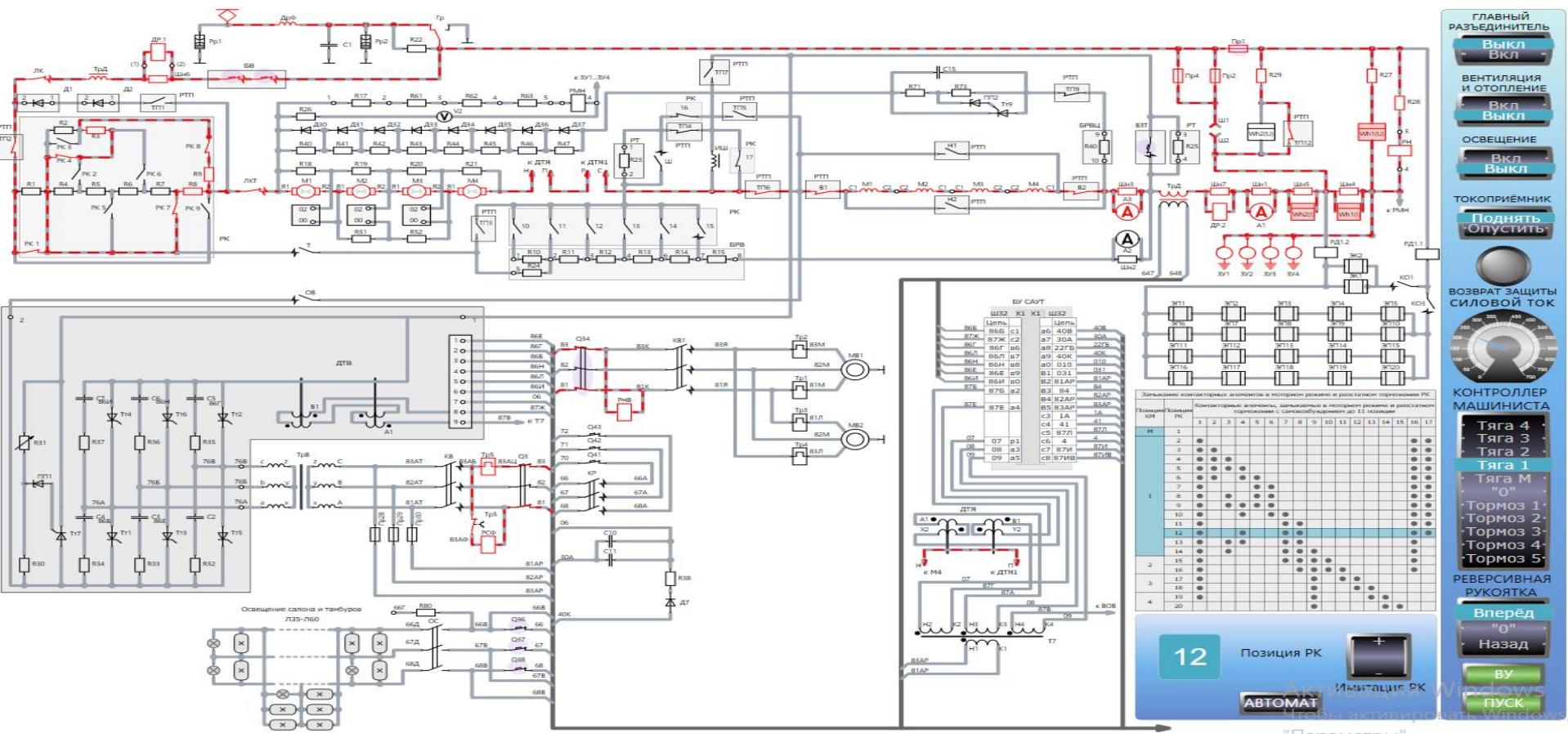

Тяга 1 (PK 13)

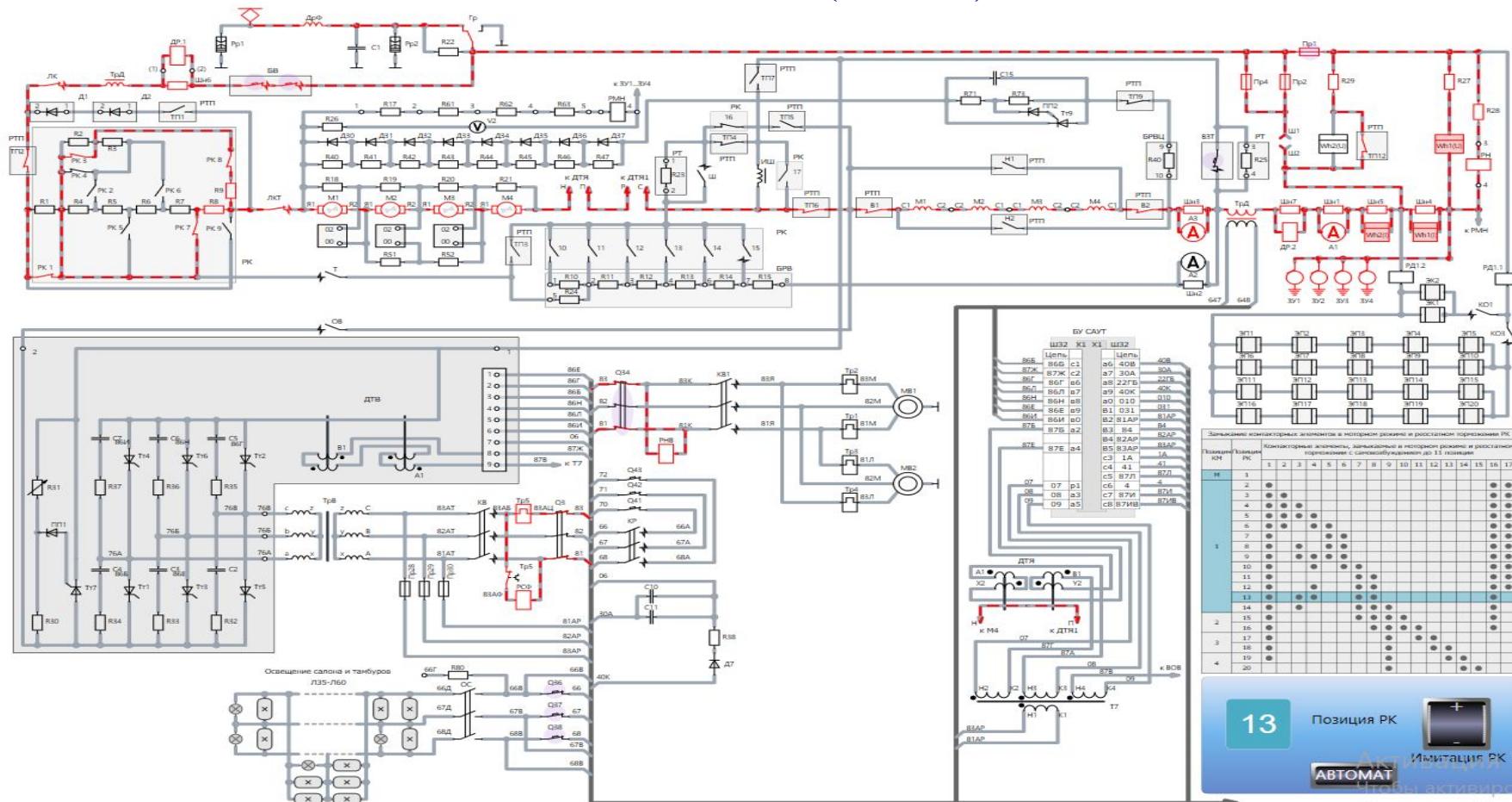

ГЛАВНЫЙ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

Выкл
Вкл

ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ОТОПЛЕНИЕ

Выкл

ОСВЕЩЕНИЕ
Вкл

BRUNNEN

Поднять
Опустить



[ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ](#)

250 300 350 400 450
500

200
150
100

500
P
700
750

КОНТРОЛЛЕР
МАШИНИСТА

Тяга 4 :
Тяга 3 :

Тяга 1

Тяга М
"О"

• Тормоз 1 •
• Тормоз 2 •

•Тормоз 3•
•Тормоз 4•

Тормоз 5

РЕВЕРСИВНАЯ
РУКОЯТКА


Вперед
"О"

• Назад •

By

ПУСК

Тяга 1 (PK 14)

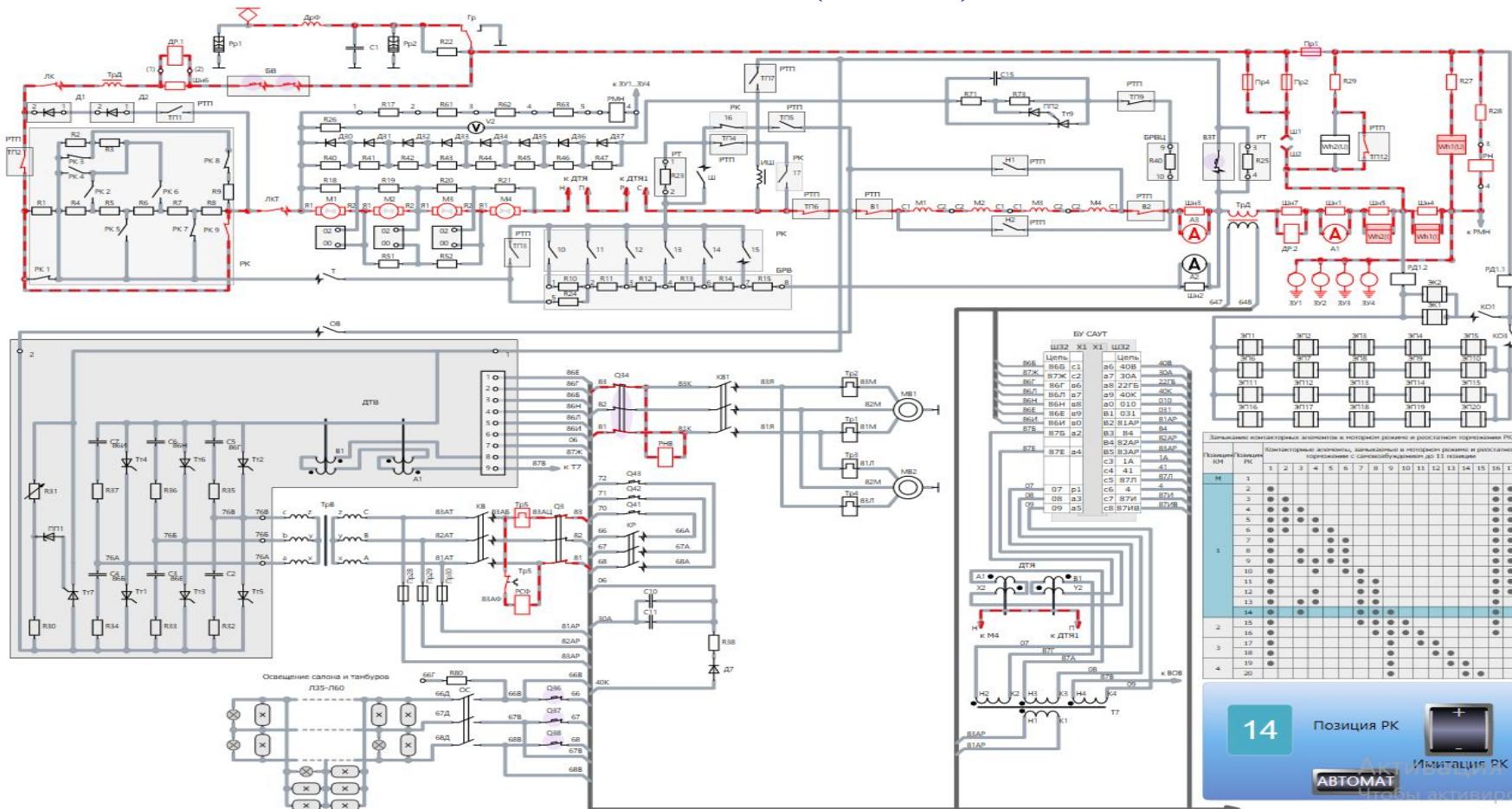

ГЛАВНЫЙ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

Выкл
Вкл

ВЕНТИЛЯЦИЯ

и отопление

Выкл

ОСВЕЩЕНИЕ

Выкл

ТОКОПРИЕМНИК

Поднять
•Опустить•

1

1

ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ
СИЛОВОЙ ТОК

200 250 300 350 400 450
500

200
150
100
50

700
750

КОНТРОЛЛЕР
МАШИНИСТА

• Тяга 4 •
• Тяга 3 •

• Тяга 2 •

Тяга 1

• "0" •
• Тормоз 1 •

• Тормоз 2 •
• Тормоз 3 •

• Тормоз 4 •
• Тормоз 5 •

РЕВЕРСИВНАЯ

РУКОЯТКА

Вперед
"0"


• Назад •

By

Windows

16 of 16

Тяга 2 (PK 15)

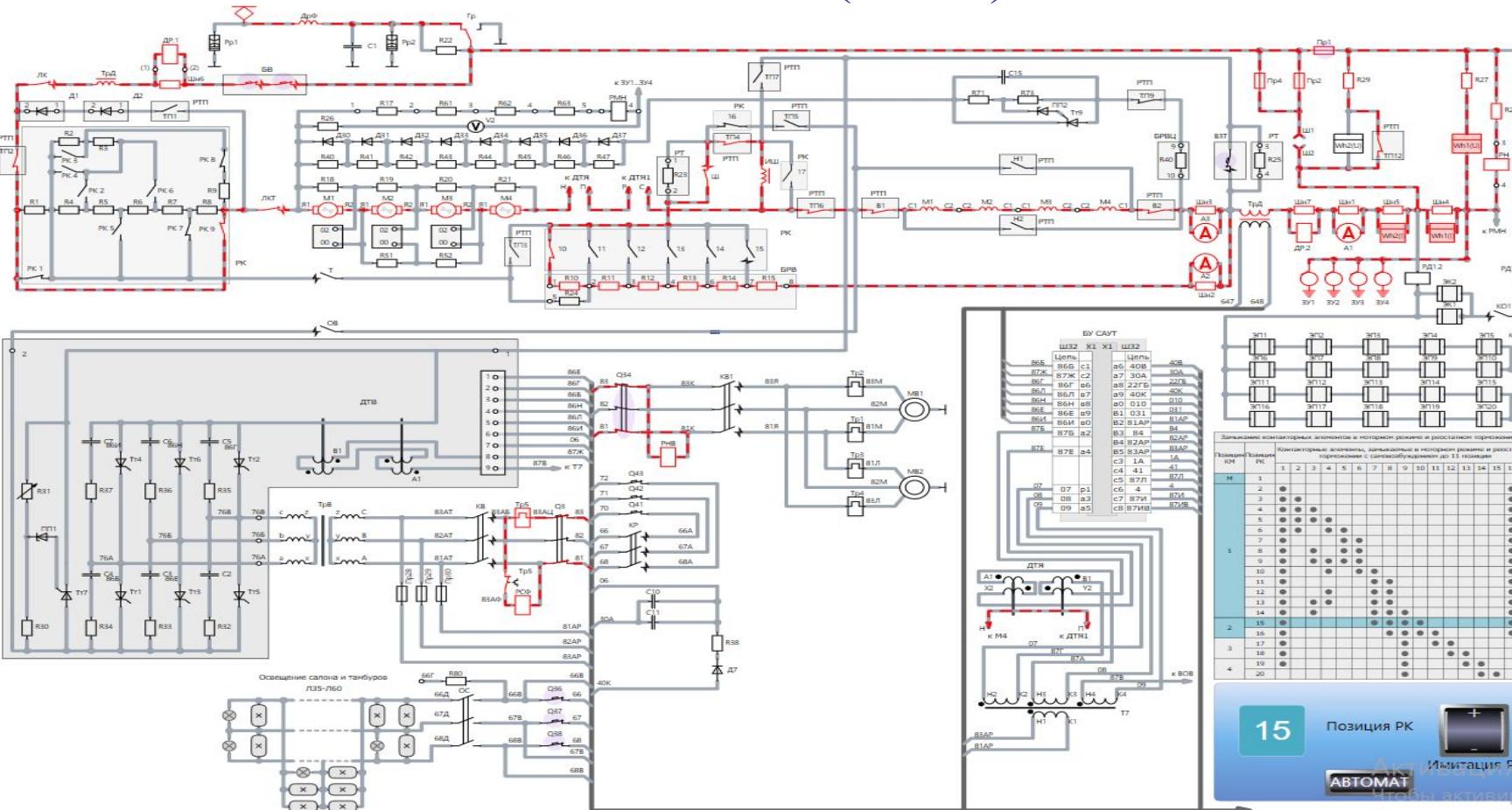

ГЛАВНЫЙ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ОТОПЛЕНИЕ

Выкл

Вкл
Выкл

ТОКОПРИЕМНИК

Поднять
·Опустить·

ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ
СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ



КОНТРОЛЛЕР
МАШИНИСТА

15

Позиция

ABTOM

100

38


Имитация Р

卷之三




бон активи

параметры

Тяга 2 (РК 16)

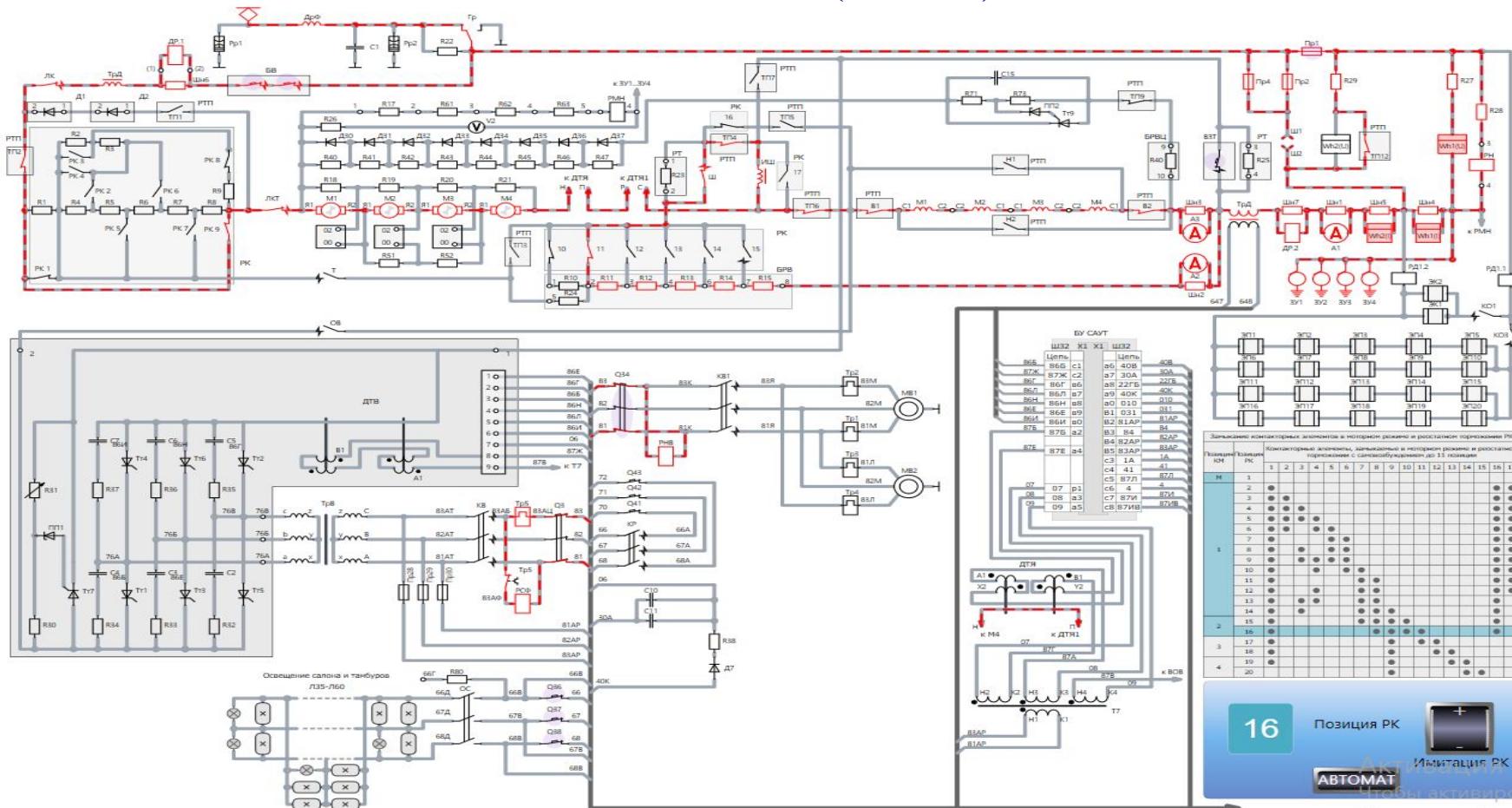

Тяга 3 (PK 17)

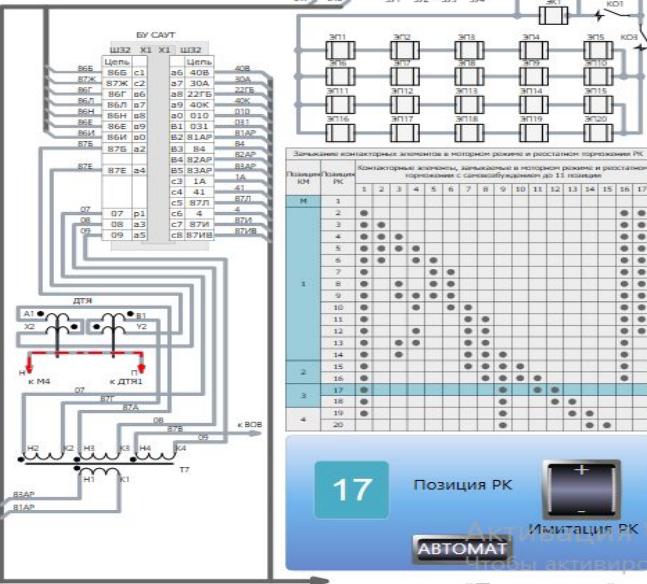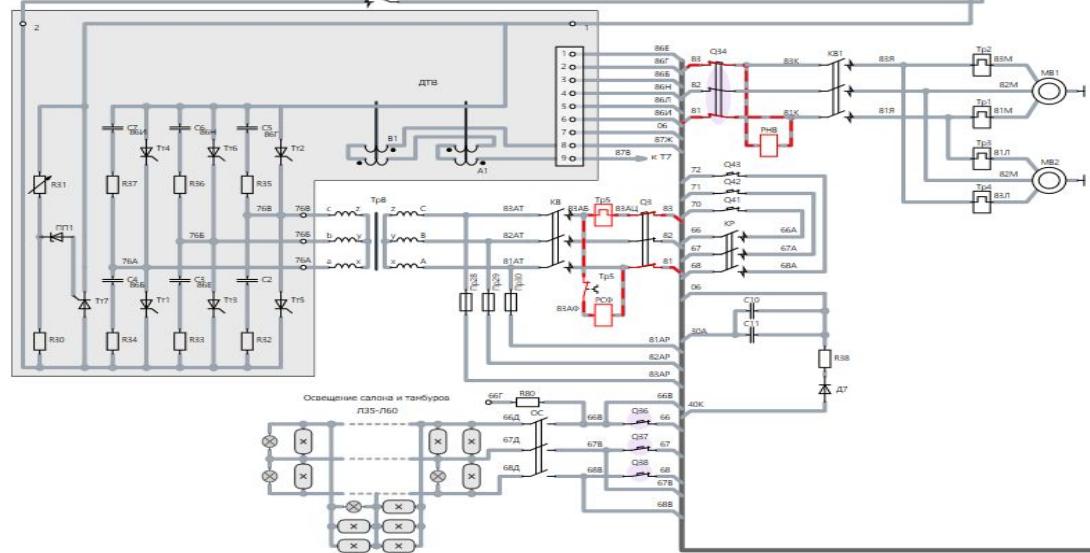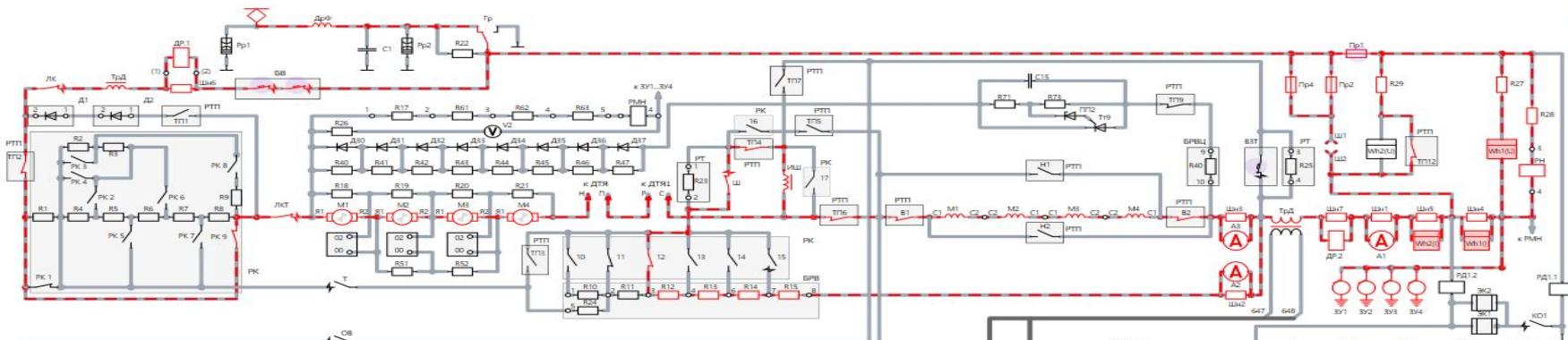

ГЛАВНЫЙ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

ВЫКЛ
- Вкл -

ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ОТОПЛЕНИЕ

Выкл

ОСВЕЩЕНИЕ

Выкл

ТОКОПРИЕМНИК

Поднятъ
•Опуститъ•

1

[ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ
СИЛОВОЙ ТОК](#)

100% 100%

200
150
100

КОНТРОЛЛЕР

Тема 1

Тяга 3

- Тяга 2
- Тяга 1
- Тяга М

• "0" •
• Тормоз 1 •

• Тормоз 2 •
• Тормоз 3 •

• Тормоз 4 •
• Тормоз 5 •

РЕВЕРСИВНАЯ
РУКОЯТКА

Вперёд
“О”


• Назад •

BY


ПУСК

10 of 10


Тяга 3 (РК 18)

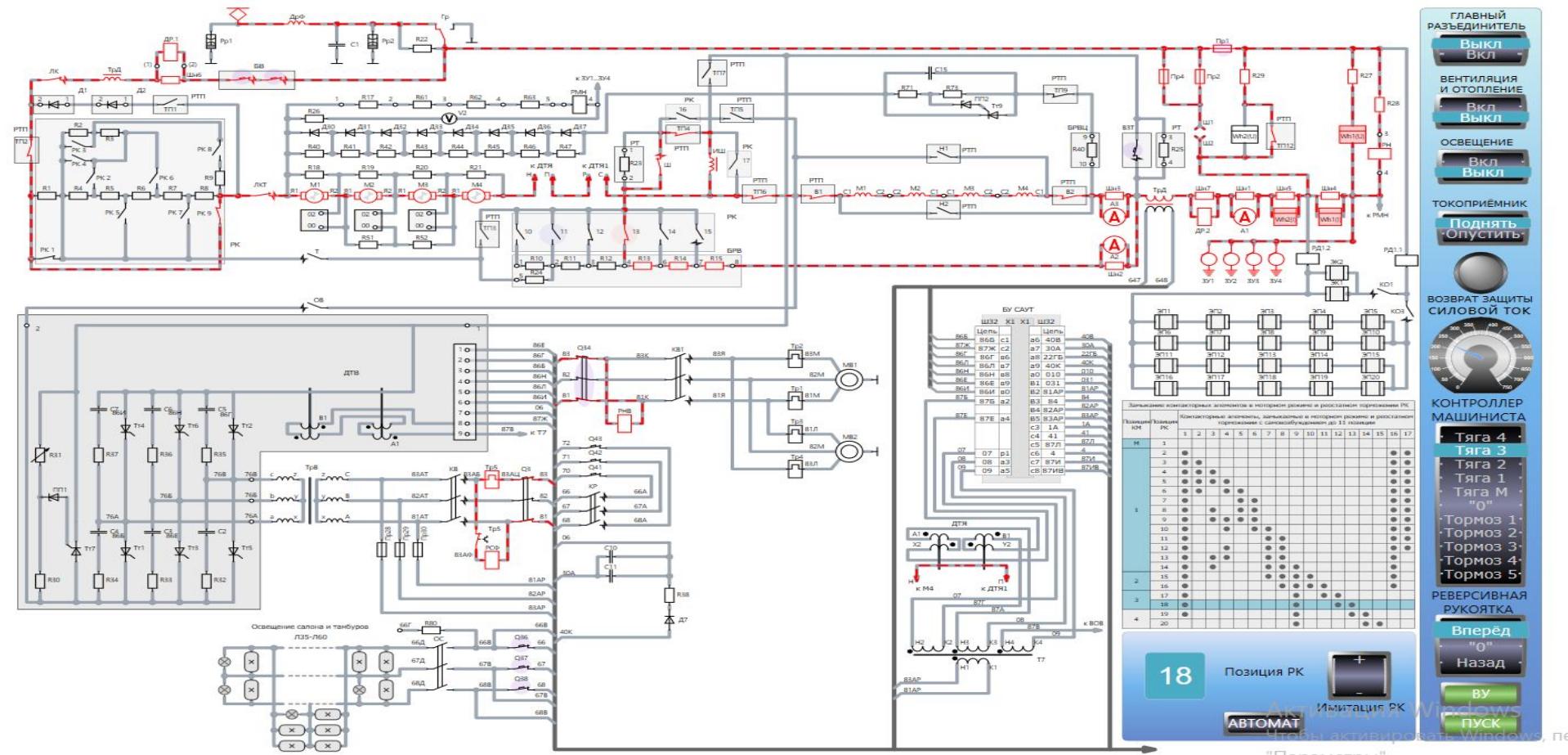


Тяга 4 (РК 19)

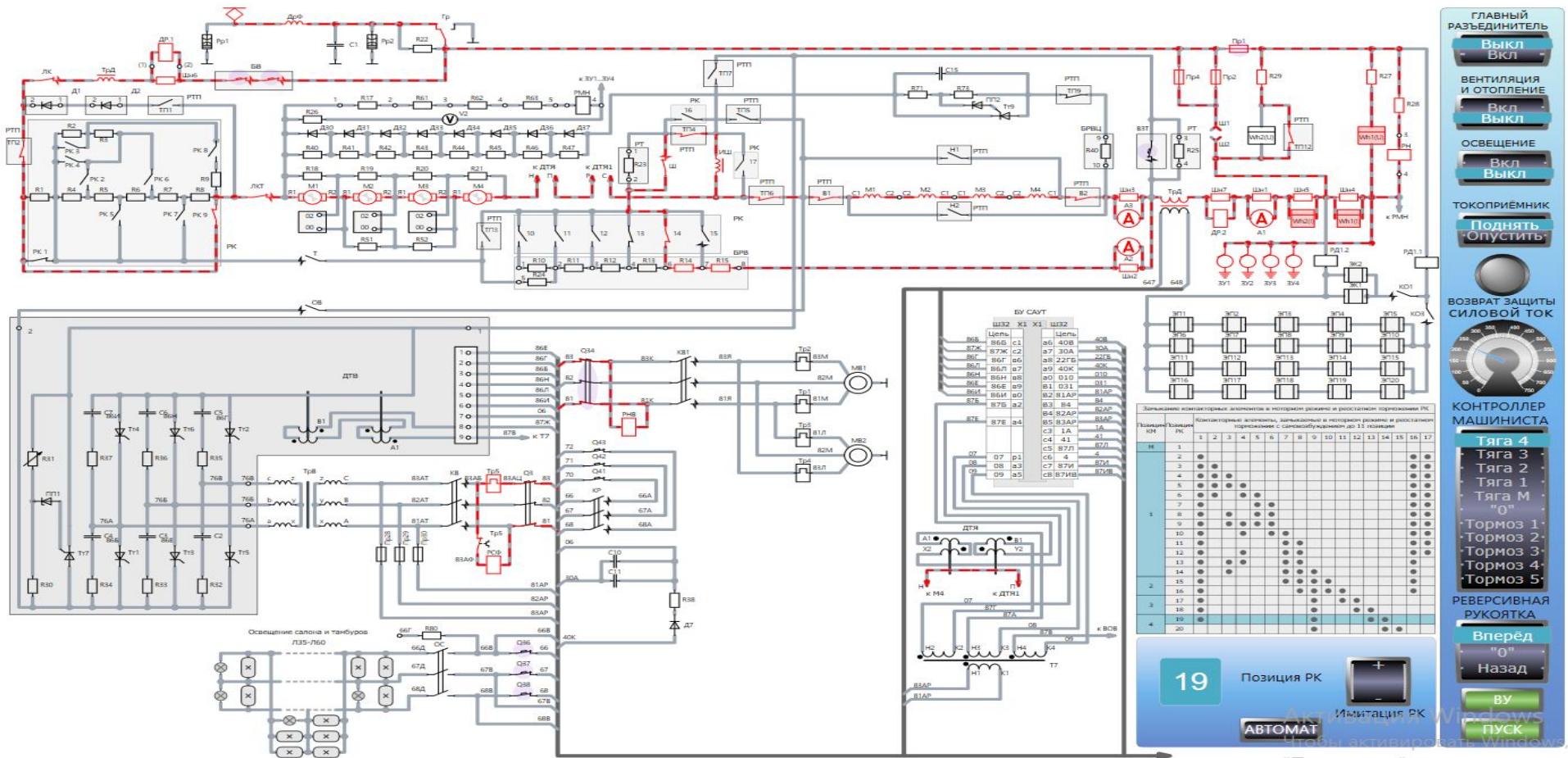


Тяга 4 (РК 20)

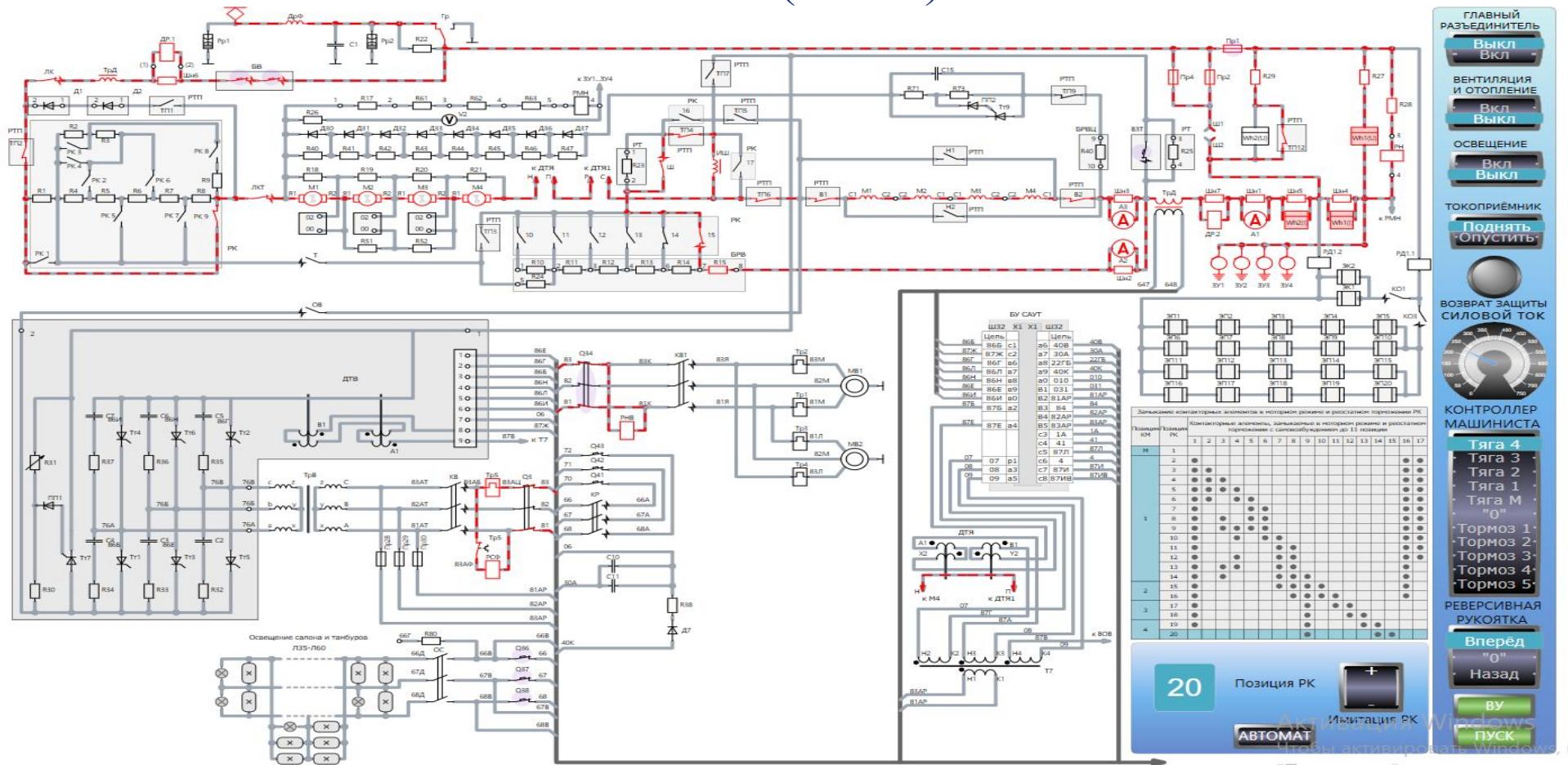

Рекуперативное торможение

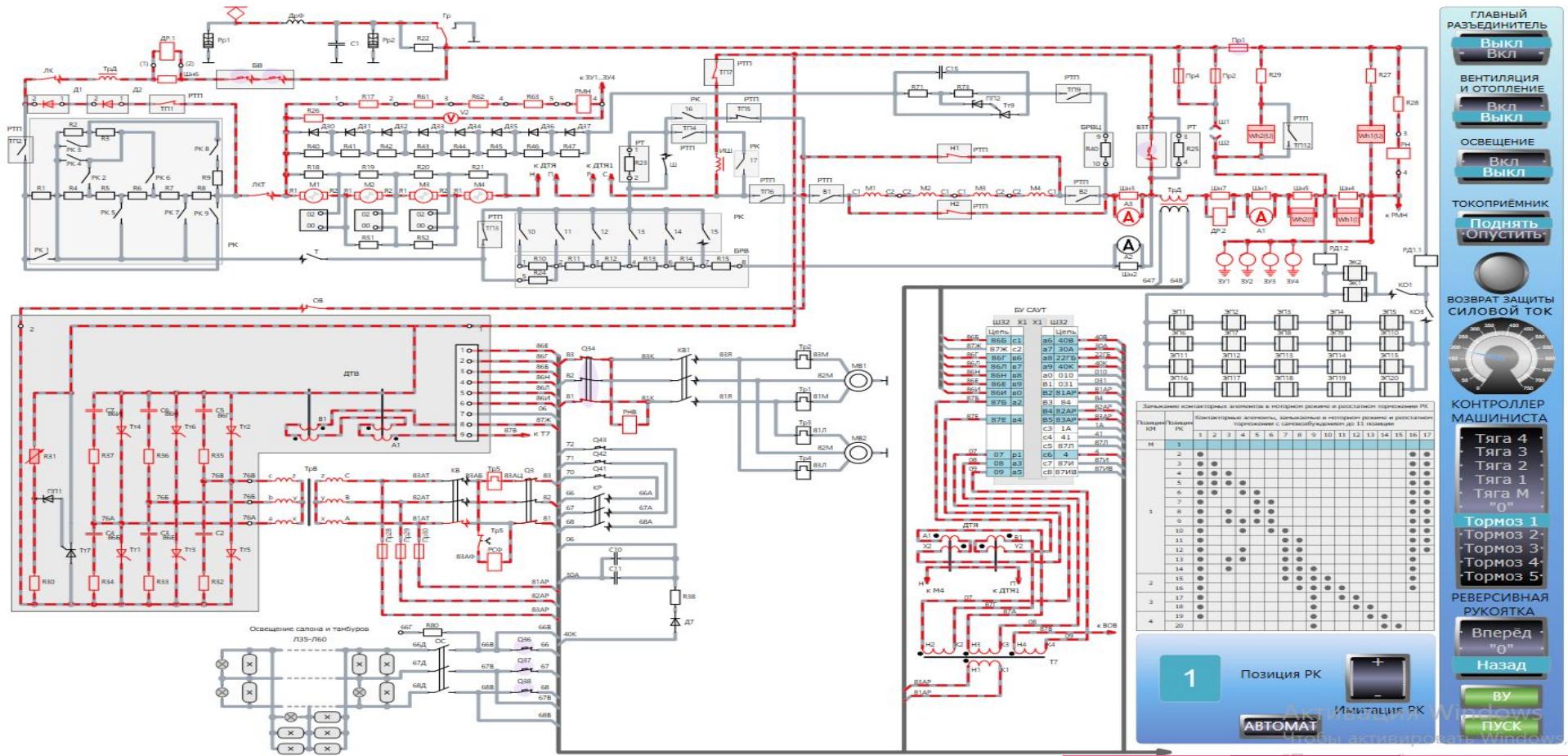

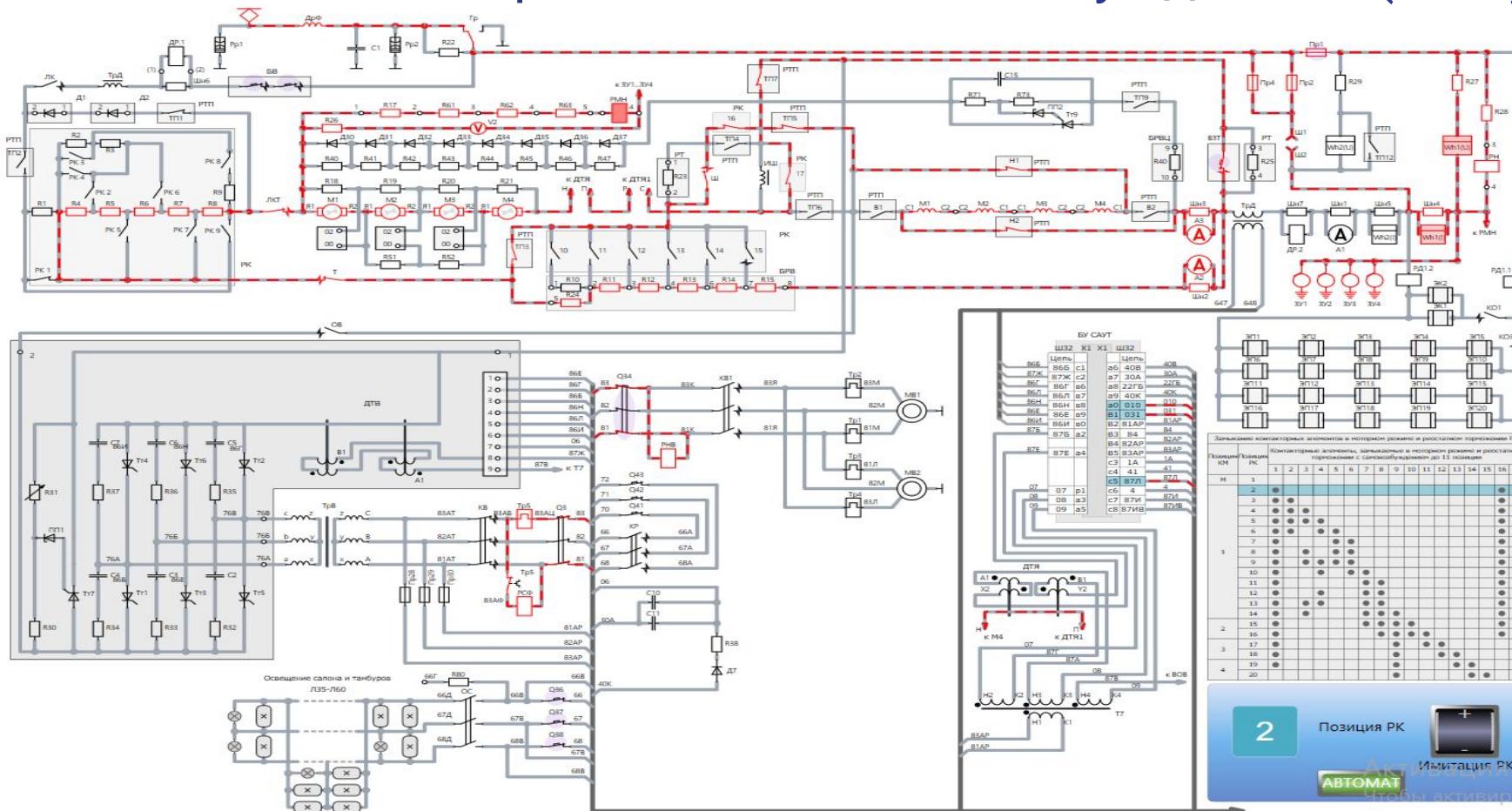Реостатное торможение с самовозбуждением (РК 2)



ГЛАВНЫЙ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

Выкл
Вкл

ВЕНТИЛЯЦИЯ

И ОТОПЛЕНИЕ

Выкл

ОСВЕЩЕНИЕ

Выкл

ТОКОПРИЕМНИК

Поднять

•Опустить•

1

[ВОЗВРАТ ЗАЩИТЬ](#)

СИЛОВОЙ ТОК

150

KONTROLER

КОНТРОЛЛЕР
МАШИНИСТА

• Тяга 4 •
• Тяга 3 •

Тяга 2

• Тяга 1 •
• Тяга М •

• "0" •
• Топмоз 1 •

Тормоз 2

Тормоз 3
-Тормоз 4-
Тормоз 5

Горизонты

РЕВЕРСИВНАЯ
РУКОЯТКА

- Вперёд -


Назад

RV


by
Windows

ПУСК
Запуск Windows

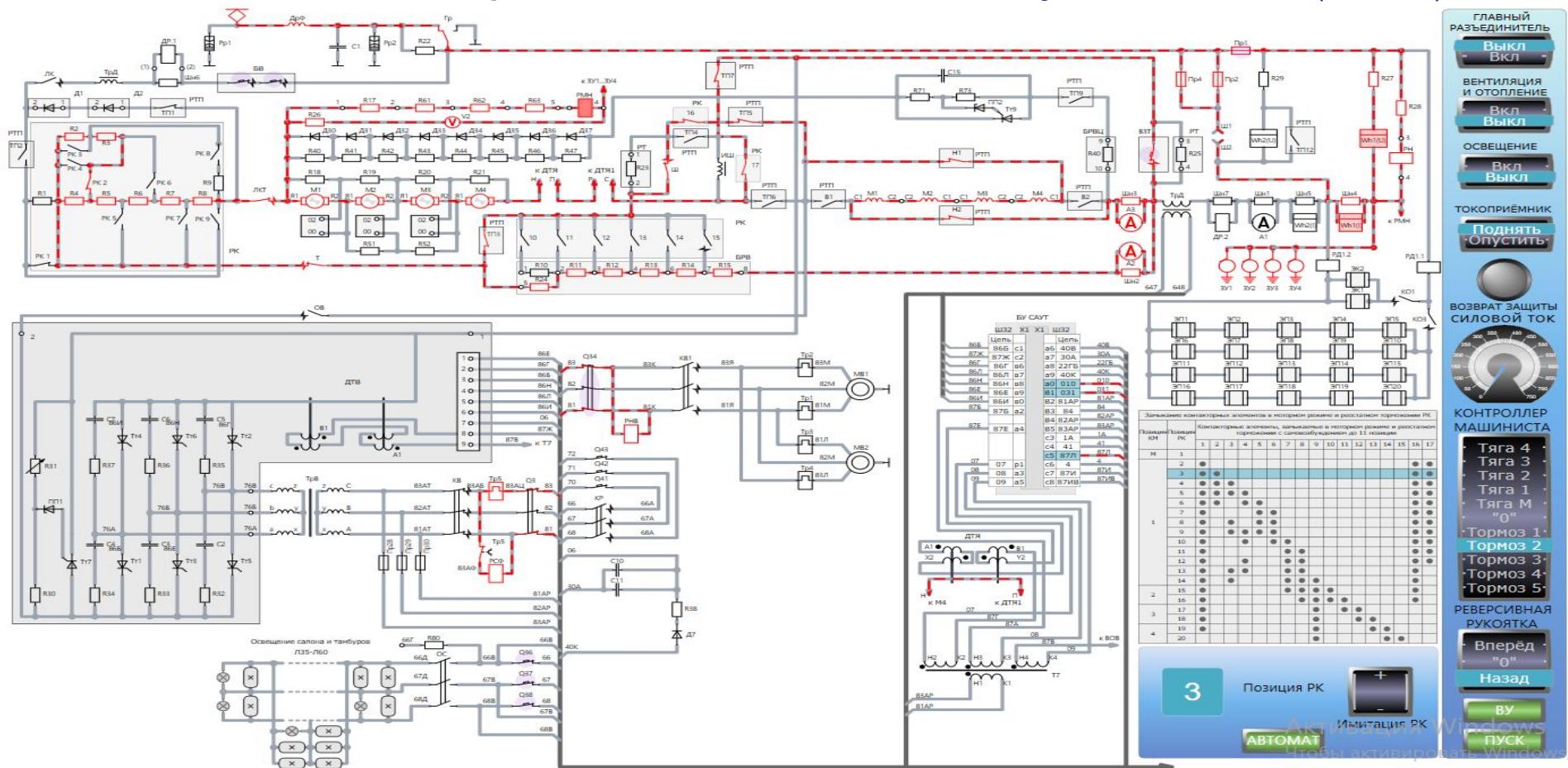
Реостатное торможение с самовозбуждением (РК 3)



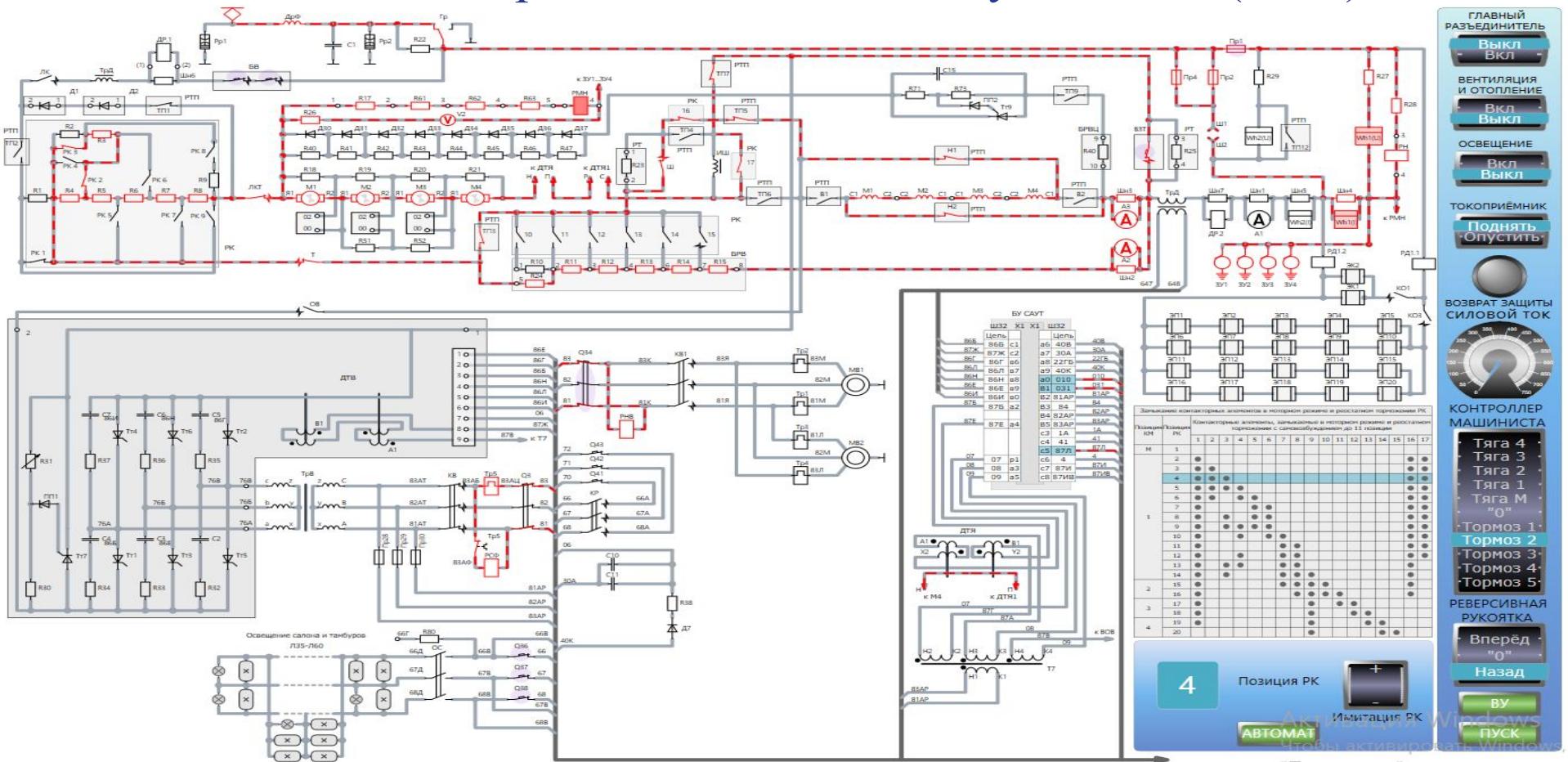
Реостатное торможение с самовозбуждением (РК 4)



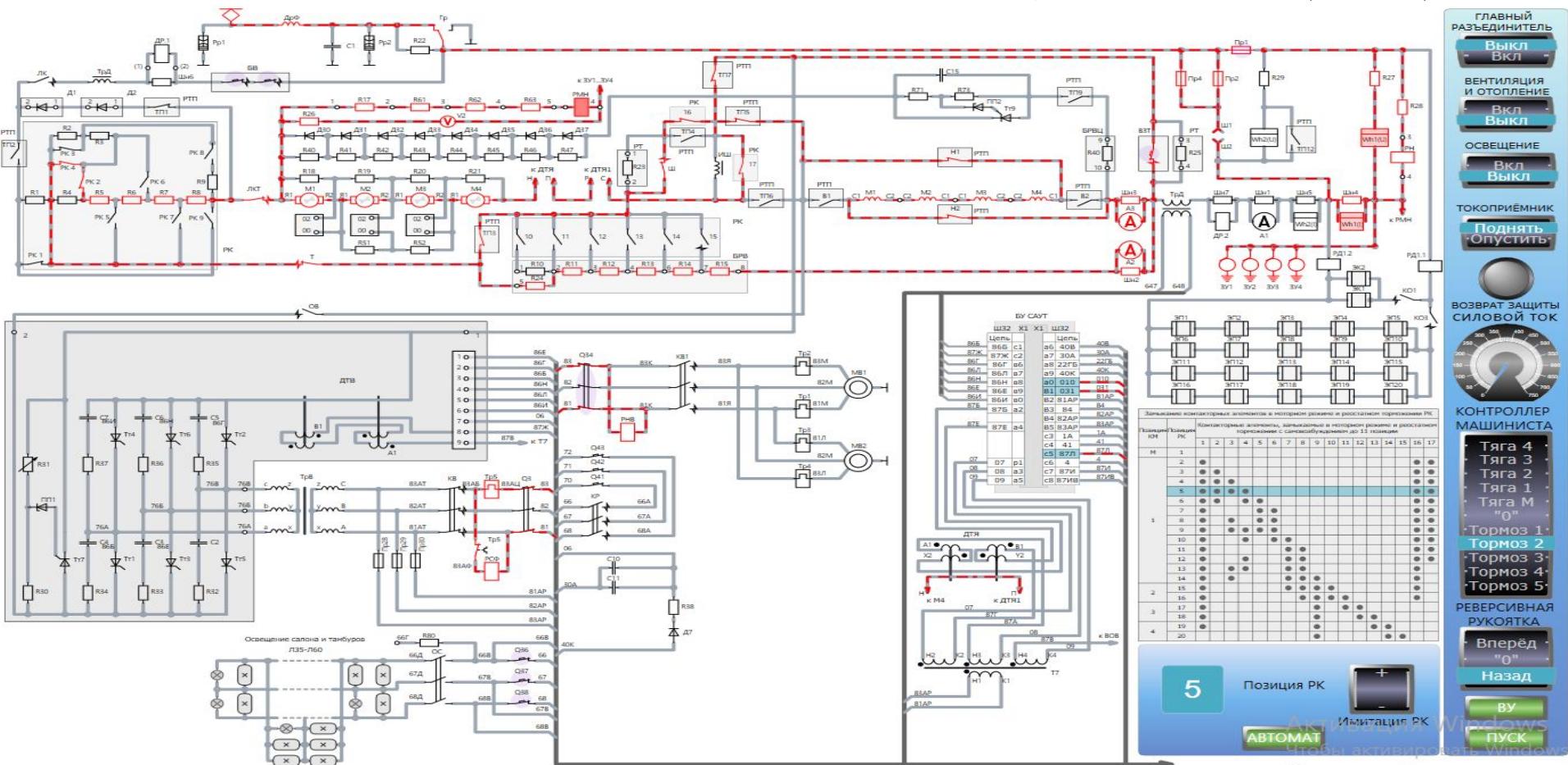
Реостатное торможение с самовозбуждением (РК 5)



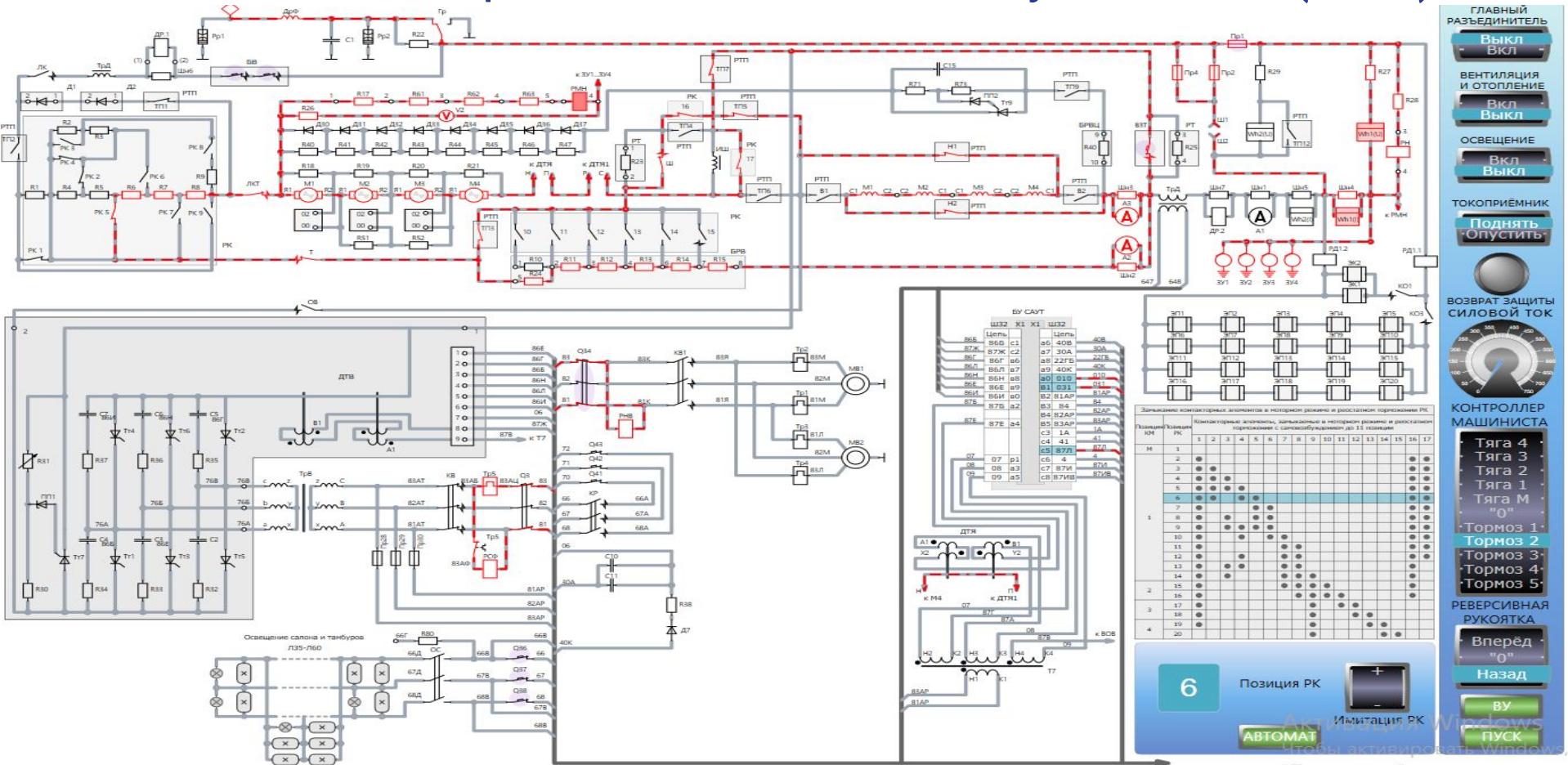
Реостатное торможение с самовозбуждением (РК 6)



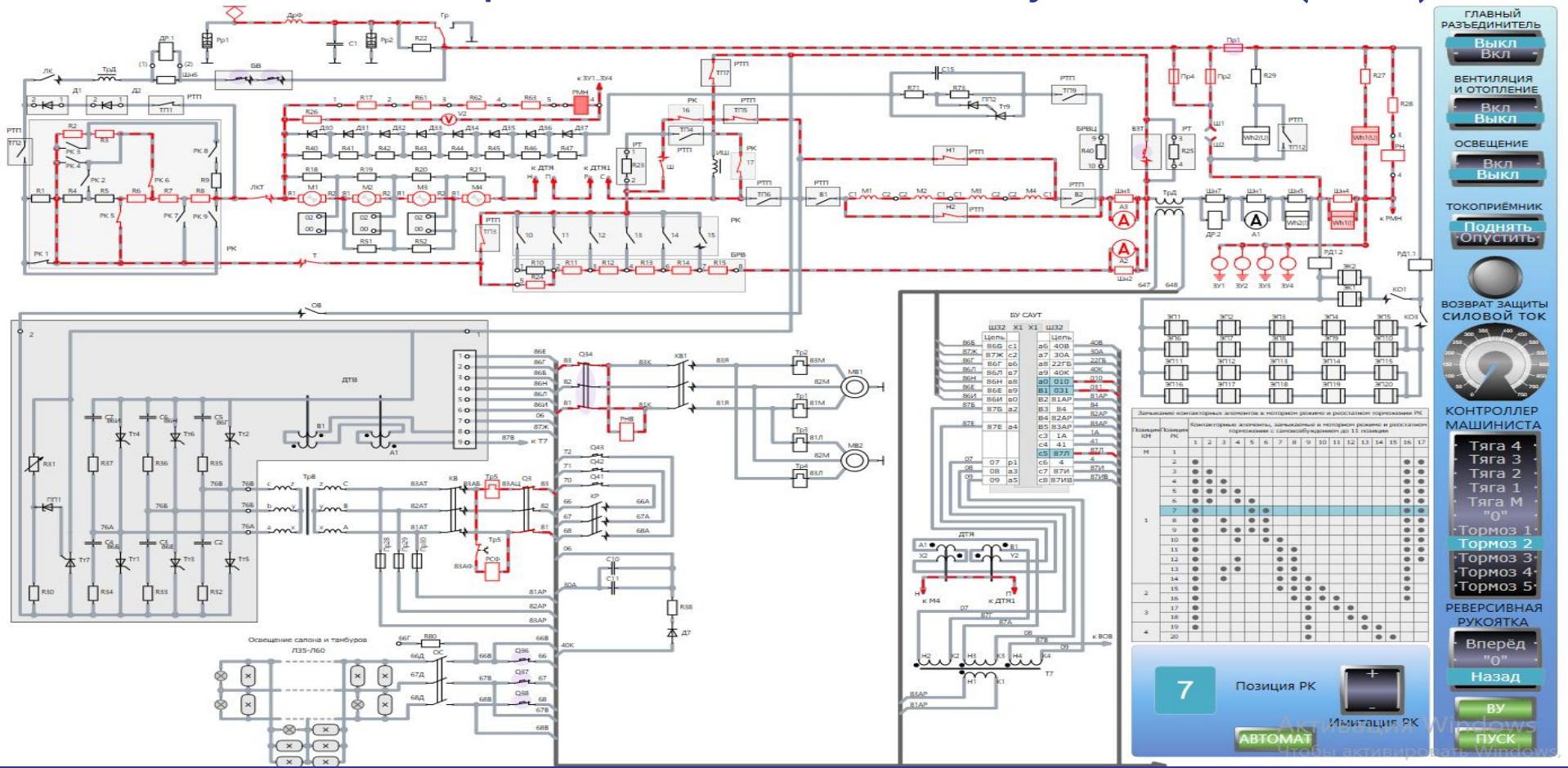
Реостатное торможение с самовозбуждением (РК 7)



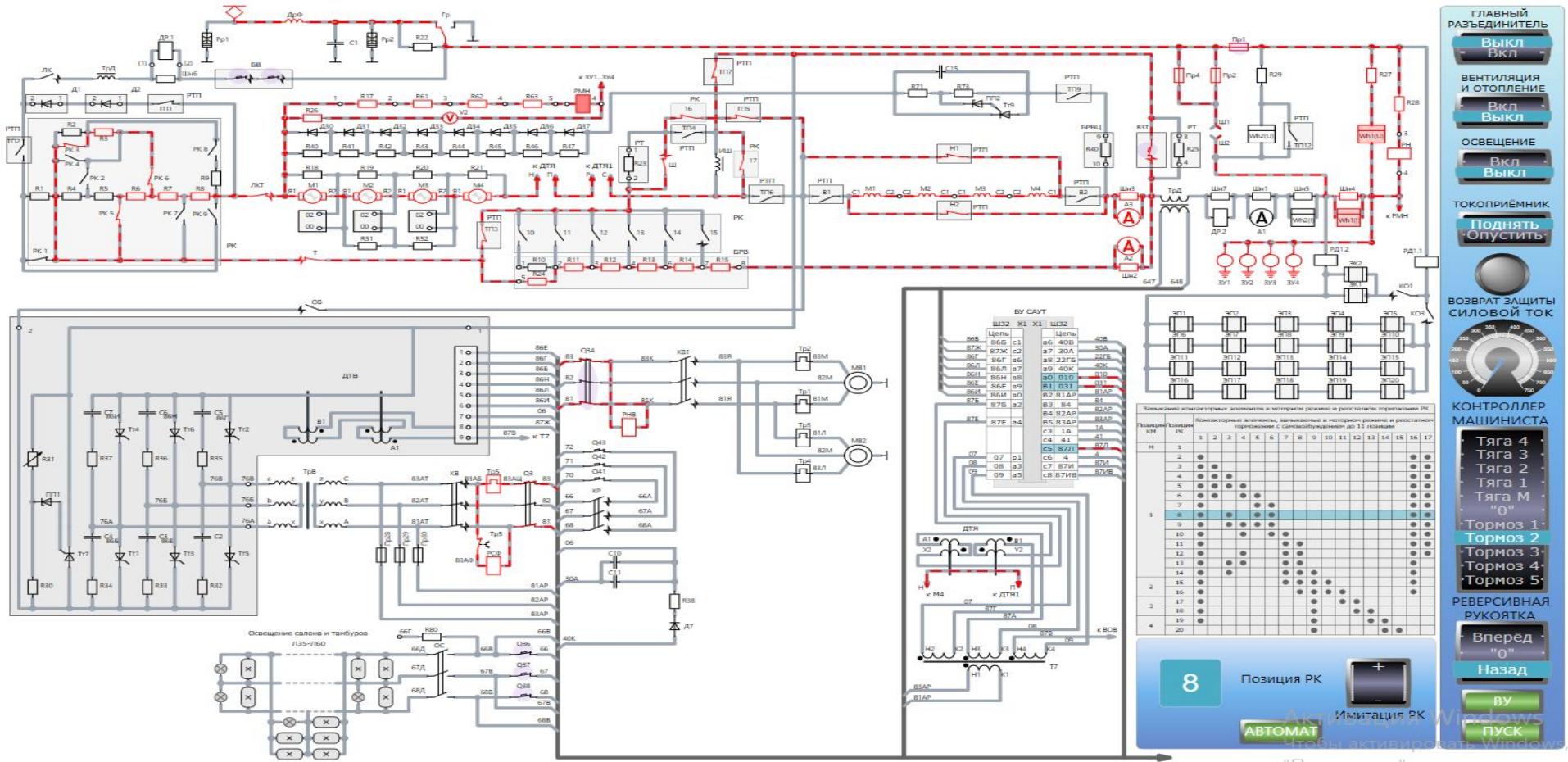
Реостатное торможение с самовозбуждением (РК 8)



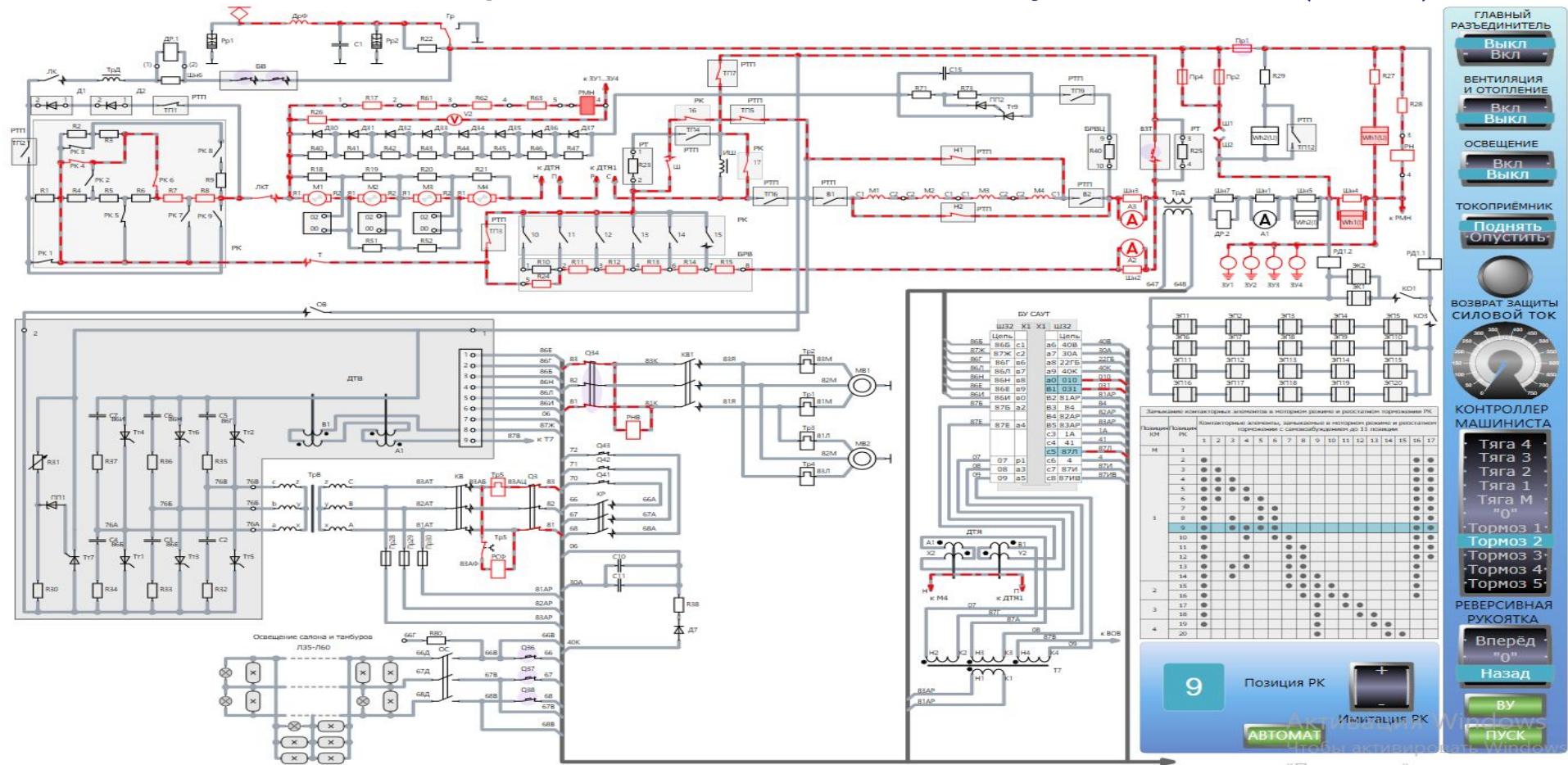Реостатное торможение с самовозбуждением (РК 9)



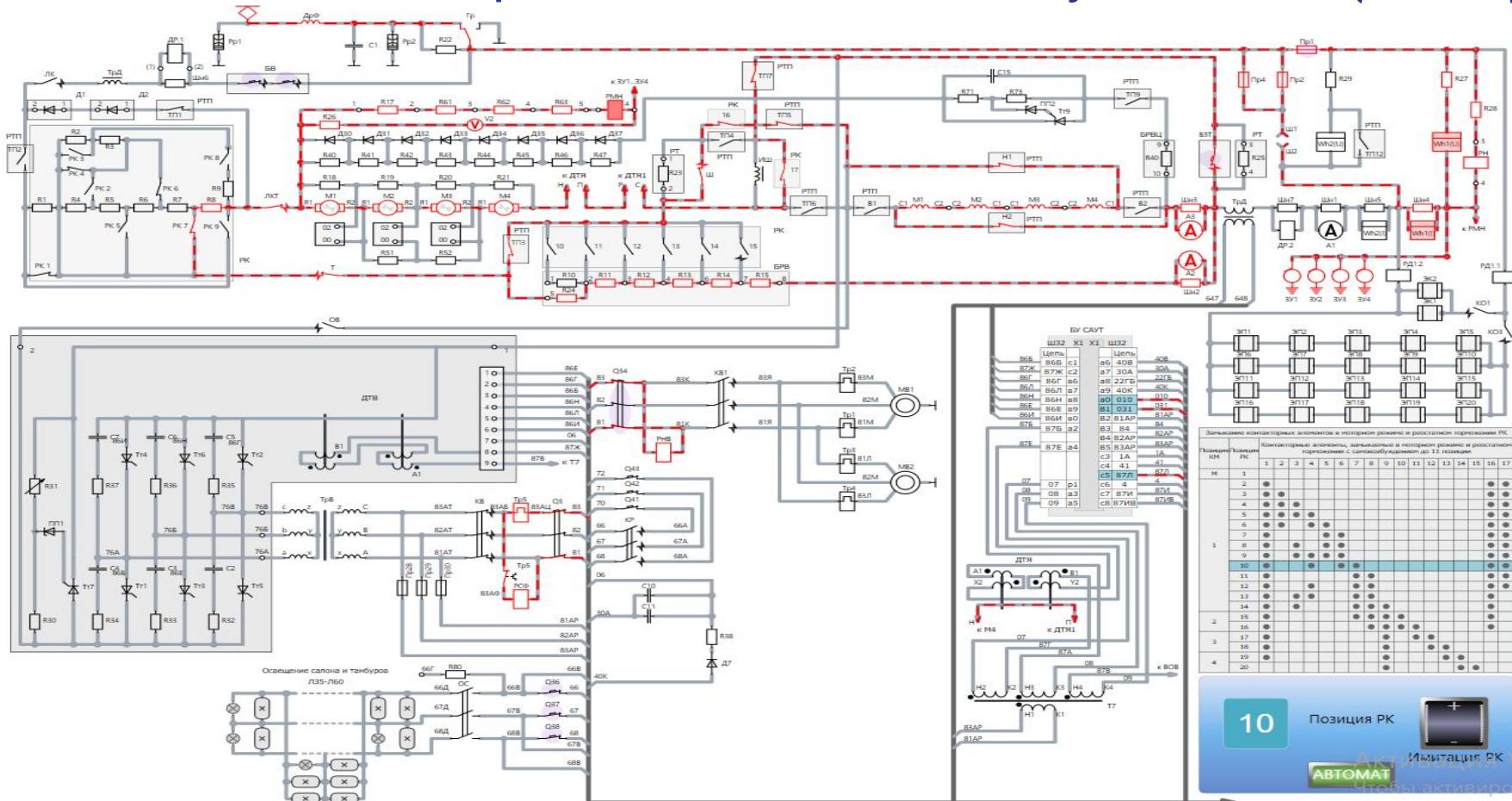Реостатное торможение с самовозбуждением (РК 10)



ГЛАВНЫЙ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

ВЫКЛ
ВКЛ


ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ОТОПЛЕНИЕ

ВЫКЛ

ОСВЕЩЕНИЕ

БИОЛ

Поднять
· Опустить ·

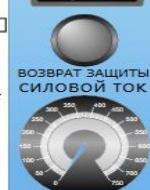

КОНТРОЛЛЕР
МАШИНИСТА

Тяга 4

Тяга 2
Тяга 1
Тяга М

• "0" •
-Тормоз 1-

Тормоз 2

Тормоз 4
Тормоз 5

РЕВЕРСИВНАЯ
РУКОЯТКА


Вперед
"О"
Назад

ВУ

33

Rate Window

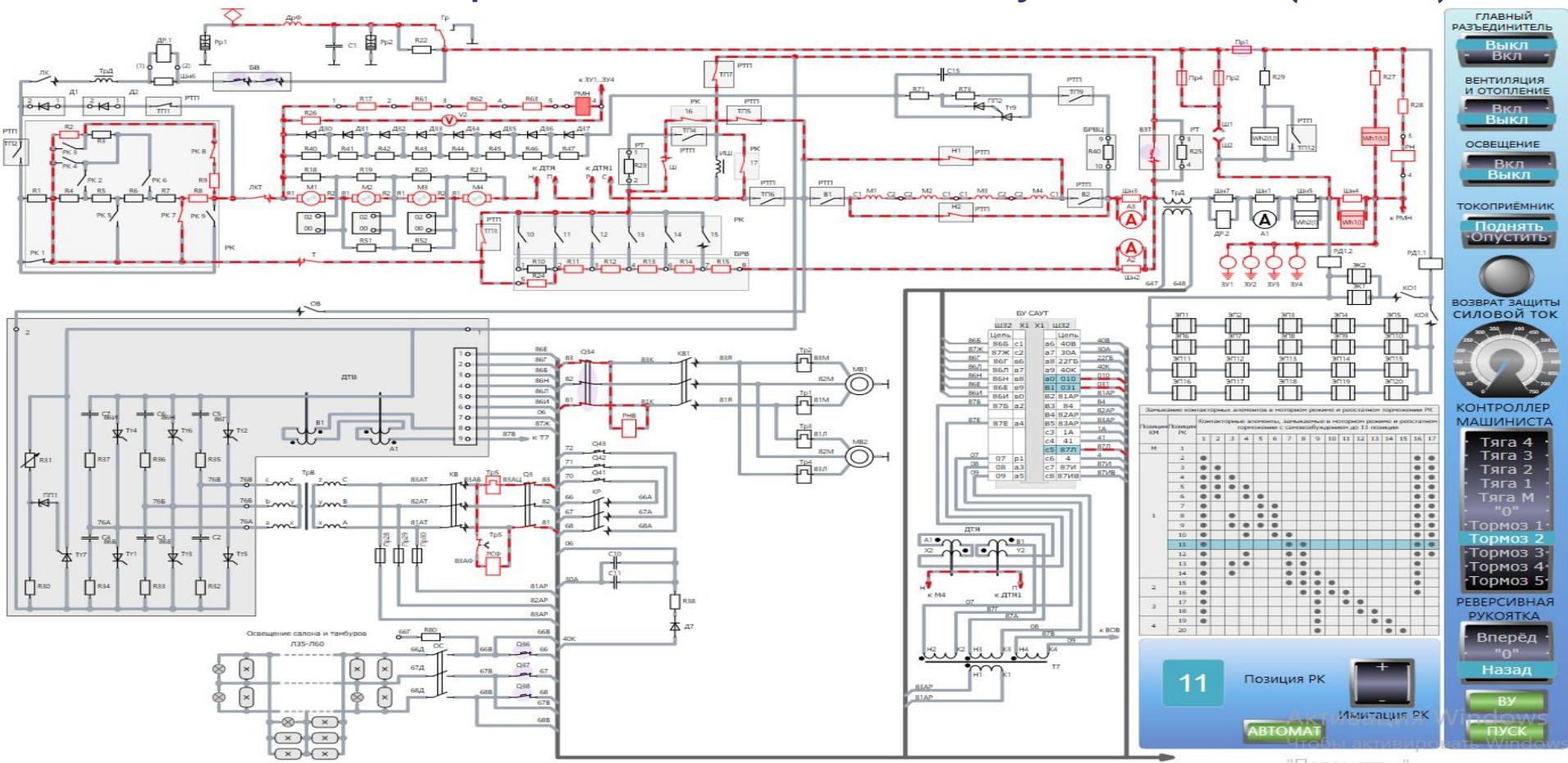Реостатное торможение с самовозбуждением (РК 11)



Работа схемы

Тяговые двигатели получают питание из контактной сети через токоприемник ПК и фильтр, состоящий из дросселя ДрФ и конденсатора С1 (он снижает радиопомехи, возникающие при работе электропоезда). Разрядники Рр1 и Рр2 защищают оборудование от грозовых и коммутационных перенапряжений. Аппарат Рр1 присоединен к раме токоприемника, Рр2 установлен после фильтра и срабатывает при мощных атмосферных разрядах, а также снимает остаточные перенапряжения с конденсатора С1. Разъединитель ГР служит для отключения силовых цепей тяговых двигателей от токоприемника и заземления силовой схемы во время осмотра или ремонта электропоезда под контактным проводом. В заземленном положении ножа через резистор R22 (102 кОм) разряжается конденсатор С1.

Быстродействующий выключатель БВ (ток уставки 650+65 А) предназначен для аварийных отключений тяговых двигателей при коротких замыканиях в режиме тяги. Режим электрического торможения контролируется аналогичным аппаратом — выключателем защиты торможения ВЗТ (ток срабатывания 600+20 А). Чувствительность срабатывания ВЗТ и БВ значительно повышается при воздействии на них дифференциальной защиты. Она состоит из дифференциального реле, имеющего две катушки ДР1 и ДР2, и дифференцирующего трансформатора ТрД. Реле ДР и трансформатор ТрД, установленные параллельно, дублируют друг друга. Реле ДР реагирует на разность токов в начале и конце силовой цепи, неизбежную при коротких замыканиях. Оно срабатывает при относительно медленном нарастании аварийного тока (при так называемых неполных коротких замыканиях). Разность токов, протекающих через катушки ДР1 и ДР2, составляет $50 \pm 15\text{А}$. При резком повышении аварийного тока срабатывает трансформатор ТрД и подобно реле ДР отключает аппараты ВЗТ и БВ. Можно сказать, что дифференциальная защита значительно снижает их уставки.

Цель рекуперации: через диоды Д1 и Д2 протекает ток рекуперации. Шунтирующая цепь: диоды Д30...Д37, тиристор Тт9, стабилитрон ПП2, резисторы R71, R73, емкость С15, контактор реверсивно-тормозного переключателя (РТП) ТП9 — действует кратковременно только при отключениях тяги. Она служит для уменьшения коммутационных перенапряжений на коллекторах двигателей и облегчения условий дугогашения контакторов ЛК и ЛКТ.

Работа схемы

Контакторы ЛК, ЛКТ, Т и Ш требуются для включения-отключения питания тяговых двигателей. Реверсивно-тормозной переключатель РТП предназначен для изменения направления движения (изменения направления тока в обмотках возбуждения), переключения цепей тяговых двигателей для перевода схемы из тяги в режим торможения.

С помощью пускотормозных резисторов R1...R9 регулируется ток тяговых двигателей в режимах тяги и электрического торможения. Резисторы R10...R15, R24 служат для регулирования тока при ослаблении возбуждения (при реостатном торможении с самовозбуждением они остаются включенными параллельно обмоткам двигателей).

Индуктивный шунт ИШ обеспечивает требуемое распределение тока между обмотками возбуждения и шунтирующей цепью при переходных процессах в режиме тяги (отрыв и последующее касание контактного провода полозом токоприемника и др.). При коротких замыканиях в режимах электрического торможения индуктивный шунт замедляет аварийное нарастание тока.

Для обогрева вагонов электропоезда применены калориферы ЭК1 и ЭК2, а также электропечи ЭП1-ЭП20. Система отопления прицепных (головных) вагонов и двигатели преобразователей получают питание от моторного вагона через межвагонные соединения Ш1, Ш2.

Для учета потребляемой энергии и ее отдачи при рекуперации установлены два счетчика Wh1 и Wh2. Вольтметр V2 измеряет напряжение на якорях тяговых двигателей и требуется для настройки системы электрического торможения. Амперметр A1 измеряет общий ток силовой цепи, A2 — ток шунтирующей цепи. Прибор A3 указывает ток якорей в режиме тяги (в режиме рекуперации — ток возбуждения).

Герконовые реле напряжения РН и реле максимального напряжения РМН предохраняют оборудование от пониженного и повышенного напряжений контактной сети. Высоковольтные цепи отопления защищены двухкатушечным дифференциальным реле (РД1.1, РД1.2). Цепи подачи высокого напряжения на прицепные вагоны, как и цепи отопления, контролируются высоковольтными предохранителями.

Тяговый режим электрической схемы

После приведения поезда в рабочее состояние восстанавливают защитные аппараты БВ и ВЗТ. При переводе реверсивной рукоятки в рабочее положение и установке штурвала контроллера машиниста в маневровое положение сначала разворачиваются оба кулачковых вала реверсивно-тормозного переключателя РТП. Вал реверсора поворачивается в положение, соответствующее положению реверсивной рукоятки, вал тормозного переключателя — в положение тяги, замыкая свои четные контакторы ТП2, ТП6 и т.д. (в режиме тяги замыкается также один нечетный контактор ТП9). После установки данных аппаратов в требуемое положение включаются линейные контакторы ЛК и ЛКТ, и поезд приходит в движение. При этом его скорость минимальна, так как в цепь тяговых двигателей полностью введены пусковые резисторы (R1, R4...R8). Все реостатные контроллеры находятся на первых позициях, т.е. собран маневровый режим. Скорость поезда начинает возрастать после перевода штурвала контроллера в положение 1. На электронный блок реле ускорения БРУ по проводам 603 — 638 поступает низковольтный сигнал от датчика ДТЯ1, пропорциональный силовому току. В зависимости от заданной машинистом уставки тока на БРУ по проводам 33 — 34 подается также сигнал с пульта управления. Кулачковый вал реостатного контроллера на каждом вагоне под контролем БРУ поворачивается с одной позиции на другую, выводя пусковые резисторы из цепи тяговых двигателей. Это вызвано тем, что в процессе увеличения скорости и уменьшения тока якорей надобность в пусковых резисторах постепенно отпадает.

Силовые контакторы реостатного контроллера РК1...17 при его переходе с позиций на позицию замыкаются в соответствии с диаграммой. В положении 1 штурвала контроллера машиниста РК достигает позиции 14 и останавливается. Пусковые резисторы полностью выведены, они закорочены контактором 9. Тяговые двигатели могут длительно работать на безреостатной характеристике при полном возбуждении.

Для дальнейшего увеличения скорости поезда штурвал контроллера устанавливают в положение 2. Кулачковый вал РК поворачивается на позиции 15, 16. Включаются контакторы III, 10 и 11, подсоединяя параллельно обмоткам возбуждения шунтирующую цепь: индуктивный шунт ИШ, контактор III, резисторы R10...R15. Теперь часть тока, протекавшего через обмотки возбуждения, ответвляется в указанную цепь, создавая так называемое ослабление возбуждения. Такой процесс приводит к увеличению тока якорей, возрастанию мощности, потребляемой из контактной сети, силы тяги и, следовательно, скорости поезда.

Тяговый режим электрической схемы

После перевода штурвала контроллера в положения 3 и 4 происходит аналогичный ступенчатый вывод резисторов R11...R14. Так, в положении 3 РК доходит до позиции 18, выводя R11 и R12, в положении 4 - до последней, 20-й позиции, выводя R13 и R14. Уменьшение сопротивления шунтирующей цепи приводит к максимальному ослаблению возбуждения тяговых двигателей и выходу на естественную характеристику. Скорость электропоезда достигает наибольшего значения.

При сбросе штурвала контроллера на нуль из ходовых положений 2...4 тяга отключается в два приема: контактор Ш размыкается сразу, а контакторы ЛК и ЛКТ — с некоторой задержкой, равной примерно 1,2 с. Отключение Ш вызывает увеличение возбуждения двигателей до нормального и снижение тока якорей. Уменьшившийся ток окончательно разрывают ЛК и ЛКТ. Тем самым облегчается дугогашение контакторов, улучшаются потенциальные условия на коллекторах тяговых двигателей. Погасить мощную электрическую дугу помогает также контур из диодов Д30...Д37. Поскольку обмотки возбуждения двигателей имеют большую индуктивность, в момент отключения цепи возникают достаточно опасные перенапряжения. За счет электродвижущей силы (э.д.с.) самоиндукции напряжение на резисторах делителя R71, R73 повышается до уровня, при котором открывается стабилитрон ПП2. Подается сигнал на управляющий электрод тиристора Тт9, и он открывается. Токи самоиндукции могут замыкаться по кратчайшему контуру, не попадая на линейные контакторы: обмотки возбуждения (кратковременный, но очень мощный источник тока), контактор тормозного переключателя ТП9, тиристор Тт9, диоды Д30...Д37, якоря двигателей, обмотки возбуждения. После окончания переходного процесса, когда токи самоиндукции исчезли, тиристор закрывается. Контактор ТП9 размыкается, отключая ставший уже ненужным защитный контур. Иными словами, эта цепь работает кратковременно в момент отключения тяги. Заметим, что на поездах последних выпусков в указанную цепь введен резистор 2,4 Ом для ограничения времени спадания тока.

Тормозной режим электрической схемы

Для работы тяговых двигателей в тормозном режиме в силовой схеме имеется следующее оборудование: статический управляемый тиристорный преобразователь (тиристорный мост) Тт1...Тт6. Он предназначен для питания обмоток возбуждения тяговых двигателей в режиме электрического торможения с независимым возбуждением. (Обмотки возбуждения отсоединяются от якорей и запитываются от тиристорного моста.); контактор обмоток возбуждения (ОВ), подключающий обмотки к тиристорному мосту; контактор возбуждения (КВ), подающий трехфазное переменное напряжение 220В от генератора через трансформатор на тиристорный мост; трансформатор возбуждения (ТрВ), обеспечивающий гальваническую развязку питающей и высоковольтной цепей и необходимое понижение переменного напряжения; быстродействующий защитный выключатель (ВЗТ), выполняющий те же функции, что и БВ в режиме тяги. Тормозной переключатель при отключении тяги каждый раз автоматически устанавливается в тормозное положение (замыкаются его нечетные контакторы). Сбор схемы начинается после установки штурвала контроллера машиниста в тормозное положение. При этом включаются контакторы КВ, ОВ, ЛК, ЛКТ и Ш. Ток возбуждения тяговых двигателей регулируется электронным блоком системы автоматического управления торможением САУТ, который воздействует на тиристорный мост Тт1...Тт6. Переменное напряжение, поданное на мост контактором КВ, выпрямляется и плавно увеличивается от нуля до максимального значения. Обмотки возбуждения двигателей отсоединяются от якорей контактором ТП6 и присоединяются к тиристорному мосту контактором ОВ. Поэтому ток протекает по цепи: плюсовой выход тиристорного моста, контактор ОВ, контакт реверсивного переключателя В1, обмотки возбуждения, контакт реверсивного переключателя В2, шунт амперметра А3, контакт ВЗТ, датчик тока возбуждения ДТВ, минусовой выход тиристорного преобразователя. Ток рекуперации протекает по цепи: рельсы, заземляющее устройство ЗУ, шунт амперметра А1, катушка дифференциального реле ДР2, трансформатор ТрД, контакт ВЗТ, индуктивный шунт ИШ, датчики тока якорей ДТЯ1 и ДТЯ2, якоря М4...М1, контактор ЛКТ, контактор тормозного переключателя ТП1, блок диодов Д2, Д1, контактор ЛК, трансформатор ТрД, катушка реле ДР1, контакты БВ, разъединитель ГР, дроссель ДрФ, токоприемник, контактная сеть.

Тормозной режим электрической схемы

Таким образом, тяговые двигатели последовательного возбуждения стали генераторами с независимым возбуждением. Электропоезд начинает отдавать электрическую энергию в контактную сеть, создавая при этом тормозной момент. Частота вращения якорей снижается. Одновременно уменьшается напряжение, вырабатываемое генераторами (тяговыми двигателями), а значит, и ток рекуперации. Если не принять мер, то с уменьшением тока будет снижаться и тормозной момент, электрические тормоза начнут «отпускать». Чтобы этого не происходило, блок САУТ, воздействуя на тиристоры моста Тт1...Тт6, увеличивает ток в обмотках возбуждения. Несмотря на уменьшение скорости электропоезда, ток якорей автоматически поддерживается на строго определенном уровне (тормоза «не отпускают»).

Тормозной эффект и ток якорей зависят от положения штурвала контроллера машиниста: в положении 3Т ток достигает 350А, в положении 2Т — 250А, в положении 1Т — 100А. Скорость поезда продолжает снижаться, ток возбуждения увеличивается и достигает своего максимального значения 250А при скорости примерно 50...45км/ч. Рекуперативное торможение становится неэффективным, и схема переключается на реостатное торможение с самовозбуждением: блок САУТ посредством специального реле в схеме управления включает контактор Т и переводит реостатный контроллер на вторую позицию. Включается контактор РК16 и в обход разомкнутого контактора ТП6 присоединяет обмотки возбуждения к якорям. Тормозной ток тяговых двигателей замыкается по следующей цепи: якоря М4...М1, контактор ЛКТ, пуско-тормозные резисторы R8...R4, контактор Т, контактор тормозного переключателя ТП3, контактор Ш, контактор реостатного контроллера 16, контактор тормозного переключателя ТП5, контакт реверсивного переключателя В1, обмотки возбуждения, контакт реверсора В2, шунт амперметра А3, контакт В3Т, контактор тормозного переключателя ТП7, контактор реостатного контроллера 17, закорачивающий индуктивный шунт, датчики тока ДТЯ1, ДТЯ, якоря двигателей. Параллельно обмоткам возбуждения подсоединены резисторы R24, R11...R15. В режиме торможения с самовозбуждением, когда обмотки двигателей запитываются от собственных якорей, вступает в работу блок БРУ. Он начинает переключать реостатный контроллер до позиции 11. Как и в режиме тяги, из цепи двигателей выводятся пуско-тормозные резисторы R8...R4, регулирующие тормозной ток. При вращении РК отключаются контакторы ОВ, КВ, ЛК. Блок САУТ также исключается из работы, т.е. разбираются контур независимого возбуждения и контур тока рекуперации.

Тормозной режим электрической схемы


На позиции 11 при скорости 10...12км/ч тормозной эффект совсем мал. В тормозные цилиндры автоматически подается сжатый воздух для остановки поезда. Торможение закончено, штурвал контроллера переводят в нулевое положение. Из тормозных цилиндров выпускается воздух. Реостатные контроллеры возвращаются в исходную первую позицию, схема готова к повторному пуску.


Если торможение прекращается до остановки поезда, тормозная схема всегда начинает разбираться с размыкания контактора Ш. Так, при отключении тормоза на большой скорости (при торможении с независимым возбуждением) на блок САУТ подается соответствующий сигнал. Блок, снижая свою уставку до нуля, исключается из работы и снимает возбуждение с обмоток двигателей. При этом уменьшается ток якорей, и с задержкой по времени отключаются контакторы ЛК и ЛКТ. В случаях прекращения торможения на малой скорости (при торможении с самовозбуждением) вначале также отключается контактор Ш. В цепь якорей вводится резистор R23 (4 Ом), что снижает ток и облегчает дугогашение контакторов Т и ЛКТ. Как упоминалось ранее, для защиты оборудования от коротких замыканий в режиме электрического торможения в цепи якорей со стороны «земли» включен выключатель защиты торможения (ВЗТ). Он срабатывает при резком возрастании тока в конкретной цепи в случае переброса на «землю». Тем самым разрываются контур заземления и цепь возбуждения тяговых двигателей. Схема выполнена таким образом, что при рекуперации и реостатном торможении с независимым возбуждением через ВЗТ проходит суммарный ток якорей и ток возбуждения двигателей. Если в этих режимах произойдет короткое замыкание (оно наиболее опасно из-за высоких напряжений на двигателях), сработает выключатель ВЗТ. Часть аварийного тока будет протекать через обмотки встречно току возбуждения. Это приведет к интенсивному размагничиванию двигателей и снижению напряжения на их якорях.

Путь тока короткого замыкания


Проследим по схеме путь тока короткого замыкания: якорь неисправного двигателя, место пробоя, «земля», заземляющее устройство ЗУ, обмотки возбуждения, контактор ОВ, тиристор Тт7, датчик возбуждения ДТВ, контакты тормозного переключателя ТП7, индуктивный шунт ИШ, якоря двигателей. Чтобы направление тока в обмотках изменилось, в момент отключения ВЗТ должен открыться тиристор защиты Тт7, который нормально закрыт. Значительное повышение напряжения на резисторах R30, R31 при отключении ВЗТ приводит к открытию стабилитрона ПП1 и отпиранию тиристора Тт7. Уставка на отпирание Тт7 должна быть больше максимального напряжения моста Тт1...Тт6. В противном случае возможны ложные отпирания тиристора, закорачивание моста и срабатывание защиты преобразователя (реле защиты РЗПЗ). Чтобы облегчить и ускорить разрыв дуги, параллельно контактам ВЗТ установлены защитные резисторы R25 (8 Ом). Они снижают перенапряжения при разрыве силовой цепи. В режиме торможения с независимым возбуждением в цепь якорей двигателей вводится индуктивный шунт ИШ. Он способствует уменьшению скорости нарастания тока короткого замыкания. В режиме самовозбуждения индуктивный шунт закорачивается контактором 17, так как в цепи якорей появляется собственная индуктивность (обмотки возбуждения).

Работа схемы моторного вагона ЭП2Д

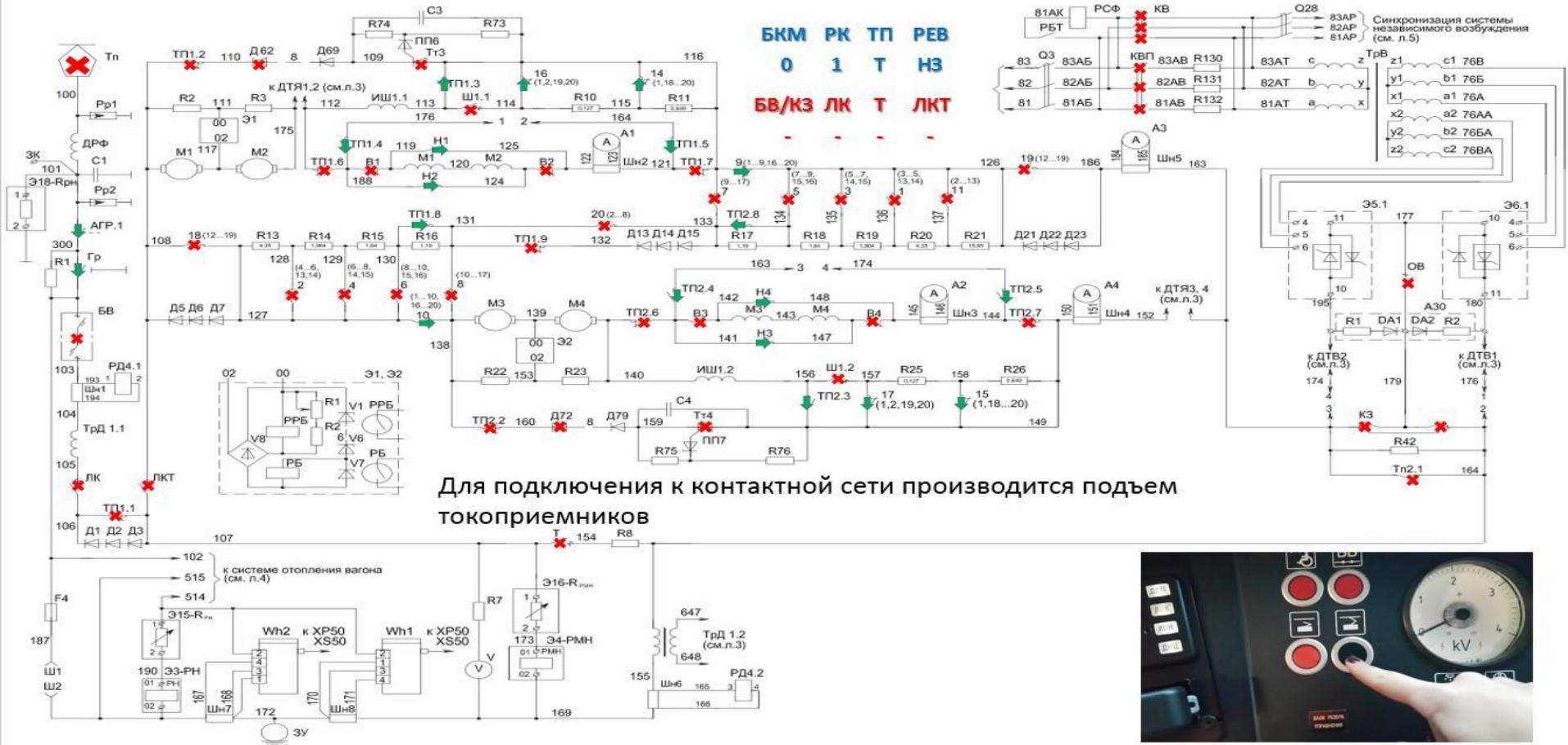

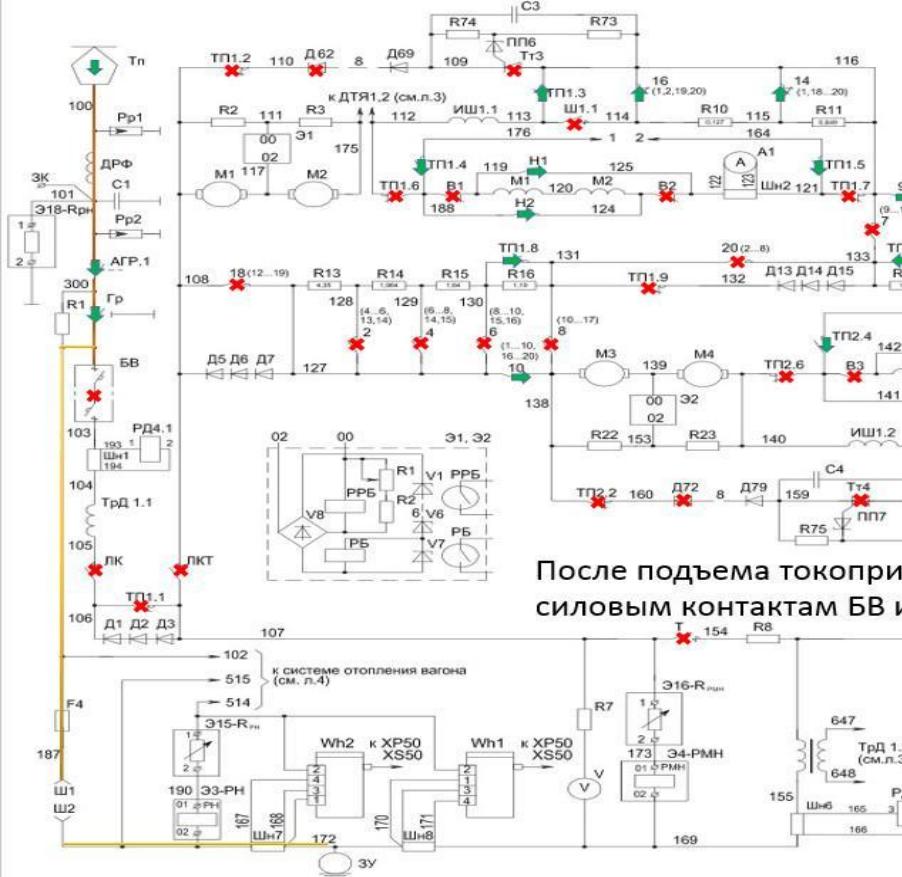


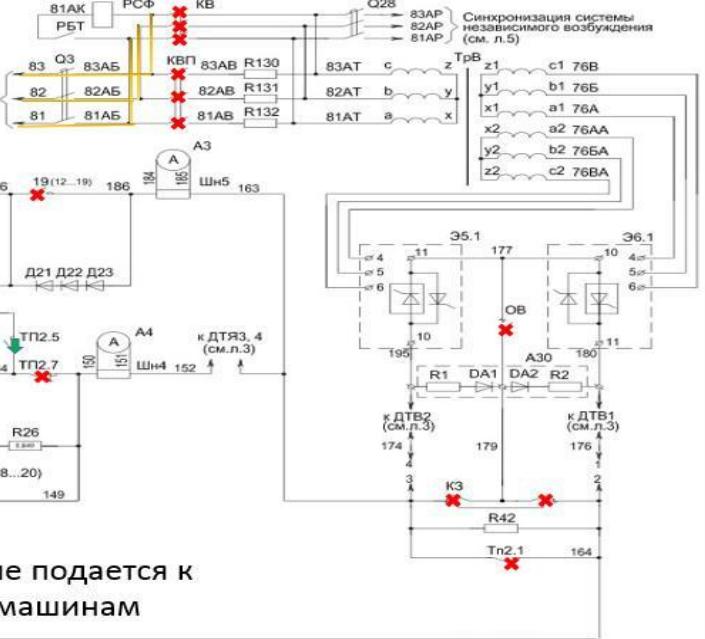**БКМ РК ТП РЕВ
0 1 Т НЗ
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ**




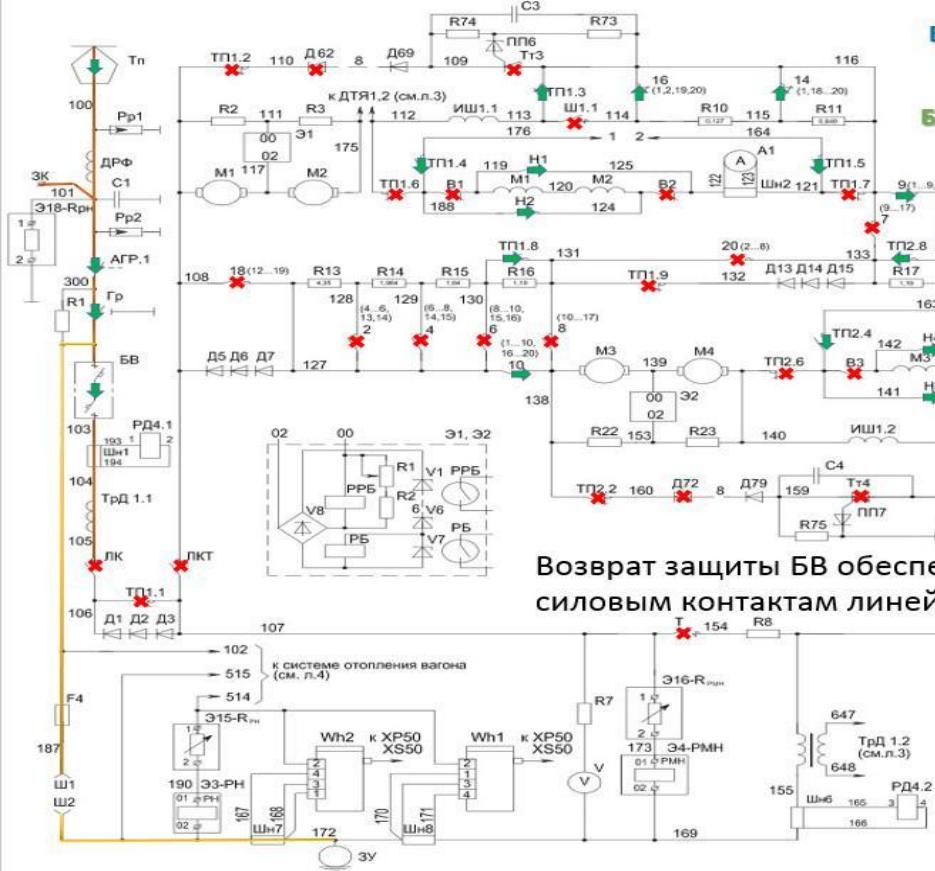После подъема токоприемников напряжение подается к
СИЛОВЫМ КОНТАКТАМ БВ и вспомогательным машинам






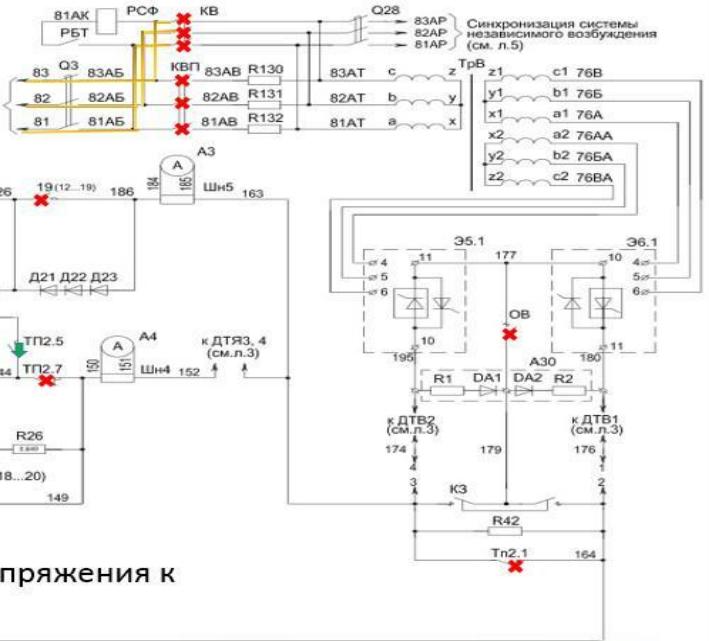**БКМ РК ТП РЕВ
0 1 Т НЗ
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ**




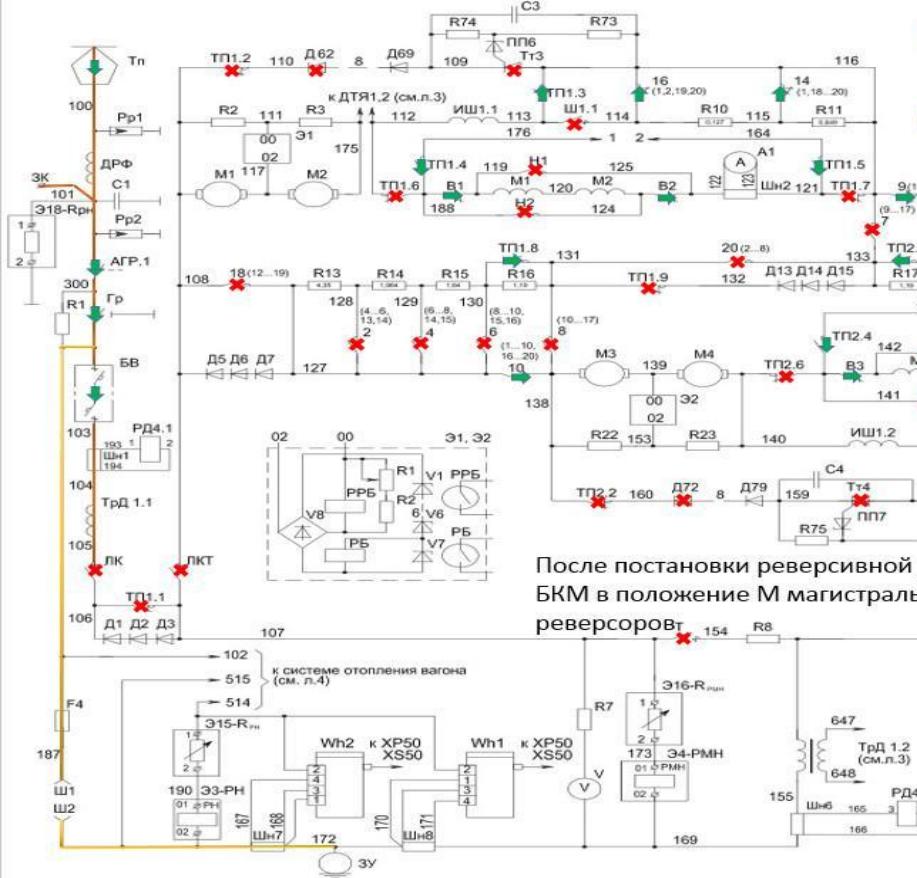Возврат защиты БВ обеспечивает подачу напряжения к силовым контактам линейного контактора






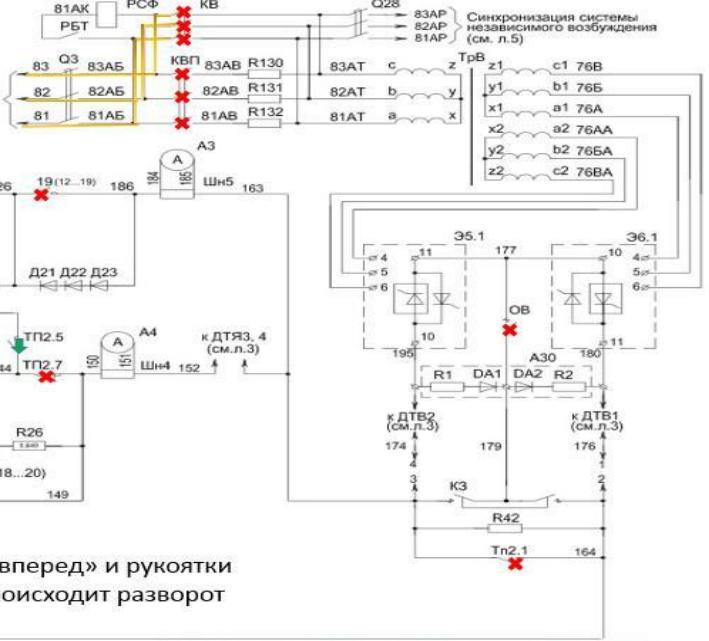**БКМ РК ТП РЕВ
М 1 Т ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ**



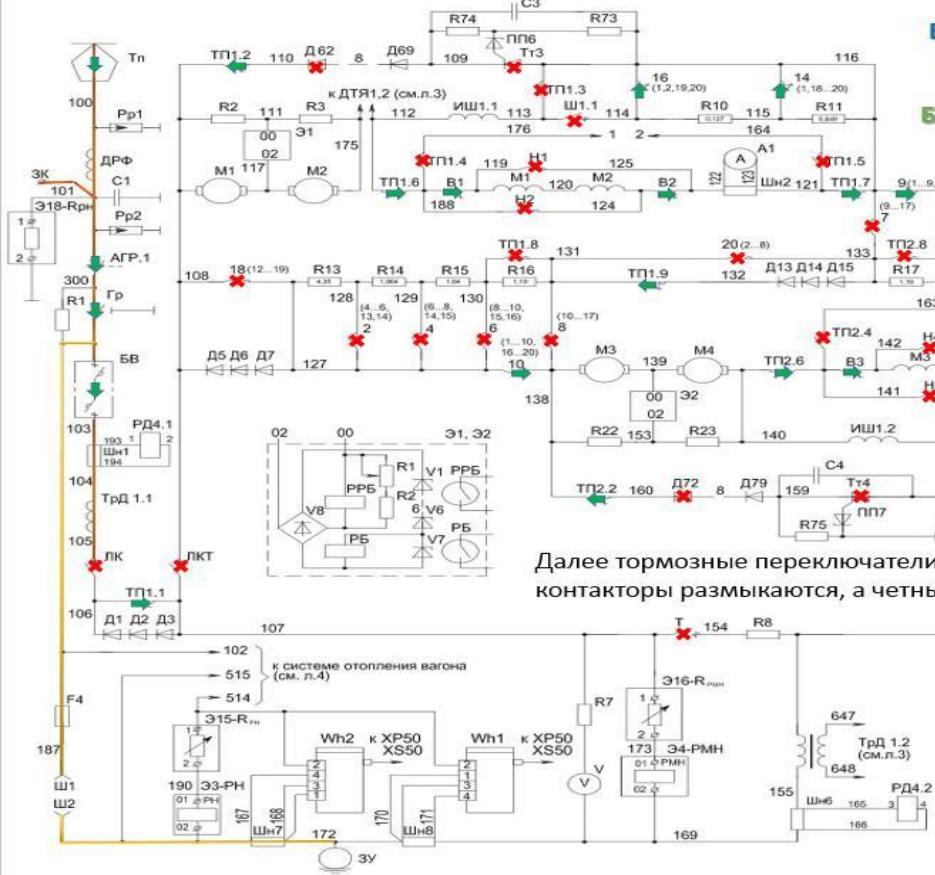После постановки реверсивной рукоятки в положение «вперед» и рукоятки БКМ в положение М магистральные провода 2 и 11 и происходит разворот реверсоров






**БКМ РК ТП РЕВ
М 1 М ВП
БВ/КЗ ЛКТ ЛКТ**


+

-


-

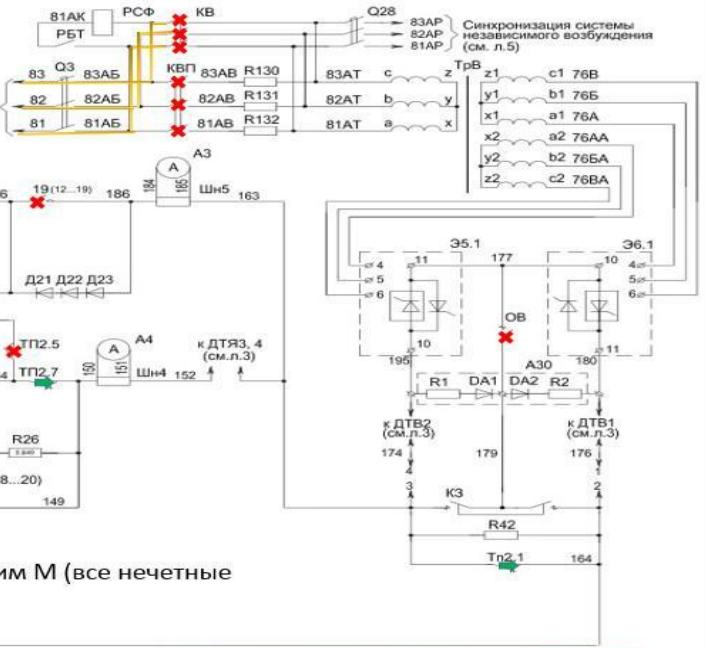
Далее тормозные переключатели переключаются в режим М (все нечетные контактёры размыкаются, а четные замыкаются)



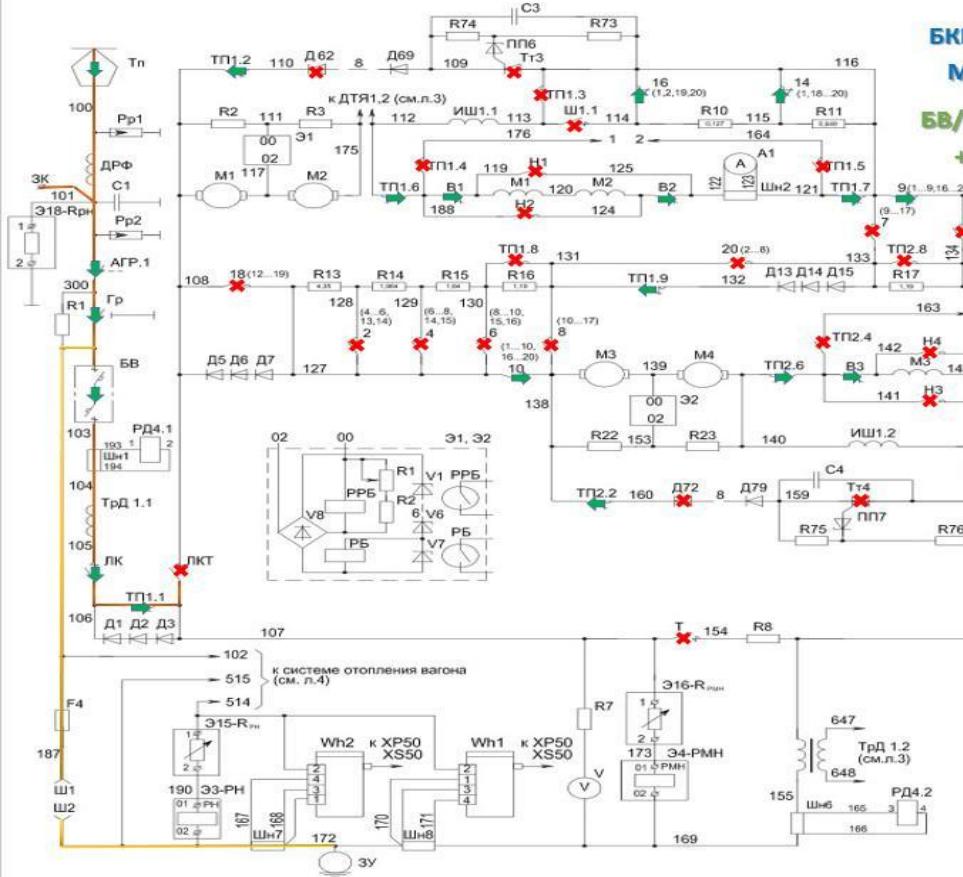



БКМ РК ТП РЕВ
М 1 М ВП

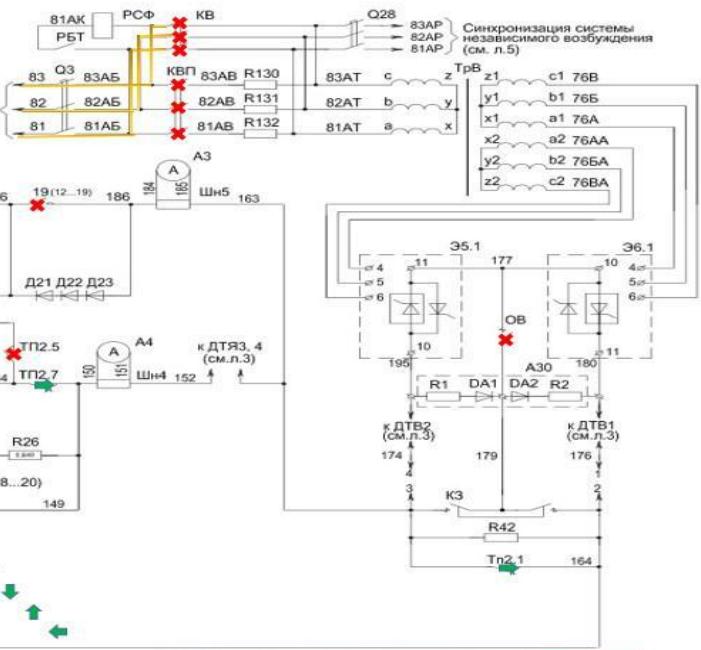

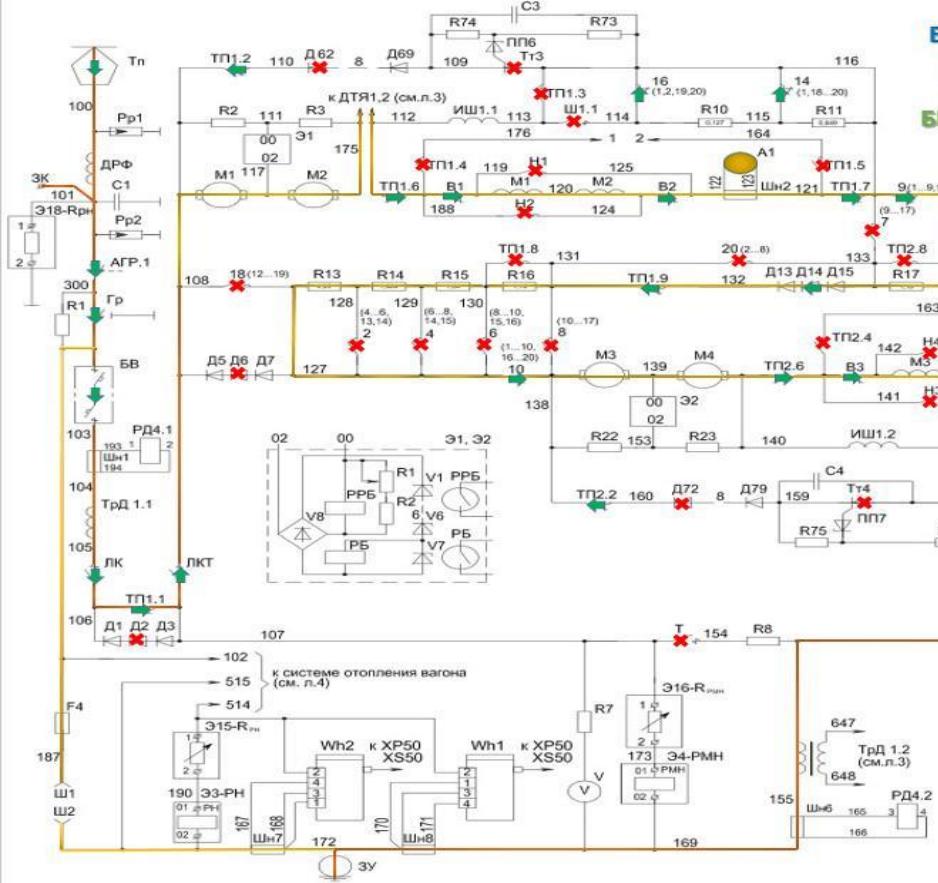


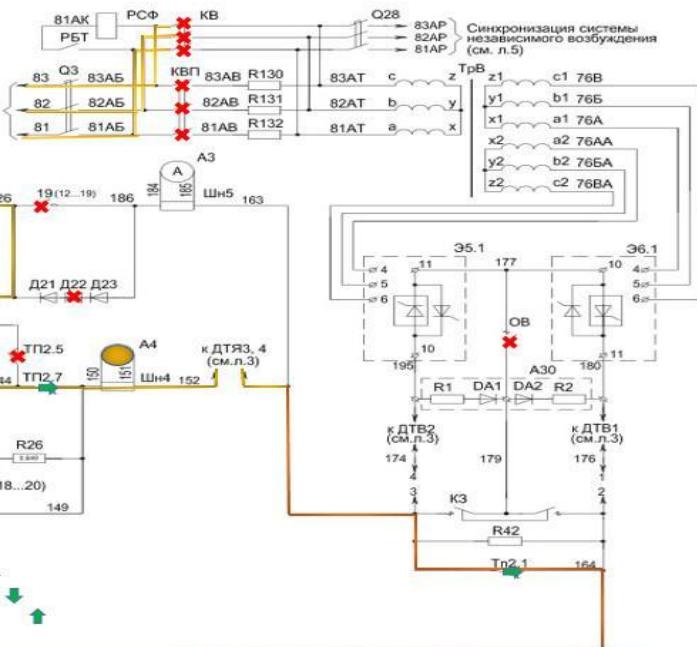
**БКМ РК ТП РЕВ
М 1 М ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ**




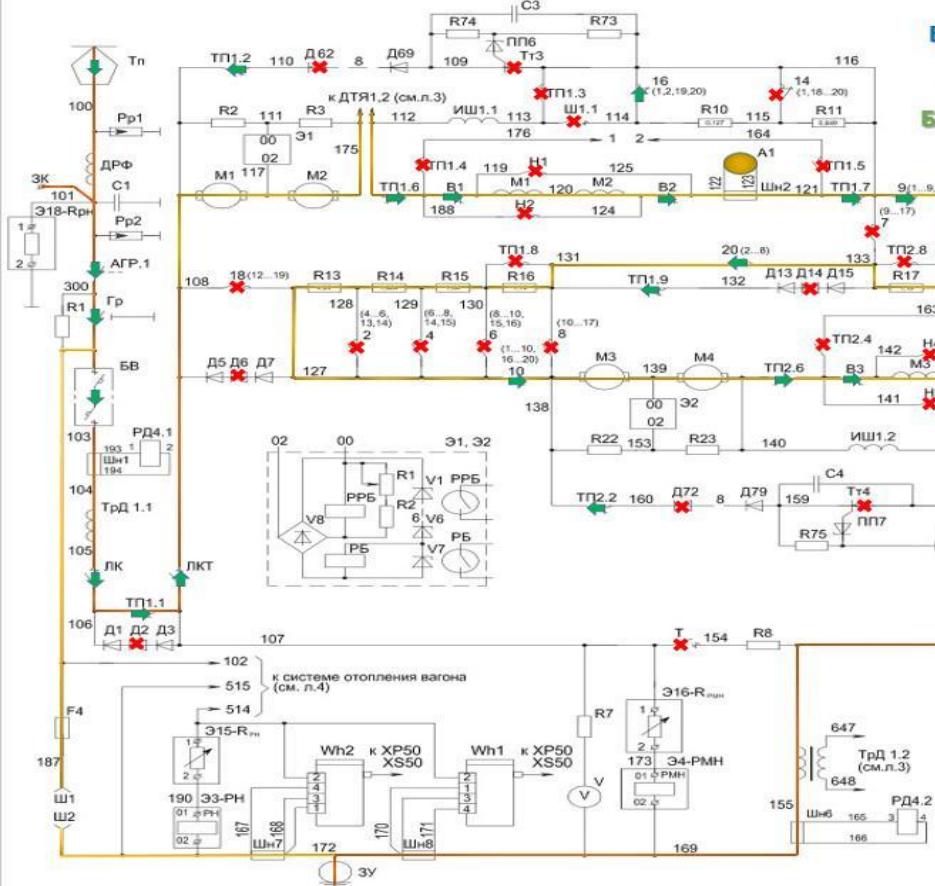

БКМ РК ТП РЕВ
1 2 М ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ

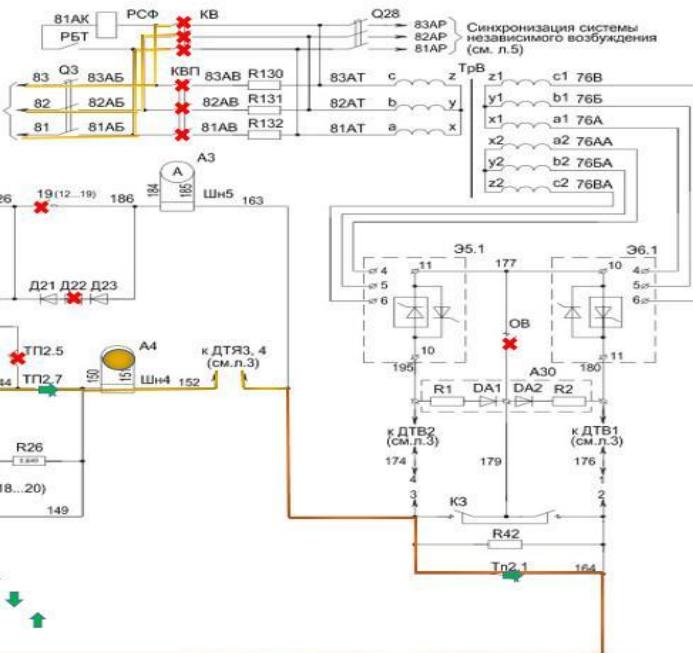


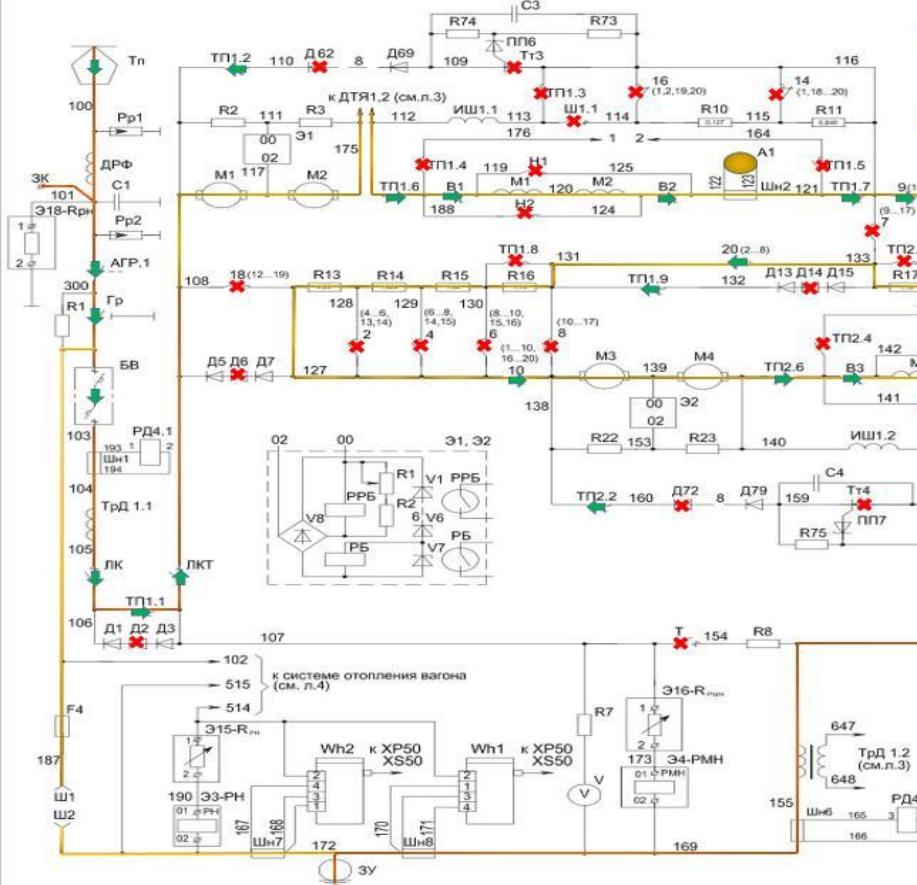


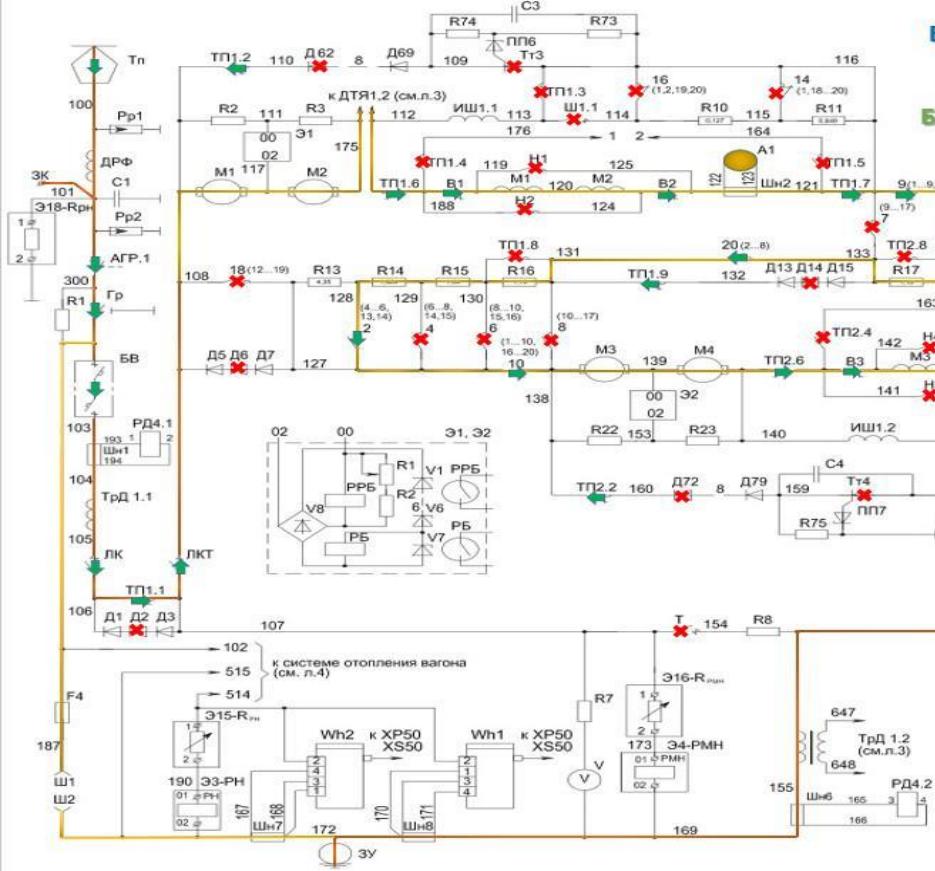


**БКМ РК ТП РЕВ
1 4 М ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ**


+ + - +

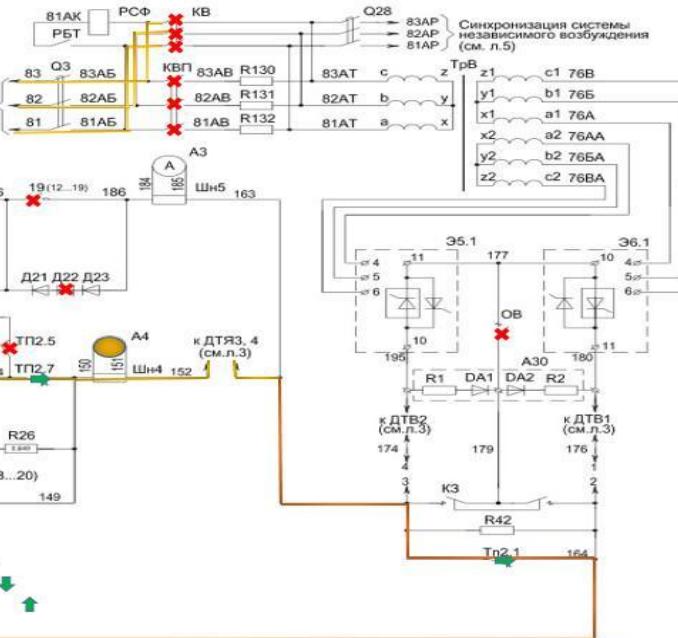

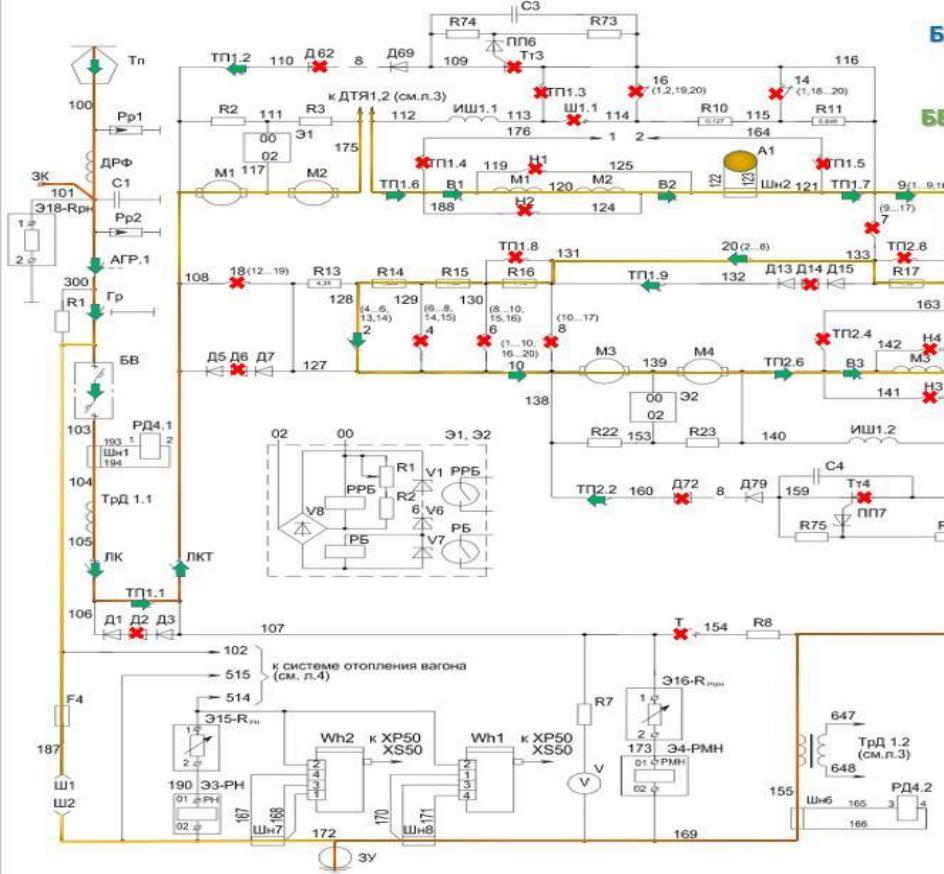



БКМ РК ТП РЕВ
1 5 М ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ

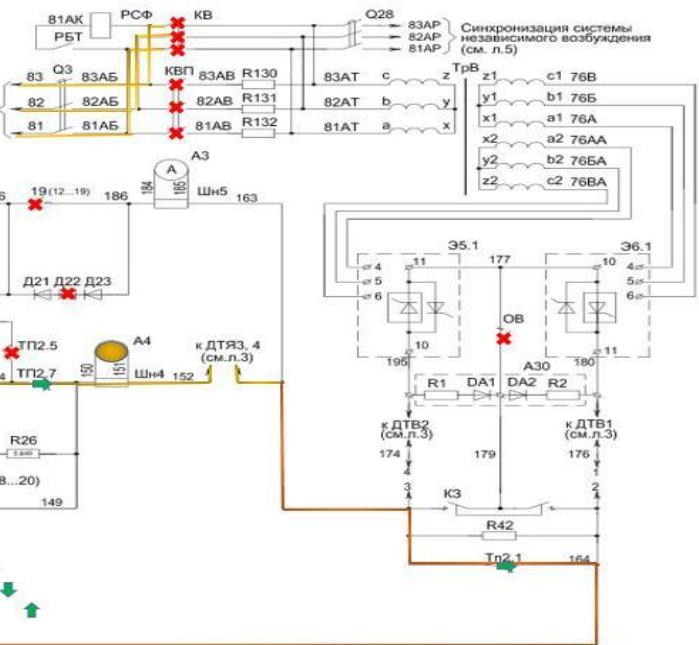

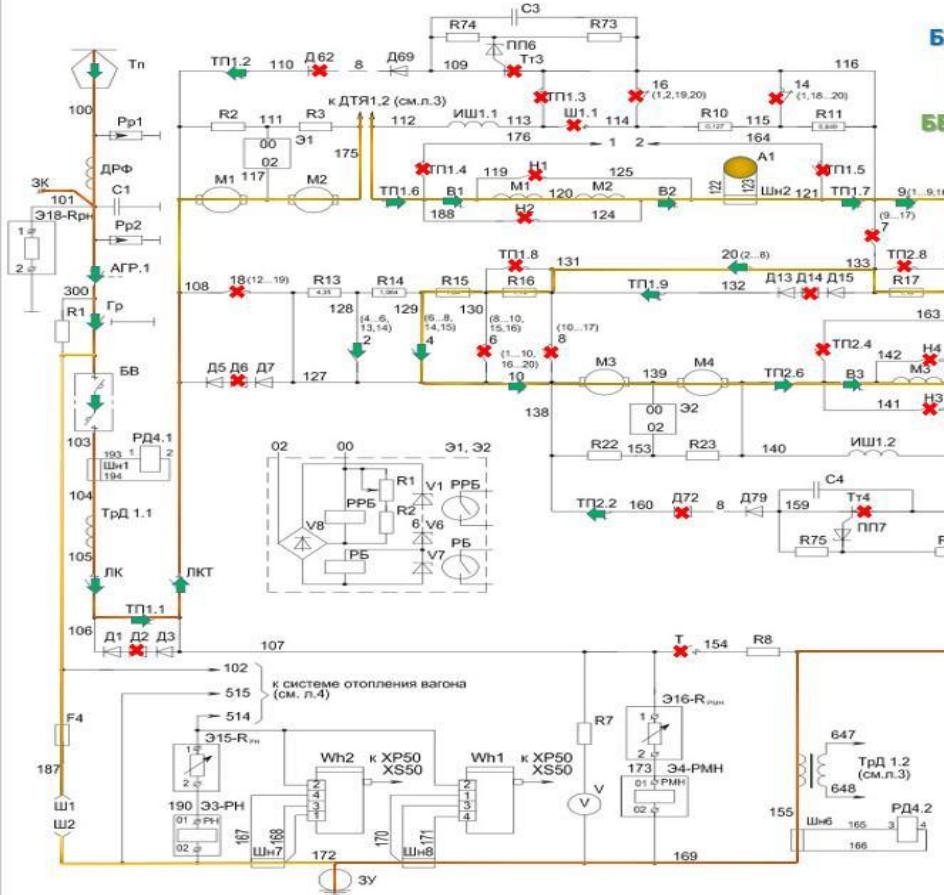




БКМ РК ТП РЕВ
1 6 М ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ

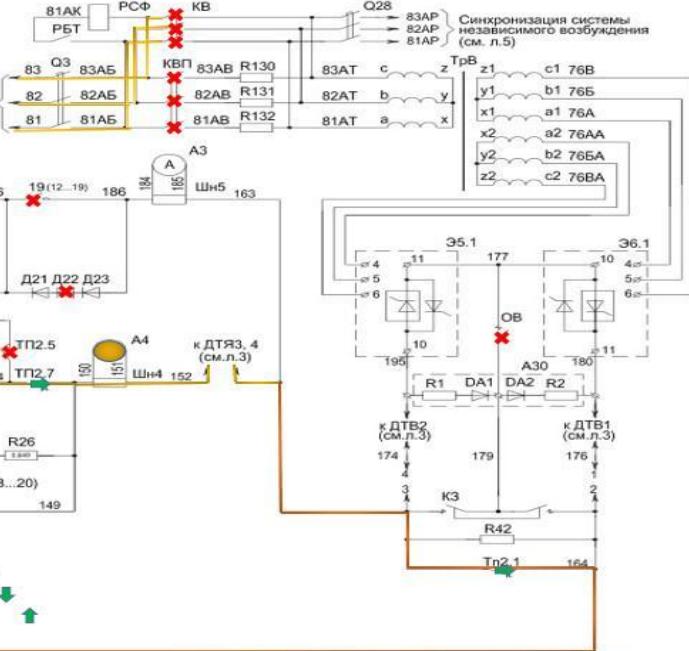


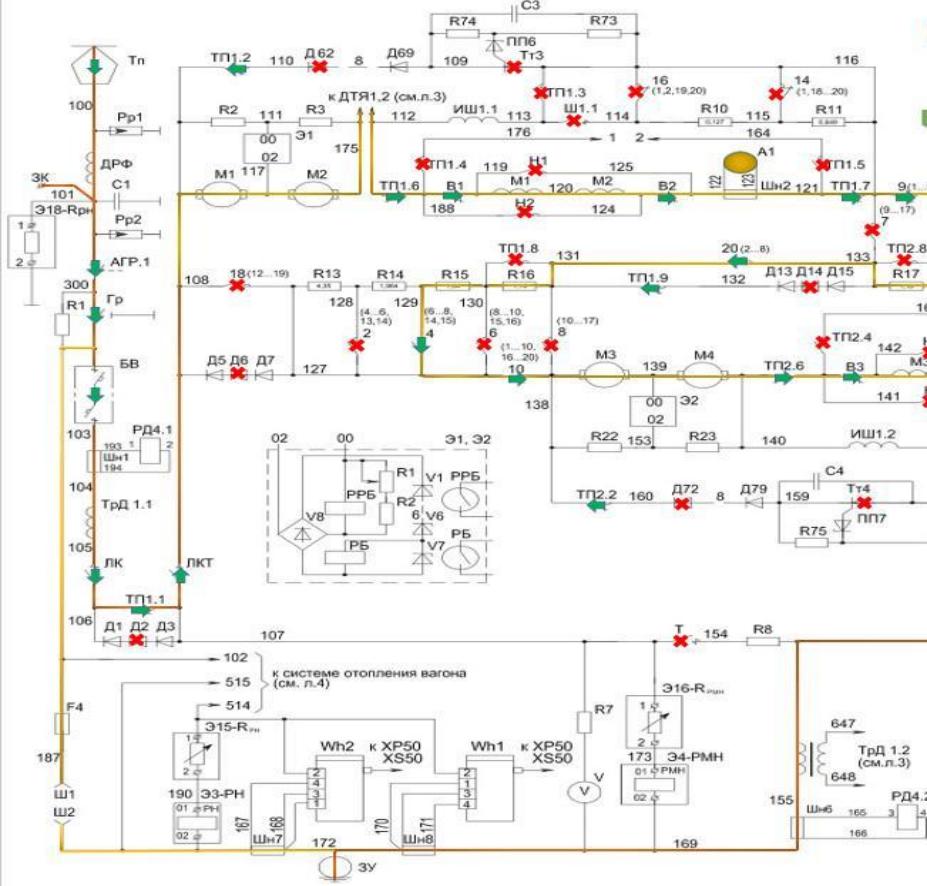

БКМ РК ТП РЕВ
1 7 М ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ

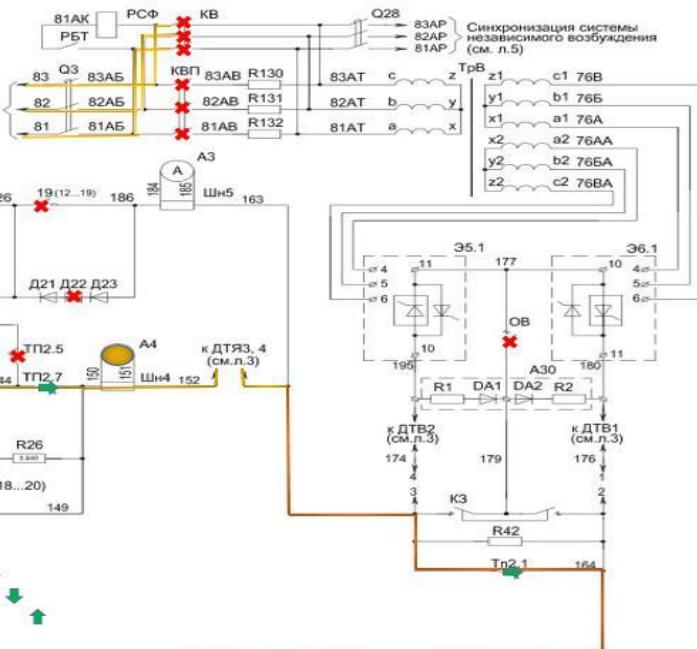


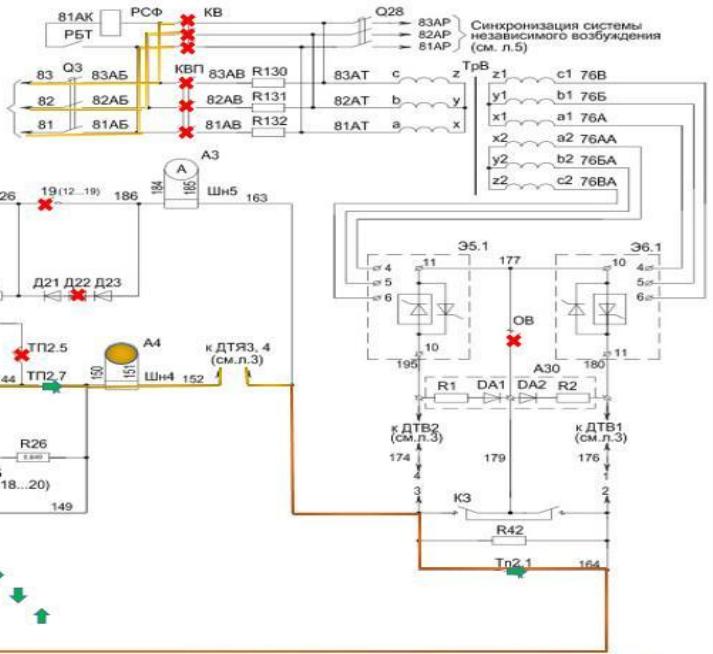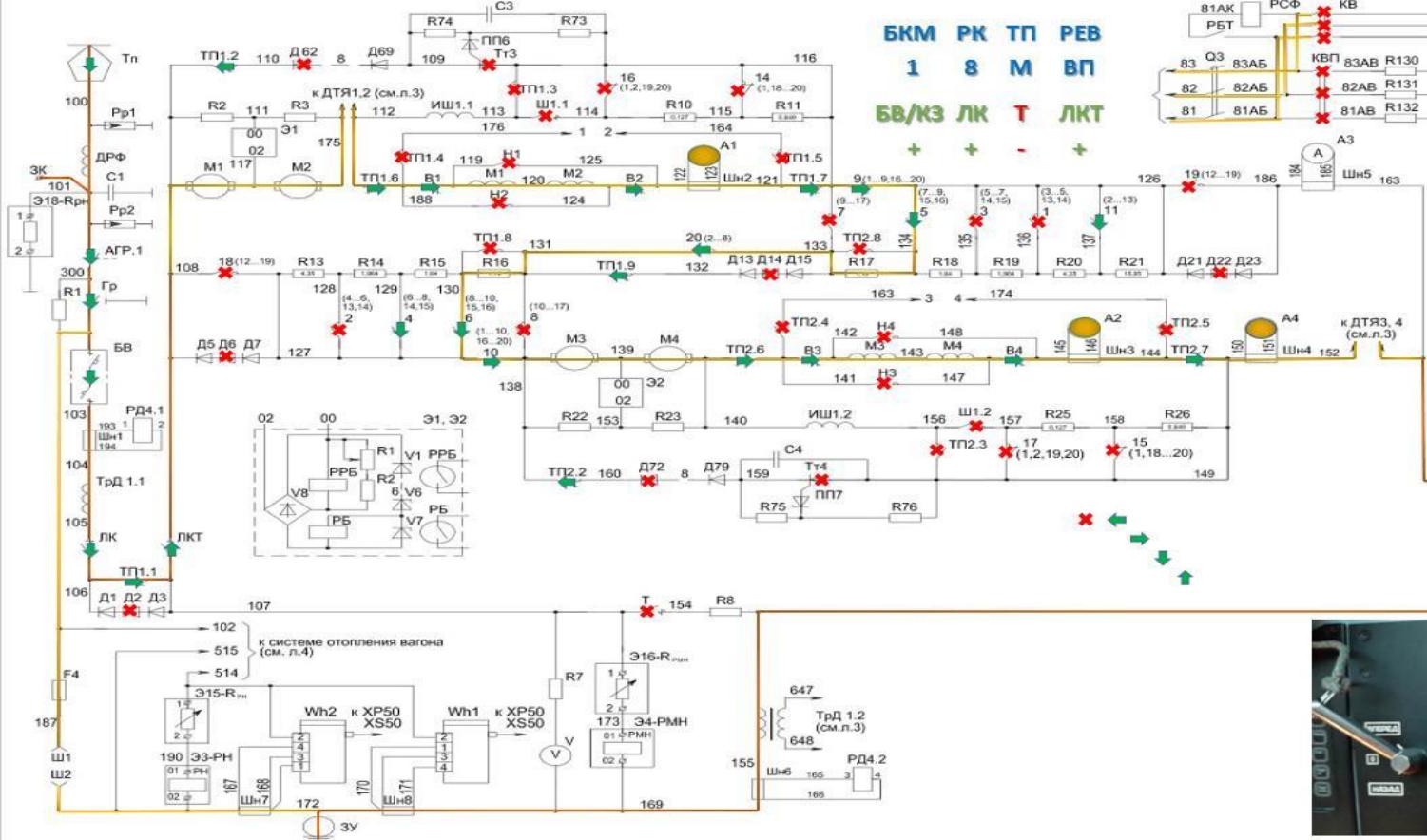


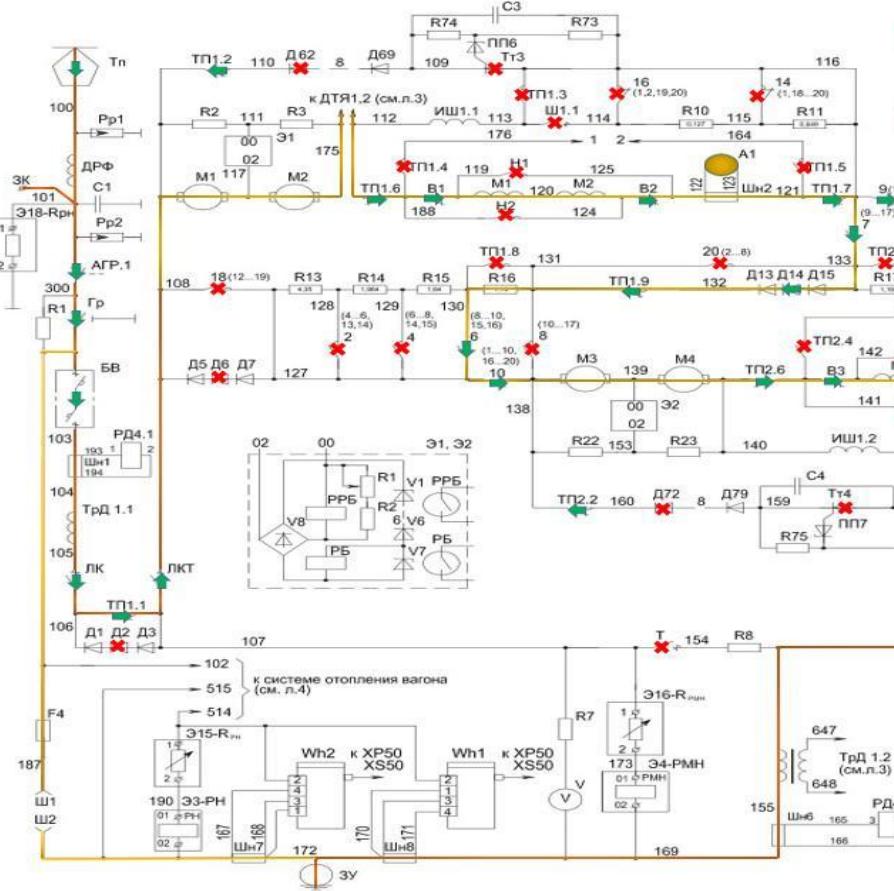


БКМ РК ТП РЕВ
1 9 М ВР
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ


+ + - +


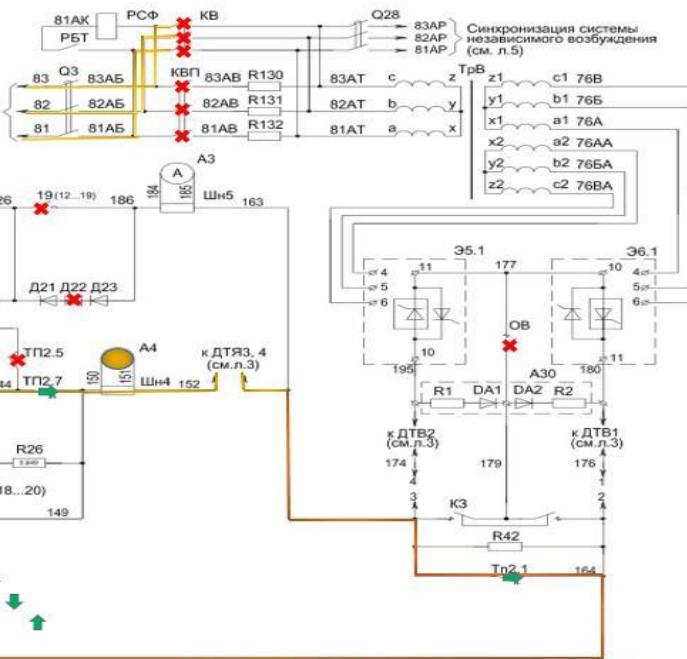


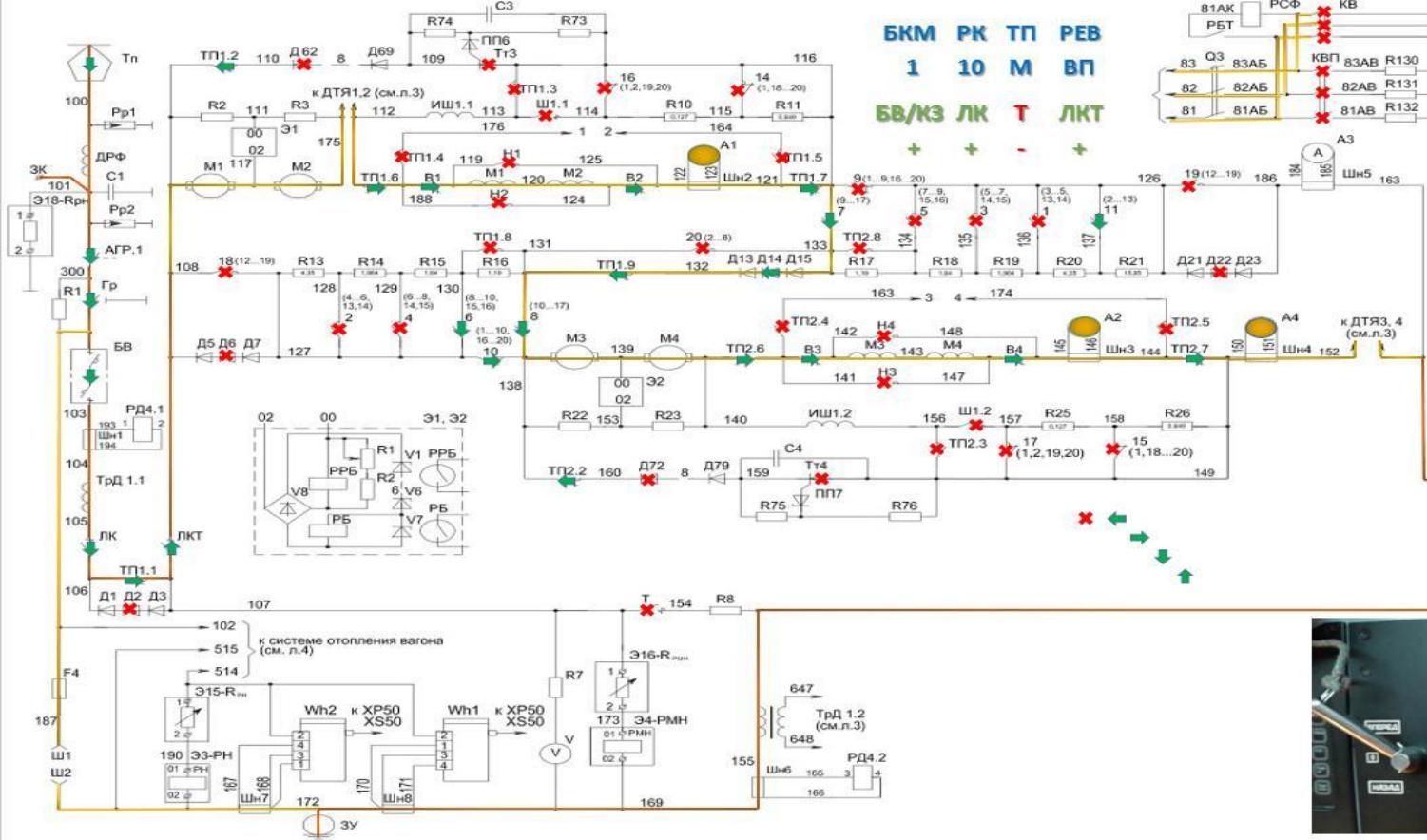


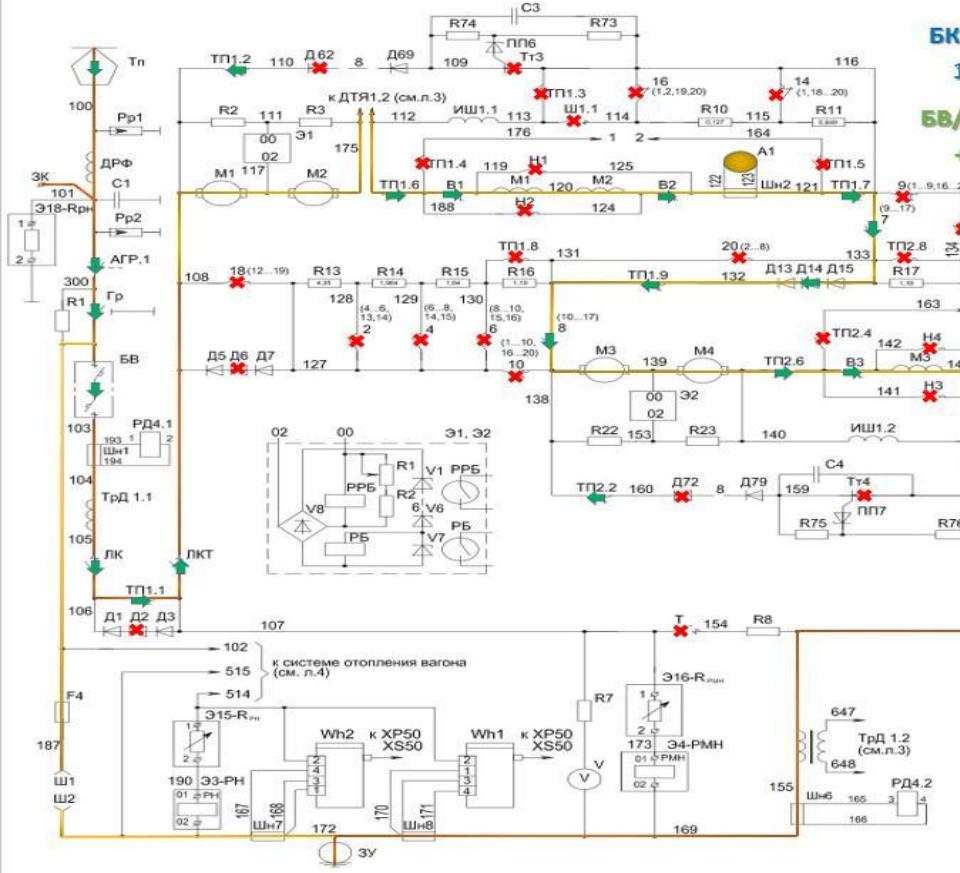

БКМ РК ТП РЕВ
1 11 М ВП
БВ/КЭ ЛК Т ЛКТ

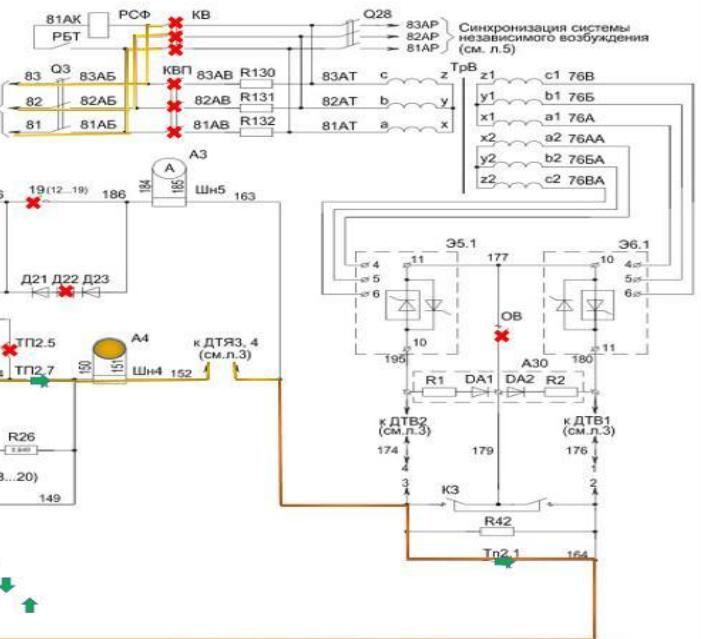

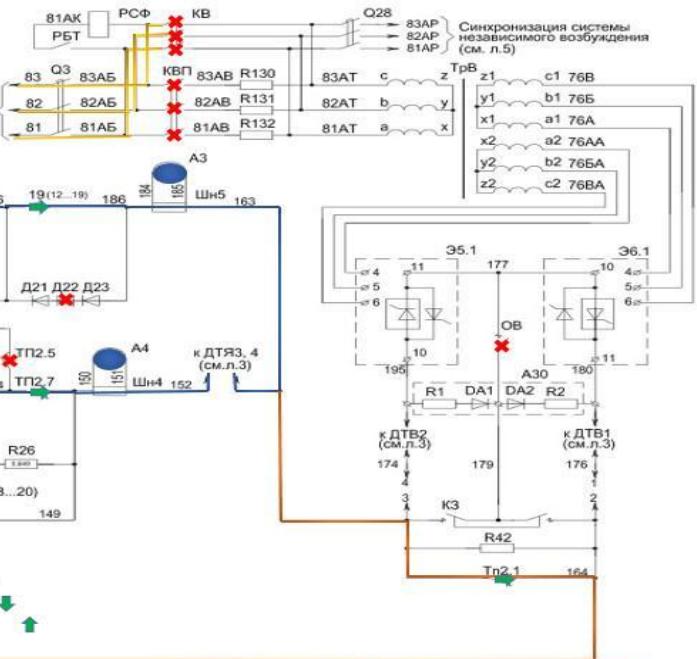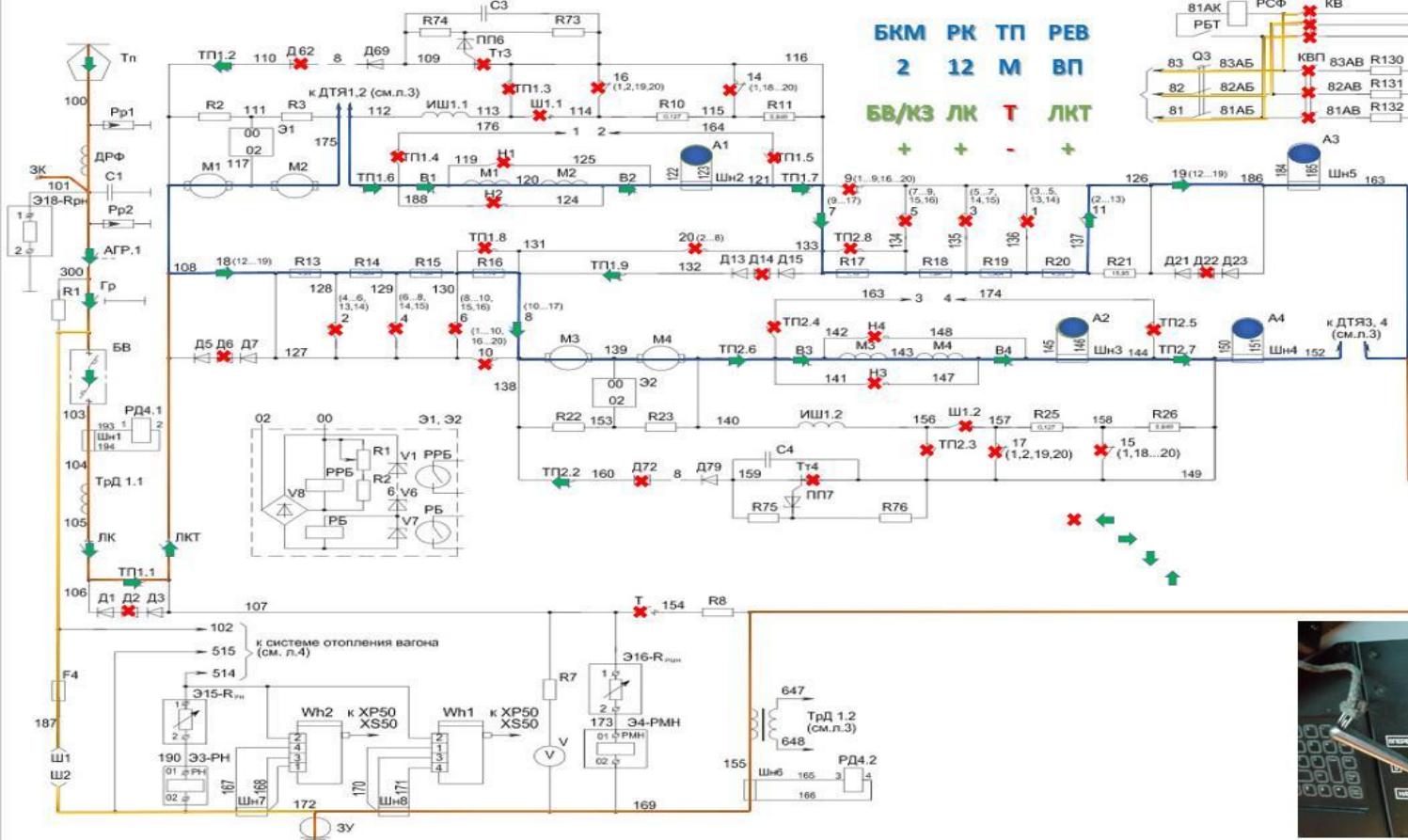

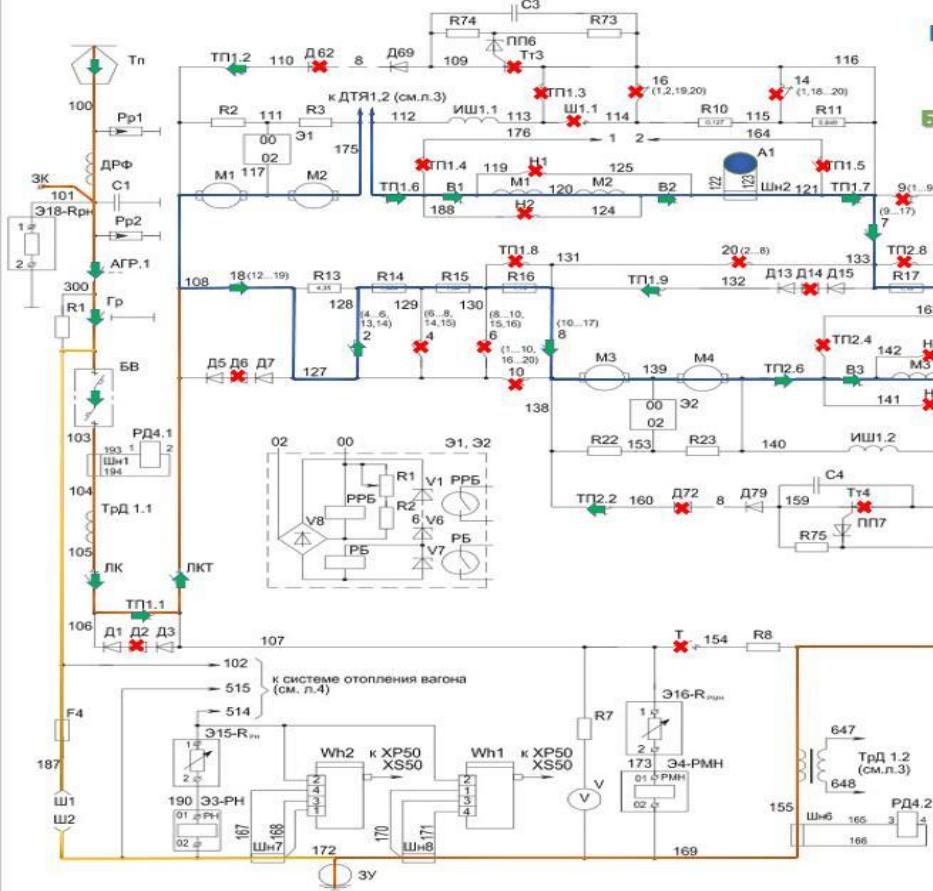



БКМ РК ТП РЕВ

2 13 М ВП


БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ



+ + - +


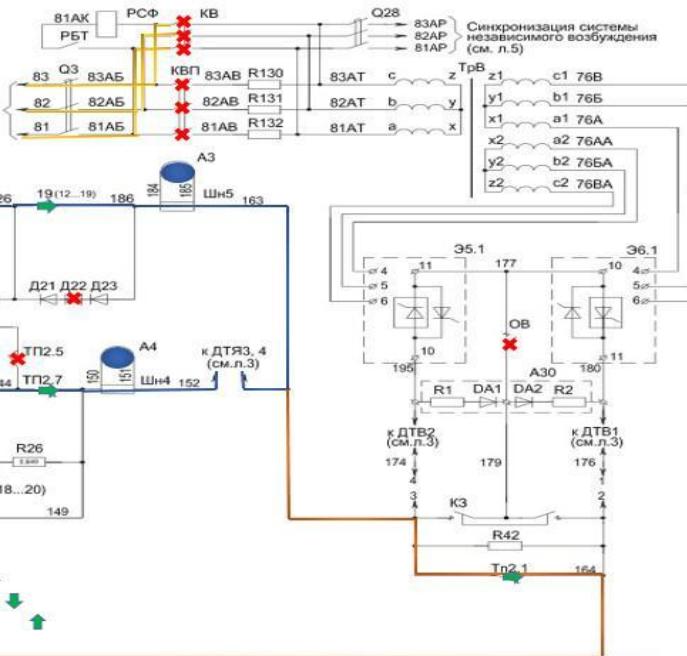



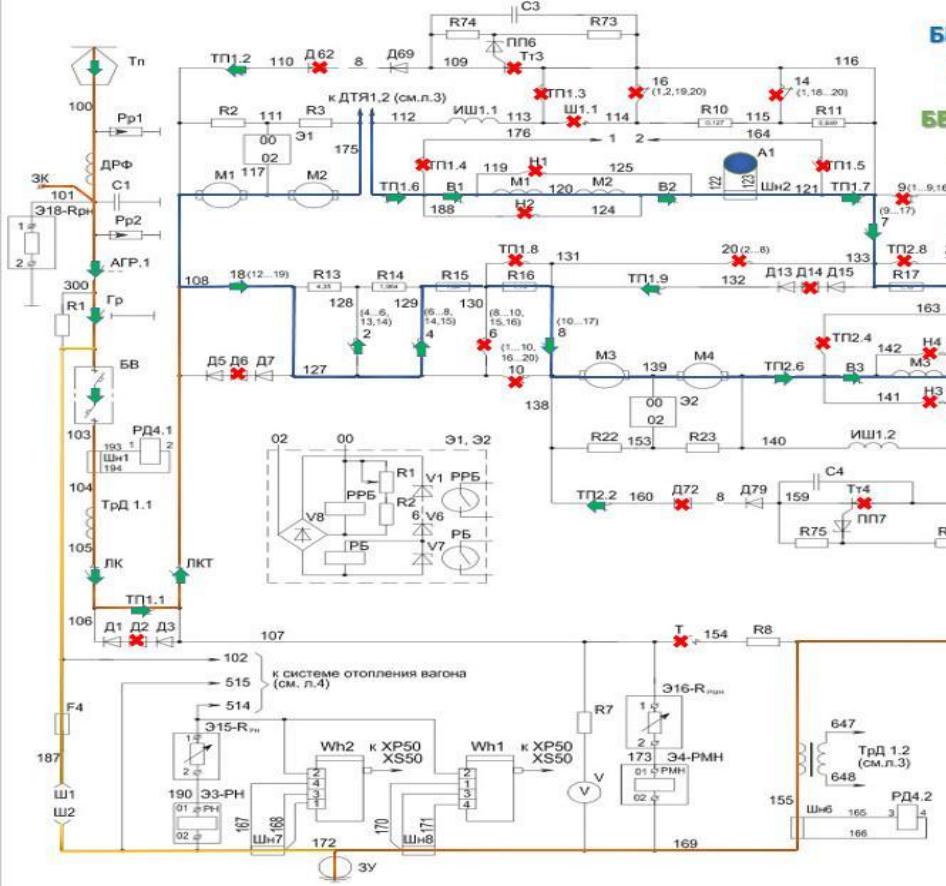



БКМ	РК	ТП	РЕВ
2	14	М	ВП
БВ/КЗ	ЛК	Т	ЛКТ

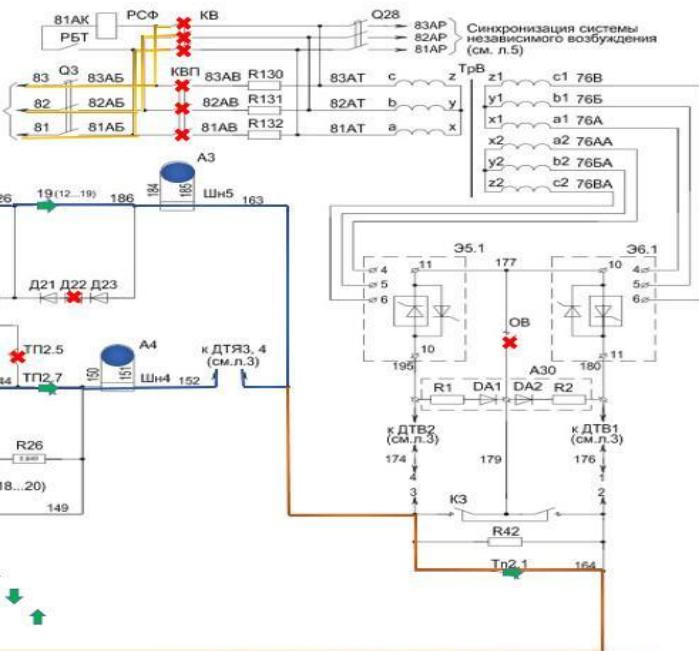

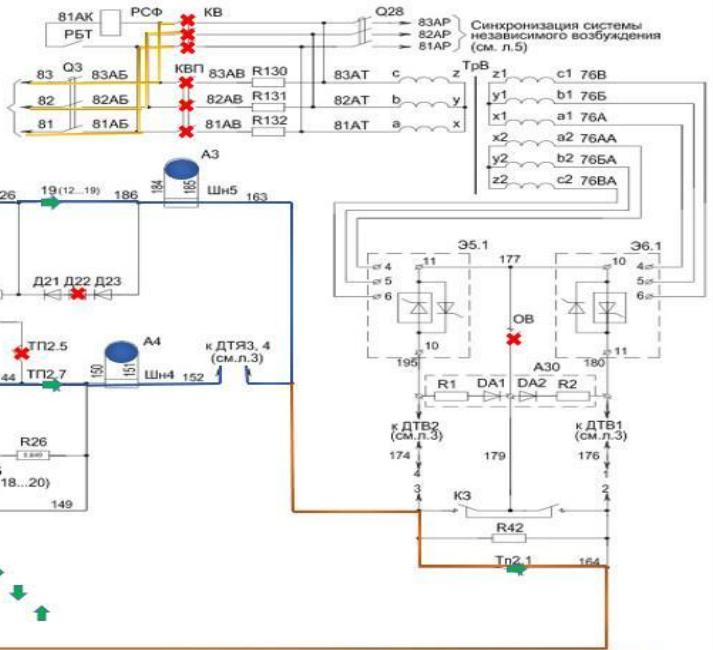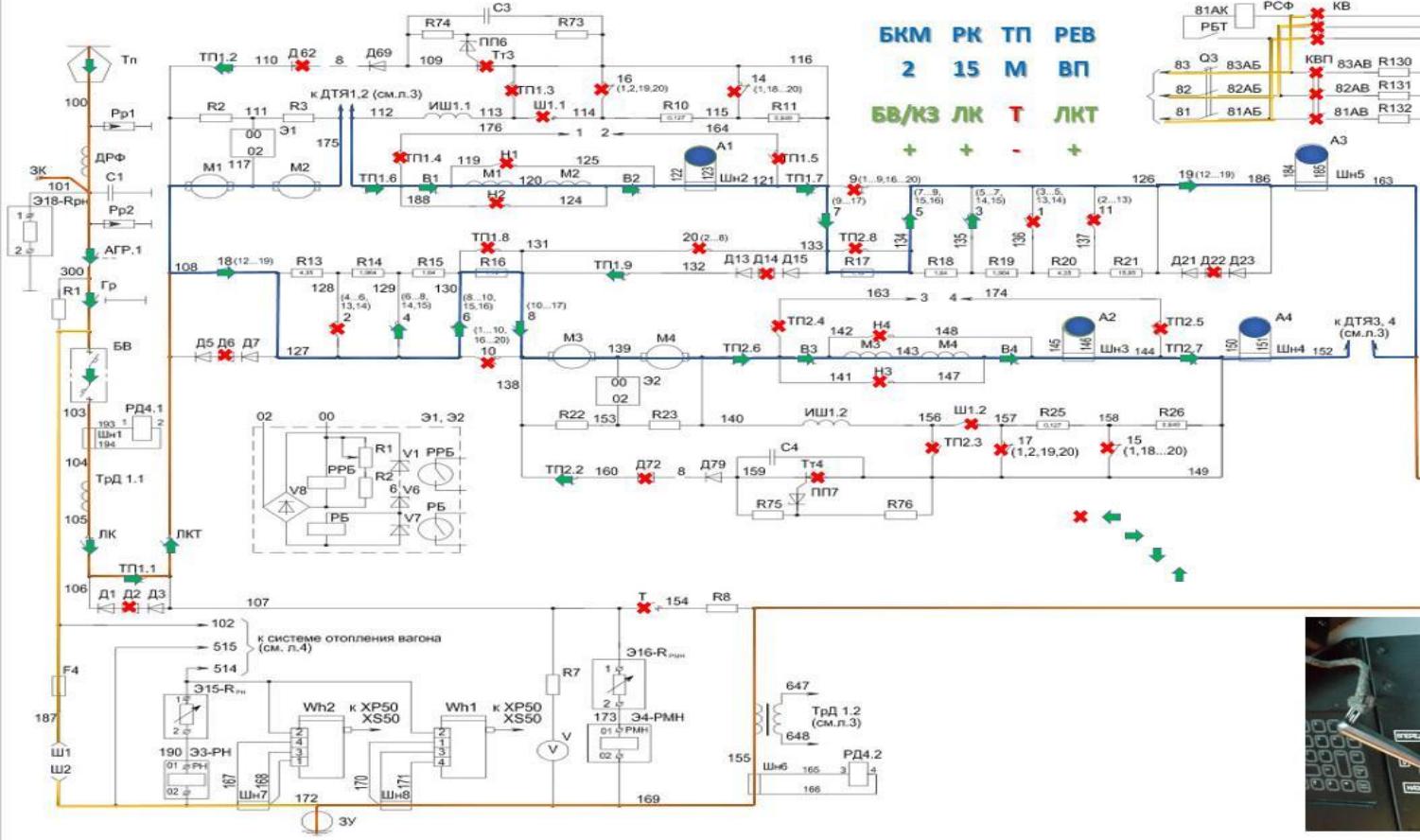


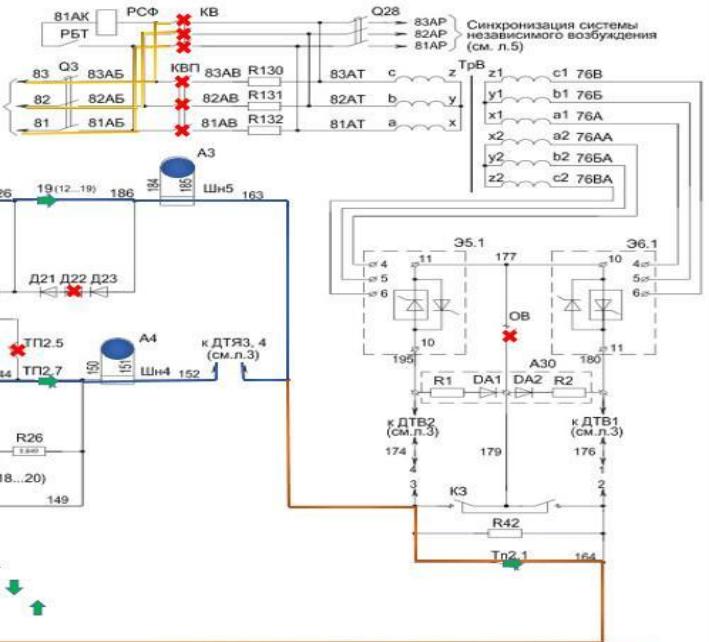
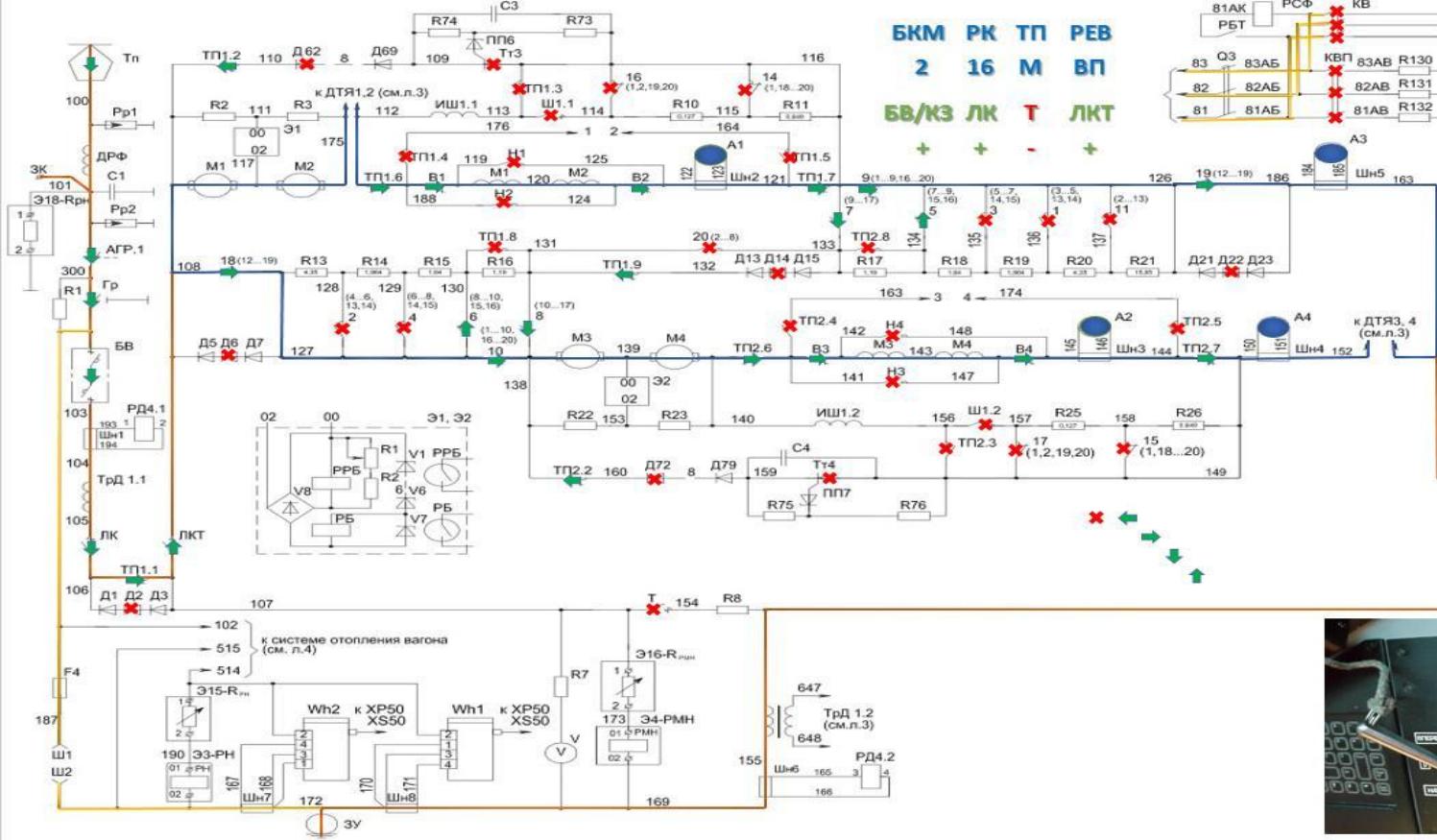


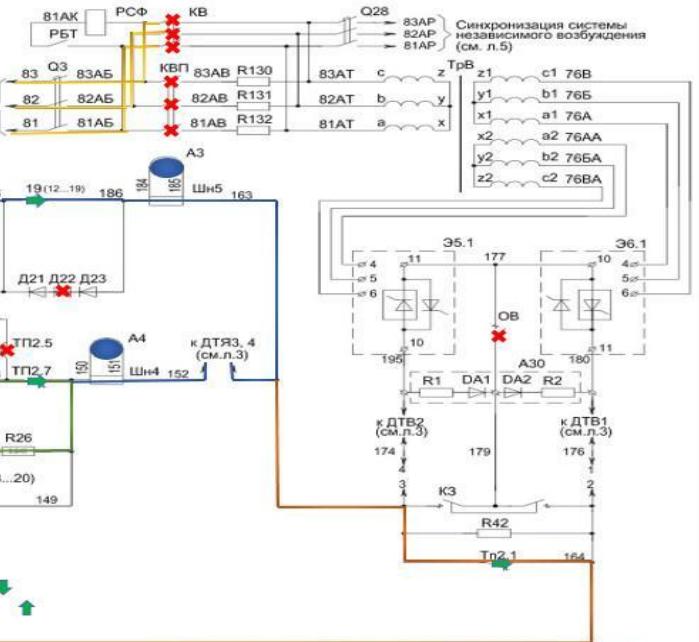
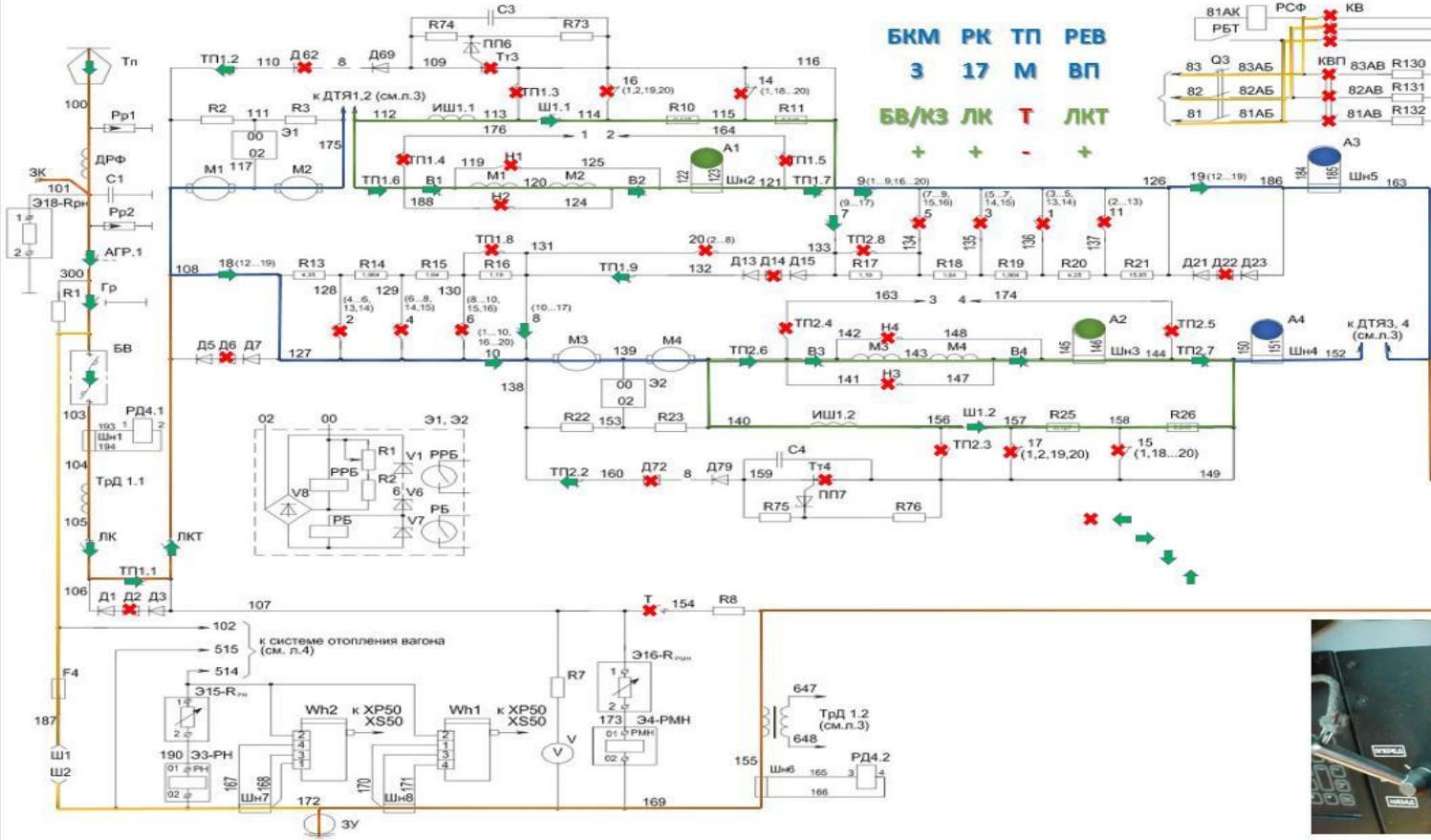



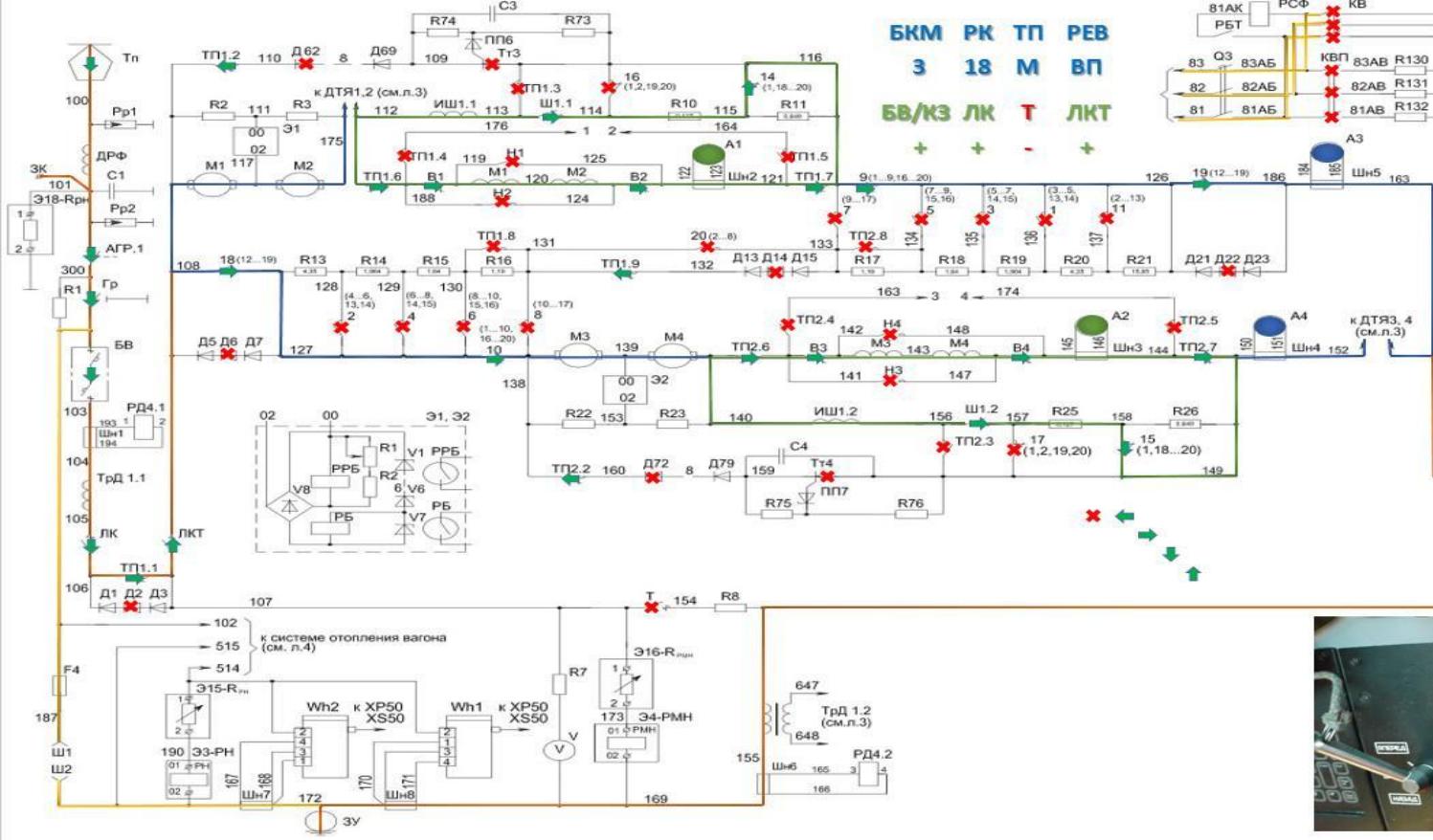




БКМ РК ТП РЕВ
3 18 М ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ


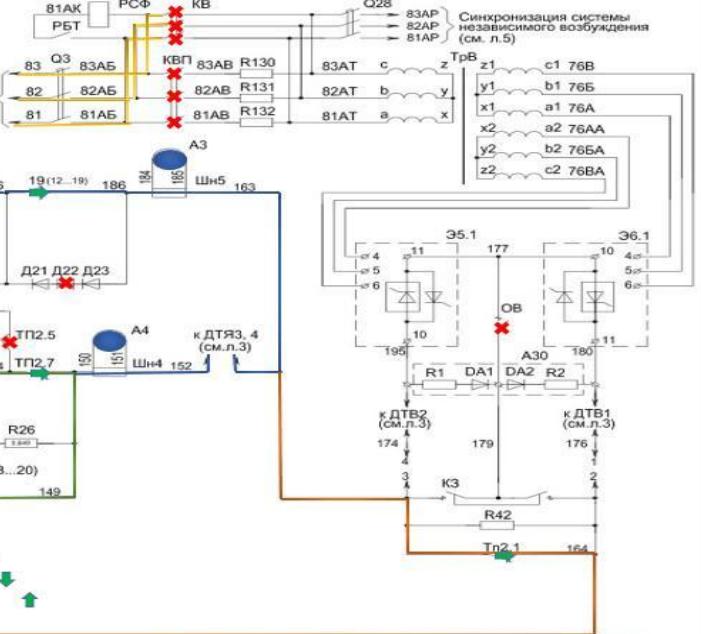


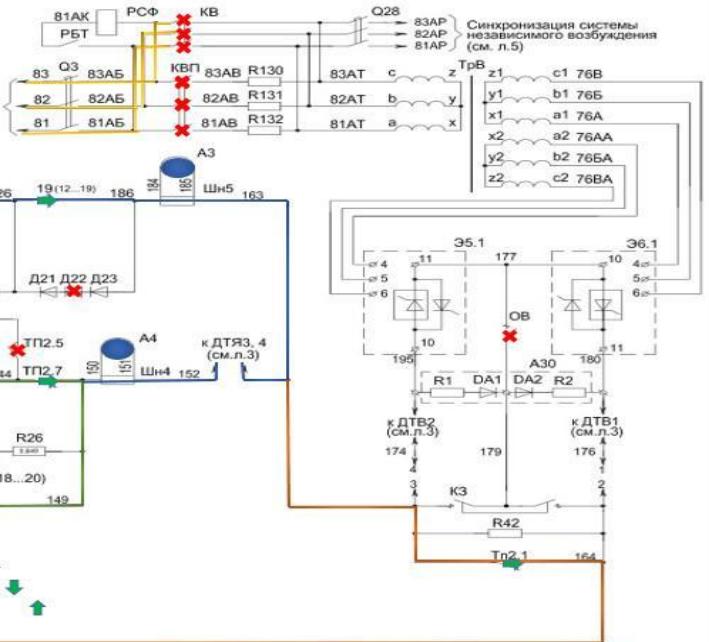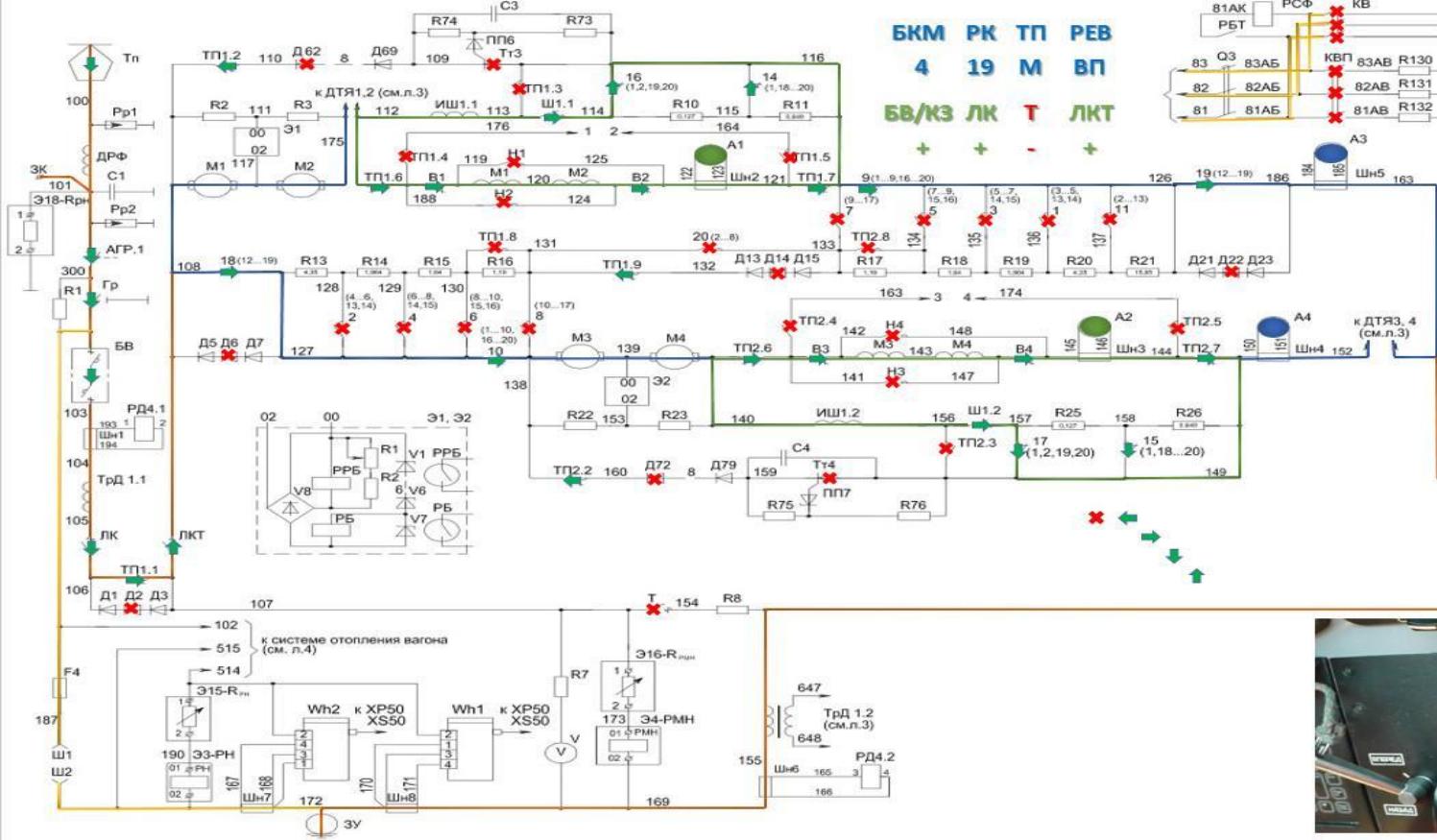


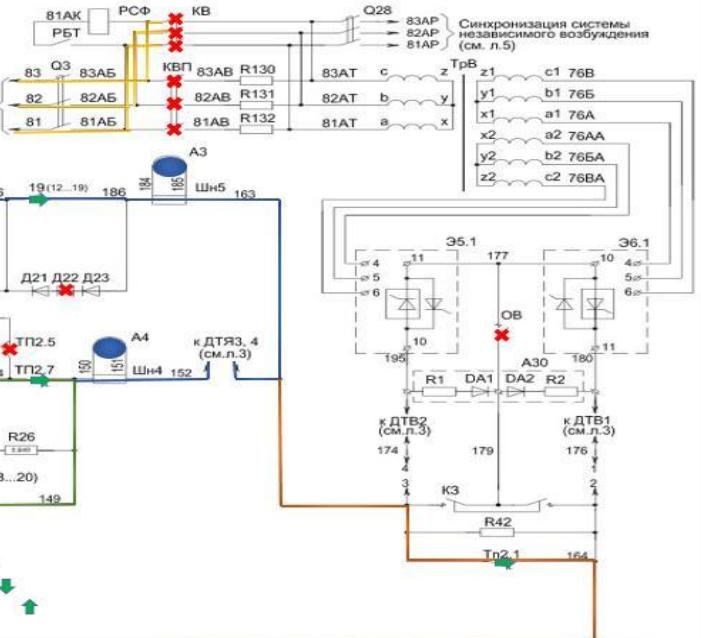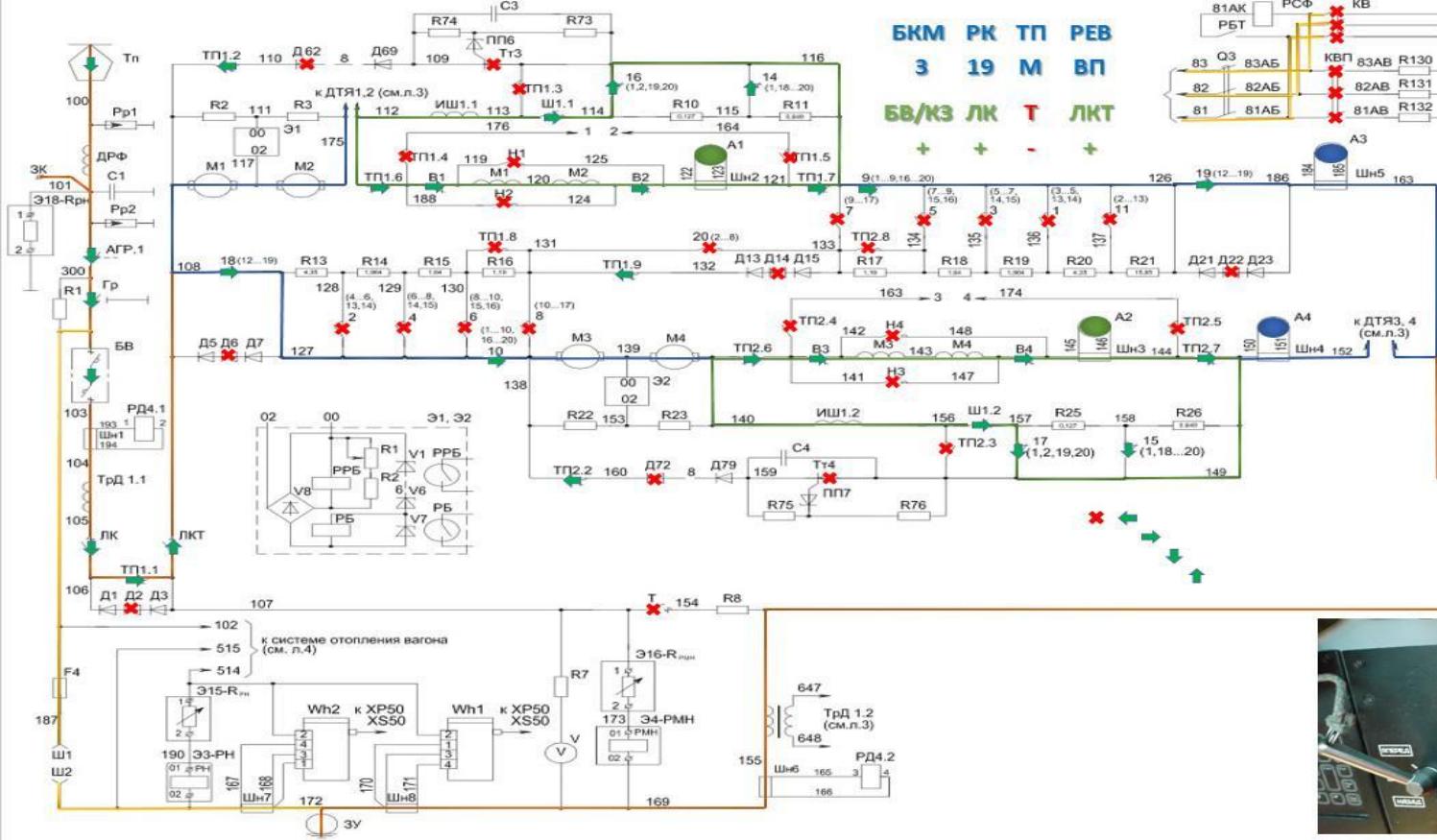


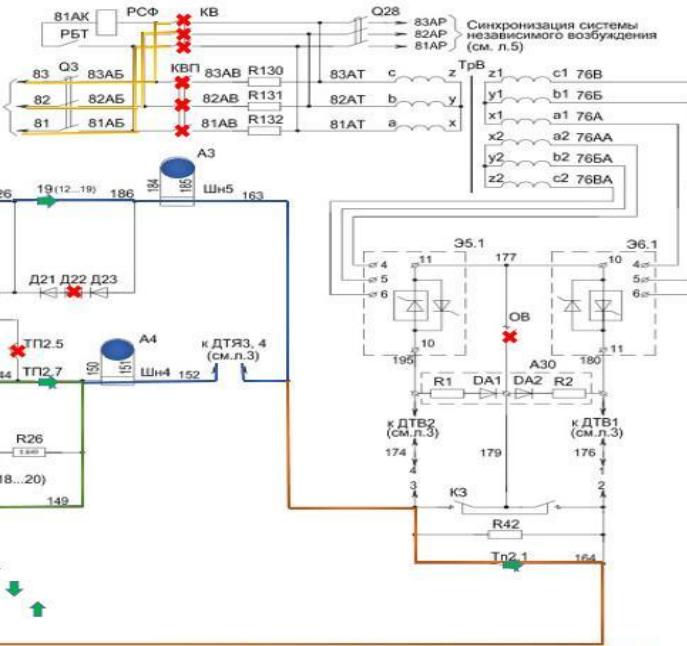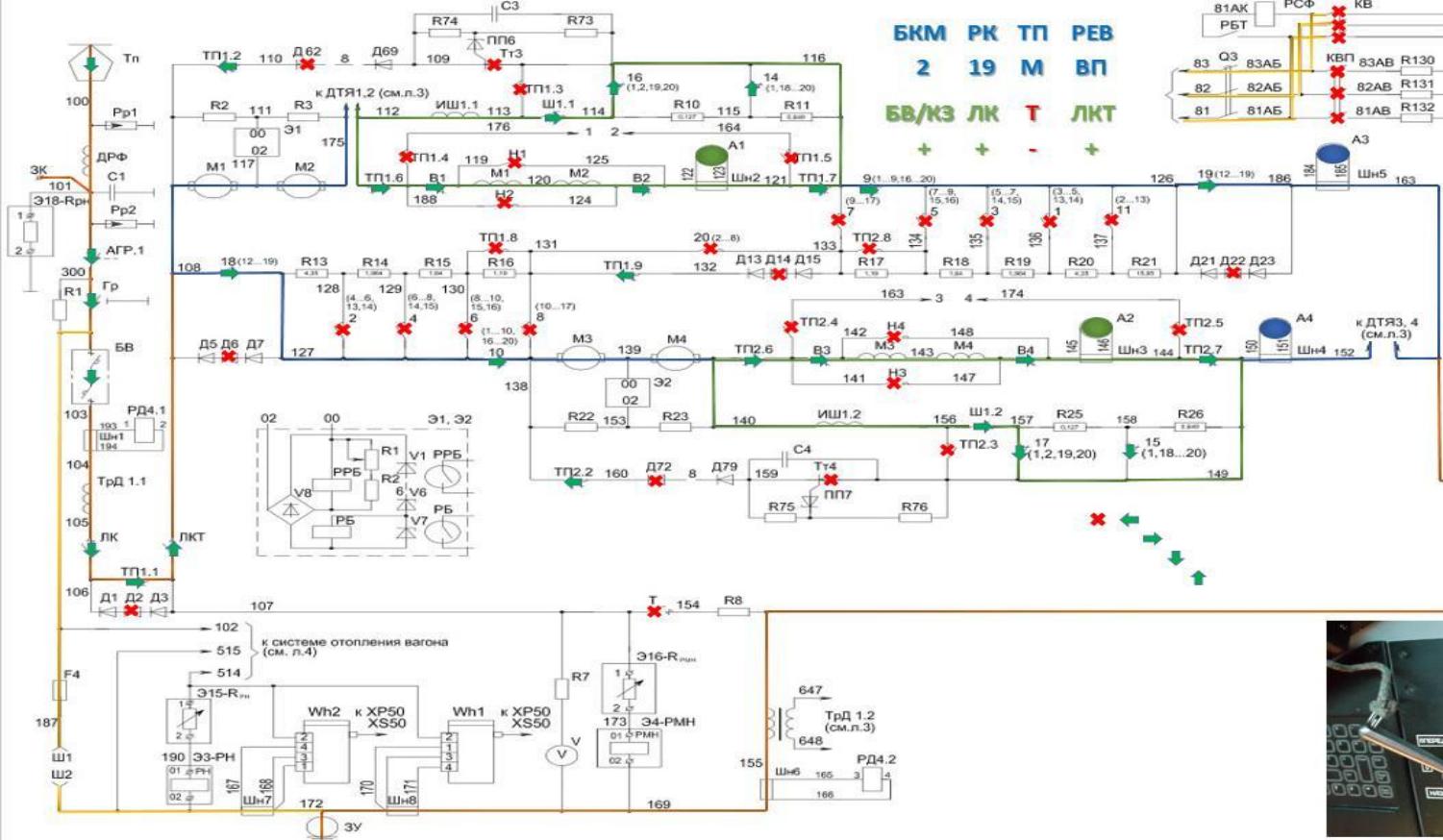

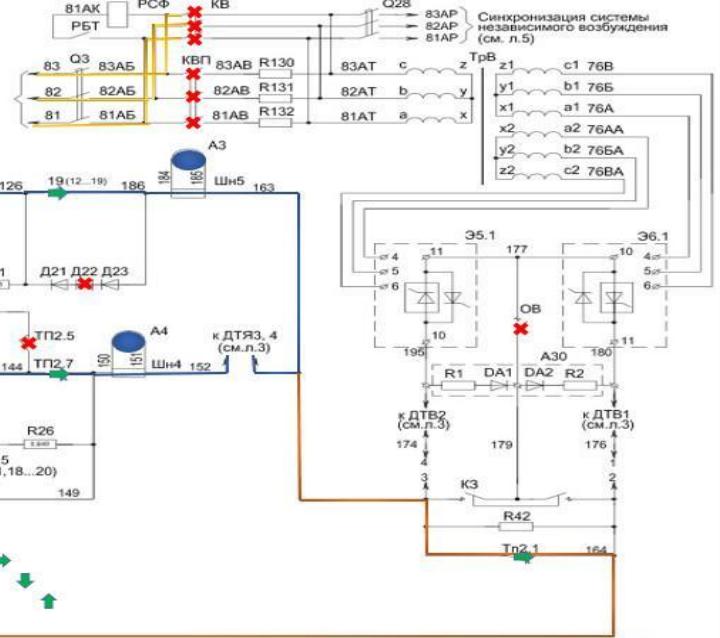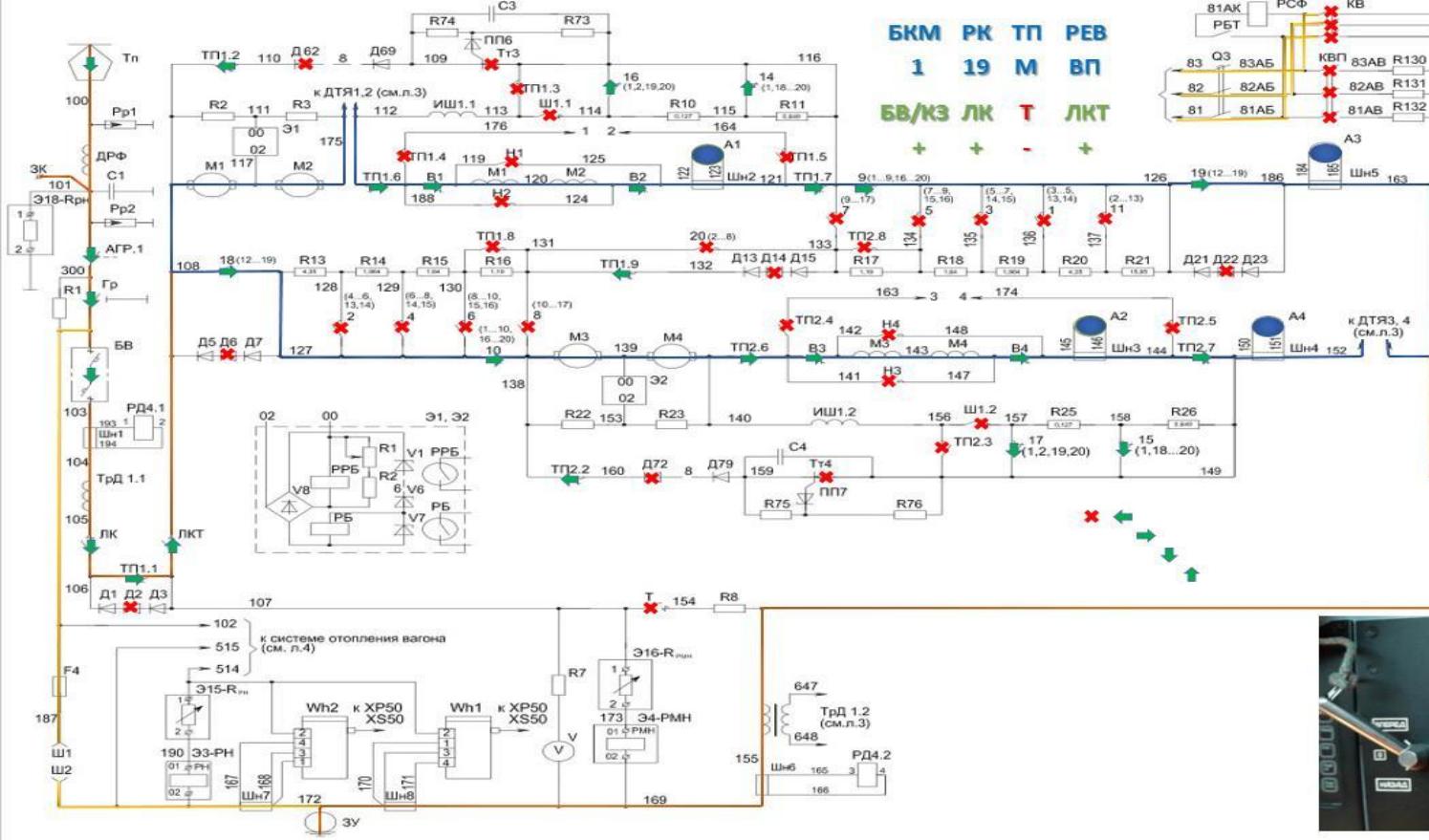


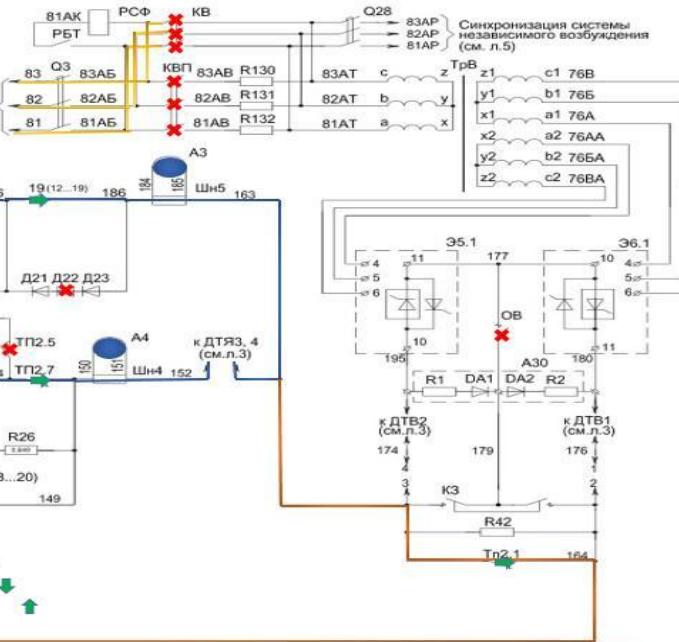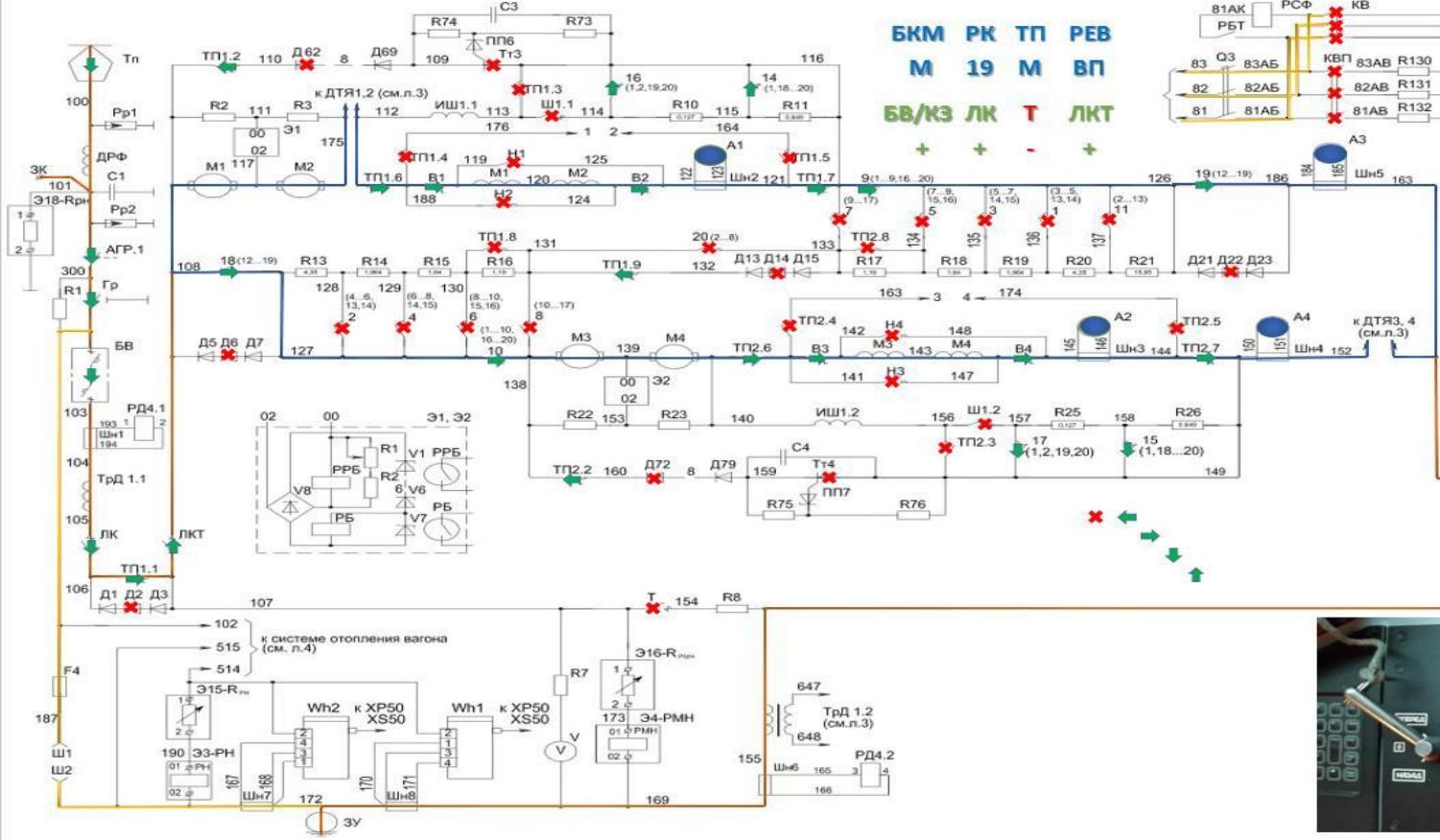


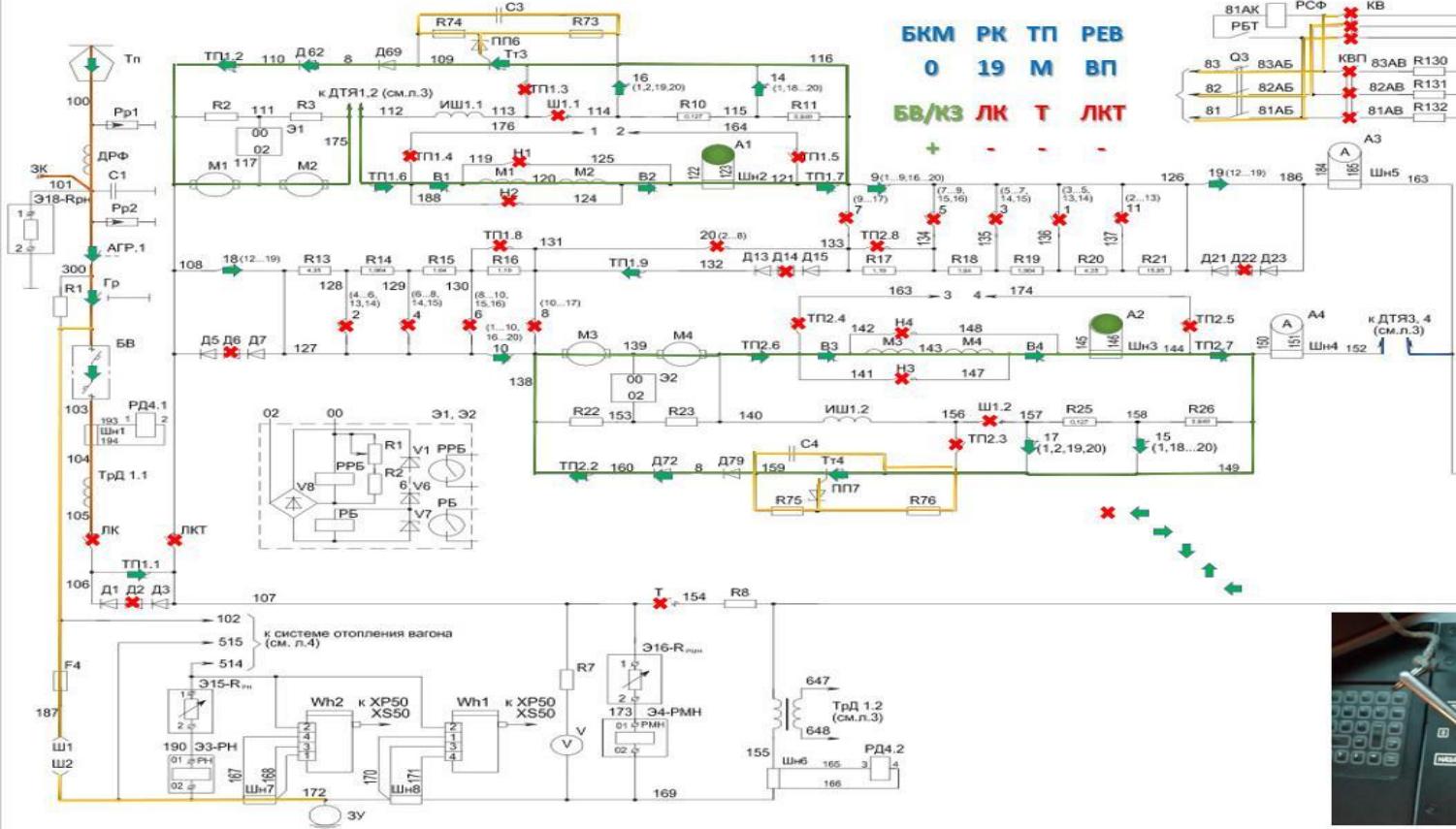

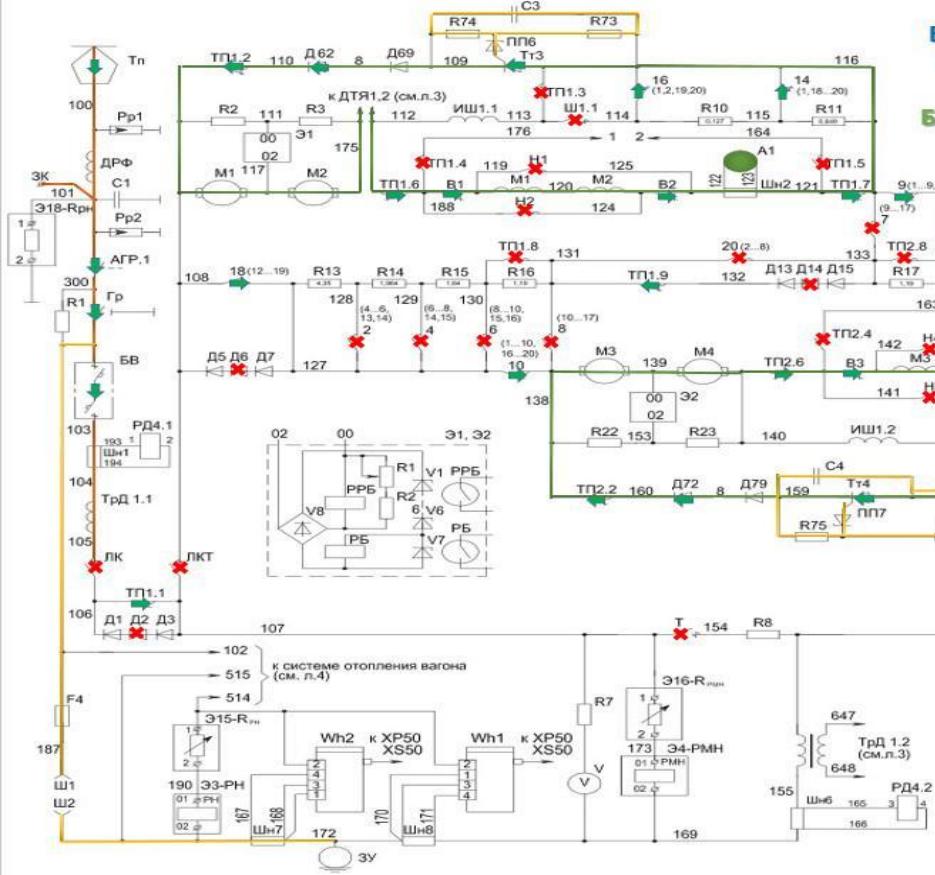


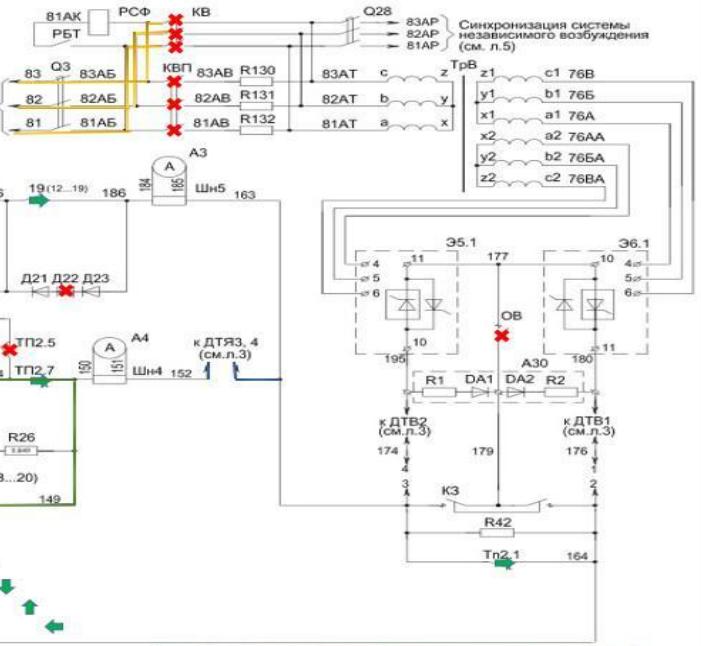
**БКМ РК ТР РЕВ
0 19 М ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ**



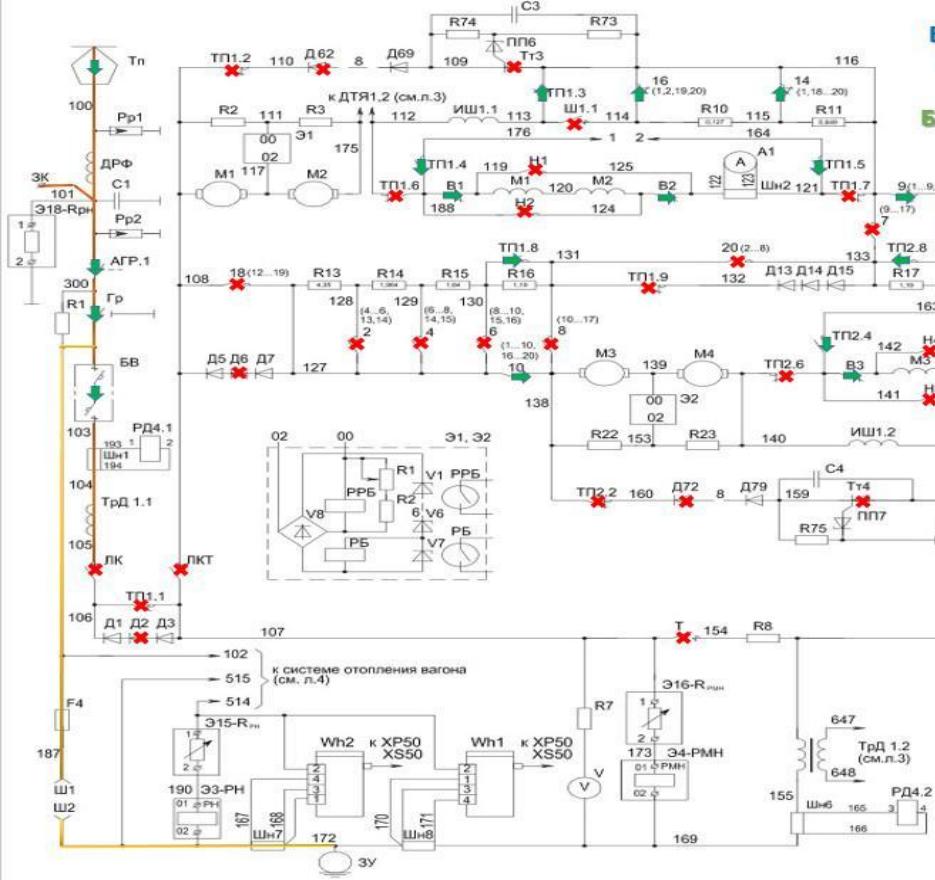


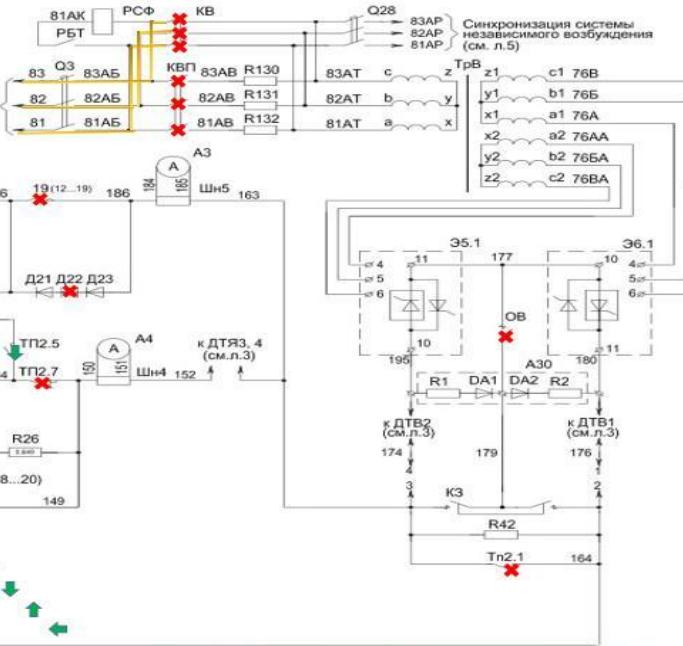
**БКМ РК ТП РЕВ
0 20 Т ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ**




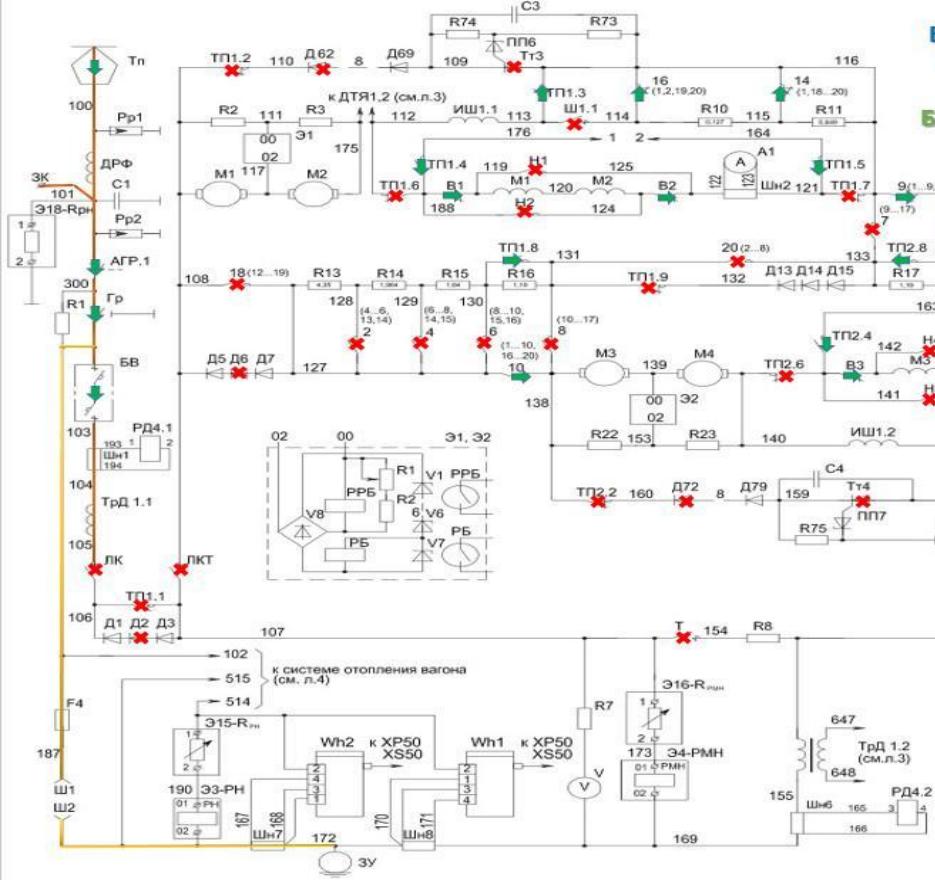


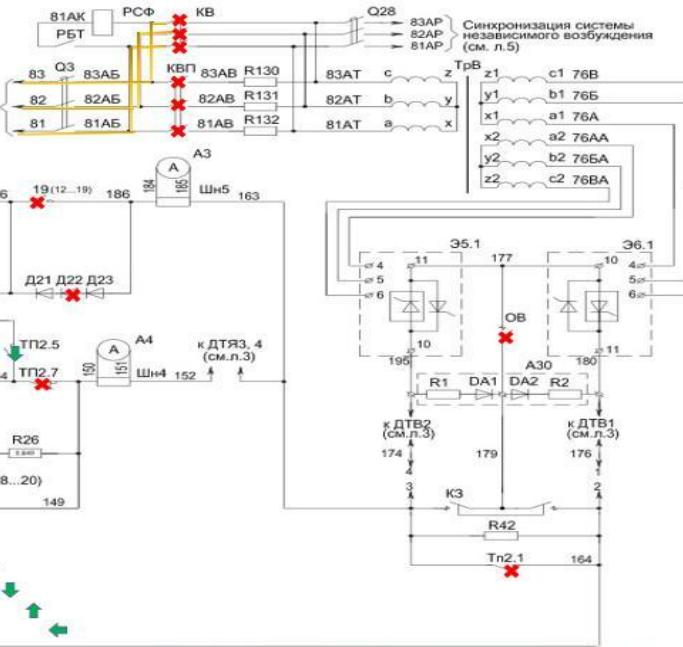
**БКМ РК ТП РЕВ
О 1 Т ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ**




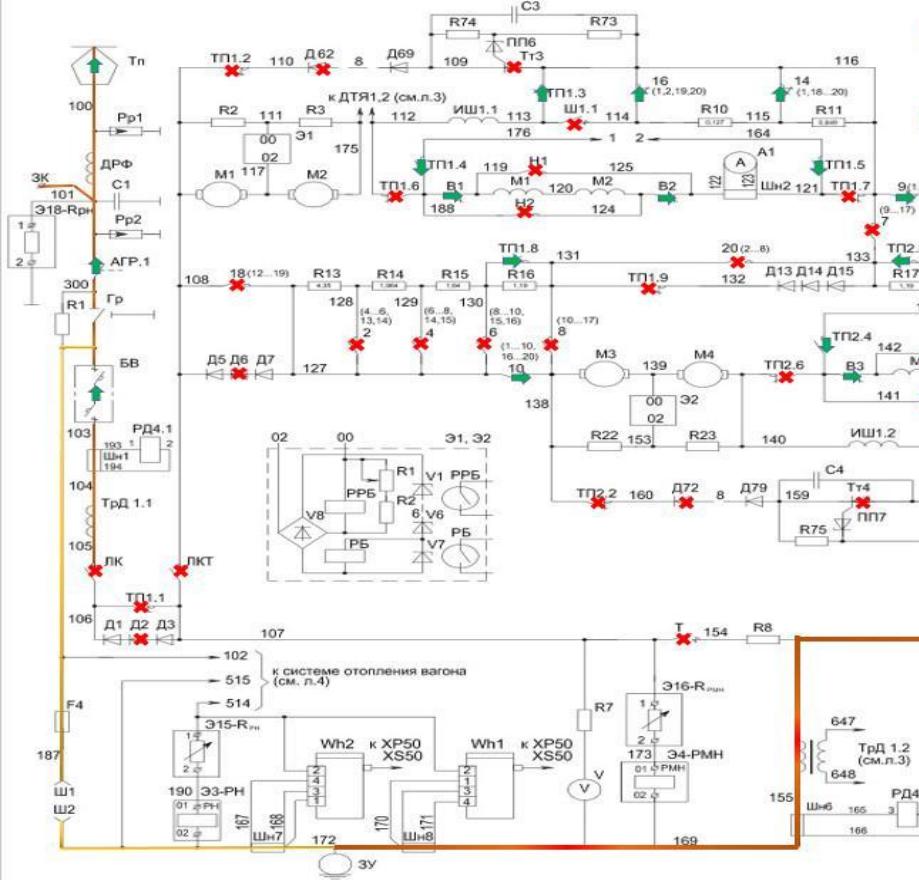


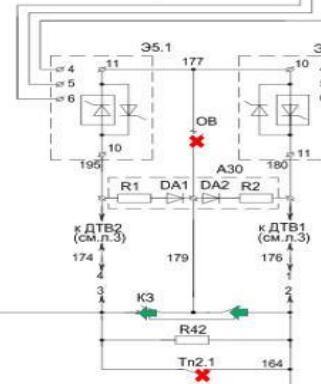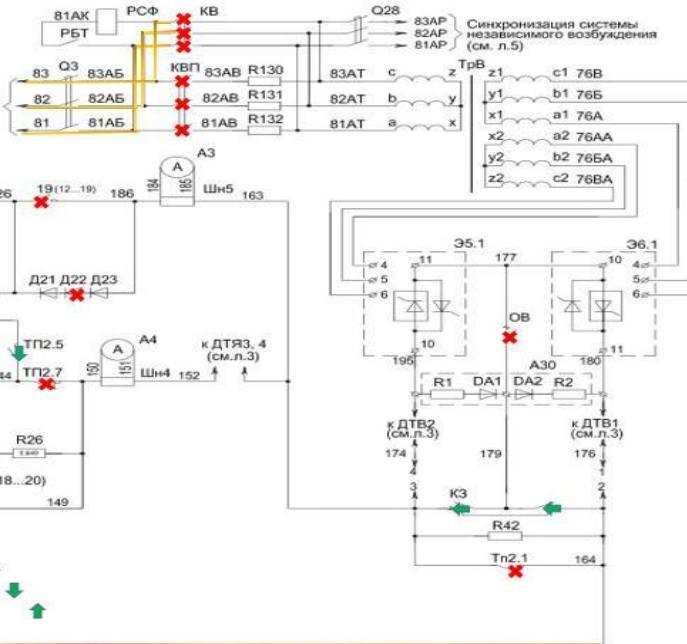
**БКМ РК ТП РЕВ
1Т 1 Т ВП
БВ/КЗ ЛК Т ЛКТ**




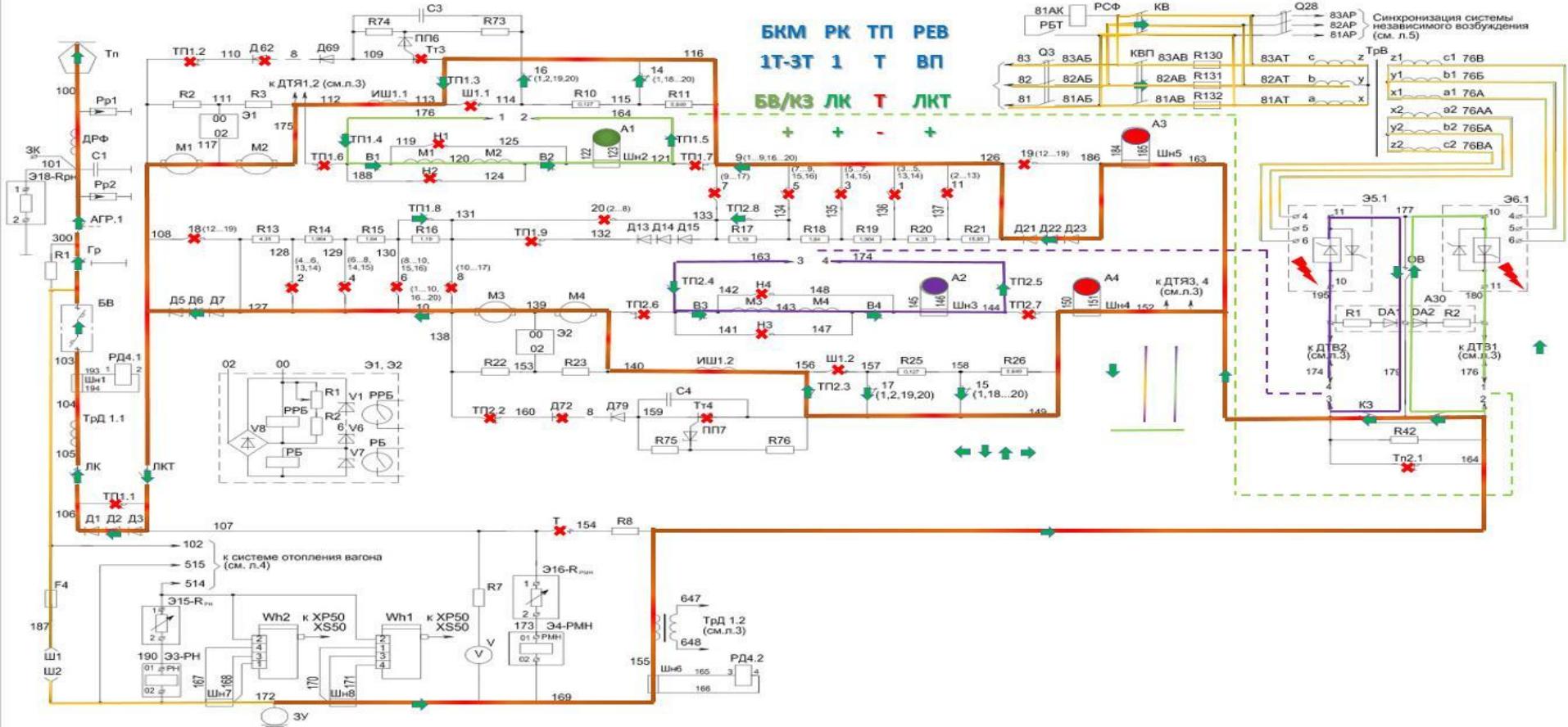


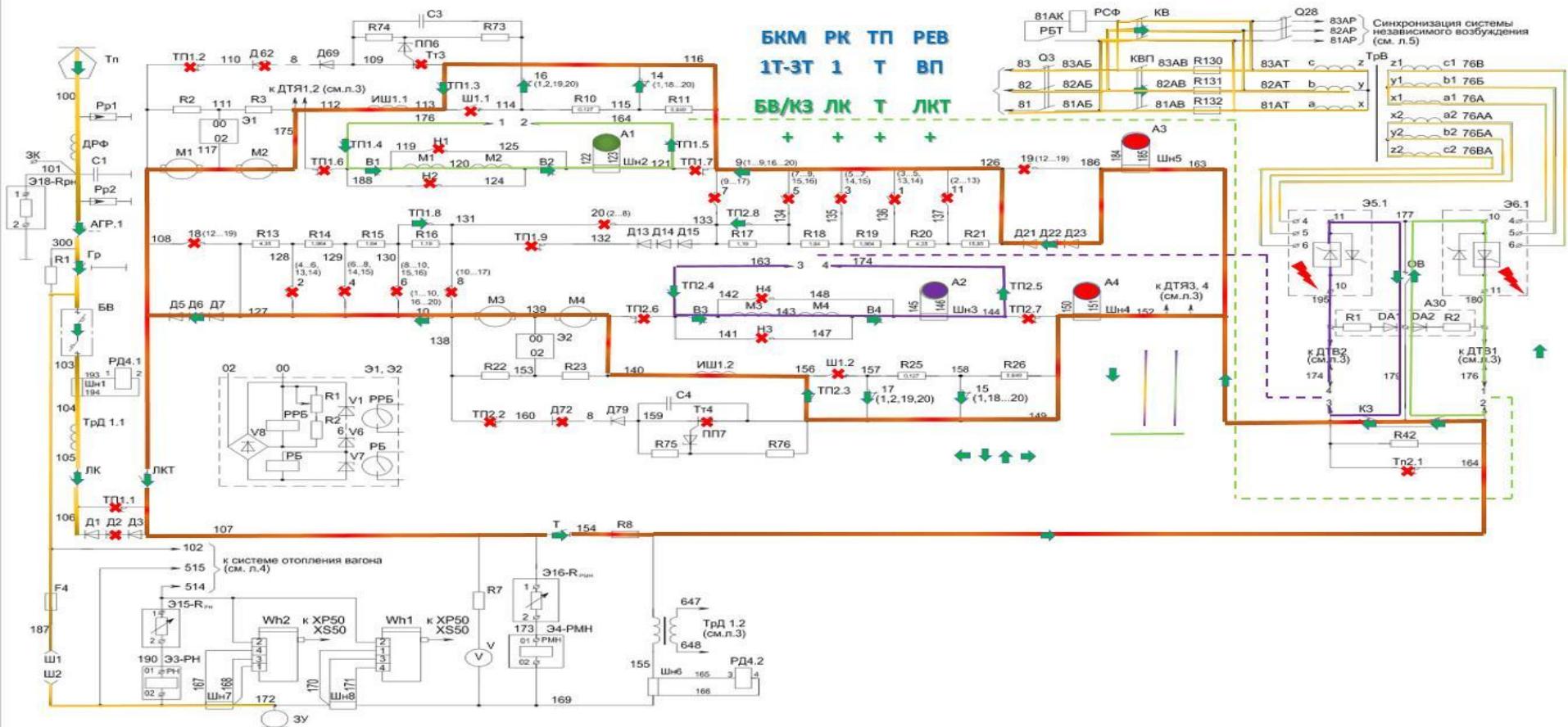


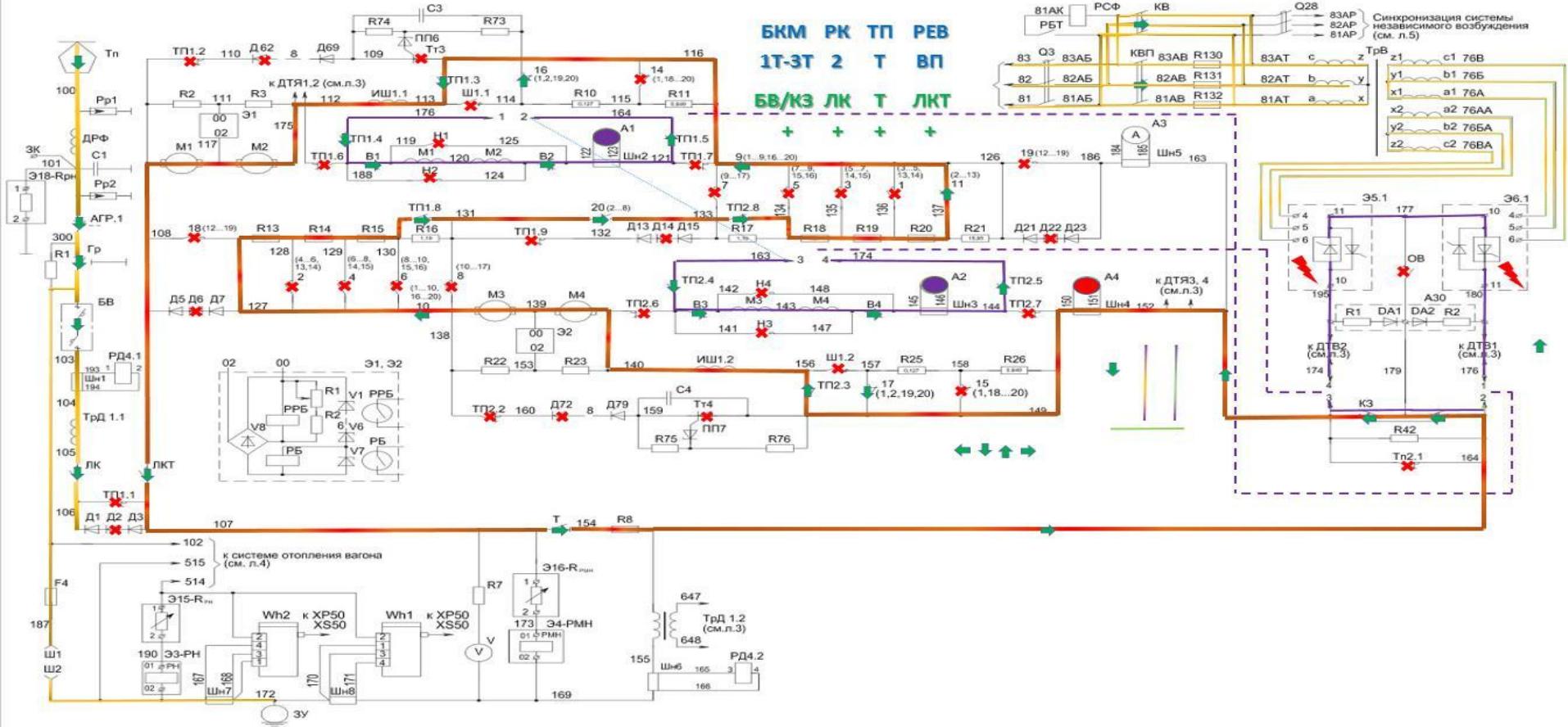


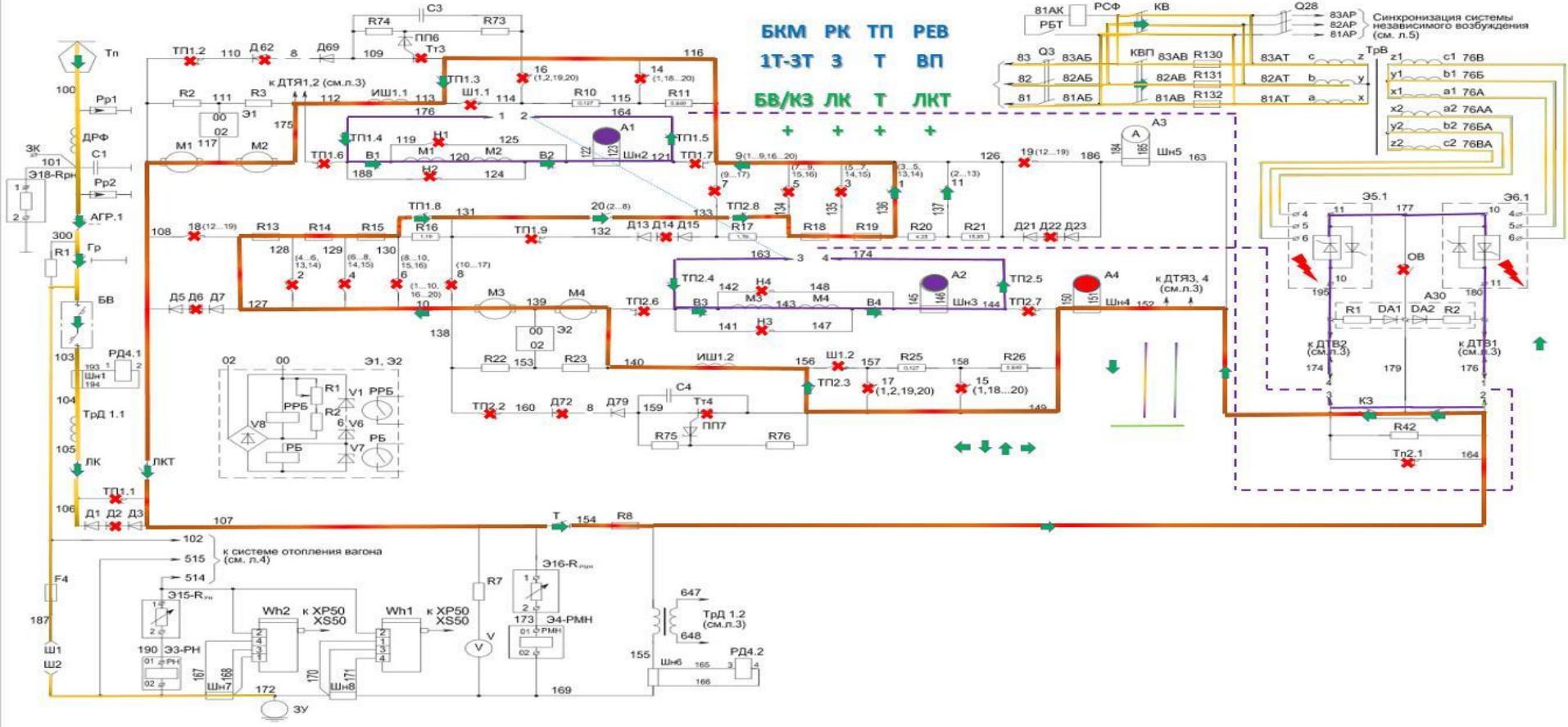


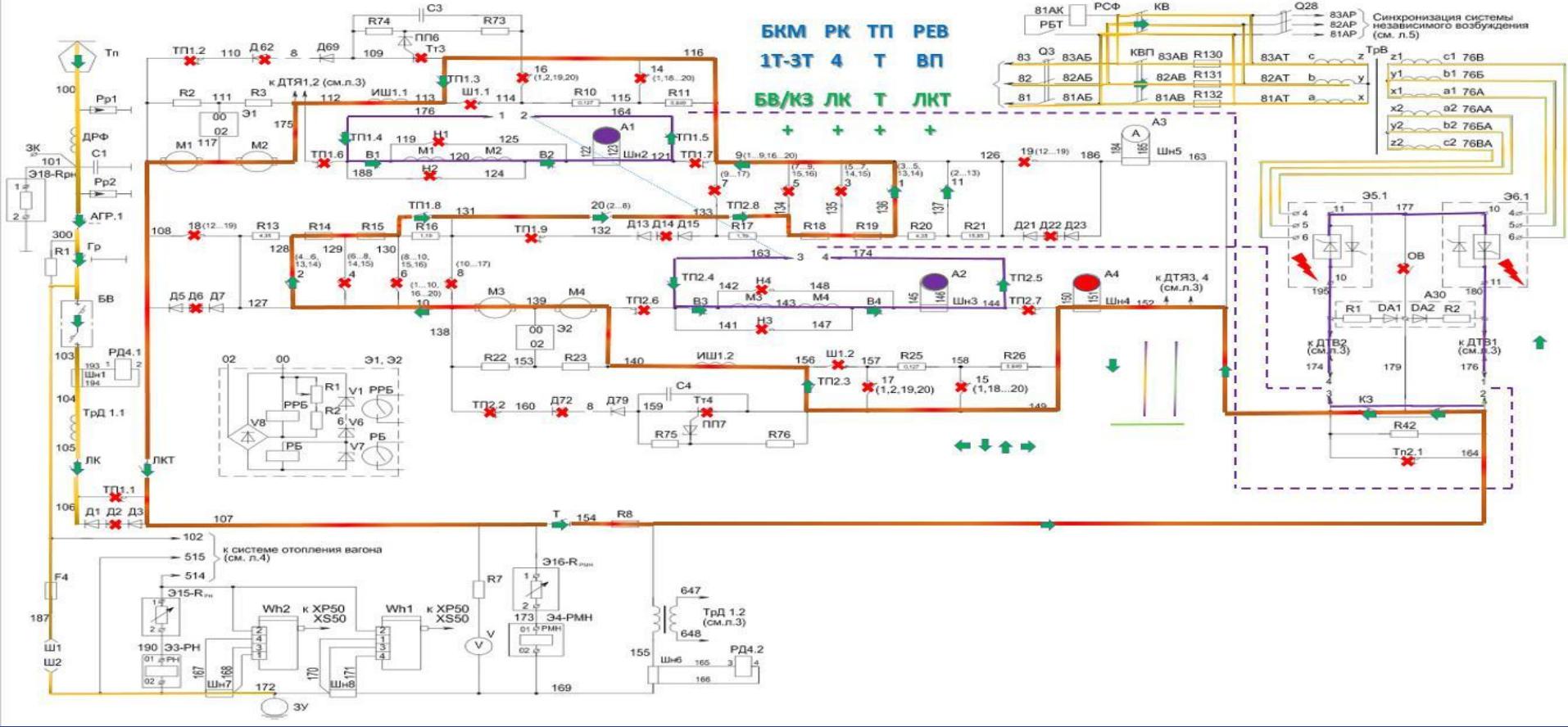

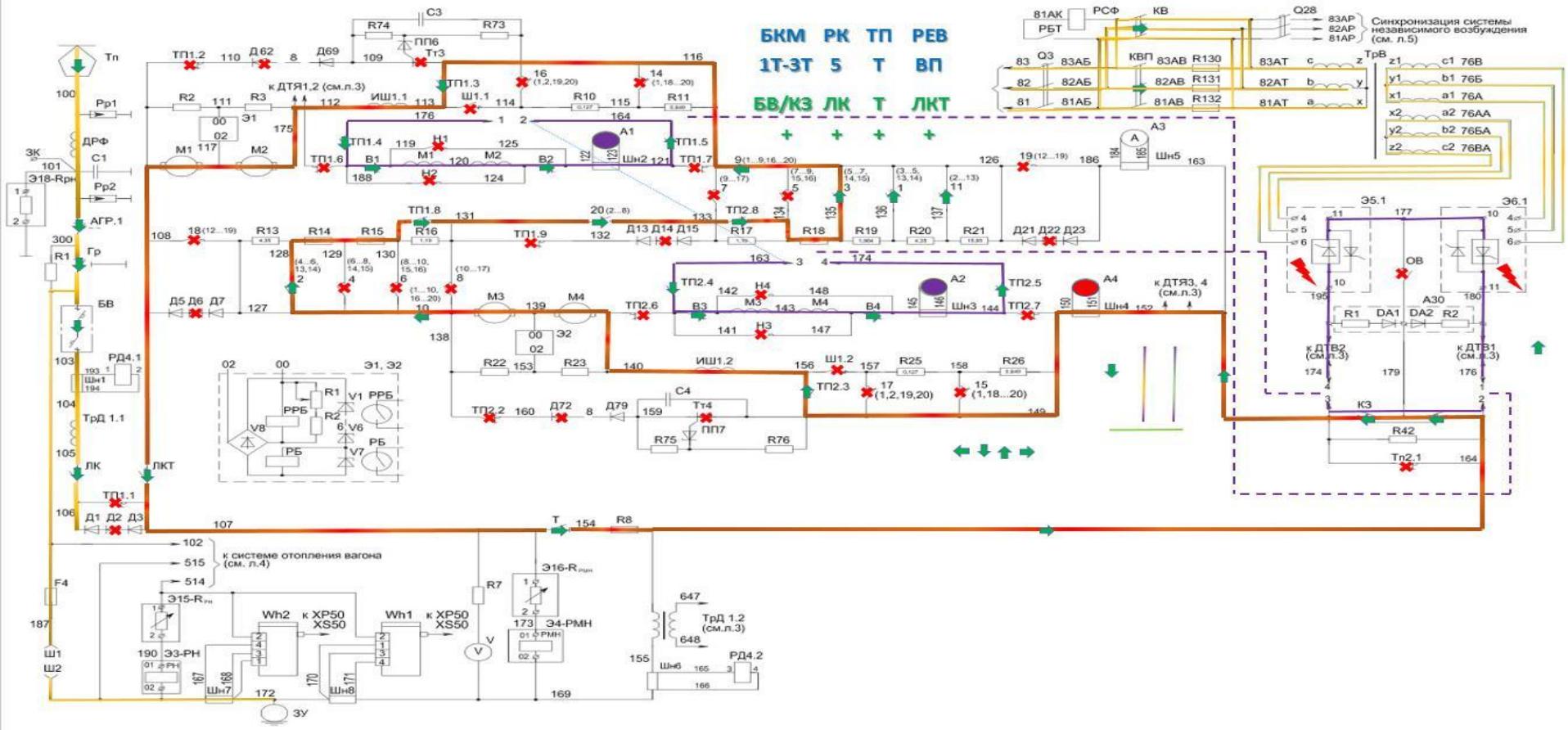

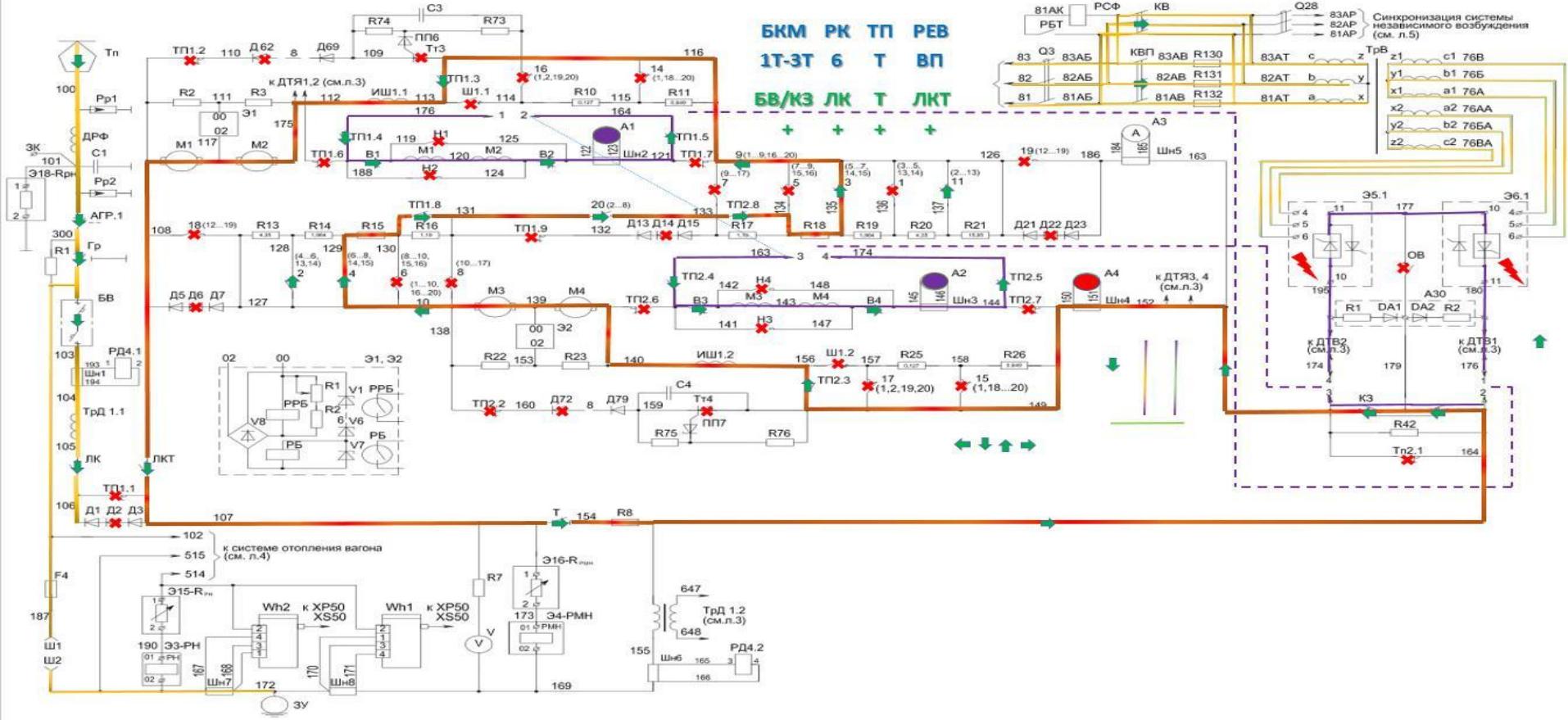

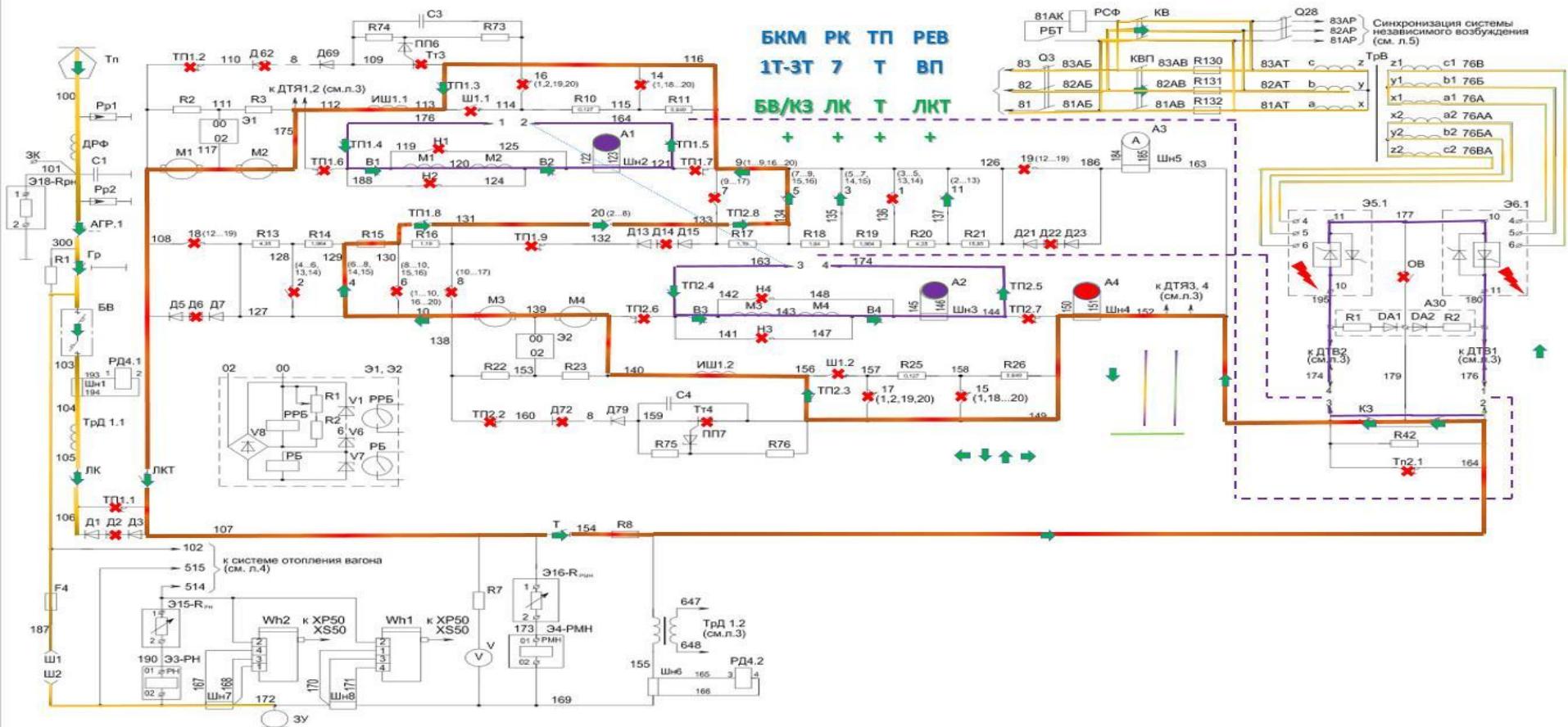

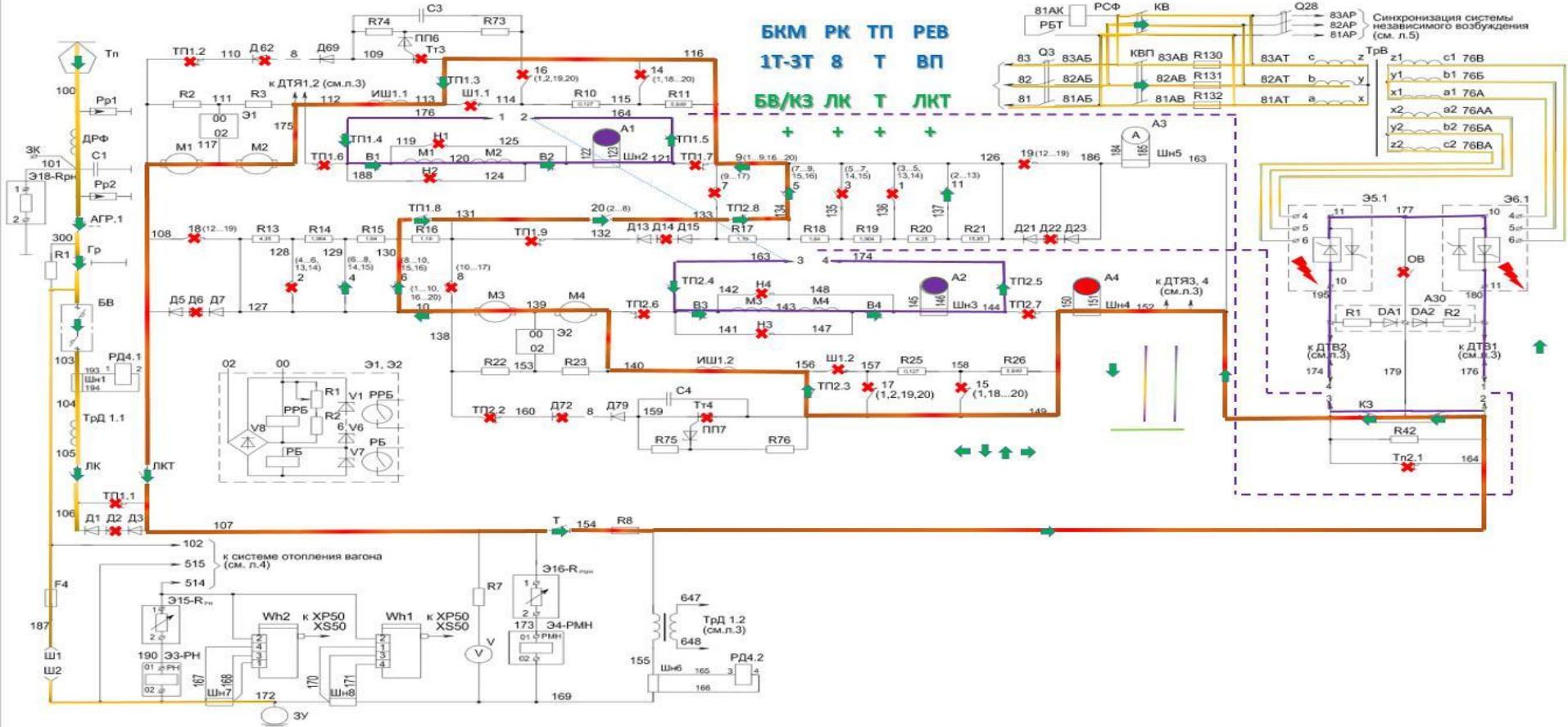

Токоприемник ЭД4М

Токоприёмник (энергополучатель) — тяговый **электрический аппарат**, предназначенный для создания электрического контакта электрооборудования подвижного состава с **контактной сетью** (электропроводом) и, следовательно, токосъёма. Реализует контактный способ токосъёма. Токоприемник служит для передачи электрической энергии от контактного провода к оборудованию электропоезда.



Технические данные токоприемника ЭД4М

Номинальное напряжение постоянного тока, кВ3

Длительно допустимый ток, А:

при движении.....500

при стоянке50

Максимальная скорость движения, км/ч140

Максимальная высота подъема от сложенного состояния, мм, не менее 2100

Рабочая высота, мм:

максимальная.....1900

минимальная400

Время подъема до максимальной высоты, с7-10

Время опускания с максимальной высоты, с3,5 - 6

Величина усилия статического нажатия на контактный провод, Н (кгс):

активного, не менее.....60 (6)

пассивного, не более90 (9)

Давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см²):

номинальное0,5 (5)

минимальное.....0,35 (3,5)

Опускающая сила в рабочем диапазоне h (см. рис. 2.5) Н (кгс), не менее,120 (12)

Разность между максимальным и минимальным усилиями прижима при одностороннем движении токоприемника
в рабочем диапазоне, Н (кгс), не более,.....10(1)

Масса (без изоляторов), кг.....290


Полный ход каретки, мм50

Конструкция токоприемника ЭД4М


На электропоездах установлены токоприемники ТЛ-13У1-01, состоящие из следующих основных узлов:-основания 6 (рис. 2.1);-подвижной системы, состоящей из нижних 1 и верхних 2 трубчатых рам;- верхнего узла, состоящего из полоза 8 и кареток 9;- механизма подъема и опускания токоприемника.На основании закреплены четыре кронштейна 5 с изоляторами 4, через которые токоприемник крепят на крыше вагона. Перестановкой кронштейнов на основании обеспечивают размер (1450x1980 мм), необходимый для установки токоприемника.При подаче сжатого воздуха в цилиндр пневмопривода 5 поршни 11 привода расходятся, сжимая опускающие пружины 10 и поворачивая валы 8. При этом валы 8 через тяги 7 поворачивают валы 9, на которые дополнительно действует усилие поднимающих пружин 2.

Поворачиваясь под действием поднимающих пружин и поршней, валы 9 поднимают нижнюю и верхнюю рамы токоприемника с полозом. Усилие прижима полоза поднятого токоприемника к контактному проводу зависит только от усилия поднимающих пружин 2. При падении давления сжатого воздуха в цилиндре пневмопривода скатые опускающие пружины 10 сдвигают поршни 11, преодолевая при этом усилие поднимающих пружин 2, и, поворачивая валы 8, опускают рамы токоприемника. Для уменьшения износа полоза токоприемника и контактного провода на полозе 5 установлены угольные вставки 2, которые заменяют по мере износа. Вставки 2 крепятся на полозе 5 болтами с помощью прижимных планок 1. Чтобы исключить попадание контактного провода за полоз при проходе воздушных стрелок, на концах полоза 5 имеются концевые скосы 4

Конструкция токоприемника ЭД4М

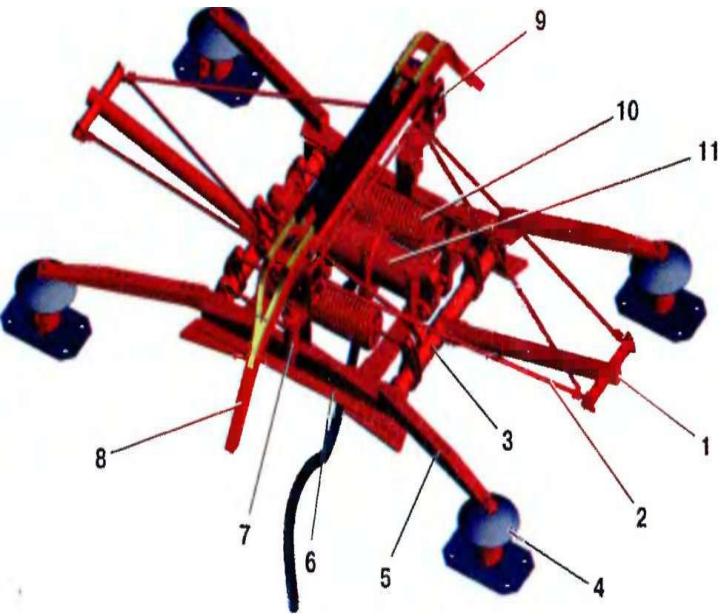

Конструкция токоприемника

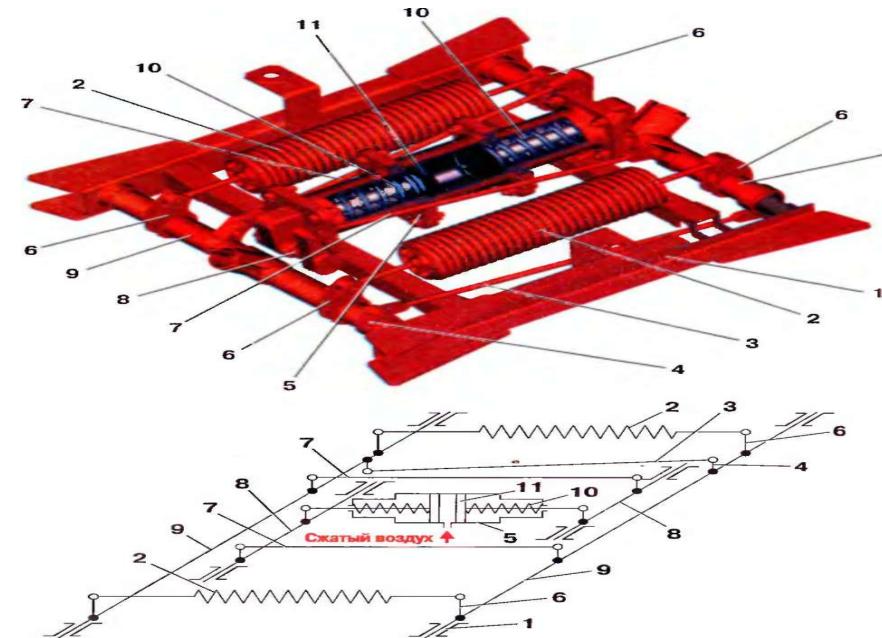


принцип работы токоприемника

Токоприемник ЭП2Д

Токоприёмник ассиметричный АТЛ15-ТЭК 160 служит для обеспечения токосъёма с контактного провода и питания высоким напряжением тягового и вспомогательного электрического оборудования секции поезда.

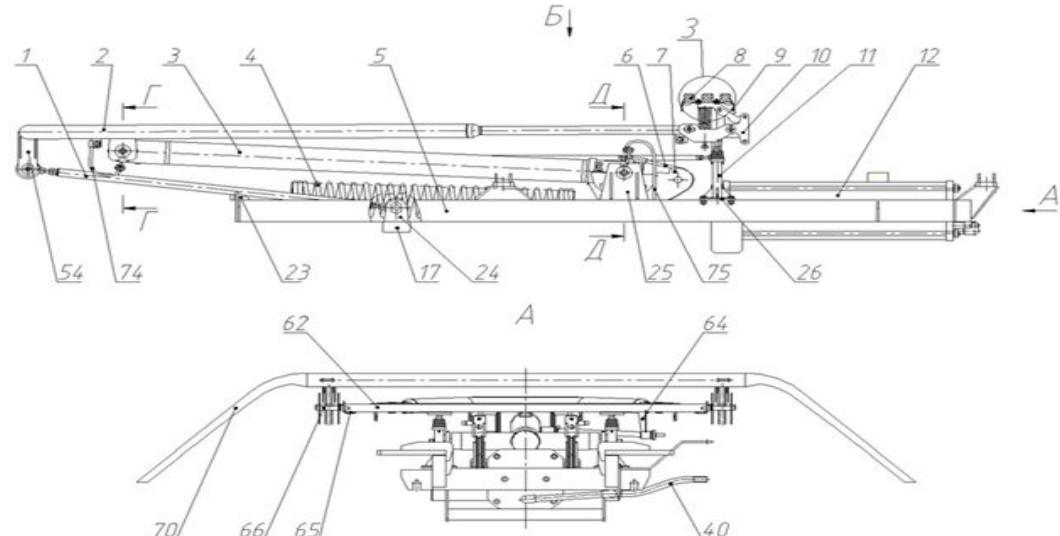Установлен токоприёмник на крыше моторного вагона на высоковольтных изоляторах. Изоляция токоприемника относительно кузова электропоезда обеспечивается путём установки его на высоковольтные изоляторы, соответствующие напряжению контактной сети. Токоприёмник оборудован полозом с угольными вставками.



Технические данные токоприемника ЭП2Д

Номинальное напряжение на токосъемной накладке (вставке), В,

постоянного

- 3000

Допустимый длительный ток в движении, не менее, А

- 750

Конструкционная скорость ЭПС, км/ч

- 130

Статическое нажатие на контактный провод в диапазоне рабочей высоты, Н

активное (при подъёме), не менее

- 70

пассивное (при опускании), не более

- 110

Максимальная высота подъёма от сложенного состояния, мм, не менее

- 2100

Максимальная рабочая высота, мм

- 1900

Минимальная рабочая высота, мм

- 400

Опускающая сила в диапазоне рабочей высоты, Н, не менее

- 120

Время подъёма до максимальной рабочей высоты при номинальном давлении

сжатого воздуха, с

- 5...8

Время опускания с максимальной рабочей высоты до сложенного положения при

номинальном давлении сжатого воздуха, с

- 3...6

Номинальное давление сжатого воздуха, МПа

- 0,5

Минимальное давление сжатого воздуха, МПа

- 0,35

Максимальное давление сжатого воздуха, МПа


- 1,0

Разность между максимальным и минимальным нажатием при одностороннем

движении токоприёмника в рабочем диапазоне высоты подъёма, Н, не более - 15

Масса (без изолятора), кг


- 225

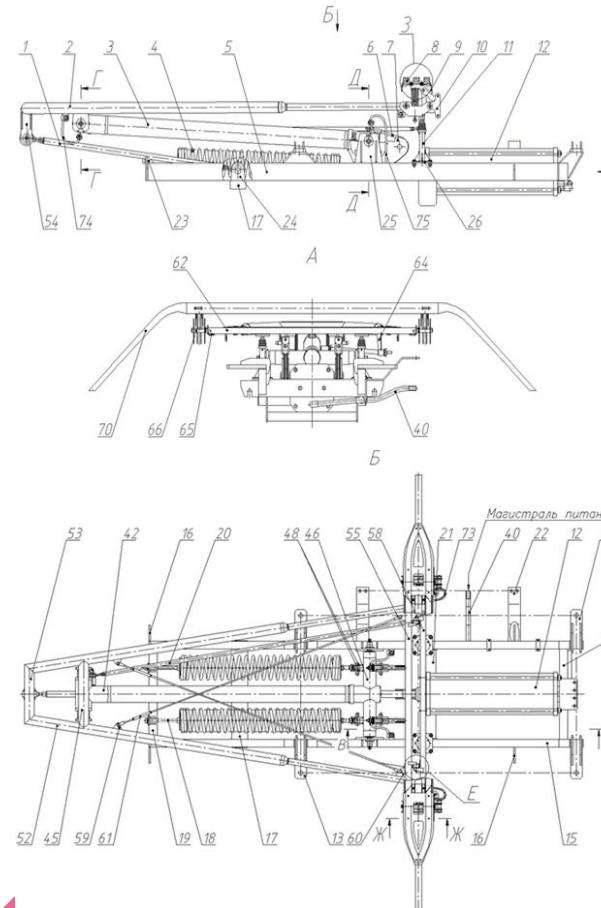

Разрядники перенапряжений

Разрядники устанавливают для защиты электрооборудования электропоезда от перенапряжений, возникающих в контактной сети при электрических разрядах, а также от коммутационных перенапряжений, появляющихся, например, при отключении тока короткого замыкания, применяют вентильные разрядники с нелинейным виливовым сопротивлением

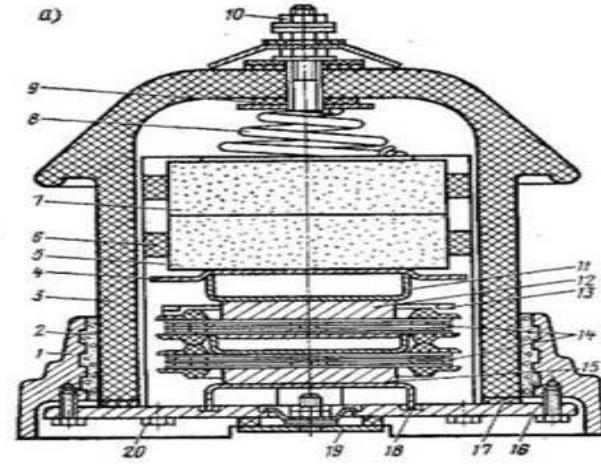
Состоит из: 1-основание, 2-Заливочная масса, 3-фарфоровый кожух, 4,11,13,18-монтажные детали, 5,7-виливовые диски, 6-фетровая прокладка, 8-пружина, 9,17-кольцевые прокладки, 10-контактный болт, 12,15-постоянныи магниты, 14-искровые униполярные промежутки, 16-дно, 19-предохранительный клапан, 20-болт, 21-тиристорные резисторы



Быстродействующий выключатель

Быстродействующий выключатель, или быстродействующий автоматический выключатель, выключатель постоянного тока, автоматически отключающий электр. цепь при прохождении тока, превышающего определённую, заранее установленную величину (максимальные Быстродействующие выключатели), или при изменении направления тока (Быстродействующий выключатель обратного тока). Скорость выключения быстродействующего выключателя 0,01—0,02 сек., а обычных автоматических выключателей 0,7—0,8 сек. Назначение быстродействующего выключателя — мгновенное отключение цепи, в которой произошло короткое замыкание. Быстродействующий выключатель устанавливается на фидерах, питающих контактную сеть электрифицированных ж. д., а также на стороне постоянного тока ртутных выпрямителей и мотор-генераторов тяговых подстанций для отключения при обратных зажиганиях в выпрямителе или круговом огне на коллекторе мотор-генератора.

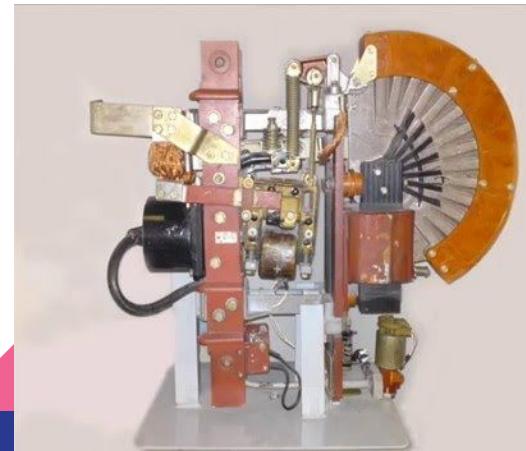Быстродействующий выключатель БВ (ток уставки 650+65 А) предназначен для аварийных отключений тяговых двигателей при коротких замыканиях в режиме тяги. Режим электрического торможения контролируется аналогичным аппаратом — выключателем защиты торможения ВЗТ (ток срабатывания 600+20 А).



РЕВЕРСИВНО-ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Реверсивно-тормозной переключатель 1П.004 предназначен для без токового переключения силовых цепей и цепей управления в одно из двух рабочих положений: с тягового режима в тормозной и обратно; изменение направления движения поезда (вперед или назад).

Переключатель представляет собой блочную конструкцию, объединяющую в себе два аппарата; реверсор и тормозной переключатель, каждый из которых имеет самостоятельный двухпозиционный электропневматический привод.

- Оба переключателя собраны в блок при помощи стальных угольников и двух продольных текстолитовых реек.

РЕВЕРСОР


Реверсор состоит:

- из кулачкового вала
- силовых кулачковых контакторов
- низковольтных кулачковых контакторов
- электропневматического привода

ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Тормозной переключатель состоит:

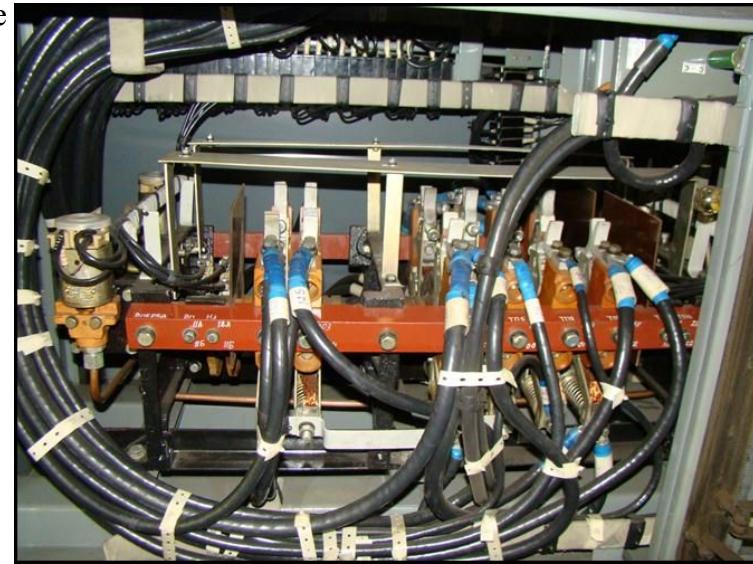- из кулачкового вала
- силовых кулачковых контакторов
- низковольтных кулачковых контакторов
- электропневматического привода.
- Кулачковые валы, как реверсора, так и тормозного переключателя врачаются в подшипниках.
- На валы (имеют форму квадрата) насыжены кулачковые шайбы, при помощи которых происходит замыкание или размыкание контакторов.



Реостатный контроллер

Реостатный контроллер 1 КС-009 служит для автоматического вывода (под контролем БРУ) пуско-тормозных резисторов в цепи тяговых двигателей.

Основными частями РК являются:

- Каркас, состоящий из двух продольных угольников и трех поперечных рам;
- На двух крайних поперечных рамках установлены еще две поперечные рамы (второй этаж);
- Кулакковый вал с кулакковыми шайбами для силовых контакторов;
- Кулакковый вал с кулакковыми шайбами для низковольтных контакторов.
- Силовые контакторы КЭ-4Д установлены на текстолитовых или деревянных рейках (17 штук).
- Силовой контактор КР-9А (с дугогашением).
- Низковольтные контакторы КЭ-42 установлены на стальной рейке (13 шт.).

- Два механических фиксатора.
- Электропневматический привод Решетова.

· Кулакковый вал с кулакковыми шайбами для силовых контакторов, кулакковый вал для низковольтных контакторов вращаются в подшипниках, установленных в поперечных рамках.

· В средней части для уменьшения прогиба кулакковый вал поддерживается тремя роликами, закреплёнными на средней раме.

· На конце вала закреплена текстолитовая шестерня для передачи вращения на кулакковый вал управления. На данном валу насажена такая же текстолитовая шестерня.

Привод Решетова имеет цилиндр, в котором находятся два поршня с общим штоком.

· На штоке имеются два ролика, которые воздействуют на звезду, вращая её, а она вращает валик с зубчатой шестерней.


· Шестерня в свою очередь вращает зубчатое колесо, закреплённое на кулакковом валу.

· Поршни перемещаются благодаря поочерёдному впуску воздуха вентилями в цилиндр. За одну позицию трёхлучевая звезда поворачивается на 60° , а кулакковый вал на 18° .

· РК имеет 20 позиций и за эти двадцать позиций кулакковый вал поворачивается на один оборот (360°) и всё время в одну сторону.

· Для чёткой работы установлены два механических фиксатора, которые устраниют возможность проскачивания позиций.

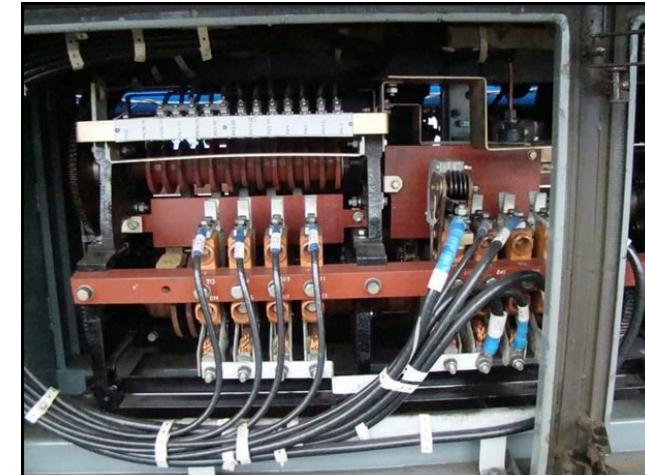· Вращение вала с 1 по 20 позицию происходит за 7-9 сек.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РК

- Номинальное напряжение силовой цепи.....3000В
- Номинальное напряжение цепи управления110В
- Диаметр цилиндра.....58 мм
- Ход поршня.....56 мм
- Давление воздуха.....5 кгс/см²
- Раствор силовых контактов.....8-12 мм
- Раствор блокировочных контактов....не менее 4 мм
- Масса106кг



Индуктивный шунт

Индуктивный шунт при ослаблении возбуждения обеспечивает правильное токораспределение между шунтирующей цепью и обмотками возбуждения тяговых двигателей в переходных режимах.

В режимах рекуперации или реостатного торможения с независимым возбуждением он также вводится в цепь якорей тяговых двигателей для ограничения скорости нарастания тока короткого замыкания.

ИШИ.001 имеет 3 катушки, соединенные последовательно.

- Для намотки катушек используется шинная медь.

Индуктивные шунты (дроссели) включают последовательно с резисторами, применяемыми для ослабления поля.

- Служат для защиты тяговых двигателей от сильных колебаний электрического тока при неустановившихся режимах, когда движение электропоезда происходит при ослабленном возбуждении.
- Индуктивный шунт состоит из разомкнутых шихтованных магнитопроводов, на которых смонтированы катушки.
- Магнитопроводы и катушки стянуты болтами, другие болты соединяют угольники, между которыми зажат пакет железа магнитопроводов



Технические данные шунта 1ШИ.001

Номинальное напряжение, В
3000

Номинальный ток, А
165

Индуктивность, мГн
120 +12
при токе 200 А
75 +7-3
при токе 330 А
65 +6-5

Электрическое сопротивление. Ом
0,045

Сечение сердечника, см²
746

Марка стали
Ст3

Число катушек
3


Материал катушки
ЛММ. 2,26x25

БУ САУТ

САУТ обеспечивает постоянный ток в обмотках якорей тяговых электродвигателей (ТЭД) при электродинамическом торможении (ЭДТ) с независимым возбуждением в зависимости от положения контроллера машиниста (1Т-3Т) подачей сигналов управления на тиристоры преобразователя возбуждения.

Блок САУТ работает в диапазоне скоростей от максимальной до 45-50 км/час, поддерживая ток якорей на заданном уровне за счет увеличения тока в обмотках возбуждения М1-М4 по мере снижения скорости поезда.

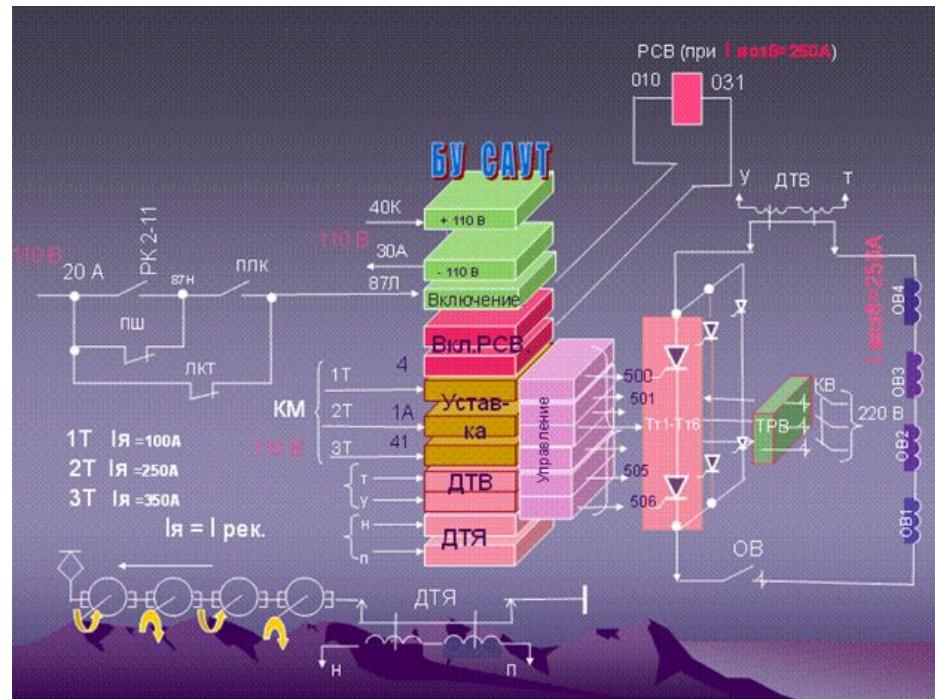
Блок обеспечивает автоматическое управление тиристорами Тт1-Тт6 в зависимости от внешних сигналов, поступающих с датчиков тока якорей, датчиков тока возбуждения, реле боксования.



Блок регулятора ускорения (БРУ)

Блок регулятора ускорения БРУ контролирует величину тока тяговых электродвигателей и производит переключение электропневматических вентилей привода реостатного контроллера при уменьшении тока ниже уровня уставки в режимах автоматического пуска и реостатного торможения с последовательным возбуждением электродвигателей. Уставка тока задается машинистом посредством переключателя понижения уставок (ППУ) В400 с пульта управления.

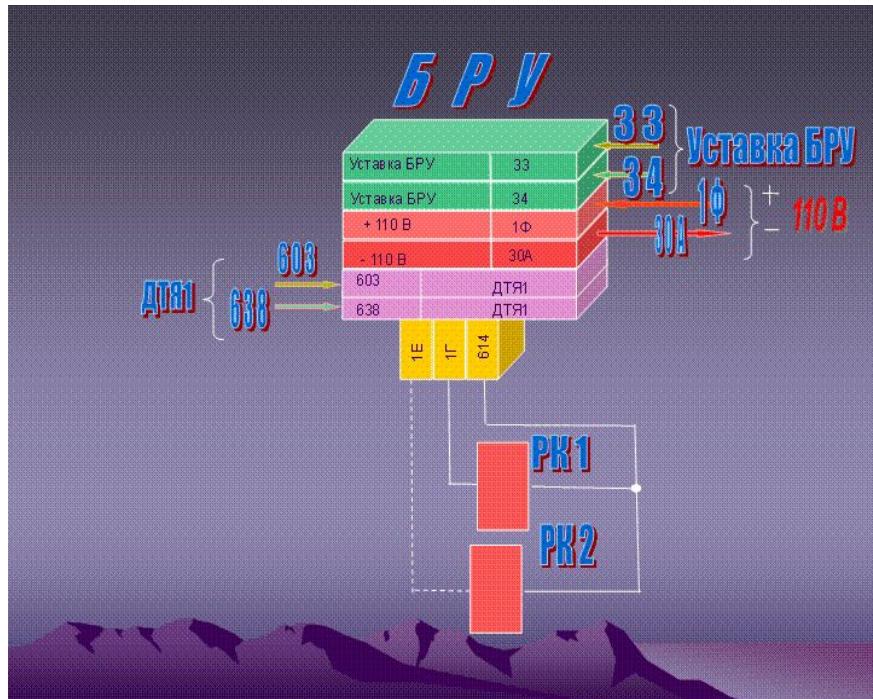Уставка 1- 140А, Уставка 2 185А, Уставка 3- 230А,
Уставка 4- 275А, Уставка 5- 320А, Уставка 6- 365А,
Уставка 7- 410А.



Линейный контактор

Линейный контактор представляет собой однополюсный электромагнитный контактор постоянного тока с естественным охлаждением.

Предназначен:


- Для подачи питания 850 в от токоприемников на силовой инвертор в штатном режиме
- Для отключения силовой схемы от контактной сети в аварийных режимах
- Для отключение силовой схемы от контактной сети при реостатном электрическом торможении без рекуперации энергии в контактную сеть
- Для отключения силового инвертора от контактной сети при снижении U в сети до уровня ниже 530в



Трансформатор возбуждения

Трансформатор возбуждения – процесс создания переменного электромагнитного поля путем подключения одной или нескольких обмоток к источнику электрической энергии. Другими словами возбуждение трансформатора представляет собой подачу на одну из обмоток питающего напряжения, что станет причиной возникновения электромагнитного поля в магнитопроводе и возникновению тока в других обмотках.

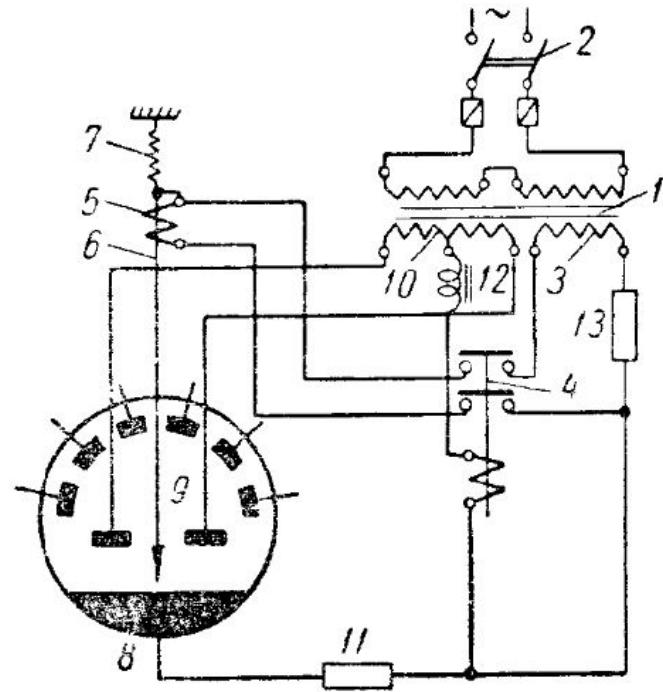Трансформатор возбуждения и зажигания имеет две вторичные обмотки, одна из которых 3 питает цепь зажигания, другая 10 - цепь возбуждения. При помощи выключателя 2 подается напряжение на первичную обмотку. В цепи обмотки 3 появляется ток.




1-Трансформатор возбуждения и зажигания; 2-Выключатель; 3-Обмотка зажигания; 4-Контактор; 5-Катушка электромагнитного зажигания; 6-Стержень анода зажигания; 7-Пружины; 8-Ртуть катода; 9-Аноды возбуждения; 10-Обмотка возбуждения; 11-Сопротивление; 12-Дроссель; 13-Сопротивление.


Обмотка якорей ТЭД

В современных машинах постоянного тока применяют барабанные якоря, в которых проводники обмотки укладываются в пазы на наружной поверхности цилиндрического якоря.

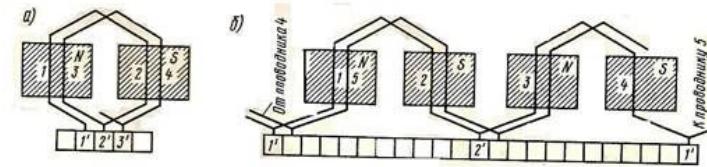Обычно делают многополюсными, т.е. они имеют не одну, а две, три и более пар полюсов. При этом проводники обмотки якоря могут быть соединены двумя способами, и в зависимости от этого получают обмотки 2-х типов: Петлевые и волновые.




а) Петлевая; б) Волновая

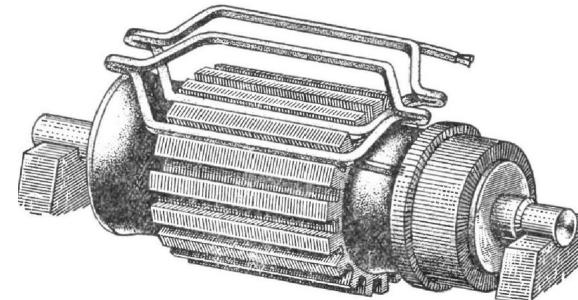

Моторный вентилятор

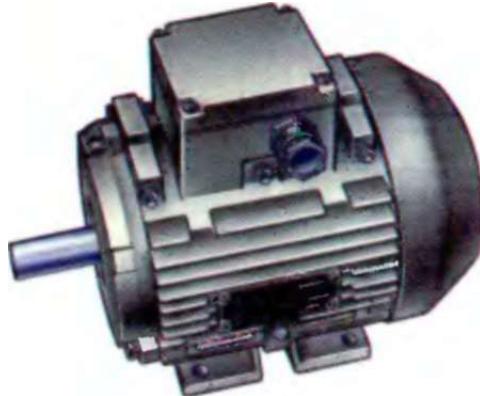На электропоездах в качестве приводов вентиляторов системы отопления и вентиляции кабины машиниста и салона установлены трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. На электропоезде ЭТ2М установлены электродвигатели серии АТК на остальных - серии АИР.



Технические характеристики электродвигателя П-31М

Мощность, кВт	0,75
Напряжение, В	ПО
Сила тока, А	9,6
Частота сети, Гц.....	50
Частота	вращения:
мин	1000-2000
КПД, %	71,4
Масса, кг	54,5

Амперметр и вольтметр

Амперметр — прибор для измерения **силы тока** в амперах.


Шкалу амперметров градируют в **микроамперах**, **миллиамперах**, амперах или **килоамперах** в соответствии с пределами измерения прибора.

Вольтметр — **измерительный** прибор непосредственного отсчёта для определения **напряжения** или **ЭДС** в электрических цепях. Подключается **параллельно** нагрузке или источнику электрической энергии.



Обмотка якоря возбуждения ТЭД

Обмотка ротора возбуждается источником постоянного тока через контактные кольца. Магнитное поле создаваемое вокруг ротора возбуждаемое постоянным током показано ниже. Очевидно, что ротор ведет себя как постоянный магнит, так как имеет такое же магнитное поле (в качестве альтернативы можно представить, что ротор сделан из постоянных магнитов). Рассмотрим взаимодействие ротора и вращающегося магнитного поля. Предположим вы придали ротору начальное вращение в том же направлении как у вращающегося магнитного поля. Противоположные полюса вращающегося магнитного поля и ротора будут притягиваться друг к другу и они будут сцепляться с помощью магнитных сил. Это значит, что ротор будет вращаться с той же скоростью, что и вращающееся магнитное поле, то есть ротор будет вращаться с синхронной скоростью.

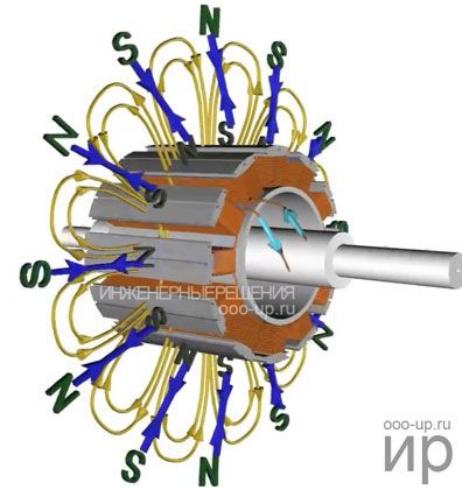

Возврат БВ и взт электропоезда ЭД 4М.

Поскольку конструкция защитных аппаратов -быстродействующего выключателя БВ и выключателя защиты ВЗТ (ранее применяли быстродействующий контактор К3) -принципиально иная, то в схеме управления ими внесены изменения.

От провода 20 через автоматический защитный выключатель Q21 запитываются удерживающие катушки БВ-У и ВЗТ-У. После нажатия кнопки «Возврат защиты» от провода 22Д получает питание поездной провод 7, по которому на моторных вагонах включается промежуточное реле РВЗ-1. Данное реле своими контактами запитывает катушки вентиляй быстродействующих выключателей БВ-В и защитных выключателей ВЗТ-В, а также катушку реле выдержки времени РВВ.

Контакт реле времени РВВ шунтирует блокировочный контакт ВЗТ в цепи удерживающей катушки БВ. Выдержка времени здесь необходима для полного включения защитного выключателя ВЗТ. В цепь удерживающей катушки ВЗТ-У введен блок-контакт реле контроля напряжения РКН, которое контролирует наличие напряжения 220В в цепи переменного тока , подаваемого на блок защиты (на проводе 67Ж).

Включить быстродействующие выключатели БВ и ВЗТ можно также из шкафа моторного вагона нажатием кнопки В28 «Восстановление защиты»: от провода 20А получает питание провод 7А, включая реле РВЗ-1.

При срабатывании дифференциальной защиты повторитель дифференциального реле ПДР контактами 20В-20Г разрывает цепь питания удерживающей катушки ВЗТ-У. Аппарат включается, вызывая одновременное отключение БВ, так как в цепи БВ-У размыкается блокировка ВЗТ ЗОЮ-30.

Неисправен контактор ВЗТ:

-не горит светодиод ПП41 - нет питания на блоке БУВЗТ - Q-31, ПР23- провода 67Н, 66Н, проверить на моторном вагоне не включена ли «Секвенция» - **выключить**.Контактор ВЗТ можно включить кнопкой B28

Датчики тока якорей и тока возбуждения

Датчики тока якорей ДТЯ, ДТЯ1 и тока возбуждения ДТВ подают в систему управления сигналы, пропорциональные силовому току. Контрольно-измерительная аппаратура выполняет свои обычные функции. Вольтметр V2 измеряет напряжение на тяговом двигателе, амперметр А3 в режиме тяги показывает ток якорей, а в режиме рекуперации — ток возбуждения, амперметр А2 измеряет ток шунтирующей цепи, А1 — общий ток в силовой цепи.




Figma.us

Датчик тока якоря ДТ-010 629.129.010

ДИОД

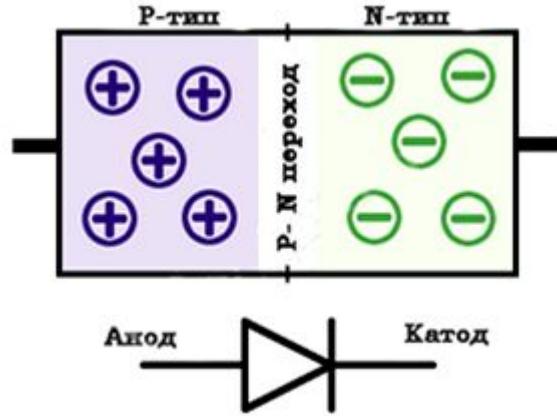Самым простым по конструкции в семействе полупроводников являются диоды, имеющие в конструкции всего два электрода, между которыми существует проводимость электрического тока в одну сторону. Такой вид проводимости в полупроводниках создается благодаря их внутреннему устройству.



Без понимания устройства диода, нельзя понять его принципа действия. Структура диода

состоит из двух слоев с проводимостью различного вида.

Диод состоит из следующих основных элементов:

Корпус. Выполняется в виде вакуумного баллона, материалом которого может быть керамика, металл, стекло и другие прочные материалы.

Катод. Он расположен внутри баллона, служит для образования эмиссии электронов. Наиболее простым устройством катода является тонкая нить, раскаляющаяся в процессе действия. Современные диоды оснащены косвенно накаляющимися электродами, которые выполнены в виде металлических цилиндров со свойством активного слоя, имеющего возможность испускать электроны.

Подогреватель. Это особый элемент в виде нити, раскаляющейся от электрического тока. Подогреватель расположен внутри косвенно накаляющегося катода.

Анод. Это второй электрод диода, служащий для приема электронов, вылетевших от катода. Анод имеет положительный потенциал, по сравнению с катодом. Форма анода чаще всего так же, как и катода, цилиндрическая. Оба электрода аналогичны эмиттеру и базе полупроводников.

Кристалл. Его материалом изготовления является германий или кремний. Одна часть кристалла имеет р-типа с недостатком электронов. Другая часть кристалла имеет п-типа проводимости с избытком электронов. Граница, расположенная между этими двумя частями кристалла, называется р-п переходом.


Кристалл. Его материалом изготовления является германий или кремний. Одна часть кристалла имеет р-тип с недостатком электронов. Другая часть кристалла имеет n-тип проводимости с избытком электронов. Граница, расположенная между этими двумя частями кристалла, называется p-n переходом.

Принцип действия

Работа диода характеризуется его различными состояниями, и свойствами полупроводника при нахождении в этих состояниях. Рассмотрим подробнее основные виды подключений диодов, и какие процессы происходят внутри полупроводника.

Тиристор

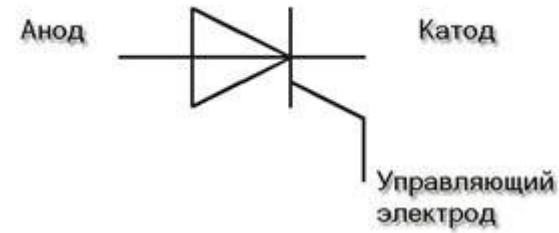Тиристор — полупроводниковый элемент, имеющий только два состояния: «открыто» (ток проходит) и «закрыто» (тока нет). Причем оба состояния устойчивые, то есть переход происходит только при определенных условиях. Само переключение происходит очень быстро, хоть и не мгновенно.



По способу действия его можно сравнить с переключателем или ключом. Вот только переключается тиристор при помощи напряжения, а отключается пропаданием тока или снятием нагрузки. Так что принцип работы тиристора понять несложно. Можно представлять его как ключ с электрическим управлением. Так, да не совсем.

Тиристор, как правило, имеет три выхода. Один управляющий и два, через которые протекает ток. Можно попробовать коротко описать принцип работы. При подаче напряжения на управляющий выход, коммутируется цепь через анод-коллектор. То есть, он сравним с транзистором. Только с той разницей, что у транзистора величина пропускаемого тока зависит от поданного на управляющий вывод напряжения. А тиристор либо полностью открыт, либо полностью закрыт.


Принцип работы

Рассмотрим принцип работы тиристора. Стартовое состояние элемента — закрыто. «Сигналом» к переходу в состояние «открыто» является появление напряжения между анодом и управляющим выводом. Вернуть тиристор в состояние «закрыто» можно двумя способами:

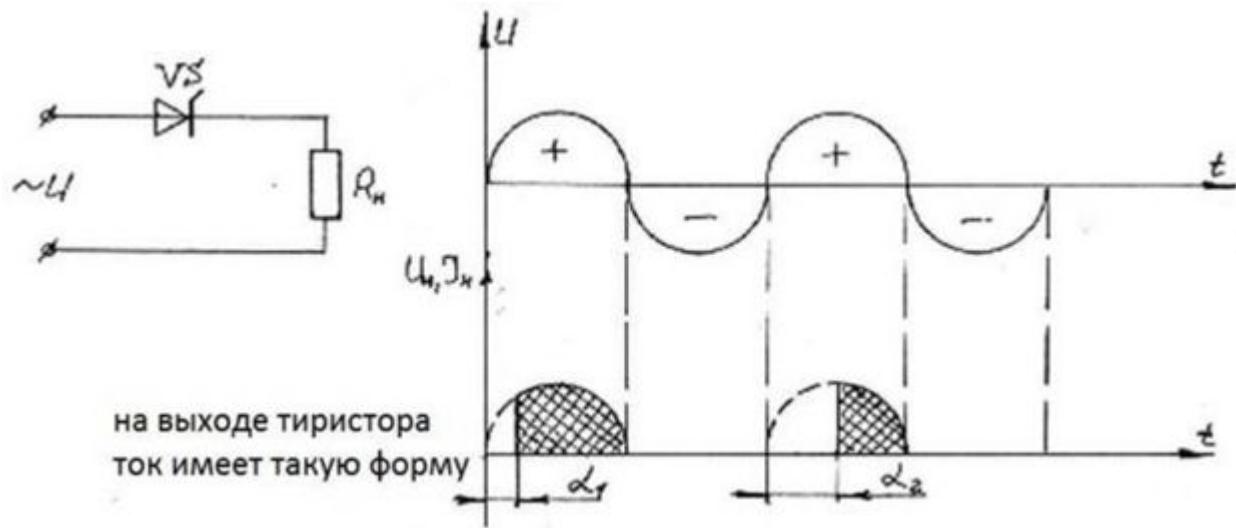1. снять нагрузку;
2. уменьшить ток ниже тока удержания (одна из технических характеристик).


В схемах с переменным напряжением, как правило, сбрасывается тиристор по второму варианту. Переменный ток в бытовой сети имеет синусоидальную форму, когда его значение приближается к нулю и происходит сброс. В схемах, питающихся от источников постоянного тока, надо либо принудительно убирать питание, либо снимать нагрузку.

Принцип работы тиристора в устройствах переменного напряжения: на выходе есть только верхняя часть синусоиды. В схемах переменного напряжения тиристор будет пропускать только одну полуволну — верхнюю. Когда приходит нижняя полуволна, он сбрасывается в состояние «закрыто».



Стабилитрон

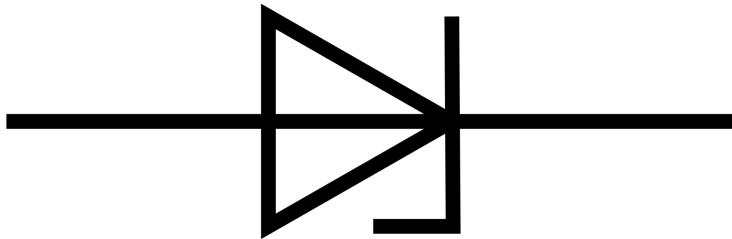Стабилитрон — специальный диод, который способен работать в условиях обратного смещения в зоне пробоя без какого-либо ущерба для себя.



обозначение стабилитрона на схеме


Принцип действия

Когда стабилитрон имеет прямое смещение, то, также, как и в любом обычном диоде, ток, проходящий через него, возрастает при увеличении подаваемого напряжения. Когда же стабилитрон имеет обратное смещение, то ток бывает минимальным до того момента, пока подаваемое напряжение не достигнет значения напряжения пробоя для данного диода. Когда такое напряжение достигается, то происходит значительное увеличение протекающего тока. Однако, в отличие от обычного диода, стабилитрон предназначен для работы в условиях обратного смещения в зоне пробоя.

Заземляющее устройство


Заземляющее устройство служит для предохранения буксовых подшипников колесных пар от электроэрозии. На электропоездах первых выпусков оно установлено на оси колесной пары. Вплотную к переднему подшипнику редуктора напрессовано заземляющее кольцо, а корпус заземляющего устройства прикреплен шестью болтами к опорному стакану. Состоит корпус из двух алюминиевых половин (для возможности монтажа и демонтажа без разборки колесной пары), скрепленных четырьмя призонными болтами. Верхняя половина корпуса имеет полость, закрываемую крышкой, в которой монтируют щеткодержатель с двумя меднографитовыми щетками МЗ. Щетки заменяют при износе по высоте до 20 мм. В настоящее время на электропоездах заземляющие устройства монтируют на торцах буксовых крышек по два на каждую тележку моторного вагона. Состоит оно из алюминиевого корпуса 8, внутри которого установлен пластмассовый щеткодержатель 3. Корпус заземляющего устройства соединен с крышкой 10 буксы шестью болтами 2. Щеткодержатель имеет рычажное устройство 6, прижимающее щетки к контактной поверхности токосъемного диска 11. Последний установлен в проточке лабиринтного кольца 12 и прикреплен к нему четырьмя болтами, застопоренными пластинчатыми шайбами. Лабиринтное уплотнение, образованное кольцевыми канавками крышки 1 и кольца 12, защищает щетки от попадания на них смазки из полости буксы. Лабиритное кольцо прикреплено к торцу оси двумя болтами 13. Крышка 5 заземляющего устройства, снабженная мягкой резиновой прокладкой 4, предохраняет механизм от попадания пыли и влаги. Она плотно прижата к корпусу устройства двумя откидными болтами 15 с гайками.

Заземляющее устройство

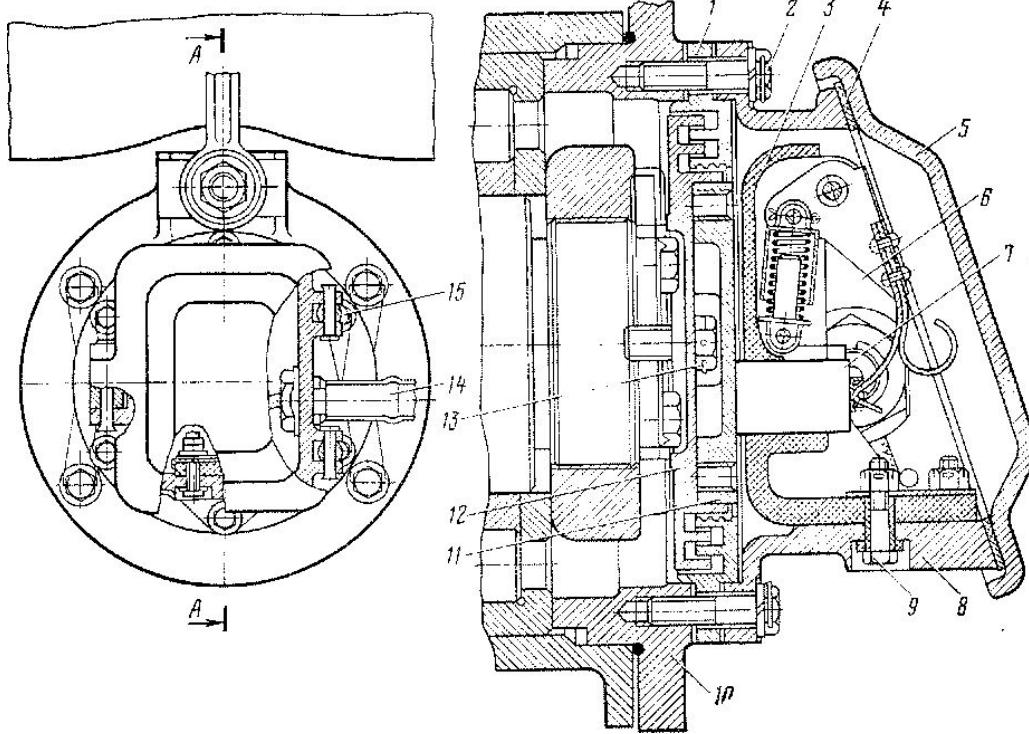

Сглаживающие фильтры питания

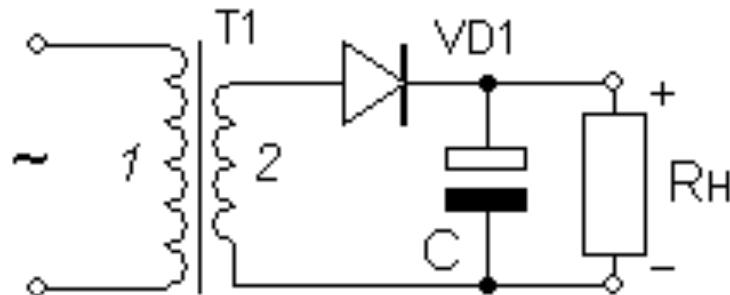Сглаживающие фильтры питания предназначены для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения. Принцип работы простой – во время действия полуволны напряжения происходит заряд реактивных элементов (конденсатора, дросселя) от источника – диодного выпрямителя, и их разряд на нагрузку во время отсутствия, либо малого по амплитуде напряжения.



Главный разъединитель

Главный разъединитель, установленный на электропоезде, предназначен для заземления силовой цепи при осмотре или ремонте тяговых двигателей и высоковольтных аппаратов. Он установлен в подвагонной камере и представляет собой однополюсный переключатель ножевого типа с клиновидными контактами. Переключения выполняют вручную при обесточенной цепи.

Разъединитель имеет два положения: верхнее, когда силовая цепь токоприемника соединена с силовой цепью тяговых двигателей, и нижнее, когда силовая цепь тяговых двигателей заземлена. Для перевода разъединителя из одного положения в другое в торцовой стенке камеры предусмотрен валик, связанный через изолятор с ножом разъединителя и имеющий с наружной стороны головку, в которую вставляется реверсивная рукоятка контроллера машиниста. Рукоятка может быть вставлена и вынута из головки только в фиксированных положениях ножа. На стойке разъединителя установлены два последовательно соединенных резистора сопротивлением 51 кОм каждое. Они служат для разряда конденсатора при заземлении силовой цепи.



Счетчик электрический постоянного тока "СКВТ-М"

Счетчик электрический постоянного тока "СКВТ-М" предназначен для измерения параметров электрических сетей постоянного тока, их отображения на цифровом индикаторе, и преобразования измеряемых величин в кодовый сигнал с его последующей передачей по интерфейсу RS-485 на удаленную систему сбора информации.



Плавкий предохранитель.

Плавкий предохранитель – элемент электросети, выполняющий защитную функцию. В отличие от автоматического выключателя после каждого срабатывания он нуждается в замене размыкающей цепь детали. Плавкая вставка, которая сгорает при превышении допустимого значения номинального тока, должна быть выбрана с учетом нагрузки на сеть.

