

# СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ И НА ПОТРЕБИТЕЛЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
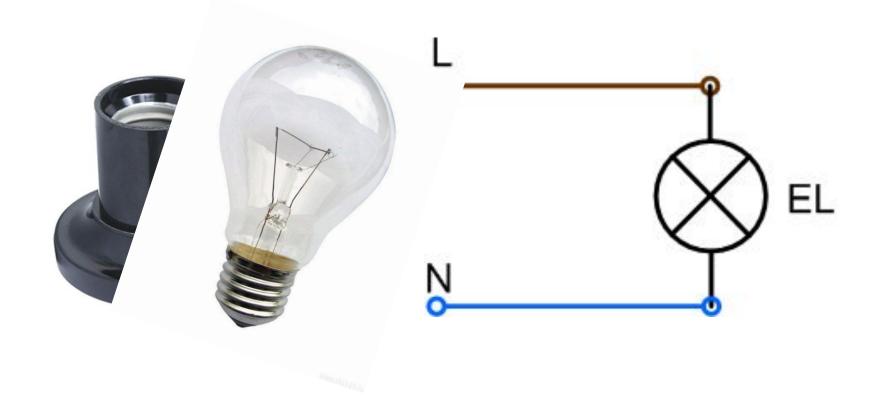
#### ЭЛЕКТРОПАТРОН С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПОЙ




## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ

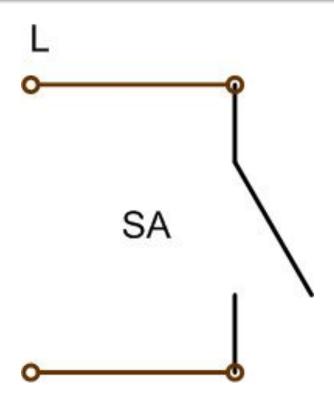



#### ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ



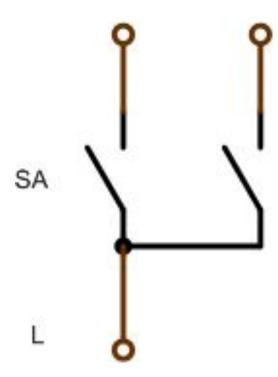

## РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ

без заземляющего контакта




с заземляющим контактом



# РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ


без заземляющего контакта

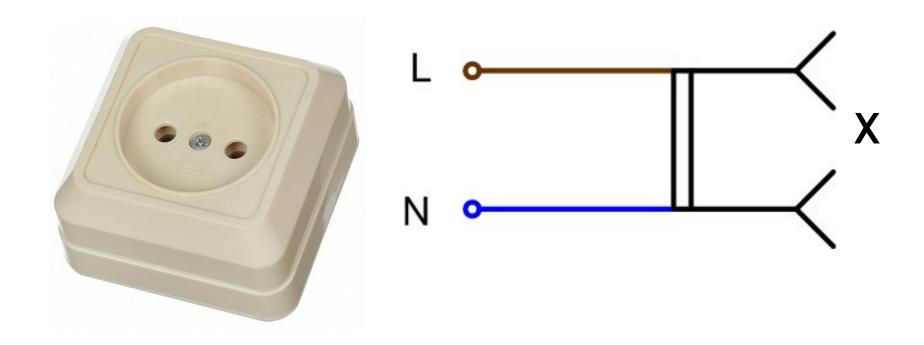

# РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ


с заземляющим контактом



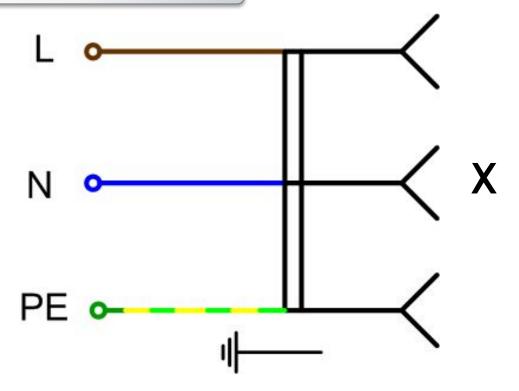

## РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ



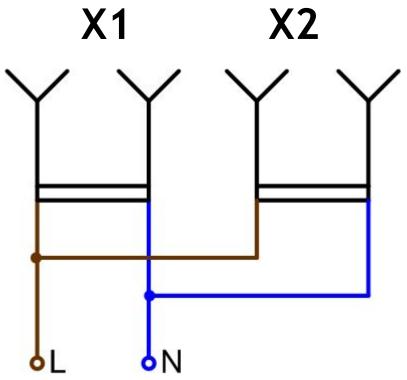

#### РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА



сальник

