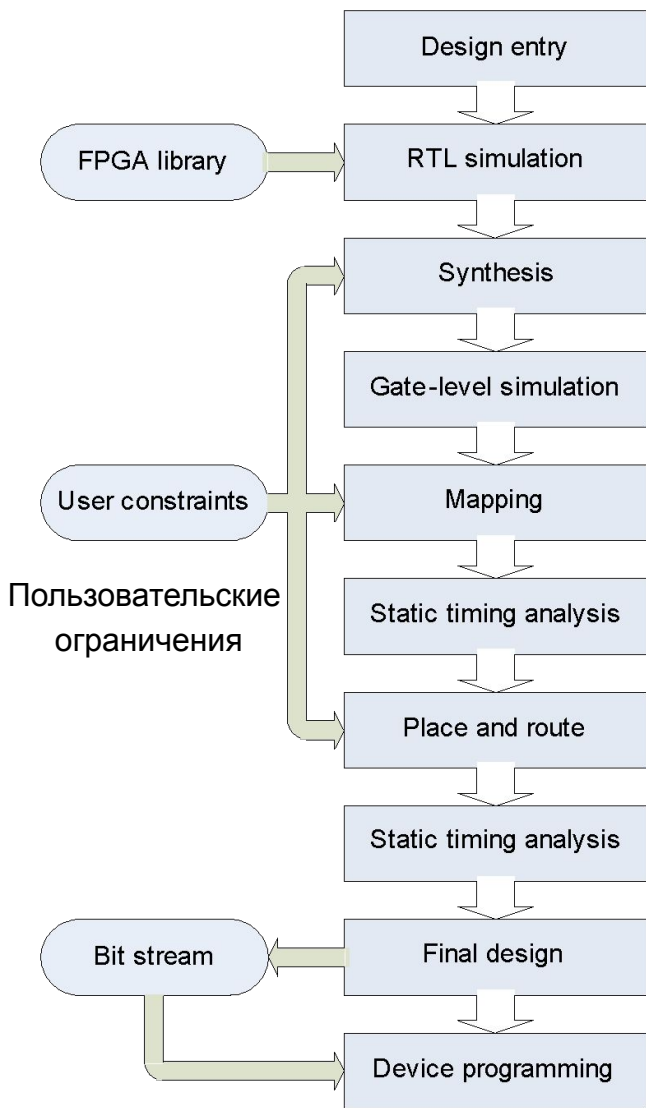


Введение в Verilog

Стандартные этапы проектирования устройства на FPGA



Ввод описания проекта

Моделирование, преобразование пользовательского описания в компоненты и примитивы, входящие в состав библиотеки FPGA. RTL – Registr Transport Level (Уровень регистровых пересылок)

Логический синтез, преобразование файлов в схему соединений

Моделирование на логическом уровне

Размещение полученных вентилях в ячейки

Временной анализ

Непосредственное размещение на микросхему и разводка связей

Временной анализ с учетом параметров микросхемы и пользовательских ограничений

Конец разработки

Создание файла с конфигурацией устройства

Программирование микросхемы

САПР


Contents

- Этапы проектирования
- Модули
 - Объявление
 - Создание экземпляров
 - Подключение портов
 - Test-bench файлы
- Adder (разработка сумматора)
 - Проектирование
 - RTL -моделирование
 - Синтез
 - Gate-level моделирование
- Приложение: создание проекта 'adder' в GUI (ModelSim)

Объявление модуля


- Модуль – базовая единица проекта.
- Модуль должен быть задекларирован (объявлен). □ *подготовка*
- Модуль может быть конкретизирован (создан экземпляр) □ *использование*
- Определение модуля должно вкладывается между ключевыми словами 'module' и 'endmodule'.
 
```
module module_name (список портов);  
  // in, out, inout объявление портов  
  // signal/wire/reg объявление сигналов  
  // data variable объявление переменных  
  // sub-module создание экземпляров и  
    // подключение  
  // initial, always, function, task функциональные блоки,  
    // описывающие логику работы компонента  
endmodule
```




```
module ModF (A, B, C);  
  input      A;  
  inout [7:0] B;  
  output [7:0] C;  
  // описания  
  // описания 'f'  
endmodule
```

Создание экземпляра модуля

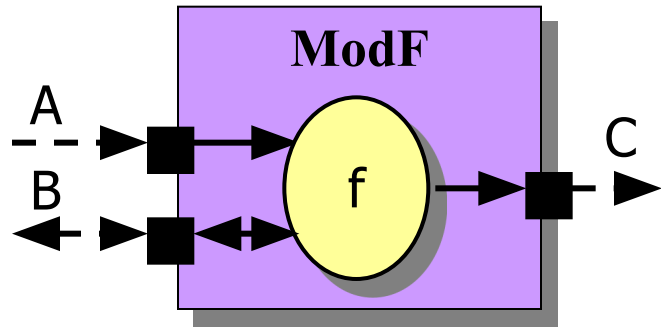

создание экземпляра

 

```
module ModG (AA, BB, CC);  
  input    AA;  
  inout [7:0] BB;  
  output [7:0] CC;  
  wire    a;  
  wire [7:0] b;  
  // описание 'g'  
  // создание экземпляра 'f'  
  ModF Umodf (.A(a), .B(b), .C(CC));  
endmodule
```

Соединение портов

Имя экземпляра

Имя модуля



Соединение портов

- Позиционный принцип – сопоставление портов в объявлении модуля и в его экземпляре:

```
module ModF (A, B, C);  
ModF Umodf (a, b, cc);
```

- Ключевой принцип - явное указание, какой сигнал подключить к какому порту модуля
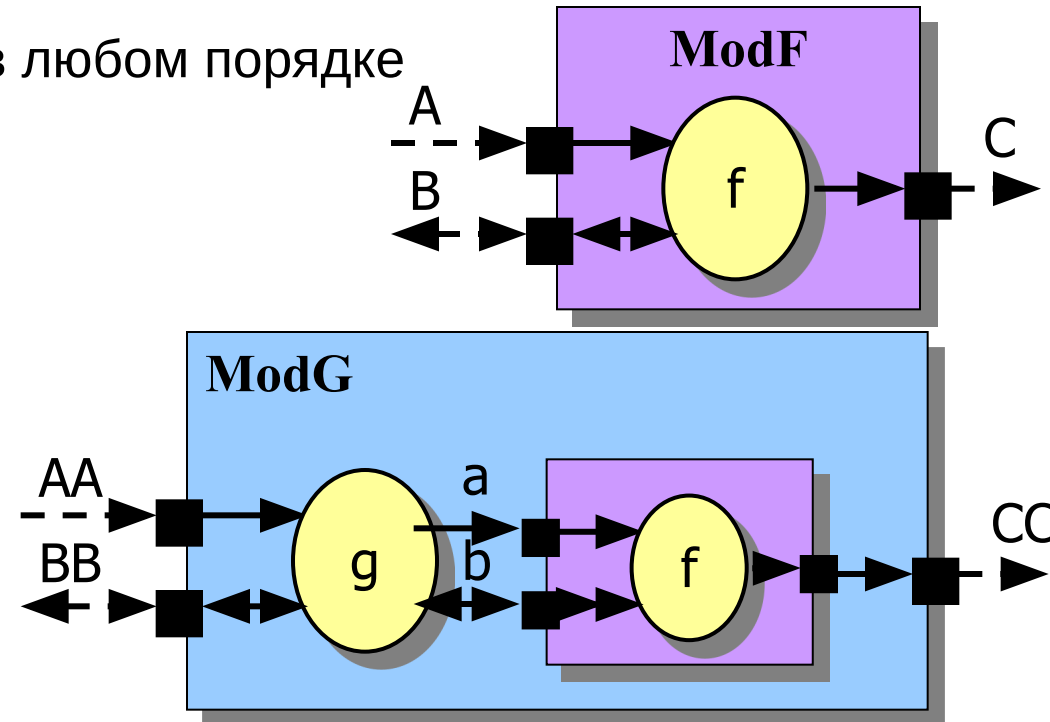 
```
module ModF (A, B, C);  
ModF Umodf (.A(a), .B(b), .C(cc)); // в любом порядке
```




Типы данных

- Типы данных Verilog


- Net - соединение (связь, цепь)
 - wire – простой провод
 - wand, wor – монтажное И/ИЛИ
 - tri, tri0, tri1, triand, trior, trireg - соединения с третьим состоянием
 - supply0 – постоянный 0 (GND)
 - supply1 – постоянная 1 (VCC/VDD)
- Variable - переменная
 - Reg - регистр

Nets (2/2)

 


```
wire Y; // declaration
assign Y = A & B;
```

		A	
Y		0	1
	B	0	0
	1	0	1

 

```
wand Y; // declaration
assign Y = A;
assign Y = B;
```

		A	
Y		0	1
	B	0	0
	1	0	1

 

```
wor Y; // declaration
assign Y = A;
assign Y = B;
```

		A	
Y		0	1
	B	0	1
	1	1	1

```
tri Y; // declaration
assign Y = (dr) ? A : z;
```

'z' or 'Z' means high-impedance.

Verilog значения

Integer constants

Decimal (123, 4'd15)

Hexadecimal ('h12F, 4'haBcD)

Octal ('o763, 3'o7)

Binary ('b1010, 4'b1100)

```
reg [7:0] my_vector_reg;
```

```
reg [3:0] a, b, c, d;
```

```
// Unsized constant numbers
```

```
659 // is a decimal number
```

```
'd659
```

```
'h837FF // is a hexadecimal number
```

```
'o7460 // is an octal number
```

```
4af // is illegal (hexadecimal format requires 'h) – 'h4af
```

```
// Sized constant numbers
```

```
4'b1001 // is a 4-bit binary number
```


```
5'D3 // is a 5-bit decimal number
```

```
3'b01x // is a 3-bit number with the least significant bit unknown
```

```
12'hx // is a 12-bit unknown number
```

```
16'hz // is a 16-bit high-impedance number
```

Правила соединения портов

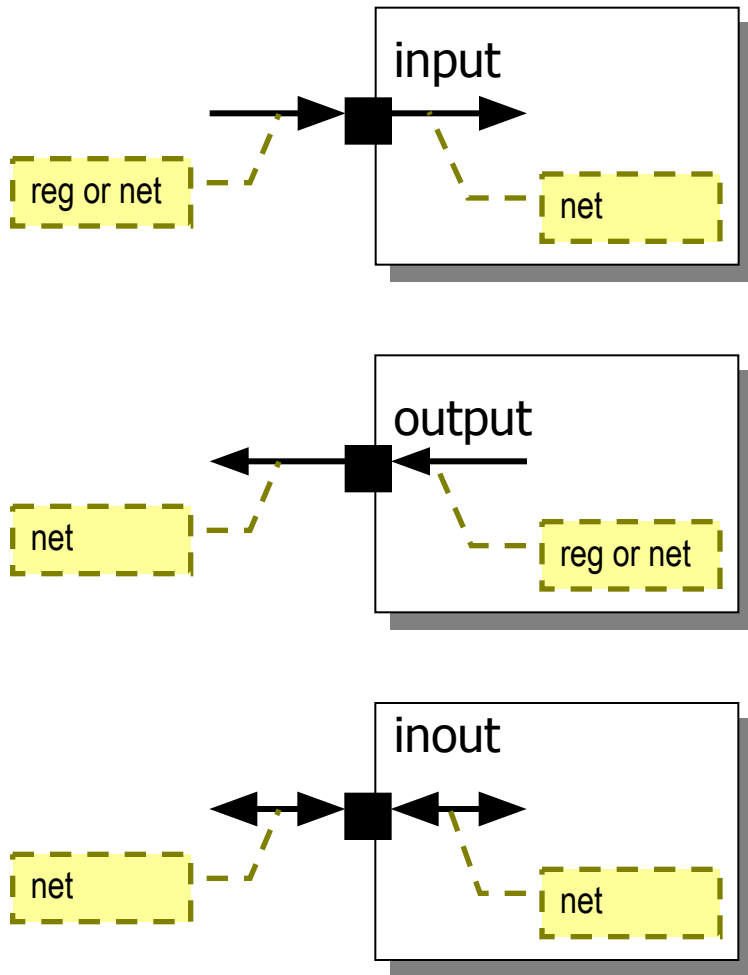


- Входной порт модуля должен иметь тип соединения (связь)
- Выходной порт модуля может иметь тип или соединение или регистр (переменная)
- Двухнаправленные порты должны иметь только тип соединения

Четырехзначный алфавит Verylog

Значение	
0	<u>Низкий логический уровень</u> или <u>ложно</u>
1	<u>Высокий логический уровень</u> или <u>истинно</u>
X, x	Неопределенный логический уровень
Z, z	Высокоимпедансный логический уровень, третье состояние

Символ «?» так же используется для альтернативного представления «Z» состояния

Test-bench файлы

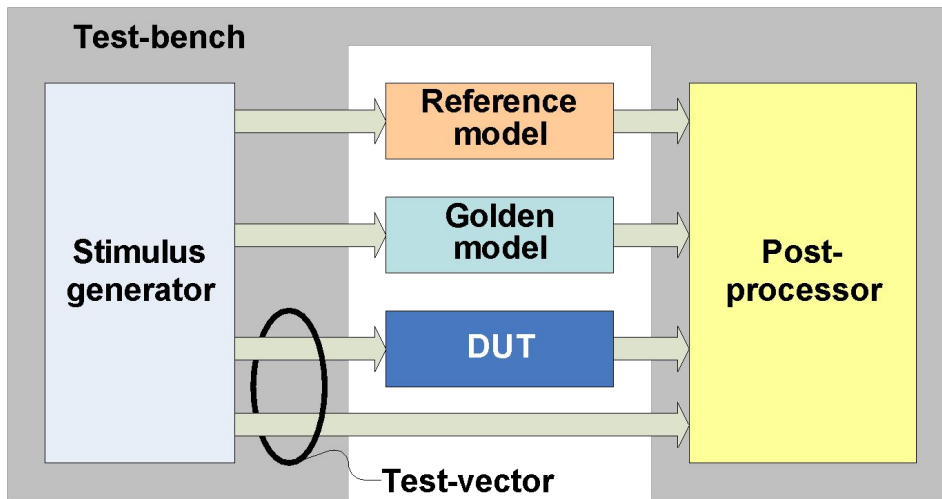


Golden model – идеальная модель, на выходе выдает идеальные ожидаемые результаты

Reference model – базовая модель, взятая за основу, работает идентично, но может быть создана с помощью других функций, например математических или аппаратная реализация, созданная сторонними разработчиками.


- «Test-bench» это специальный уровень кода, который создает пользовательские входные параметры (stimulus) для тестируемого проекта (DUT, design under test) и определяет, производит ли DUT ожидаемые (golden) выходные сигналы
- «Test-vector» установка значений для всех входных портов DUT (stimuli) и ожидаемых значений (образцов) выходных портов тестируемого модуля
- «Test-bench», который создает пользовательские входные сигналы, образцы выходных сигналов DUT и сравнивает выходные сигналы с ожидаемыми (golden) результатами называется однородно-проверяющим.

Разработка структурной схемы сумматора

- Сумматор цифровая схема которая выполняет сложение чисел
 - Одноразрядный полусумматор складывает два однобитных двоичных числа (A и B). На выходе формируется значение суммы (S) и переноса (C).
 - Полный одноразрядный сумматор складывает три однобитных значения (C, A and B). На выходе формируется значение суммы (S) и переноса (C).
- **Многоразрядный сумматор**
 - Суммирование с распространением переносов
 - Перенос из младшего полусумматора учитывается старшим полусумматором

 


Half adder circuit diagram

 


Full adder circuit diagram

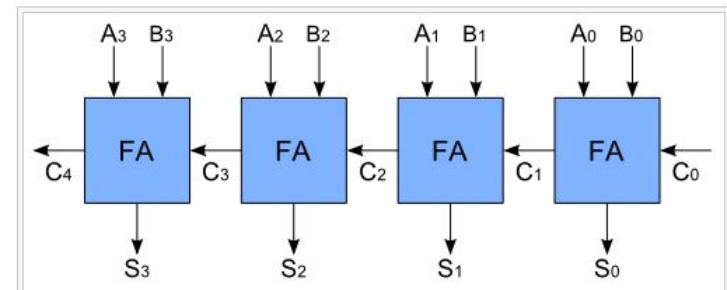Inputs: {A, B, CarryIn} → Outputs: {Sum, CarryOut}



4-bit ripple carry adder circuit diagram




Структура директории

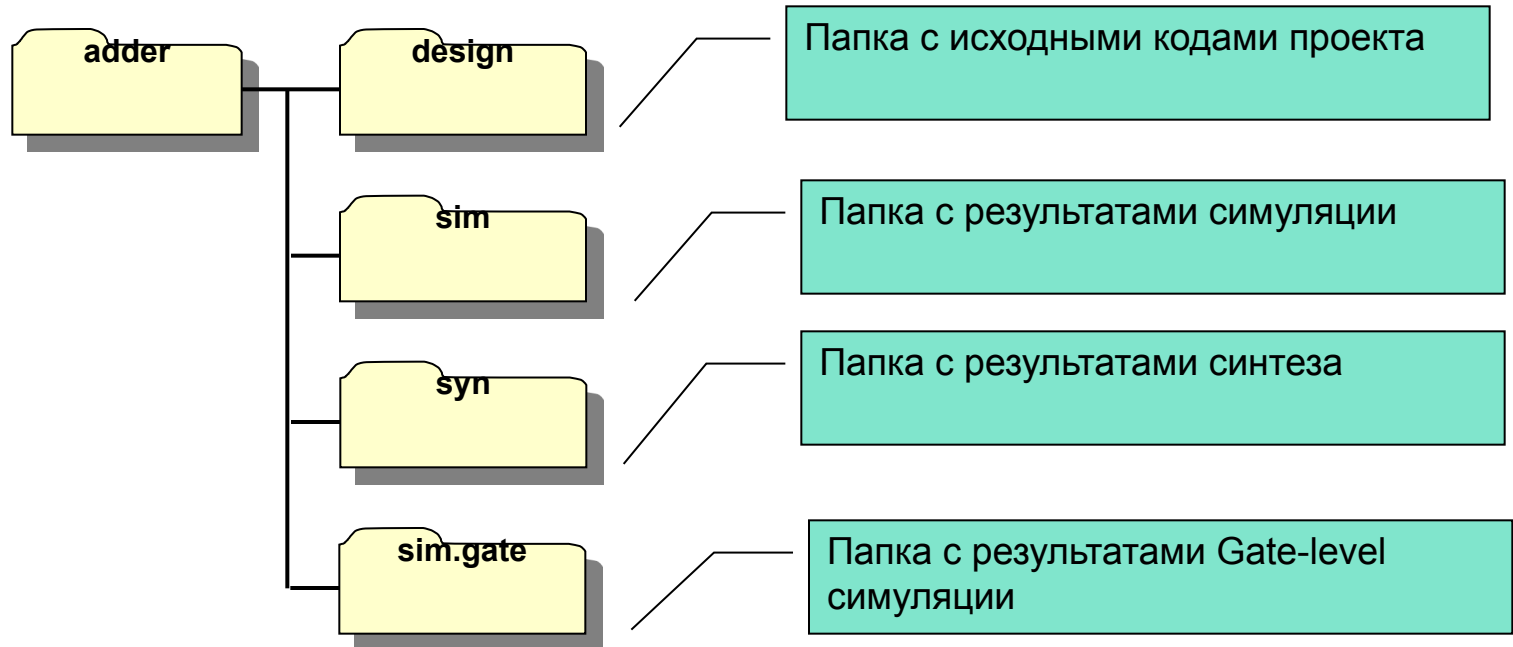



Проект “adder” - сумматор

- Содержимое папки ‘design’

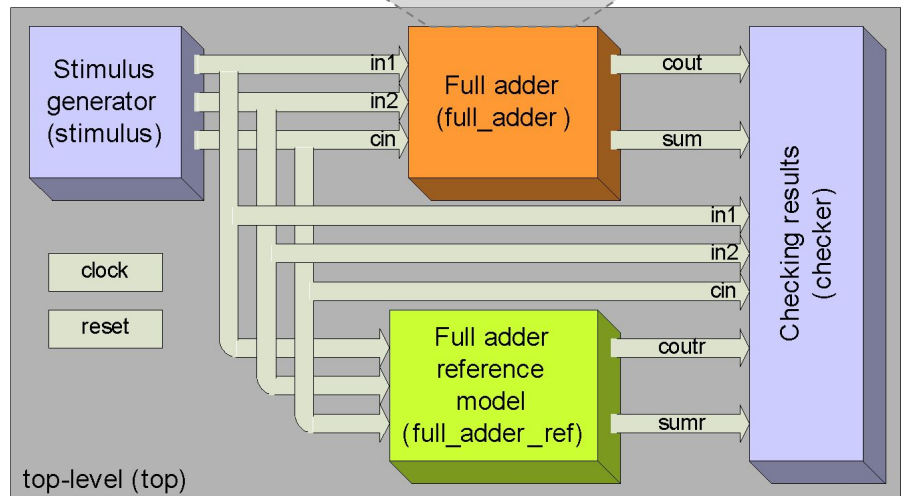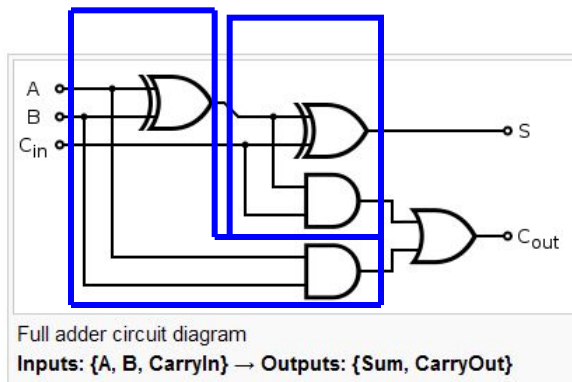 
- top.v
- full_adder.v
- half_adder_gate.v
- half_adder_rtl.v
- stimulus.v
- full_adder_ref.v
- checker.v



Модуль full_adder

  


 Запись входных значений во входные регистры, формирование результата




```

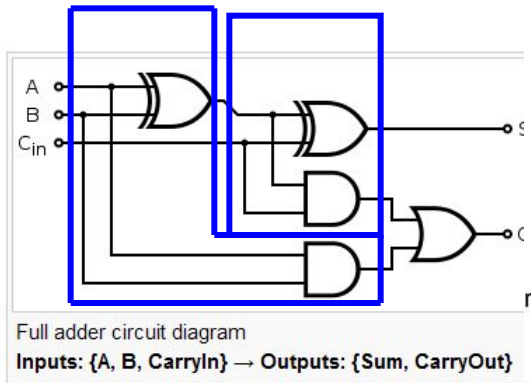module half_adder (S, C, A, B);
    output S, C;
    input  A, B;
    // описание модуля
endmodule
    
```



 Full adder circuit diagram
Inputs: {A, B, CarryIn} → Outputs: {Sum, CarryOut}



Модуль full adder (1/3)

```

module full_adder(sum,cout,in1,in2,cin,clk,resetb);
  output sum, cout; /выходные сигналы
  input in1, in2, cin; /входные сигналы
  input clk, resetb; /входные сигналы

```

```

/ объявление типов связей, сигналов и соединений
wire sum, cout; /соединение (проводник)
reg rin1, rin2, rcin; /переменная (регистр)
wire s1, c1, s2, c2; /соединение (проводник)

```

```

/процедурный блок - процесс
always @ (posedge clk or negedge resetb) begin
  if (resetb==1'b0) begin
    rin1 <= 1'b0; rin2 <= 1'b0; rcin <= 1'b0; end
  else begin
    rin1 <= in1; rin2 <= in2; rcin <= cin;
  end
end

```

```


/создание экземпляров модулей
half_adder_gate ha1 (.S(s1), .C(c1), .A(rin1), .B(rin2));
half_adder_rtl ha2 (.S(s2), .C(c2), .A(s1), .B(rcin));

```

```

/ процедурные присваивания
assign sum = s2;
assign cout = c1|c2;
endmodule

```

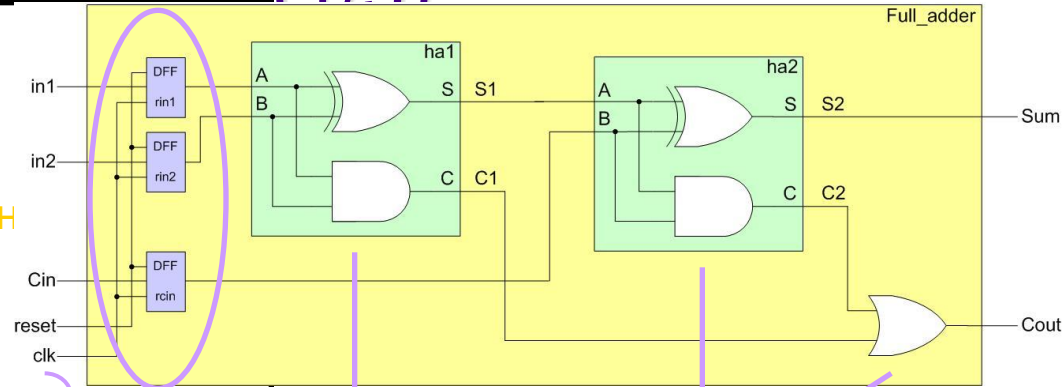

Оператор ожидания

- @ (A or D) / события в A или B
- @ posedge clk / фронта clk
- @ negedge clk / среза clk

Оператор неблокирующего присваивания

- X1<=1'b1; / X1 присваивается 1
- X2<=X1; / X2 присваивается / старое значение X1

Параллельные операторы (процессы)

```

always [@(список чувствительности)]
begin
  ...
end

```

assign / непрерывное / присваивание

Full adder (2/3)

```
module full_adder(sum,cout,in1,in2,cin,clk,resetb);
  output sum, cout;
  input in1, in2, cin;
  input clk, resetb;

  wire sum, cout;
  reg rin1, rin2, rcin;
  wire s1, c1; wire s2, c2;

  always @ (posedge clk or negedge resetb) begin
    if (resetb==1'b0) begin
      rin1 <= 1'b0; rin2 <= 1'b0; rcin <= 1'b0;
    end else begin
      rin1 <= in1; rin2 <= in2; rcin <= cin;
    end
  end

  half_adder_gate ha1 (.S(s1), .C(c1), .A(rin1), .B(rin2));
  half_adder_rtl ha2 (.S(s2), .C(c2), .A(s1), .B(rcin));

  assign sum = s2;
  assign cout = c1|c2;
endmodule
```

Имя модуля

Объявление портов

Описание портов

Описание сигналов и соединений

internal design description

Создание экземпляров модулей

internal design description

Full adder (3/3)

```
module full_adder(sum,cout,in1,in2,cin,clk,resetb);
  output sum, cout;
  input in1, in2, cin;
  input clk, resetb;

  wire sum, cout;
  reg rin1, rin2, rcin;
  wire s1, c1; wire s2, c2;

  always @ (posedge clk or negedge resetb) begin
    if (resetb==1'b0) begin
      rin1 <= 1'b0; rin2 <= 1'b0; rcin <= 1'b0;
    end else begin
      rin1 <= in1; rin2 <= in2; rcin <= cin;
    end
  end

  half_adder_gate ha1 (.S(s1), .C(c1), .A(rin1), .B(rin2));
  half_adder_rtl ha2 (.S(s2), .C(c2), .A(s1), .B(rcin));

  assign sum = s2;
  assign cout = c1|c2;
endmodule
```

Verilog типы данных: связь and переменная

□ net : wire

□ variable: reg, integer, real ...

Этот процесс запускается, когда наступает событие размещенное в списке чувствительности.

фронт 'clk'

срез 'resetb'

Блок процедурного присваивания, переменные внутри блока инициализируются и присваиваются многократно, если случается событие

==: оператор блокирующего присваивания


<=: неблокирующее присваивание

Экземпляры моделей, которые описывают соединение портов в виде позиционного списка

Блоки непрерывного присваивания значений сигналам, которые срабатывают, если изменяется хотя бы один сигнал в правой части

|: оператор побитового ИЛИ (OR)

 Структурная модель полусумматора (gate level)



использование
библиотечных
модулей and и xor


```
module half_adder_gate (S, C, A, B);  
    output S, C;  
    input  A, B;  
    and UAND (C, A, B);  
    xor UXOR (S, A, B);  
endmodule
```

Структурное описание – структура объекта, как композиция компонентов, соединенных между собой и обменивающихся сигналами.

Структурная модель - создание экземпляров примитивов и модулей (использование библиотечных модулей, или создание собственных)

Поведенческое описание объектов

 Полусумматор. Процессная форма описания поведения (Behavior model)



Объект представлен в виде “черного ящика”, описывают зависимость выходных сигналов от входных на уровне одного процесса.

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


```
module half_adder_beh1 (S, C, A, B);
    output S, C;
    input  A, B;
    wire  S, C;
    always @ (A or B)
    begin
        if ((A==0) or (B==1)) and ((A==0) or (B==1))
            begin S<=1'b1; C<=1'b0; end
        else
            begin
                S<=1'b0;
                if (A==0) and (B==0)
                    C<=1'b0; else C<=1'b1;
            end
        end
    end
endmodule
```

```
module half_adder_beh2 (S, C, A, B);
    output S, C;
    input  A, B;
    wire  S, C;
    always
    begin
        S<=A^B;
        C<=A&B;
        @ (A or B);
    end
endmodule
```

Полусумматор. Потокное описание архитектуры (Data-flow model (RTL-модель))


(RTL, Register Transfer Level, Уровень регистровых передач)

- ❖ Data-flow модель – модель потоков данных
- ❖ Описывает поведение архитектуры объекта, потоки данных функционирующие на уровне архитектуры объекта и их преобразование.
- ❖ Поведение архитектуры описывается с помощью **операторов непрерывных назначений** (присваиваний), которые представляют собой параллельные процессы.
- ❖ Объект представлен архитектурным описанием, где минимальная видимая единица примитив RTL уровня - RTL модель

 

```
module half_adder_rtl (S, C, A, B);  
    output S, C;  
    input  A, B;  
    wire  S, C;  
    assign C = A & B;  
    assign S = A ^ B;  
endmodule
```

Модели мультиплексора (Behavior model)

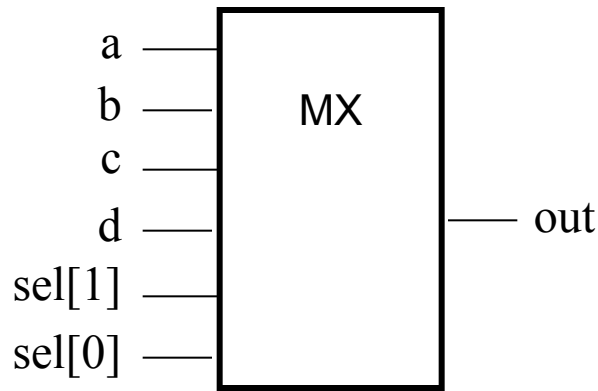

sel[1]	sel[0]	out
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

```


module mx_beh (sel, a, b, c, d, out);
    output out;
    input  sel, a, b, c, d;
    wire  a, b, c, d;
    wire  [1:0]sel;
    / description
endmodule
    
```

```

always @ (sel or a or b or c or d)
    if (sel == 2'b00) out = a;
    else if (sel == 2'b01) out = b;
    else if (sel == 2'b10) out = c;
    else out = d;
    
```



```

 always @ (sel or a or b or c or d)
    case (sel)
        2'b00: out = a;
        2'b01: out = b;
        2'b10: out = c;
        default: out = d;
    endcase
    
```




```

assign c = (s) ? b : a;
    
```

  

Test-bench: stimulus

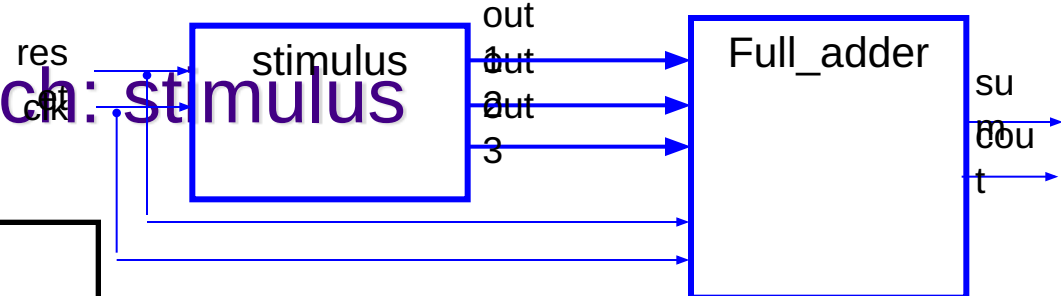

```
module stimulus(out1,out2,out3,clk,resetb);
  output out1,out2,out3;
  input clk,resetb;

  reg out1,out2,out3;


  initial begin
    out1 <=0; out2 <=0; out3 <=0;
    / ожидание сброса триггеров в 0
    wait (resetb==1'b0);
    wait (resetb==1'b1);
    / по фронту clk генерация на выходе трех битов
    @ (posedge clk); out1=1; out2=0; out3=0;
    @ (posedge clk); out1=0; out2=1; out3=0;
    @ (posedge clk); out1=1; out2=1; out3=0;
    @ (posedge clk); out1=0; out2=0; out3=1;
    @ (posedge clk); out1=1; out2=0; out3=1;
    @ (posedge clk); out1=0; out2=1; out3=1;
    @ (posedge clk); out1=1; out2=1; out3=1;
    @ (posedge clk);
    / повторить 3 раза
    repeat (3) @ (posedge clk);

    $finish; /
  end
endmodule
```

Initial однократно выполняемая конструкция, выполняется во время старта симуляции.

<=: неблокируемый оператор присваивания

 'wait' – оператор ожидания условия (выполняется, когда условие станет true)



'@' оператор ожидания события

=: оператор блокирующего присваивания, присваивания выполняются последовательно

'repeat': Выполняет установку фиксированного количества тактов

\$finish - Системная задача, конец моделирования, выполняет остановку симулятора и передает управление назад операционной системе компьютера

end
endmodule

Test-bench: full_adder_ref

```
module full_adder_ref(sum,cout,in1,in2,cin,clk,resetb);
  output sum, cout;
  input  in1, in2, cin;
  input  clk, resetb;

  wire  sum, cout;
  reg   rin1, rin2, rcin;

  always @ (posedge clk or negedge resetb) begin
    if (resetb==1'b0) begin
      rin1 <= 1'b0;
      rin2 <= 1'b0;
      rcin <= 1'b0;
    end else begin
      rin1 <= in1;
      rin2 <= in2;
      rcin <= cin;
    end
  end
end

assign {cout, sum} = rin1+rin2+rcin;

endmodule
```

Оператор конкатенации ({, }) объединение двух или более значений в последовательность.

Test-bench: checker

```
module checker(in1,in2,cin,sum,cout,sumr,coutr,clk,resetb);
  input in1,in2,cin,sum,cout,sumr,coutr,clk,resetb;
  always @ (clk) begin
    if ({cout,sum}=={coutr,sumr})
      $display($time,,"correct");
    else $display($time,,"error result=%b expect=%b", {cout, sum}, {coutr,sumr});
  end
endmodule
```

Display - системная задача, вывод информации с новой строки на экран.


```
$display ( «текст с символами форматирования», list_of_arguments );
```

Time - системная функция возвращает текущее модельное время, целое 64-битное значение времени, масштабируемое соответственно единице временного масштаба модуля (timescale), установленной в нем

```
$time ;
```

Top-level модуль содержит весь проект, и не имеет входных портов.

Test-bench: top

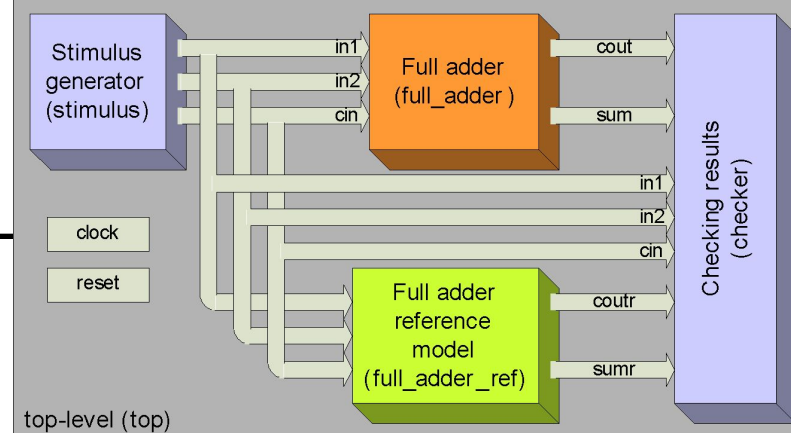

```
module top;  
  wire in1, in2, cin;  
  wire sum, cout, sumr, coutr;  
  reg clk, resetb;  
  full_adder Ufa (.sum(sum), .cout(cout), .in1(in1), .in2(in2), .cin(cin), .clk(clk), .resetb(resetb));  
  full_adder_ref Urf (.sum(sumr), .cout(coutr), .in1(in1), .in2(in2), .cin(cin), .clk(clk), .resetb(resetb));  
  stimulus Ust (.out1(in1), .out2(in2), .out3(cin), .clk(clk), .resetb(resetb));  
  checker Uck (.in1(in1), .in2(in2), .cin(cin), .sum(sum), .cout(cout), .clk(clk), .resetb(resetb));  
/ генератор синхроимпульсов с периодом 5ns  
initial begin  
  clk <= 0;  
  forever #5 clk = ~clk;  
end  
initial begin  
  resetb <= 1'b0;  
  #200 resetb <= 1'b1;  
end  
initial begin  
  $dumpfile("wave.vcd");  
  $dumpvars(1);  
  $dumpvars(1, Ufa);  
end  
endmodule
```

Forever - непрерывное назначение

Initial конструкция выполняется один раз во время инициализации

Dumpfile задача для установки имени VCD file.


```
$dumpfile( filename );
```

Dumpvars задача для установки переменных для записи в VCD file

```
$dumpvars ( level, [ list_of_mod_or_var );
```

Contents

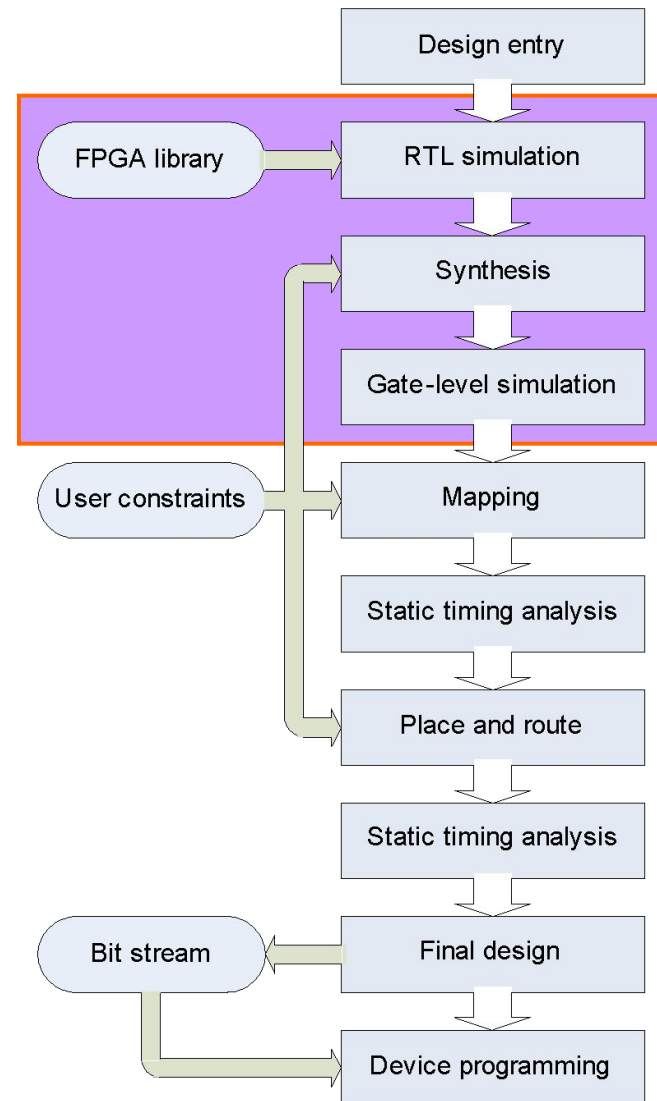- Design flow overview
- Hello world
 - GUI based
 - Command based
- Module
 - Declaration
 - Instantiation
 - Port
 - Test-bench
- Adder example
 - What is adder
 - Directory structure
 - Example design
 - ~~Simulation~~
 - Synthesis
 - Gate-level simulation




Contents


- Adder example

- What is adder
- Directory structure
- Example design
- Simulation
- Synthesis
- Gate-level simulation
- Map & PnR
- Static timing analysis
- FPGA-based co-simulation

Использование САПР

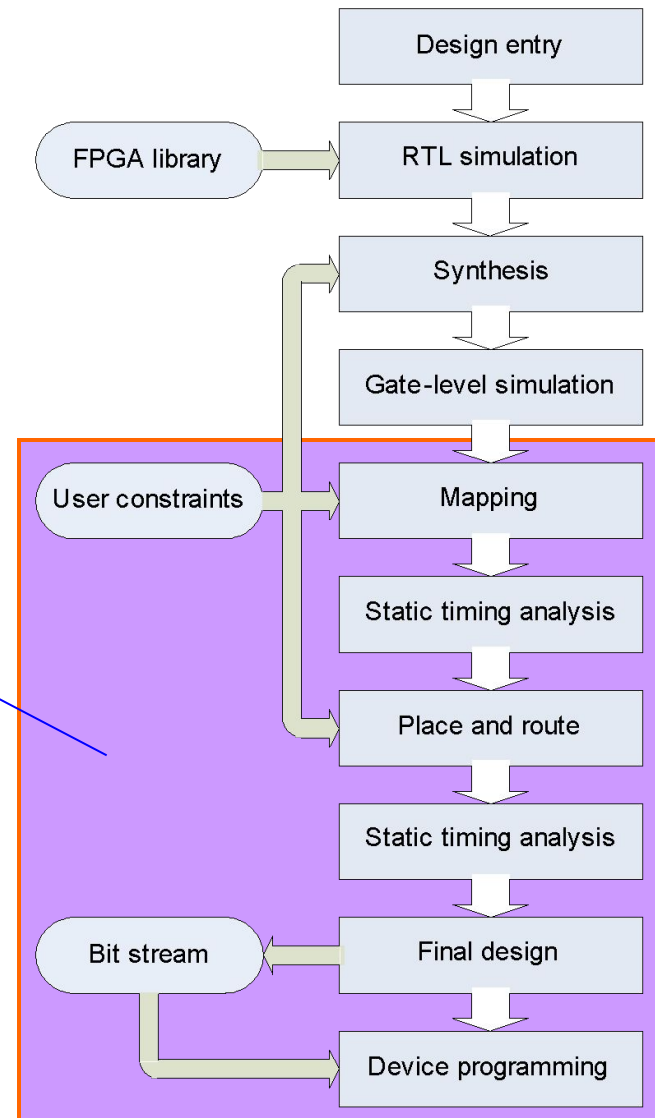

Результаты моделирования

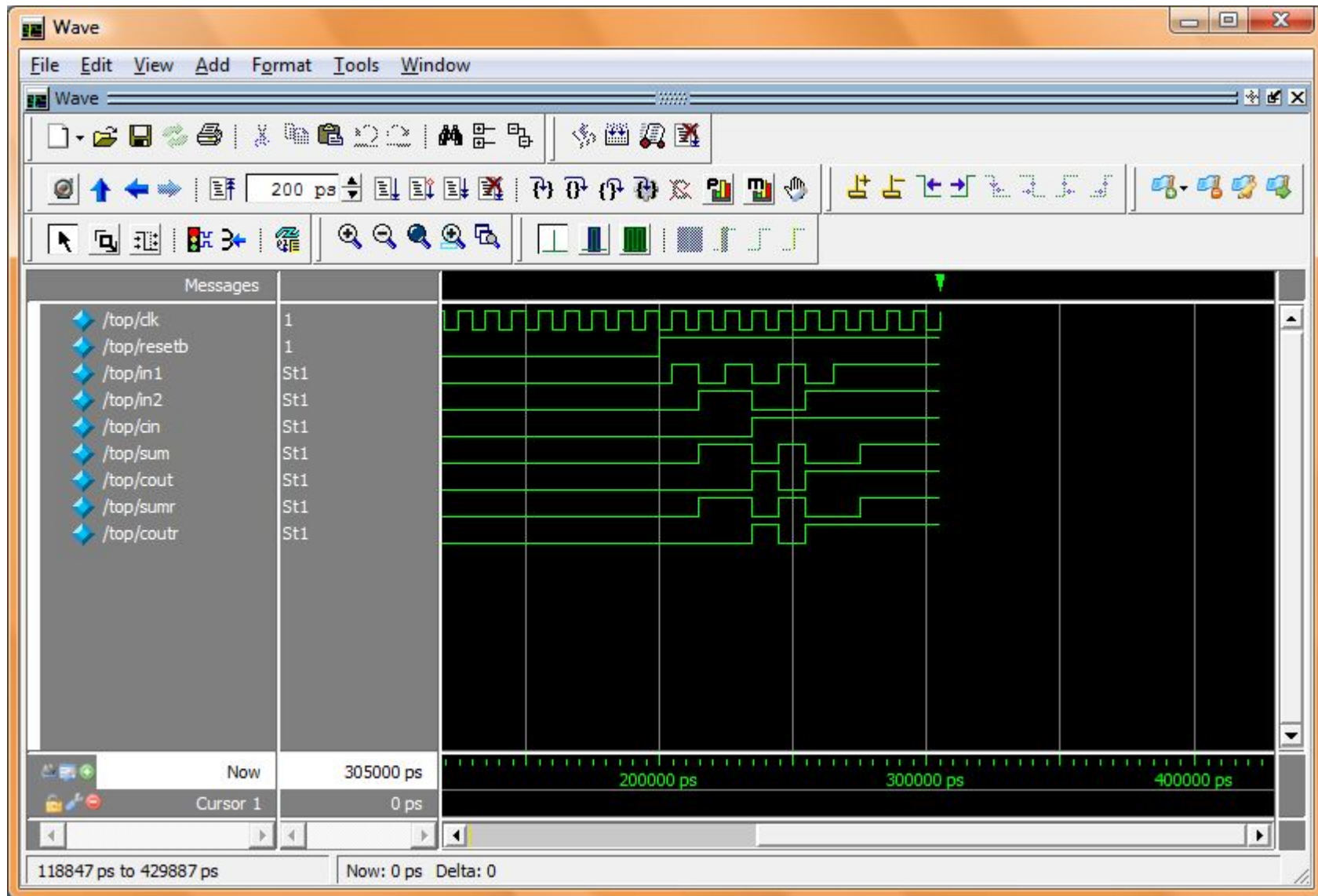



The image shows a screenshot of a VSIM Transcript window. The window title is "Transcript". The menu bar includes "File", "Edit", "View", and "Window". The toolbar contains icons for file operations (new, open, save, print, copy, paste, delete) and simulation controls (run, stop, refresh, help). The main text area displays the following content:

```
# Loading work.full_adder_ref(fast)
# Loading work.checker(fast)
VSIM 2> run -all
#           0 error result=xx expect=xx
#           5 correct
#          10 correct
#          15 correct
#          20 correct
#          25 correct
#          30 correct
#          35 correct
#          40 correct
#          45 correct
#          50 correct
#          55 correct
#          60 correct
#          65 correct
#          70 correct
#          75 correct
#          80 correct
#          85 correct
#          90 correct
#          95 correct
#         100 correct
#         105 correct
#         110 correct
#         115 correct
#         120 correct
#         125 correct
#         130 correct
#         135 correct
#         140 correct
#         145 correct
#         150 correct
#         155 correct
#         160 correct
```


Моделирование с использованием ModelSim GUI

- Invoking ModelSim form start menu
- Create new project
- Add design files
- Compile
- Wave setting
- Simulation
- Invoking ModeSim project


Invoking ModelSim from start menu

 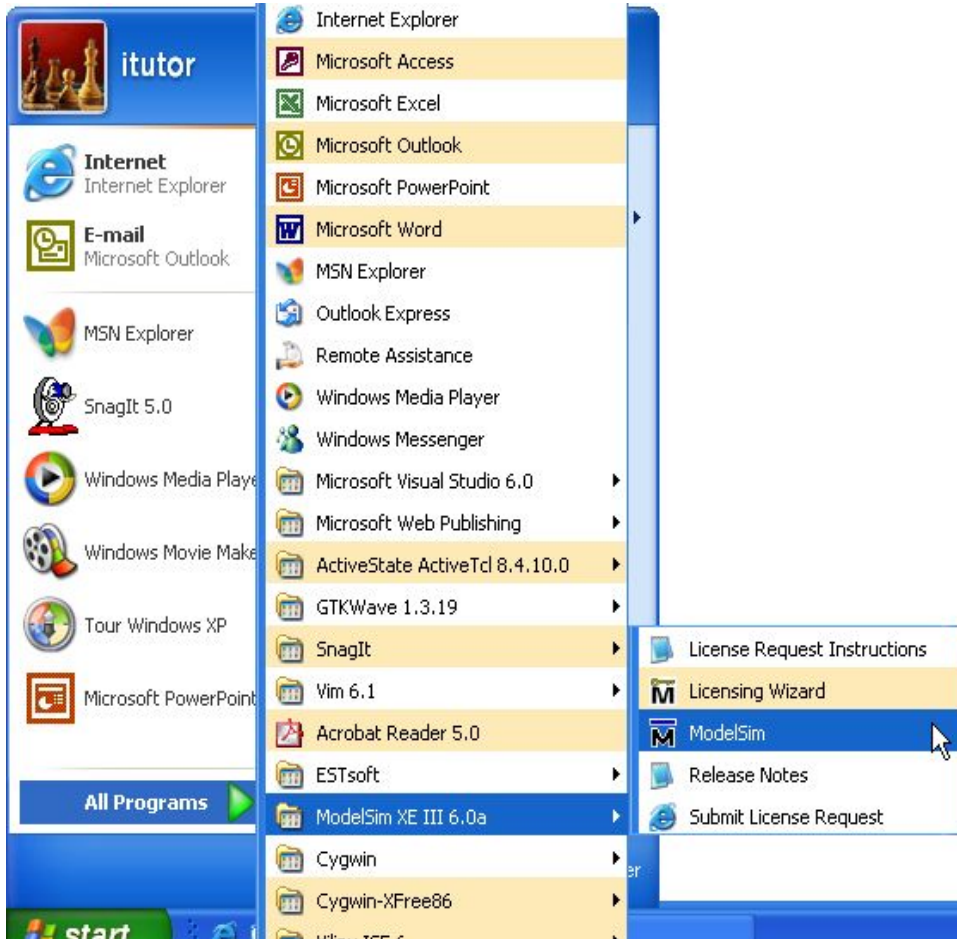


File->New->Project

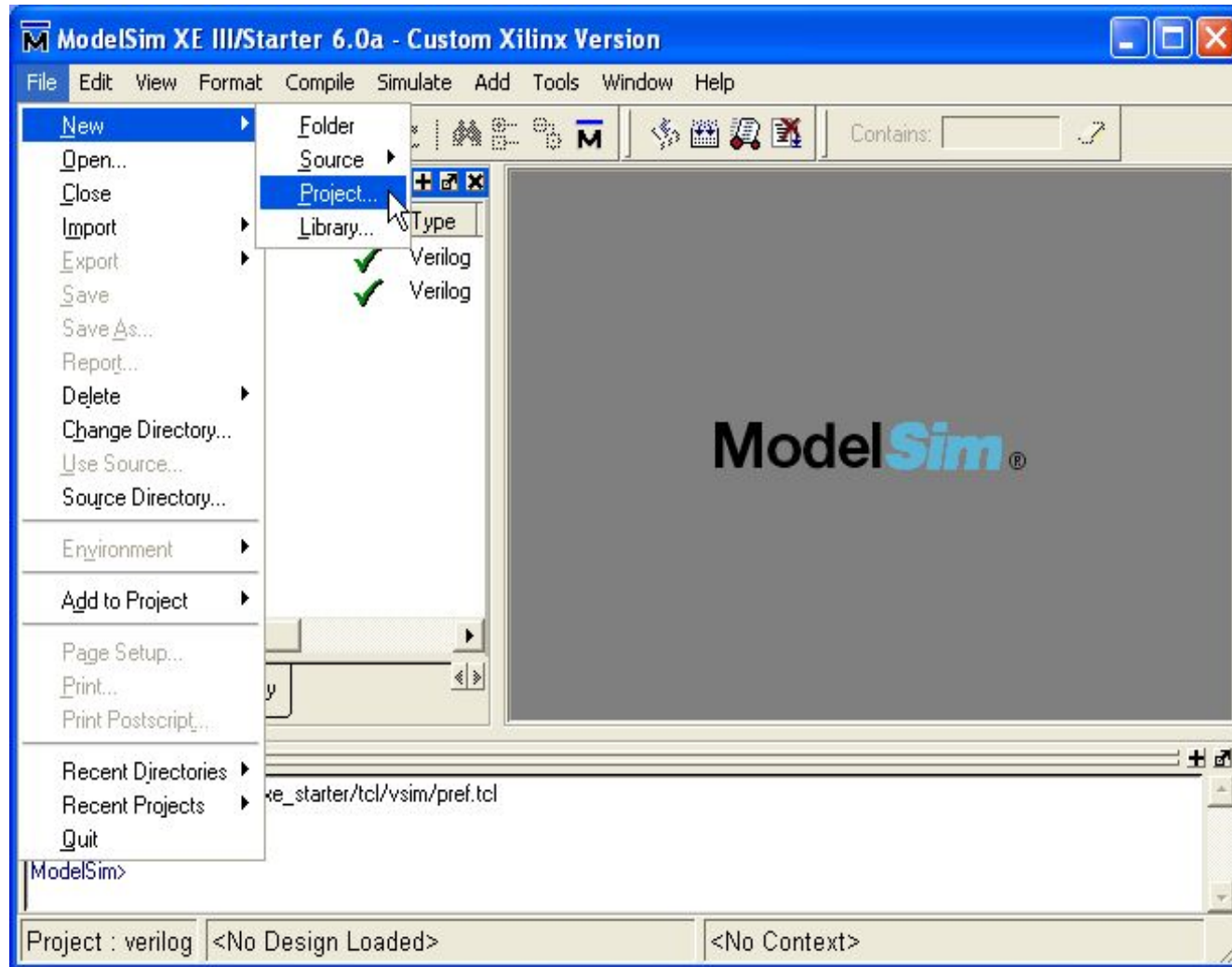



Specify project name and location

 


File->Add to Project->Existing File

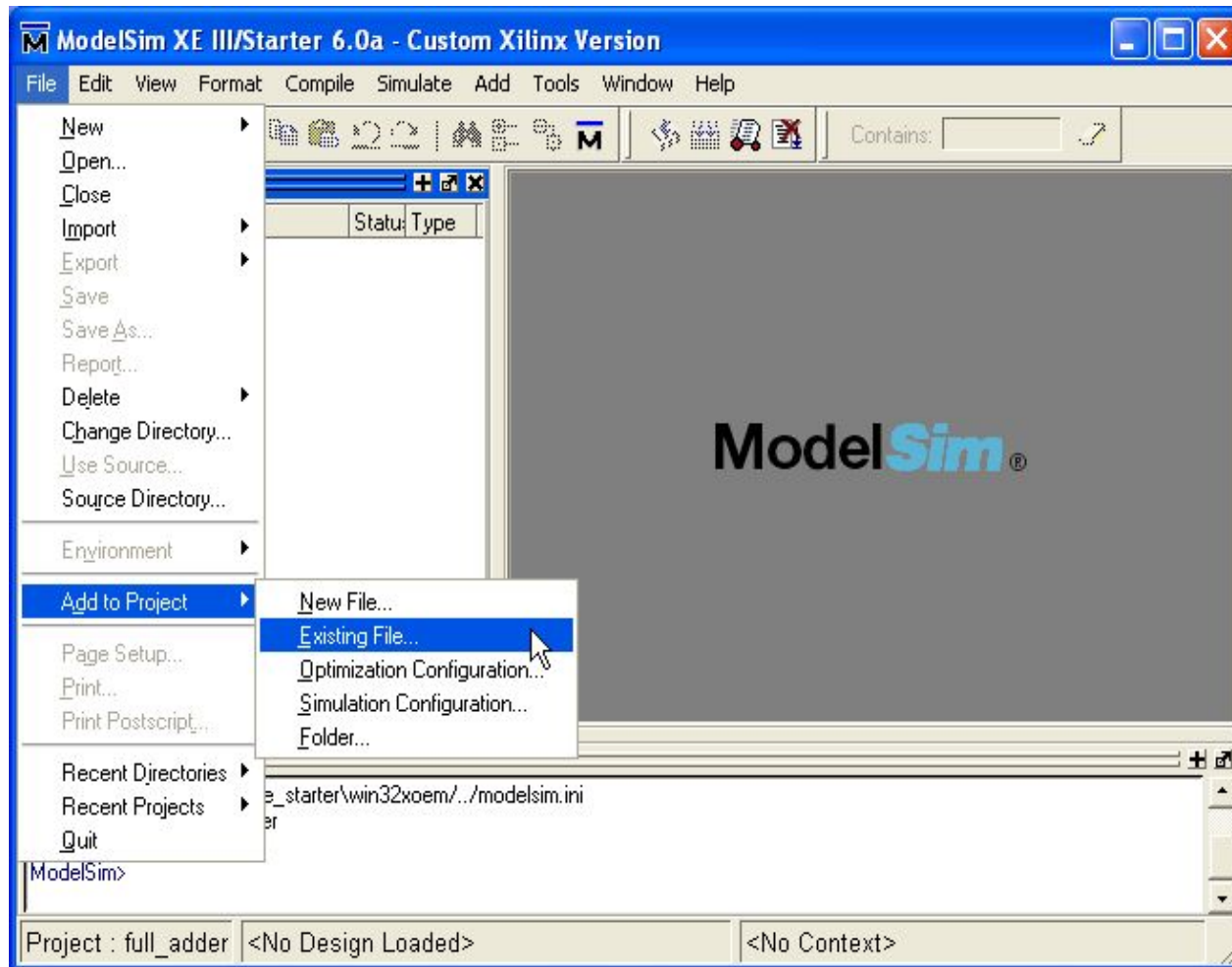


Add files

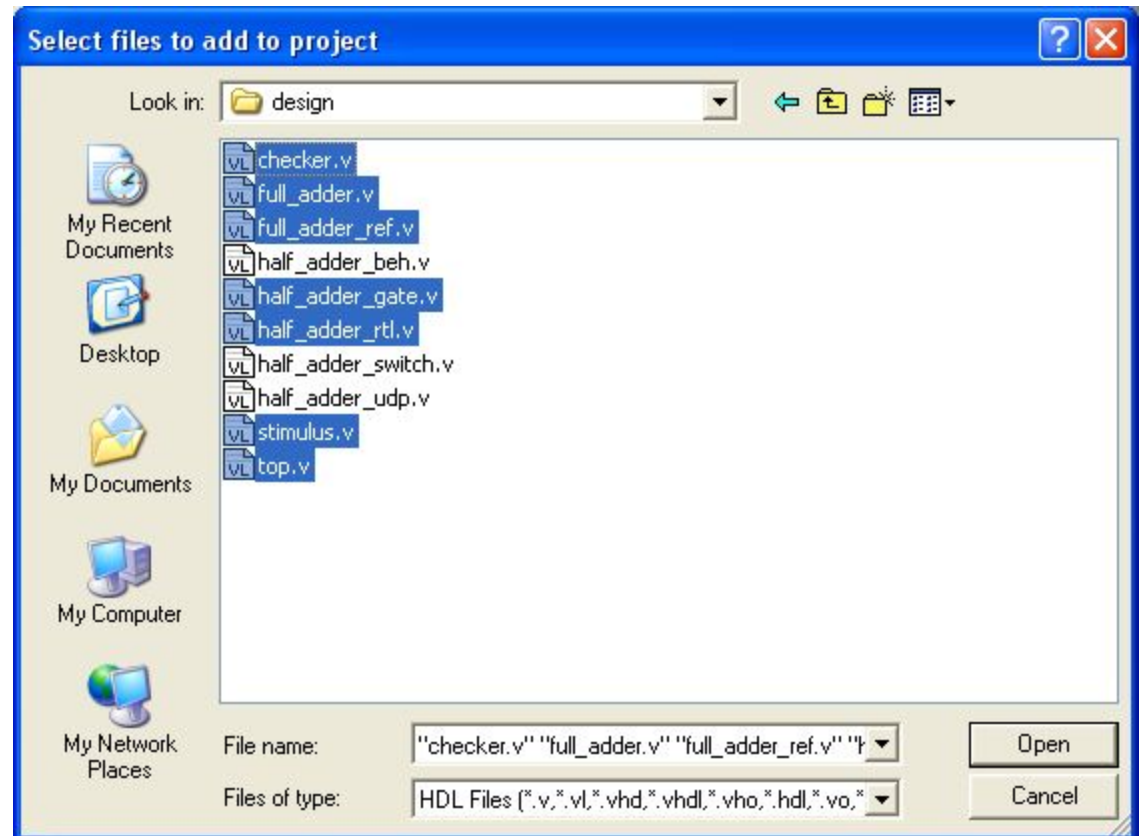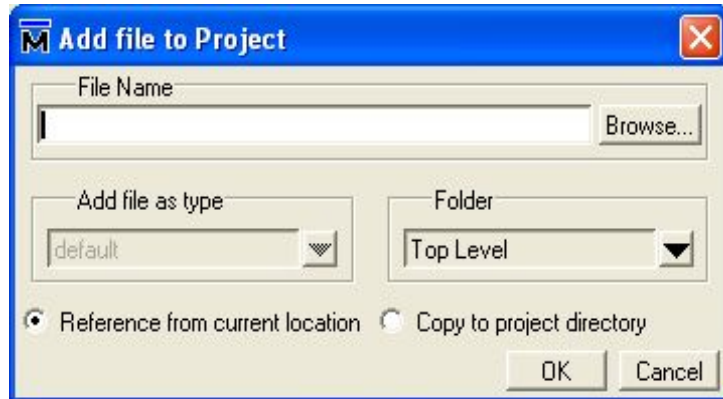


After adding files

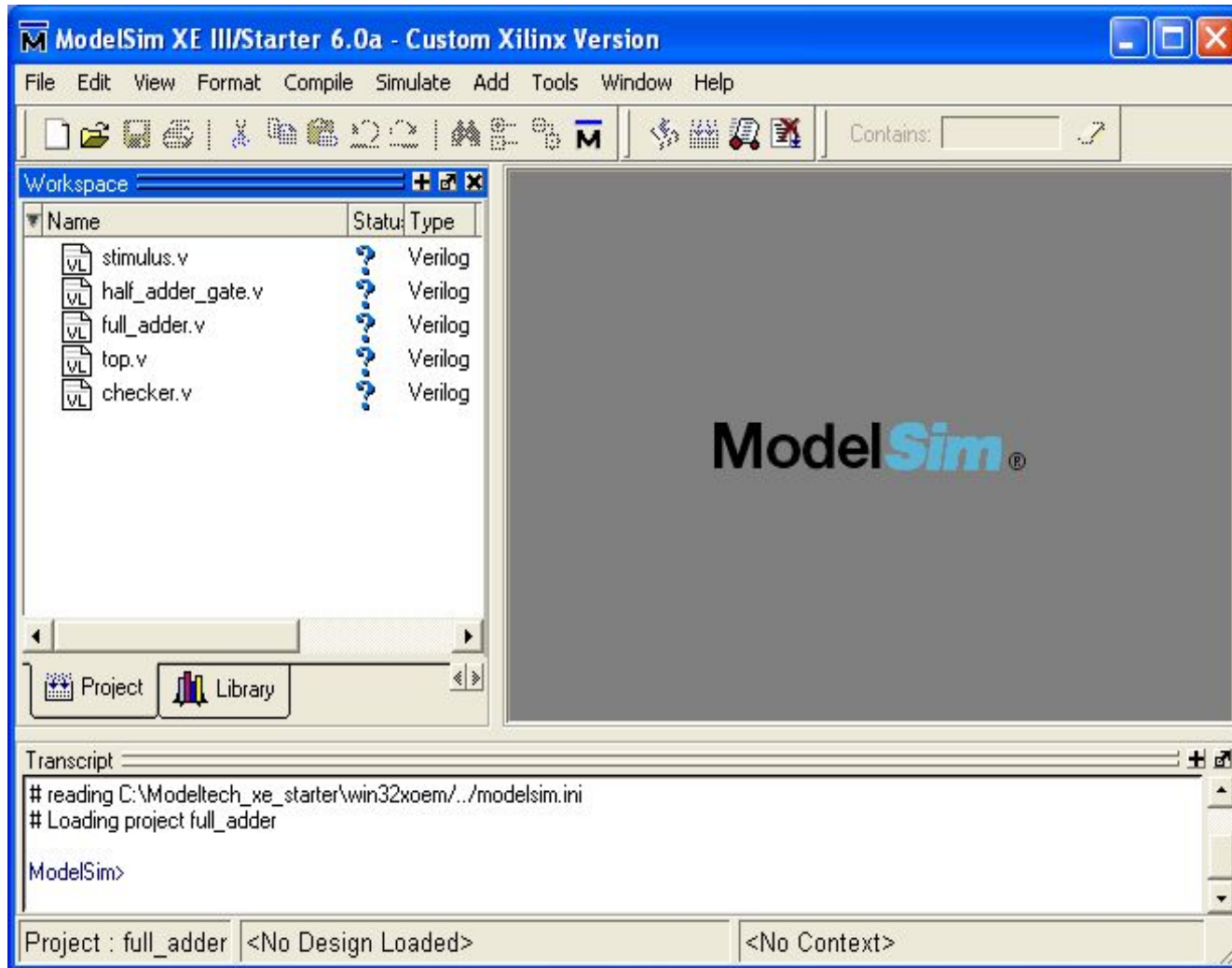


Compile->Compile All

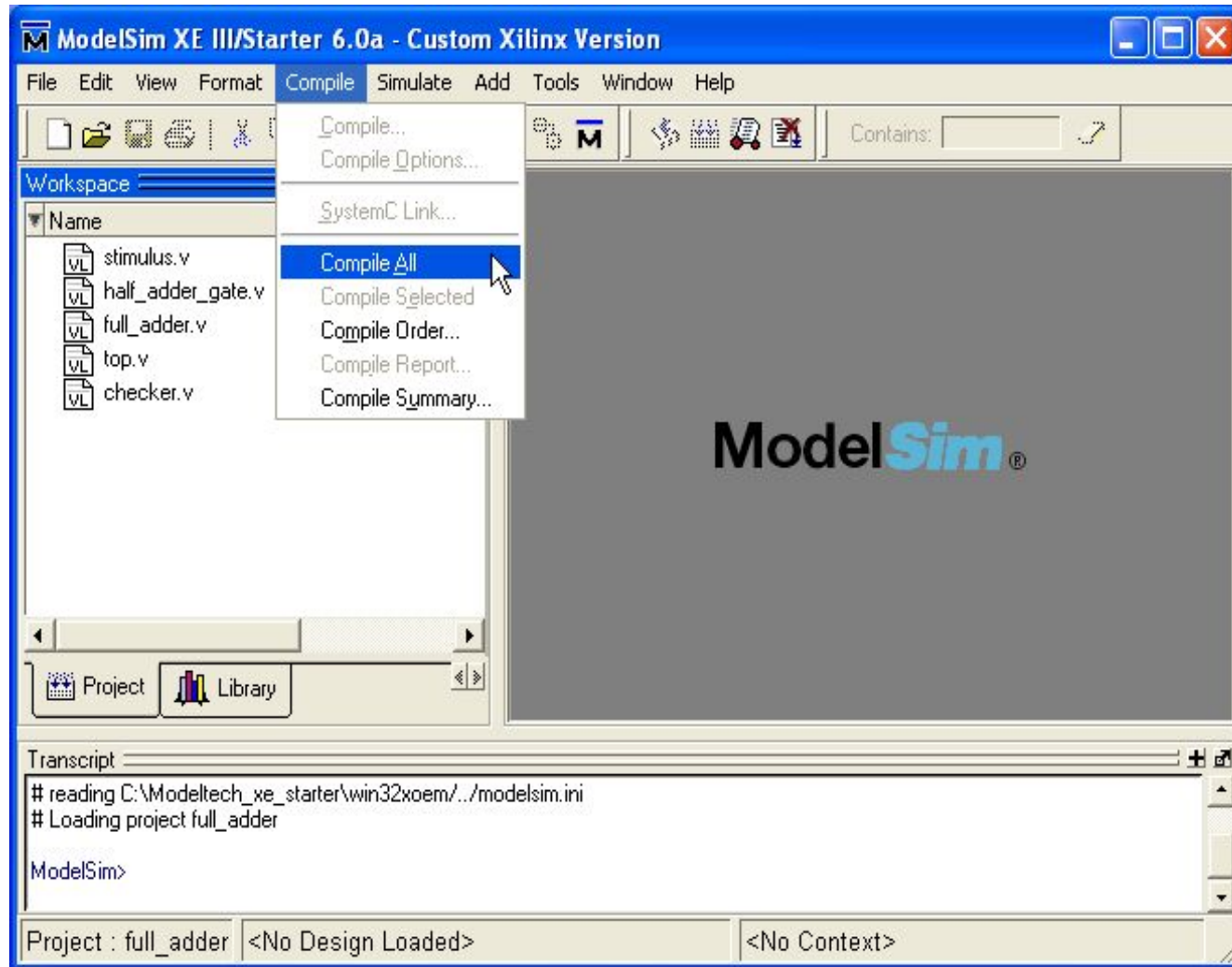


After compilation

 


View->Debug Windows->Wave

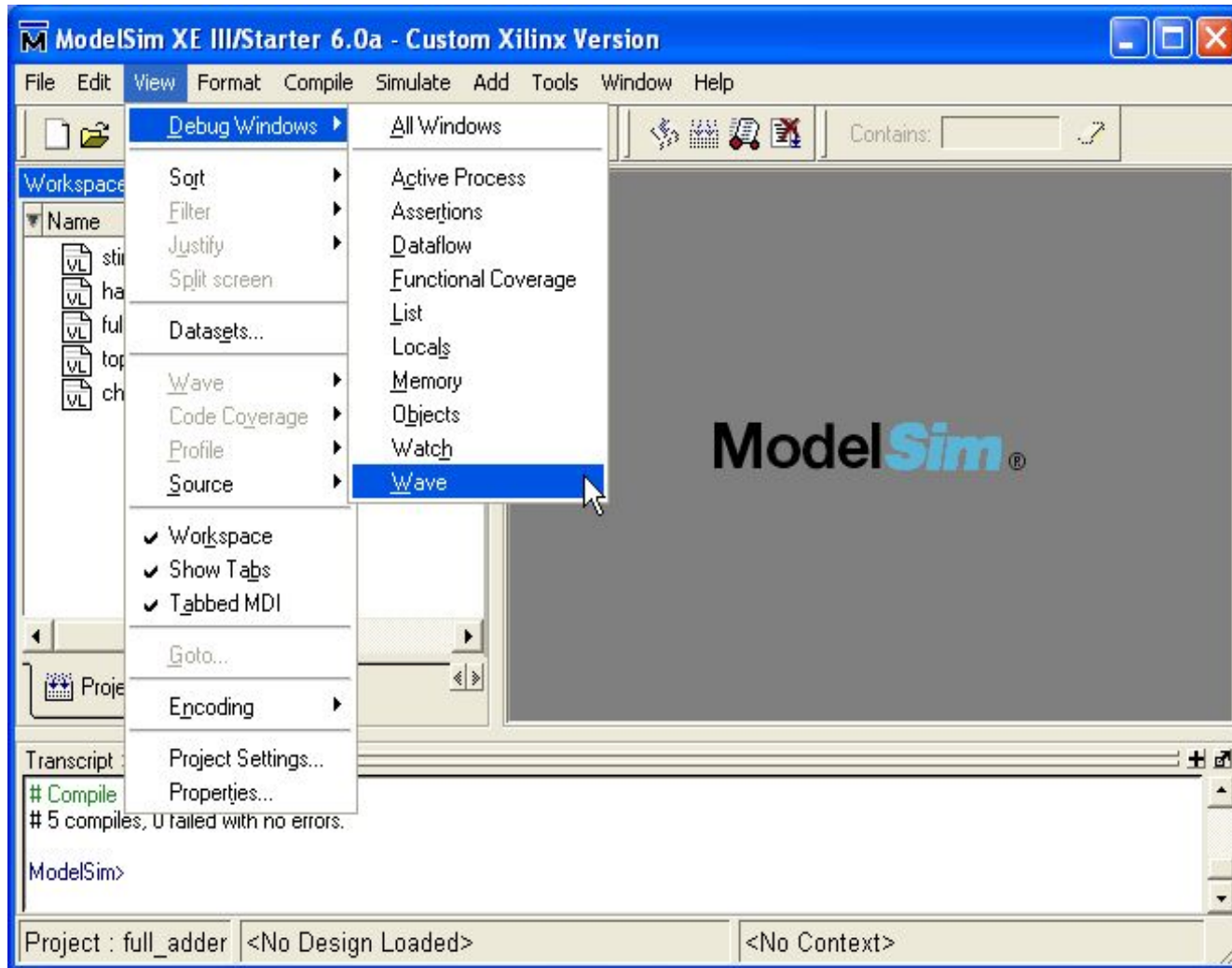


After adding wave window

 


Select Library tab

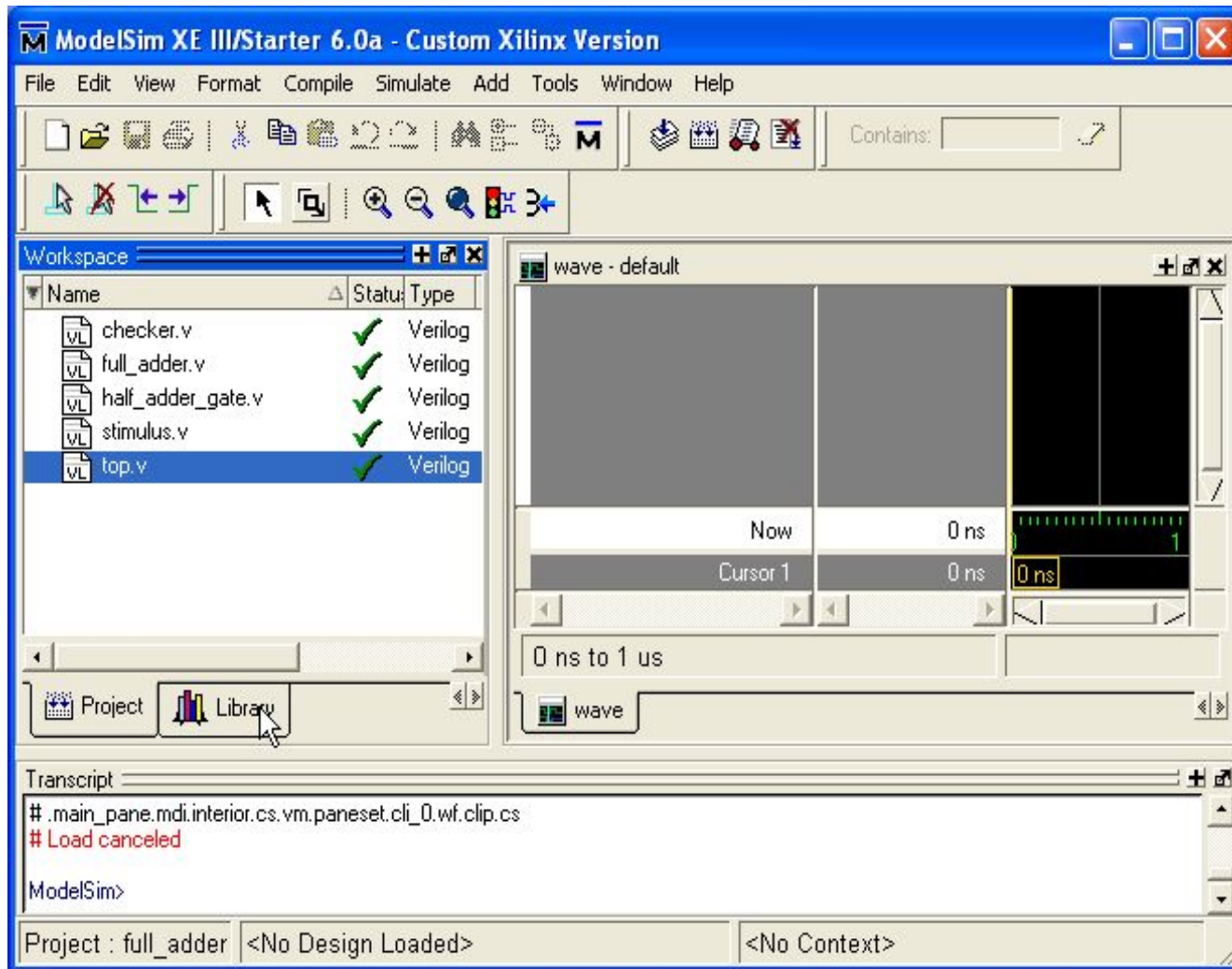


Run simulation with top-level

 


After simulation

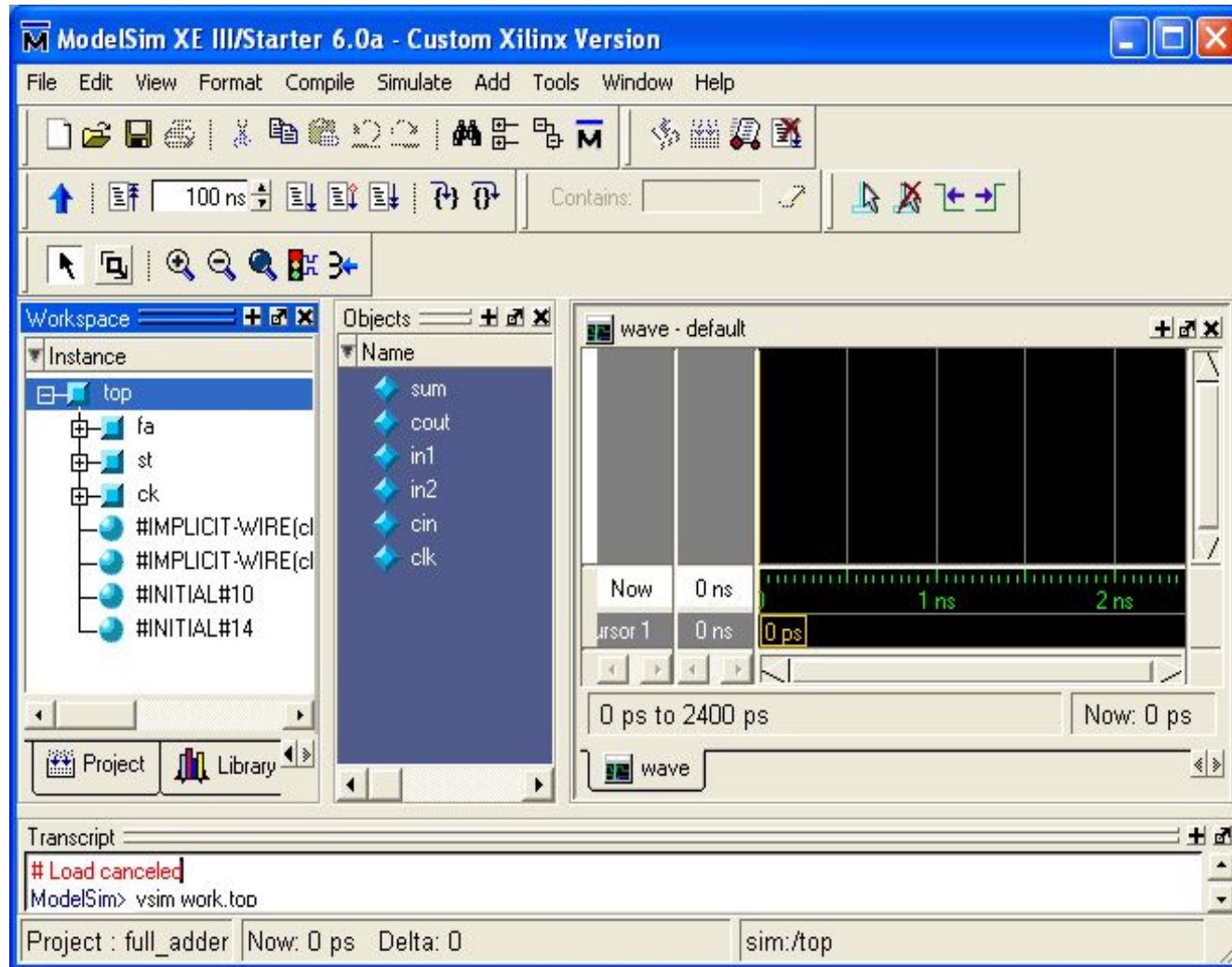


Selecting signals to be view

 


After selection

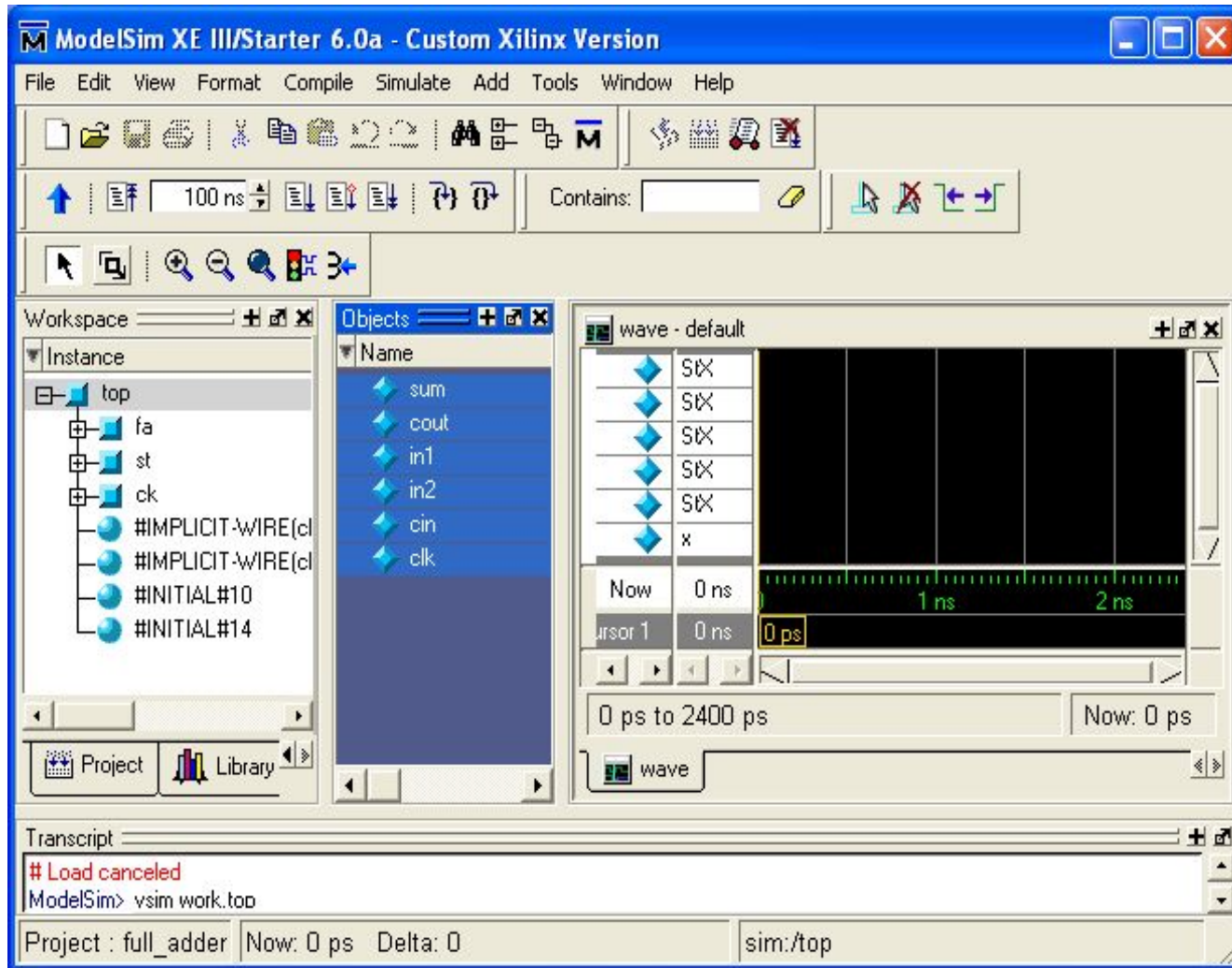

Run-All

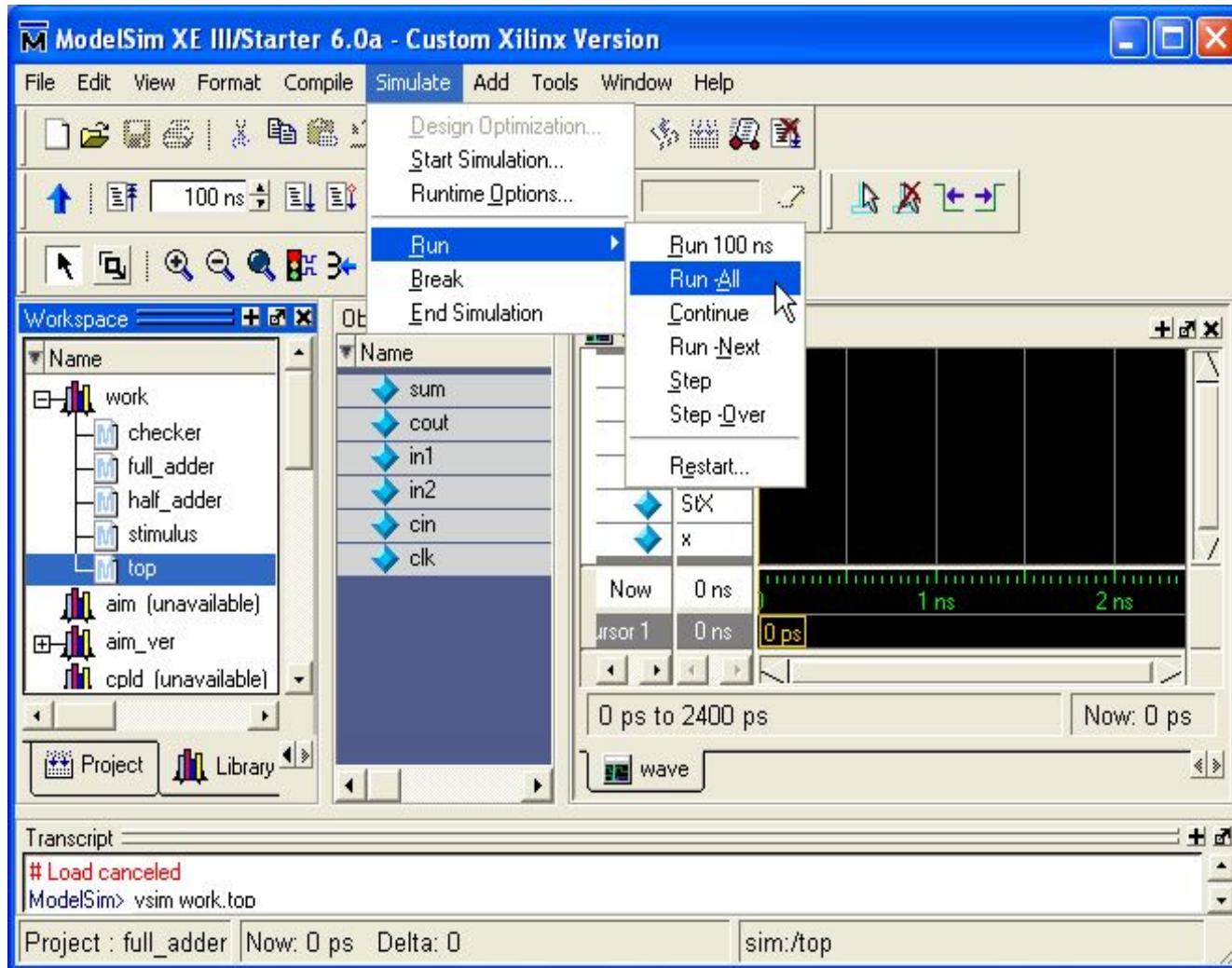

Create a new project

 

- Invoke ModelSim
- File New Project
- Specify 'Project Name' and 'Project Location'

The screenshot shows the ModelSim SE PLUS 5.8c interface. The 'File' menu is open, and the 'New' submenu is selected, with 'Project...' highlighted. The 'Create Project' dialog box is open, showing the 'Project Name' field with 'hello' and the 'Project Location' field with '_kut/codes/verilog/ex01_hello'. The 'Default Library Name' field contains 'work'. The 'OK' button is highlighted.







Workspace:

Name	Type	Path
vital2000	Library	\$MODEL_TEC
ieee	Library	\$MODEL_TEC
modelsim_lib	Library	\$MODEL_TEC
std	Library	\$MODEL_TEC
std_developerskit	Library	\$MODEL_TEC
synopsys	Library	\$MODEL_TEC
verilog	Library	\$MODEL_TEC




```
# Reading C:/Modeltech_5.8c/tcl/vsim/pref.tcl
# // ModelSim SE 5.8c Mar 01 2004
# //
# // Copyright Model Technology, a Mentor Graphics Corp
# // oration company, 2004
# // All Rights Reserved.
# // UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.
# // CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMA
# // TION WHICH IS THE
# // PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPOR
# // ATION OR ITS L
# //
ModelSim>
```

Add existing file




- Add the Verilog design file

  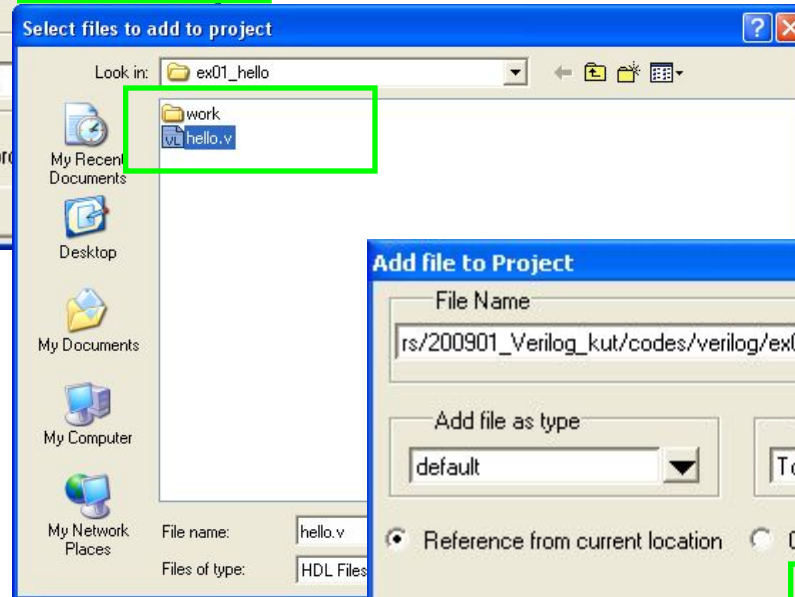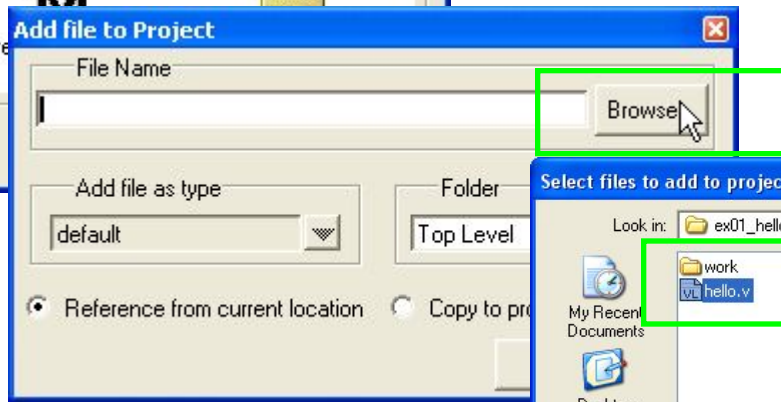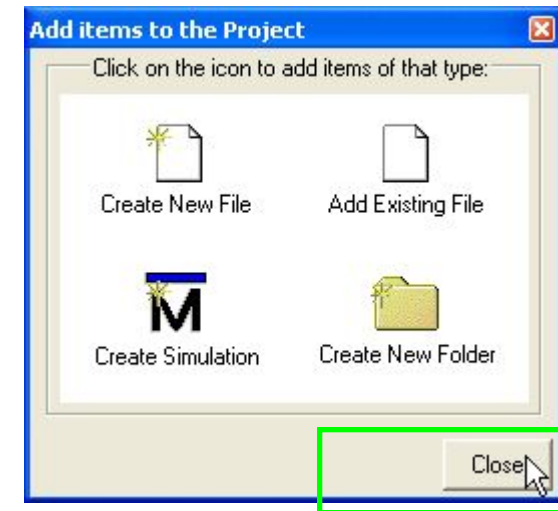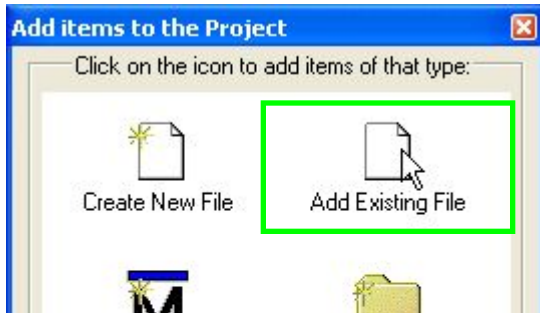




Compile

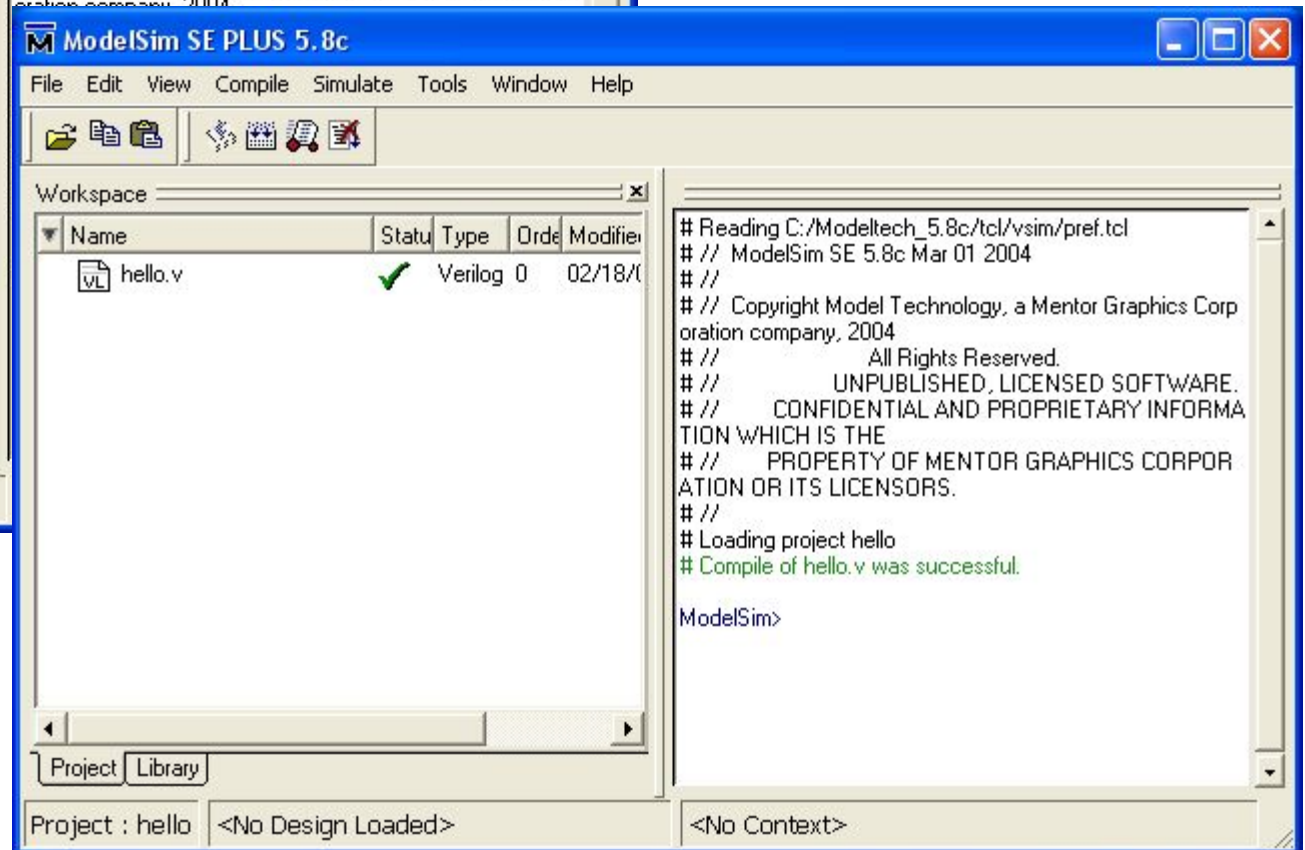  



Compile

 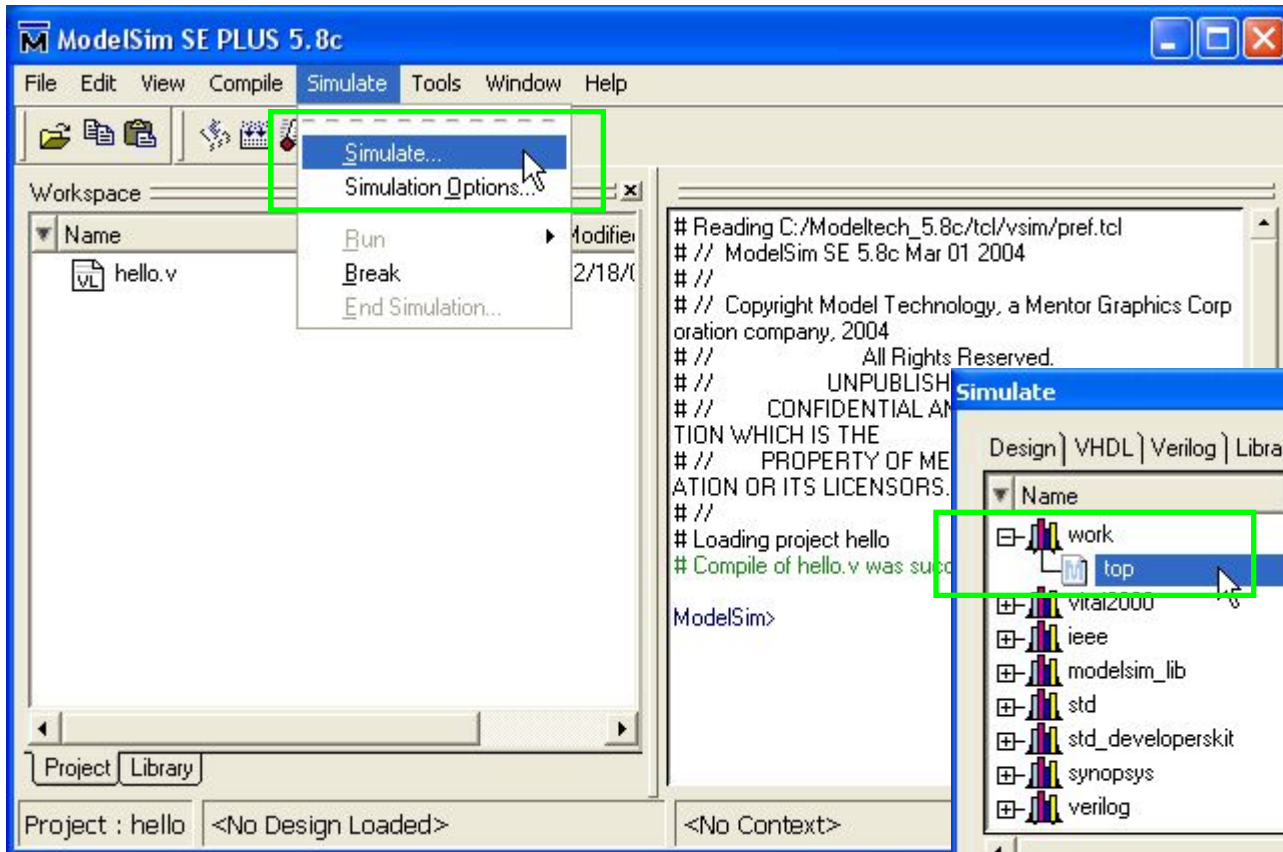 



Compile

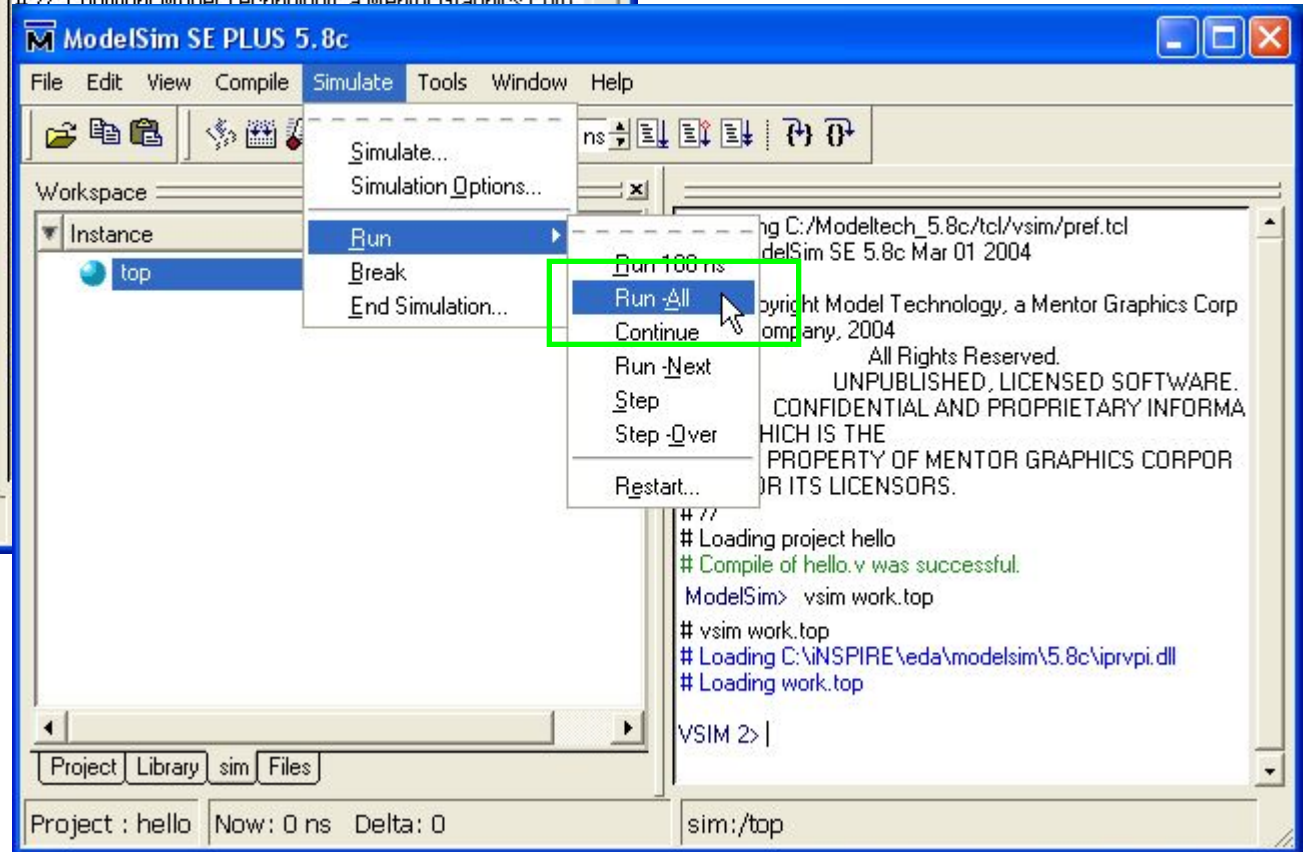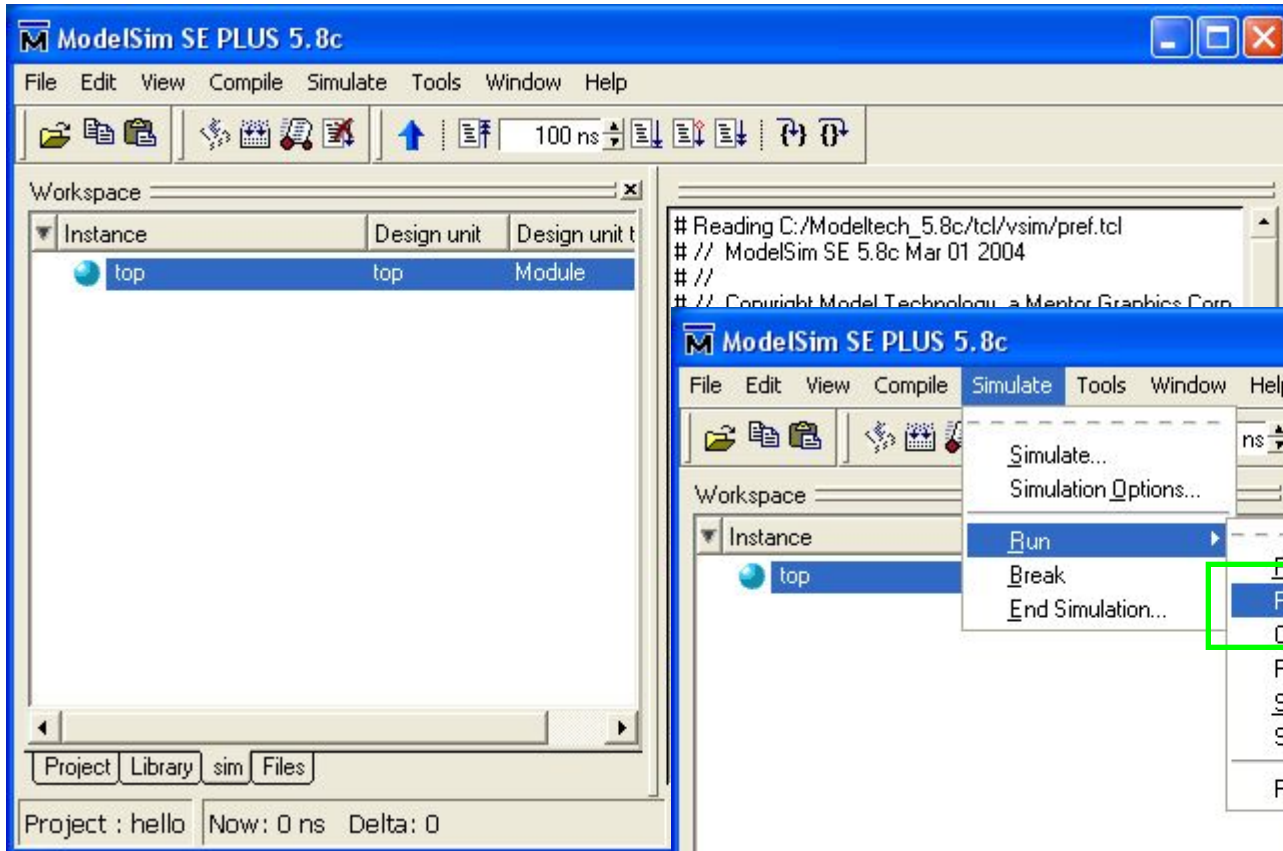 

Simulation

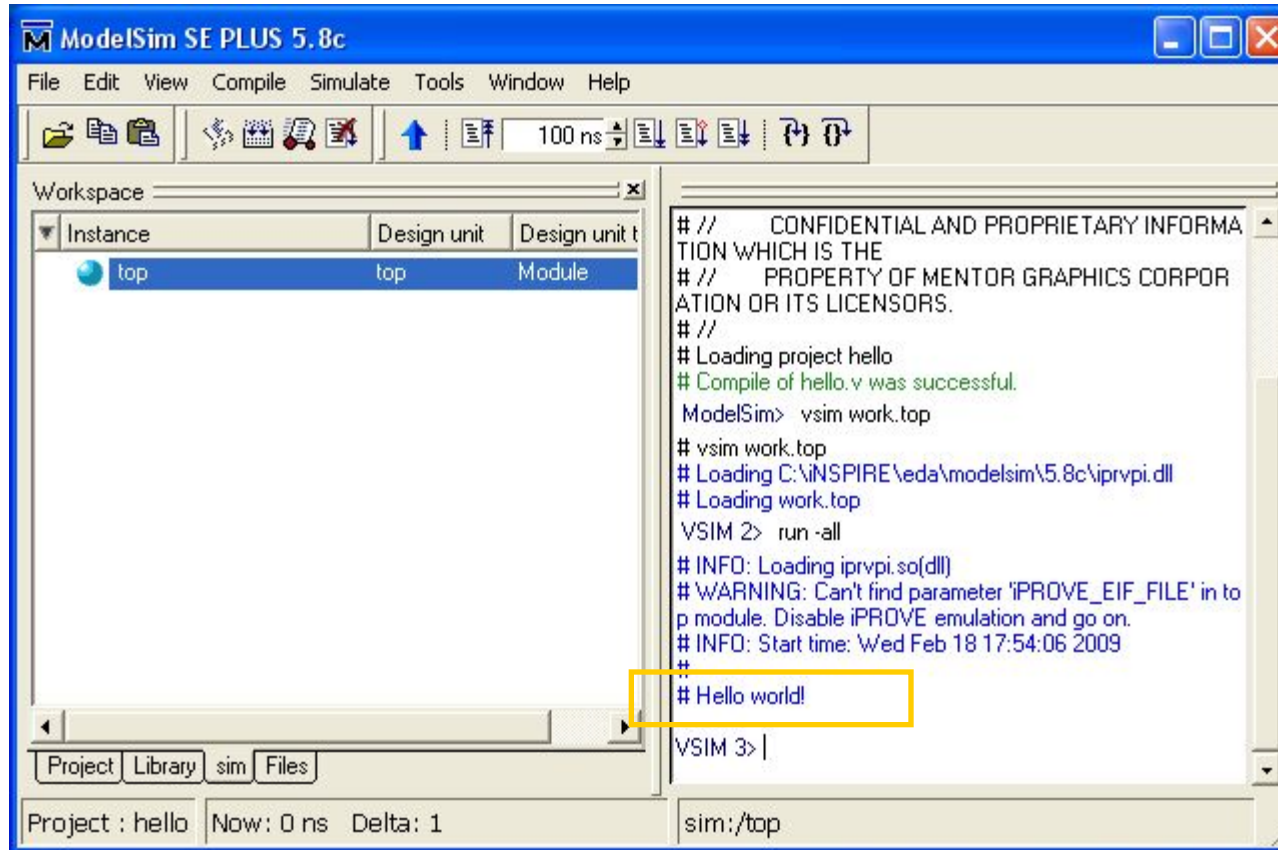 

Quit

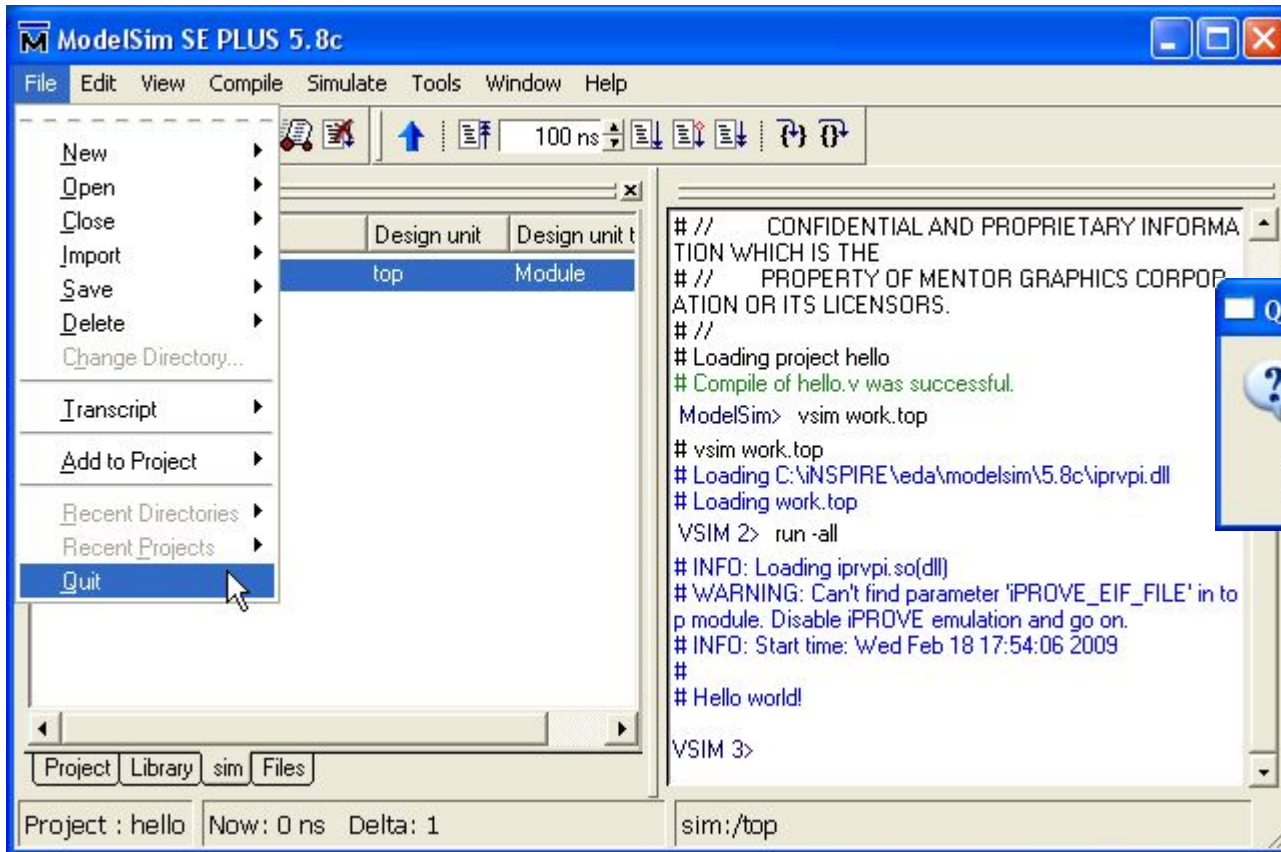 

- There should be 'hello.mpf', which is ModelSim project file.

Схема до лабораторної роботи №4

