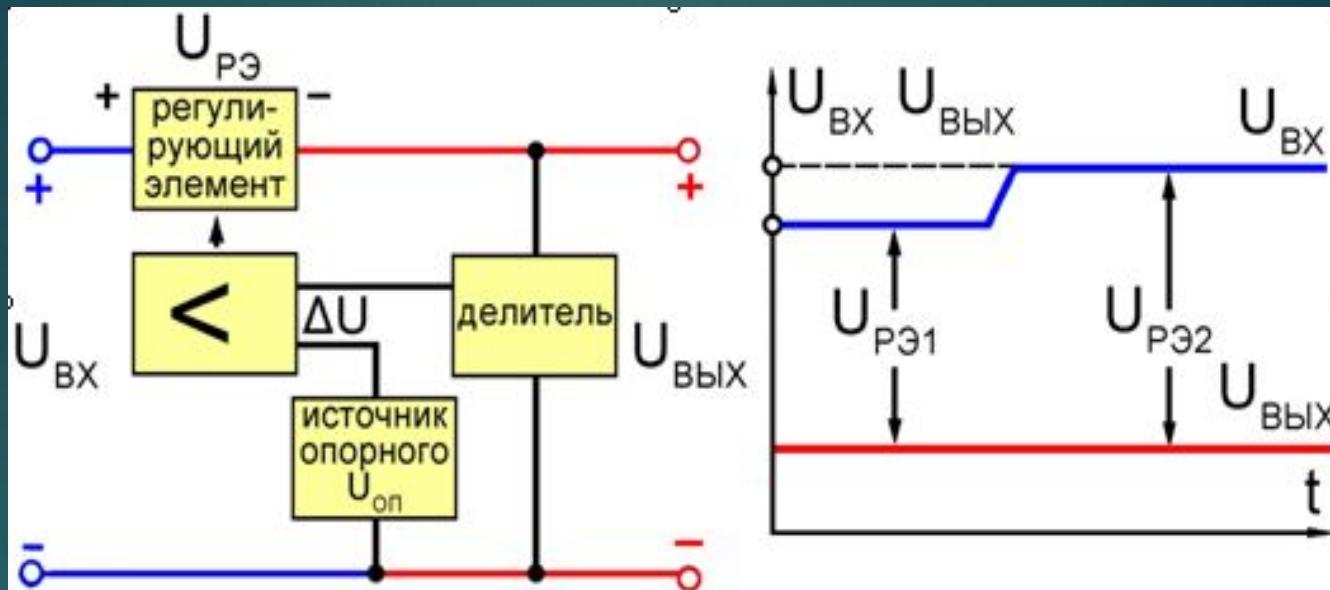


Стабилизаторы напряжения и тока.

- ✓ Принцип стабилизации и основные определения.
- ✓ Параметрические стабилизаторы.
- ✓ Стабилизаторы на основе ОУ.
- ✓ Импульсные стабилизаторы.

Принцип стабилизации и основные определения.




- ▶ Для питания электронной аппаратуры недостаточно выпрямить и сгладить напряжение. Необходимо еще, чтобы оно оставалось стабильным при изменении переменного напряжения и тока, потребляемого нагрузкой.

- ▶ Наиболее часто используются компенсационные стабилизаторы последовательного типа. Они поддерживают напряжение $U_{\text{ых}}$ практически постоянным за счет изменения напряжения на регулирующем элементе $U_{\text{рэ}}$.
- ▶ Информация об изменениях $U_{\text{ых}}$ через делитель поступает на усилитель, который сравнивает поступившее напряжение с опорным $U_{\text{оп}}$.
- ▶ Выходной сигнал усилителя управляет регулирующим элементом так, что при даже незначительном увеличении (уменьшении) $U_{\text{ых}}$ падение напряжения $U_{\text{рэ}}$ уменьшается (увеличивается) и $U_{\text{ых}}$ практически не меняется

Работа стабилизатора иллюстрируется рисунком:

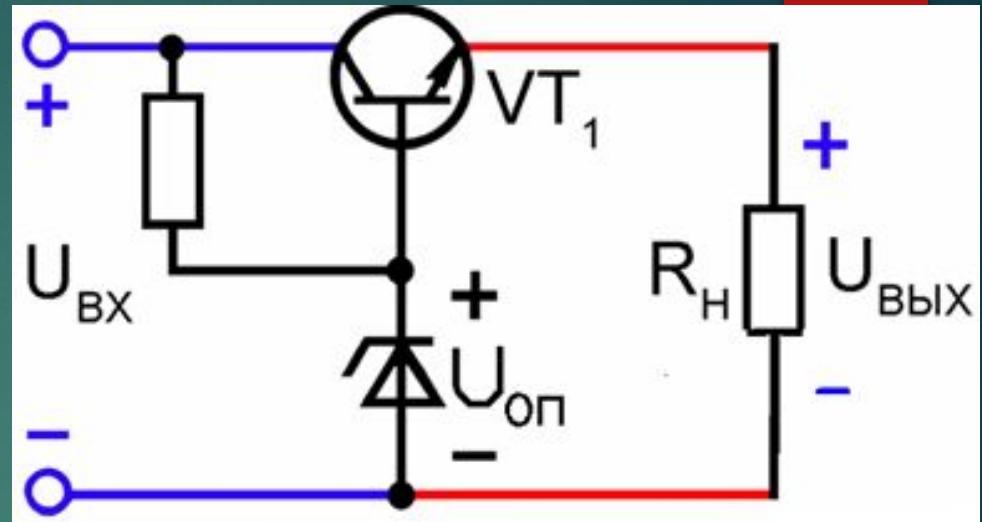- При увеличении $U_{вх}$ (синяя линия) возрастает $U_{рэ2} > U_{рэ1}$, а $U_{вых}$ (красная линия).




- Для токов нагрузки **до 50 – 100 мА** можно использовать упрощенную схему последовательного стабилизатора, в которой отсутствует делитель напряжения и усилитель. Здесь работой регулирующего элемента VT_1 управляет разность потенциалов между базой и эмиттером $U_{бэ}=U_{б} - U_{э}$.
- Например, при увеличении тока нагрузки начинает уменьшаться $U_{э}$, напряжение $U_{бэ}$ возрастает и ток через транзистор увеличивается, поддерживая этим $U_{вых}$.

Параметрические стабилизаторы

- При малых токах нагрузки и невысоких требованиях к стабильности к $U_{ст}$ применяются простейшие параметрические стабилизаторы на кремниевом стабилитроне а). Вольтамперная характеристика кремниевого стабилитрона б) имеет участок, на котором при изменениях тока от I_{min} до I_{max} напряжение остается практически постоянным.


Чтобы ток через стабилитрон не превысил I_{max} , включается резистор R_6 . При изменении тока нагрузки или напряжения $U_f = U_b + U_{ст}$ изменяется, только U_b , а $U_{ст} = U_n$ остается постоянным.

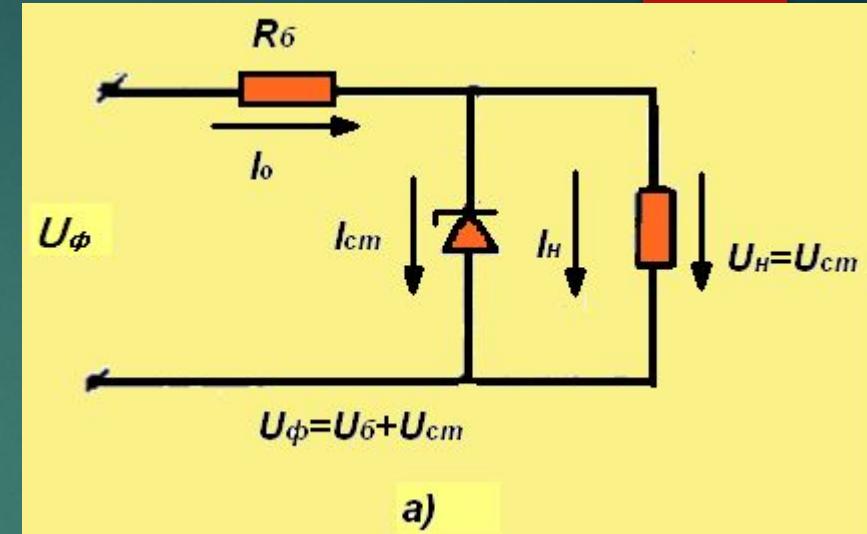При необходимости увеличить $U_{ст}$ стабилитроны соединяют последовательно. Стабилизатор А) уменьшает относительные изменения напряжения в 5-10 раз. Но изменять величину $U_{ст}$ в параметрическом стабилизаторе невозможно. Оно определяется выбранным стабилитроном.



а)

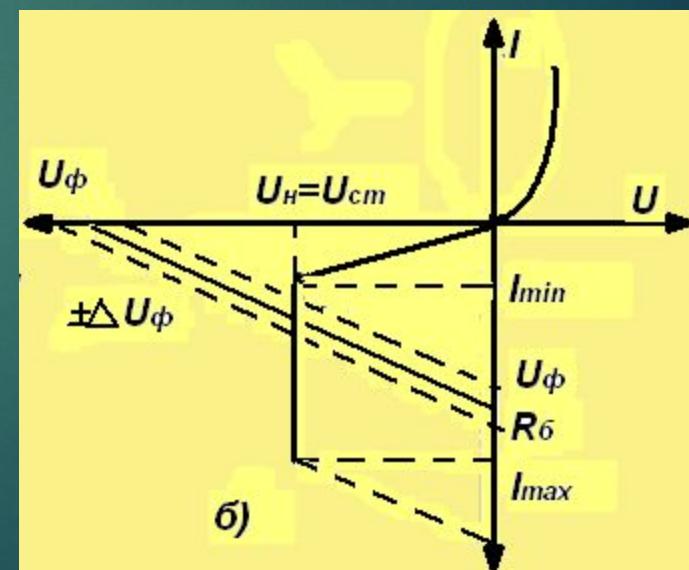Вольтамперная характеристика кремниевого стабилитрона:



б)

Стабилизаторы на основе ОУ.

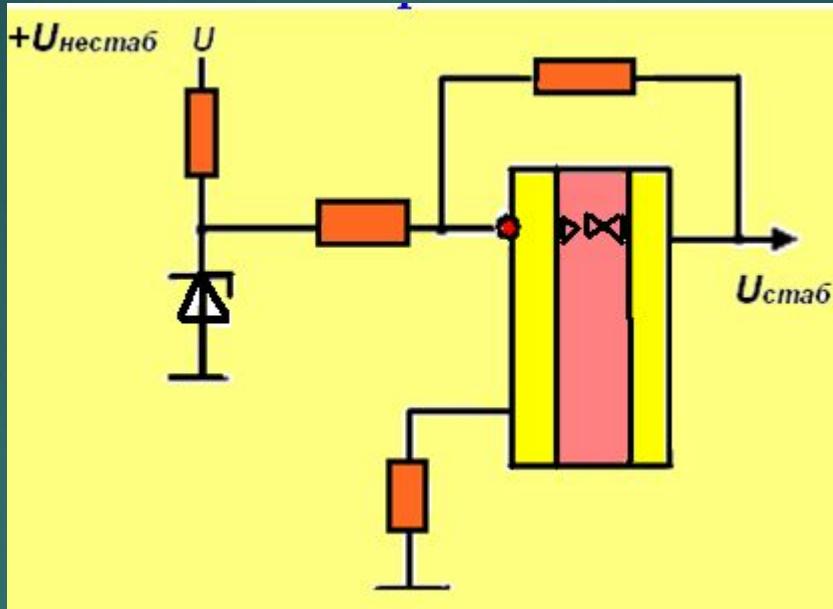


Рис. Стабилизатор напряжения на ОУ

- ▶ Схема стабилизатора напряжения на ОУ позволяет регулировать $U_{стаб2} = -U_{стаб1} R_{oc}/R_1$ путем изменения R_{oc} .
- ▶ **Недостаток:** небольшие токи, которые можно снимать с ОУ. Для увеличения тока на выходе схемы устанавливается Эмиттерный повторитель на мощном транзисторе.

Импульсные стабилизаторы напряжения.

Недостатки вышерассмотренных стабилизаторов:

- Низкий КПД, не превышающий 50%.
- Большие габариты конденсатора и индуктивности в фильтре.
Эти недостатки снимаются при использовании импульсного (ключевого) стабилизатора. В этом стабилизаторе транзистор VT ставится в ключевой режим:

Генератор ШИМ

обеспечивает широтно-импульсную модуляцию, при которой ширина генерируемых импульсов U_g пропорциональна управляющему напряжению U_{up}

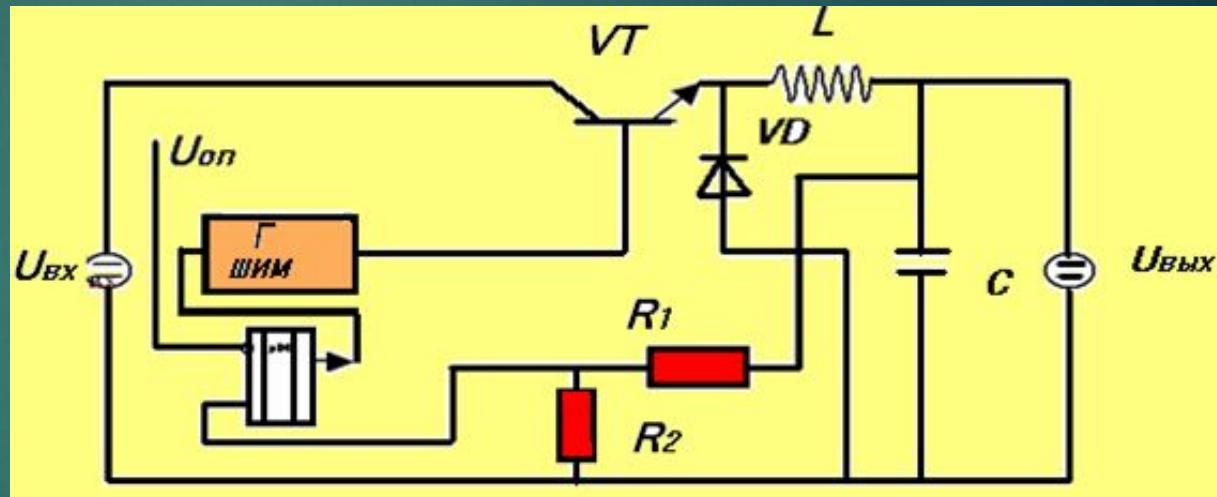


Рисунок. Импульсный стабилизатор напряжения

Процесс работы импульсного стабилизатора

- ❖ Во время импульса U_{upr} транзистор VT открывается, емкость С подзаряжается через индуктивность
- ❖ VT1 закрывается, индуктивность и емкость отдают энергию потребителю. Диод VD устанавливается для замыкания обратного тока индуктивности через емкость и нагрузку. Генератор ШИМ выдает последовательность импульсов на базу VT, ширина которых зависит от $U_{вых}$. Длительность импульса $t_i = K (U_{оп} - U_{вых} R_1 / (R_1 + R_2))$
- ❖ Если, например, выходное напряжение уменьшается то длительность импульсов увеличивается. При этом возрастает энергия, накопленная в индуктивности и выходное напряжение поддерживается постоянным. Тактовая частота приблизительно равна 20 кГц. Конденсатор “подпитывается” достаточно часто, поэтому емкость его значительно меньше, чем при использовании непрерывного стабилизатора.