

# Архитектура ЭВМ и систем

## Лекция 6

# Логические основы ЭВМ



- Базовые функциональные элементы ЭВМ (вентили)
- Основные логические схемы

# Вентили

- *Логический элемент* - электронное устройство, на входах и выходах которого сигнал может иметь только один из двух дискретных уровней напряжения: низкий (0–2V) или высокий (3–5V).
- *Базовым* считают элемент с наиболее простой структурой, на основе которого легче всего создавать другие электронные схемы.
- И, ИЛИ, НЕ
- И-НЕ

# Инвертор (вентиль НЕ)




- Обозначения Таблица истинности

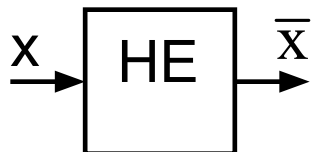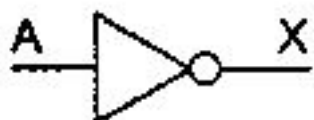

$x$	$\bar{x}$
0	1
1	0

# Дизъюнктор (вентиль ИЛИ)




- Обозначения Таблица истинности

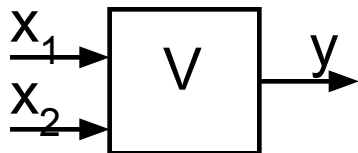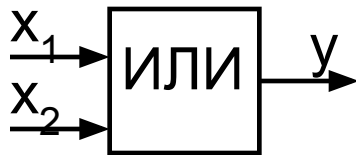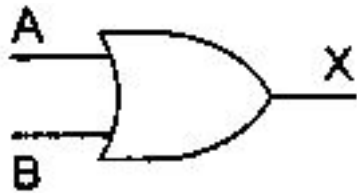

X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

# Конъюнктор (вентиль И)

- Обозначения Таблица истинности

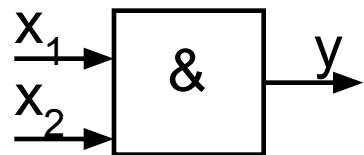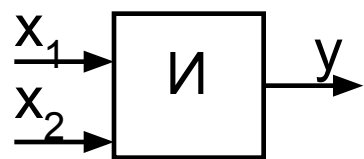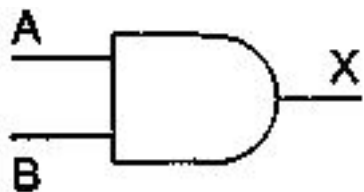


X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


# Вентили НЕ-И и НЕ-ИЛИ

- Обозначение Таблица истинности

НЕ-И

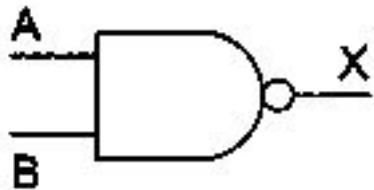


НЕ-ИЛИ

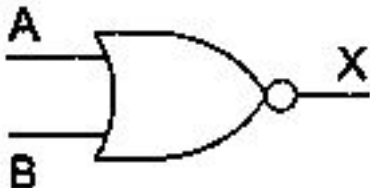

$X_1$	$X_2$	НЕ-И	НЕ-ИЛИ
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0
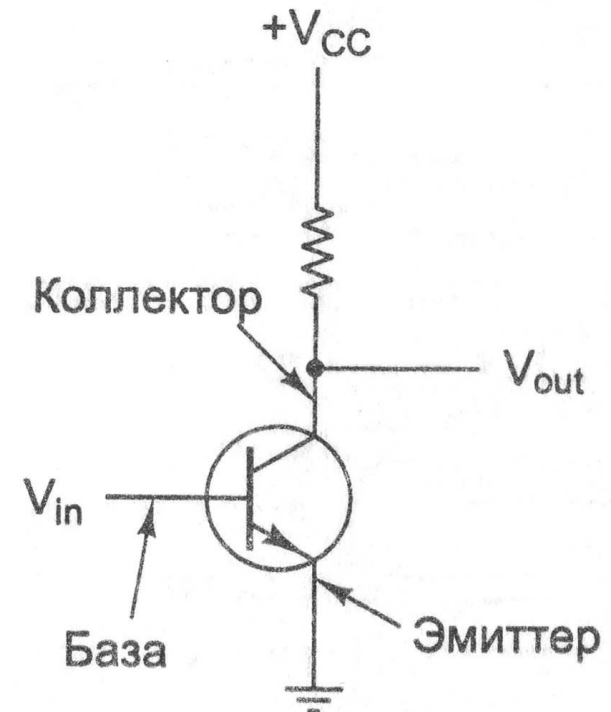
# Уровень физических устройств


- Транзистор имеет три соединения с внешним миром: коллектор, базу и эмиттер.
- Если входное напряжение  $V_{in}$  низкое, то транзистор выключается и действует как очень большое сопротивление. Это приводит к выходному сигналу  $V_{out}$ , близкому к  $V_{cc}$  (обычно +5В).
- Если  $V_{in}$  высокое, то транзистор включается и действует как провод, вызывая заземление сигнала  $V_{out}$  (по соглашению 0 В).
- На переключение с одного состояния на другое обычно требуется несколько наносекунд.






# Техническая схема вентиля


**И, ИЛИ - ?**

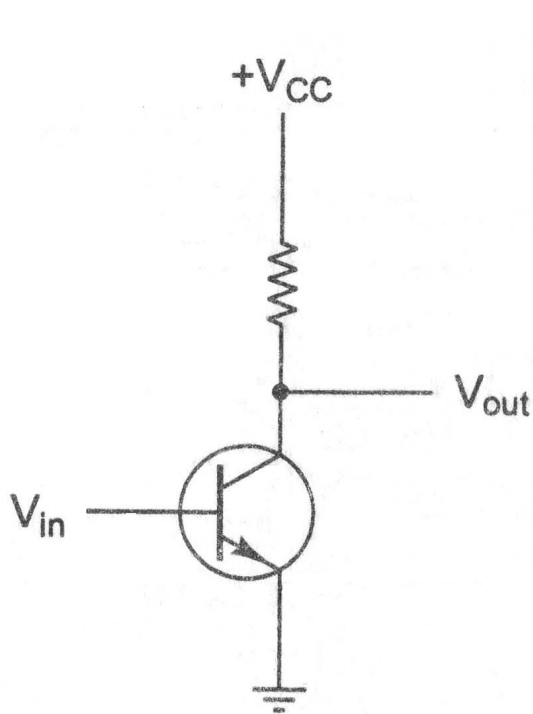

НЕ

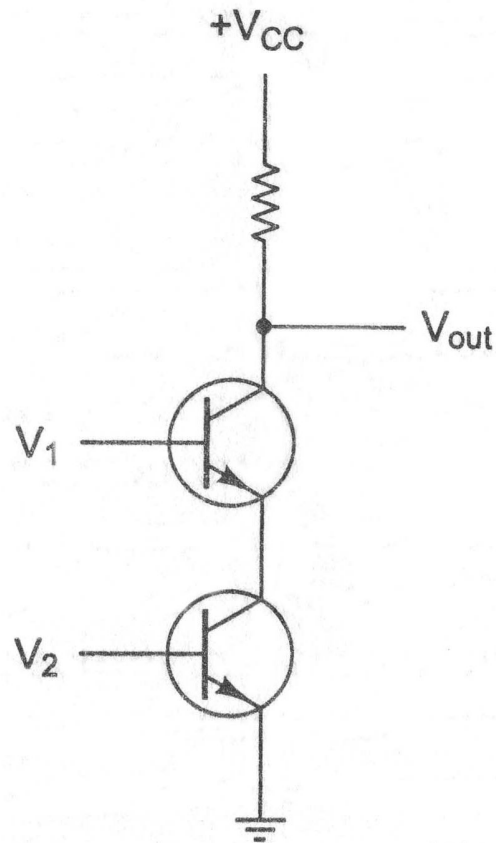

НЕ-И

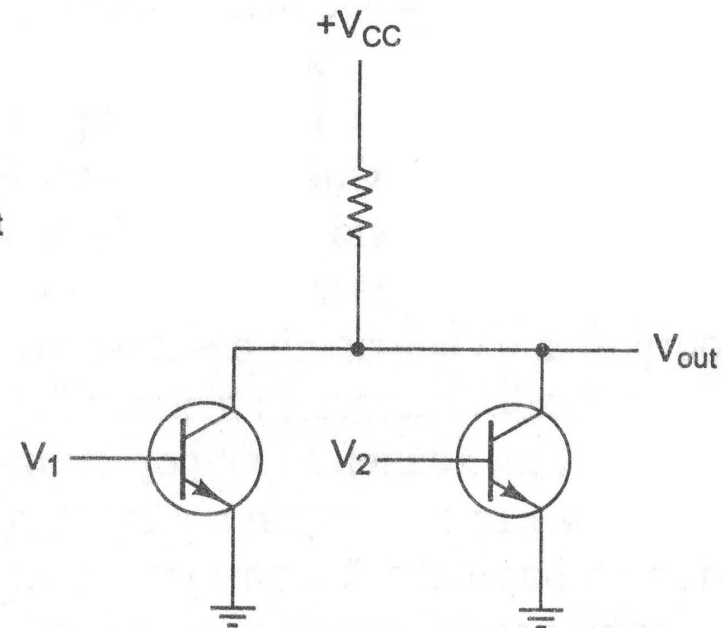


НЕ-ИЛИ

# Конструирование вентиляей


НЕ, И, ИЛИ

с использованием только НЕ-И


■ НЕ

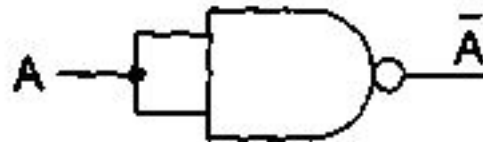

■ И

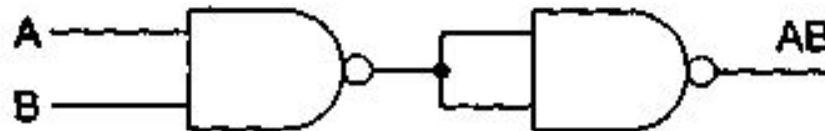

■ ИЛИ

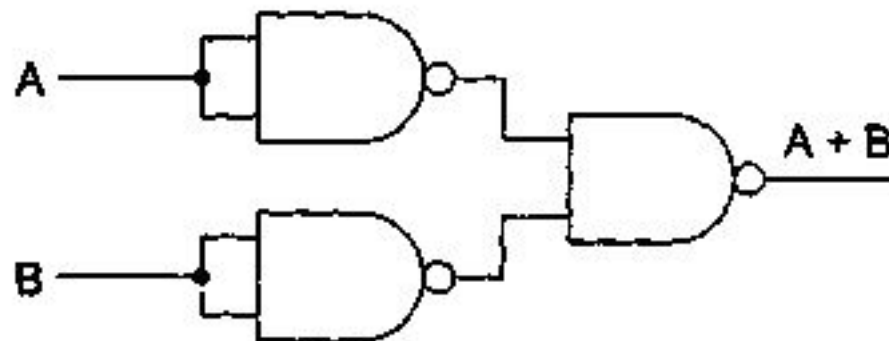


# Конструирование вентиляей НЕ, И, ИЛИ с использованием только НЕ-ИЛИ


■ НЕ



■ И

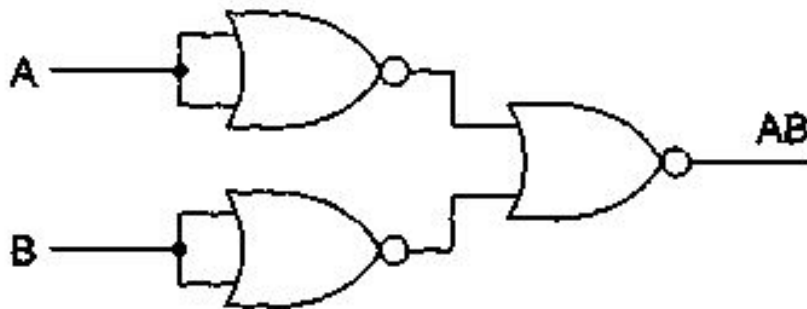

■ ИЛИ

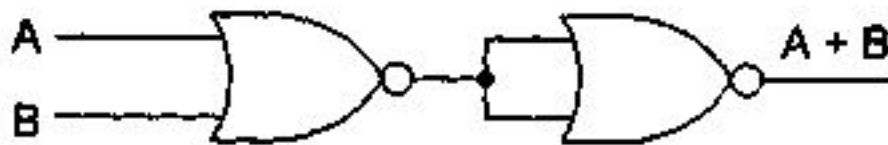

# Логический синтез схем

- Одноразрядный двоичный полусумматор
- Полный одноразрядный сумматор
- Полный многоразрядный сумматор
- Дешифратор
- Триггер

# Как реализовать схему


- Составить таблицу истинности для данной функции
- Обеспечить инверторы, чтобы породить инверсии для каждого входного сигнала.
- Нарисовать вентиль И для каждой строки таблицы истинности с результатом 1.
- Соединить вентили И с соответствующими входными сигналами.
- Вывести выходы всех вентилях И в вентиль ИЛИ.

# Одноразрядный двоичный полусумматор

- Пусть  $\alpha$  и  $\beta$  - одноразрядные числа.
- $S = \alpha + \beta$
- Таблица истинности функции  $S$

$\alpha$	$\beta$	$S$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Логическая схема

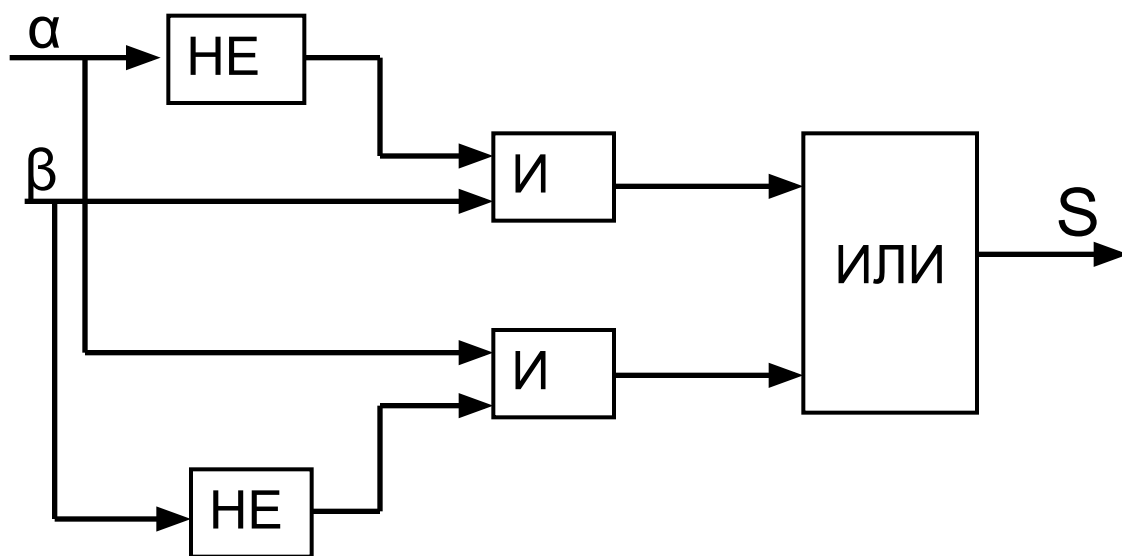


# Одноразрядный двоичный полусумматор (продолжение)

- Добавим функцию  $P$  – цифра переноса в следующий (старший) разряд.
- Таблица истинности функции  $P$

$\alpha$	$\beta$	$P$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


- Логическая схема

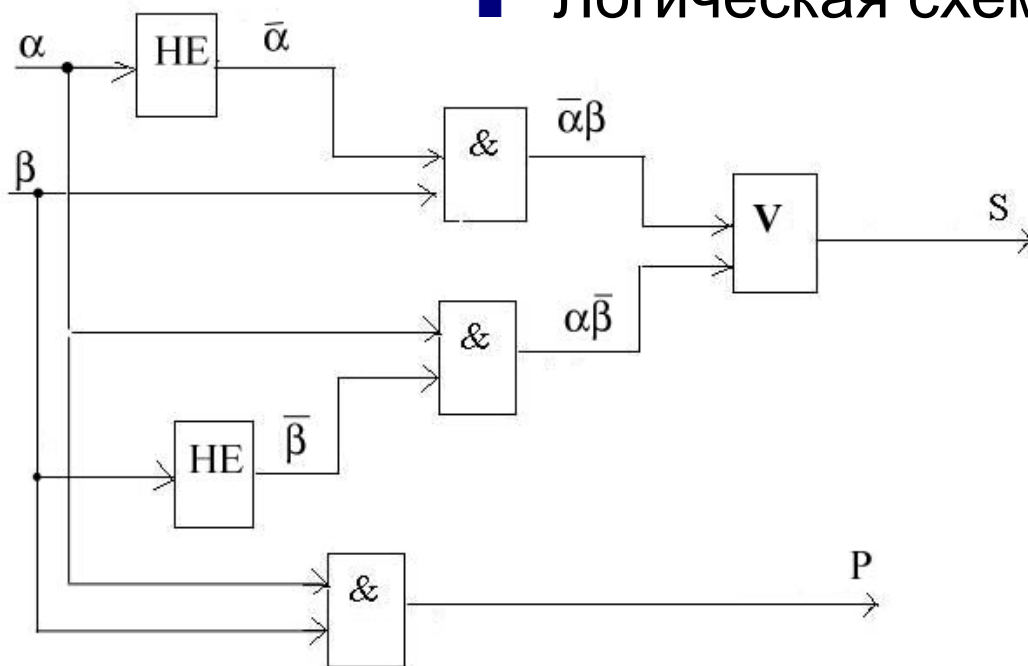

# Полный одноразрядный сумматор

- — полусумматор, дополненный третьим входом – значением разряда переноса из соседнего младшего разряда.
- Таблица истинности


$\alpha_i$	$\beta_i$	$P_i$	$S_i$	$P_{i+1}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

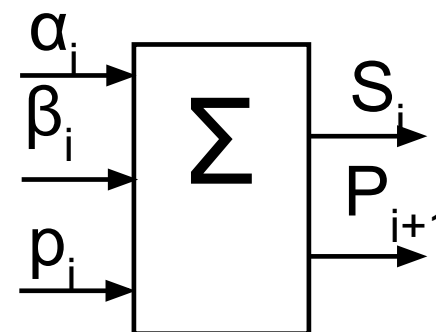



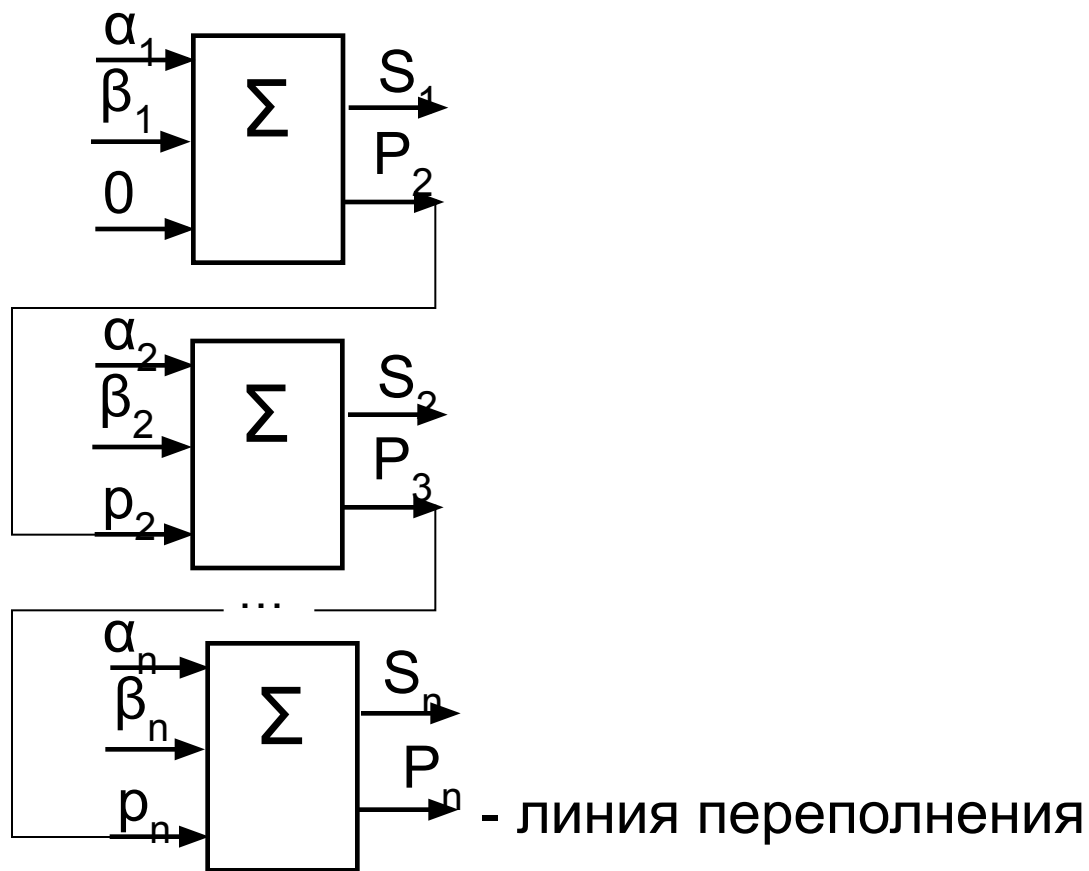
# Полный многоразрядный сумматор

$$\alpha = (\alpha_n \alpha_{n-1} \dots \alpha_2 \alpha_1) \quad \beta = (\beta_n \beta_{n-1} \dots \beta_2 \beta_1)$$





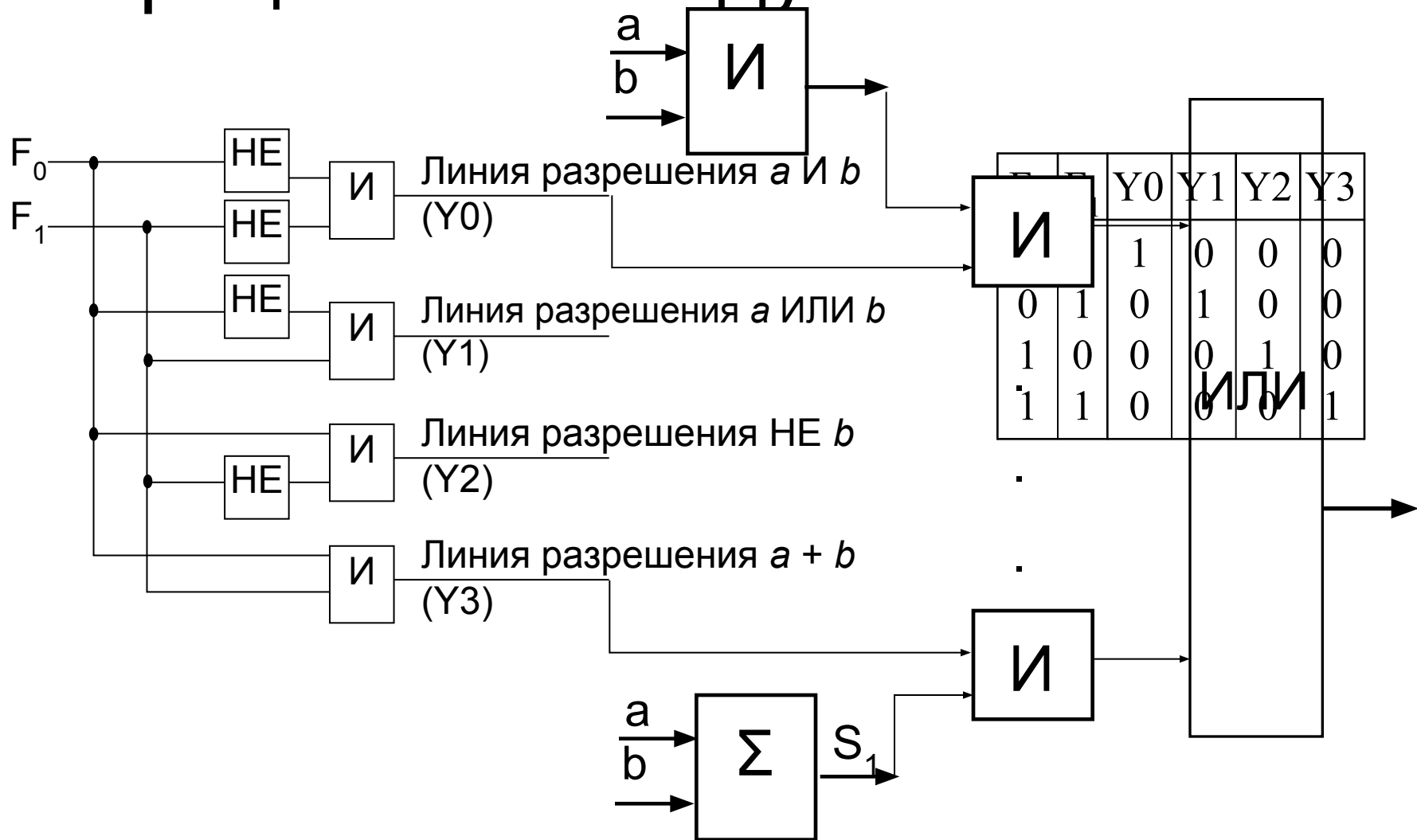
# Дешифратор для выбора операции по ее коду



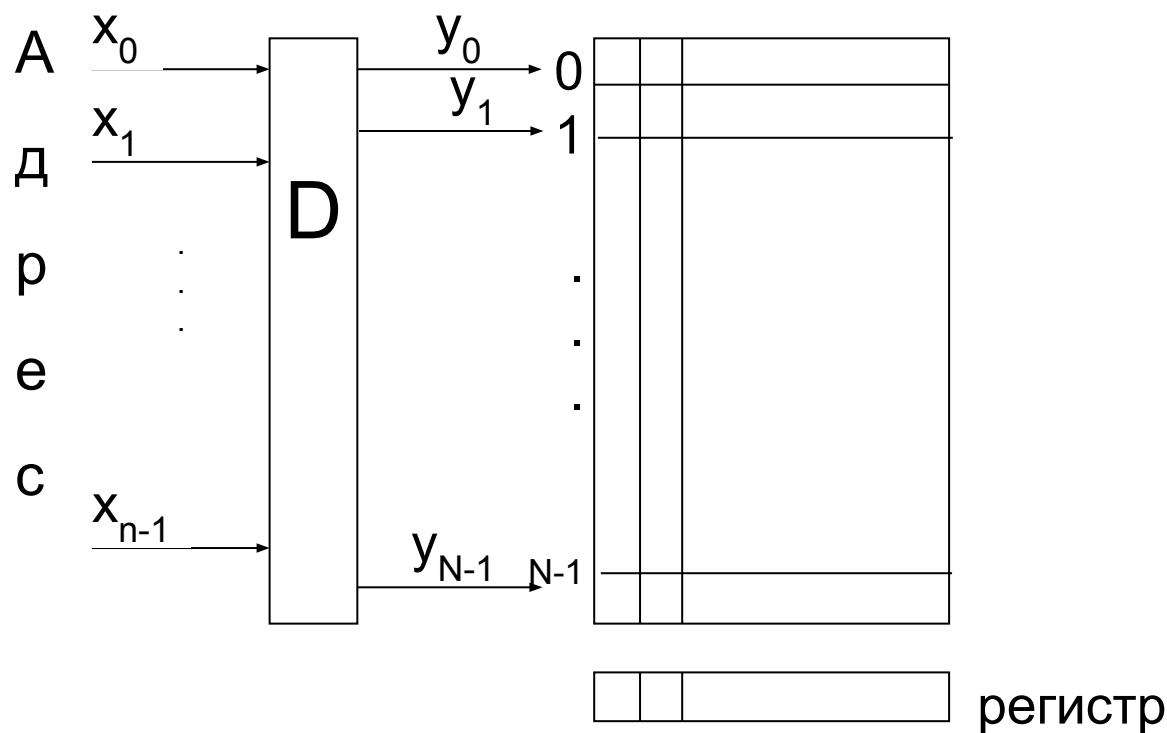
# Дешифратор для выбора ячейки памяти по ее адресу



# Определения

- Схема называется **комбинационной** (схема без памяти), если значения переменных на выходе схемы однозначно зависят только от значения входных переменных.
- Схема называется **последовательностной** (схема с памятью), если значения выходов схемы зависят не только от значений на входах, но и от внутреннего состояния (внутренних переменных).
- Ч.С.
  - Схема называется **схемой с обратными связями**, если в качестве внутренних переменных используются значения выходных переменных, полученных в предыдущий момент времени.

# Триггер (SR-защелка)

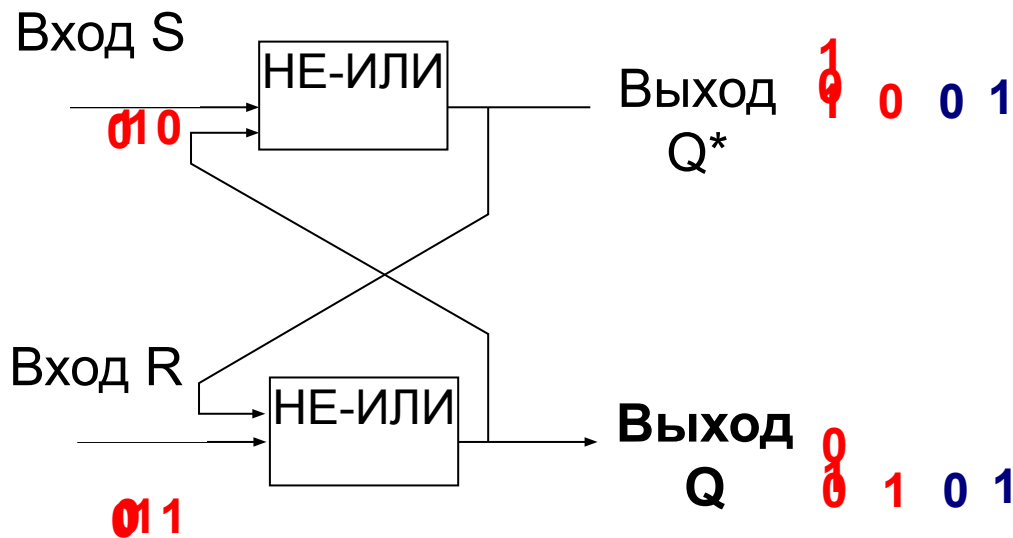

$x_1$	$x_2$	$x_1$ НЕ-ИЛИ $x_2$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

При S=0 R=0

Стабильные состояния

а) Q=0 Q\*=1

б) Q=1 Q\*=0

Нестабильные состояния

а) Q=1 Q\*=1

б) Q=0 Q\*=0

При S=1 R=0

Q=1

При S=0 R=1

Q=0

При S=1 R=1

Q=Q\*=0