

Архитектура ЭВМ и систем

Лекция 6

Логические основы ЭВМ



- Базовые функциональные элементы ЭВМ (вентили)
- Основные логические схемы

Вентили

- *Логический элемент* - электронное устройство, на входах и выходах которого сигнал может иметь только один из двух дискретных уровней напряжения: низкий (0–2V) или высокий (3–5V).
- *Базовым* считают элемент с наиболее простой структурой, на основе которого легче всего создавать другие электронные схемы.
- И, ИЛИ, НЕ
- И-НЕ

Инвертор (вентиль НЕ)




- Обозначения Таблица истинности

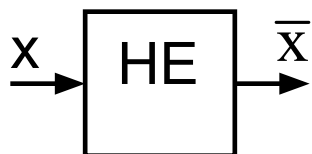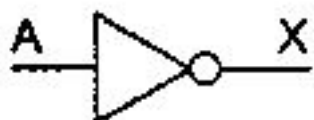

x	\bar{x}
0	1
1	0

Дизъюнктор (вентиль ИЛИ)




- Обозначения Таблица истинности

   

X_1	X_2	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Конъюнктор (вентиль И)

- Обозначения Таблица истинности

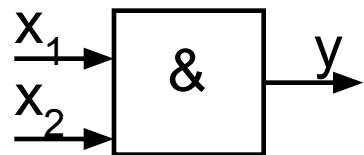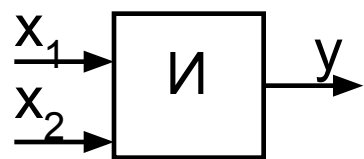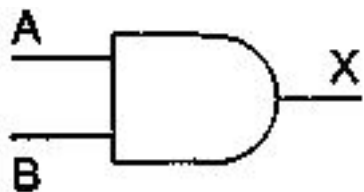


X ₁	X ₂	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Вентили НЕ-И и НЕ-ИЛИ

- Обозначение Таблица истинности

НЕ-И

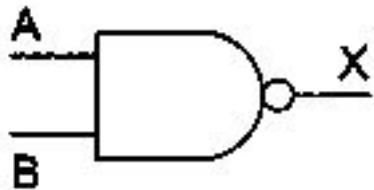


НЕ-ИЛИ

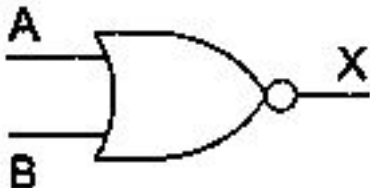

X_1	X_2	НЕ-И	НЕ-ИЛИ
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0


Уровень физических устройств

- Транзистор имеет три соединения с внешним миром: коллектор, базу и эмиттер.
- Если входное напряжение V_{in} низкое, то транзистор выключается и действует как очень большое сопротивление. Это приводит к выходному сигналу V_{out} , близкому к V_{cc} (обычно +5В).
- Если V_{in} высокое, то транзистор включается и действует как провод, вызывая заземление сигнала V_{out} (по соглашению 0 В).
- На переключение с одного состояния на другое обычно требуется несколько наносекунд.

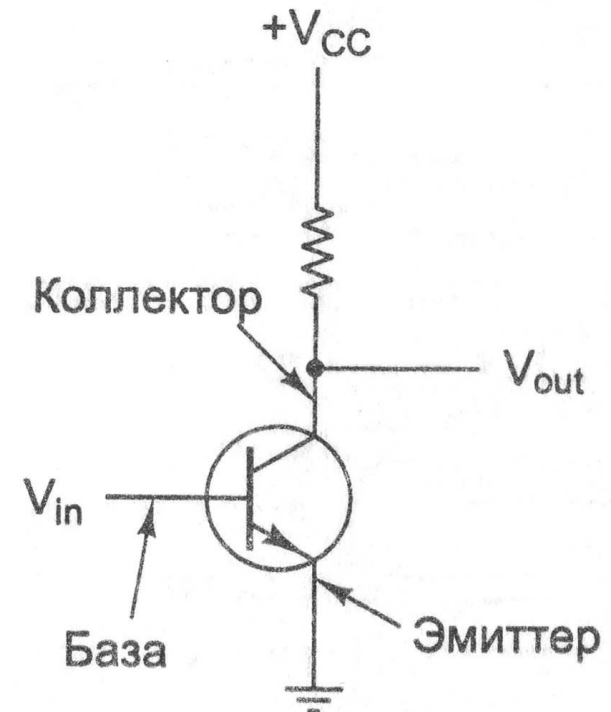


Техническая схема вентиля


И, ИЛИ - ?

 

НЕ

 

НЕ-И

 


НЕ-ИЛИ

Конструирование вентиляей


НЕ, И, ИЛИ

с использованием только НЕ-И


■ НЕ

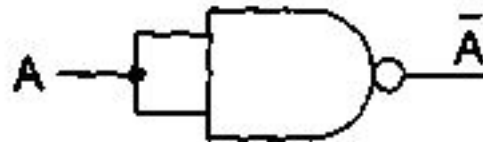

■ И

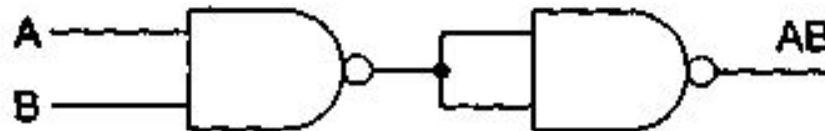

■ ИЛИ

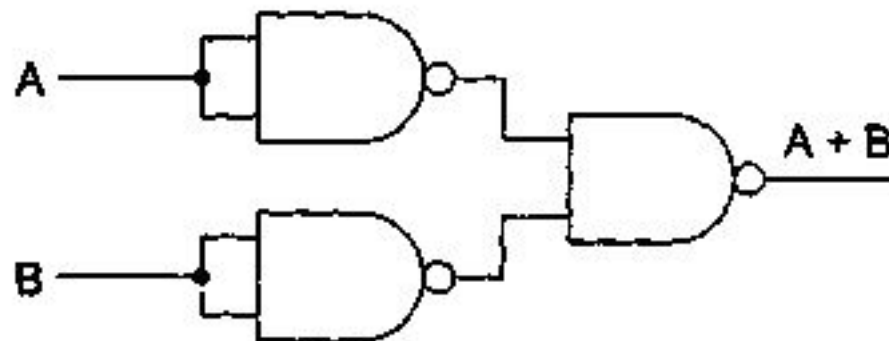


Конструирование вентиляей НЕ, И, ИЛИ с использованием только НЕ-ИЛИ


■ НЕ



■ И

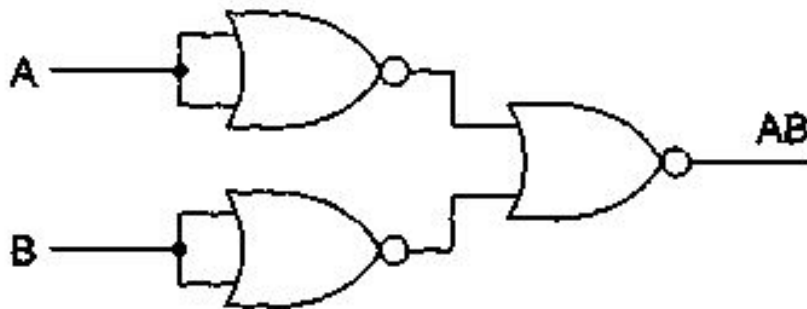

■ ИЛИ

 

Логический синтез схем

- Одноразрядный двоичный полусумматор
- Полный одноразрядный сумматор
- Полный многоразрядный сумматор
- Дешифратор
- Триггер

Как реализовать схему


- Составить таблицу истинности для данной функции
- Обеспечить инверторы, чтобы породить инверсии для каждого входного сигнала.
- Нарисовать вентиль И для каждой строки таблицы истинности с результатом 1.
- Соединить вентили И с соответствующими входными сигналами.
- Вывести выходы всех вентилях И в вентиль ИЛИ.

Одноразрядный двоичный полусумматор

- Пусть α и β - одноразрядные числа.
- $S = \alpha + \beta$
- Таблица истинности функции S

α	β	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Логическая схема

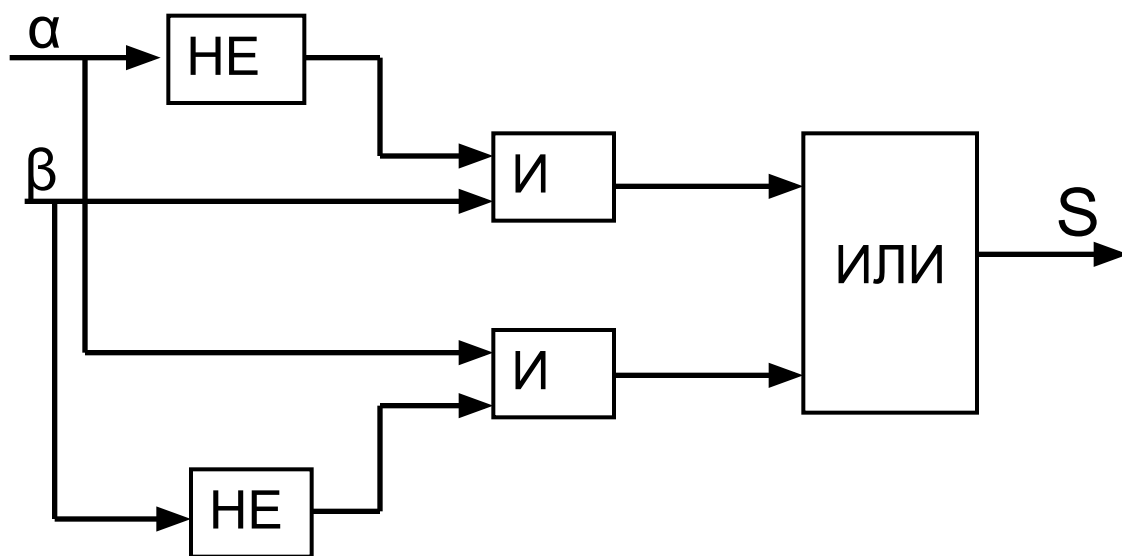


Одноразрядный двоичный полусумматор (продолжение)

- Добавим функцию P – цифра переноса в следующий (старший) разряд.
- Таблица истинности функции P

α	β	P
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


- Логическая схема

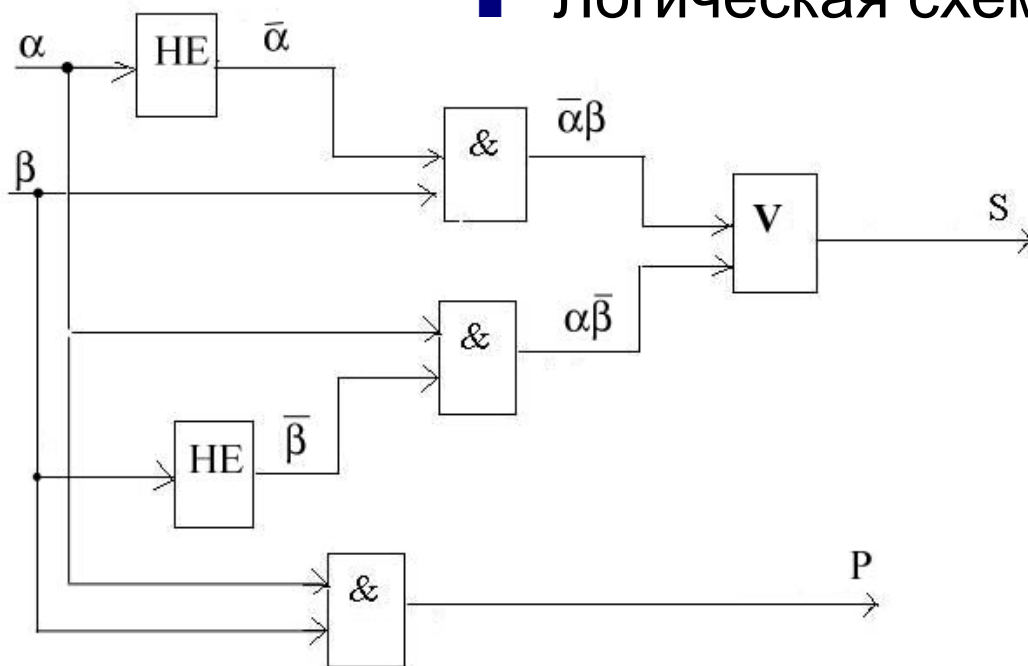

Полный одноразрядный сумматор


- — полусумматор, дополненный третьим входом – значением разряда переноса из соседнего младшего разряда.
- Таблица истинности

α_i	β_i	P_i	S_i	P_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

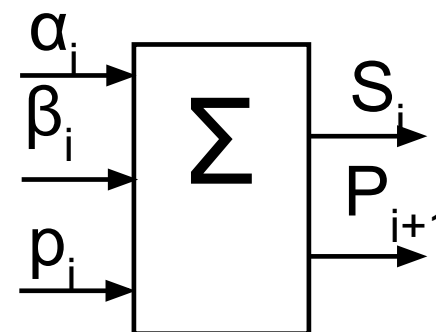


Полный многоразрядный сумматор

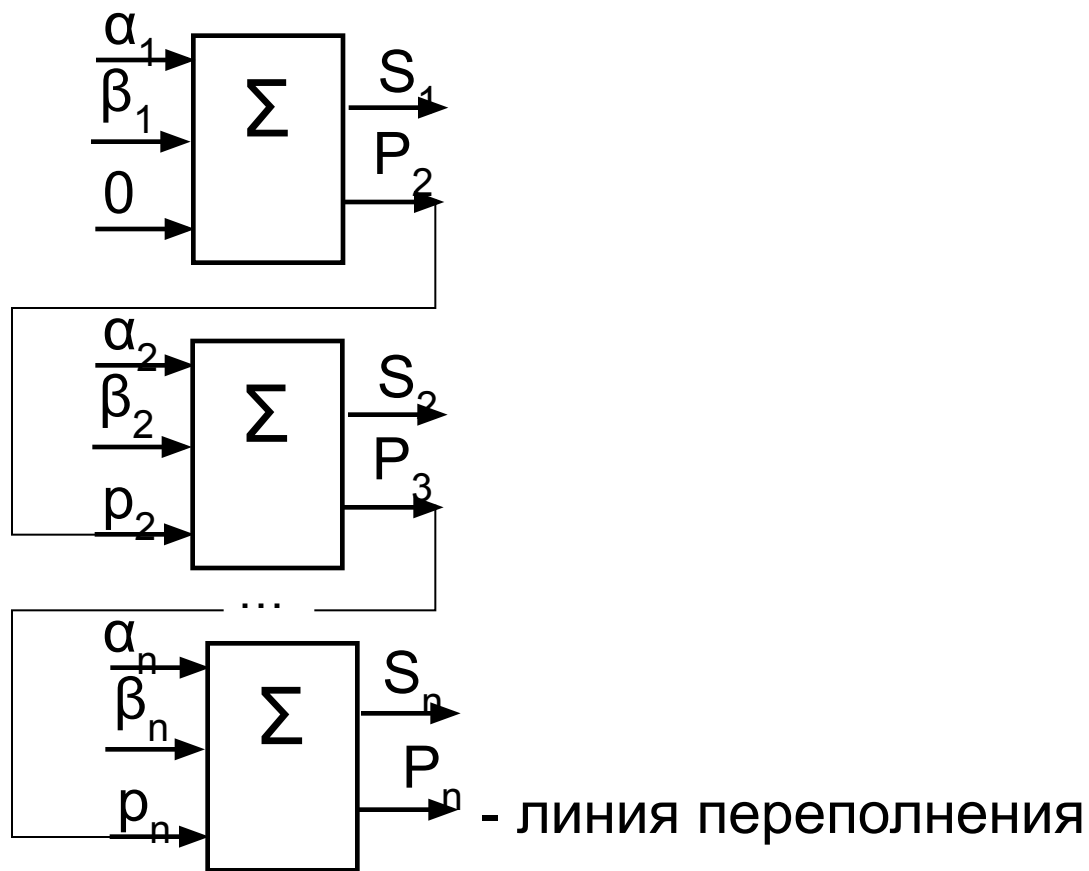
$$\alpha = (\alpha_n \alpha_{n-1} \dots \alpha_2 \alpha_1) \quad \beta = (\beta_n \beta_{n-1} \dots \beta_2 \beta_1)$$



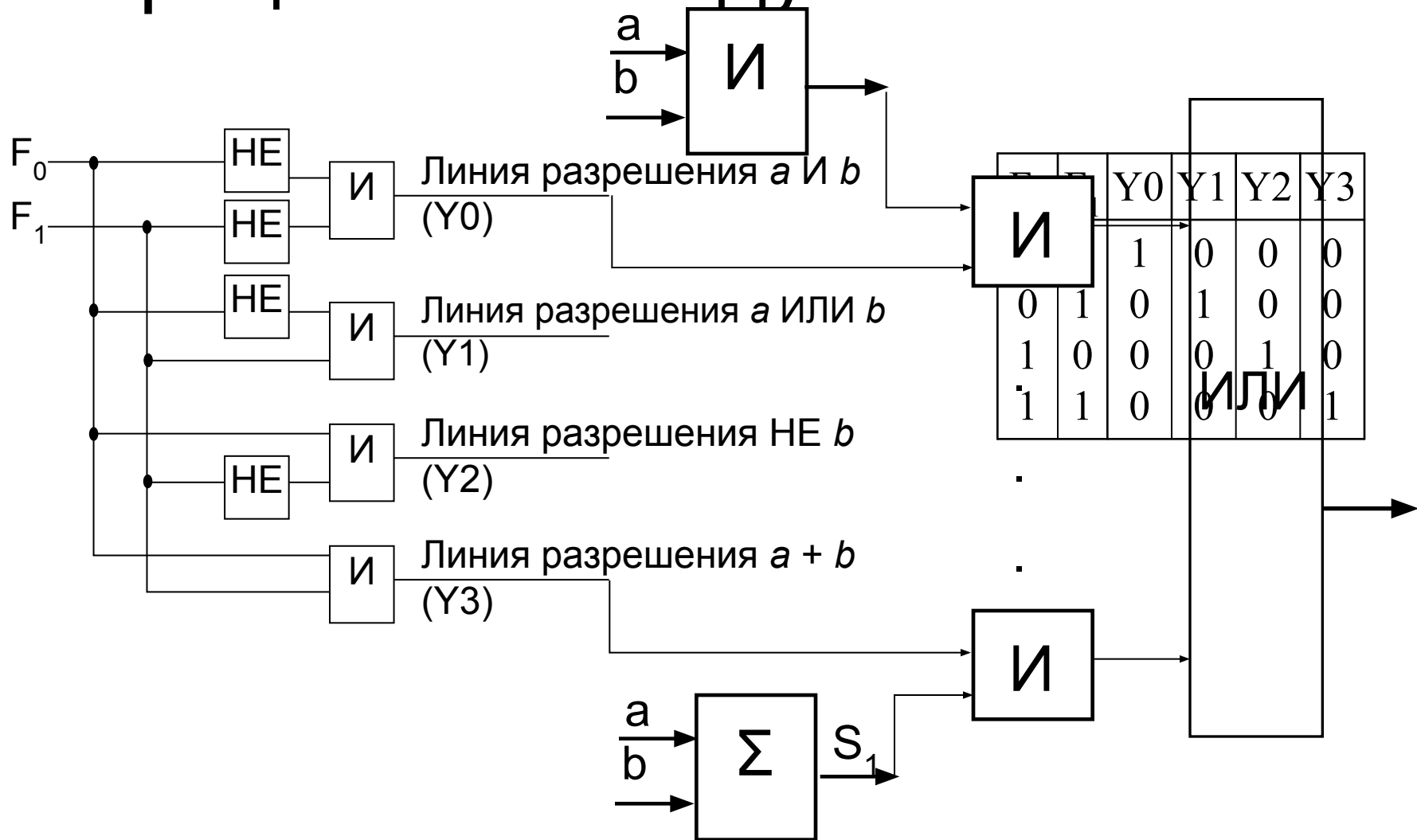Дешифратор для выбора операции по ее коду



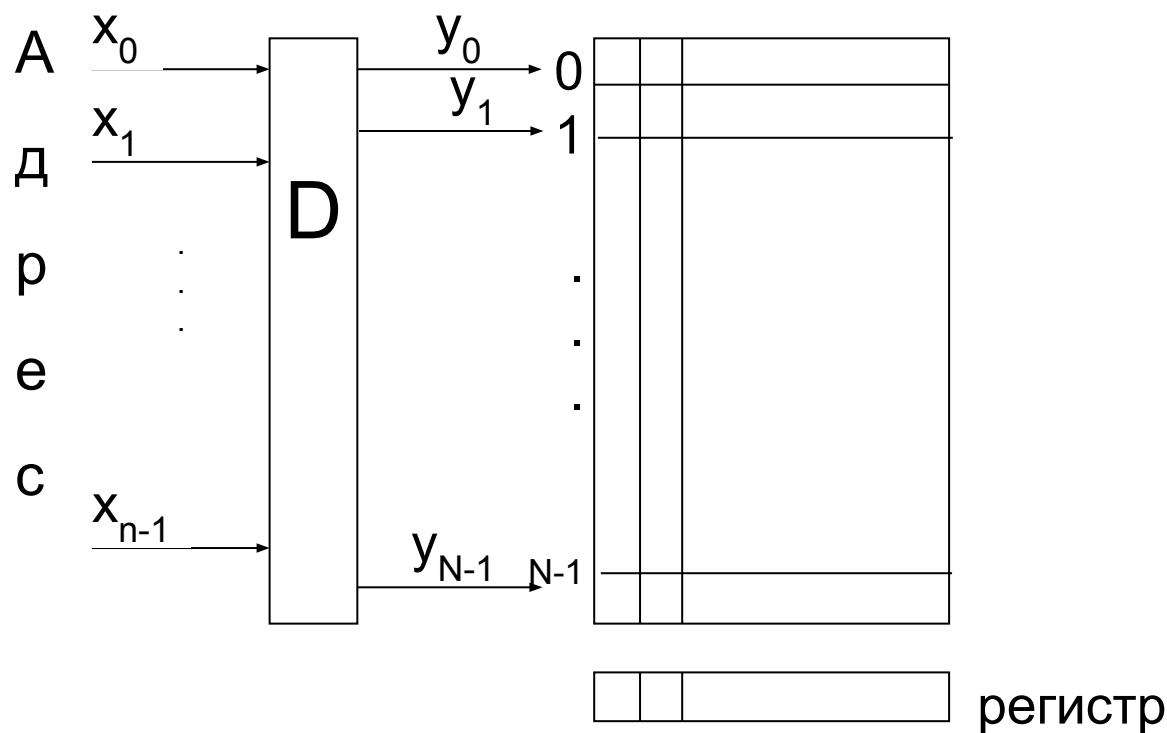
Дешифратор для выбора ячейки памяти по ее адресу



Определения

- Схема называется **комбинационной** (схема без памяти), если значения переменных на выходе схемы однозначно зависят только от значения входных переменных.
- Схема называется **последовательностной** (схема с памятью), если значения выходов схемы зависят не только от значений на входах, но и от внутреннего состояния (внутренних переменных).
- Ч.С.
 - Схема называется **схемой с обратными связями**, если в качестве внутренних переменных используются значения выходных переменных, полученных в предыдущий момент времени.

Триггер (SR-защелка)

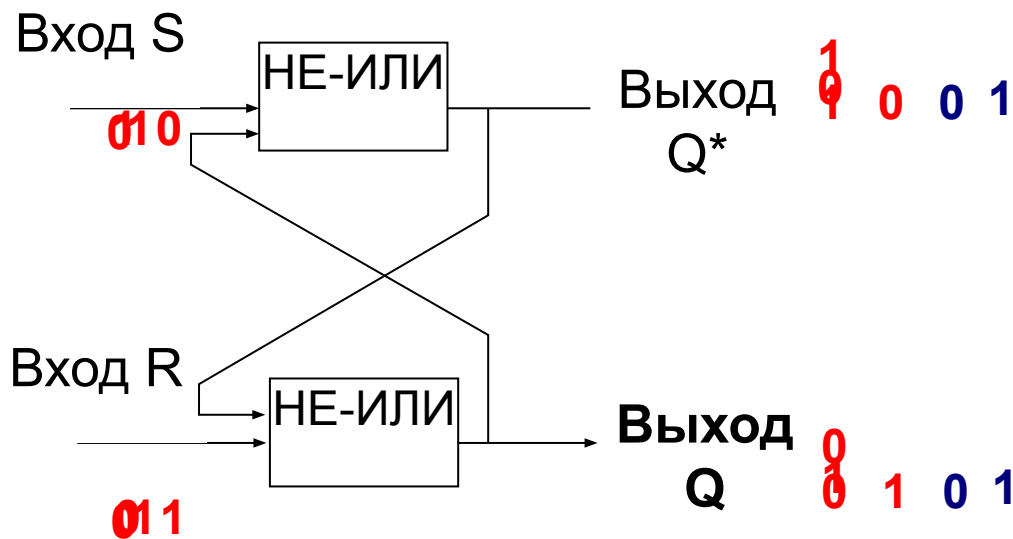

x_1	x_2	x_1 НЕ-ИЛИ x_2
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

При $S=0$ $R=0$

Стабильные состояния

а) $Q=0$ $Q^*=1$

б) $Q=1$ $Q^*=0$

Нестабильные состояния

а) $Q=1$ $Q^*=1$

б) $Q=0$ $Q^*=0$

При $S=1$ $R=0$

$Q=1$

При $S=0$ $R=1$

$Q=0$

При $S=1$ $R=1$

$Q=Q^*=0$