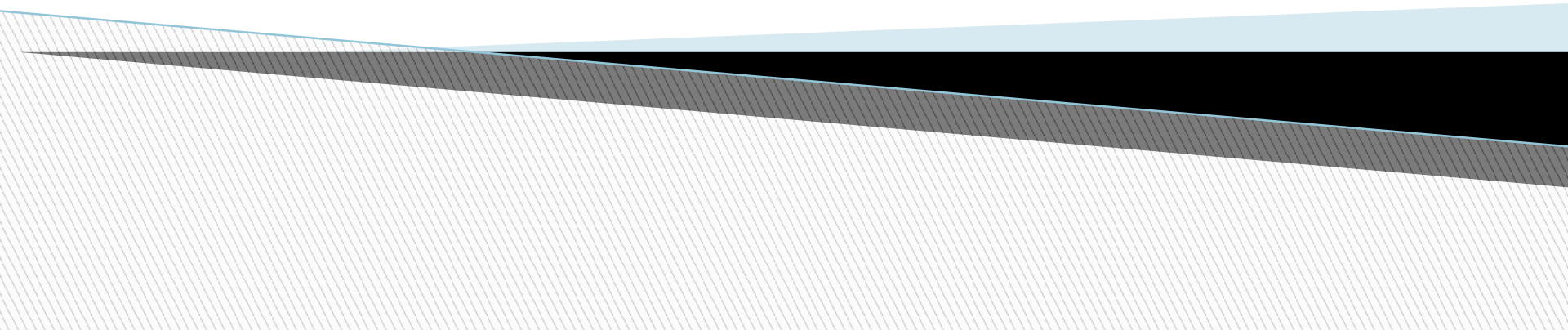






ПЗУ

Торгашин Г.В.


Борисоглебский индустриальный техникум



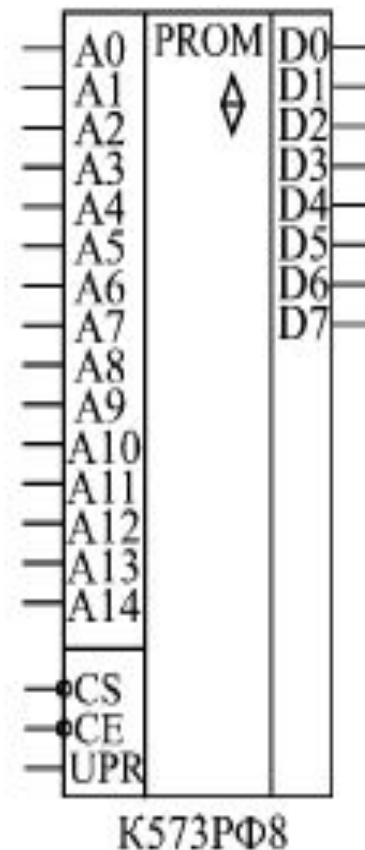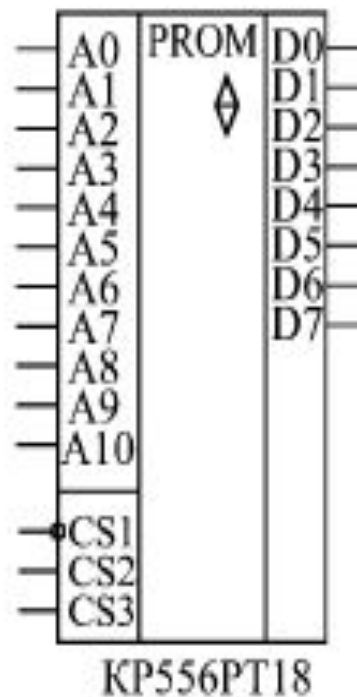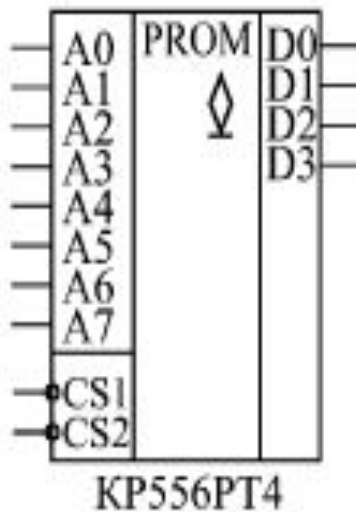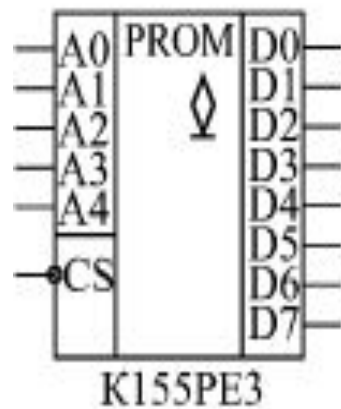
Примеры микросхем ППЗУ отечественного производства



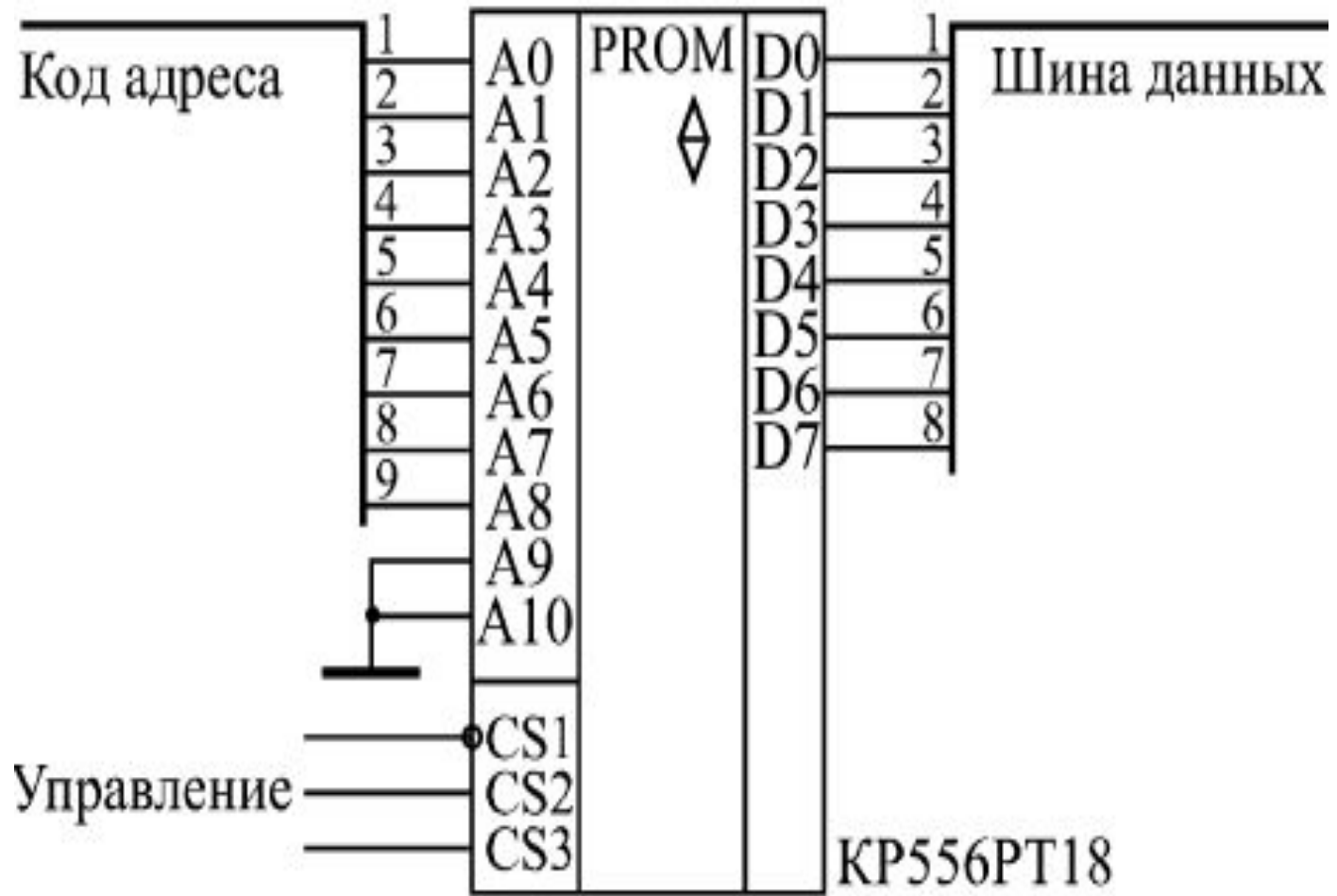
Уменьшение количества адресных разрядов ПЗУ



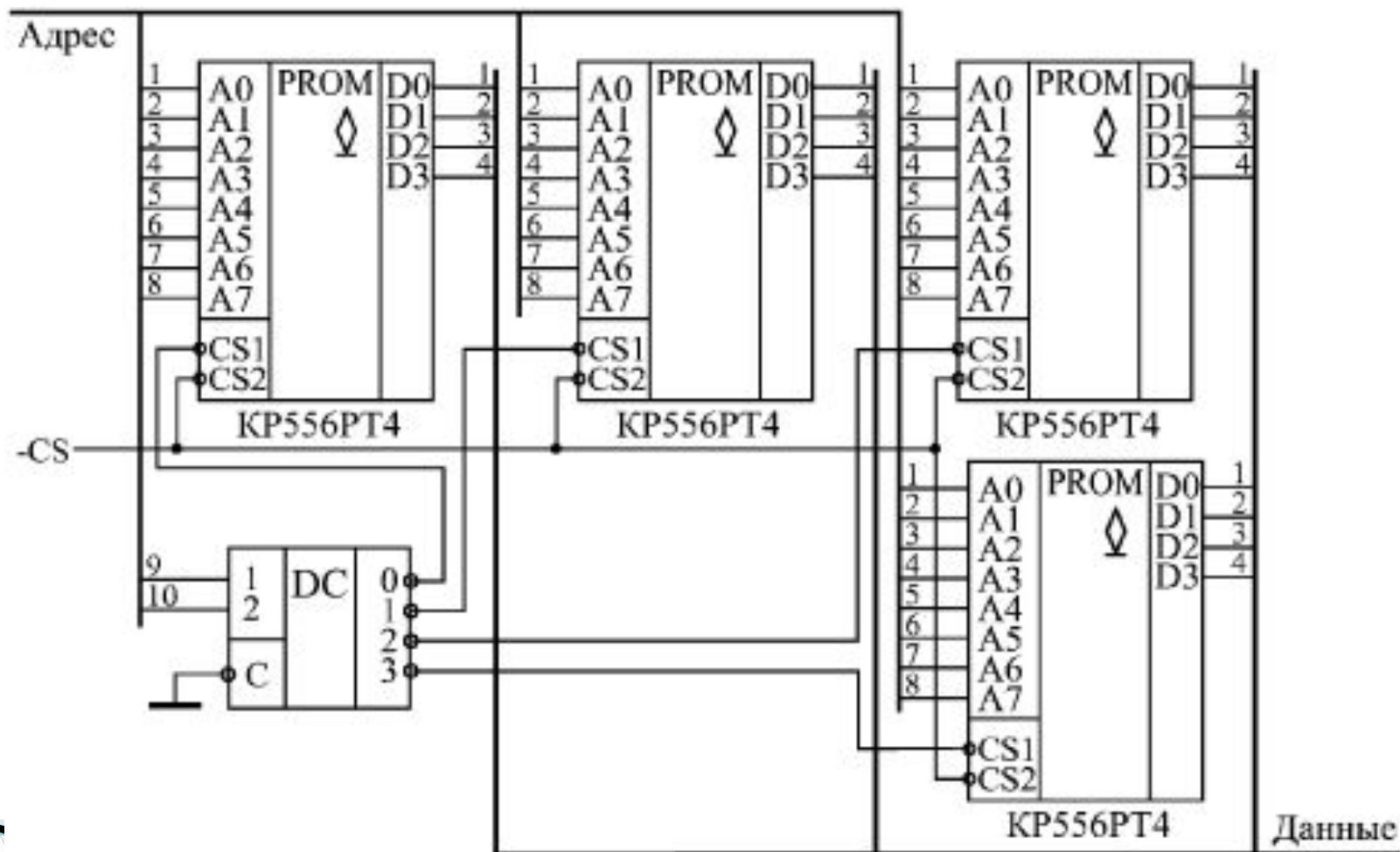
Увеличение количества адресных разрядов ПЗУ с помощью дешифратора




Пример комбинационной схемы

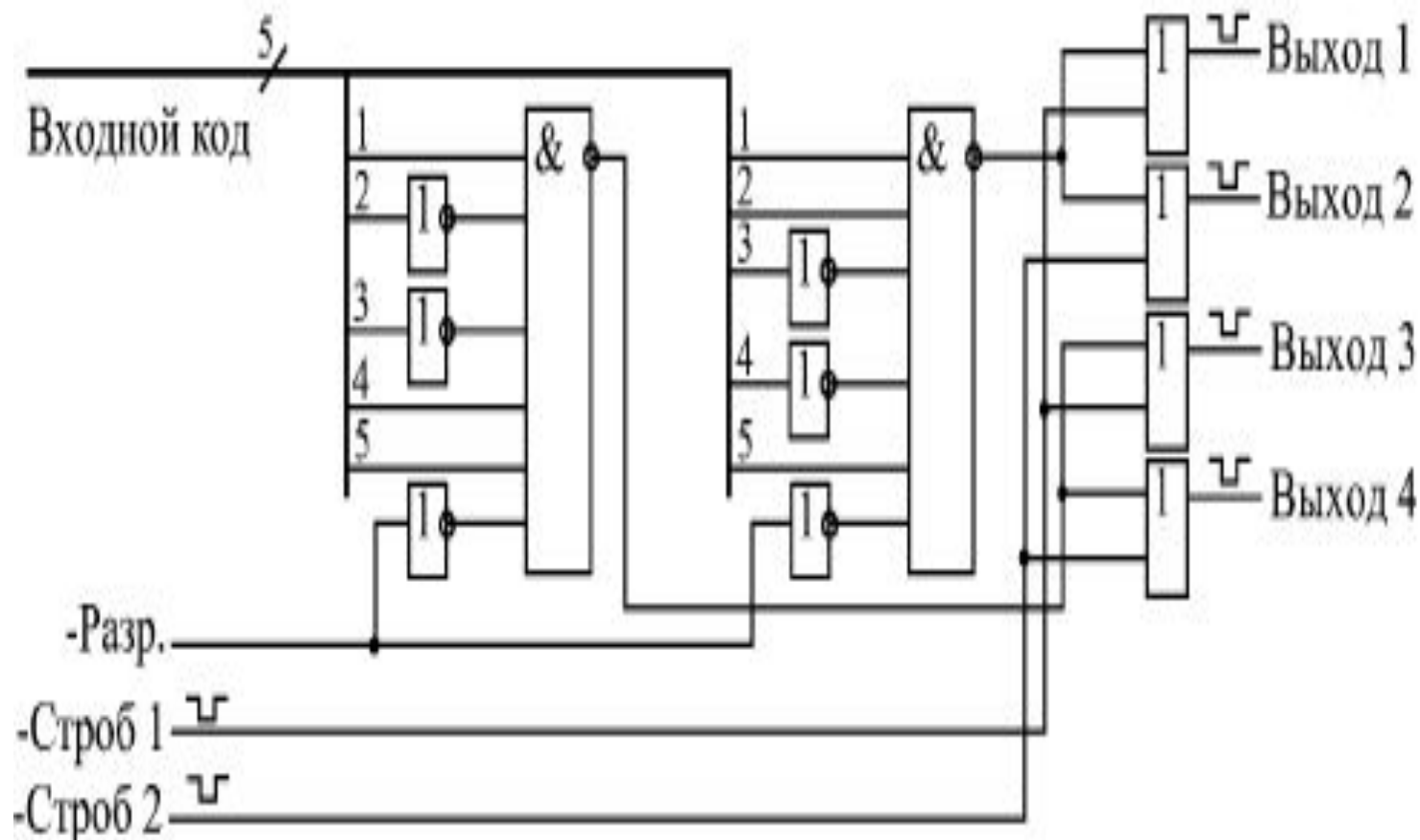

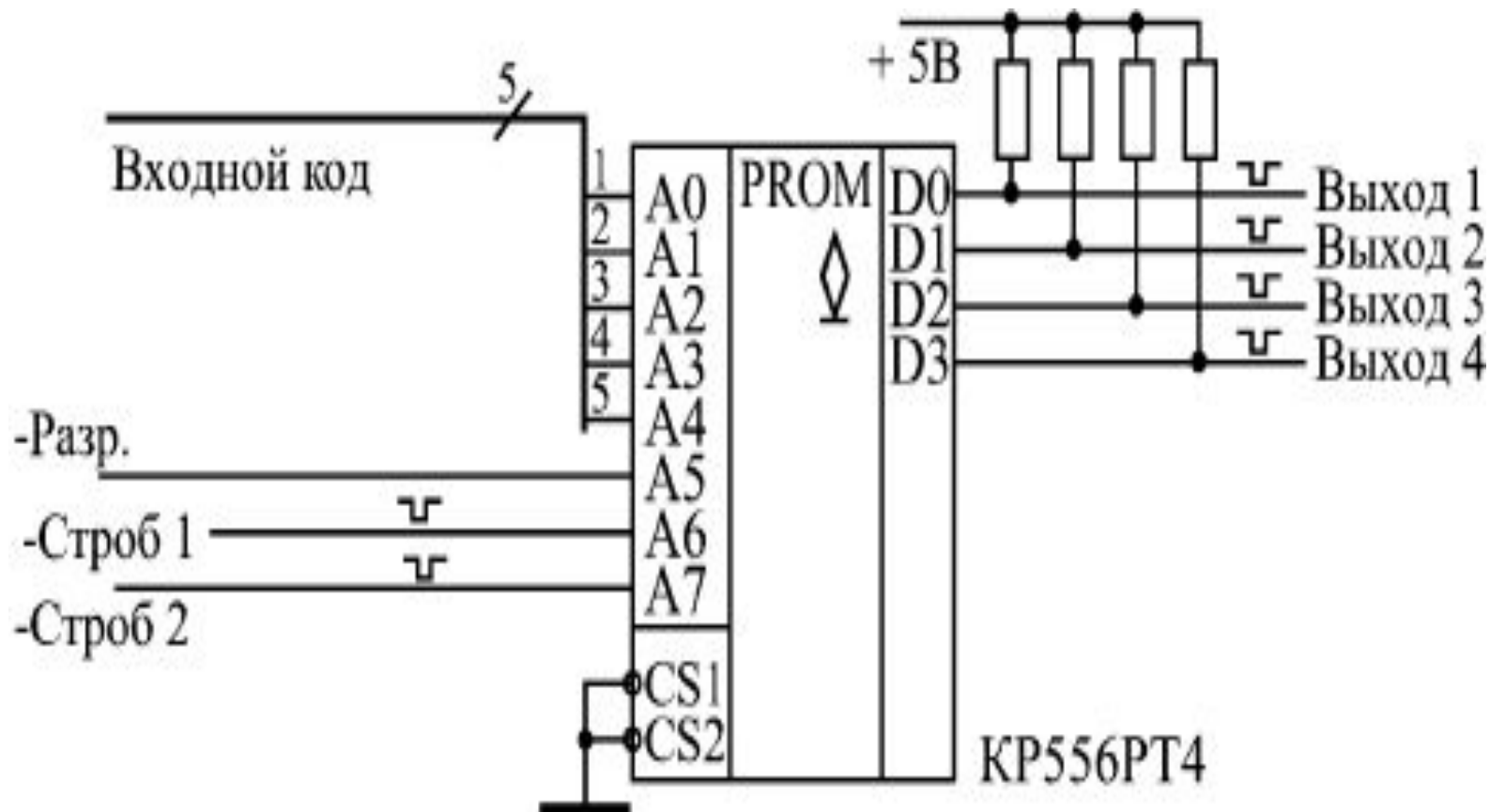
Включение ПЗУ для замены комбинационной схемы



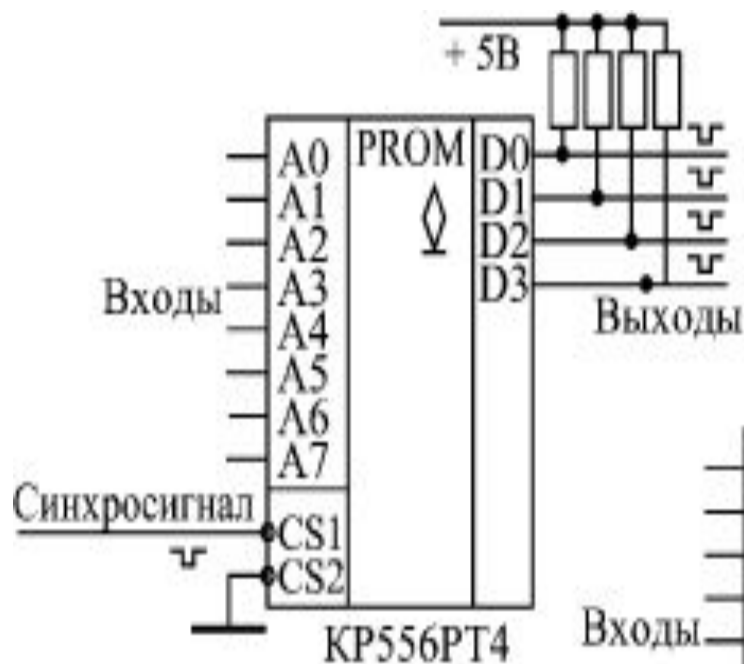Методы синхронизации выходных сигналов ПЗУ с помощью сигнала CS (а) и выходного регистра (б)




а

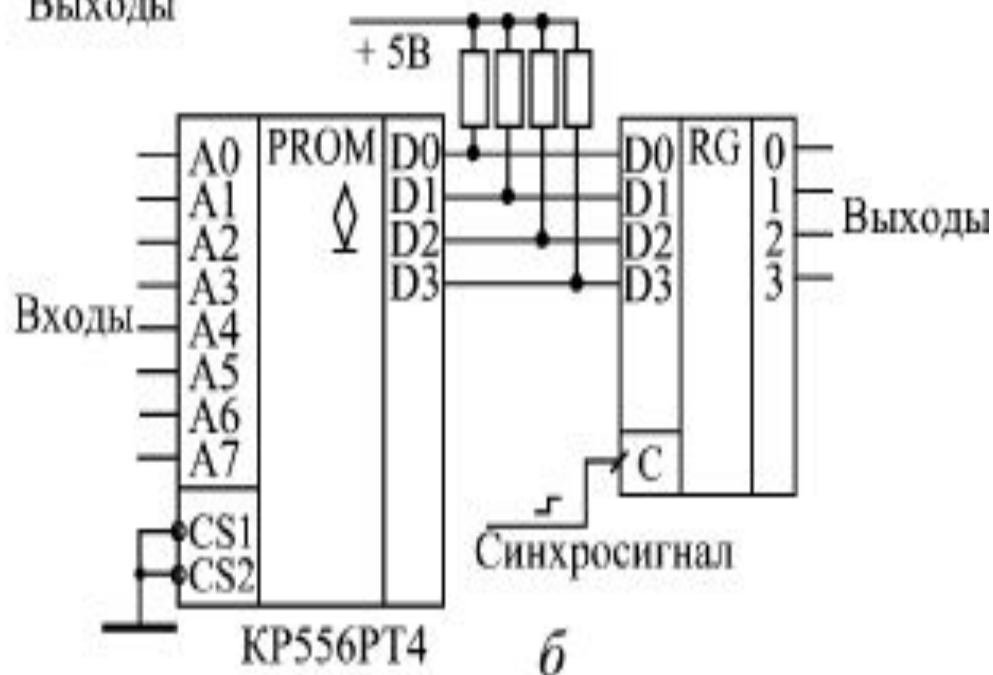

б



Вычислитель квадратов входных чисел

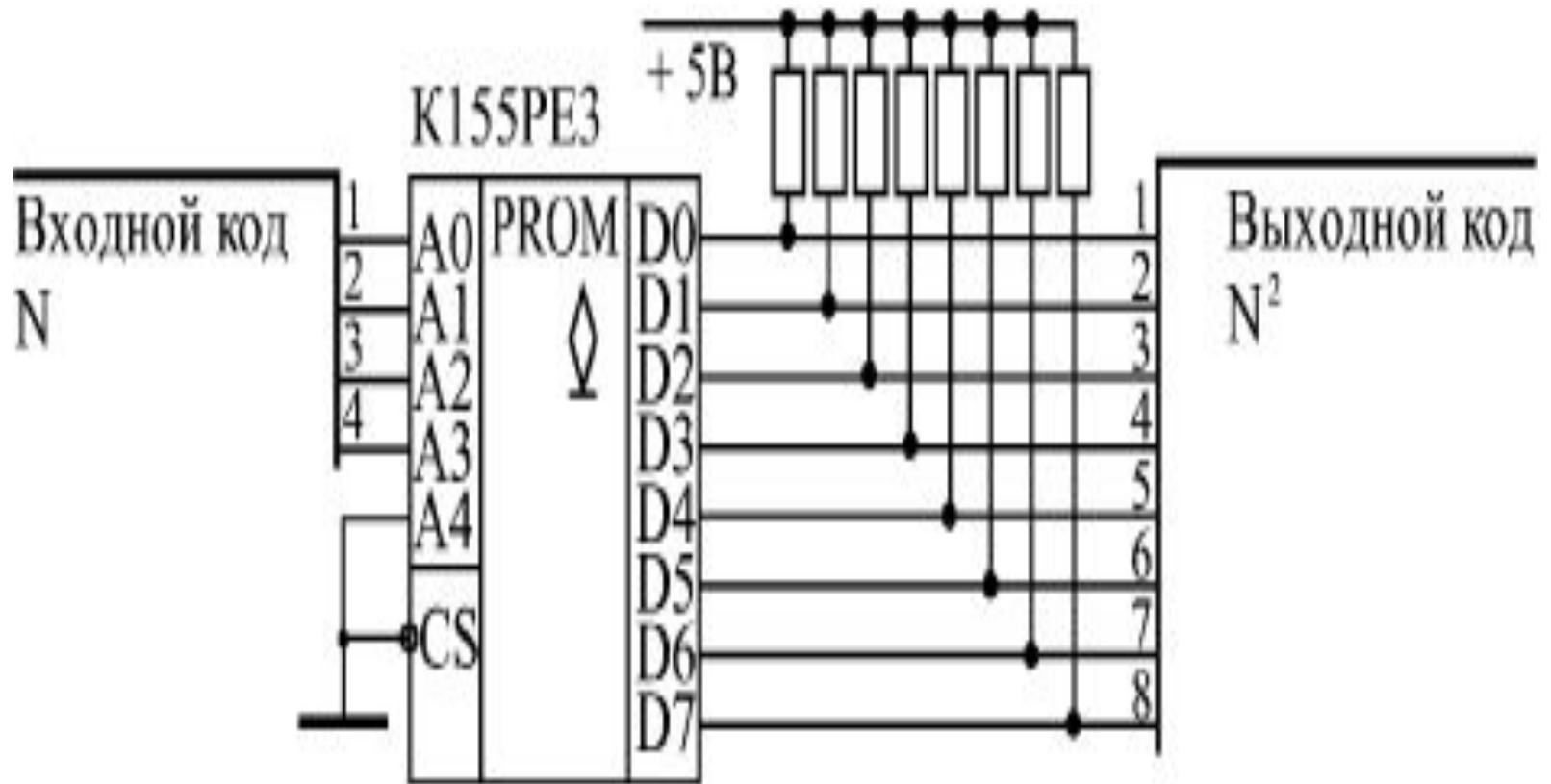

Карта прошивки ПЗУ- вычислителя квадратов

[illegible]

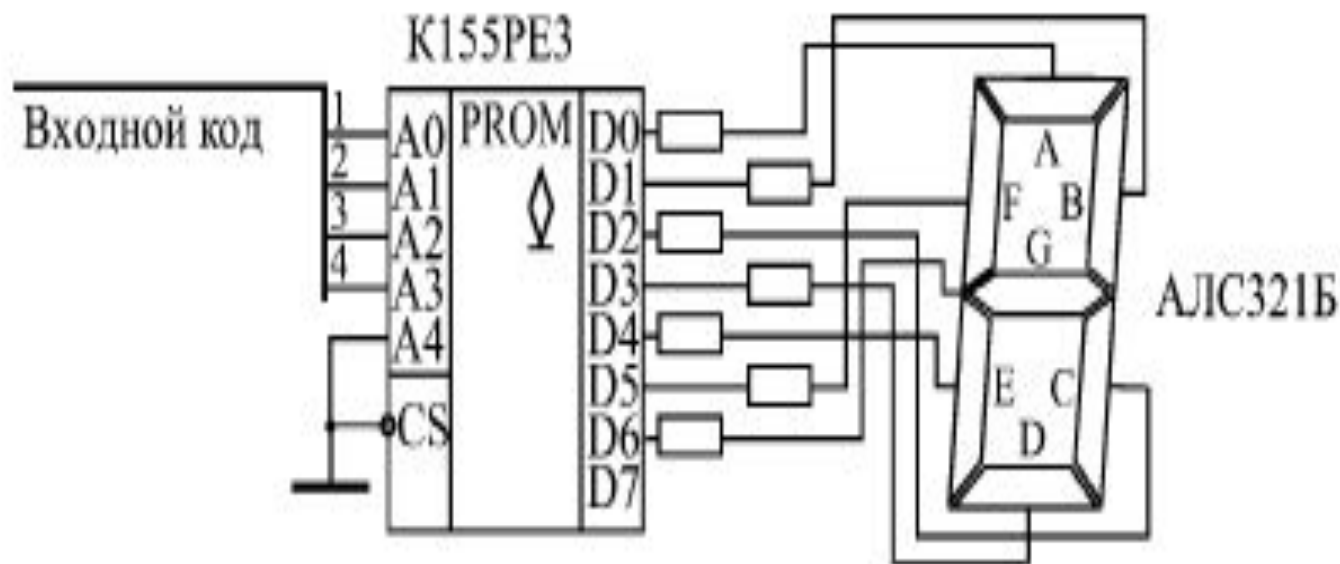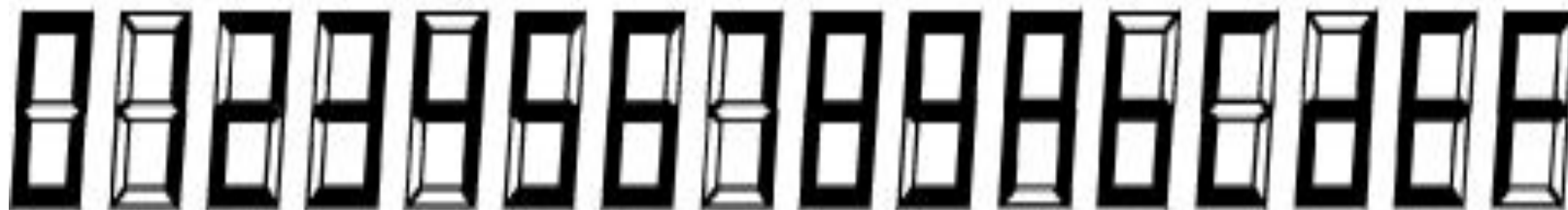Дешифратор знакового семисегментного индикатора на ПЗУ



Карта прошивки ПЗУ для дешифратора знакового индикатора

[illegible]

