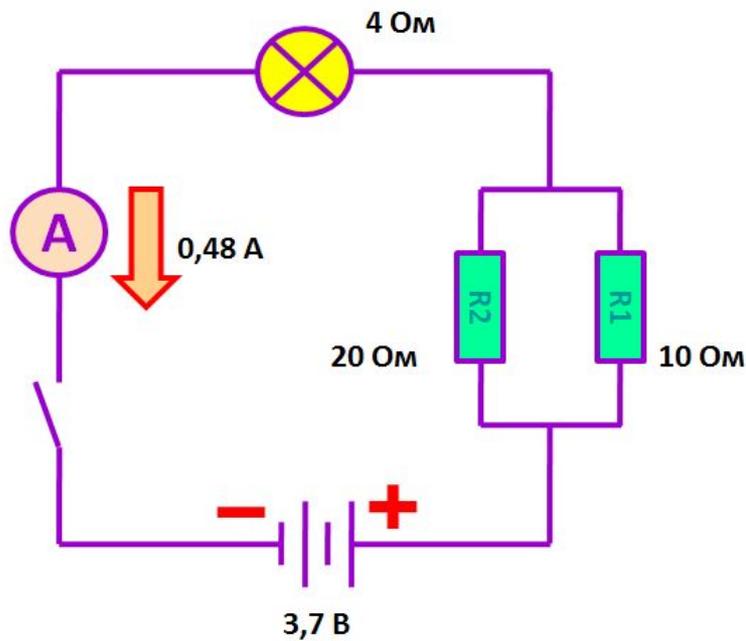


Конструктор электрических схем

Собери схему электрической цепи по образцу, используя набор для схемы.




Образец схемы




Конструктор электрических схем

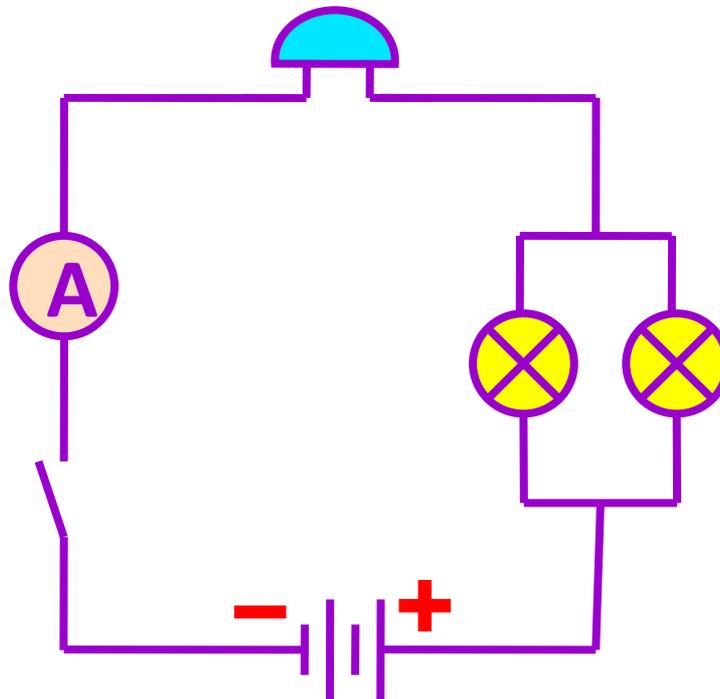Собери схему электрической цепи, которая состоит из блока питания, двух параллельно соединённых лампочек, звонка, амперметра, ключа.




4 В 0,25 А 15 Ом

Конструктор электрических схем

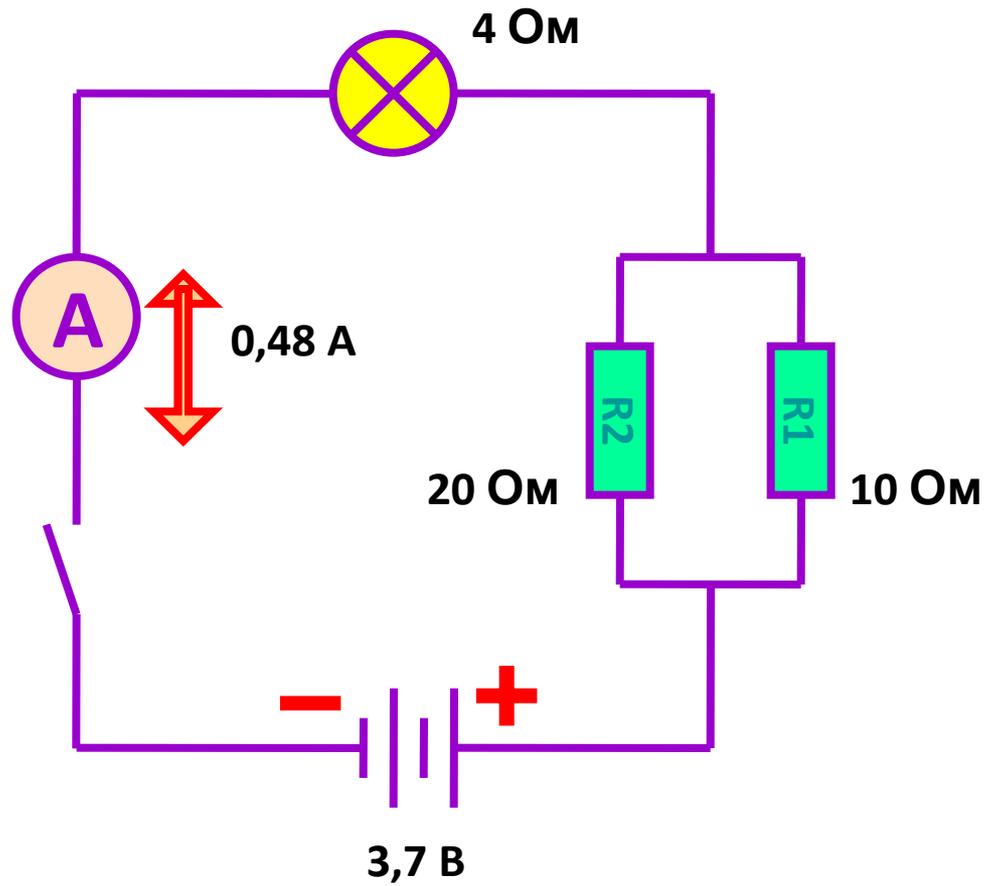


Найдите ошибку
в электрической цепи.

Конструктор электрических схем

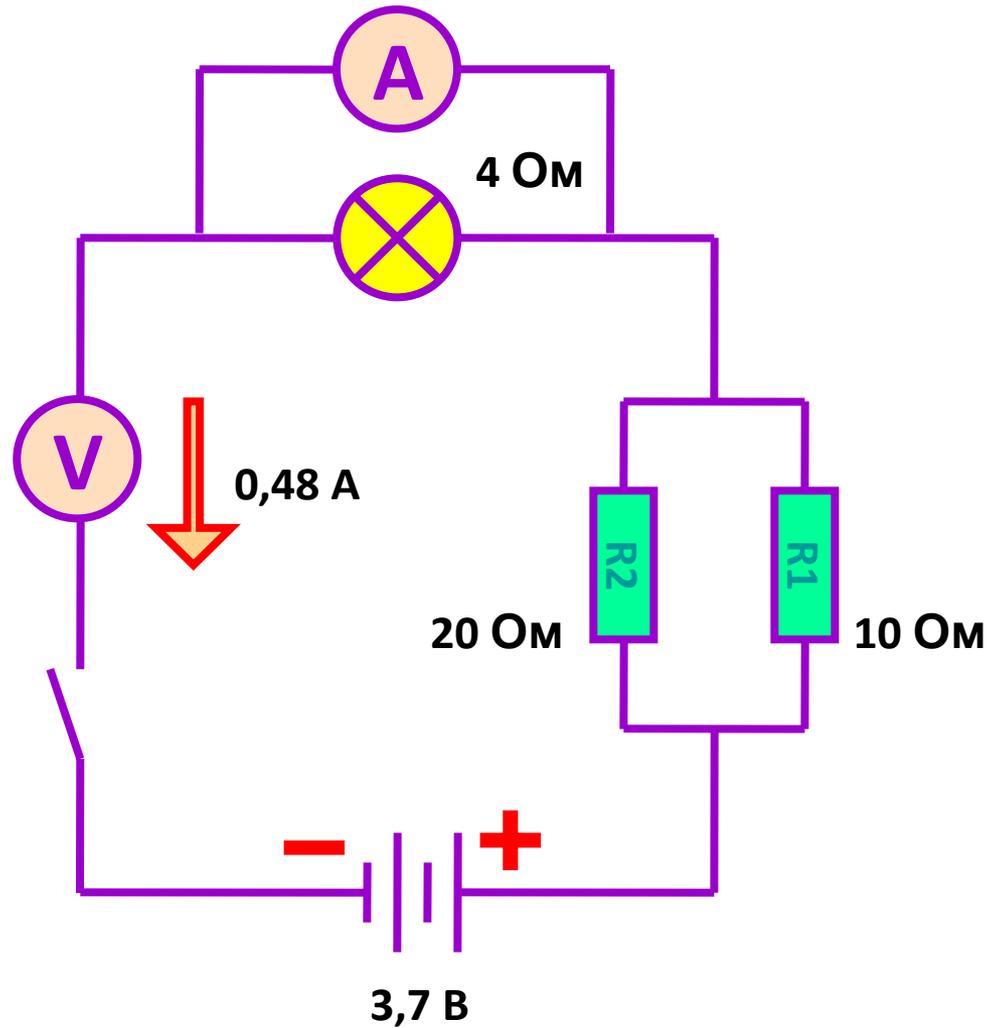


Найдите ошибку в электрической цепи.

Конструктор электрических схем

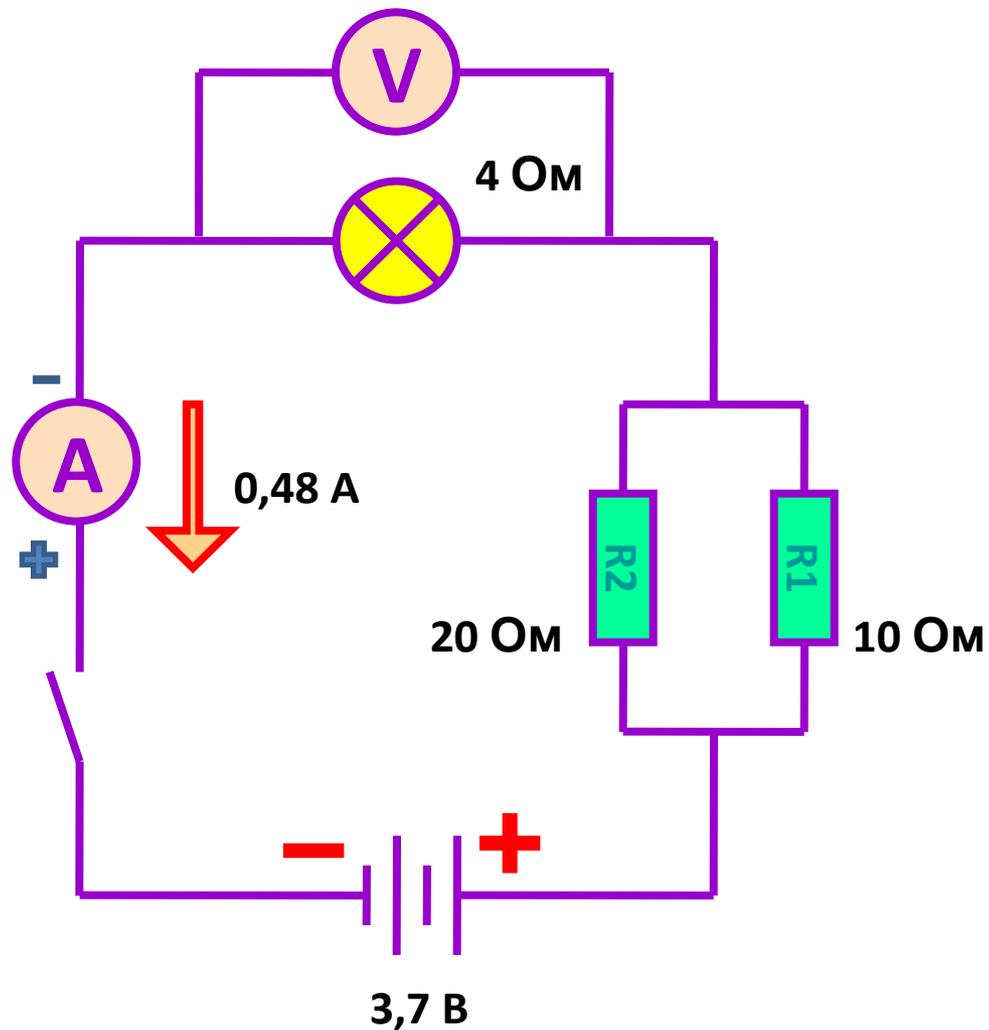

Найди ошибку в электрической цепи.

Конструктор электрических схем

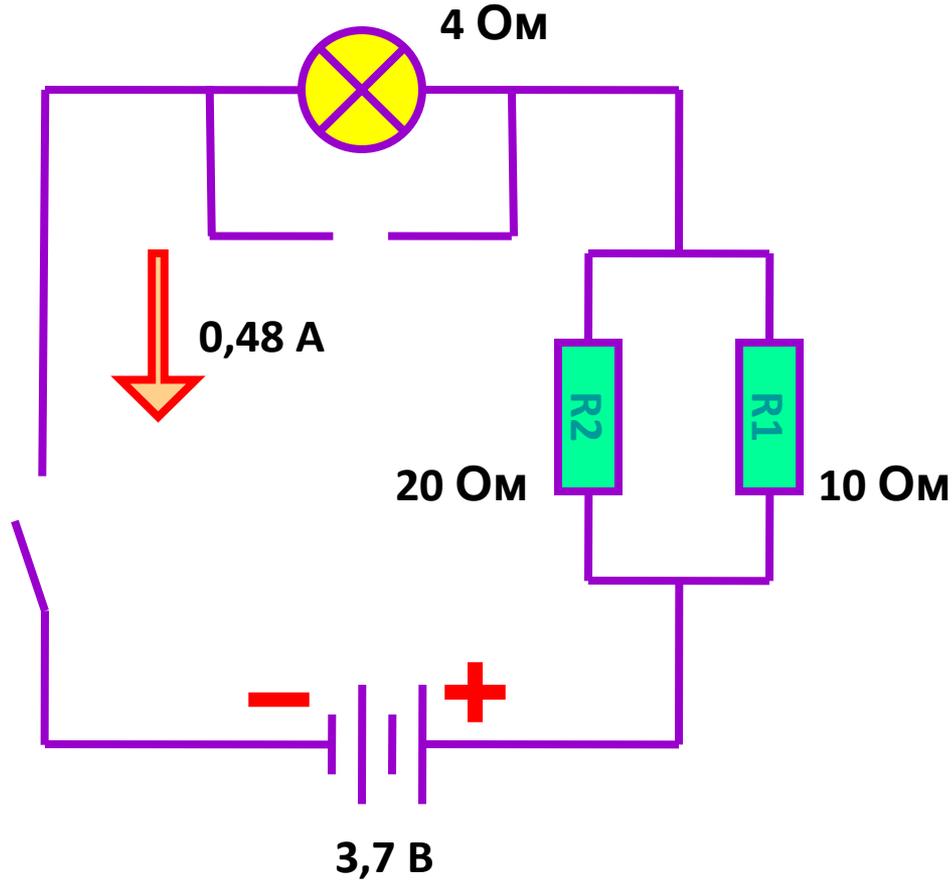

Вставьте в схему
амперметр и
вольтметр