


$$U=U_1+U_2$$
$$R=R_1+R_2$$
$$I=I_1=I_2$$


$$U=U_1=U_2$$
$$R=R_1+R_2$$
$$I=I_1+I_2$$


формулы

формулы

# СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ



Напряжение  
Сопротивление  
Сила тока



Напряжение  
Сопротивление  
Сила тока

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ**

**ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ**