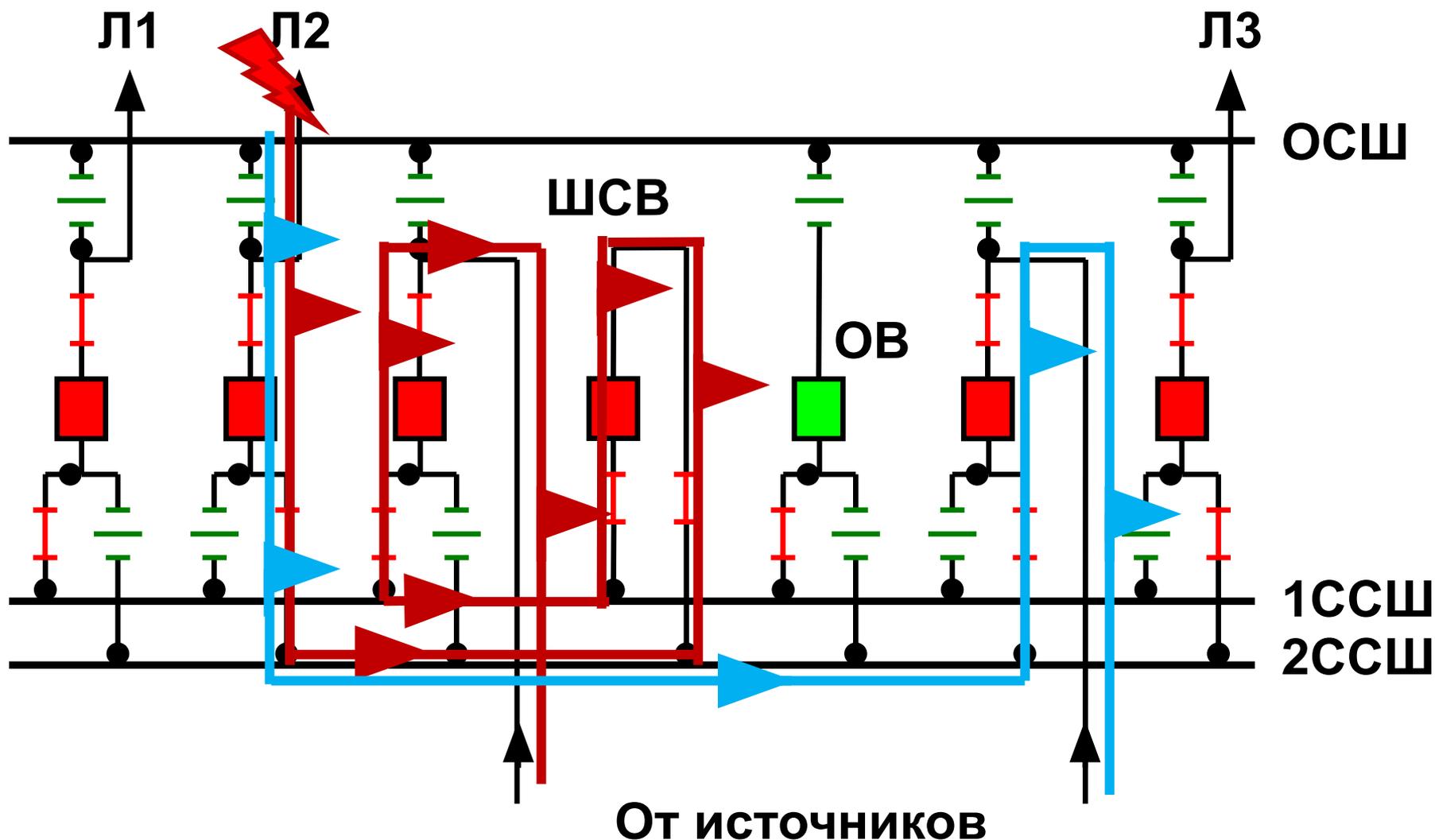


Обоснование выбора выключателя в РУ 35 кВ и выше по суммарному току КЗ





Трансформатор с расщеплённой обмоткой НН


$$k_p = \frac{U_{KH-H}}{U_{KB-H||H}} \quad x_T = \frac{U_{KBMH||H} \cdot U^2}{100 \cdot S_{НОМ}}$$

$$x_B = x_T \left(1 - \frac{k_p}{4} \right) \quad x_{H1} = x_{H2} = \frac{x_T k_p}{2}$$

Схема замещения прямой последовательности

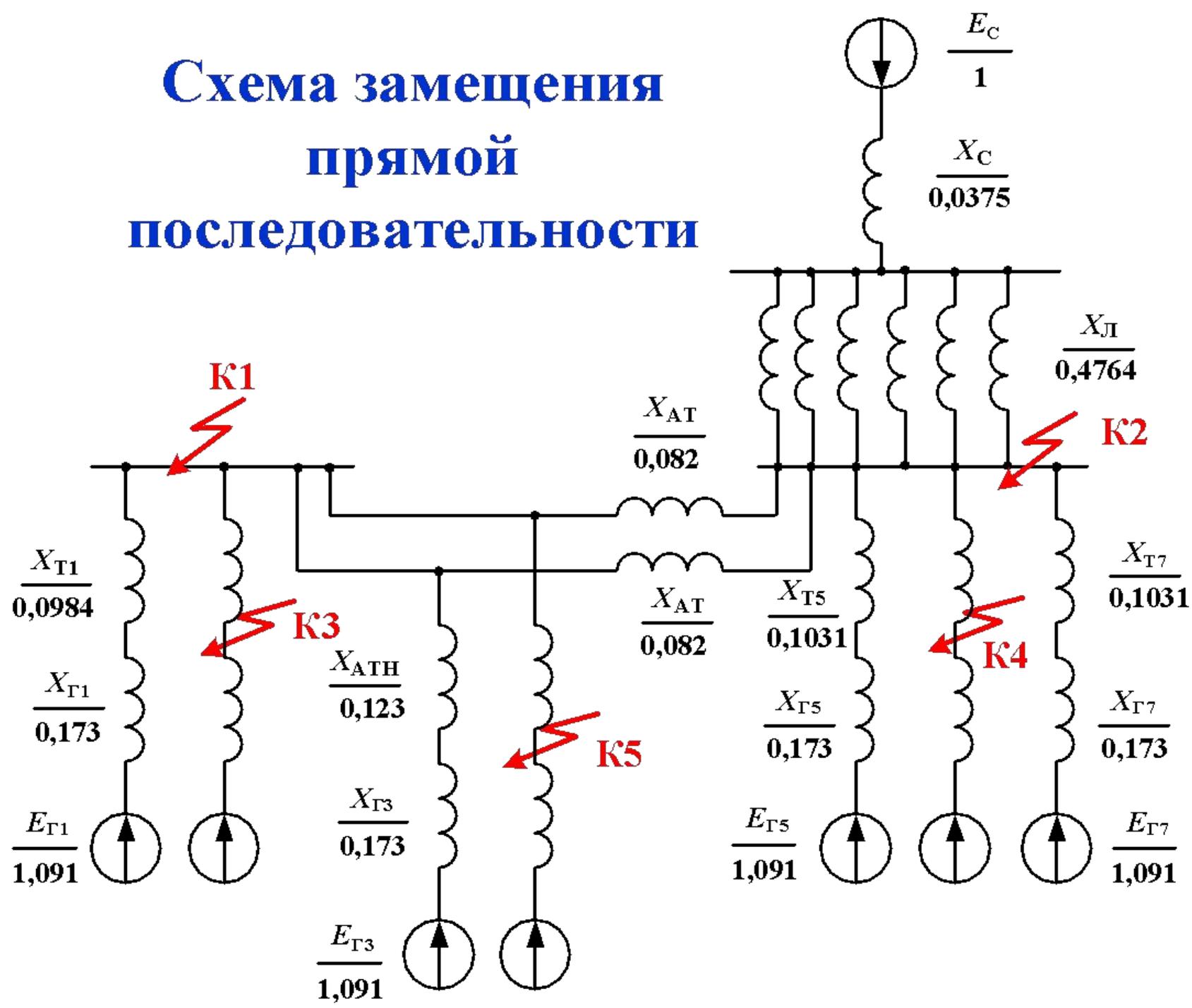

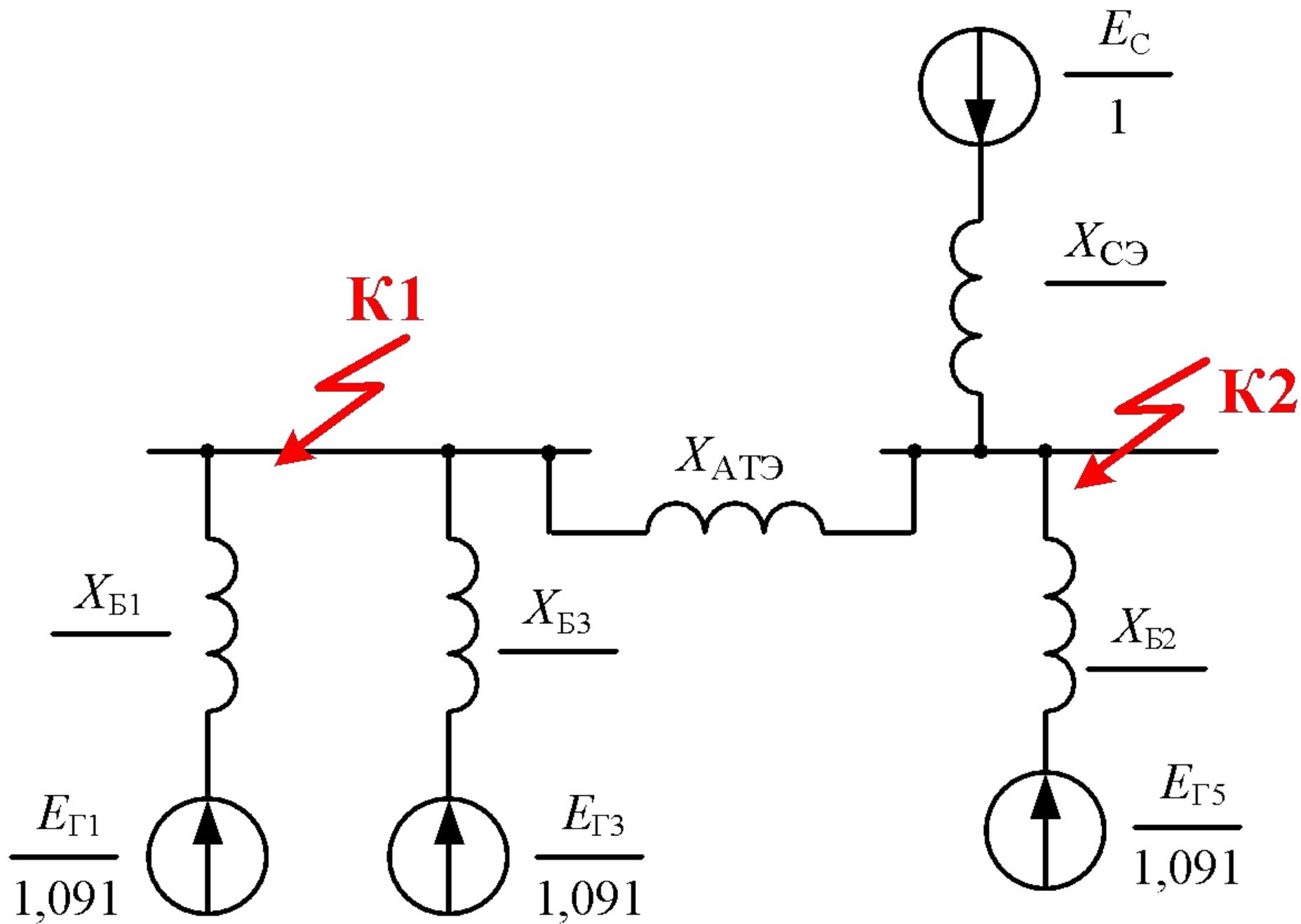

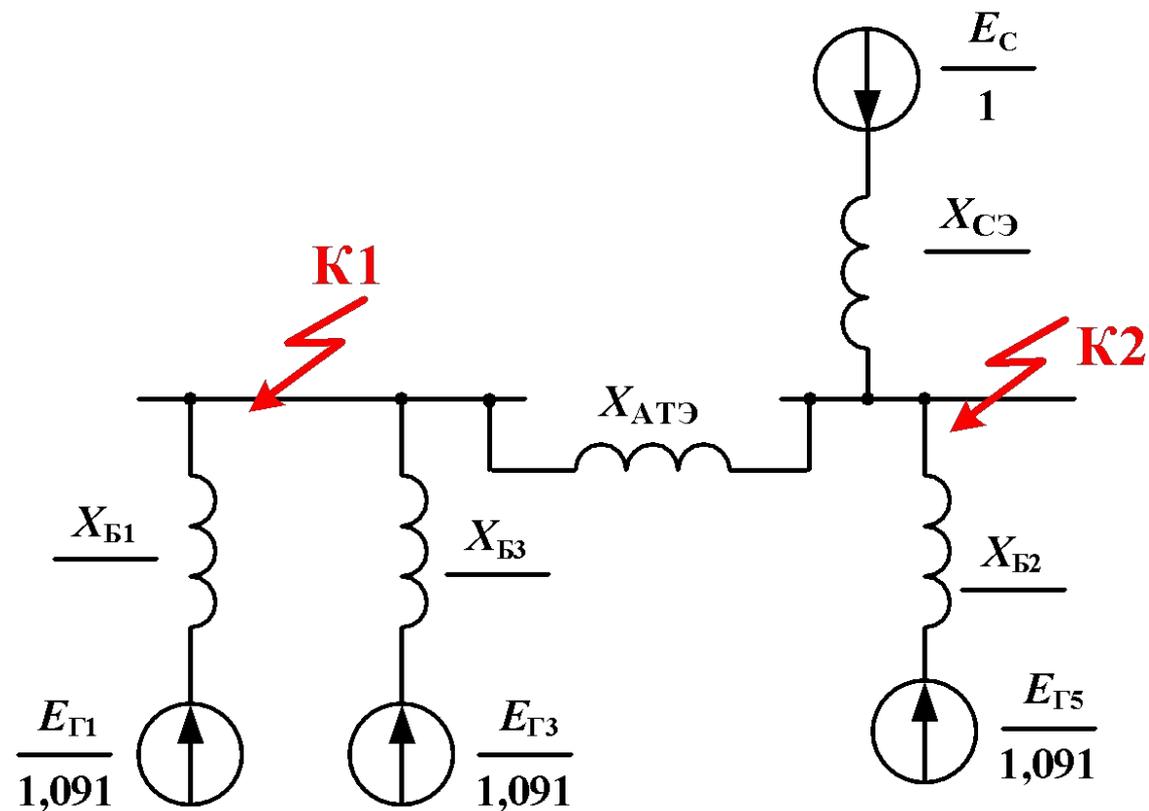


$$X_{CЭ} = X_C + \frac{X_{Л}}{N_{Л}}$$

$$X_{Б1} = \frac{X_{Г1} + X_{T1}}{n1}$$


$$X_{Б2} = \frac{X_{Г5} + X_{T5}}{n2}$$

$$X_{ATЭ} = \frac{X_{ATB}}{2}$$

$$X_{Б3} = \frac{X_{Г3} + X_{ATH}}{n3}$$

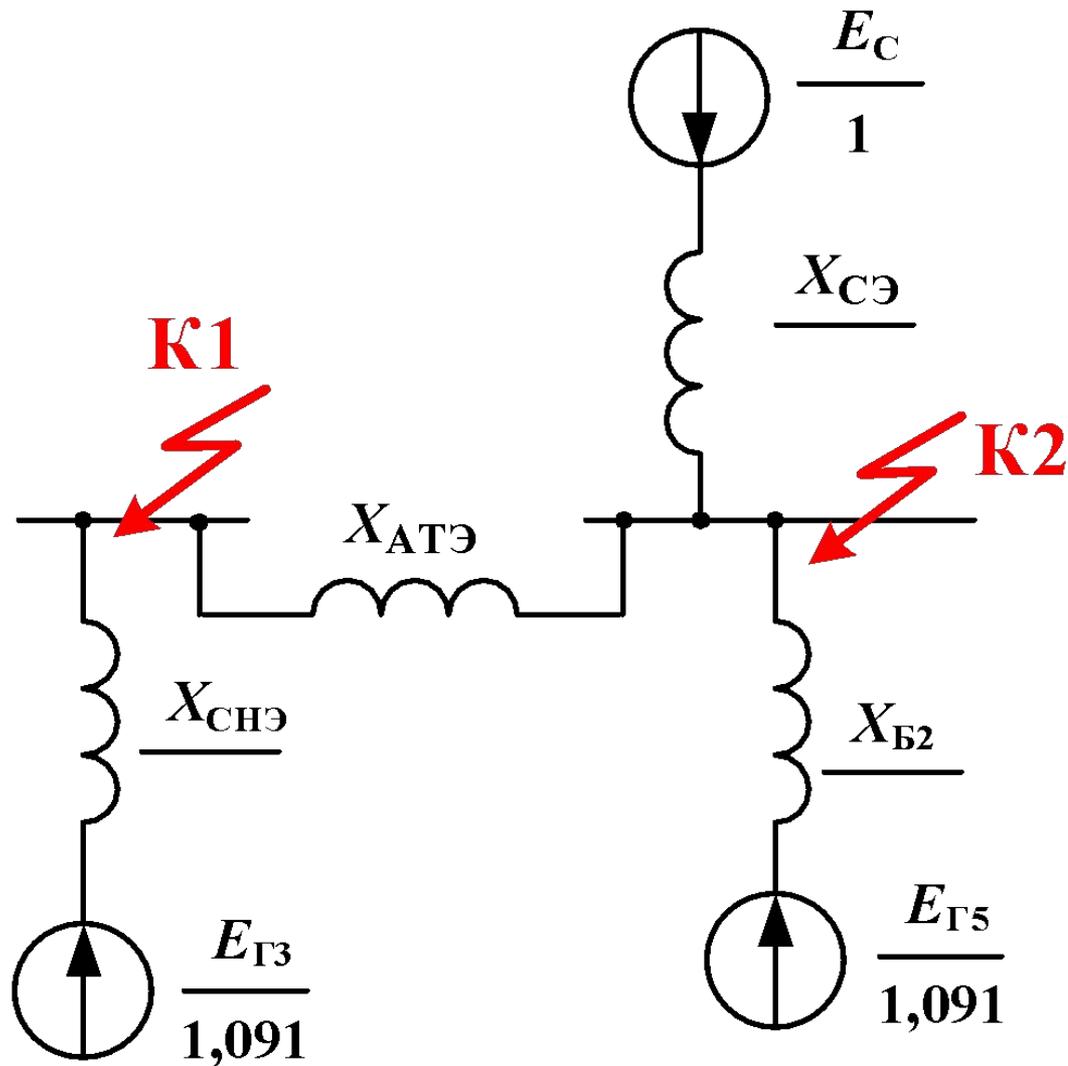

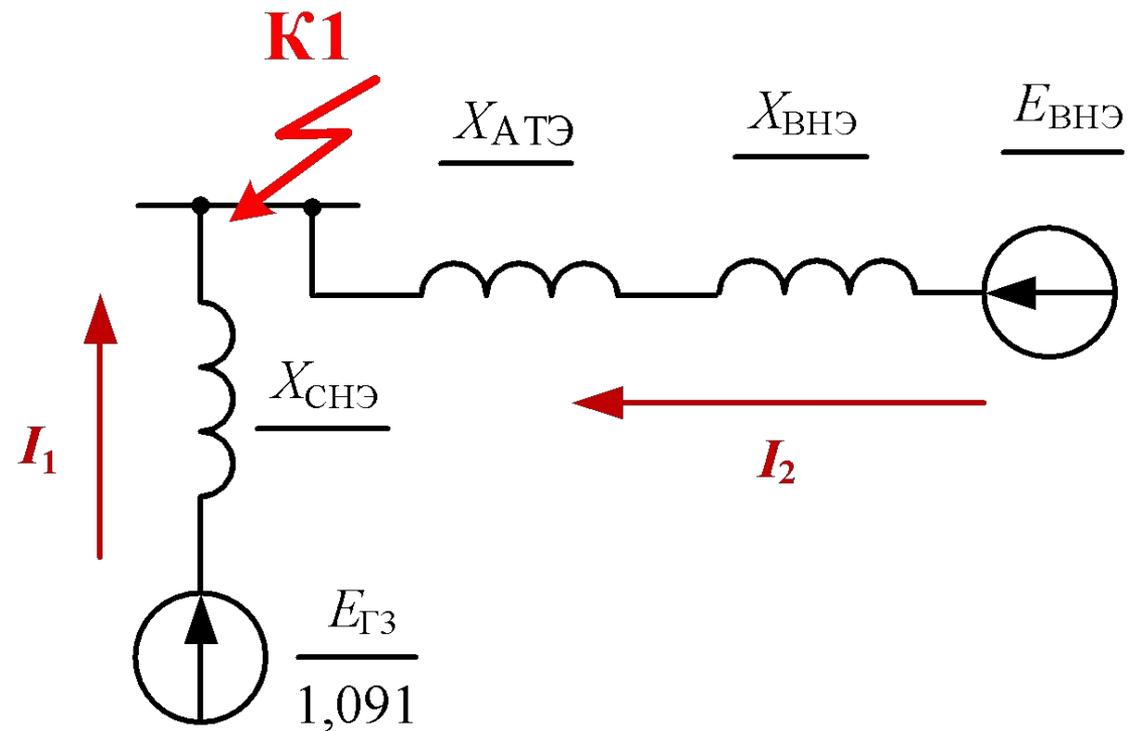
$$X_{CHЭ} = X_{B1} // X_{B3} = \frac{X_{B1} \cdot X_{B3}}{X_{B1} + X_{B3}}$$



$$X_{BHЭ} = X_{B2} // X_{CЭ} = \frac{X_{B2} \cdot X_{CЭ}}{X_{B2} + X_{CЭ}}$$

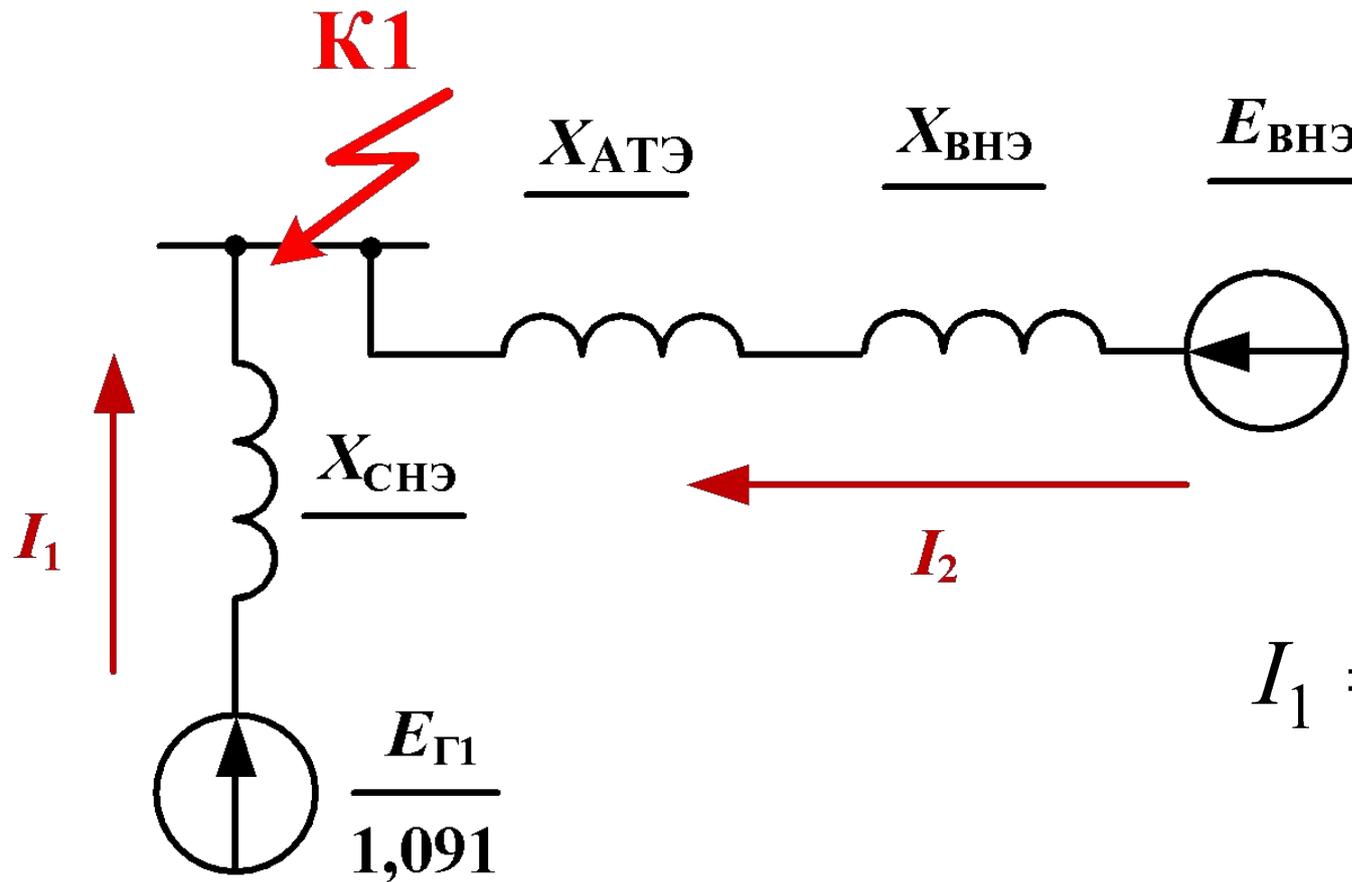
$$E_{BHЭ} = \frac{E_C \cdot X_{B2} + E_{B2} \cdot X_{CЭ}}{X_{B2} + X_{CЭ}}$$



$$I_1 = \frac{E_{Г1}}{X_{CH3}} \cdot I_{БСН}$$

$$I_2 = \frac{E_{BH3}}{X_{BH3} + X_{AT3}} \cdot I_{БСН}$$


$$I_{K1\Sigma}^{(3)} = I_1 + I_2$$

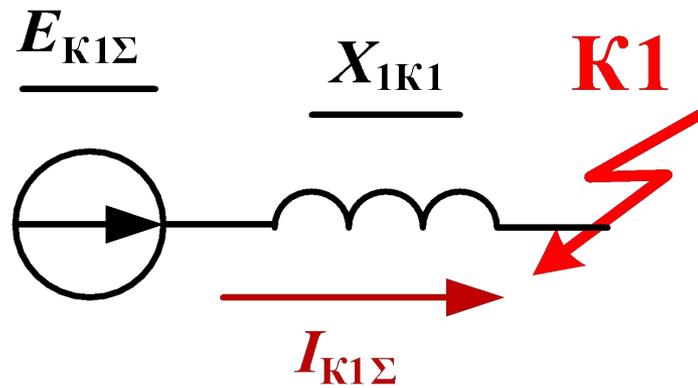



$$X_{1K1} = X_{CHЭ} // (X_{ATЭ} + X_{BHЭ}) =$$

$$= \frac{X_{CHЭ} \cdot (X_{ATЭ} + X_{BHЭ})}{X_{CHЭ} + X_{ATЭ} + X_{BHЭ}}$$
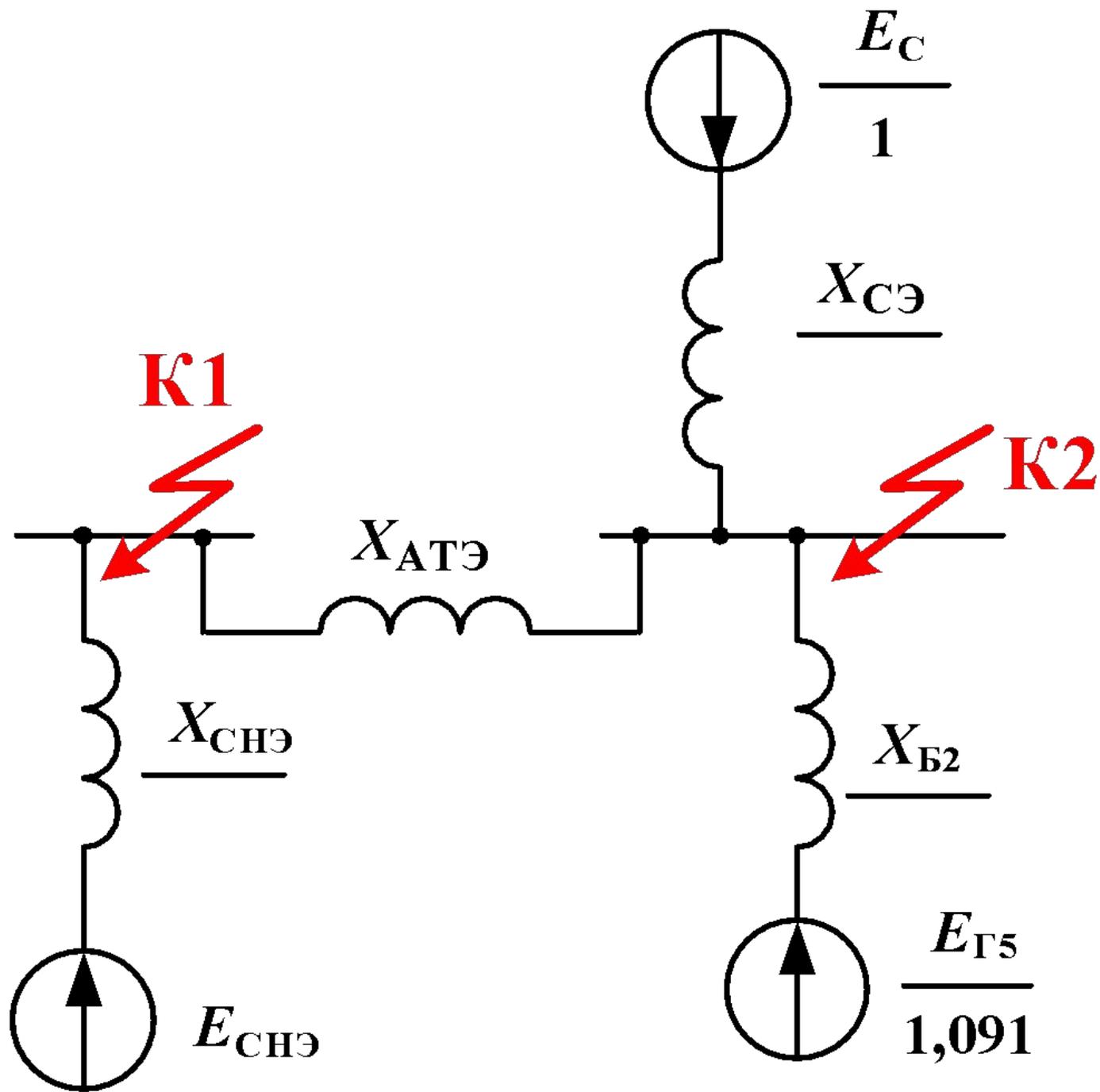
$$E_{K1\Sigma} = \frac{E_{CHЭ} \cdot (X_{ATЭ} + X_{BHЭ}) + E_{BHЭ} \cdot X_{CHЭ}}{X_{ATЭ} + X_{BHЭ} + X_{CHЭ}}$$



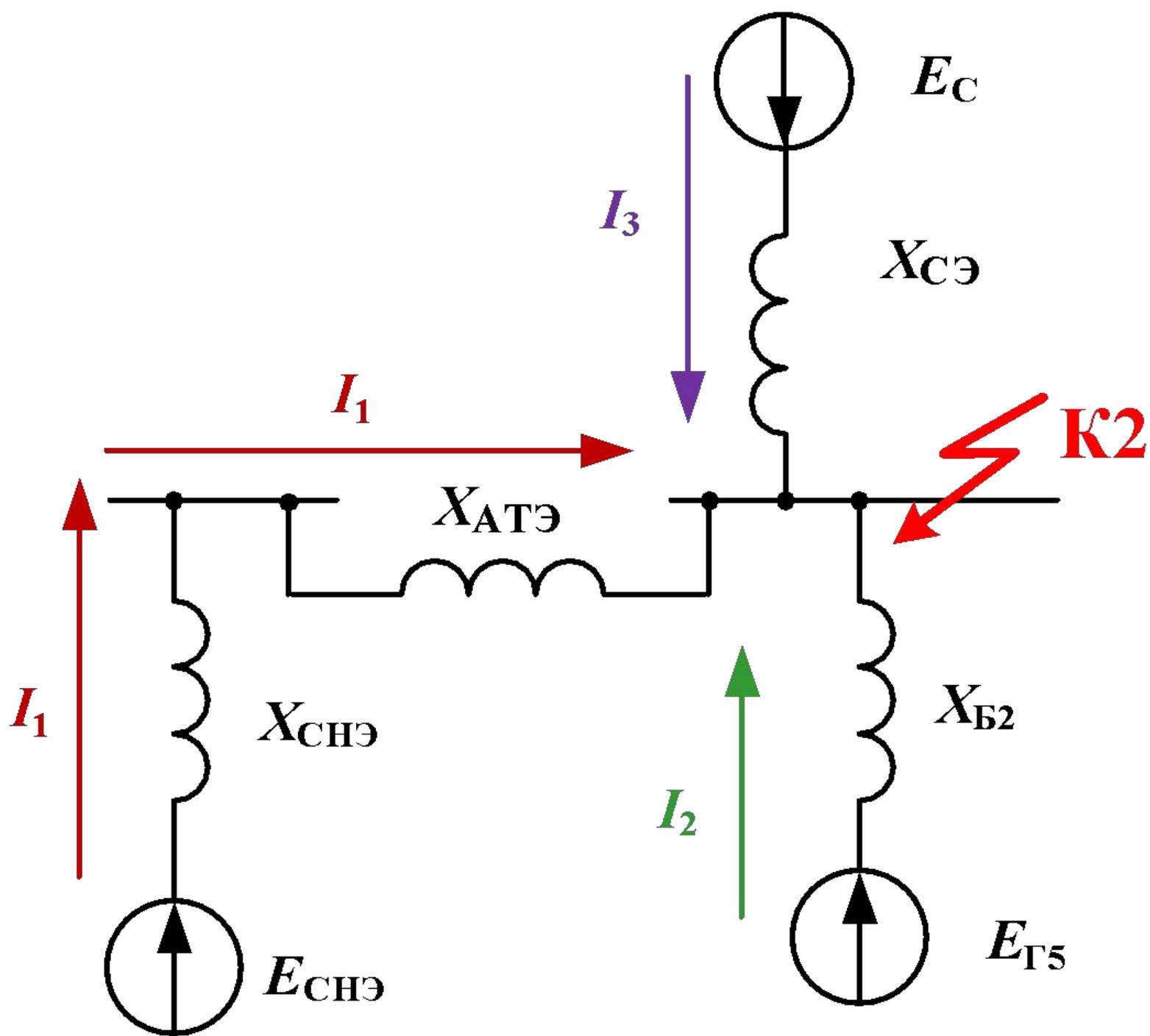

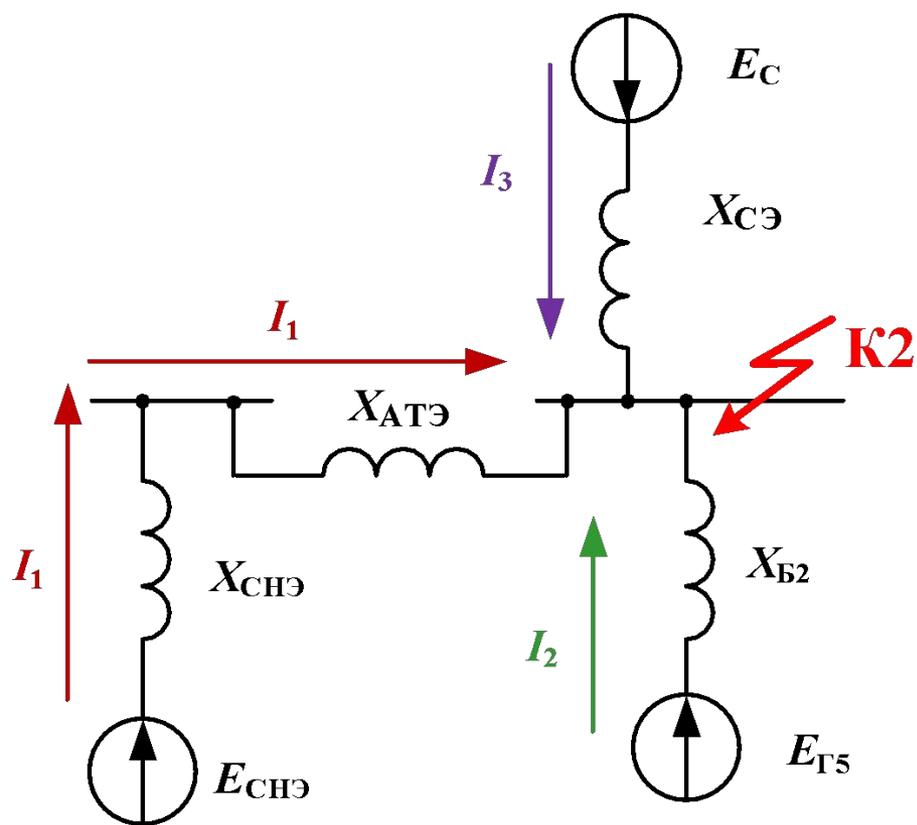


$$I_1 = \frac{E_{CHЭ}}{X_{CHЭ} + X_{ATЭ}} \cdot I_{БВН}$$


$$I_2 = \frac{E_{Г5}}{X_{Б2}} \cdot I_{БВН}$$

$$I_3 = \frac{E_C}{X_{CЭ}} \cdot I_{БВН}$$


$$I_{K2\Sigma}^{(3)} = I_1 + I_2 + I_3$$

Схема замещения прямой последовательности

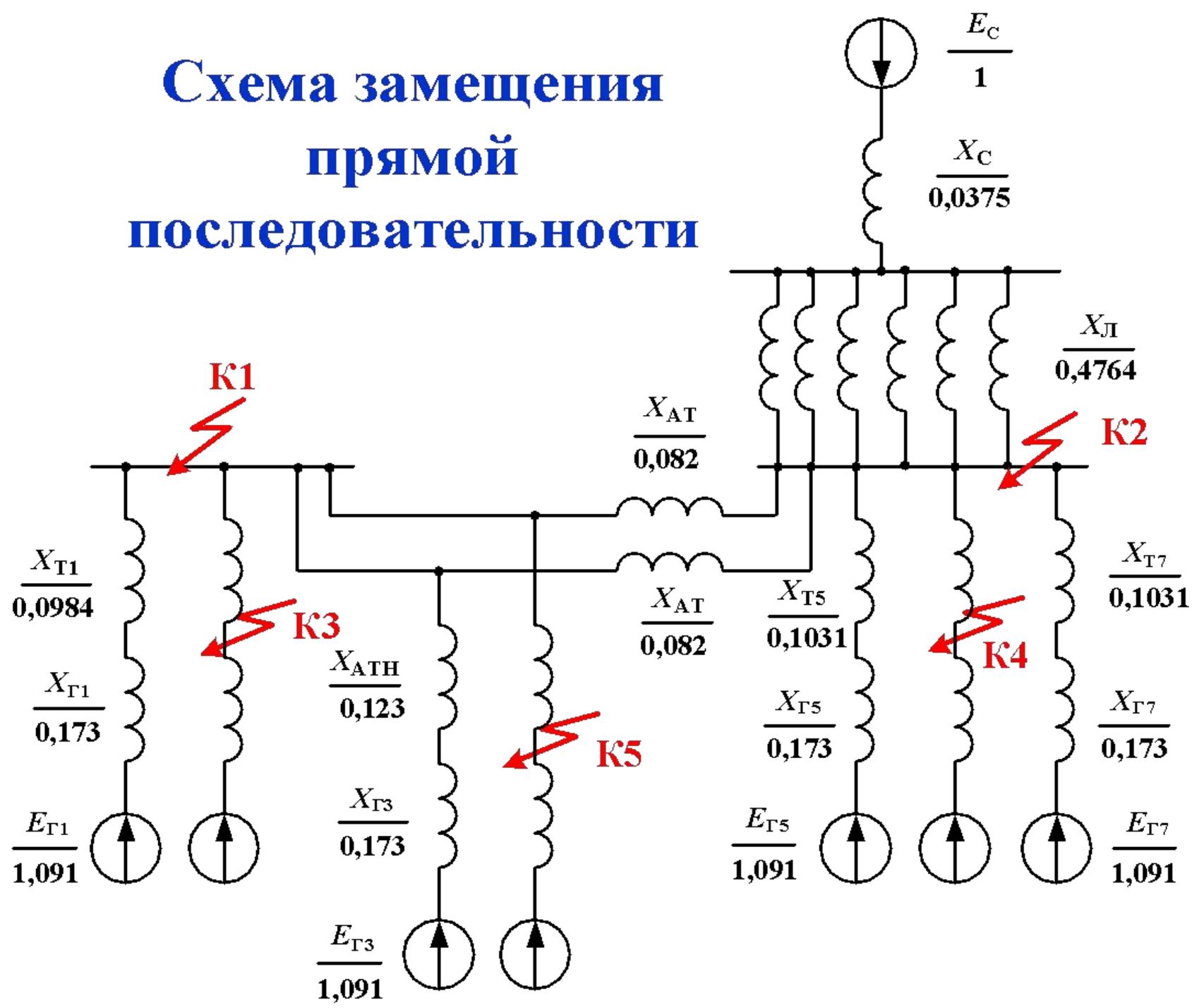


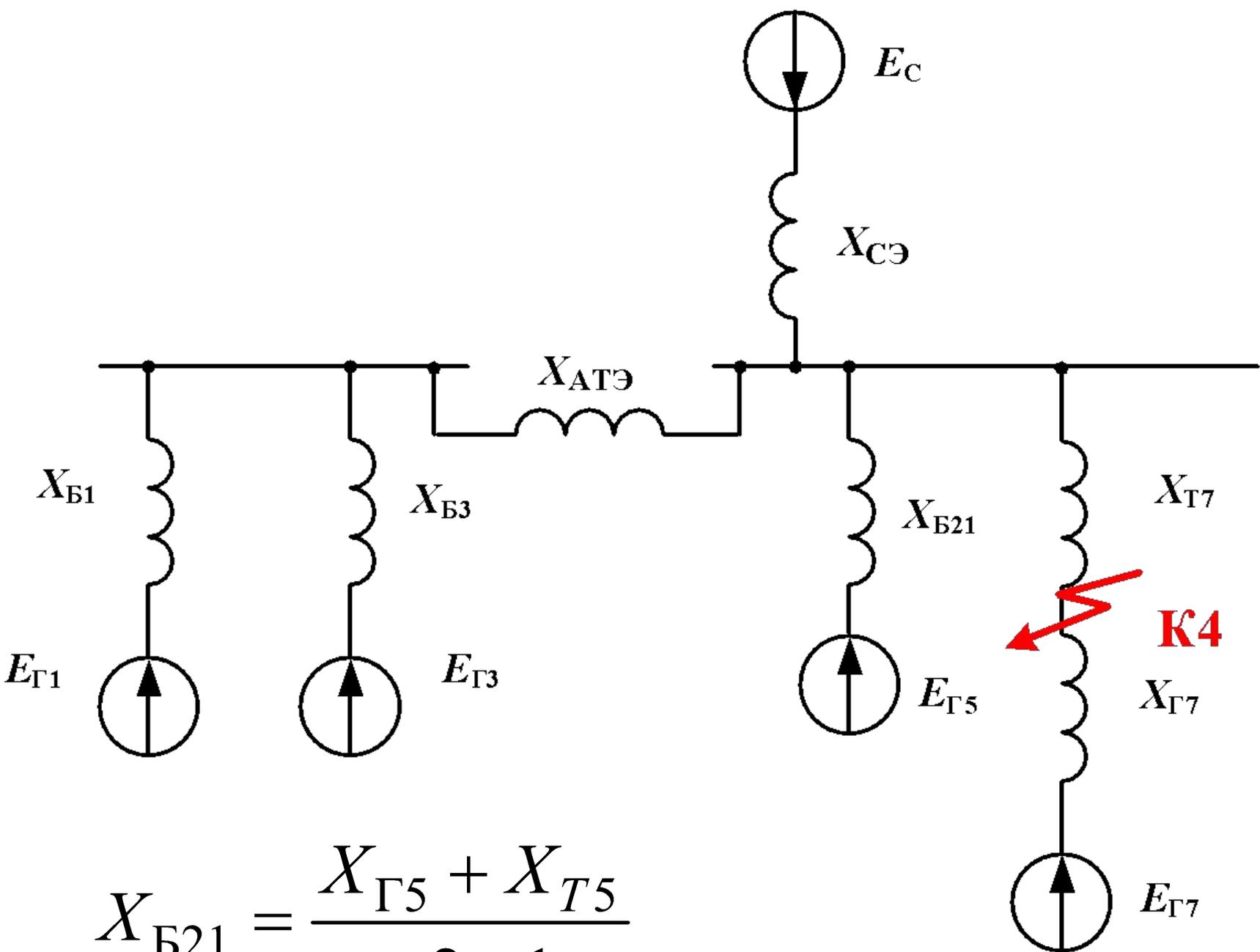
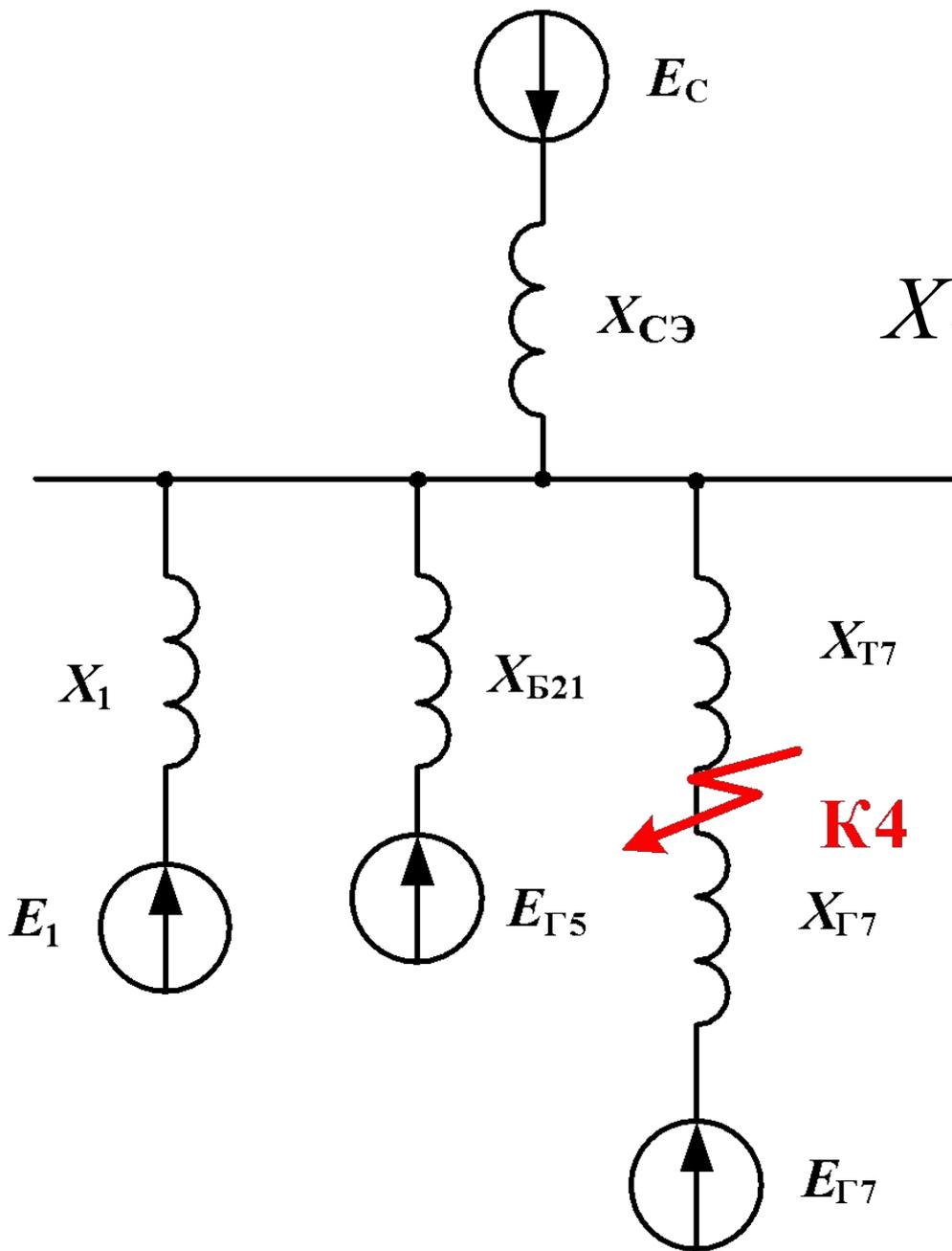
$$X_{Б21} = \frac{X_{Г5} + X_{Т5}}{n2 - 1}$$




$$X_1 = X_{B1} // X_{B3} + X_{ATЭ}$$


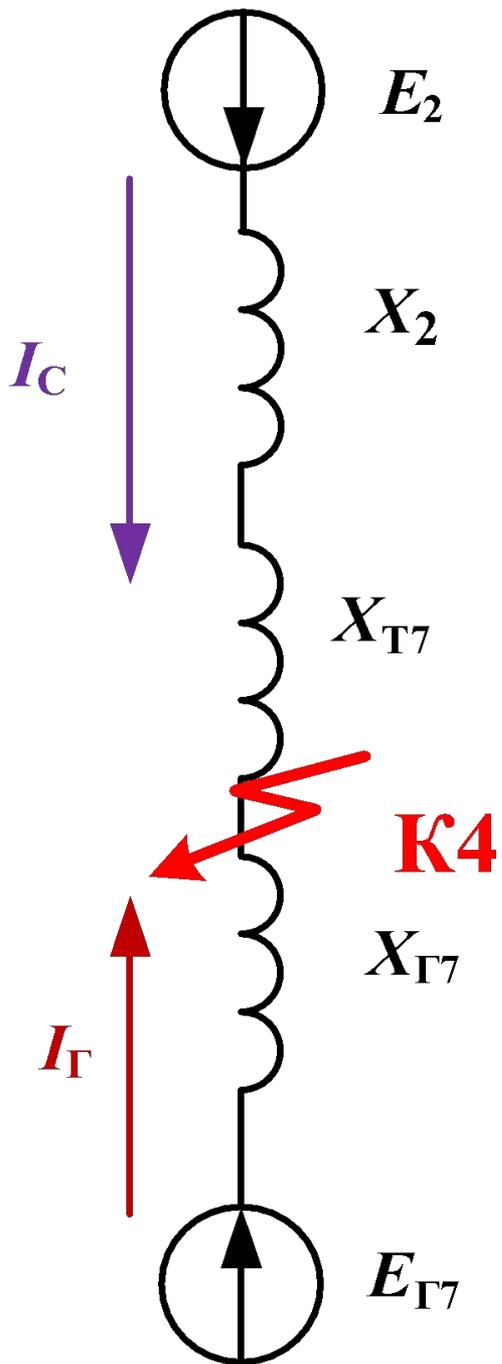



$$X_2 = X_1 // X_{B21} // X_{CЭ}$$


$$I_C = \frac{E_2}{X_2 + X_{T7}} \cdot I_{B\Gamma}$$

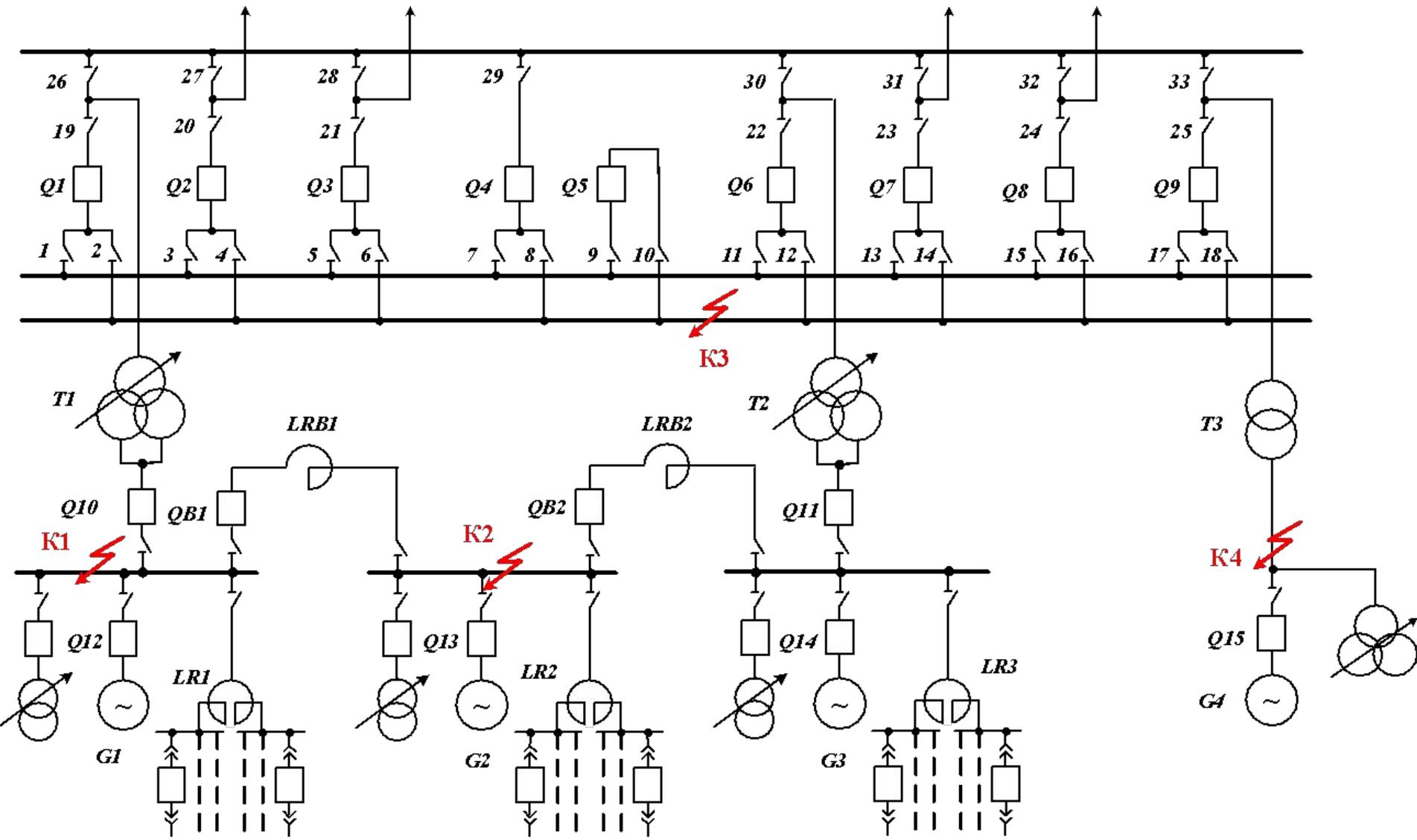
$$I_{\Gamma} = \frac{E_{\Gamma 7}}{X_{\Gamma 7}} \cdot I_{B\Gamma}$$




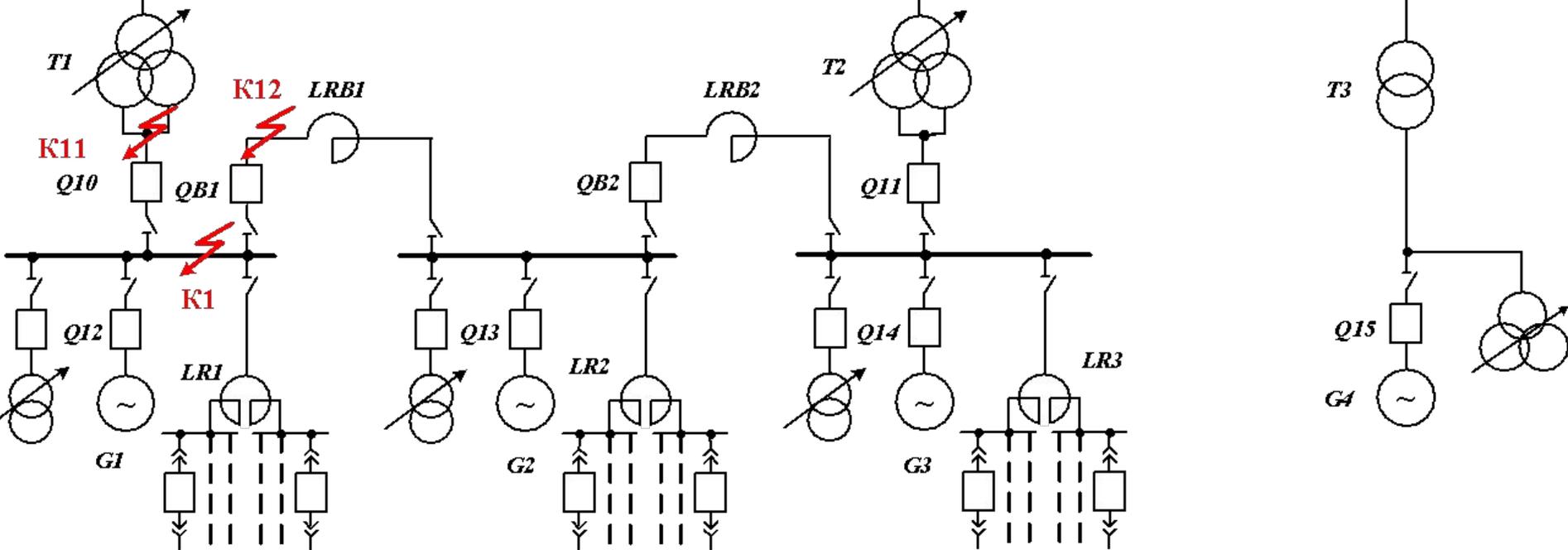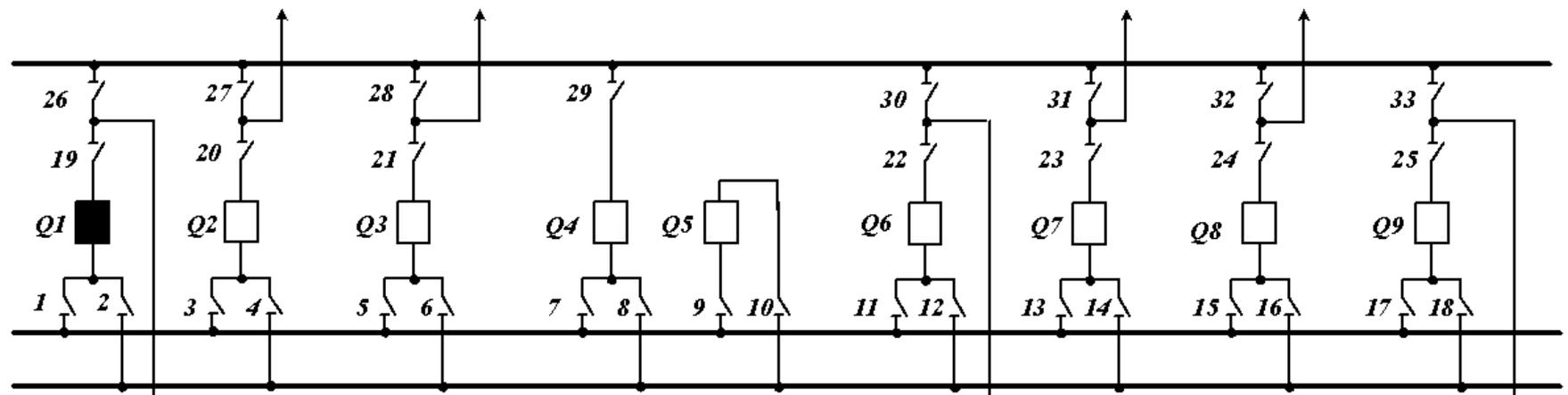


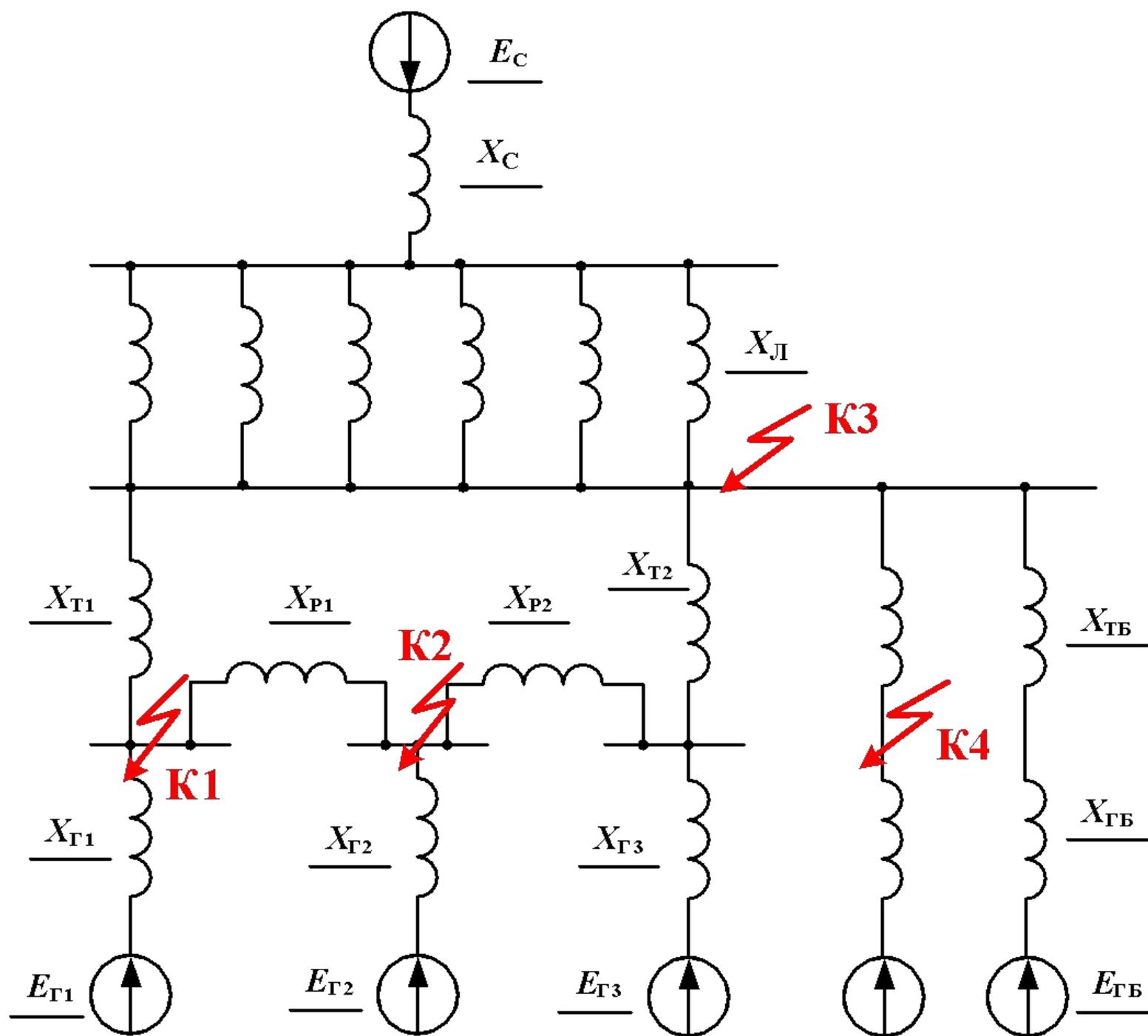

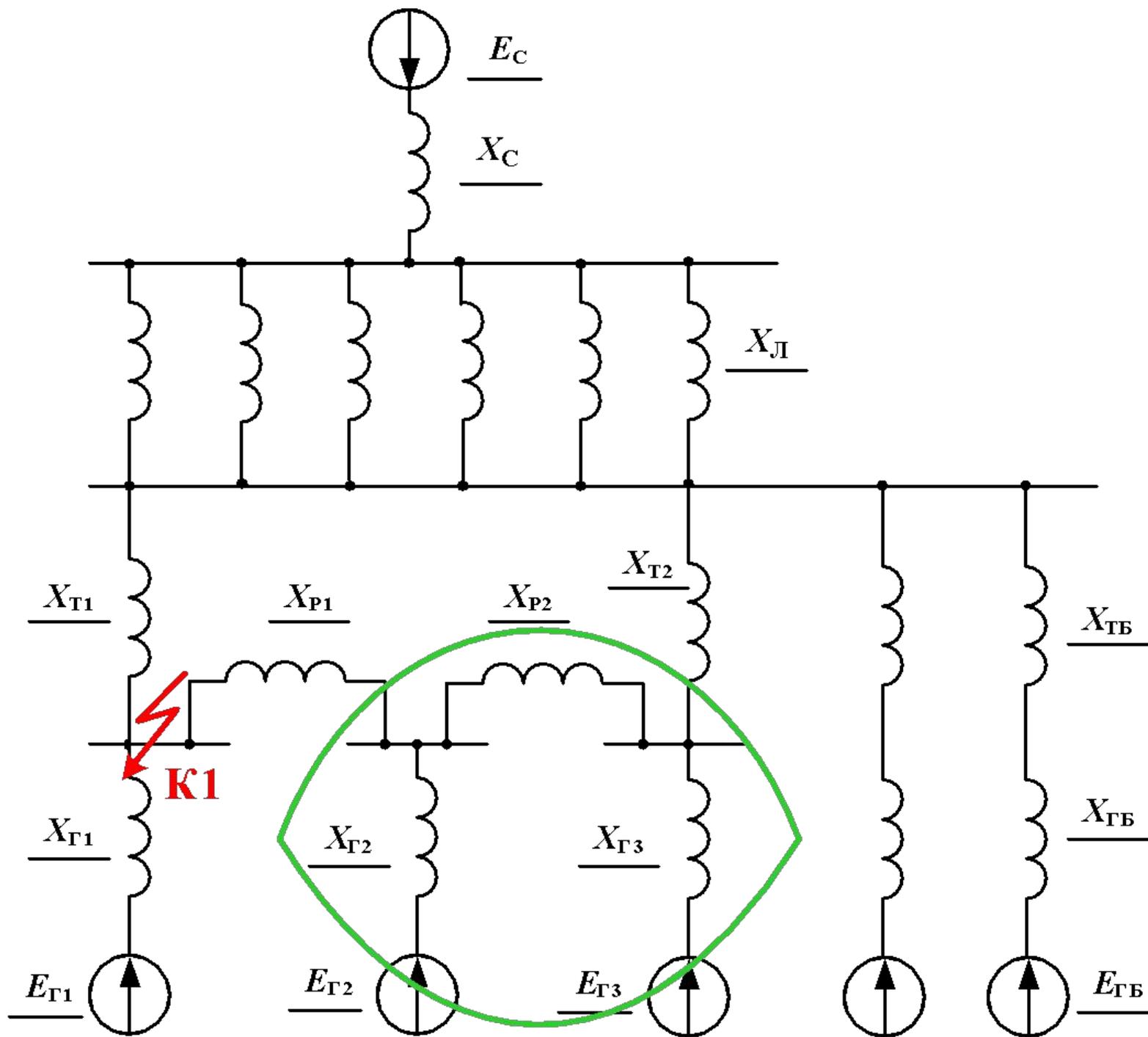

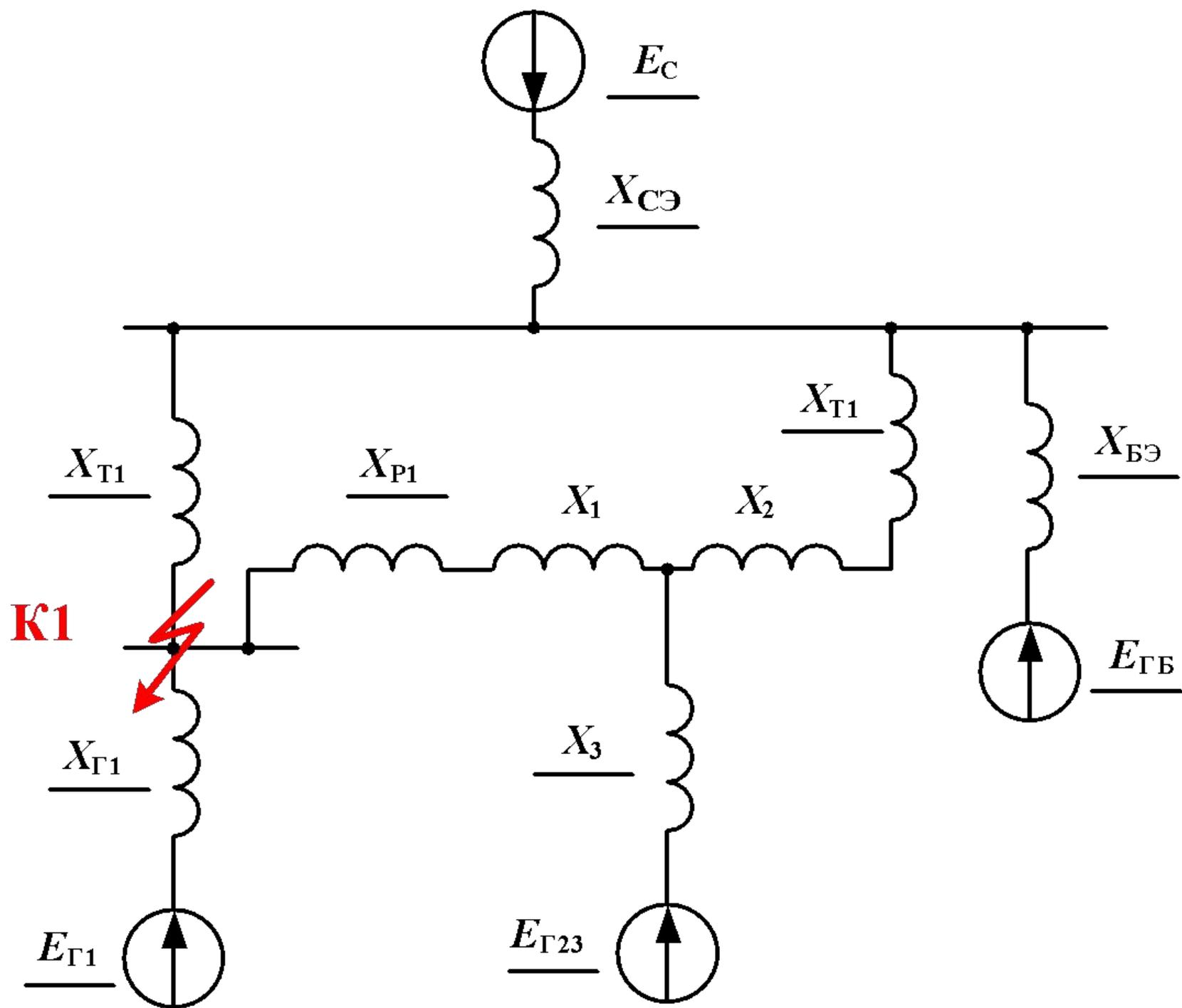


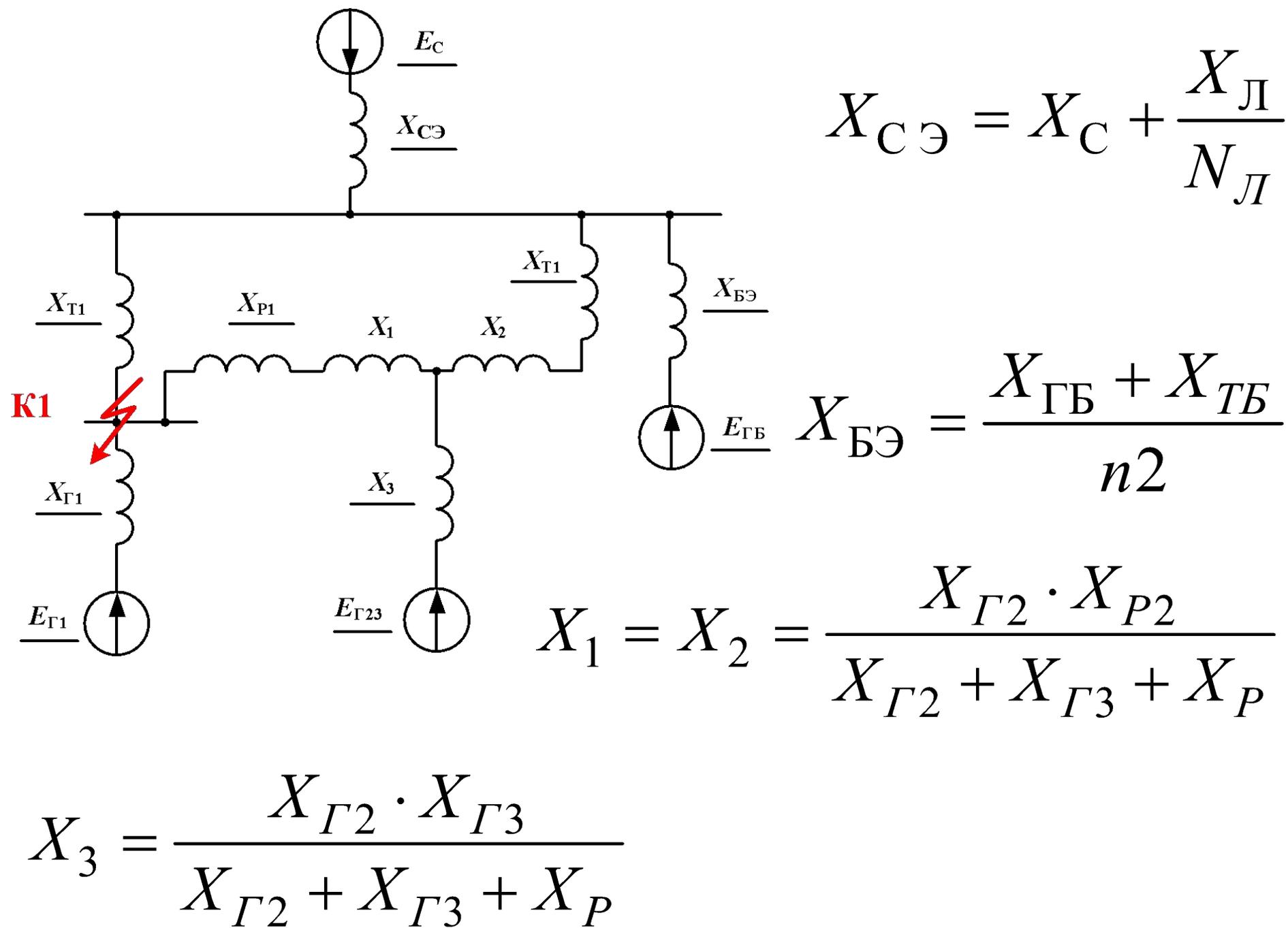

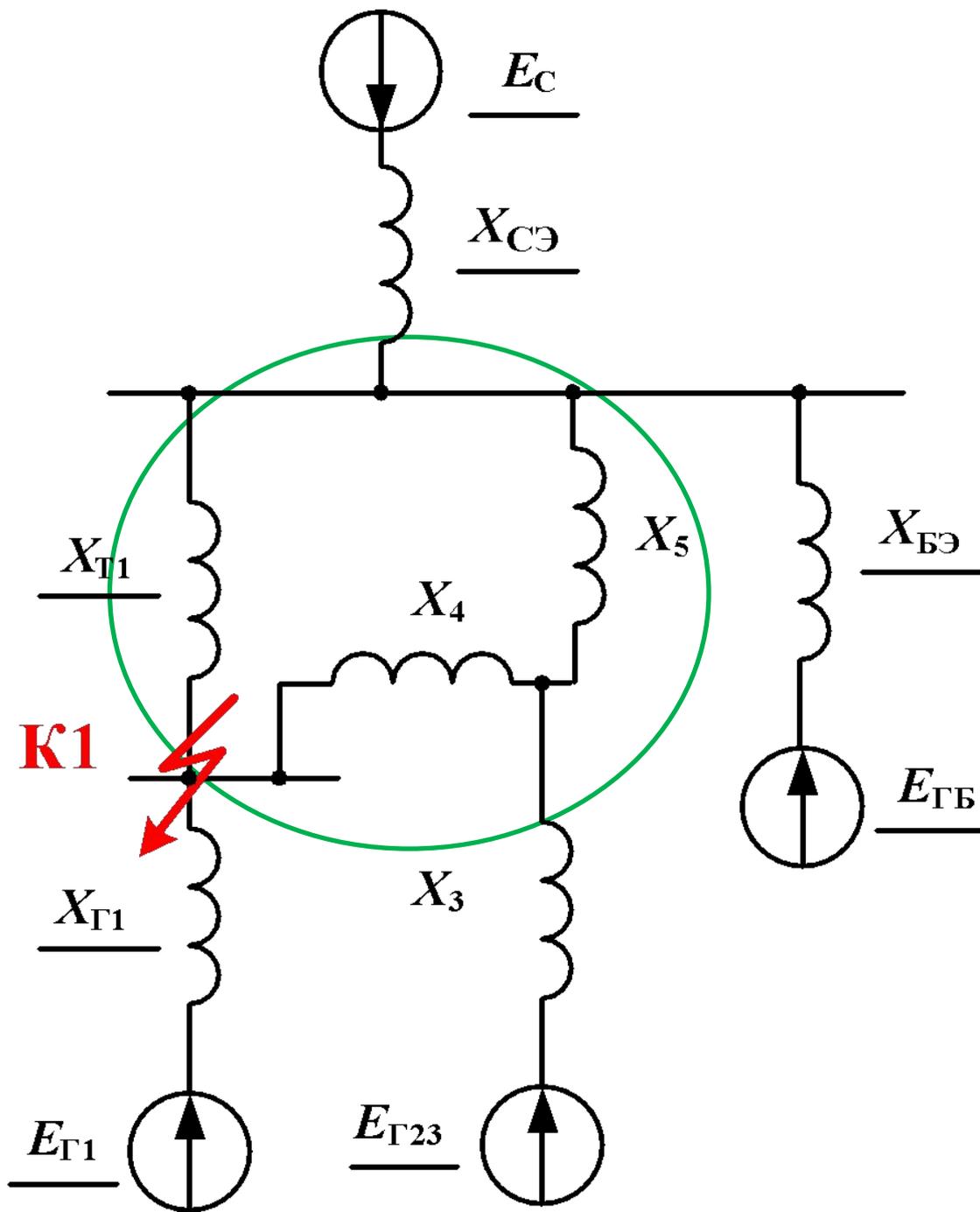

$$X_4 = X_1 + X_{P1}$$

$$X_5 = X_2 + X_{T2}$$

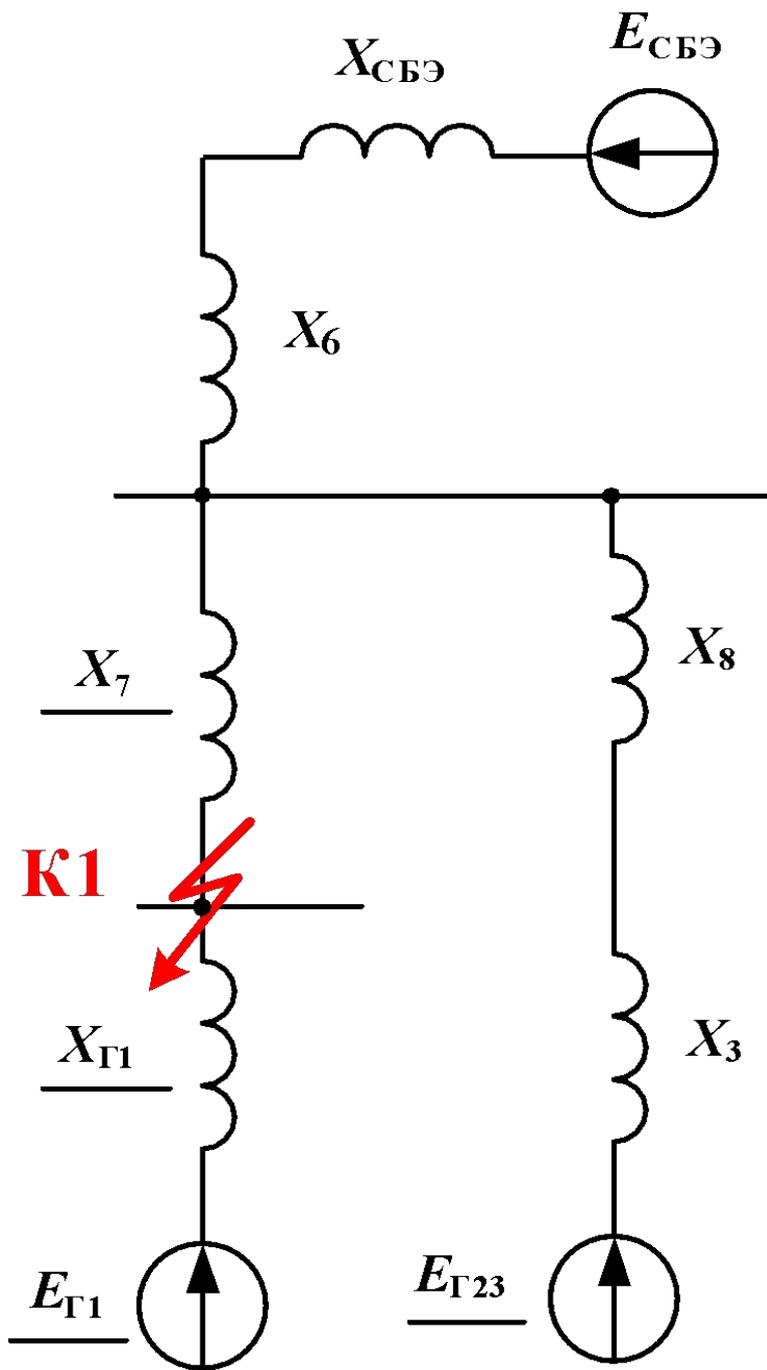


$$X_6 = \frac{X_{T1} \cdot X_5}{X_{T1} + X_5 + X_4}$$

$$X_7 = \frac{X_{T1} \cdot X_4}{X_{T1} + X_5 + X_4}$$


$$X_8 = \frac{X_5 \cdot X_4}{X_{T1} + X_5 + X_4}$$

$$X_{CBЭ} = X_{CЭ} // X_{BЭ}$$

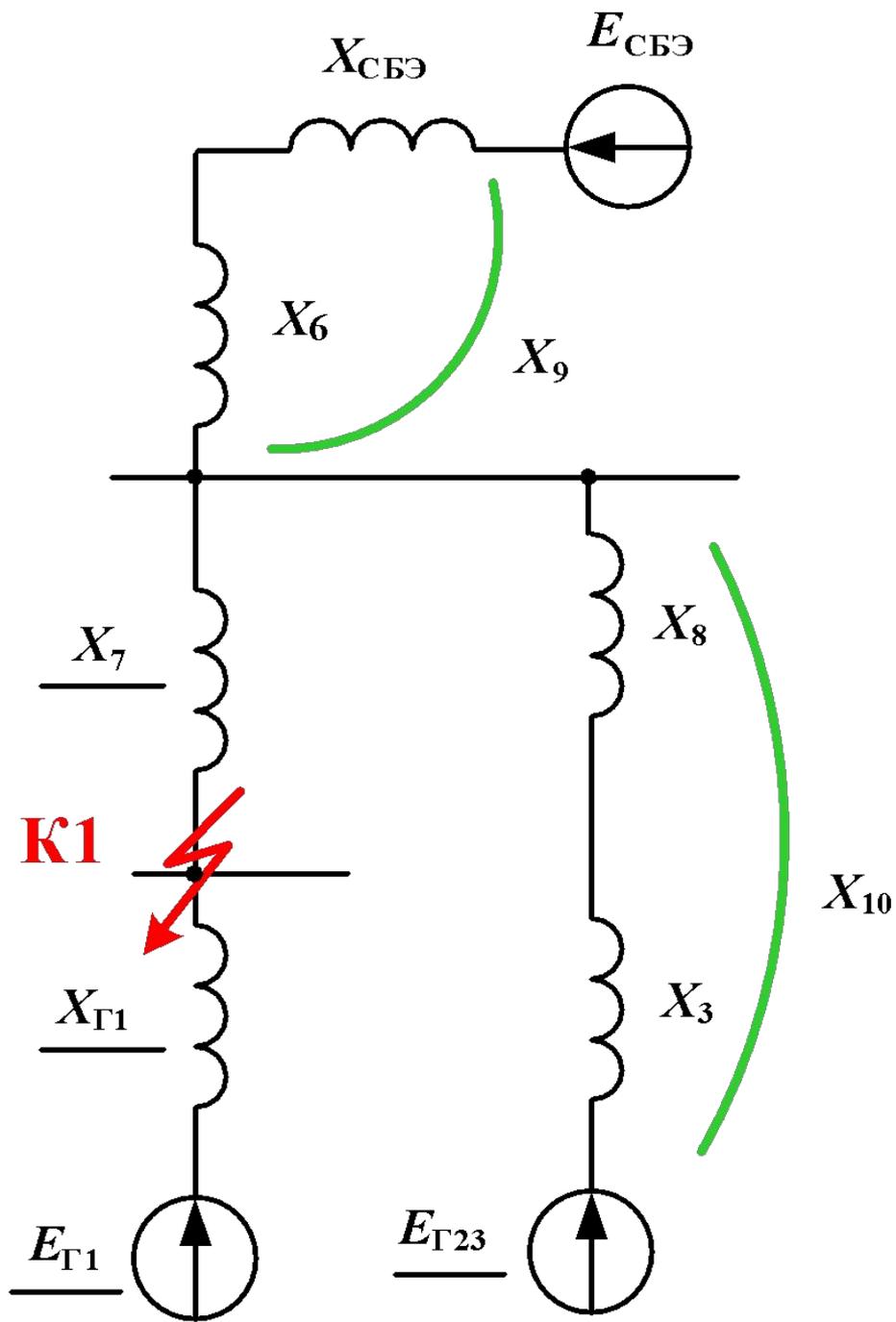

$$X_9 = X_6 + X_{CBЭ}$$


$$X_{10} = X_3 + X_8$$

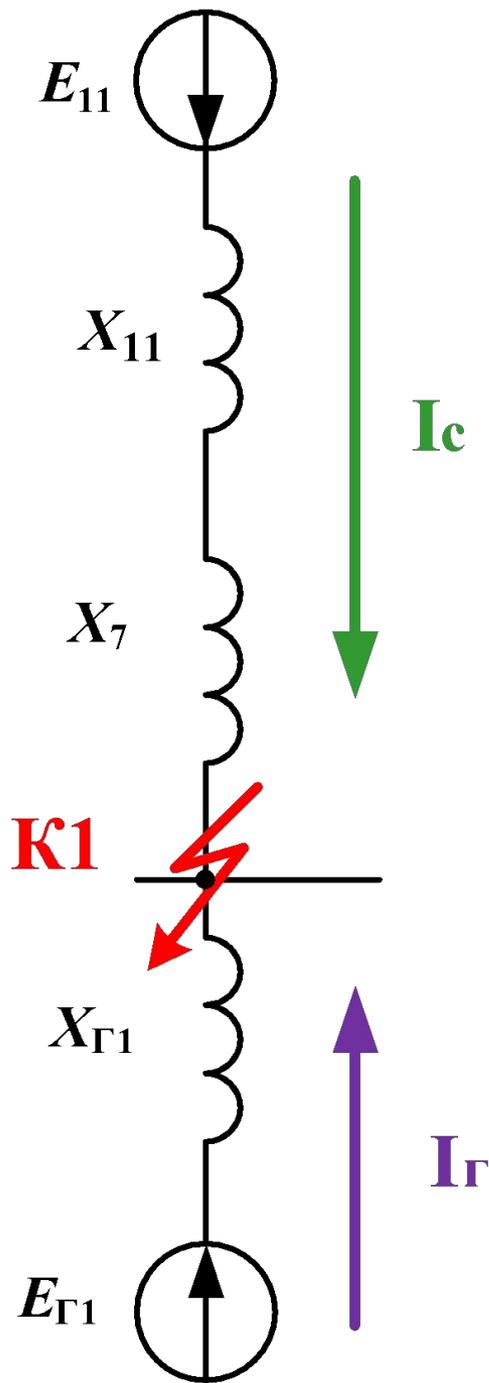



$$X_{11} = X_9 // X_{10}$$


$$I_C = \frac{E_{11}}{X_{11} + X_7} \cdot I_{B\Gamma}$$
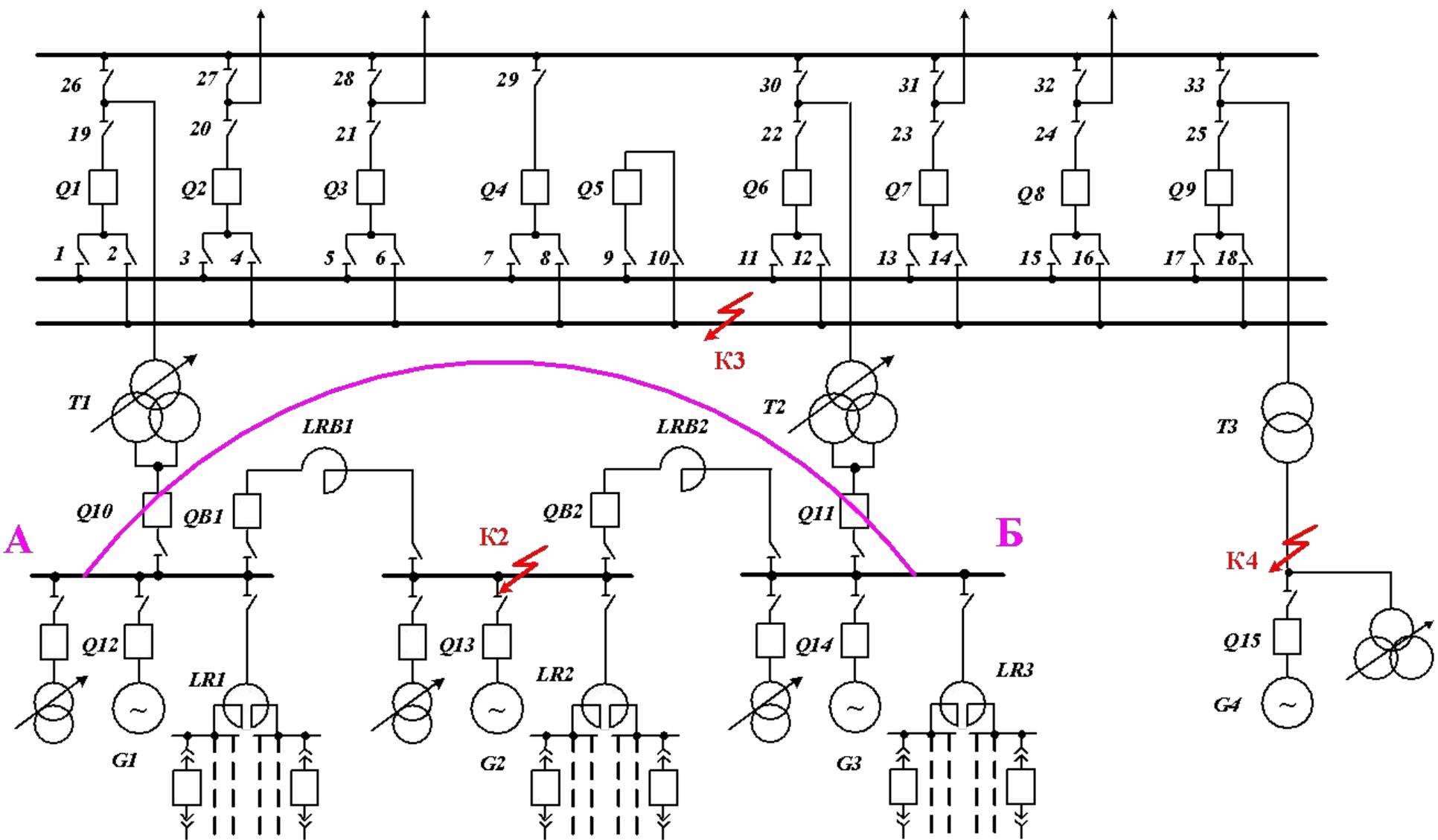
$$I_{\Gamma} = \frac{E_{\Gamma 1}}{X_{\Gamma 1}} \cdot I_{B\Gamma}$$



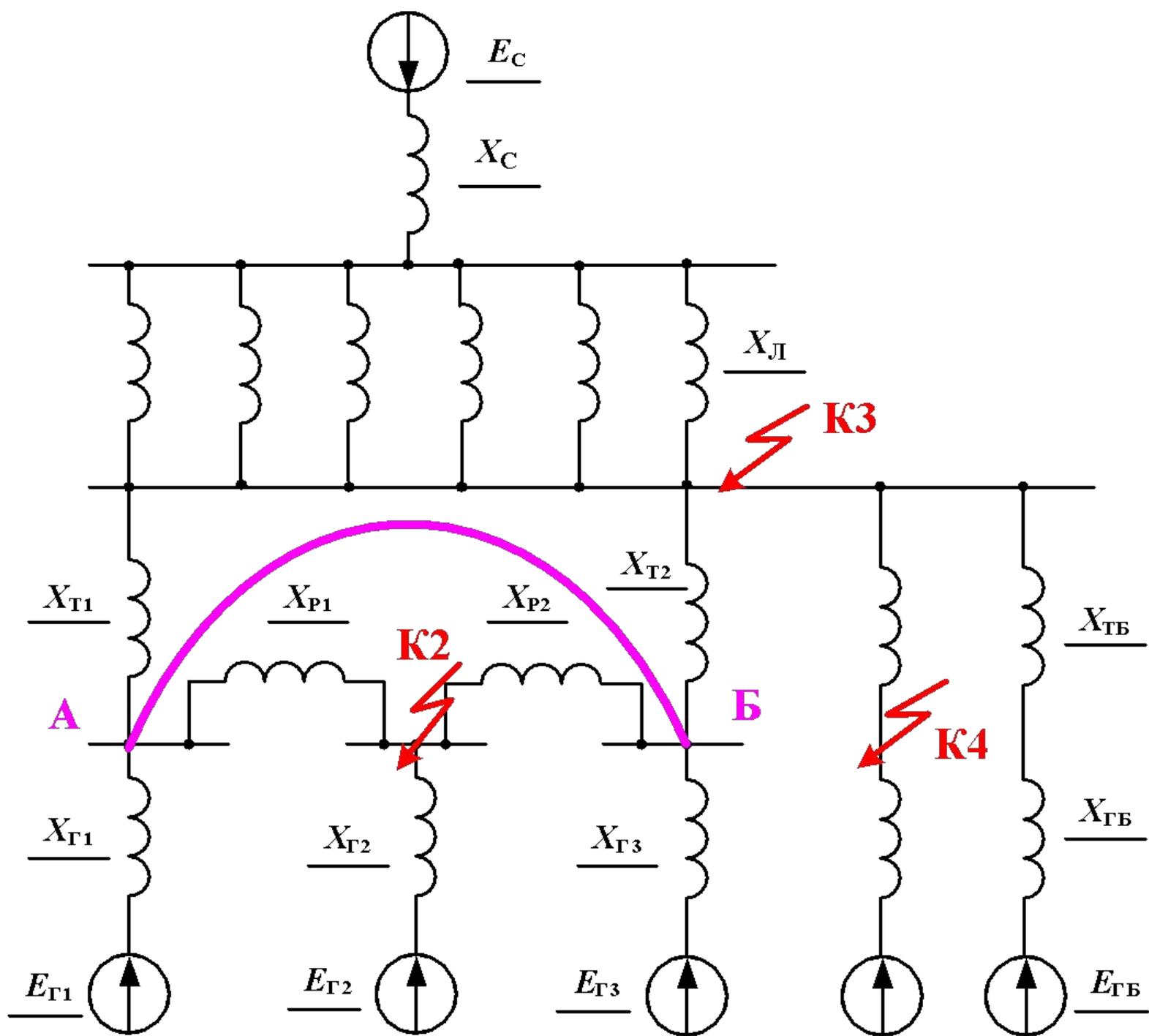

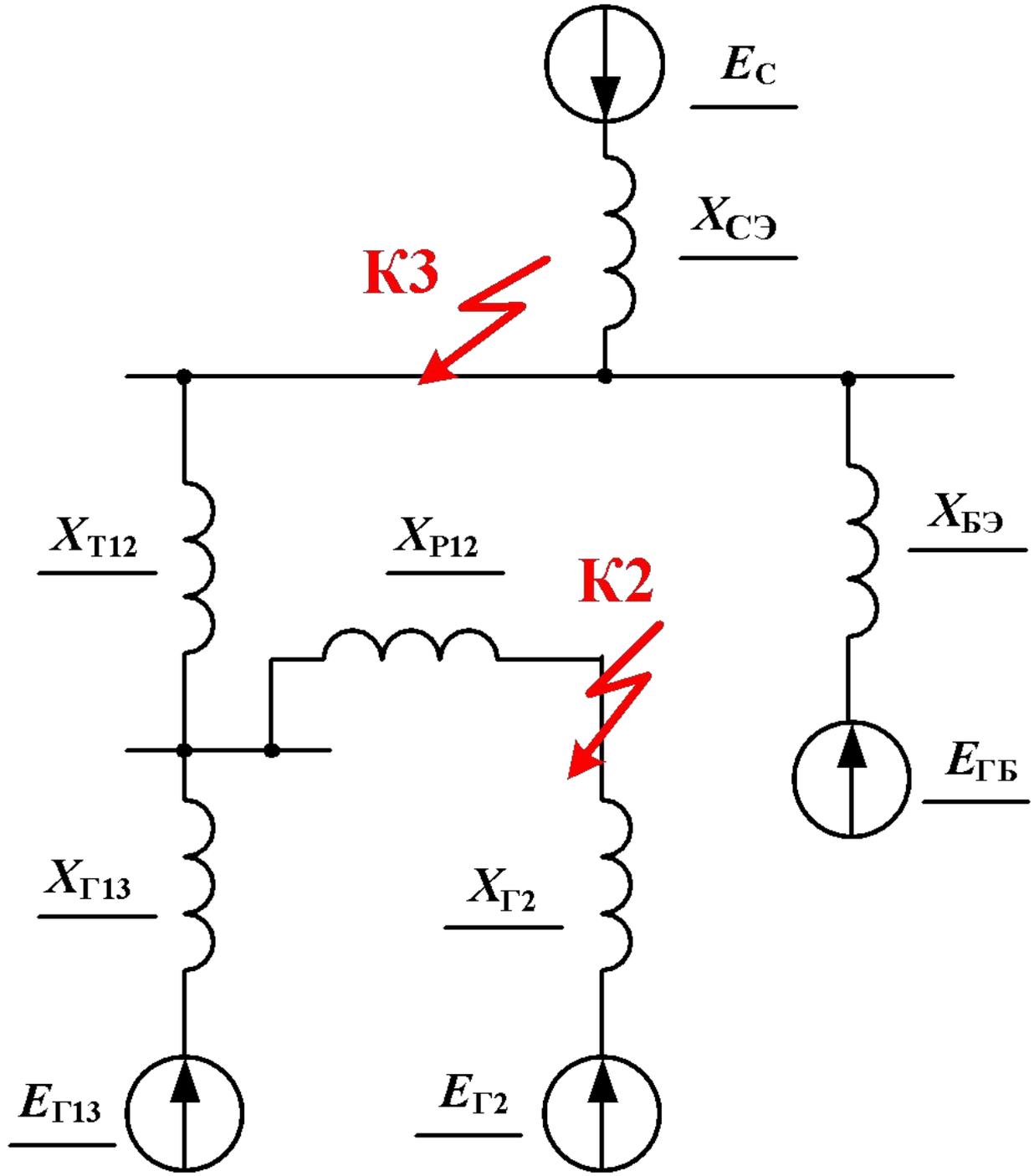

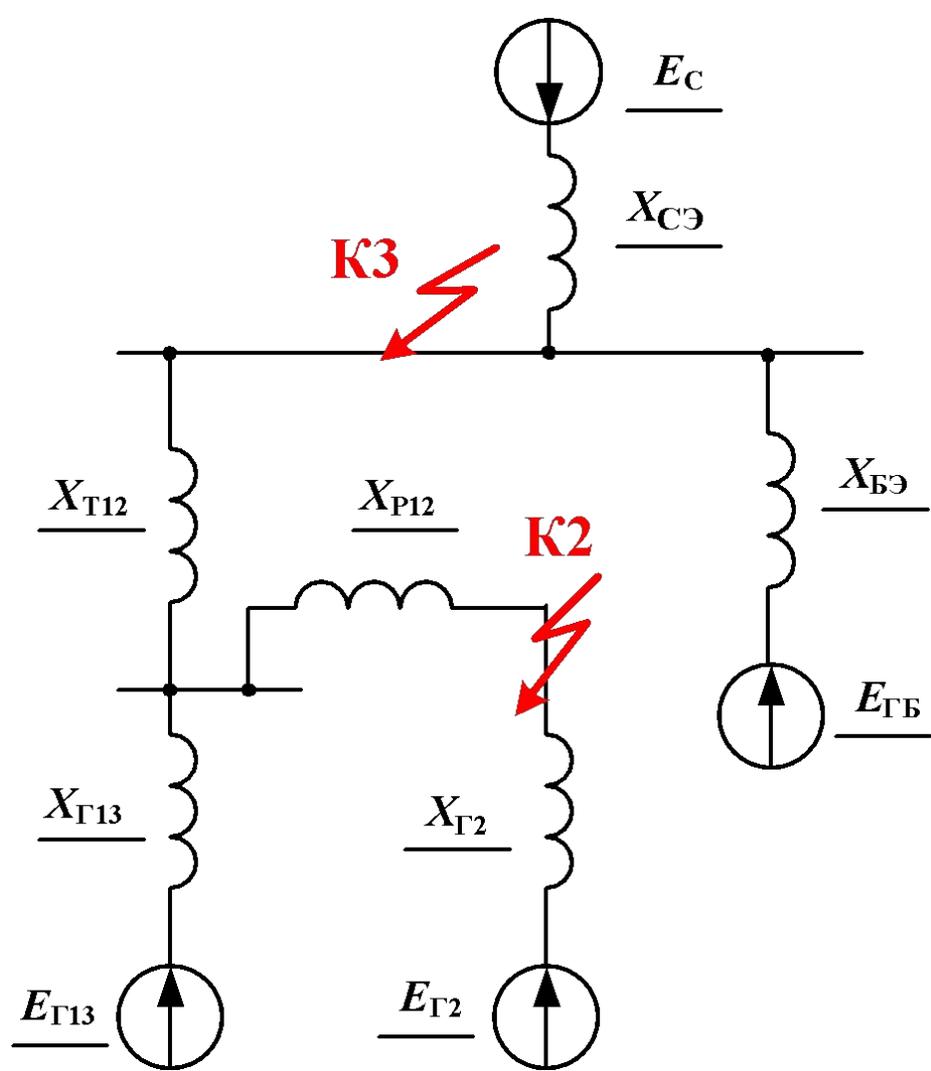


$$X_{CЭ} = X_C + \frac{X_{Л}}{N_{Л}}$$

$$X_{БЭ} = \frac{X_{ГБ} + X_{ТБ}}{n2}$$


$$X_{T12} = \frac{X_{T1}}{2}$$

$$X_{P12} = \frac{X_{P1}}{2}$$

$$X_{Г13} = \frac{X_{Г1}}{2}$$

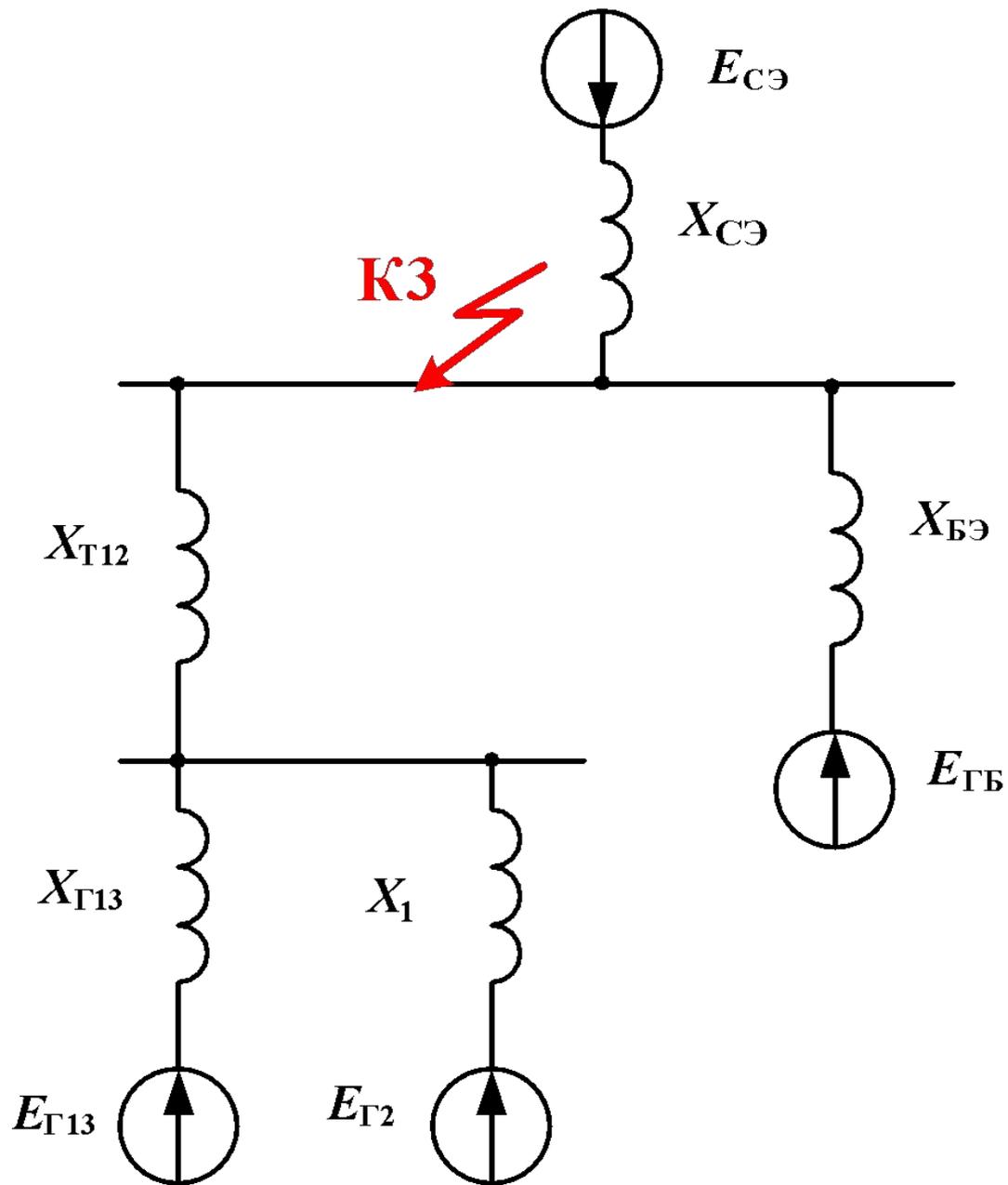

$$X_1 = X_{P12} + X_{Г2}$$

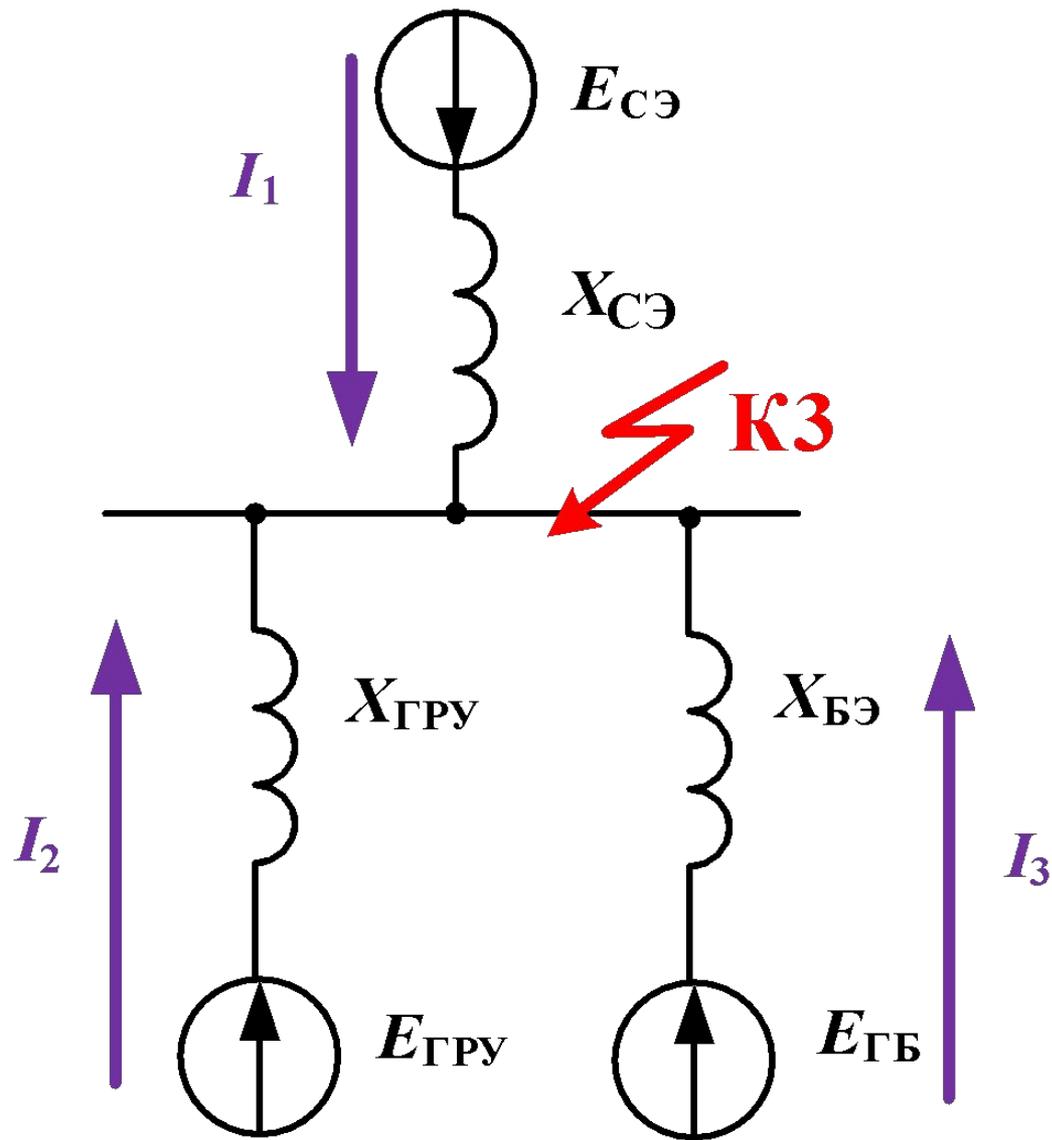



$$I_1 = \frac{E_{CЭ}}{X_{CЭ}} \cdot I_{БВН}$$

$$I_2 = \frac{E_{ГРУ}}{X_{ГРУ}} \cdot I_{БВН}$$


$$I_3 = \frac{E_{ГБ}}{X_{БЭ}} \cdot I_{БВН}$$

$$I_{K3\Sigma}^{(3)} = I_1 + I_2 + I_3$$

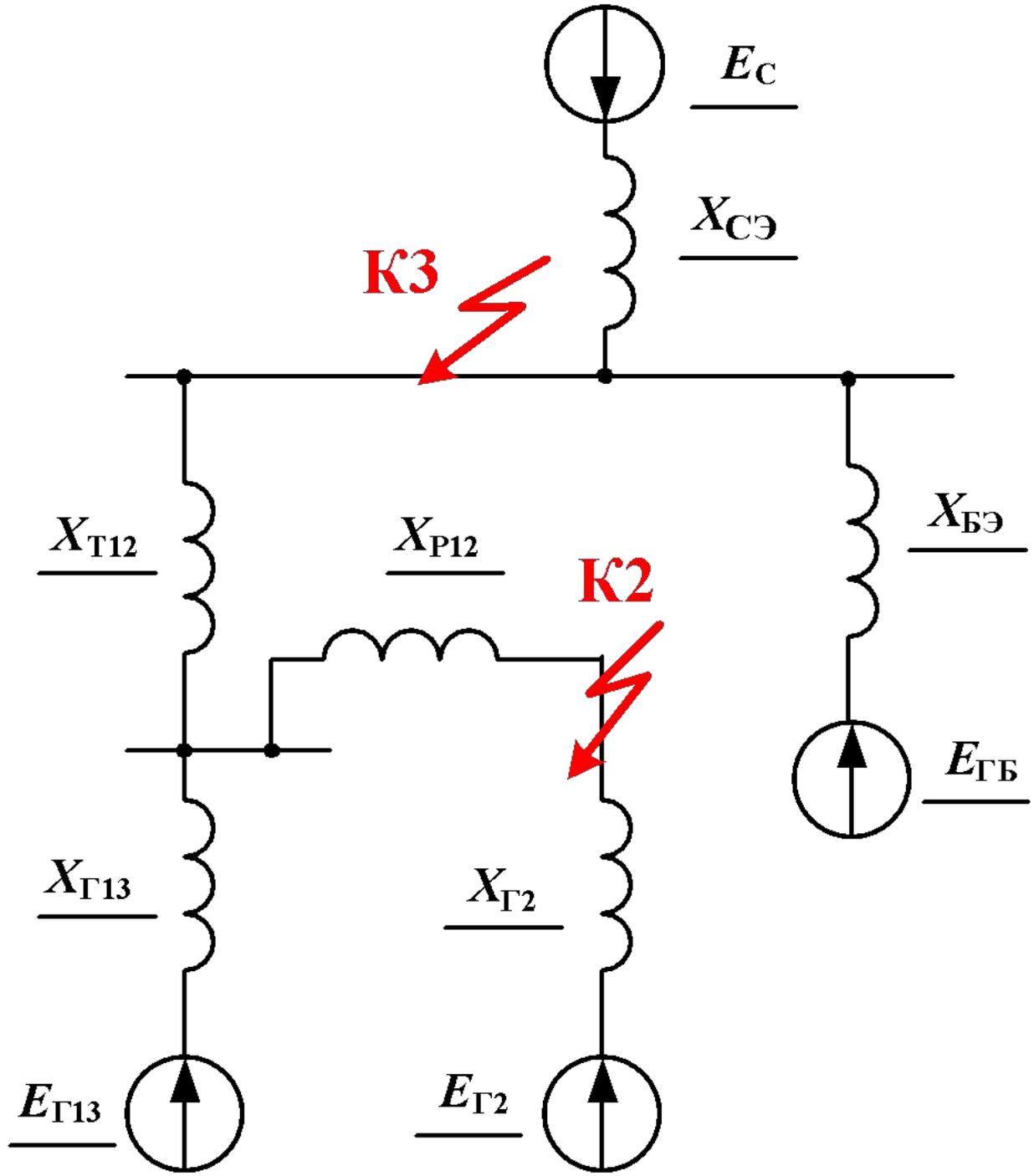


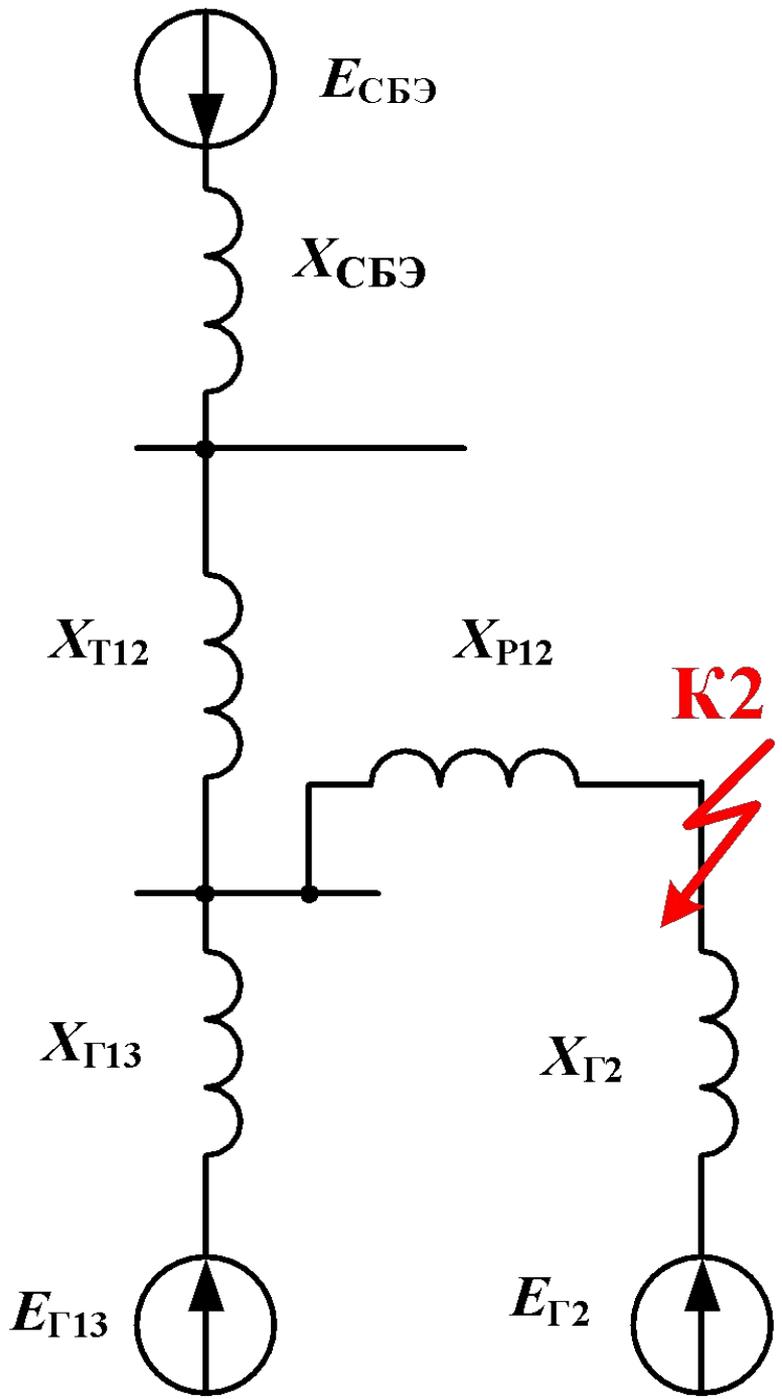

$$X_{CBЭ} = X_{CЭ} // X_{BЭ}$$

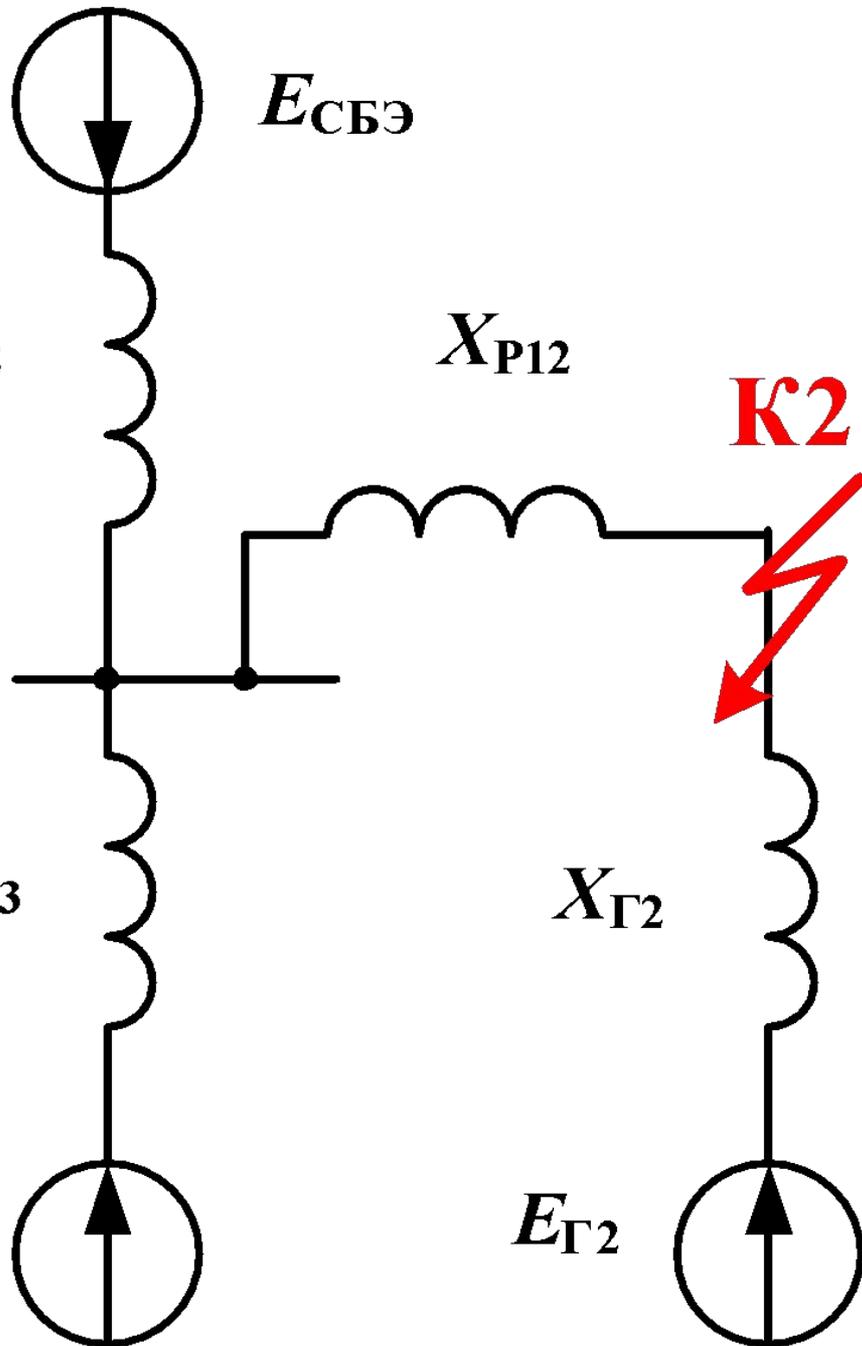

$$X_2 = X_{CBЭ} + X_{T12}$$

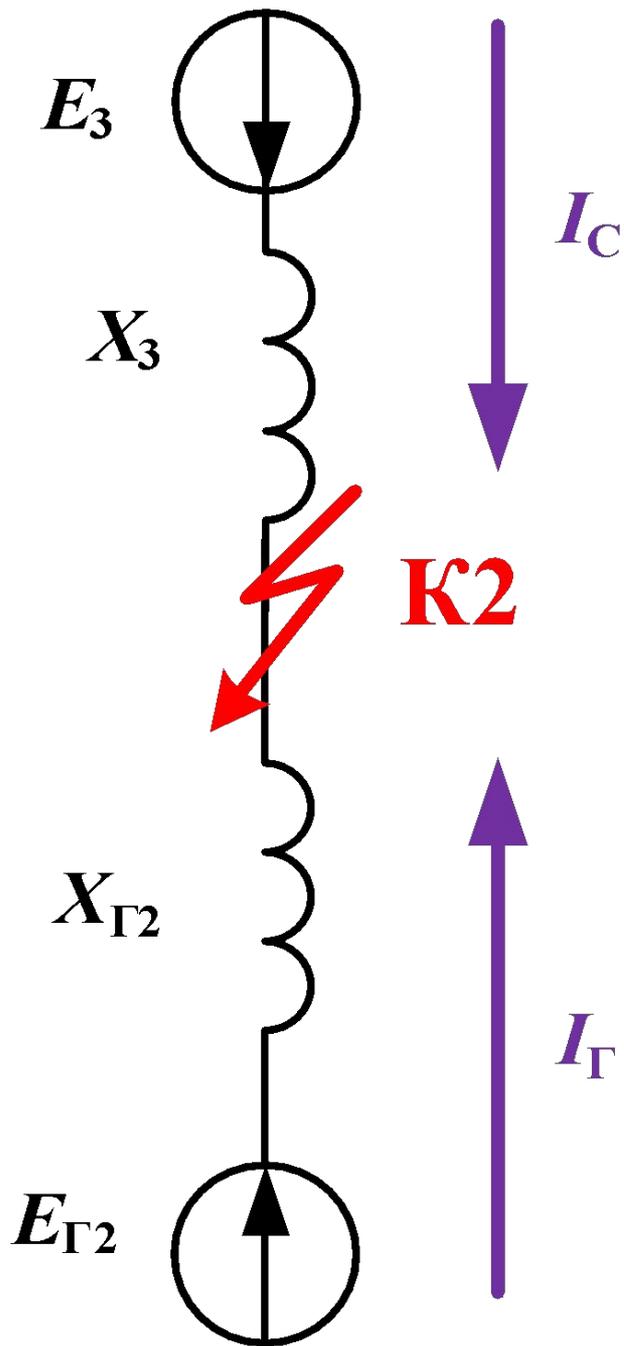

$$X_3 = X_{P12} + X_2 // X_{\Gamma 13}$$

$$I_C = \frac{E_3}{X_3} \cdot I_{B\Gamma}$$

$$I_{\Gamma} = \frac{E_{\Gamma 2}}{X_{\Gamma 2}} \cdot I_{B\Gamma}$$