

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА (простейшая)



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ (электропатрон)

Электропатрон для ламп с резьбой Эдисона

В такие патроны лампы вкручиваются и выкручиваются. В них могут вкручиваться различные виды ламп. Могут иметь маркировку E5, E10, E14, E27, E40.




Юбка

Крепежное кольцо


Контактная группа с фиксаторами для провода




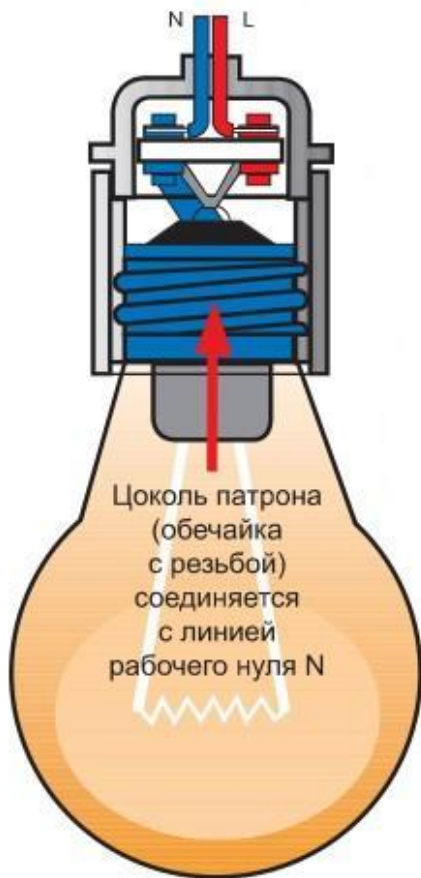
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ (электропатрон)



Электрическая схема подключения лампы

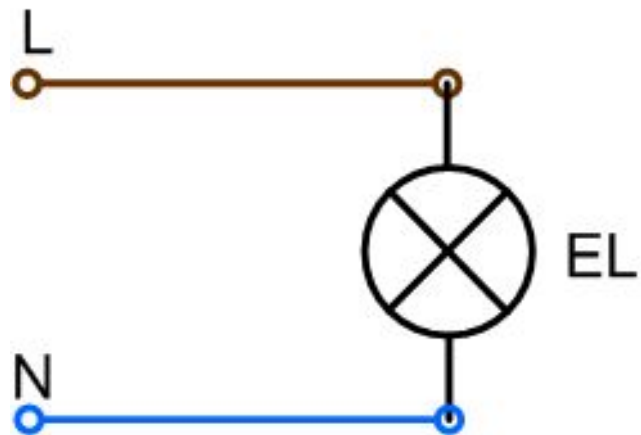


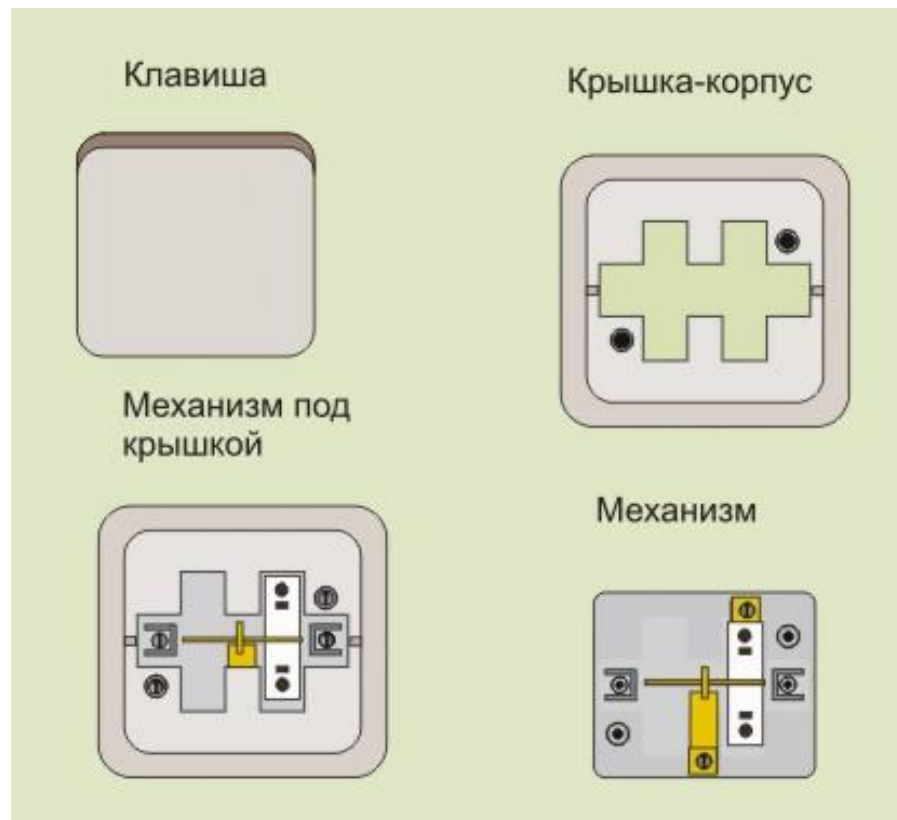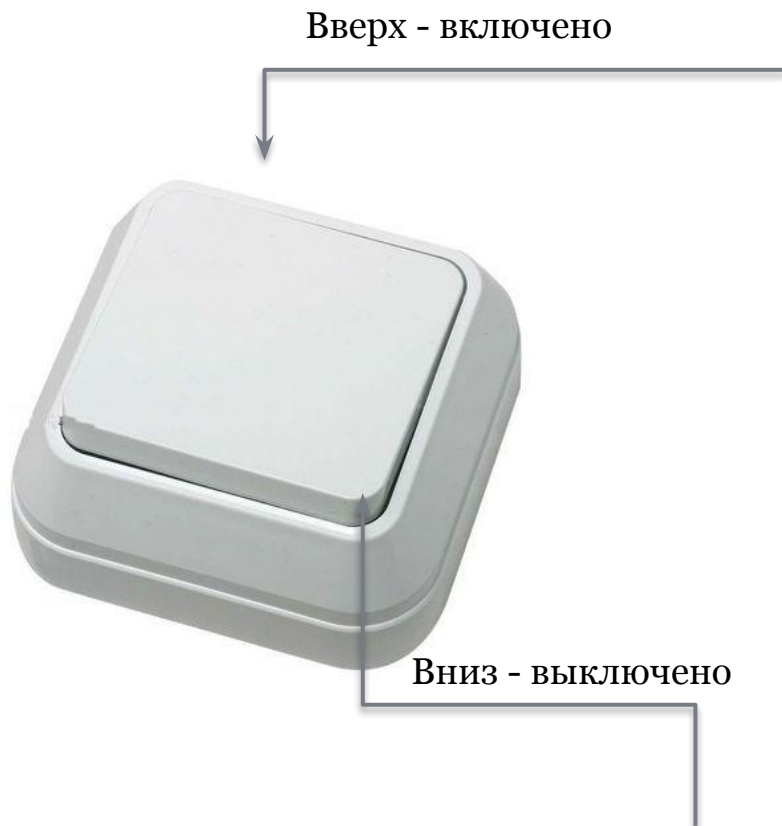ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ (выключатель)




ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ (выключатель)


ВЫКЛЮЧЕНО

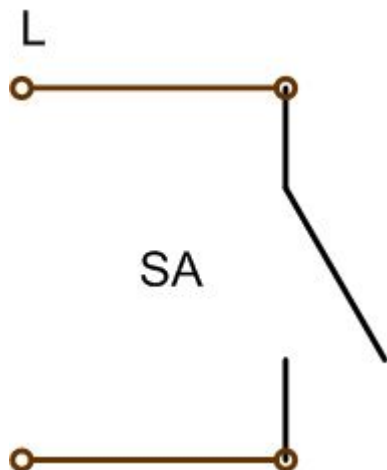

ВКЛЮЧЕНО

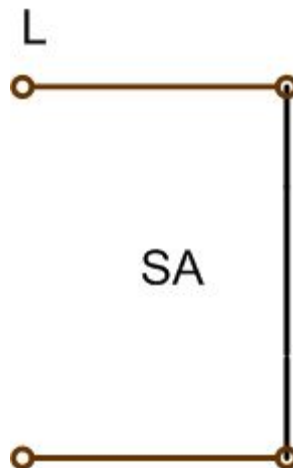



питание к лампе

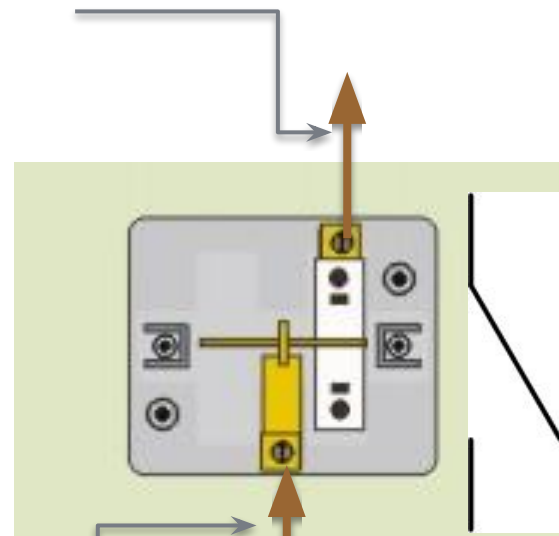

питание к
выключателю

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

подключения лампы через выключатель

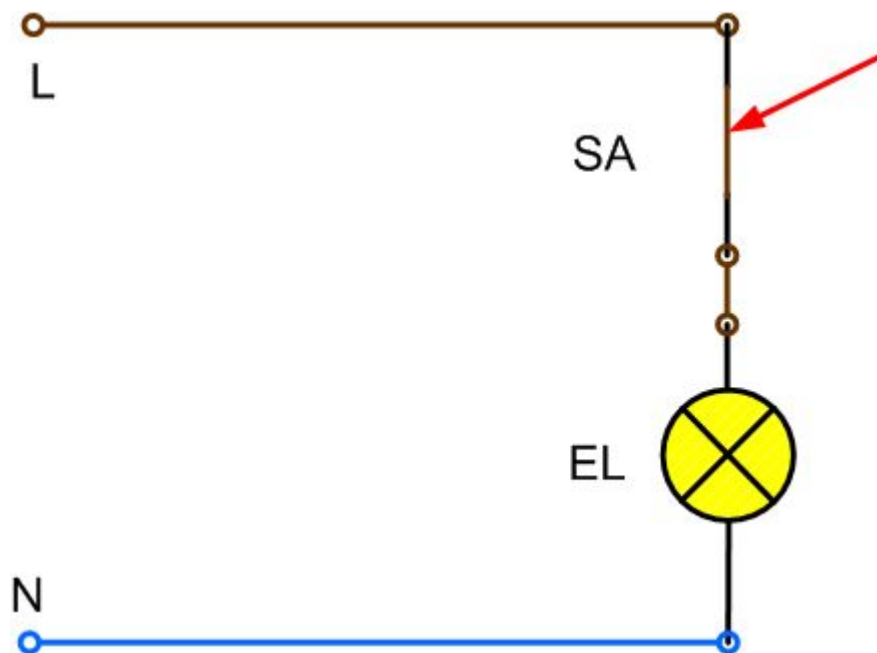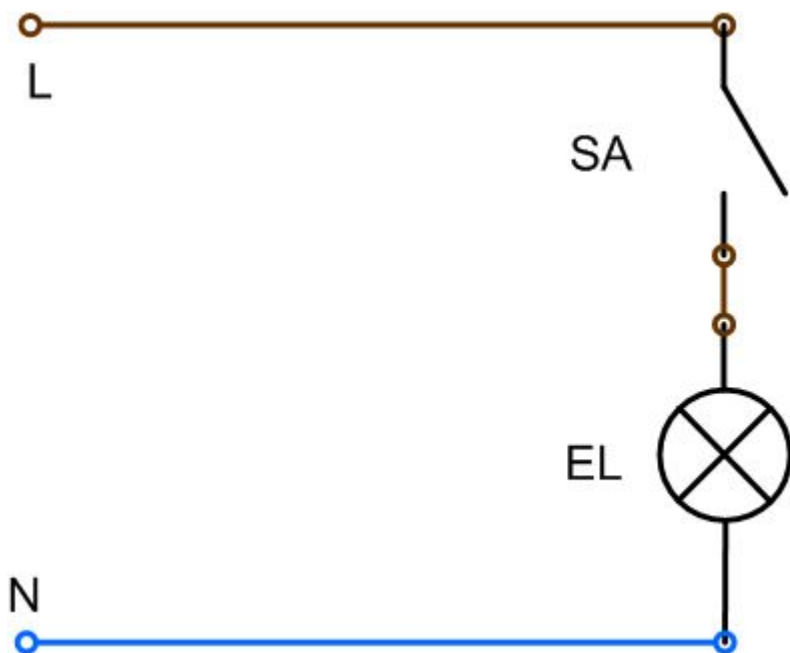

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (монтажная схема)

