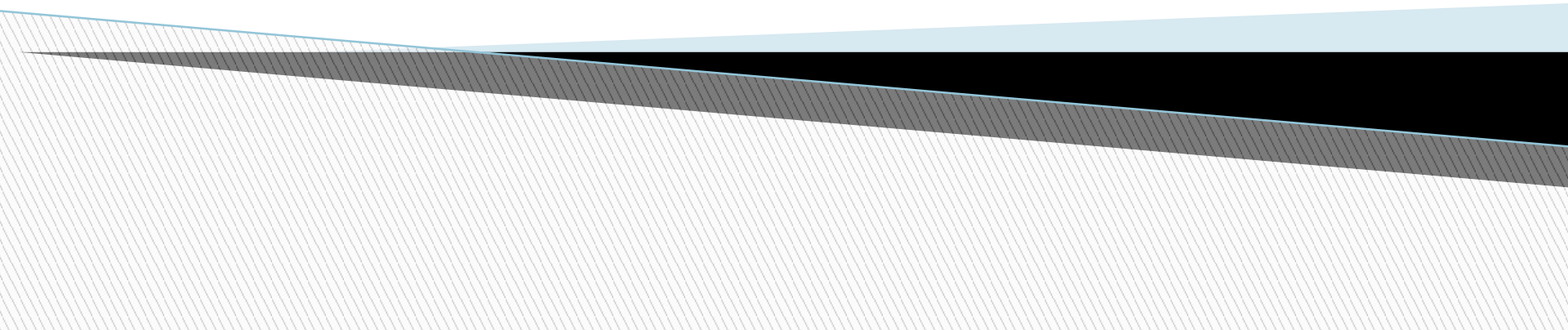






# ПЗУ

Торгашин Г.В.


Борисоглебский индустриальный техникум



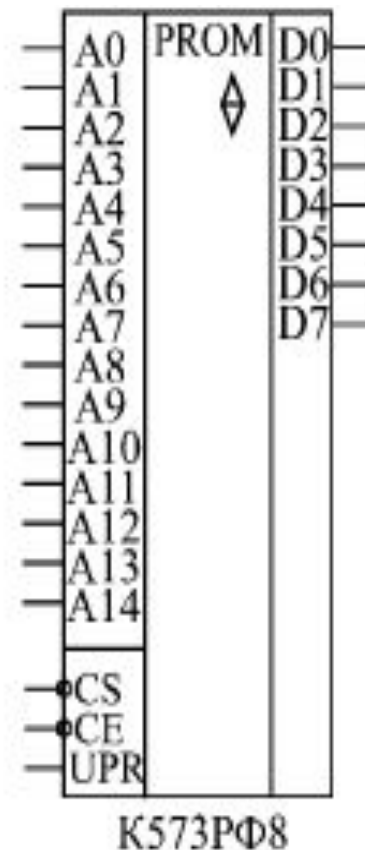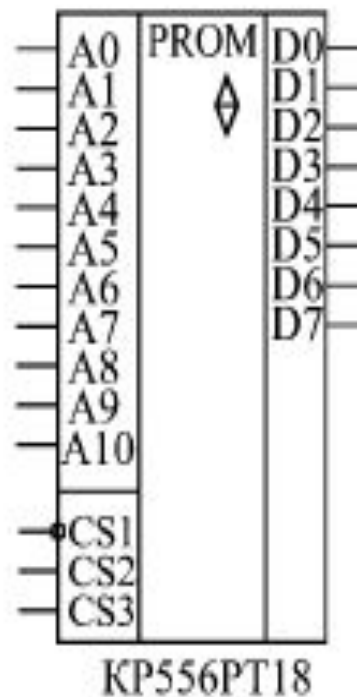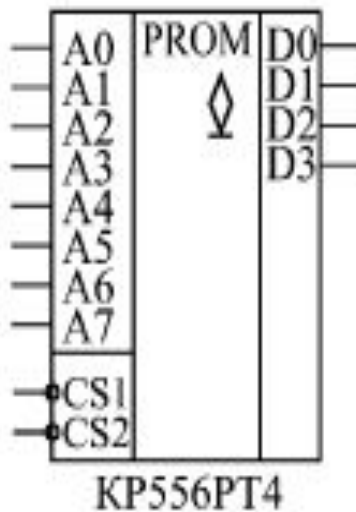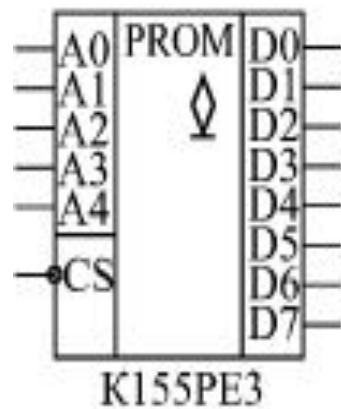
# Примеры микросхем ППЗУ отечественного производства



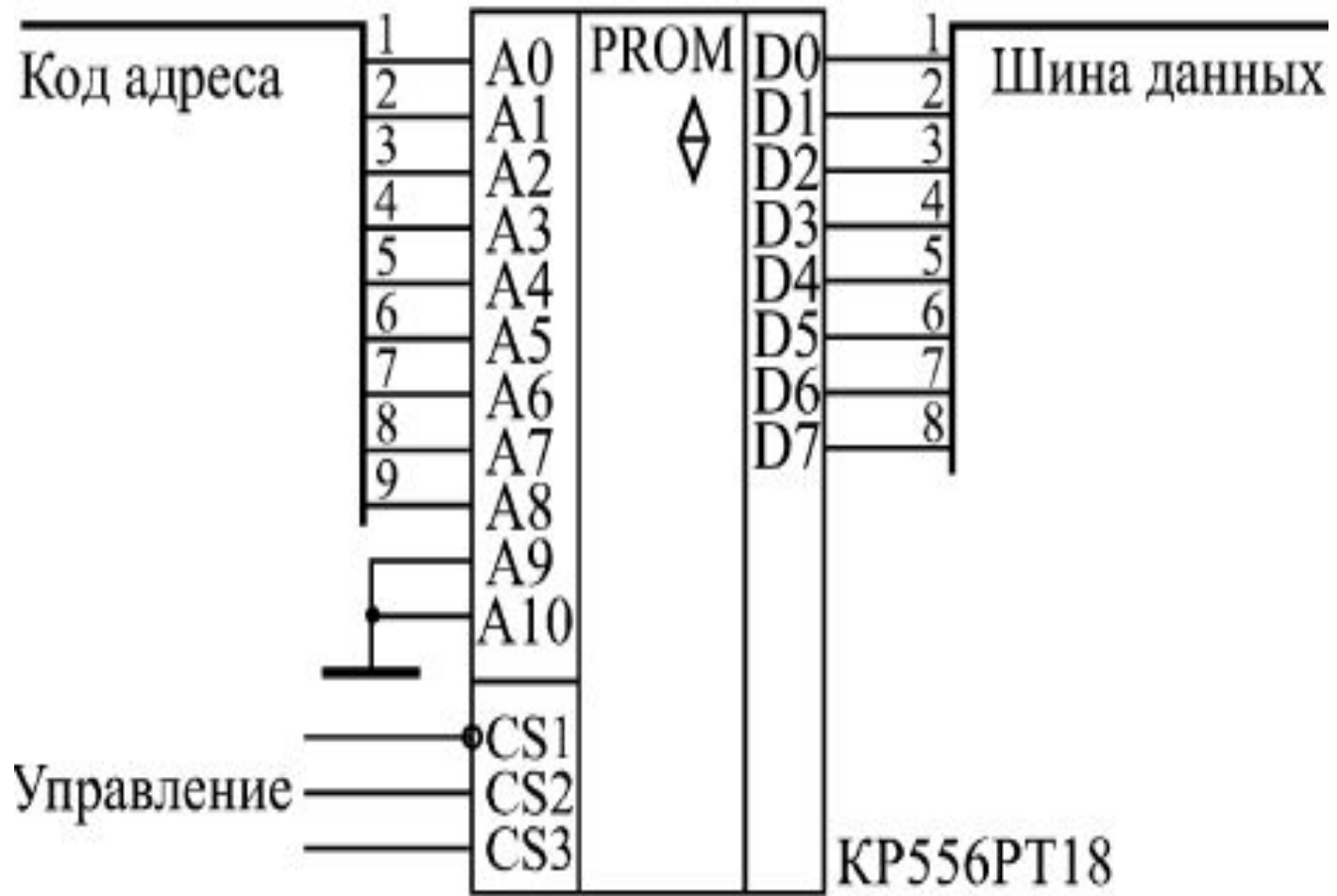
# Уменьшение количества адресных разрядов ПЗУ



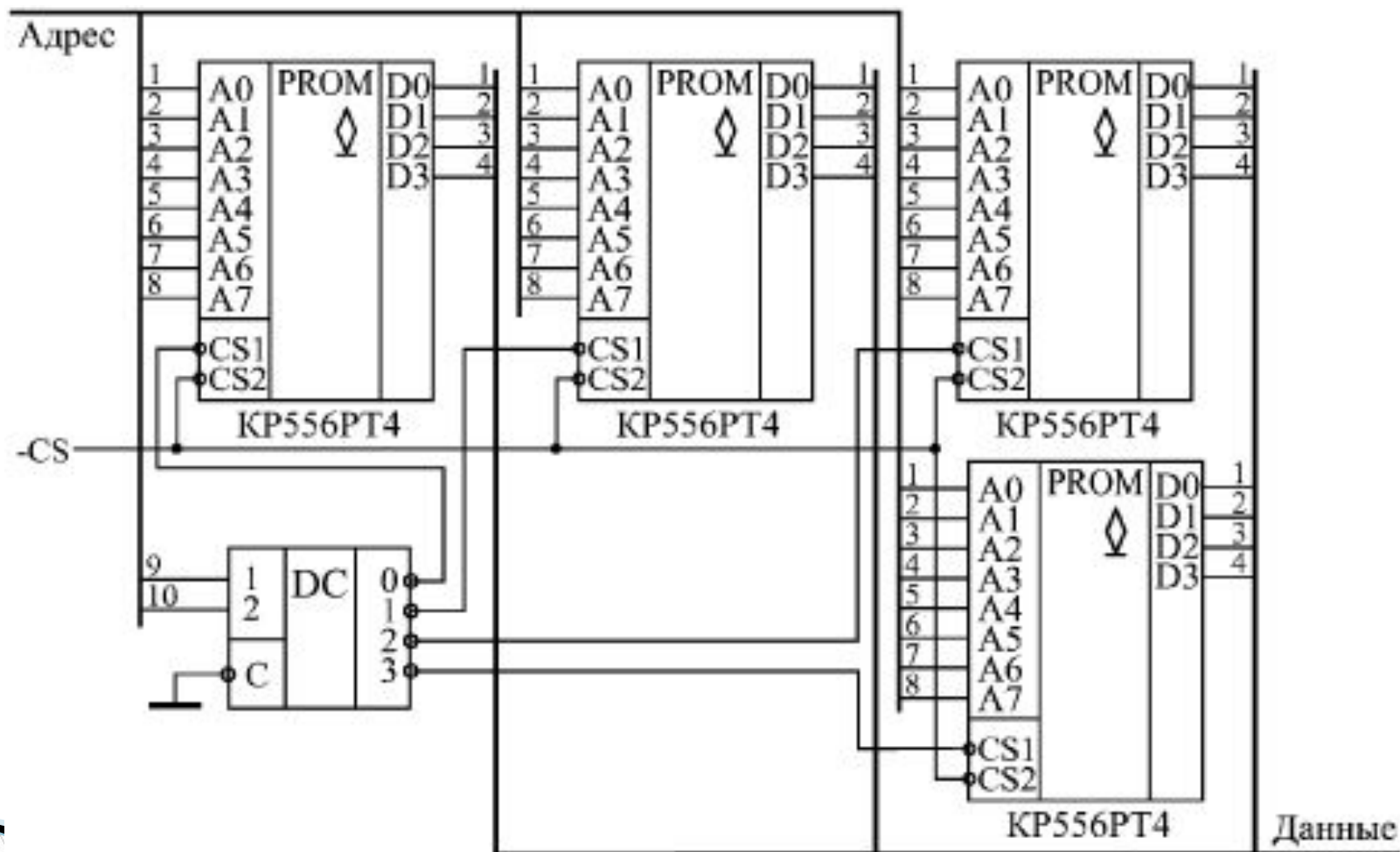
# Увеличение количества адресных разрядов ПЗУ с помощью дешифратора




# Пример комбинационной схемы

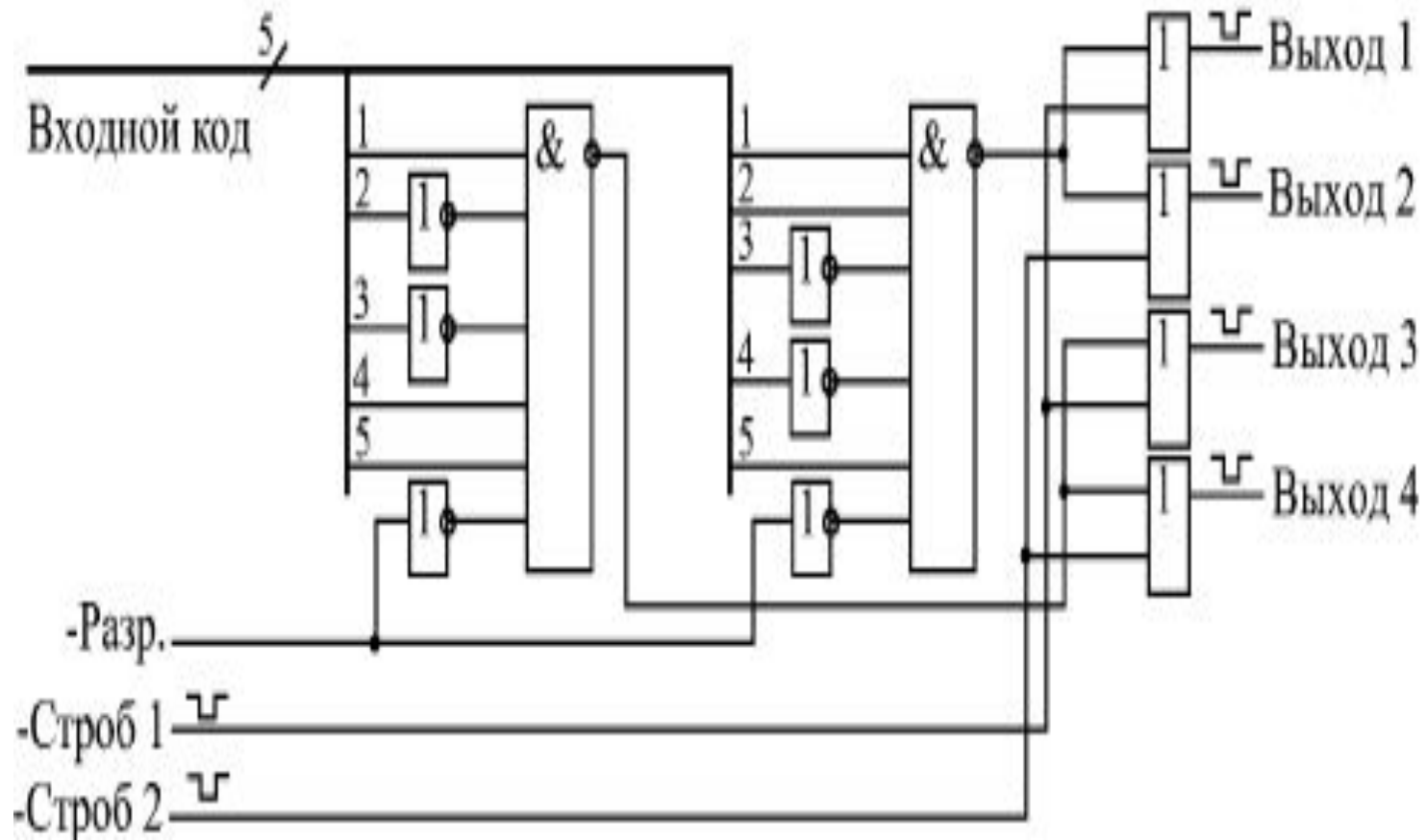

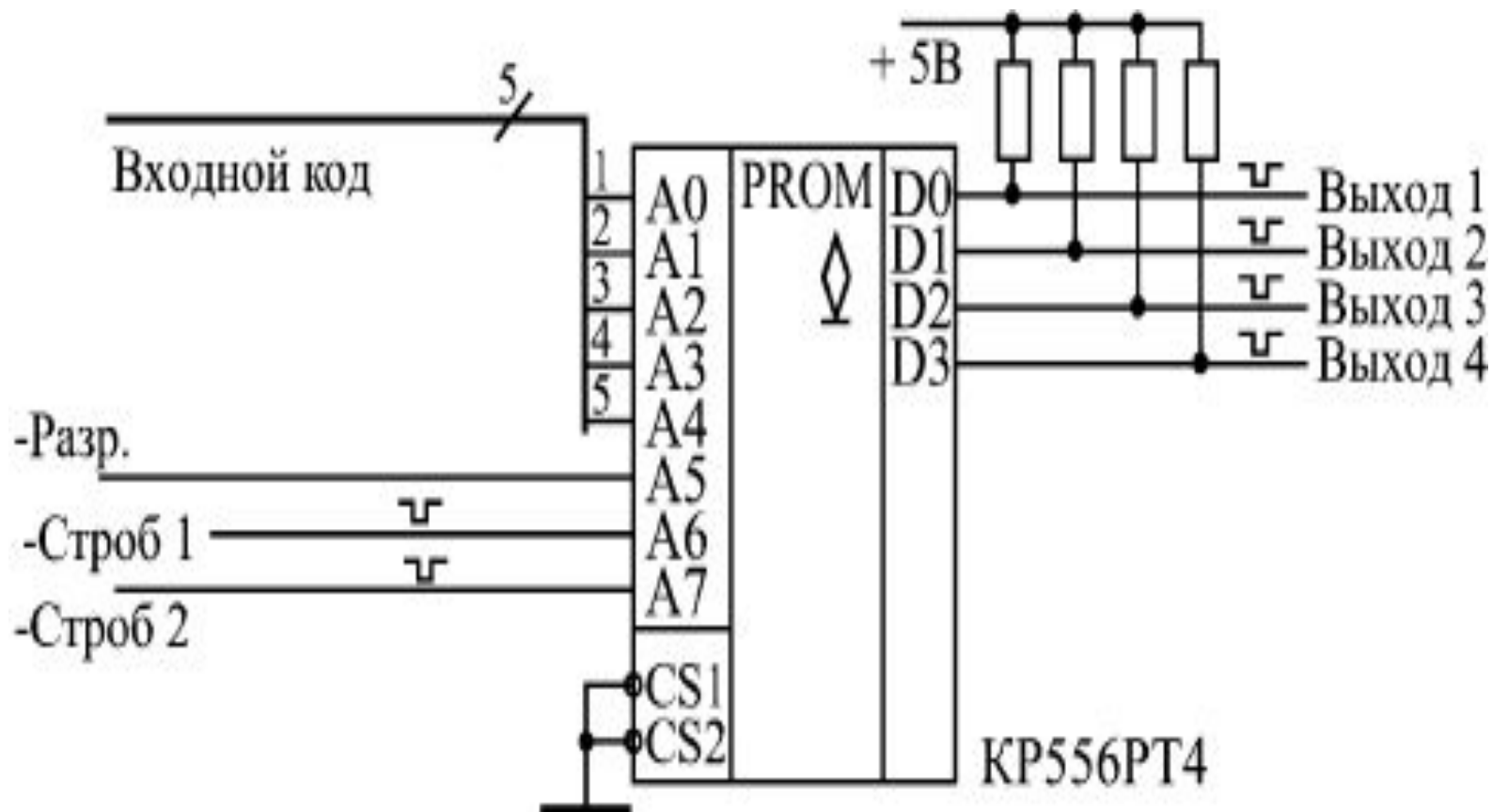
# Включение ПЗУ для замены комбинационной схемы


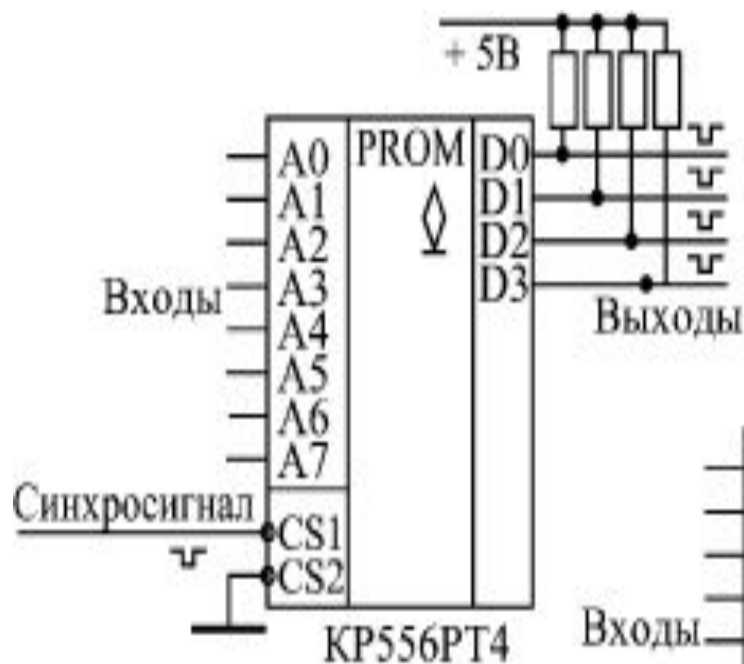
# Методы синхронизации выходных сигналов ПЗУ с помощью сигнала CS (а) и выходного регистра (б)




а

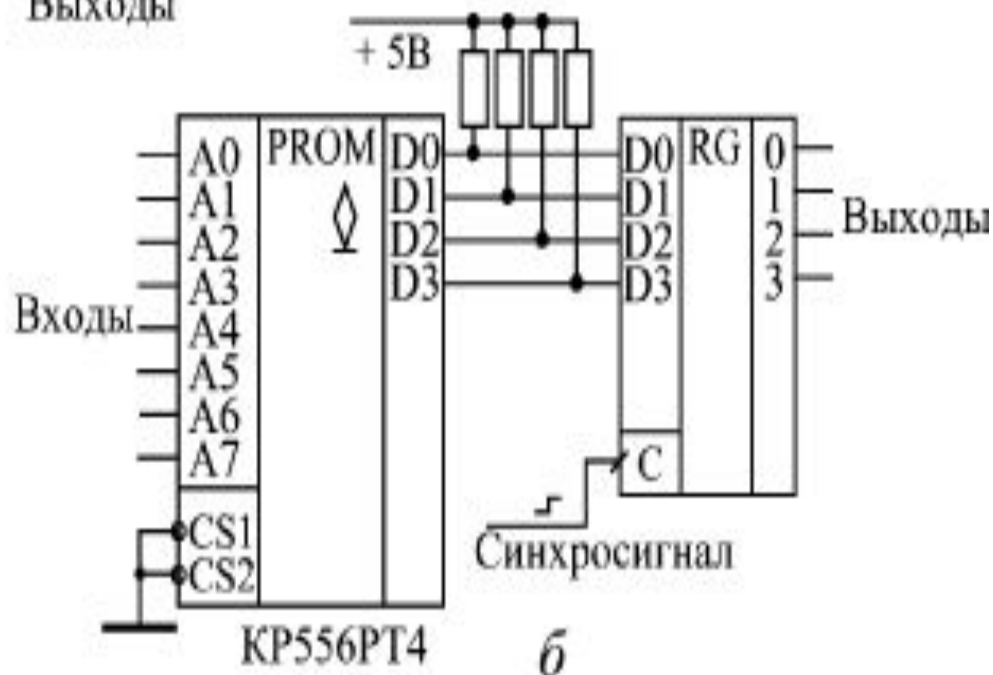

б

# Вычислитель квадратов входных чисел


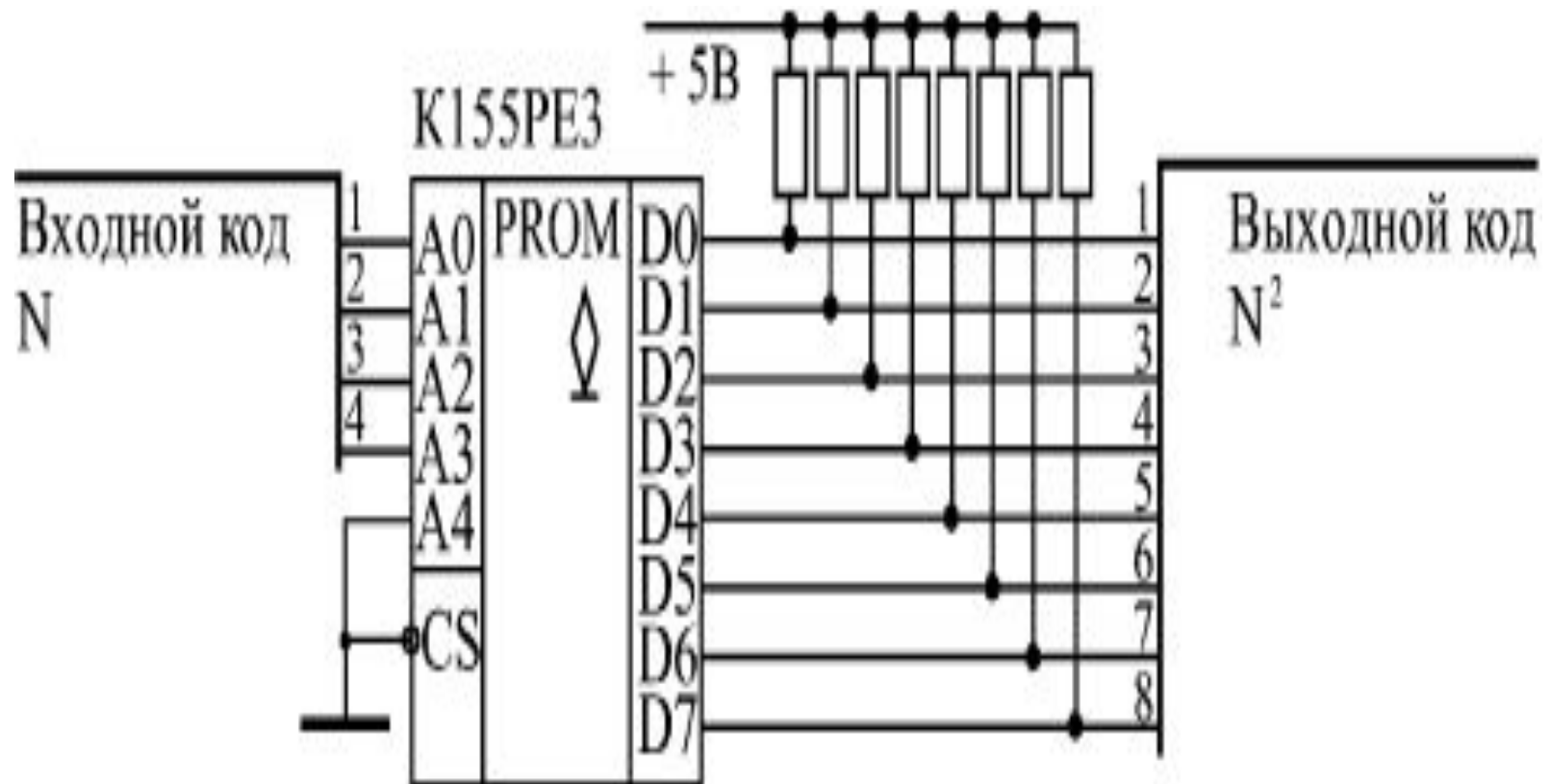




# Карта прошивки ПЗУ- вычислителя квадратов

[illegible]
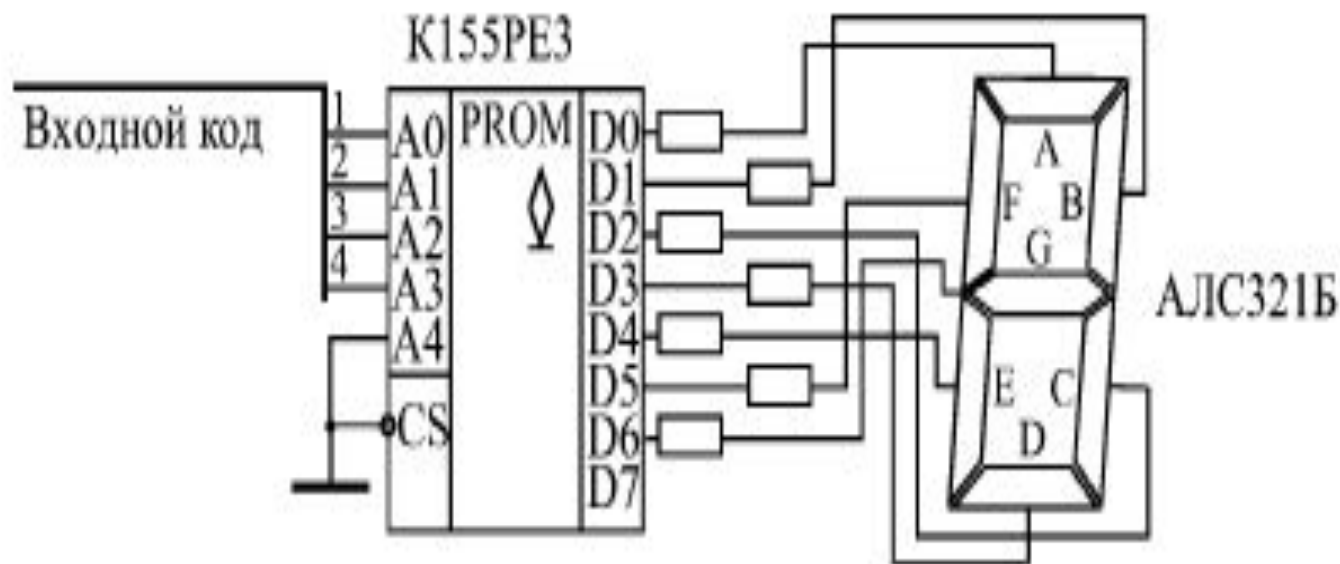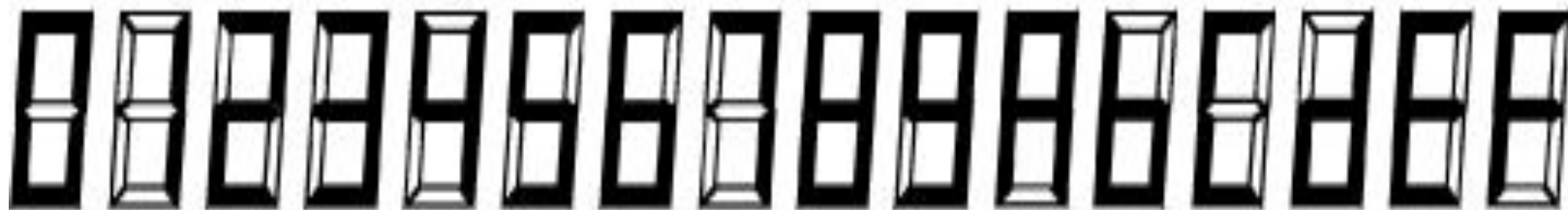
# Дешифратор знакового семисегментного индикатора на ПЗУ



## Карта прошивки ПЗУ для дешифратора знакового индикатора

[illegible]

